

1302Y_Az_Əyanii_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 1302Y Dövrələr nəzəriyyəsi

1 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R1=30\text{Om}$, $R2=20\text{ Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 18 Om
- 0.7 Om
- 36 Om
- 12 Om
- 2 Om

2 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R1=4\text{Om}$, $R2=6\text{Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 36 Om
- 0.7 Om
- 2 Om
- 24 Om
- 2.4 Om

3 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R1=20\text{Om}$, $R2=20\text{ Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 18 Om
- 10 Om
- 36 Om
- 0.7 Om
- 2 Om

4 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R1=10\text{Om}$, $R2=10\text{ Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 18 Om
- 36 Om
- 0.7 Om
- 2 Om
- 5Om

5 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R1=5\text{Om}$, $R2=5\text{Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 2.5 Om
- 18 Om
- 2 Om
- 0.7 Om
- 36 Om

6 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R1=2\text{Om}$, $R2=3\text{ Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 36 Om
- 1,2 Om
- 18 Om
- 2 Om
- 0.7 Om

7 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R_1=1\text{ Om}$, $R_2=1\text{ Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.


- 18 Om
- 0,5 Om
- 36 Om
- 0,7 Om
- 2 Om

8 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R_1=30\text{ Om}$, $R_2=30\text{ Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 65 Om
- 15 Om
- 60 Om
- 900 Om
- 2 Om

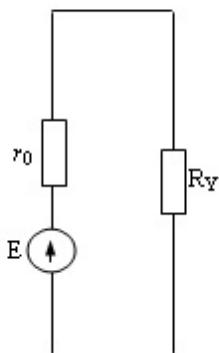9 .

Vərilmis sxemde R_y yük müqavimətindəki P qutunu təyin etmeli.



- $P=UI$
- ...
- $P = \frac{E^2(r_0 + R_y)}{R_y^2}$
- ...
- $P = \frac{E^2}{R_y}$
- ...
- $P = \frac{E^2 R_y}{(r_0 + R_y)^2}$
-
- $P = \frac{E^2 R_y}{(r_0 - R_y)^2}$

10 Elektrik dövrəsinin hansı iş rejimləri vardır?

- Yüksüz işləmə,yüklü,qısa qapanma
- Yüksüz işləmə və qısa qapanma
- Yüklü,qısaqapanma,güclü
- Qısa qapanma,fırlanma,güclənmə
- Yüksüz işləmə,güclü,qısa qapanma

11 .

g_1, g_2, g_3 keciciklerinin ardıcıl birleşmesinde elektrik dovresinin umumi
keciciliyinin ifadesi hansıdır?

...

$$g = \frac{g_1 g_2 + g_3}{g_2 g_3 + g_1 g_3 + g_1 g_2}$$

Düzgün cavab yoxdur.

....

$$g = \frac{g_1^2 g_2 g_3}{g_2^2 g_3^2 + g_1 g_3 + g_1 g_2}$$

...

$$g = \frac{g_1 + g_2 + g_3}{g_1 g_2 + g_1 g_3 + g_2 g_3}$$

..

$$g = \frac{g_1 g_2 g_3}{g_2 g_3 + g_1 g_3 + g_1 g_2}$$

12 .

g_1, g_2, g_3 keciciklerinin paralel birleşmesinde elektrik dovresinin umumi
keciciliyinin ifadesi hansıdır?

Düzgün cavab yoxdur

..

$$g = g_1 + g_2 + g_3$$

...

$$g = \frac{1}{g_1} + \frac{1}{g_2} + \frac{1}{g_3}$$

...

$$g = \frac{1}{g_1} + \frac{1}{g_2} + g_3$$

....

$$g = \frac{1}{g_1} + g_2 + g_3$$

13 R1,R2,R3 müqavimətlərinin paralel birləşməsində elektrik dövrəsinin ümumi müqavimətinin ifadəsi
hansıdır?

...

$$R = \frac{R_1 R_2^2 R_3}{R_2^2 R_3^2 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

..

$$R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

Düzgün cavab yoxdur.

....

$$R = \frac{R_1^2 R_2^2 R_3^2}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

..

$$R = \frac{R_1 R_2 + R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

14 R1,R2,...Rn müqavimətlərinin ardıcıl birləşməsi zamanı dövrədəki gərginlik düşgüsünün ifadəsini yazmalı

...

$$U = R_1^2 I + R_2^2 I + \dots + R_n^2 I$$

...

$$U = R_1^2 I + R_2^2 I + \dots + R_n^2 I$$

...

$$U = R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I$$

...

$$U = R_1 I + \frac{R_2}{R_1} I + \dots + \frac{R_n}{R_1} I$$

Düzgün cavab yoxdur.

15 R1,R2,...,Rn müqavimətlərin ardıcıl birləşməsində dövrənin ümumi müqavimətinin ifadəsi necə təyin edilir?

...

$$R = R_1 + R_2 + \frac{R_3}{n} + \dots + R_n$$

...

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

...

$$R = \frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2} + \dots + \frac{1}{R_n^2}$$

Düzgün cavab yoxdur.
 ...

$$R = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

16 Aktiv müqaviməti gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

...

$$U = (R + I)$$

...

$$U = RI$$

.....

$$U = (3I + R)$$

.....

$$U = (R - 2I)$$

...

$$U = R/I$$

17 Aktiv müqavimət nəyə deyilir?

- Elektrik enerjisini kimyavi enerjiyə çevirən dövrə elementinə
- Elektrik enerjisini istilik enerjisinə çevirən dövrə elementinə
- Elektrik enerjisini sürətlə yayan dövrə elementinə
- Elektrik enerjisini işçilər arasında paylayan dövrə elementinə

- Elektrik enerjisini fiziki enerjiyə çevirən dövrə elementinə

18 Sabit cərəyan dövrəsinin elementləri hansılardır?

- Drossel
 Enerji mənbəyi, ölçü cihazları, kommutasiya aparatları və s.
 Kondensator batareyası
 İnduktiv sarğac
 Ölçü cihazları

19 İslədicerilərin növündən asılı olaraq elektrik dövrəsi necə adlanır?

- Qeyri – sinusoidal cərəyanlı
 Dəyişən cərəyanlı
 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətli
 Sabit cərəyanlı
 Standart tezlikli

20 İslədicerilərin göstəricisi nədən aslidir?

- Cihazların dəqiqlik sinifindən
 Onların müqaviməti, induktivliyi və tutumundan
 Dövrədən axan cərəyanın qiymətindən
 Dövrədəki gərginlikdən
 İslədicerilərin sayıdan

21 Sabit cərəyan dövrəsi nəyə deyilir?

- Zamandan asılı olmayaraq qiymətcə eks fazada olana
 Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanı zamandan asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalana
 Zamandan asılı olaraq qiymətcə sabit, istiqamətcə dəyişənə
 Zamandan asılı olmayaraq qiymətcə maksimum olana
 Zamandan asılı olmayaraq qiymətcə sabit, istiqamət və tezliyini dəyişənə

22 Elektrik dövrəsində enerjinin mənbədən işlədiciyə ötürülməsini qiymətcə xarakterizə edən fiziki kəmiyyət nədir?

- Müqavimət
 Tezlik
 Faza bucağı
 Gərginlik
 Cərəyan

23 Elektrik dövrəsinin elementləri necə adlanır?

- Elektrik enerji mənbəyi, aktiv işlədicer, passiv işlədicer
 Elektrik quğuları və birləşdirici naqillər aktiv
 Elektrik açarları aktiv, cihazlar passiv
 Birləşdirici naqillər aktiv, ölçü cihazları passiv
 Dövrədəki elektrik cihazları aktiv, birləşdirici naqillər passiv

24 Elektrik dövrəsinin daxilində enerji mənbəyi və işlədicerilərin sayı neçə ola bilər?

- İki mənbə üç işlədici
 Bir mənbə üç işlədici
 Üçdən çox
 Bir və yaxud bir neçə
 Üç mənbə iki işlədici

25 Elektrik dövrələrində elementlər necə göstərilir?

- Cihazların sistemi ilə
- Birləşdirici naqillərin markası ilə
- Cihazların dəqiqlik sənfi ilə
- Elektrik avadanlıqlarının zavod nömrəsi ilə
- Şərti işaretlərlə

26 Müqavimət, induktivlik və tutumun ölçü vahidləri düzgün olan bəndi təyin etməli.


- müqavimət - Henri (Hn), induktivlik- Om, tutum – Farad (F)
- müqavimət - Farad (F), induktivlik- Om, tutum - Henri (Hn)
- müqavimət - Om, induktivlik- Henri (Hn), tutum – Henri (Hn)
- müqavimət - Farad (F), induktivlik- Henri (Hn), tutum – Om
- müqavimət – Om, induktivlik- Henri (Hn), tutum – Farad (F)

27 Elektrik dövrəsində cərəyanı, gərginliyi və gücü hansı cihazlarla ölçürler.

- cərəyan-vattmetr, gərginlik-voltmetr, güc- ampermetr
- cərəyan- ampermetr, gərginlik- vattmetr, güc- voltmetr
- cərəyan- voltmetr, gərginlik-vattmetr, güc- ampermetr
- cərəyan- ampermetr, gərginlik- vattmetr, güc- vattmetr
- cərəyan- ampermetr, gərginlik-voltmetr, güc- vattmetr

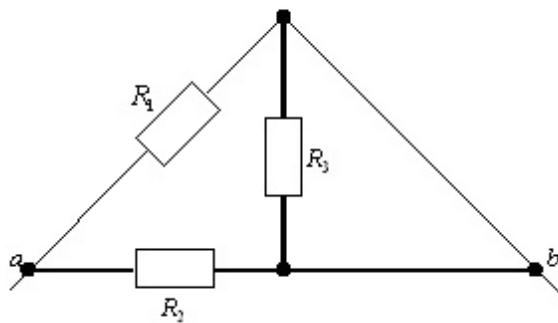28 .

$$R_1 = 30 \text{ (Om)}, R_2 = 20 \text{ (Om)}, R_3 = 10 \text{ (Om)}, R_{ab} = ?$$



.....
 $R_{ab} = 5 \text{ (Om)}$

..
 $R_{ab} = 12 \text{ (Om)}$


...
 $R_{ab} = 15 \text{ (Om)}$

....
 $R_{ab} = 20 \text{ (Om)}$

.....
 $\mathbf{R}_{ab} = \infty$

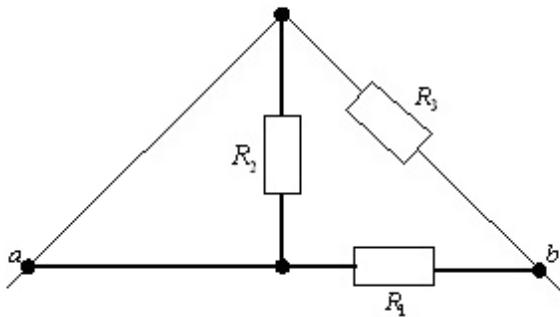29 .

$$R_1 = 10 \text{ (Om)}, R_2 = 20 \text{ (Om)}, R_3 = 10 \text{ (Om)}, R_{ab} = ?$$



$R_{ab} = 5 \text{ (Om)}$

$R_{ab} = 25 \text{ (Om)}$


$R_{ab} = 0$

$R_{ab} = 15 \text{ (Om)}$

$R_{ab} = 20 \text{ (Om)}$

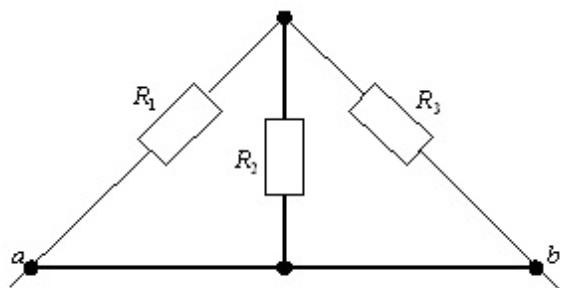30 .

$$R_1 = 10 \text{ (Om)}, R_2 = 20 \text{ (Om)}, R_3 = 10 \text{ (Om)}, R_{ab} = ?$$



$R_{ab} = 0$

$R_{ab} = 25 \text{ (Om)}$


$R_{ab} = \infty$

$R_{ab} = 20 \text{ (Om)}$

$R_{ab} = 40 \text{ (Om)}$

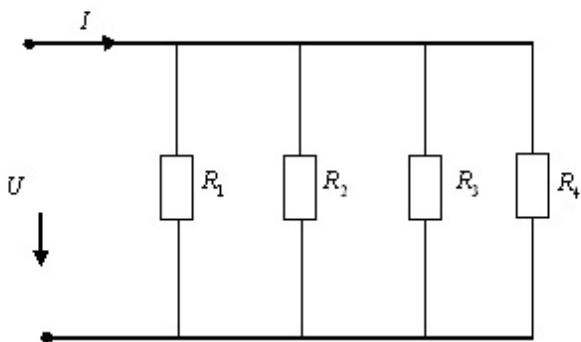31 .

Verilmiş dövrede $U = 220\text{V}$, $R_1 = 100\text{Om}$, $R_2 = 150\text{Om}$, $R_3 = 80\text{Om}$, $R_4 = 750\text{Om}$ olarsa, umumi qoldakı I cereyanını ve menbenin P qucunu tapmali.



$I = 5,62\text{A}$ $P = 2,321\text{kvt}$

$I = 4,94\text{A}$ $P = 2,52\text{kVt}$


$I = 4,32\text{A}$ $P = 10\text{kvt}$

$I = 10,12\text{A}$ $P = 6,84\text{kvt}$

$I = 6,71\text{A}$ $P = 1,476\text{kvt}$

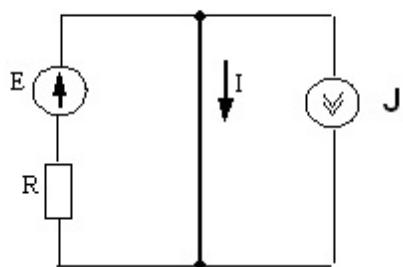32 .

$E = 20\text{V}$, $R_x = 100\text{Om}$. $J = 0,2\text{A}$. $I = ?$



$0,2\text{A}$

0


1A

$0,8\text{A}$

$0,4\text{ A}$

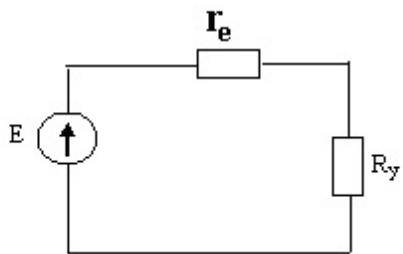33 .


$E=50V$, $r_e = 150 \Omega$. R_y -nin hansı qiymetinde maksimum qızıl serf olunur?



- 100
- 200
- 150
- 50
- 75

34 .


$R_{\text{ax}}=?$

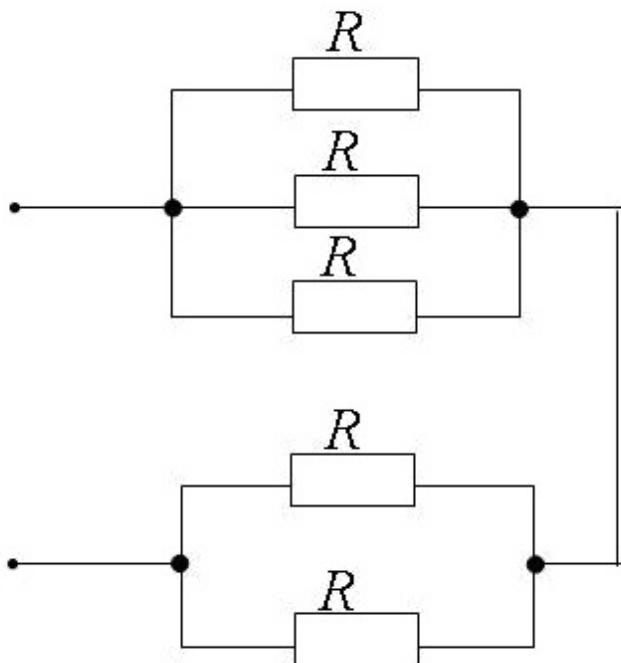

- ..
- $\frac{5}{6}R$
- $\frac{6}{6}R$
- ...
- $\frac{4}{3}R$
- ...
- $\frac{4}{5}R$
-
- $\frac{6}{7}R$

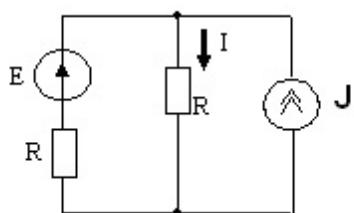35 .


Verilir. $E = 10 \text{ V}$, $J = 0,1 \text{ A}$, $R = 50 \Omega\text{m}$. $I = ?$



- 0,05
- 0,15
- 0,5
- 0,1
- 0,075

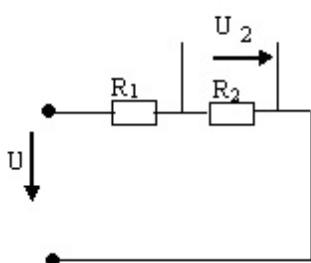36 .


Verilir. $R_1 = 30 \Omega\text{m}$, $U = 125 \text{ V}$, $U_2 = 50 \text{ V}$. $R_2 = ?$



- 25 Ωm
- 20 Ωm
- 30 Ωm
- 10 Ωm
- 15 Ωm

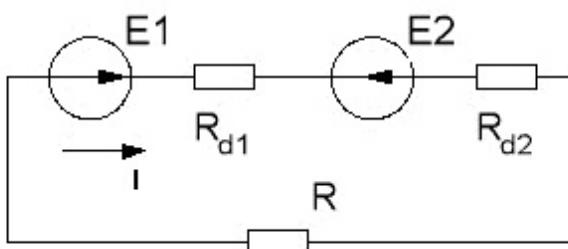37 .

$E_1 = 300 \text{ (V)}$, $E_2 = 200 \text{ (V)}$, $R_{d1} = 3 \text{ (\Omega m)}$, $R_{d2} = 7 \text{ (\Omega m)}$, $R = 10 \text{ (\Omega m)}$. E_1 menbeyinin dövreye verdiği queu P_i teyin edin.



- $P_i = 4000 \text{ (Vt)}$
- $P_i = 500 \text{ (Vt)}$
- ..


$P_i = 1500 \text{ (Vt)}$

$P_i = 200 \text{ (Vt)}$

$P_i = 1000 \text{ (Vt)}$

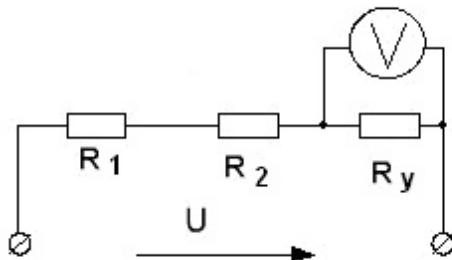38.

$U = 200 \text{ (V)}$, $R_i = 40 \text{ (Om)}$, $R_y = 10 \text{ (Om)}$. Voltmetrin qostericisinin 20 (V) olmasi ucun R_2 -in qiymeti nece olmalıdır?



$R_2 = 120 \text{ (Om)}$

$R_2 = 40 \text{ (Om)}$


$R_2 = 200 \text{ (Om)}$

$R_2 = 50 \text{ (Om)}$

$R_2 = 10 \text{ (Om)}$

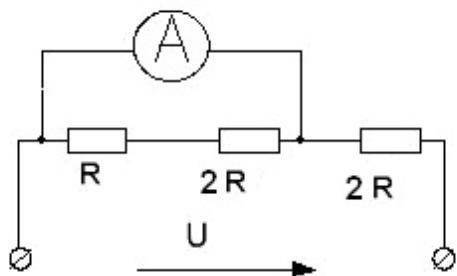39.

$R = 10 \text{ (Om)}$, $U = 200 \text{ (V)}$. Ampermetrin qosterisini teyin edin.



1(A)

10(A)


12(A)

5(A)

2(A)

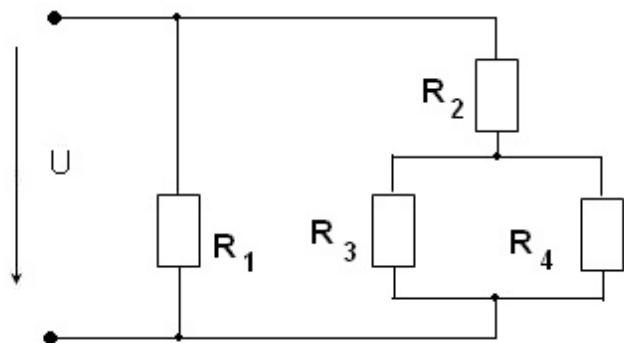40.


Qosterilmis dovrede $R_1 = 50(\Omega)$, $R_2 = 10(\Omega)$, $R_3 = 40(\Omega)$, $R_4 = 60(\Omega)$, $I_4 = 2(A)$. I cereyani ve qiris U qerqinliyini tapmali.



- I=8,4(A) U=120(V)
- I=5(A) U=170(V)
- I=3(A) U=120(V)
- I=3,4(A) U=120(V)
- I=8,4(A) U=170(V)

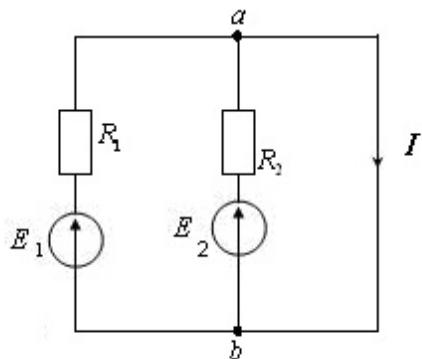41 .


Qosterilmis dovrede $E_1 = 100(V)$, $E_2 = 200(V)$, $R_1 = 50(\Omega)$, $R_2 = 25(\Omega)$ -dur. I cereyani ve U_{AB} qerqinliyi tapmali.



- I=10(A) $U_{AB}=100(V)$
- I=10(A) $U_{AB}=75(V)$
- I=4(A) $U_{AB}=50(V)$
- I=6(A) $U_{AB}=0(V)$
- I=10(A) $U_{AB}=0(V)$

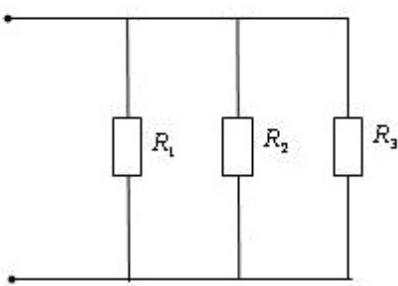42 .


Qosterilmis dovrede $R_1 = 10(\Omega)$, $R_2 = 20(\Omega)$, $R_3 = 30(\Omega)$ -dir. R_3 muqavimeti de serf olunan quc $P_3 = 270(Vt)$ -dir. Sxemin P tam qucunu tapmali.



- P= 675(Vt)
- P= 405(Vt)
- P= 810(Vt)
- P= 1485(Vt)
- P= 540(Vt)

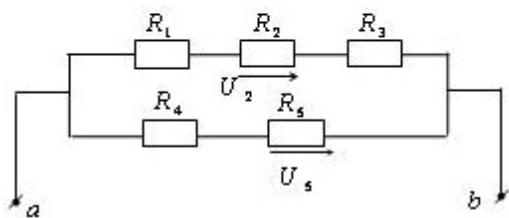43 .


Qosterilmis dovrede $U_2=60(V)$, $R_1=10(\Omega)$, $R_2=20(\Omega)$, $R_3=30(\Omega)$, $R_4=40(\Omega)$, $R_5=50(\Omega)$ -dur. Us qerqinlik dusqusunu tapmali.



- $U_s=180(V)$
- $U_s = 60(V)$
- ... $U_s = 50(V)$
- .. $U_s = 100(V)$
- $U_s = 150(V)$

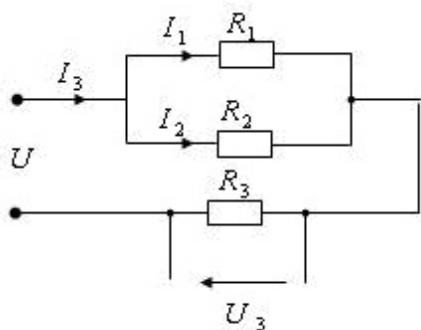44 .

Sekilde qosterilen dovrede R_1 muqavimetiinde yaranan cereyanı ve qucu teyin etmeli.
 $U_3 = 100 \text{ V}$, $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 9 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $I_2 = ?$ $P_2 = ?$



$I_2 = 5 \text{ A}$ $P_2 = 200 \text{ Wt}$

$I_2 = 4 \text{ A}$ $P_2 = 144 \text{ Wt}$


$I_2 = 4 \text{ A}$ $P_2 = 120 \text{ Wt}$

$I_2 = 10 \text{ A}$ $P = 160 \text{ Wt}$

$I_2 = 6 \text{ A}$ $P_2 = 110 \text{ Wt}$

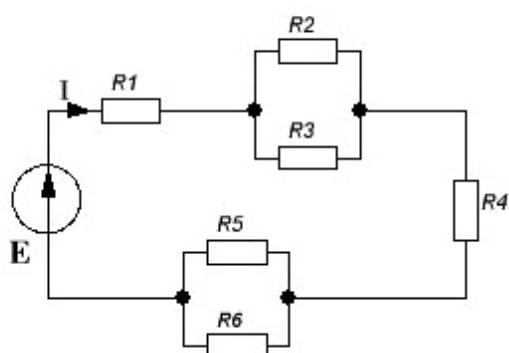45 .

Verilmiş dovrede $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 20 \Omega$, $E = 90 \text{ V}$ olarsa, I cereyanını ve dovrenin P qucunu teyin etmeli.



$I = 1,5 \text{ A}$, $P = 472,5 \text{ Wt}$

$I = 0,75 \text{ A}$, $P = 67,5 \text{ Wt}$


$I = 1,5 \text{ A}$, $P = 135 \text{ Wt}$

$I = 0,75 \text{ A}$, $P = 135 \text{ Wt}$

$I = 0,74 \text{ A}$, $P = 270 \text{ Wt}$

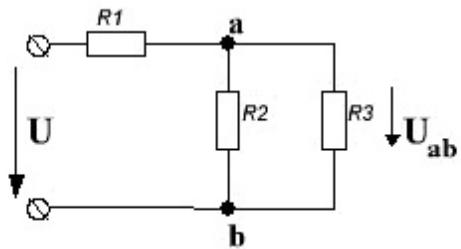46 .


Verilmis dovrede $U_{AB}=120V$, $R_1=20\text{ Om}$, $R_2=30\text{ Om}$, $R_3=40\text{ Om}$ oldugu da, U -nu teyin etmeli.



- 200V
- 260 V
- 180V
- 160V
- 100V

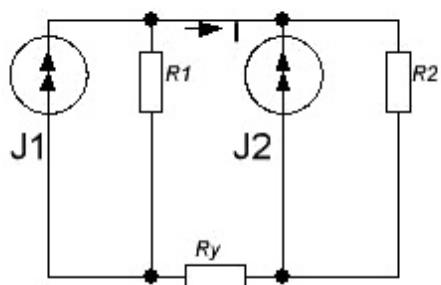47 .


$J_1=200\text{ (A)}$, $J_2=100\text{ (A)}$, $R_1=2\text{ (Om)}$, $R_2=1\text{ (Om)}$, $R_y=7\text{ (Om)}$. Dovrede I cereyanini teyin edin.



- 15 (A)
- 20 (A)
- 12(A)
- 30 (A)
- 40 (A)

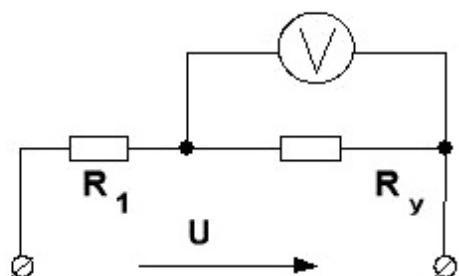48 .

$U=220\text{ (V)}$, $R_y=20\text{ (Om)}$. Voltmetrin qostericisinin 10 (V) olmasi ucun R_i -in qiymeti nece olmalıdır?




- ...
 $R_i=380\text{ (Om)}$
-
 $R_i=200\text{ (Om)}$
-

$R_i=100\text{ (Om)}$

$R_i=420 \text{ (Om)}$

$R_i=480\text{ (Om)}$

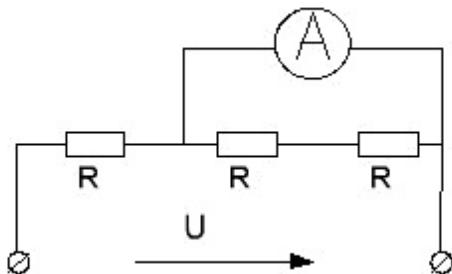49 $R=30 \text{ (Om)}$, $U=150\text{(V)}$. Ampermetrin göstərişini təyin edin.



3(A)

..

$\frac{5}{3}\text{(A)}$

4(A)

5(A)

..

$\frac{5}{2} \text{ (A)}$

50 İnduktivlik elementi hansı növ enerjini özündə toplayır

istilik enerjisini

kinetik enerjini

elektrik sahəsinin enerjisini

maqnit sahəsinin enerjisini

potensial enerjini

51 .

Sabit cərəyan dovresində bucaq tezliyi ω neyə berabərdir

.....

$\omega = 50 \frac{\text{rad}}{\text{son}}$

..

$\omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{son}}$

..

$\omega = 0$

.....

$\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{son}}$

52 Tutumda cərəyanın ani qiymətini təyin edin.

.....

$i = \frac{u}{R}$

..

$i_c = i_c + i_R$

..

$i_c = \frac{1}{C} \int i dt$

..

$i = C \frac{du_c}{dt}$

..

$i = \frac{P_c}{u_c}$

53 Aktiv gücün gösterilən ifadələrindən hansı düzdür?

.....

$P = U^2 I$

..

$P = U^2 R$

..


$P = I^2 R$

..

$P = UIR$

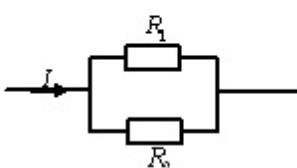54 .

Verilmiş dövredə P_2 gücünü təyin etməli. $I = 3A$, $R_1 = 5\text{ Ohm}$, $R_2 = 10\text{ Ohm}$



.....

$P_2 = 45Vt$

..

$P_2 = 40Vt$

..

$P_2 = 90Vt$

..

$P_2 = 10Vt$

..

$P_2 = 135Vt$

55 Ardıcıl birleşmis üç eded müqavimət ucun $P_1 > P_2 > P_3$ olarsa, hansı müqavimət daha böyük qiymətə malikdir

.....


.....

.....


- R3müqaviməti
 bərabərdirlər

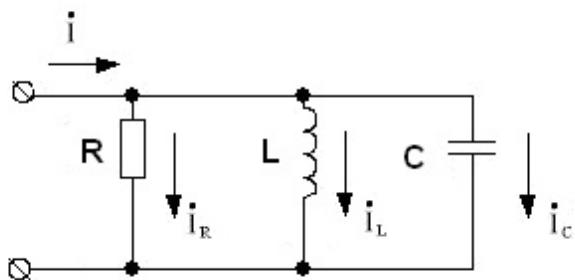56.


Dövri vəcun hansı vektor diaqramı düzəndir? $x_c < x_L$






-

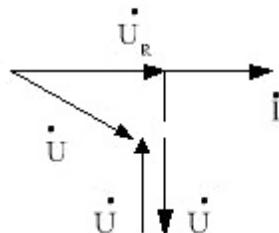

- ..

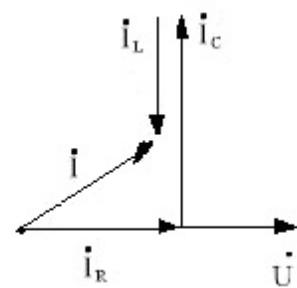

- ...

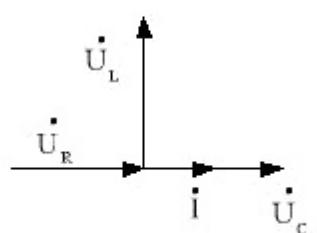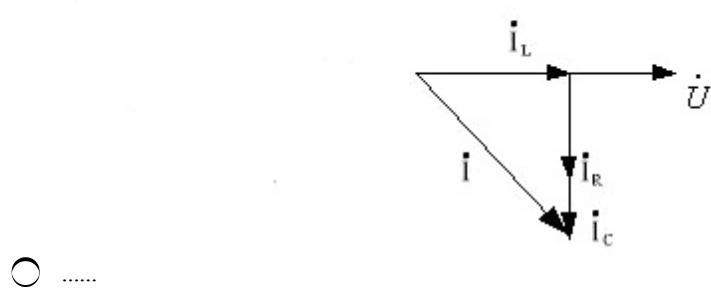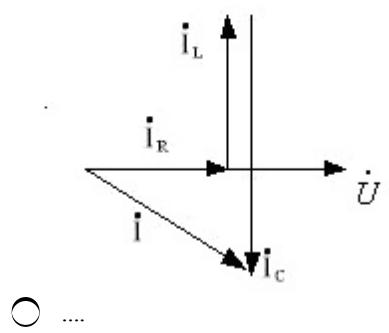

57 R₁,R₂,R₃ qarışiq birləşmiş müqavimətlərdən ibarət elektrik dövrəsində gərginliyin tarazlıq tənliyi necə olar? (R₁ dövrəyə ardıcıl, R₂,R₃ isə paralel birləşib)



$$U_{\text{tar}} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

Düzgün cavab yoxdur.

...

$$U_{\text{tar}} = R_1^2 + \frac{R_3^2 R_2}{R_3^2 + R_2} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

...

$$U_{\text{im}} = R_1 + \frac{R_2^2 R_3}{R_2^2 + R_3} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

...

$$U_{\text{im}} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

58 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: $R_1=12 \text{ Om}$, $R_2=24 \text{ Om}$ müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 8 Om
- 18
- 2 Om
- 0.5 Om
- 36 Om

59 r müqavimətindən bir period ərzində (T) keçən dəyişən cərəyanın gördüyü tam işin ifadəsini yazmalı

- Doğru cavab yoxdur
-

$$A = \frac{1}{r} \int_0^T i^2 dt$$

...

$$A = r^2 \int_0^T i^2 dt$$

...

$$A = \frac{1}{r} \int_0^T i^2 dt$$

...

$$A = \frac{1}{r^2} \int_0^T i^2 dt$$

60 Elektrik hərəkət qüvvəsi nədir?

- Mənbənin aldığı enerji
- Mənbənin içərisində xarici enerji elektrik enerjisini çevrilən zaman vahid elektrik miqdarının aldığı enerji
- Mənbənin aldığı daxili enerji
- Mənbənin aldığı xarici enerji
- Mənbənin daxili və xarici enerjilərinin cəmi

61 Ayrı-ayrı elementlərin və ya bütövlükdə elektrik dövrəsinin iş rejimini xarakterizə edən nədir?

- cərəyan və gərginliyin qiymətləri
- müqavimətin qiyməti
- elementin induktivliyi
- işlədiciilərin tələb etdiyi gücün qiyməti
- elementin tutumu

62 Cərəyanın sabit yaxud dəyişən olması nədən asılıdır?


- Dövrədəki avadanlığın keyfiyyətindən
- Dövrənin sıxaclarına tətbiq edilən gərginliyin qiymətindən
- E.h.q -nın sabit yaxud dəyişən olmasından
- İşlədiciilərin müqavimətinin xarakterindən
- Dövrədəki işlədiciilərin sayından

63 Enerji mənbəyinin kəmiyyət göstəricisi nədir?

- E.h.q və ya dövrənin qütbləri arasındaki gərginlik
- Dövrədəki cihazların keyfiyyəti
- Dövrədəki elektrotexniki avadanlıq
- Dövrədəki elementlərin müqaviməti
- Dövrədən axan cərəyan

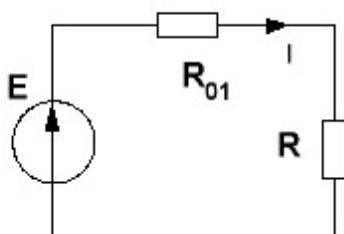64 .

Baxılan dövredə $R=9 \text{ Om}$ olduqda $I=1\text{A}$. $R=4 \text{ Om}$ olduqda isə $I = 2\text{A}$ olur. Mənbənin E.H.Q-ni ve daxili müqavimetini tapmalı.



$E=6 \text{ V}$... $R_{01}= 0,5 \text{ Om}$

$E=12 \text{ V}$ $R_{01}= 2,5 \text{ Om}$


$E = 4 \text{ V}$ $R_{01} = 2 \text{ Om}$

$E= 9 \text{ V}$ $R_{01}= 1 \text{ Om}$

$E= 10 \text{ V}$ $R_{01}= 1 \text{ Om}$

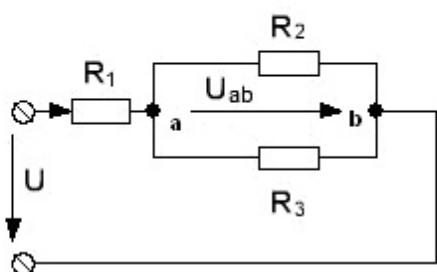65 .

Aşağıdakı dövredə $R_1= 18 \text{ Om}$, $R_2=30 \text{ Om}$, $R_3= 20 \text{ Om}$ v? $U=120\text{V}$ olarsa, U_{ab} qərqiqliyini tapmalı.



$U_{ab}=60 \text{ V}$

$U_{ab}=48 \text{ V}$


$U_{ab}= 40 \text{ V}$

$U_{ab}=36 \text{ V}$

$U_{ab}=24 \text{ V}$

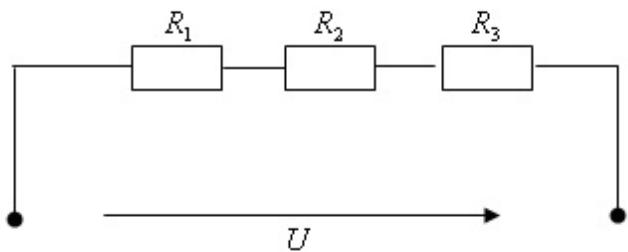66 .


Verilmis dovrede $P_2 = 900 \text{ Vt}$, $R_1 = 20(\text{Om})$, $R_2 = 100(\text{Om})$, $R_3 = 30 (\text{Om})$ olarsa,
 U -nu tapmali.



- U=450 V
- U=300V
- U=220V
- U=380 V
- U=900 V

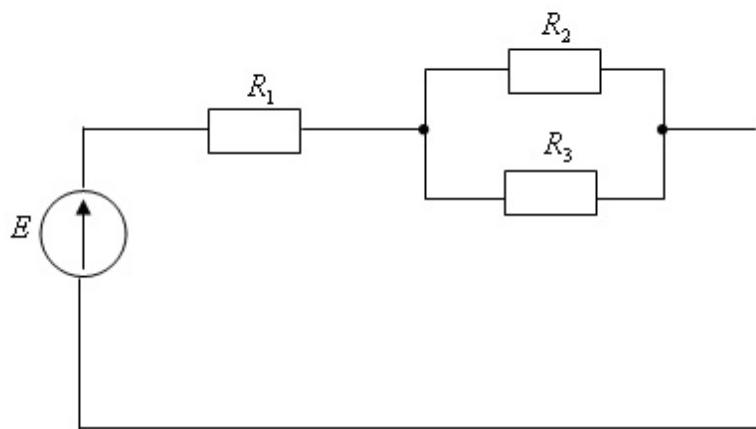67 .


Verilmis dovrede $E = 100 \text{ V}$, $R_1 = 80(\text{Om})$, $R_2 = 200(\text{Om})$, $R_3 = 300 (\text{Om})$ olarsa,
menbenin P qucunu tapmali.



- P=40 Vt
- P=100 Vt
- P=80 Vt
- P=60 Vt
- P=50Vt

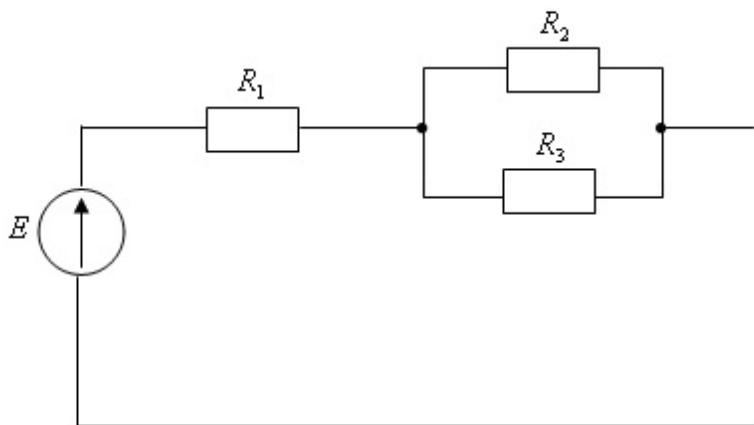68 .

Verilmis dovrede $E = 100$ V, $R_1 = 80$ (Om), $R_2 = 200$ (Om), $R_3 = 300$ (Om) olarsa,
 R_2 muqavimetinde serf olunan P_2 -i teyin etmeli



$P_2 = 60$ Vt

$P_2 = 18$ Vt


$P_2 = 20$ Vt

$P_2 = 36$ Vt

$P_2 = 44$ Vt

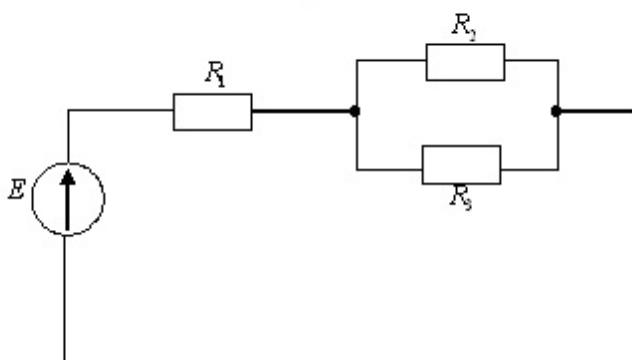69 .

Verilmis dovrede $E = 100$ V, $R_1 = 80$ (Om), $R_2 = 200$ (Om), $R_3 = 300$ (Om) olarsa,
 R_1 muqavimetinde serf olunan P_1 -i teyin etmeli.



$P_1 = 40$ Vt

$P_1 = 20$ Vt


$P_1 = 80$ Vt

$P_1 = 50$ Vt

$P_1 = 120$ Vt

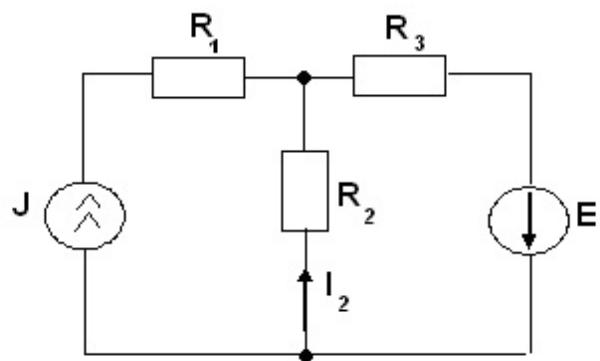70 .

Verilmis dovrede $E = 20$ V, $J = 6$ A, $R_1 = 45$ (Om), $R_2 = 15$ (Om), $R_3 = 5$ (Om) olarsa, I_2 cereyanini tapmali.



..
 $I_2 = -0,5$ (A)

...
 $I_2 = 0,25$ (A)


....
 $I_2 = -0,75$ (A)

.....
 $I_2 = 0,5$ (A)

.....
 $I_2 = 1,5$ (A)

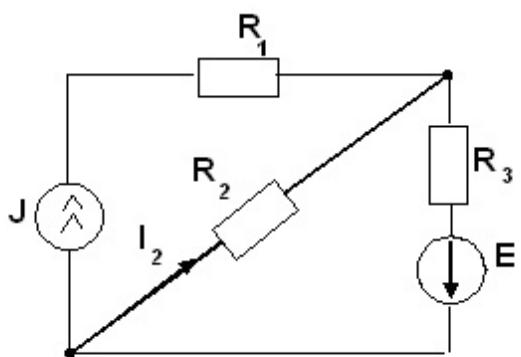71 .

Verilmis dovrede $E = 20$ V, $J = 3$ A, $R_1 = 50$ (Om), $R_2 = 15$ (Om), $R_3 = 5$ (Om) olarsa, I_2 cereyanini tapmali.



.....
 $I_2 = 1,5$ (A)

...
 $I_2 = 0,75$ (A)

....
 $I_2 = 0,5$ (A)


..
 $I_2 = 0,25$ (A)

.....
.....

$I_2 = -0,55$

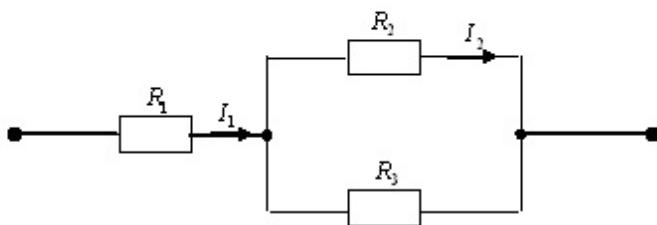72 .

Sekilde verilmis dovrede $I_2 = 2 \text{ A}$, $R_1 = 10 \text{ (Om)}$, $R_2 = 20 \text{ (Om)}$, $R_3 = 10 \text{ (Om)}$ olarsa,
 I_1 cereyanini tapmali.



$I_1 = 4,5 \text{ (A)}$

$I_1 = 5 \text{ (A)}$


$I_1 = 3 \text{ (A)}$

$I_1 = 6 \text{ (A)}$

$I_1 = 3,5 \text{ (A)}$

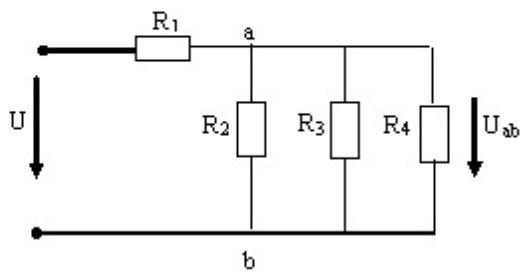73 .

Verilmis dovrede $U_{ab} = 120 \text{ V}$, $R_1 = 20 \text{ Om}$, $R_2 = 30 \text{ Om}$, $R_3 = 40 \text{ Om}$, $R_4 = 60 \text{ Om}$.
 U -nu teyin etmeli.



280 V

300V


375 V

350 V

260 V

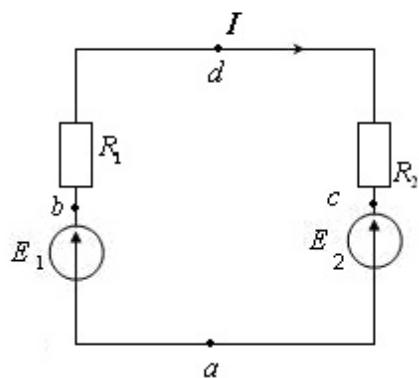74 .

Qosterilmis dövrede $E_1=100$ (V), $E_2=40$ (V), $R_1=40$ (Om), $R_2=20$ (Om)-dir.Dövrənin bütün hisselerinde qərqiqlik dəsəqlərini tapmali.



$U_{AV}=100$ (V) $U_{BD}=-40$ (V) $U_{DC}=20$ (V) $U_{CA}=-40$ (V)


$U_{AV}=100$ (V) $U_{BD}=40$ (V) $U_{DC}=20$ (V) $U_{CA}=40$ (V)

$U_{AV}=-100$ (V) $U_{BD}=40$ (V) $U_{DC}=20$ (V) $U_{CA}=40$ (V)

$U_{AV}=100$ (V) $U_{BD}=-40$ (V) $U_{DC}=-20$ (V) $U_{CA}=-40$ (V)

$U_{AV}=-100$ (V) $U_{BD}=20$ (V) $U_{DC}=40$ (V) $U_{CA}=40$ (V)

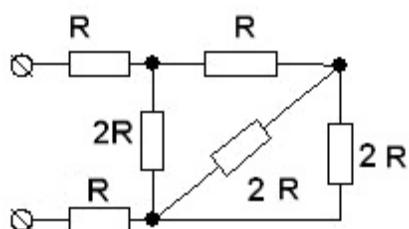75 Dövrənin ekvivalent müqavimətini təyin edin.



$R_{sh} = 5R$

$R_{sh} = 3R$


$R_{sh} = 5,4R$

$R_{sh} = 6R$

$R_{sh} = 0,3R$

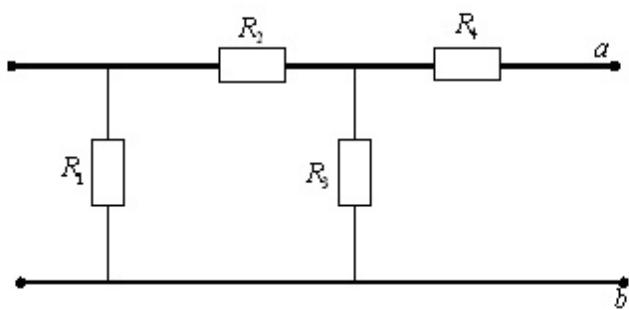76 .

Qosterilmis dovrede $R_1 = 4\text{ (Om)}$, $R_2 = 36\text{ (Om)}$, $R_3 = 60\text{ (Om)}$, $R_4 = 40\text{ (Om)}$ -dir.
 "ab" sınacların qısa qapanma (q.q) ve yüksüz iş rejiminde (y.i) şəxemin qırış muqavimətini tapmali.



$R_{qq} = 3,84 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 24 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 24 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 3,84 \text{ (Om)}$


$R_{qq} = 3,84 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 3,75 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 3,75 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 3,84 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 3,75 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 96 \text{ (Om)}$

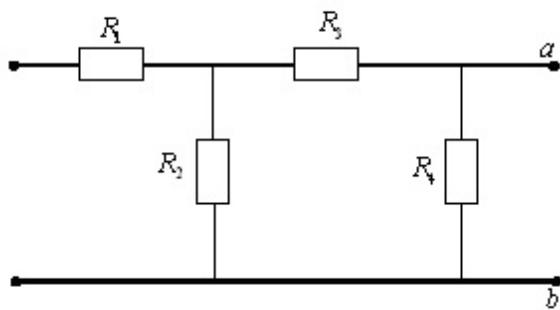77 .

Qosterimlis dovrede $R_1 = 10\text{ (Om)}$, $R_2 = 60\text{ (Om)}$, $R_3 = 40\text{ (Om)}$, $R_4 = 20\text{ (Om)}$ -dir.
 "ab" sınacların qısa qapanma (q.q) ve yüksüz iş rejiminde (y.i) şəxemin qırış muqavimətini tapmali.



$R_{qq} = 40 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 24$

$R_{qq} = 24 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 34 \text{ (Om)}$


$R_{qq} = 40 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 34 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 34 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 40 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 34 \text{ (Om)}$ $R_{yi} = 24 \text{ (Om)}$

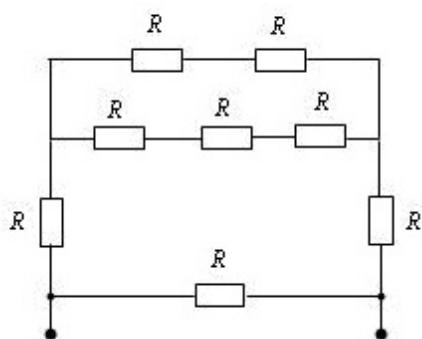78 .

Verilen dovremin ekvivalent muqavimetini teyin etmeli. $R_{eq} = ?$



0.76R

....

$\frac{3}{4}R$

8R

...


$\frac{3.2}{7.2}R$

..

$\frac{6}{5}R$

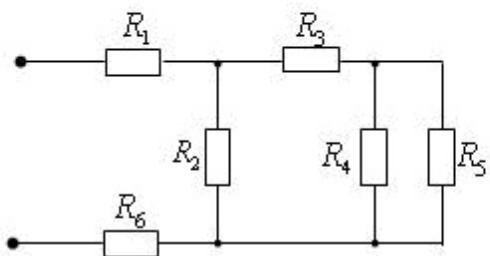79 .

Verilen dovremin ekvivalent muqavimetini teyin etmeli. $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$,
 $R_3 = 5 \Omega$, $R_4 = 30 \Omega$, $R_5 = 6 \Omega$, $R_6 = 10 \Omega$. $R_{eq} = ?$



20

28


48

40

38

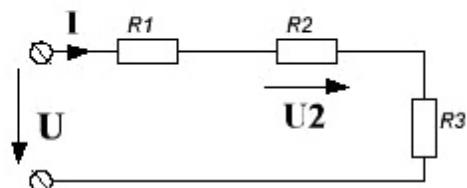80 .


Verilmis dovrede qiris qerqinliyini teyin etmeli. $R_1=100 \Omega$, $R_2=200 \Omega$,
 $R_3=300 \Omega$, $U_2=100 \text{ V}$.



- U=150 V
- U=300 V
- U=350 V
- U=100 V
- U=200 V

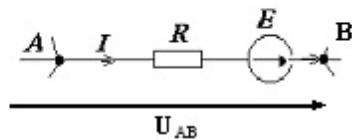
81 .

Aşağıdakı dövredə E=150(V), I=2(A) ve R=20(O) olarsa, U_{AB} qerqinliyini təyin etmeli.



- 190 V
- 110 V
- 40 V
- 110 V
- 150 V

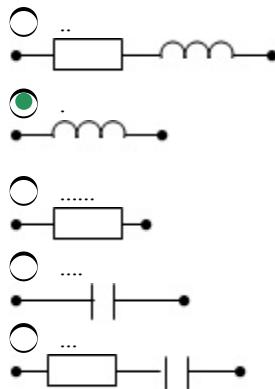82 Dövrənin aktiv gücü $P=0$, $Q>0$. Göstərilən dövrələrin hansı bu şərtləri ödəyir.



83 Tutum elementi hansı növ enerjini özündə toplayır

- maqnit sahəsinin enerjisini
- potensial enerjini
- istilik enerjisini
- kinetik enerjini
- elektrik sahəsinin enerjisini

84 İdeal cərəyan mənbəyin VAX-1 qrafikdə necə təsvir olunur?

- ...
cərəyan oxuna 60° bucaqla
- ...
cərəyan oxuna 45° bucaqla
- gərginlik oxuna perpendikulyar
- cərəyan oxuna palalel
- gərginlik oxuna paralel

85 Sabit cərəyan dövrəsində maksimum gücü mənbədən işlədiciyə ötürürkən F.İ.Ə. nəyə bərabərdir?

- ...
 $\eta = 25\%$
- ...

$\eta = 80\%$

..
 $\eta = 100\%$

..
 $\eta = 50\%$

..
 $\eta = 10\%$

86 İdeal e.h.q. (gərginlik) mənbəyin VAX-ı qrafikdə necə təsvir olunur?

..
cərəyan oxuna 60° bucaqla

- gərginlik oxuna paralel
- cərəyan oxuna perpendikulyar
- cərəyan oxuna palalel
- ..
cərəyan oxuna 45° bucaqla

87 .

Aktiv muqavimetde qərqiqlik cərəyan arasında olan φ bucağı nəyə bərabərdir?

..
 $\varphi = -90^\circ$

..
 $\varphi = 45^\circ$

..
 $\varphi = 45^\circ$

..
 $\varphi = 0$

..
 $\varphi = -45^\circ$

88 Mənbədən işlədiciyə maksimum gücün ötürülmə şərti hansıdır (r - işlədicinin muqaviməti, r_0 - mənbənin daxili muqaviməti)

..
 $r_0 = \infty \quad r = 0$

..

..
 $r_0 \neq r$

..

..
 $r_0 \neq r$

..

..
 $r_0 = 0 \quad r = \infty$

89 Mənbənin e.h. q-si nəyə deyilir.

- Mənbədə müsbət vahid yükü mənfi qütbdən müsbət qütbə aparmaq üçün xarici qüvvənin gördüyü iş mənbəyin e.h. q-si adlanır
- Mənbədə mənfi vahid yükü mənfi qütbdən müsbət qütbə aparmaq üçün xarici qüvvənin gördüyü iş mənbəyin e.h. q-si adlanır
- Mənbənin e.h. q-si gərginliklə cərəyanın hasılınə deyilir.
- Mənbənin e.h. q-si bir nöqtədən çıxan (q) yükə deyilir



Menbenin e.h. q-si $\varphi_1 - \varphi_2$ -ye deyilir.

90 Elektrik sahəsinin enerjisinin düzgün yazılımış ifadəsi hansıdır?



$$W_c = Cu_c^2$$



$$W_c = C \frac{I^2}{2}$$



$$W_c = \frac{2C}{u_c^2}$$




$$W_c = \frac{u_c^2}{2C}$$



$$W_c = C \frac{u_c^2}{2}$$

91 Müqavimətlər necə birləşmişdir.

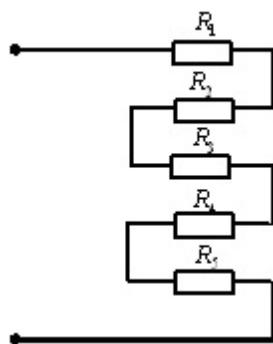


- Ardıcıl birləşmişdir
- Üçbucaq birləşmişdir
- Ulduz birləşmişdir
- Paralel birləşmişdir
- Qarışq birləşmişdir

92 Üç ədəd eyni müqavimət necə birləşdirilməlidir ki, ekvivalent müqavimət ən böyük olsun.

- Qarışq
- Ulduz şəklində
- Üçbucaq şəklində
- Paralel
- Ardıcıl

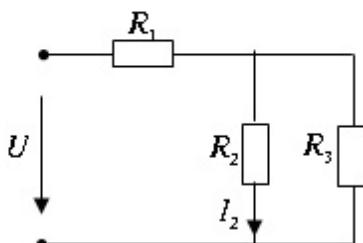93 .

Qosterilen sxemde I_2 cereyanı ucun ifadelerden hansı düzdur?



$I_2 = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_3}$

$I_2 = \frac{U}{\left(R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right)} \cdot \frac{R_3}{(R_2 + R_3)}$


$I_2 = \frac{U}{R_2}$

$I_2 = \frac{U}{R_1 + R_2}$

$I_2 = \frac{U}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}$

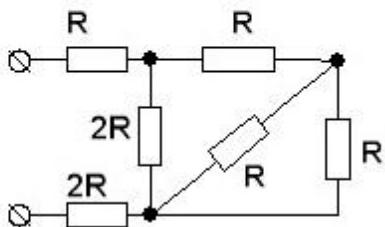94 .

Dovrenin ekvivalent muqavimetini teyin edin.



$R_{ekv} = \frac{32}{7} R$

$R_{ekv} = \frac{27}{7} R$


$R_{ekv} = 8R$

$R_{ekv} = 5R$

$R_{ekv} = \frac{29}{7} R$

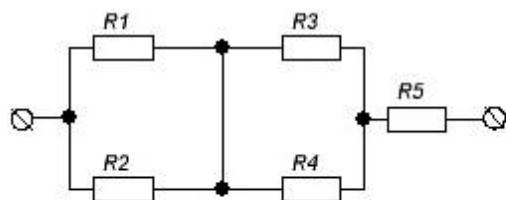95 .

Verilmis elektrik dovresinin ekvivalent muqavimetini tapın $R_1=20$ (Om), $R_2=30$ (Om), $R_3=40$ (Om), $R_4=60$ (Om), $R_5=34$ (Om), $R_{ekv}=?$




- 184
- 70
- 12
- 24
- 36

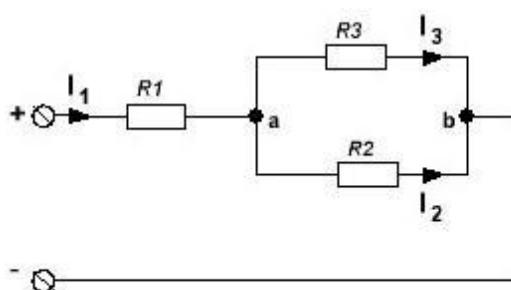96.

Verilmis elektrik dovresinde I_1 - cereyanını teyin edin

$R_1=10$ (Om), $R_2=20$ (Om), $R_3=30$ (Om) $U_{ab}=120$ (V) $I_1=?$



- 15
- 4
- 16
- 10
- 6

97.


İki R_1 ve R_2 muqavimetleri ardıcıl qosulduqda $R_{ekv}=5$ om paralel qosulduqda ise $R_{ekv}=1,2$ Om olur. Muqavimetleri tapın.

- ...
 $R_1=4$ Om $R_2=1$ Om
- ...
 $R_1=3$ Om $R_2=2$ Om
- ...
 $R_1=1,5$ Om $R_2=3,5$ Om
- ...
 $R_1=2,5$ Om $R_2=2,5$ Om
- ...

$$R_1=3,5 \text{ Om} \quad R_2=1,5 \text{ Om}$$

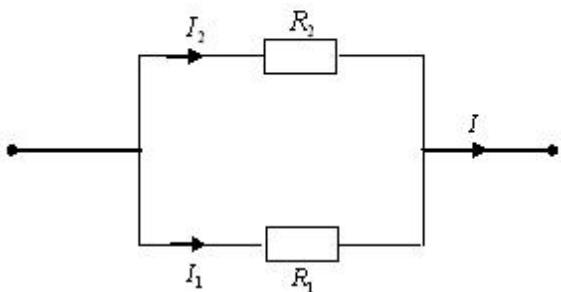98.

Verilmiş sxemde $I_2 = 5 \text{ A}$, $I = 25 \text{ A}$, $R_1 = 3 \text{ Om}$ olarsa, R_2 müqavimetini təyin etmeli.



$$R_2 = 12 \text{ Om}$$



$$R_2 = 15 \text{ Om}$$



$$R_2 = 4 \text{ Om}$$




$$R_2 = 30 \text{ Om}$$



$$R_2 = 20 \text{ Om}$$

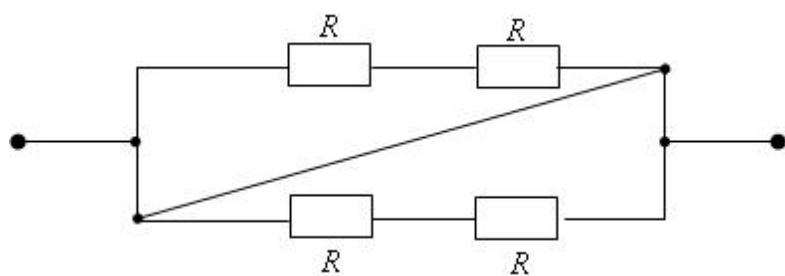99 Verilmiş sxemin ekvivalent müqavimətini təyin edin.



$$\text{sifir}$$



$$2R$$



$$\frac{1}{4}R$$




$$4R$$



$$R$$

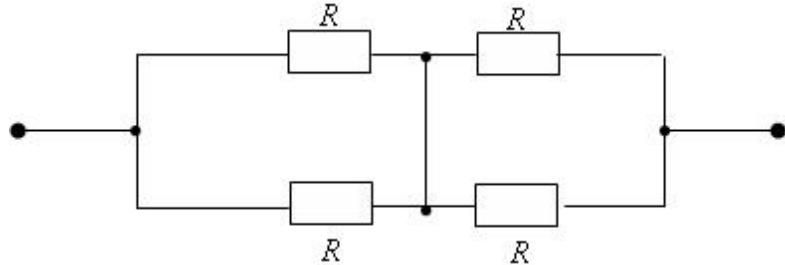
100 Verilmiş sxemin ekvivalent müqavimətini təyin edin.



- R
 $\frac{1}{2}R$
 $4R$
 $2R$
 ..
 $\frac{1}{4}R$

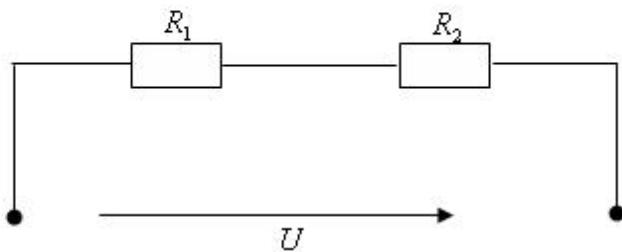101 .


Verilmis dovrede $P_2 = 400$ Vt, $R_1 = 50$ (Om), $R_2 = 100$ (Om) olarsa, U -nu tapmali.



- ...
 $U = 400$ V
 ...
 $U = 380$ V
 ...
 $U = 220$ V
 ...
 $U = 150$ V
 ...
 $U = 300$ V

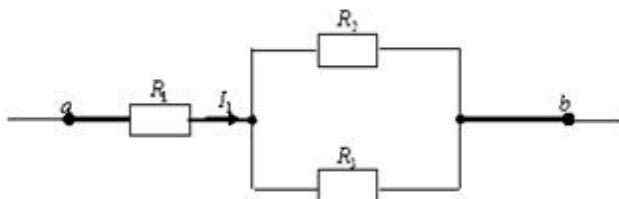102 .

Sekilde verilmis dovrede $U_{ab} = 220$ V, $R_1 = 86$ (Om), $R_2 = 60$ (Om), $R_3 = 40$ (Om) olarsa, I_1 cereyamini tapmali.




- ...
 $I_1 = 2,2$ (A)
 ...
 $I_1 = 4,4$ (A)
 ...
 $I_1 = 3$ (A)

$I_1 = 2,4 \text{ (A)}$

$I_1 = 2 \text{ (A)}$

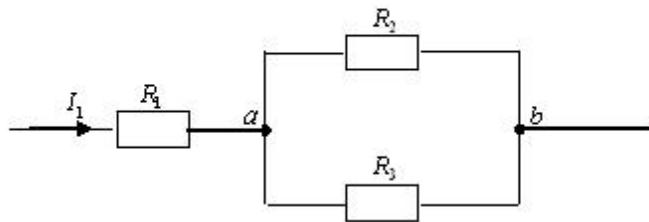103 .

Sekilde verilmis dovrede $U_{ab} = 20 \text{ V}$, $R_1 = 50 \text{ (Om)}$, $R_2 = 10 \text{ (Om)}$, $R_3 = 20 \text{ (Om)}$ olarsa, I_1 cereyannini tapmali.



.....

$I_1 = 8 \text{ (A)}$

.....

$I_1 = 3 \text{ (A)}$

...

$I_1 = 2 \text{ (A)}$

...


$I_1 = 4 \text{ (A)}$

...

$I_1 = -3 \text{ (A)}$

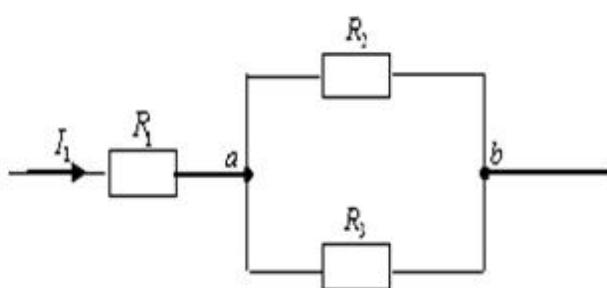104 .

Sekilde verilmis dovrede $I_1 = 3 \text{ A}$, $R_1 = 50 \text{ (Om)}$, $R_2 = 10 \text{ (Om)}$, $R_3 = 20 \text{ (Om)}$ olarsa, U_{ab} qerqinliyini tapmali.



.....

$U_{ab} = 20 \text{ (V)}$

.....

$U_{ab} = 150 \text{ (V)}$

...

$U_{ab} = 170 \text{ (V)}$

...


$U_{ab} = 60 \text{ (V)}$

...

$U_{ab} = 30 \text{ (V)}$

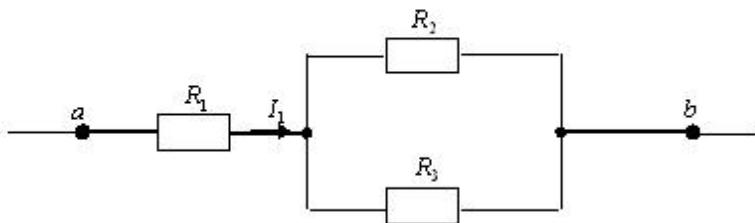105 .

Sekilde verilmis dövrede $I_1 = 6 \text{ A}$, $R_1 = 30 \text{ (Om)}$, $R_2 = 20 \text{ (Om)}$, $R_3 = 10 \text{ (Om)}$ olarsa, U_{ab} qerqinliyini tapmali.



$U_{ab} = 180 \text{ (V)}$

$U_{ab} = 220 \text{ (V)}$


$U_{ab} = 196,6 \text{ (V)}$

$U_{ab} = 215,3 \text{ (V)}$

$U_{ab} = 300 \text{ (V)}$

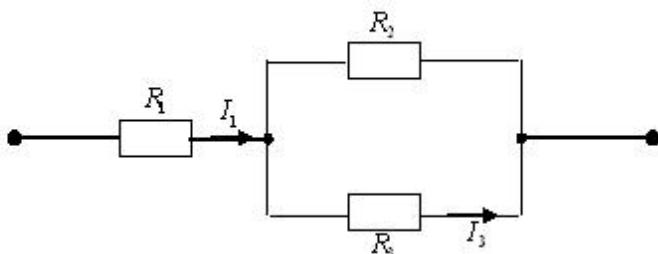106 .

Sekilde verilmis dövrede $I_1 = 3 \text{ A}$, $R_1 = 40 \text{ (Om)}$, $R_2 = 5 \text{ (Om)}$, $R_3 = 10 \text{ (Om)}$ olarsa, I_3 cereyamini tapmali.



$I_3 = 1 \text{ (A)}$

$I_3 = 0,5 \text{ (A)}$


$I_3 = 0,2 \text{ (A)}$

$I_3 = 2,5 \text{ (A)}$

$I_3 = 5 \text{ (A)}$

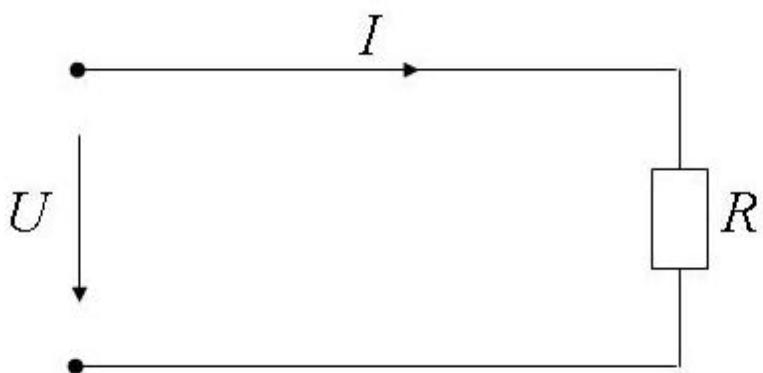107 .

Verilmişdovrede $U_1 = 42$ V olduqda R muqavimetinde ayrılan que $P_1 = 50$ Vt-dir.
 $U_2 = 210$ V olduqda R muqavimetinde ayrılan P_2 queunu tapın.



$P_2 = 100$ Vt

$P_2 = 1250$ Vt

.....

$P_2 = 1421$ Vt


.....

$P_2 = 1252$ Vt

.....

$P_2 = 150$ Vt

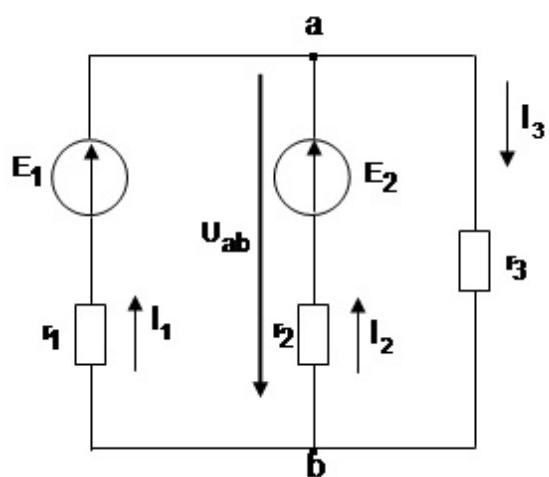108 Sxemde a və b düyünlərin arasındaki gərginlik hansı düsturla düzgün ifadə olunur?



$U_{ab} = \frac{E_1/r_1 - E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$

$U_{ab} = \frac{E_1/r_1 + E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$

Doğru cavab yoxdur.

...
$$U_{ab} = \frac{-E_1/r_1 + E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$$

...
$$U_{ab} = \frac{-E_1/r_1 - E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$$

109 Dəyişən cərəyan dövrələrində cərəyanın və gərginliyin ani qiymətlərin ifadələri hansılardır?

...
$$i = I_m \sin \varphi t, U = U_m \sin \varphi t$$

...
$$i = I_m \sin 5\varphi, U = I_m \sin 10\varphi$$

...
Doğru cavab yoxdur.

...
$$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin \omega t$$

...
$$i = I_m \sin \varphi, U = I_m \sin \varphi$$

110 Kirxhofun 1-ci qanununda ifadə olunan cərəyanlar balansı nə deməkdir?

- ...
Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın artma xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.
 ...
Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın itməməsi xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.
 ...
Doğru cavab yoxdur.
 ...
Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın artma və azalma xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.
 ...
Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın azalma xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.

111 Kirxhofun 2-ci qanununda ifadə olunan gərginliklər balansı nə deməkdir?

- ...
Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsinin müxtəlif budaqlarındakı gərginlik düşgülərinin cəmi başa düşülür.
 ...
Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin sabit qalmasının öyrənilməsi başa düşülür.
 ...
Doğru cavab yoxdur
 ...
Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyinin azalmasının xarakterinin öyrənilməsi başa düşülür.
 ...
Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin xarakterinin öyrənilməsi başa düşülür.

112 Kirxhofun 1-ci və 2-ci qanunları bir-birindən nə ilə fərqlənir?

- ...
Kirxhofun 1-ci qanunu şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın paylanmamasını xarakterizə edir, Kirxhofun 2-ci qanunu isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin artmasını xarakterizə edir.
 ...
Kirxhofun 1-ci qanununda şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanlar balansı, Kirxhofun 2-ci qanununda isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliklər balansı öyrənilir.
 ...
Doğru cavab yoxdur
 ...
Kirxhofun 1-ci qanununda şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın sürətlə dəyişməsi, Kirxhofun 2-ci qanununda isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin sabit qalması öyrənilir.
 ...
Kirxhofun 1-ci qanununda şaxələnmiş elektrik dövrəsində gərginliyin artması öyrənilir, Kirxhofun 2-ci qanununda isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin azalması xarakterizə olunur.


113 Kirxhofun 1-ci qanunu necə ifadə olunur?

- ...
Düyün nöqtəsindəki gərginliklərin cəbri cəmi sabitdir.
 ...
Düyün nöqtəsindəki cərəyan azalır.
 ...
Şaxələnmiş elektrik dövrəsində gərginliklərin cəbri cəmi sabitdir.
 ...
Düyün nöqtəsindəki cərəyan artır.
 ...
Şaxələnmiş elektrik dövrəsində düyün nöqtəsinə gələn cərəyanların cəbri cəmi düyün nöqtəsindən çıxan cərəyanların cəbri cəminə bərabərdir.

114 Kirxhofun 2-ci qanunu necə ifadə olunur?


- Qapalı elektrik dövrəsində hərəkət qüvvələrinin cəbri cəmi sabitdir.
- Qapalı elektrik dövrəsində təsir edən elektrik hərəkət qüvvələrinin cəbri cəmi həmin dövrədəki gərginlik düşgülərinin cəbri cəminə bərabərdir
- Qapalı elektrik dövrəsində e.h.q.-lərin cəbri cəmi sabitdir.
- Qapalı elektrik dövrəsində cərəyanların cəbri cəmi sabitdir.
- Qapalı elektrik dövrəsində təsir edən gərginliklərin cəbri cəmi sabitdir.

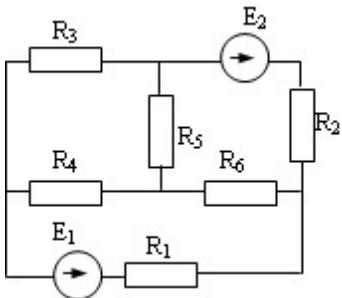115 Verilmiş dövrədə düyün nöqtələrinin d , qolların q və sərbəst konturların k sayını müəyyən edin.



- $d=4, q=6, k=3$
- $d=3, q=4, k=4$
- $d=2, q=5, k=2$
- $d=4, p=4, k=3$
- $d=4, q=5, k=3$

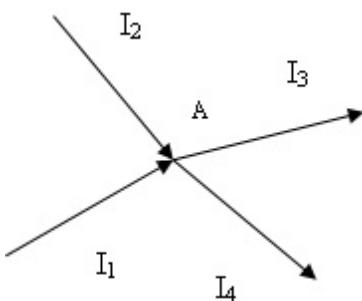116 Kirxhofun birinci qanununa görə A düyün nöqtəsi üçün yazılın tənliklərdən hansı düz deyil?



- $I_1 + I_2 - I_3 = I_4$
- $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$
- $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$
- $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$
- $-(I_3 + I_4) + I_1 + I_2 = 0$

117 Qapalı elektrik dövrəsində Om qanununun ifadəsi hansıdır?

- $P = \frac{E^2}{R + r}$
- $P = \frac{E}{R + r}$

- Doğru cavab yoxdur

....

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{E}^2}{\mathbf{r} + \mathbf{R}^2}$$

....

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{r}^2 + \mathbf{R}^2}$$

118 Sabit cərəyan qapalı elektrik dövrəsində Om qanunu hansı kəmiyyətlər arasında əlaqəni xarakterizə edir?

- Mənbənin daxili müqaviməti ilə gərginlik arasındaki əlaqəni
- Mənbənin xarici müqaviməti ilə keçiricilik arasındaki əlaqəni
- Mənbənin xarici və daxili müqavimətlər arasındaki əlaqəni
- Mənbənin r-daxili müqaviməti, R-xarici müqavimət, mənbənin E-elektrik hərəkət qüvvəsi arasındaki əlaqəni
- Mənbənin daxili müqaviməti ilə keçiricilik arasındaki əlaqəni

119 Kirxhofun 1-ci qanununun formulunu göstərin.

..

$$I = \sum_{m=1}^n I_m + I_{m+1}$$

..

$$I = \sum_{m=1}^n I_m$$

Düzgün cavab yoxdur.

....

$$I = \sum_{m=1}^n I_m - 1$$

..

$$I = \sum_{m=1}^n I_m^2$$

120 Kirxhofun birinci qanununa görə A düyün nöqtəsi üçün yazılın tənliklərdən hansı düz deyil?

..

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

.....

$$-(I_3 + I_4) + I_1 + I_2 = 0$$

.....

$$I_1 + I_2 - I_3 = I_4$$

...

$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$$

..

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

121 Qeyri – bərabər yüklənmə zamanı neytral xətdəki cərəyan nəyə bərabərdir?

.....

$$I_A - I_B - I_C = I_O$$

..

$$I_A + I_B + I_C = I_O$$

..

$$I_A - I_B - I_O = I_C$$

...

$$I_A + I_B = I_O - I_C$$

...

$$I_A - I_B = I_O + I_C$$


122 Kirxhofun ikinci qanununa görə tutumdakı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

- mənbənin gərginliyindən böyük
- mənbənin gərginliyinə
- induktiv müqavimətdəki gərginlik düşgüsündən çox
- aktiv müqavimətdəki gərginlik düşgüsü qədər
- mənbənin gərginliyindən kiçik

123 .

$E_1=20$ (V), $E_2=40$ (V), $E_3=80$ (V), $R_1=1$ (Om), $R_2=2$ (Om), $R_3=4$ (Om), $R_4=3$ (Om). Dovrede a və b duyunları arasında qərqiqliyi teyin edin.

a

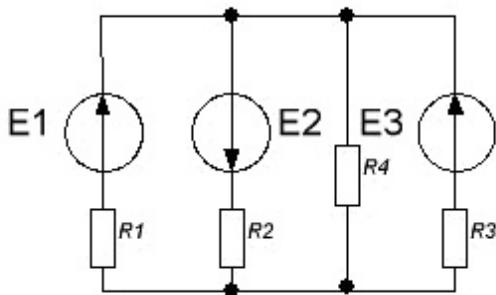

b

...
 $U_{ab}=20$ (V)

...
 $U_{ab}=9,6$ (V)


.....
 $U_{ab}=24,2$ (V)

.....
 $U_{ab}=10$ (V)


.....
 $U_{ab}=12,4$ (V)

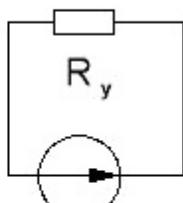124 .

$R_y = 20$ (Om), $E_i = 140$ (V), $R_i = R_y$. Birinci dovreye nisbeten ikinci dovrenin R_y muqavimetinde qıç nece deyiser?



1

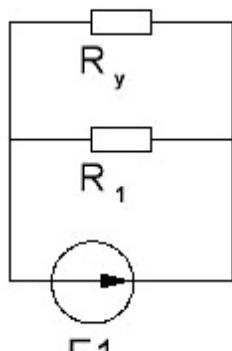


2

- dəyişmir.
- 0 olur
- 2 dəfə azalır
- 3 dəfə azalır
- 3 dəfə artır

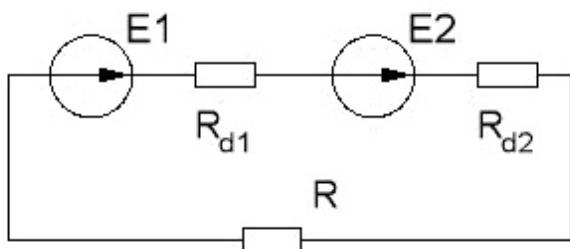125 .


$E_1 = 550$ (V), $E_2 = 50$ (V), $R_{d1} = 10$ (Om), $R_{d2} = 5$ (Om), $R = 45$ (Om) E_i menbeyinin dovreye verdiyi quru teyin edin.



- $P_i = 2000$ (Vt)
- $P_i = 8500$ (Vt)
- $P_i = 6000$ (Vt)
- .. $P_i = 5500$ (Vt)
- $P_i = 600$ (Vt)

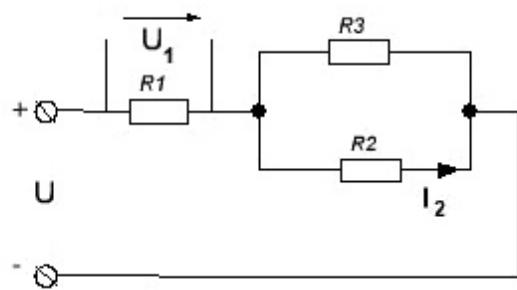126 .

Verilmis elektrik dovresinde I_2 - cereyanini teyin edin
 $R_1=100 \text{ (Om)}$, $R_2=200 \text{ (Om)}$, $R_3=300 \text{ (Om)}$ $U_1=100 \text{ (V)}$ $I_2=?$




- 0,6
- 1,2
- 0,8
- 1
- 1,5

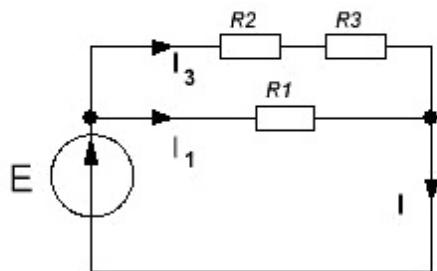127 .

Verilmis elektrik dovresinde I - cereyanini teyin edin


$R_1=10 \text{ (Om)}$, $R_2=4 \text{ (Om)}$, $R_3=6 \text{ (Om)}$ $E=50 \text{ (V)}$ $I = ?$



- 25
- 10
- 5
- 30
- 20

128 .

$R_{eq}=?$

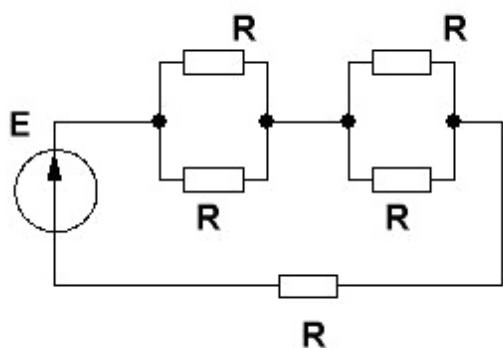


- $3R$
- $4R$
- $2R$
- $6R$

...
 $\frac{1}{3}R$

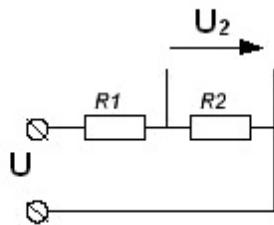129 .


$R_1=30 \text{ (Om)}$, $R_2=20 \text{ (Om)}$, $U_2=50 \text{ (Om)}$ $U=?$



- 125
- 120
- 135
- 150
- 100

130 .


$R_{ekn}=?$

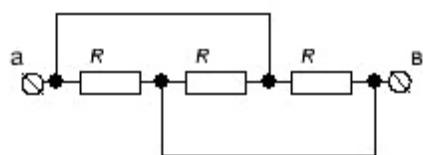

- ...
- $\frac{4}{3}R$
- ...
- $\frac{1}{3}R$
-
- $\frac{R+3}{3}$
- $3R$
-
- $\frac{2}{3}R$

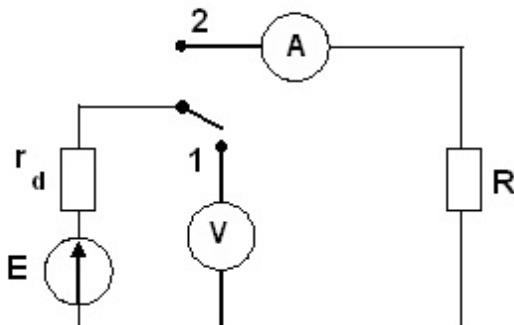131 .

Sekilde acar 1 veziyetinde olduqda voltmetr 10V, 2 veziyetinde olduqda ise ampermetr 2A qosterir. Eger $R = 4 \Omega$ olarsa, menbenin daxili muqavimeti neye beraberdir?



$r_d = 0,1 \Omega$

$r_d = 0,5 \Omega$


$r_d = 1 \Omega$

$r_d = 10 \Omega$

$r_d = 5 \Omega$

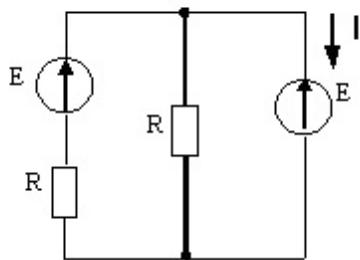132.

$E = 10 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$. $I = ?$



0

-0,1


-0,5

0,5

0,1

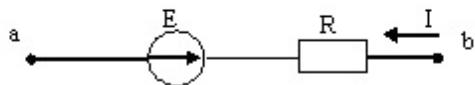133.

$E = 10 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$. $I = 0,2 \text{ A}$. $U_{AB} = ?$



7V

-30V


5V

-5V

15V

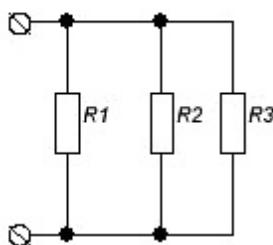134 .


$R_1=10 \text{ (Om)}$, $R_2=25 \text{ (Om)}$, $R_3=50 \text{ (Om)}$ $R_{sh}=?$



- 6,25
- 40
- 15
- 3
- 20,5

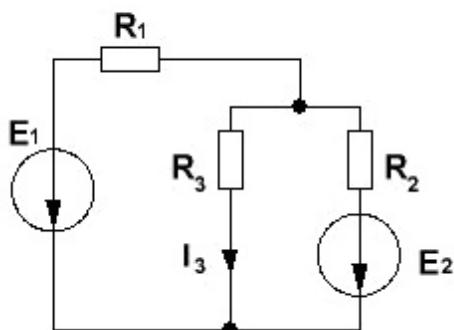135 .


Sekilde verilmis dovrede $E_1=60 \text{ V}$, $E_2= 10 \text{ V}$, $R_1=10 \text{ Om}$, $R_2= 20 \text{ Om}$, $R_3=15 \text{ om}$ olarsa I_3 -cereyanini tapmali.



- ..
 $I_3 = -2 \text{ A}$
-
 $I_3 = 0$
-
 $I_3 = 1 \text{ A}$
- ...
 $I_3 = 6 \text{ A}$
- ...
 $I_3 = 5 \text{ A}$

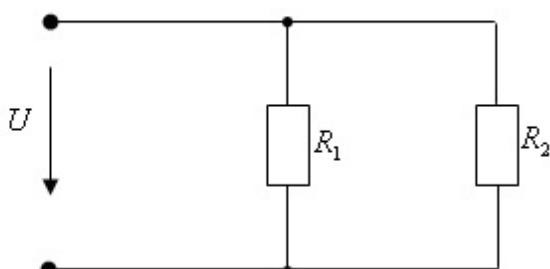136 .


Verilmis dovrede $U=100 \text{ V}$, $R_1 = 50 \text{ (Om)}$, $R_2 = 40 \text{ (Om)}$ olarsa, dovrenin P cucusunu tapmali.



- P=200Vt
- P=180Vt
- P=600Vt
- P=150Vt
- P=450 Vt

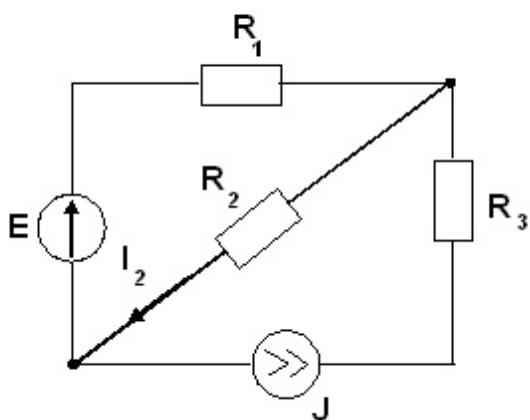137 .


Verilmis dovrede $E_1 = 10 \text{ V}$, $J = 2 \text{ A}$, $R_1 = 5 \text{ (Om)}$, $R_2 = 15 \text{ (Om)}$, $R_3 = 50 \text{ (Om)}$ olarsa, I_2 ceryanını tapmali.



- $I_2 = 0,75 \text{ (A)}$
- $I_2 = 1,5 \text{ (A)}$
- $I_2 = 1 \text{ (A)}$
- $I_2 = -0,75 \text{ (A)}$
- $I_2 = 0,5 \text{ (A)}$

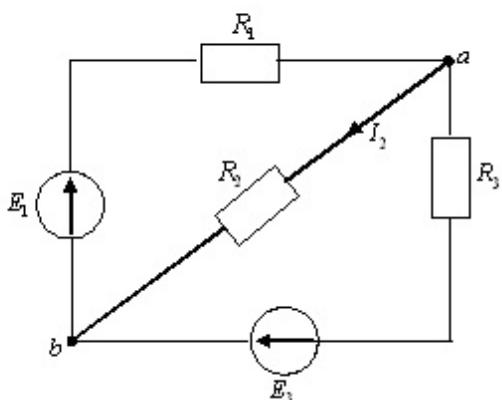138 .

Verilmis dovrede $E_1 = 20 \text{ V}$, $E_3 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 10 \text{ (Om)}$, $R_2 = 20 \text{ (Om)}$, $R_3 = 5 \text{ (Om)}$ olarsa, I_2 ceryanını tapmali.



- $I_2 = 1,2 \text{ (A)}$
- $I_2 = 2,1 \text{ (A)}$
-

$I_2 = 0,4$ (A)


...
 $I_2 = 0,7$ (A)

..
 $I_2 = 0$

139 Kirxhofun I və II qanunlarının düzgün ifadələrini təyin edin.



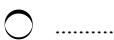$\sum_{k=1}^n I_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n I_k \cdot r_k = \sum_{k=1}^n E_k$



$\sum_{k=1}^n u_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n \phi_k = 0$



$\sum_{k=1}^n q_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n \varphi_k = 0$





$\sum_{k=1}^n i_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n \phi_k = 0$



$\sum_{k=1}^n q_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n i_k = 0$

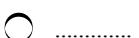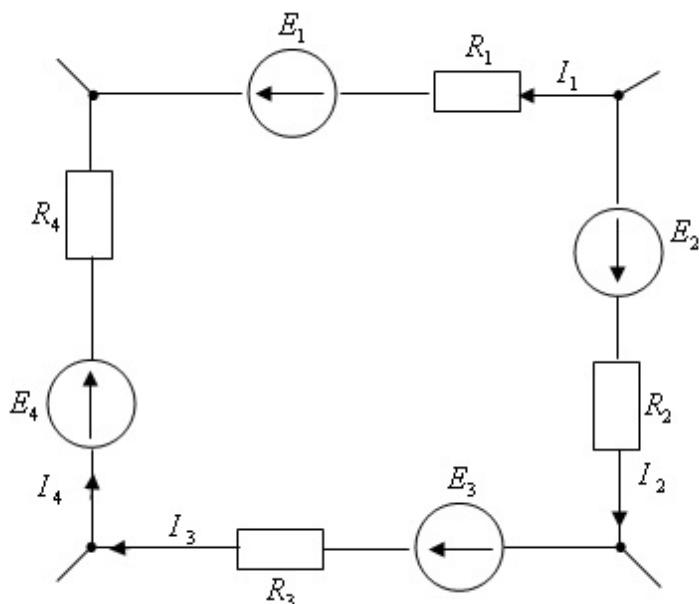140 Sxemdəki mürəkkəb elektrik dövrəsindən ayrılmış kontur üçün Kirxhofun ikinci qanununu təyin edin.



$E_1 + E_4 + E_3 - E_2 = R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_4 I_4$



$-E_4 - E_1 + E_2 + E_3 = R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_4 I_4$



$E_2 + E_3 + E_4 - E_1 = -R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4$



$$E_1 + E_2 + E_3 + E_4 = -R_1 I_1 + R_2 I_2 - R_3 I_3 + R_4 I_4$$

...

$$-E_4 + E_1 - E_2 + E_3 = R_1 I_1 - R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_4 I_4$$

141 Dövrə hissəsi üçün və tam dövrə üçün Om qanunun hansı ifadələri düzdür?

...

$$I = \frac{U}{R}, I = \frac{E}{R_d + R}$$

.....

$$I = \frac{E}{R_d + R}, i = \frac{q}{t}$$

...

$$\varphi_1 - \varphi_2 = U, I = \frac{E}{R_d}$$


...

$$I = \frac{U}{R}, U = R\varphi$$

..

$$i = \frac{q}{t}, i = \frac{U}{R}$$

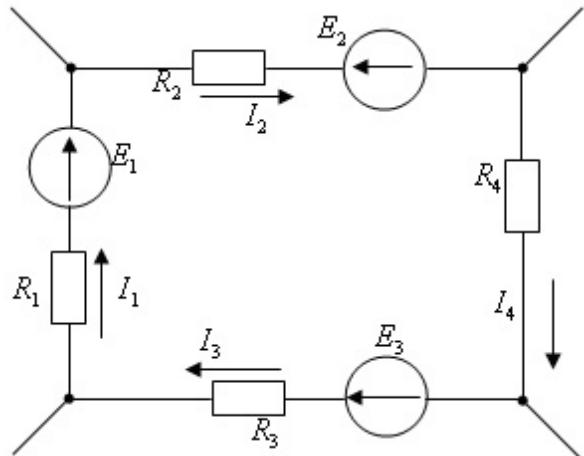142 Verilən elektrik dövrəsi üçün Kirxhofun ikinci qanunu əsasında yazılmış ifadələrdən hansı düzdür?



...

$$E_1 + E_2 - E_3 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 - I_4 R_4$$

.....

$$E_1 - E_2 - E_3 = I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4$$

...

$$E_1 + E_2 - E_3 = I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_3 R_3 + I_4 R_4$$

...

$$E_1 - E_2 + E_3 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4$$

..


$$E_1 + E_2 + E_3 = I(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

143 Kirxhofun 2-ci qanununa əsasən yazılan tənliklərin sayı necə müəyyən olur.

Qolların sayına bərabərdir.

- Sərbəst konturların sayına bərabərdir.
- Ümumi konturların sayına bərabərdir.
- Mənbələrin sayına bərabərdir.
- Düyünlərin sayına bərabərdir.

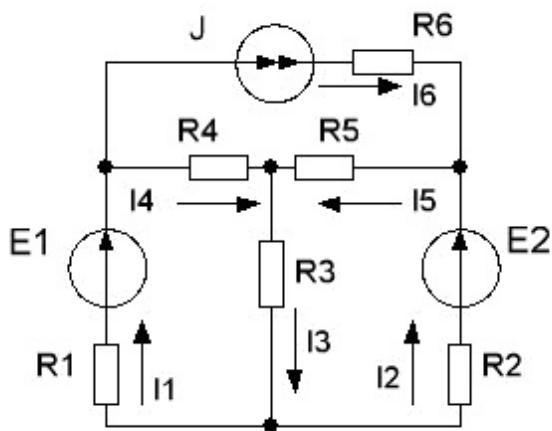144 Dövrənin Kirxhofun ikinci qanununa əsasən tərtib olunan tənliklərinin hansı düzgün deyil?



$I_6R_6 + I_5R_5 - I_4R_4 = JR_6$


$I_4R_4 + I_3R_3 + I_1R_1 = E_1$

$I_5R_5 + I_3R_3 + I_2R_2 = E_2$

$I_4R_4 - I_5R_5 - I_2R_2 + I_1R_1 = E_1 - E_2$

$I_4R_4 - I_5R_5 - E_1 = I_2R_2 - I_1R_1 - E_2$

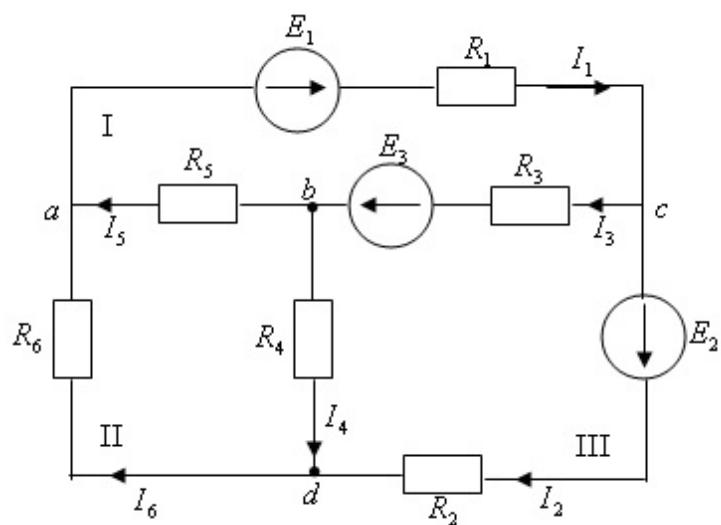145 Verilmiş dövrənin üçüncü konturu üçün Kirxhofun ikinci qanunu və «b» nöqtəsi üçün birinci qanunu ifadələrindən hansı düzdür?



$I_3 - I_4 + I_5 = 0$

..

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$I_2 R_2 - I_4 R_4 - I_3 R_3 = E_2 - E_3$$

$$\textcircled{1} \quad I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$I_2 R_2 + I_4 R_4 + I_3 R_3 = E_2 + E_3$$

$$\textcircled{2} \quad I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

$$I_2 R_2 - I_4 R_4 + I_3 R_3 = E_2 - E_3$$

$$\textcircled{3} \quad I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

$$I_3 R_3 + I_4 R_4 + I_2 R_2 = E_2 + E_3$$

146 Dövrənin həlli üçün Kirxhofun I və II qanununa əsasən neçə tənlik yazılmalıdır?

$$\textcircled{1} \quad \dots \dots \\ q, p$$


$$\textcircled{2} \quad \dots \dots \\ q-1, p-(q-1)$$

$$\textcircled{3} \quad \dots \dots \\ q+1, p$$

$$\textcircled{4} \quad \dots \dots \\ q-1, p+(q-1)$$

$$\textcircled{5} \quad \dots \dots \\ q-1, p-(q+1)$$

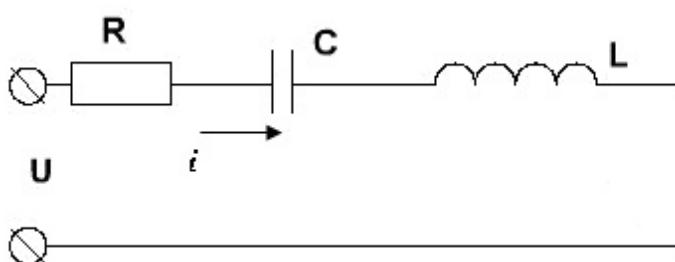147 Ardıcıl birləşmiş R,L,C dövrəsi üçün Kirxhofun ikinci qanununun anı qiymətlərlə yazılmış tənliyini təyin edin.



$$\textcircled{1} \quad \dots \dots \\ u = Ri + \int L idt + C \frac{di}{dt}$$

$$\textcircled{2} \quad \dots \dots \\ u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt$$


$$\textcircled{3} \quad \dots \dots \\ u = \left(R + \omega L + \frac{1}{\omega C} \right) i$$

$$\textcircled{4} \quad \dots \dots \\ u = Ri - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int idt$$

$$\textcircled{5} \quad \dots \dots$$

$$u = R \frac{di}{dt} + L \int idt + Ci$$

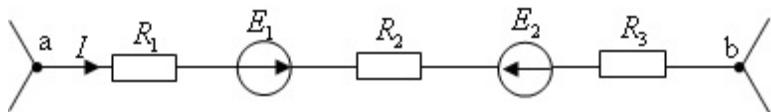148 Verilmiş dövrə üçün Om qanununun hansı ifadəsi düzdür.



$$I = \frac{U_{ab} + E_1 - E_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$



$$I = U_{ab}(R_1 + R_2 + R_3)$$



$$I = (U_{ab} + E_1 - E_2)(R_1 + R_2 + R_3)$$




$$I = \frac{U_{ab}}{R_1 + R_2 + R_3}$$



$$I = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

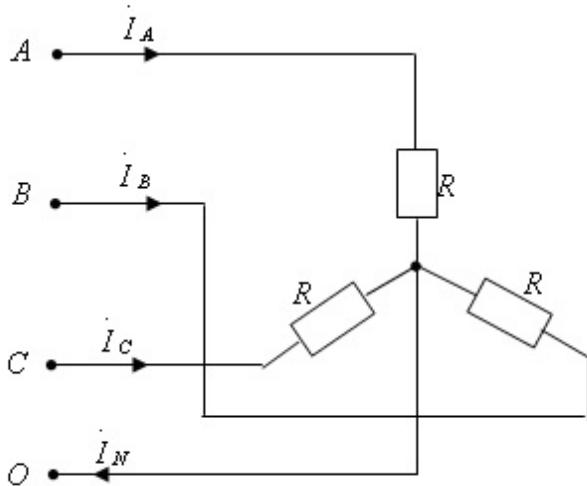149.

Qosterilmiş simmetrik ucfazlı ulduz sisteminde xətti qerqinlik $U_x = 380\text{ V}$ ve $R = 10\text{ Om}$ -dur. Neytral xətdə yaranan cərəyanı təyin etmeli.



$$I_N = 12e^{j0^\circ}\text{ A}$$



$$I_N = 0\text{ A}$$



$$I_N = 38\text{ A}$$



$$I_N = 27\text{ A}$$




$$I_N = (38 - j38) \text{ A}$$

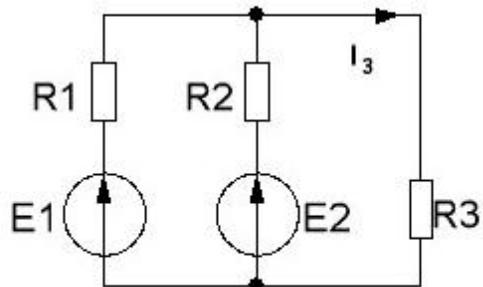150 .

Verilmis dovrede I_3 - cereyanmını teyin edin

$$R_1 = 2 \text{ (Om)}, R_2 = 4 \text{ (Om)}, R_3 = 2 \text{ (Om)} \quad E_1 = 40 \text{ (V)} \quad E_2 = 20 \text{ (V)} \quad I_3 = ?$$




- 15 (A)
- 5 (A)
- 10 (A)
- 2 (A)
- 1 (A)

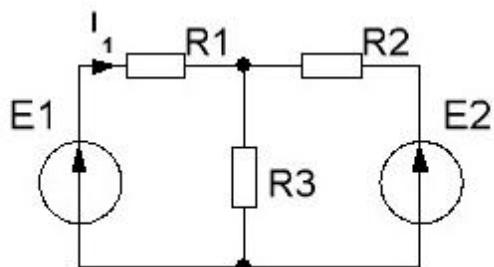151 .

Verilmis dovrede I_1 - cereyanmını teyin edin

$$R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ (Om)} \quad E_1 = 20 \text{ (V)} \quad E_2 = 40 \text{ (V)} \quad I_1 = ?$$




- 0
- 1 (A)
- 3(A)
- 2,5(A)
- 2(A)

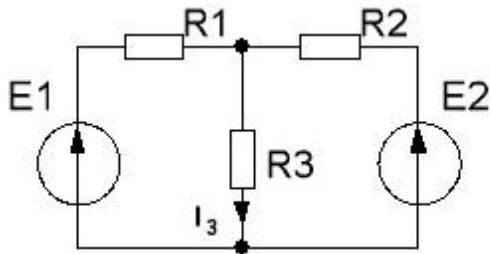152 .

Verilmiş dövrede I_3 - cereyanımı teyin edin


$R_1 = 10 \text{ (Om)}$, $R_2 = 10 \text{ (Om)}$, $R_3 = 10 \text{ (Om)}$ $E_1 = 20 \text{ (V)}$ $E_2 = 40 \text{ (V)}$ $I_3 = ?$



- 3(A)
- 2(A)
- 4(A)
- 5(A)
- 6(A)

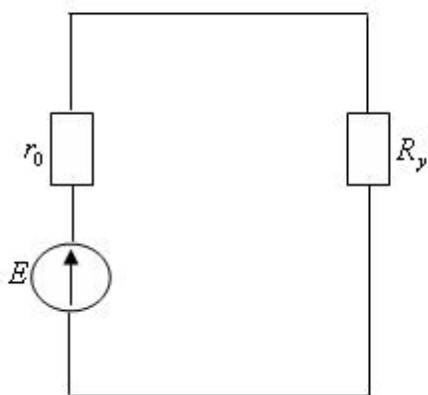
153.

Verilmiş sxemde r_0 daxili muqavimetindeki P_0 qicunu teyin etmeli.



-
- $P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 + R_y)^2}$
- ..
- $P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 - R_y)^2}$
- ..
- $P_0 = \frac{E^2 r_0}{(r_0 + R_y)^2}$
- ..
- $P_0 = \frac{E^2}{r_0}$
- ..
- $P_0 = \frac{E^2 (r_0 + R_y)}{R_y^2}$

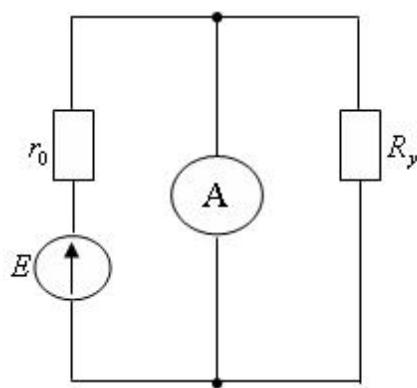
154 Verilmiş sxemdə ampermetrin göstərişini təyin etməli.



- ...
 $I = 0$
- ...
- $I = \frac{E}{r_0}$
- ...
 $I = \frac{E}{r_0 + R_y}$
- ...
 $I = \frac{E}{R_y}$
-
 $I = \infty$

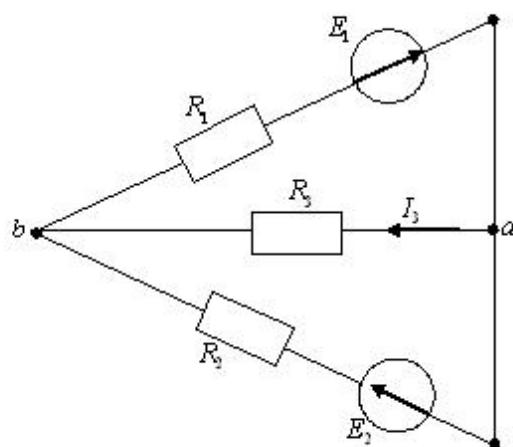155 .

Verilmiş dövredede $E_1 = 20$ V, $E_2 = 15$ V, $R_1 = 10$ (Om), $R_2 = 5$ (Om), $R_3 = 20$ (Om) olarsa, I_3 cereyamını tapmali.




- ...
 $I_3 = 1,5$ (A)
-
 $I_3 = 2,2$ (A)
-
 $I_3 = 0,2856$ (A)
- ...
 $I_3 = 1,5$ (A)
- ...

$$I_3 = -\frac{1}{7} \text{ (A)}$$

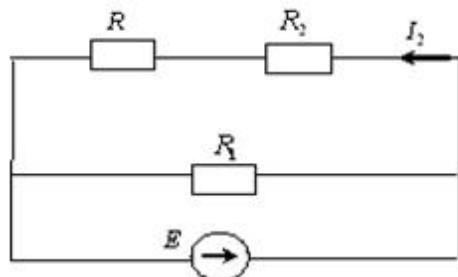156 .


Verilmis dövrede $E = 24 \text{ V}$, $I_2 = 3 \text{ A}$, $R_2 = 5 \Omega$ olarsa, R muqavimetinin qiymetini tapin.



- R=0,5 Ω
- R=8 Ω
- R=6 Ω
- R=3 Ω
- R=1 Ω

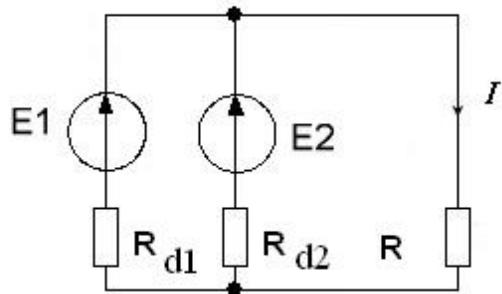157 .


Verilmis dövrede $E_1=E_2=120 \text{ V}$, menbenin daxili muqavimetleri $R_{d1}=2 \Omega$, $R_{d2}=4 \Omega$ ve yuk muqavimet $R=20 \Omega$ olarsa, I cereyanini tapmali.



- I=5 A
- I=3 A
- I=10 A
- I=7,5 A
- I=15 A

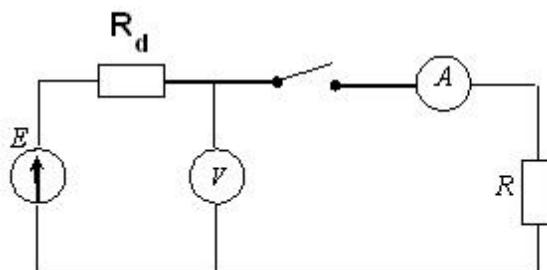158 .


Verilmiş sxemde kəçərinin açıq vəziyyetinde voltmetrin qosterisi 25 V , açarıq qapalı vəziyyetinde ise ampermetrin qosterisi 10 A olmuşdur. $R = 2,4\text{ Om}$ olarsa, menbenin daxili müqavimeti R_d -ni tapmalı.



- ... $R_d = 2\text{ Om}$
- ... $R_d = 0,1\text{ Om}$
- $R_d = 0,8\text{ Om}$
- $R_d = 1,2\text{ Om}$
- $R_d = 0,4\text{ Om}$

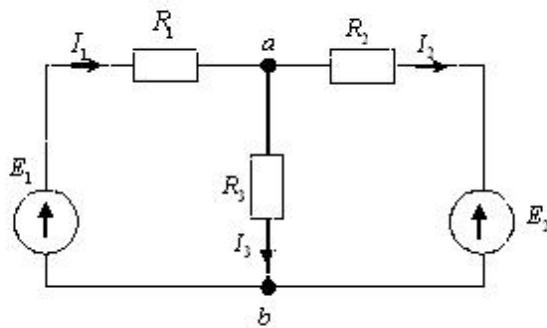159 .

Verilmiş dövredə $U_{ab} = 10\text{ V}$, $E_1 = 12\text{ V}$, $E_2 = 13\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ Om}$, $R_3 = 2\text{ Om}$ olarsa, R_2 müqavimetini teyin etmeli.




- ... $R_2 = 1\text{ Om}$
- ... $R_2 = 10\text{ Om}$
- $R_2 = 5\text{ Om}$
- $R_2 = 20\text{ Om}$
-

$$R_2 = 3 \text{ Om}$$

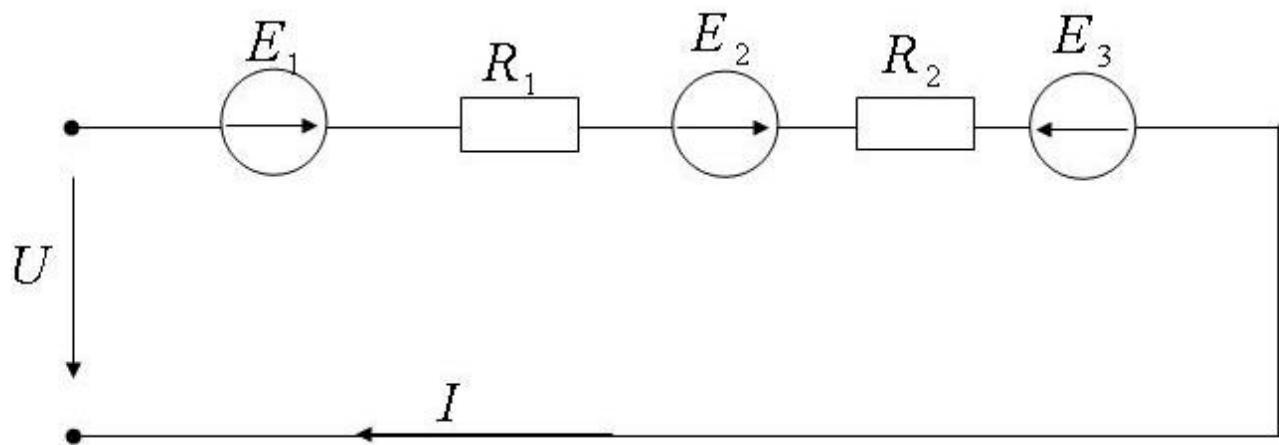
160.

Verilmiş dövredə $U = 20 \text{ V}$, $E_1 = 5 \text{ V}$, $E_2 = 2 \text{ V}$, $E_3 = 18 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ Om}$, $R_2 = 4 \text{ Om}$ olarsa, I cərəyanını tapmalı.



- I=5A
- I=2A
- I=1,5A
- I=2,5A
- I=7A

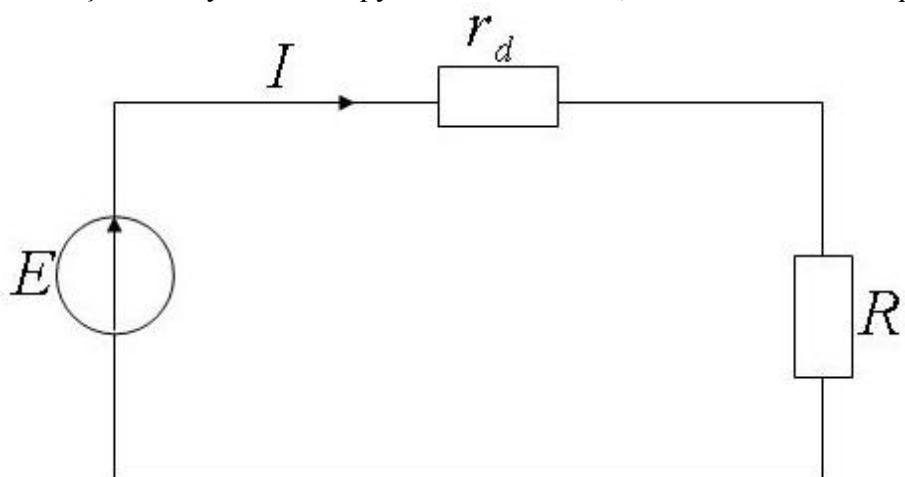161 Verilmiş dövrədə müqavimətinin qiyməti 6 kOm-dan 10 kOm-a qədər dəyişdikdə cərəyan 2 dəfə azalmışdır. Cərəyanın ilkin qiyməti 10mA olarsa, mənbənin daxili müqavimətini və e.h.q.-ni tapmalı.



- ...
- $r_d = 1000 \text{ Om} \quad E = 20 \text{ V}$
- $r_d = 500 \text{ Om} \quad E = 50 \text{ V}$
- $r_d = 2000 \text{ Om} \quad E = 80 \text{ V}$
- ...
- $r_d = 3000 \text{ Om} \quad E = 25 \text{ V}$
- ...

$$r_d = 500 \text{ Ohm} \quad E = 100 \text{ V}$$

162 Üçbucaq birləşmədə xətt cərəyanının düzgün ifadəsini göstərin.

..
 $I_x = \frac{I_f}{\sqrt{3}}$

Doğru cavab yoxdur.

..
 $I_x = I_f$

..
 $I_x = \sqrt{3}I_f$

..
 $I_x = \sqrt{2}I_f$

163 Ulduz birləşmədə xətt gərginliyinin düzgün ifadəsini göstərin.

..
 $U_x = \sqrt{2}U_f$

Doğru cavab yoxdur.

..
 $U_x = U_f$

..
 $U_x = \frac{U_f}{\sqrt{3}}$

..
 $U_x = \sqrt{3}U_f$

164 Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyinin düzgün ifadəsini göstərin.

Doğru cavab yoxdur.

..
 $U_x > U_f$

..
 $U_x = U_f$

..
 $U_x < U_f$

..
 $U_x = \sqrt{2}U_f$

165 Ulduz birləşmədə xətt cərəyanının düzgün ifadəsini göstərin.

Doğru cavab yoxdur.

..
 $I_x = I_f$

..
 $I_x > I_f$

..
 $I_x < I_f$

..
 $I_x = \sqrt{2}I_f$

166 Ne ucun ucbucaq birlesmede fazaya qerqinliyi, ulduz birlesmedeki fazaya qerqinliyine nezeren defe boyuk olar?

- Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi fazaya gərginliyinə bərabərdir
- Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi ilə fazaya gərginliyi əks fazadadır
- Fazaya gərginliyi xətt gərginliyindən 90° geri qalır
- Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi fazaya gərginliyi ilə 45° bucaq sürüşməsindədir
- Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi fazaya gərginliyindən kiçikdir

167 Üçbucaq birləşmədə fazaya gərginlikləri ilə fazaya cərəyanları istiqamətcə necə fərqlənir?

- Fazaya gərginliklərinin və fazaya cərəyanlarının müsbət istiqamətləri müxtəlidir
- Fazaya gərginliyi, fazaya cərəyanı ilə 45° fazaya sürüşməsindədir
- Fazaya gərginliyi, fazaya cərəyanı ilə əks fazadadır
- Fazaya gərginliklərinin müsbət istiqaməti ilə fazaya cərəyanlarının müsbət istiqaməti eynidir?
- Fazaya gərginliyi, fazaya cərəyanı ilə 30° fazaya sürüşməsindədir

168 Üçbucaq birləşmə nəyə deyilir?

- Generator dolaqlarından ikinci və üçüncüünü ardıcıl bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə
- Generator dolaqlarından birincinin sonu ikincinin başlangıcına, ikincinin sonu üçüncüünün başlangıcına, üçüncüün sonu birincinin başlangıcına bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə
- Generator dolaqlarından ikisinin sonu üçüncüünün əvvəlinə bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə
- İslədicilərin fazaları paralel bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə
- İslədicilərin fazaları ardıcıl bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə

169 Üçfazalı sistem ulduz bilişdirildikdə xətt gərginliyi nəyə əsasən təyin olunur?

- $U_{AB} = U_A - U_B$
-
- $U_{AB} = U_B + U_A$
- ...
- $U_{AB} = U_C + U_B$
- ...
- $U_{AB} = U_A + U_C$
- ..
- $U_{AB} = U_B + U_A$

170 Üçfazalı sistem almaq üçün enerji mənbəyi və İslədicilərin fazalarını necə birləşdirmək olar?

- Ulduz – ulduz, ulduz – üçbucaq, üçbucaq – üçbucaq, üçbucaq – ulduz
- Ulduz – ulduz və üçbucaq
- Üçbucaq və üçbucaq
- Üçbucaq – ulduz və üçbucaq
- Ulduz – üçbucaq və ulduz

171 Ulduz bilişdirilmiş üçfazalı sistem simmetrik yükləndikdə İslədicilərin aktiv gücü nəyə bərabərdir?

- $P = \sqrt{3}U_I I_I \cos\varphi$
- ...
- $P = \sqrt{2}U_I I_I \sin\varphi$
- ...
- $P = \sqrt{2}/U_I I_I \sin\varphi$
-

$$P = U_I I / \sqrt{3} \operatorname{tg} \varphi$$

..

$$P = \sqrt{3} U_I I \operatorname{tg} \varphi$$

172 Simmetrik üçfazalı sistemdə e.h.q – i bir – birindən nəyə görə fərqlənir?

- Fazasına
- Tezliklərinə
- Amplitudalarına
- Güclərinə
- Periodlarına

173 Ulduz birləşməsi üçfazalı sistemin aktiv gücü nəyə bərabərdir?

$$P = 2P_f$$

..

$$P = 3P_f$$

..

$$P = 1/2 P_f$$

..

$$P = 4/P_f$$

..

$$P = 3/P_f$$

174 Ulduz birləşməsi üçfazalı sistem simmetrik olduqda cərəyanların cəmi nəyə bərabərdir?

..

$$I_a + I_b > I_c$$

..

$$I_a + I_b + I_c = 0$$

..

$$I_a - I_b - I_c = 0$$

..

$$I_a - I_c > I_b$$

..

$$I_a - I_b = I_c + 1$$


175 Ulduz birləşmədə xətt cərəyanları ilə faza cərəyanları arasında əlaqə necədir?

- Xətt cərəyanı faza cərəyanından üç dəfə kiçikdir
- Xətt cərəyanı faza cərəyanına bərabərdir
- Xətt cərəyanı faza cərəyanından böyükür
- Xətt cərəyanı faza cərəyanından kiçikdir
- Xətt cərəyanı faza cərəyanından iki dəfə böyükür

176 Ulduz birləşmədə faza xətti ilə neytral xətt arasında qalan gərginlik necə adlanır?


- Nominal gərginlik
- Faza gərginliyi
- Tutum gərginliyi
- İnduktiv gərginlik
- Xətt gərginliyi

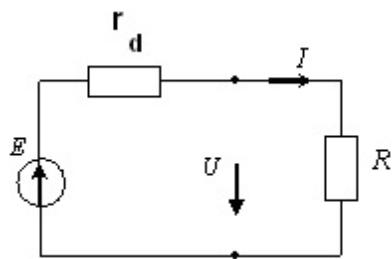177 R müqaviməti şəkildə göstərildiyi kimi gərginliyi 115 V, daxili müqaviməti 0,5 Om olan mənbəyə qoşulmuşdur. Bu zaman müqavimətdəki gərginlik 112 V və ondan keçən cərəyan 5 A olarsa, naqillərdəki güc itkisi nəyə bərabərdir?




- P=5 Vt
- P=2,5 Vt
- P=3,2 Vt
- P=7,5 Vt
- P=8 Vt

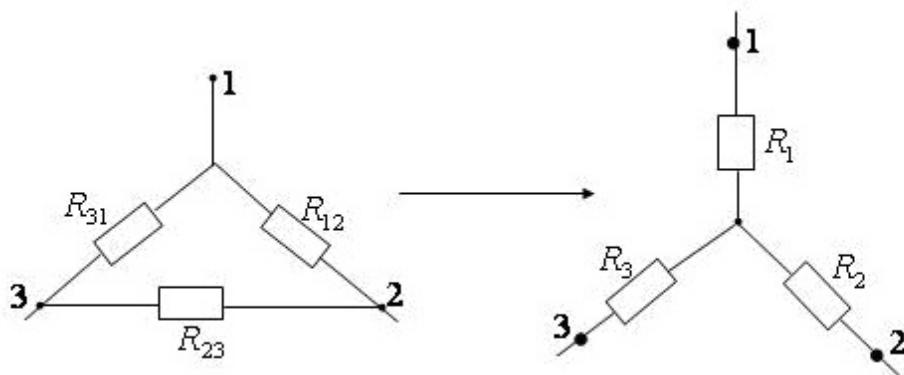178 Aşağıdakı ifadələrdən hansıları «üçbucaq» şəkilli sxemdən «ulduz» şəkilli birləşmə sxeminə kecid ifadələridir?



- $R_1 = \frac{R_{12} + R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_{12} + R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_3 = \frac{R_{23} + R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$
- $R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$
- $R_1 = \frac{R_{12} + R_{23}}{R_{12} \cdot R_{23} \cdot R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_{31} + R_{23}}{R_{31} \cdot R_{23} \cdot R_1}$ $R_3 = \frac{R_{12} + R_{31}}{R_{12} \cdot R_{23} \cdot R_2}$
- $R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{23} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_1 \cdot R_{31}}{R_1 + R_{23} + R_{31}}$ $R_3 = \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot R_{12}}{R_2 + R_1 + R_{12}}$
- $R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$

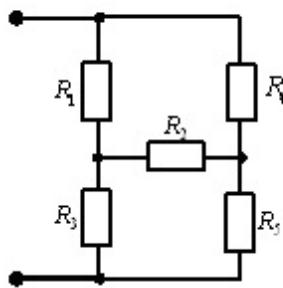R_1 , R_2 ve R_3 muqavimetleri nece birləşib.



- Ulduz
- Ardıcıl
- Üçbucaq
- Qarışık
- Paralel

180 Aşağıdakı tənliklərdən hansında işlədici ləri ulduz birləşmiş üçfazlı dövrələrdə xətt və faz gərginlik və cərəyanları arasındakı asılılıq düzidür?


- $U_x = \sqrt{3} U_f$, $I_x = I_f$
-
 $U_x = 3 U_f$, $I_x = 3 I_f$
-
 $U_x = -\sqrt{3} U_f$, $I_x = -I_f$
- ...
 $U_x = U_f$, $I_x = \sqrt{2} I_f$
- ..
 $U_x = U_f$, $I_x = I_f$

181 Ulduz birləşmiş üç fazlı sistemdə hansı halda neytral xətt lazım olmur.

- Qeyri simmetrik olduqda
- Xətlərdən biri qırıldıqda
- İki xətt arasında qısa qapanma olduqda
- Faz elementlərinindən biri qısa qapandıqda
- Simmetrik olduqda

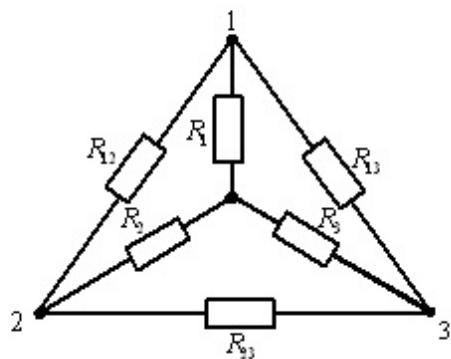182 .

R_1, R_2, R_3 ulduz birlesmeden ekvivalent ucbuqaq birlesmeye kecende R_{12} muqavimetini teyin etmeli



.....

$$R_{12} = R_3 + R_2 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$$

..

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3}$$

...

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

...

$$R_{12} = R_1 + R_2 + R_3$$

.....

$$R_{12} = R_1 \cdot R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_3}$$

183 Ucbuqaq seklinde birlesmis uc fazalı sistemin faza ve xett qerqinlikleri ve cereyanları arasında olan asillılıqlardan hansı duzdur?

.....

$$U_X = U_F; I_X = \sqrt{2} I_F$$

..

$$U_X = U_F; I_X = I_F$$

..

$$U_X = U_F; I_X = \sqrt{3} I_F$$

...

$$U_X = \sqrt{3} U_F; I_X = \sqrt{3} I_F$$

..

$$U_X = \sqrt{3} U_F; I_X = I_F$$

184 Ulduz birləşmiş üç fazalı sistemin xətt və faza gərginlikləri və cərəyanları arasında olan asillılıqlardan hansı düzdür?

.....

$$U_X = \sqrt{2} U_F; I_X = I_F$$

..

$$U_X = \sqrt{3} U_F; I_X = I_F$$

..

$U_x = \sqrt{3}U_F; \quad I_x = \sqrt{3}I_F$

$U_x = U_F; \quad I_x = I_F$

$U_x = U_F; \quad I_x = \sqrt{3}I_F$

185 Verilmis uc fazali sistemin EHQ-lerinin ifadelerinden hansı duzdur.

..
 $e_A = E_m \sin \omega t$
 $e_B = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$
 $e_C = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$

..
 $e_A = E_m \sin \omega t$
 $e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$
 $e_C = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$



..
 $e_A = E_m \sin \omega t$
 $e_B = E_m \sin(\omega t - 90^\circ)$
 $e_C = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$

..
 $e_A = E_m \sin(\omega t - 90^\circ)$
 $e_B = E_m \sin(\omega t + 90^\circ)$
 $e_C = E_m \sin \omega t$

..
B) $e_A = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$
 $e_B = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$
 $e_C = E_m \sin \omega t$

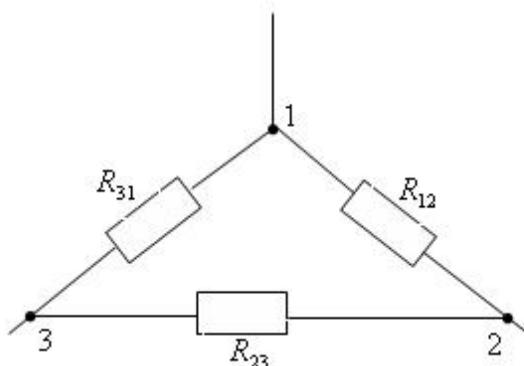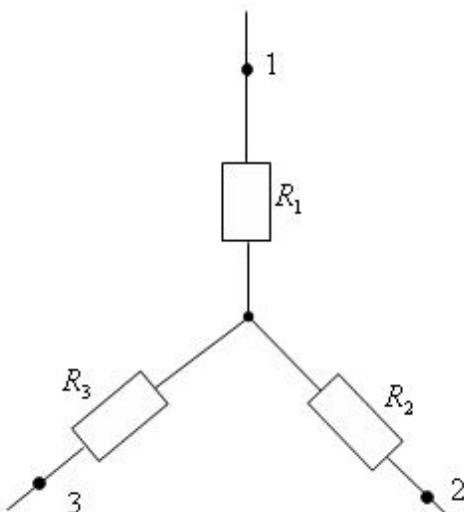186 .

Ulduz birelsmis sxemin muqavimetleri $R_1 = R_2 = R_3 = 6 \text{ Om}$ olarsa, ekvivalent ucbucaq birelsmis sxemin muqavimetlerini R_{31}, R_{12}, R_{23} teyin edin.



..
 $R_{31} = 6 \text{ Om}, \quad R_{12} = R_{23} = 12 \text{ Om}$

..

$R_{12} = R_{23} = R_{31} = 18 \text{ Om}$

...

$R_{12} = R_{23} = R_{31} = 3 \text{ Om}$

...



$R_{23} = 12 \text{ Om}, R_{31} = R_{23} = 6 \text{ Om}$

...

$R_{31} = 0, R_{12} = R_{23} = 12 \text{ Om}$

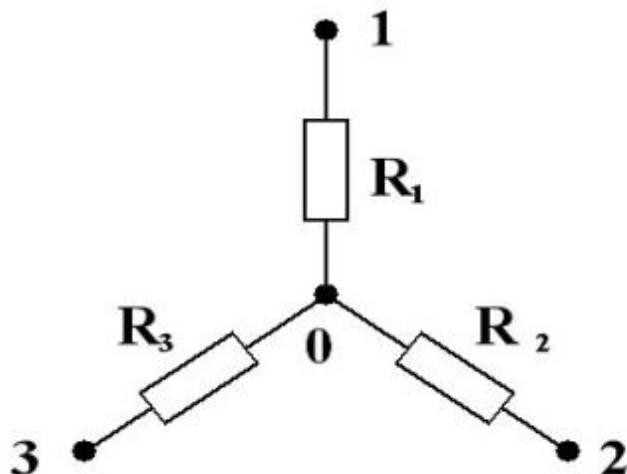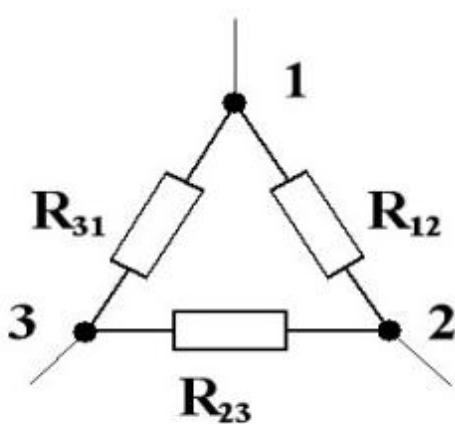187.

Üçbucaq sxeminde muqavimetlerin qiymetleri $R_{12} = 10 \text{ Om}$, $R_{23} = 8 \text{ Om}$, $R_{31} = 2 \text{ Om}$ olduqda, ekvivalent ulduz sxeminin muqavimetlerinin qiymetlerini mueyyen edin.



...

$R_1 = 20 \text{ Om}, R_2 = 15 \text{ Om}, R_3 = 10 \text{ Om}$

...

$R_1 = 1 \text{ Om}, R_2 = 4 \text{ Om}, R_3 = 0,8 \text{ Om}$

...

$R_1 = 1 \text{ Om}, R_2 = 0,6 \text{ Om}, R_3 = 3 \text{ Om}$

...

$R_1 = 3 \text{ Om}, R_2 = 5 \text{ Om}, R_3 = 4 \text{ Om}$

...

$R_1 = 2 \text{ Om}, R_2 = 10 \text{ Om}, R_3 = 4 \text{ Om}$

188 Simmetrik üç fazalı sistemin gösterilən güclərindən hansı düzdür?

...

$P = \sqrt{3}U_x I_x \cos\varphi$

...

$P = \sqrt{3}U_x I_x \sin\varphi$

...

$P = 3U_x I_x \sin\varphi$

..
 $P = 3U_X I_X \cos\varphi$

..
 $P = \sqrt{3}U_F I_F \cos\varphi$

189 Aşağıdakı tənliklərdən hansında işlədiciləri üçbucaq birləşmiş üçfazlı dövrələrdə xətt və faz gərginlik və cərəyanları arasındakı asılılıq düzidür?

.....

$$U_X = 3U_f, I_X = 3I_f$$

..

$$U_X = U_f, I_X = \sqrt{3}I_f$$

..

$$U_X = \sqrt{3}U_f, I_X = \sqrt{3}I_f$$

..

$$U_X = -U_f, I_X = I_f$$

.....

$$U_X = U_f, I_X = I_f$$

190 .

Simmetrik ıldız birleşmis üç fazlı dövrede faza qerqinliyi U_f ve xett cərəyani I_x məlumdur. Eger $\varphi_f = 30^\circ$ olarsa, fazalarda olan müqaviməti teyin edin.

$$U_f = 220(V), I_x = 55A .$$

..

$$R = 8(\Omega) \quad X_L = 4(\Omega)$$

..

$$R = 2\sqrt{3}(\Omega) \quad X = 2(\Omega)$$

.....

$$R = 10(\Omega) \quad X_L = 10(\Omega)$$

.....

$$R = 4(\Omega) \quad X_L = 4(\Omega)$$


..

$$R = 2(\Omega) \quad X_C = 2\sqrt{3}(\Omega)$$

191 .


Dövrelərin hansında reaktiv que $Q > 0$?



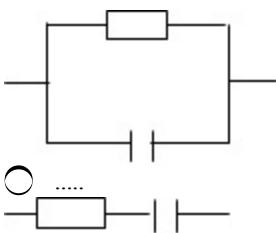


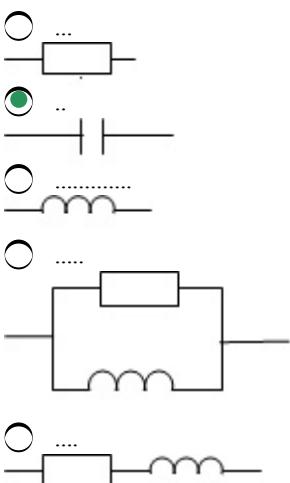192.

Qosterilen dövrelərin hansında reaktiv qədə $Q < 0$?




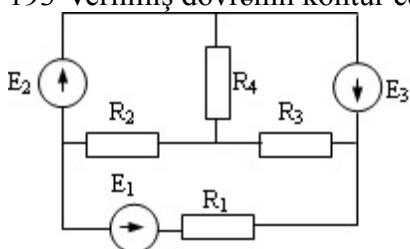193 Verilmiş dövrənin kontur cərəyanları üsulu ilə həlli üçün neçə tənlik yazmaq lazımdır?



- 2
- 3
- 6
- 4
- 5

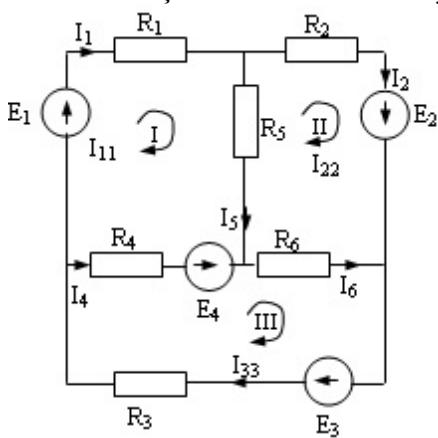194 Verilmiş dövrədə kontur cərəyanları üsulu ilə I –ci kontur üçün yazılmış düzgün tənlik hansıdır?



-
- $I_{11}(R_1 + R_2 + R_4) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 - E_4$
-
- $I_{11}(R_1 + R_4 + R_5) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 - E_4$

Düzgün cavab yoxdur.

....

$I_{11}(R_1 + R_2 + R_5) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 - E_4$

....

$I_{11}(R_1 + R_3 + R_4) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 + E_4$

195 Kontur cərəyanları metoduna əsasən yazılılan tənliklərin sayı necə müəyyən olunur.

səbsəst konturların sayı qədər

konturların sayından bir əskik

konturların sayı qədər

düyünlərin sayı qədər

düyünlərin sayından bir əskik

196 Potensial diaqram nəyə deyilir.

Elektrik potensialının müqavimətdən asılılığına


Elektrik potensialının zaman asılılığına

Elektrik potensialının cərəyan şiddətindən asılılığına

Elektrik cərəyanının müqavimətdən asılılığına

Elektrik cərəyanının potensialdan asılılığına

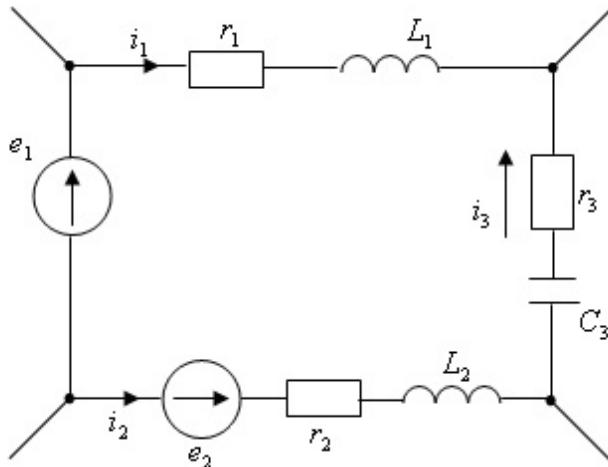197 Verilmiş elektrik dövrəsi üçün Kirxhofun ikinci qanunu ifadəsi (ani qiymətlərlə) hansıdır?



..

$i_{11} + L_1 \frac{di_1}{dt} + i_{33} + \frac{1}{C_3} \int i_2 dt + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 r_2 = e_1 - e_2$

.....

$i_{11} + L_1 \frac{di_1}{dt} + i_{33} + \frac{1}{C_3} \int i_3 dt - L_2 \frac{di_2}{dt} - i_2 r_2 = e_1 - e_2$

..

$i_{11} - L \frac{di_1}{dt} + i_{33} + \frac{1}{C_3} \int i_3 dt + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 r_2 = e_1 + e_2$

..

$i_{11} + i_1 j X_L + i_{33} + i_3 (-j X_C) - L_2 \frac{di_2}{dt} - i_2 r_2 = e_1 + e_2$

..


$i_{11} + L_1 \frac{di_1}{dt} - i_{33} - \frac{1}{C_3} \int i_3 dt - i_2 r_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} = e_1 - e_2$

198 Kontur cərəyanları metodunda tənliklər hansı qanunlara əsasən yazılır?

- Kirxhofun birinci və ikinci qanunlarına
- Om qanununa
- Kirxhofun birinci qanununa
- Om və Kirxhofun birinci qanununa
- Kirxhofun ikinci qanununa

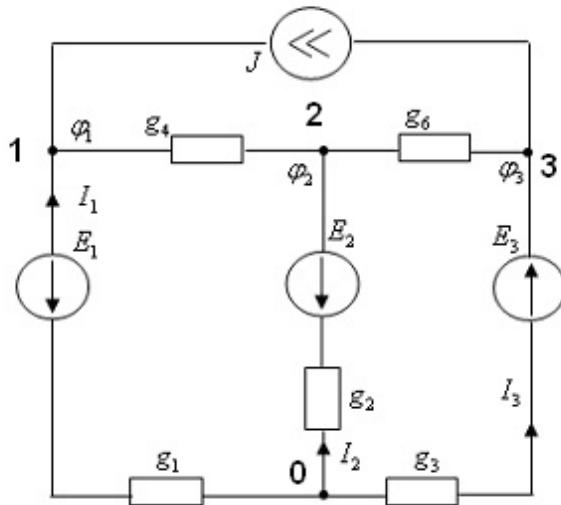
199.

Verilmiş dövredə 0 duyununun potensialı sıfır olduqda $\varphi_0 = 0$, ikinci duyun noqtesi üçün duyun potensialları usulu ile yazılmış təyin edin.



- $-g_4\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 - g_6\varphi_3 = -g_2E_2$
- $-g_4\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 - g_6\varphi_3 = g_2E_2$
- $\varphi_1 + \left(\frac{g_4}{g_4} + g_2 + g_6\right)\varphi_2 + g_6\varphi_3 = -g_2E_2$
- $(g_4 + g_6)\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 + g_6\varphi_3 = g_2E_2$
- $-(g_4 + g_6)\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 - g_6\varphi_3 = -g_2E_2$

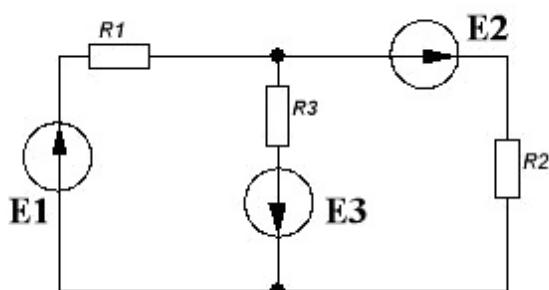200 Verilmiş dövrənin qondarma üsulu ilə həlli üçün dövrənin hesabatını neçə dəfə aparmaq lazımdır?




- 3
- 1
- 2
- 4
- 5

201 Öğər dövrədə budaqların sayı p və düyünlərin sayı q olarsa, düyünün potensialları metoduna əsasən tənliklərin sayı nəyə bərabərdir?


- q
- q-1
- p+(q-1)
- p-(q-1)
- p-q

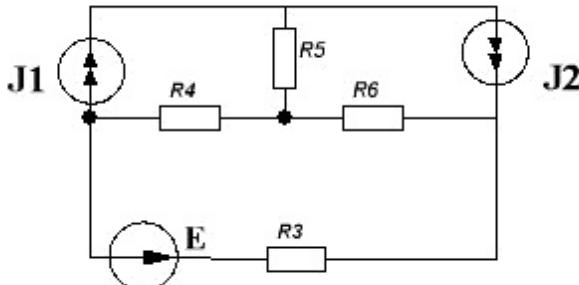202 Verilmiş dövrənin kontur cərəyanları üsulu ilə həlli üçün neçə tənlik yazmaq lazımdır?




- 1
- 3
- 4
- 5
- 2

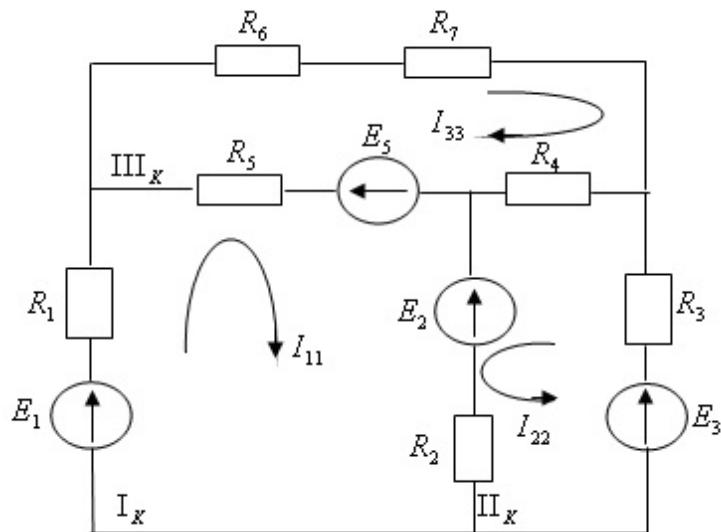203 Verilmiş dövrədə kontür cərəyanları üsulu ilə III kontur üçün düz yazılmış tənliyi təyin edin.




- $R_5 I_{11} + R_4 I_{22} + (R_4 + R_6 + R_5 + R_7) I_{33} = E_5$
- $-R_5 I_{11} + R_4 I_{22} + (R_4 + R_5 + R_6 + R_7) I_{33} = E_5$
- $-(R_5 + R_2 + R_3) I_{11} + (R_4 + R_2 + R_3) I_{22} + (R_6 + R_7 + R_4 + R_5) I_{33} = E_5$
- $(R_5 + R_2 + R_3) I_{11} + (R_4 + R_2 + R_3) I_{22} + (R_6 + R_7 + R_4 + R_5) I_{33} = E_5$
- $-R_5 I_{11} - R_4 I_{22} + (R_4 + R_5 + R_6 + R_7) I_{33} = -E_5$

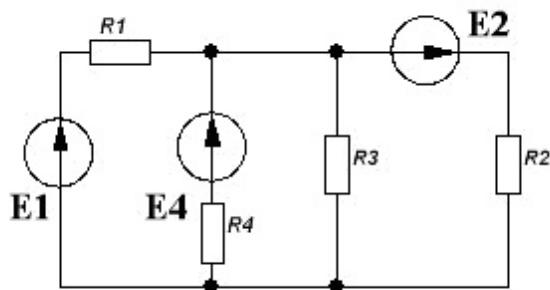204 Verilmiş dövrənin düyün potensialları üsulu həlli üçün neçə tənlik yazmaq lazımdır?




- 3
- 4
- 5
- 2
- 1

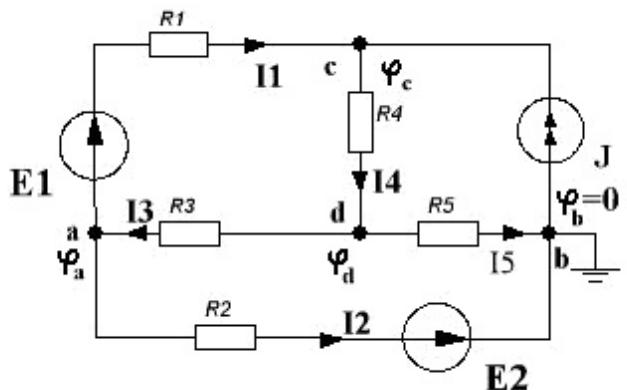205 Verilmiş dövrədə «a» düyünü üçün yazılmış düzgün tənliyi təyin edin.



- $\varphi_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2} + J$
- $\varphi_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = -E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2}$
-
- $\varphi_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_2} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = -E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2}$
-
- $\varphi_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_5} = E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2} + J$
-
- $\varphi_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2}$

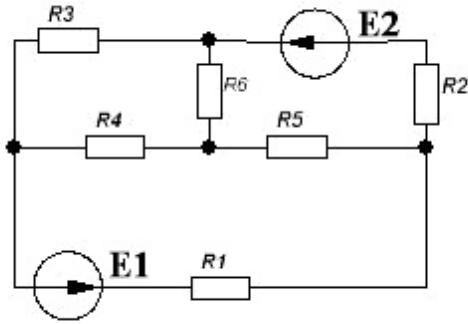206 Verilmiş dövrədə düyün nöqtələrinin q , qolların p və sərbəst konturların k sayını müəyyən edin.



$q=3, p=4, k=4$

$q=4, p=6, k=3$


$q=5, p=6, k=3$

$q=4, p=4, k=3$

$q=2, p=5, k=2$

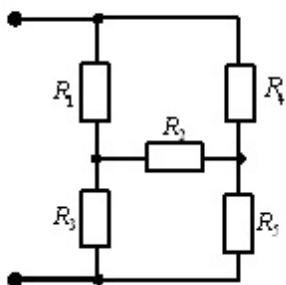207 .

R_2, R_3 ve R_5 muqavimeleri nece birleşib.



Ardıcıl

Qarışık


Paralel

Üçbucaq


Ulduz

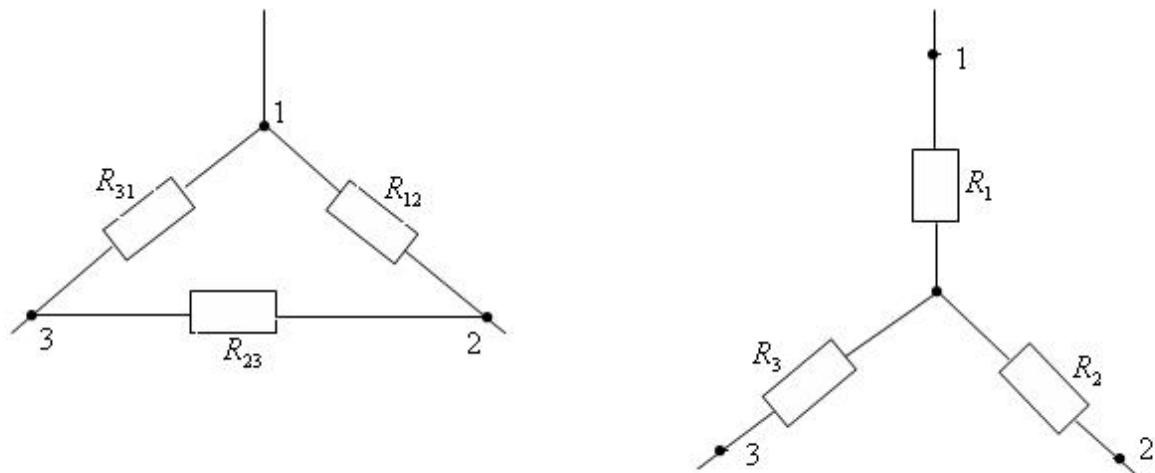208 .

Üçbucaq birleşmiş şemin muqavimetleri $R_{12} = R_{23} = R_{31} = 9 \text{ Om}$ olarsa, ekvivalent ulduz birleşmiş şemin muqavimetlerini R_1 , R_2 , R_3 teyin edin.



$$R_1 = R_2 = R_3 = 3 \text{ Om}$$

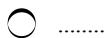

$$R_1 = R_3 = 27 \text{ Om}, R_2 = 3 \text{ Om}$$



$$R_1 = R_2 = 18 \text{ Om}, R_3 = 9 \text{ Om}$$



$$R_1 = R_2 = R_3 = 9 \text{ Om}$$




$$R_1 = R_2 = R_3 = 27 \text{ Om}$$

209 .

Qosterilmis dovrede $U_{AB}=120(V)$, $R_1=20(\text{Om})$, $R_2=30(\text{Om})$, $R_3=20(\text{Om})$ -dir.

Qiris U qerqinliyini tapmali.

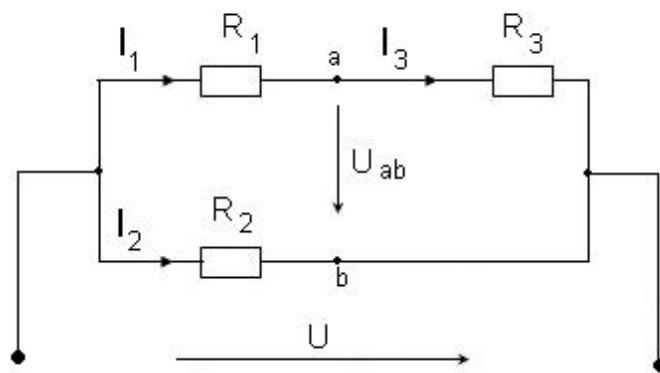

$$U=240 \text{ (V)}$$



$$U=120 \text{ (V)}$$



$$U=160 \text{ (V)}$$




$$U=180 \text{ (V)}$$



$$U=300 \text{ (V)}$$

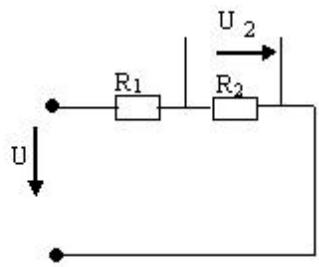210 .


Verilir. $R_1 = 30 \text{ Om}$, $R_2 = 20 \text{ Om}$, $U = 125\text{V}$. $U_2 = ?$



- 25V
- 45V
- 75V
- 100V
- 50V


211 .

$$R_{ekv} = ?$$

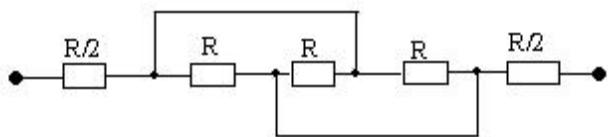

- ..
- $\frac{4}{3}R$
-
 $1\frac{2}{3}R$
-
 R
- ...
 $\frac{2}{3}R$
- ...
 $\frac{1}{3}R$

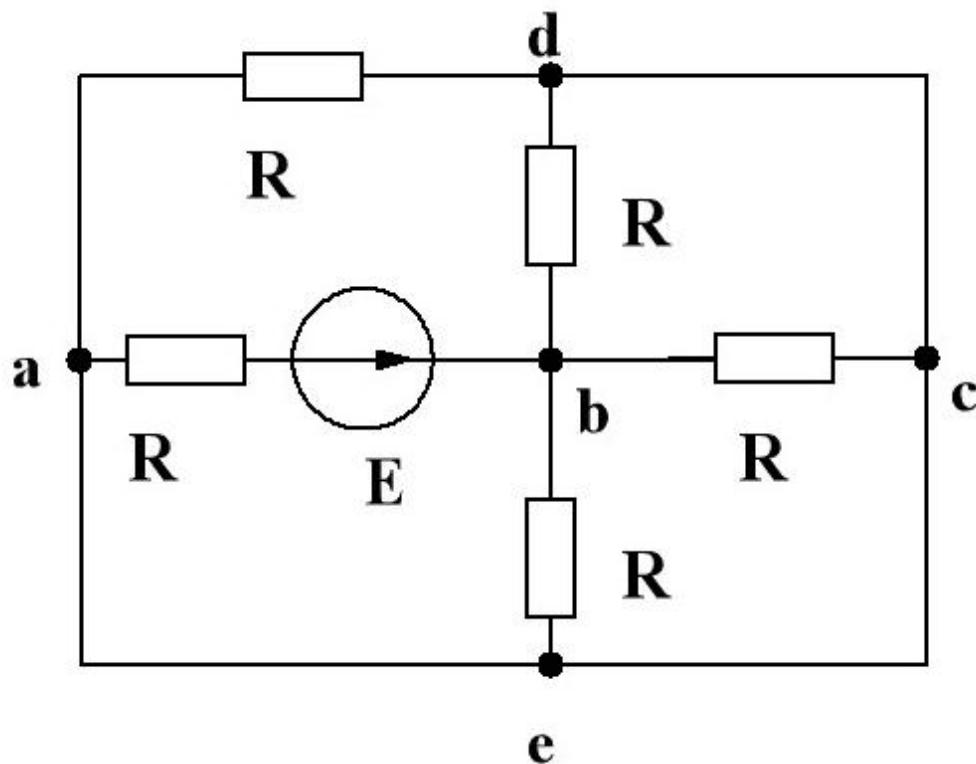212 E.H.Q. mənbəyinin və naqillərin müqavimətlərini nəzərə almayaraq dövrənin ümumi müqavimətini müəyyən edin.



...
 $R_{ek} = 3R$

...
 $R_{ek} = \frac{4}{3}R$


...
 $R_{ek} = 2R$

...
 $R_{ek} = \frac{5}{2}R$

.....
 $R_{ek} = \frac{5}{4}R$

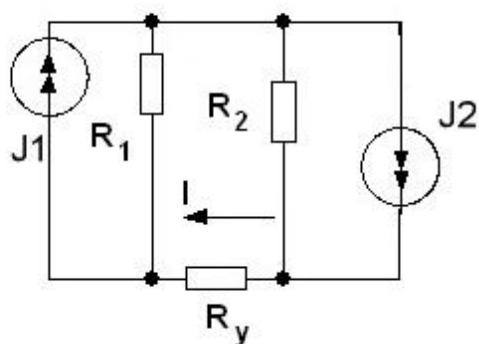213.

$J_1 = 20$ (A), $J_2 = 25$ (A), $R_1 = 5$ (Om), $R_2 = 4$ (Om), $R_y = 11$ (Om). Dovrede I cereyanımı teyin edin.




- 15 (A)
 7 (A)
 10 (A)

- 20 (A)
 5 (A)

214 .

$E_1=20$ (V), $E_2=80$ (V), $R_1=2$ (Om), $R_2=4$ (Om), $R_3=4$ (Om). Dovrede a ve b duyunleri arasında qerqinliyi teyin edin.

a

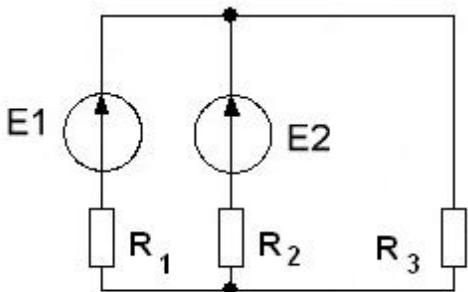


b

- ...
 ...
 $U_{ab}=30$ (V)
 ..
 ..
 ..
 ...
 $U_{ab}=5$ (V)

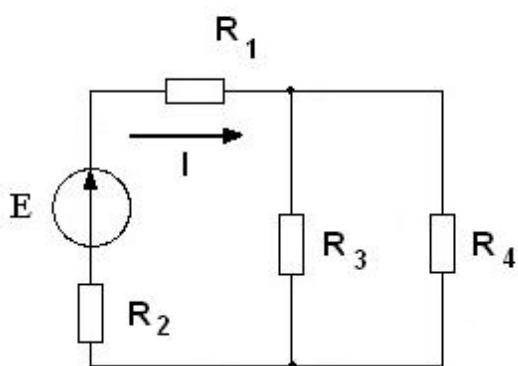215 .


$R_1=R_2=5$ (Om), $R_3=R_4=20$ (Om), $E=200$ (V). Dovrede I cereyanını teyin edin.



- 3(A)
 4(A)
 15 (A)
 8 (A)
 10 (A)

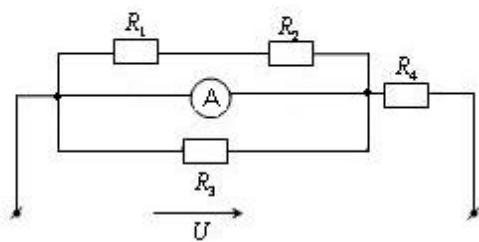216 .


Qosterilmis dovrede $U=80(V)$, $R_1 = R_2 = 10(\Omega)$, $R_3 = 30(\Omega)$, $R_4 = 40(\Omega)$ -dur.
Ampermetrden axan cereyanı tapmali.



- I=8(A)
- I=2(A)
- I=1,333(A)
- I=4(A)
- I=8/7 (A)

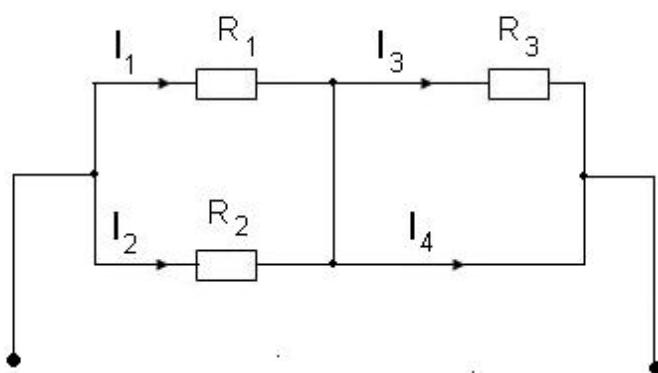217 .

Qosterilmis dovrede $U=120(V)$, $R_1 = 20(\Omega)$, $R_2 = 30(\Omega)$, $R_3 = 40(\Omega)$ -dur. I_1 , I_2 , I_3 , I_4 cereyanları tapmali.




- $I_1=6(A)$ $I_2=4(A)$ $I_3=10(A)$ $I_4=0(A)$
- $I_1=4(A)$ $I_2=6(A)$ $I_3=0(A)$ $I_4=10(A)$
- $I_1=6(A)$ $I_2=4(A)$ $I_3=0(A)$ $I_4=10(A)$
- $I_1=3(A)$ $I_2=6(A)$ $I_3=9(A)$ $I_4=9(A)$
- $I_1=3(A)$ $I_2=6(A)$ $I_3=0(A)$ $I_4=10(A)$

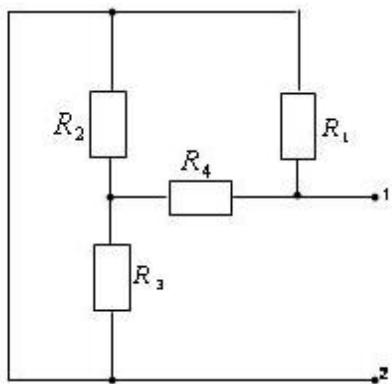218 .

Sekilde qosterilen dovrenin ekvivalent R_{ekv} - müqavimetini yazmali.


$$R_1 = 48 \text{ Om}, R_2 = 160 \text{ Om}, R_3 = 40 \text{ Om}, R_4 = 80 \text{ Om}, R_{ekv} = ?$$



- 42 (Om)
- 33,6 (Om)
- 130 (Om)
- 150 (Om)
- 85 (Om)

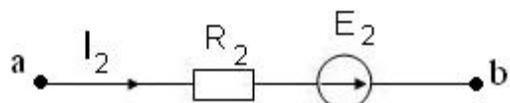219 .

Verilmis elektrik dovresinde I_2 cereyanini teyin etmeli. $\varphi_a = 30 \text{ V}$, $\varphi_b = 20 \text{ V}$, $E_2 = 10 \text{ V}$, $R_2 = 10 \text{ Om}$.




- 2(A)
- 4(A)
- 7(A)
- 2,5(A)
- 6(A)

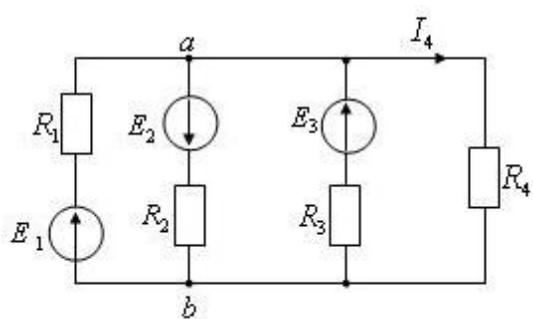220 .

Sekilde qosterilen elektrik dovresinde I_4 cereyanini teyin etmeli.

$$E_1 = 10 \text{ V}, R_1 = 2 \text{ Om}, E_2 = 20 \text{ V}, R_2 = 4 \text{ Om}, E_3 = 30 \text{ V}, R_3 = 3 \text{ Om}, R_4 = 4 \text{ Om}$$




- 4,585(A)
- 1,875(A)
- 0,875(A)

- 2,875(A)
 - 3,587(A)

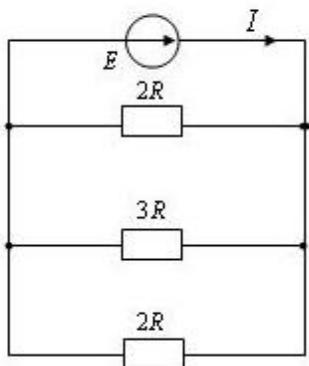221.

Sekilde qosterilen elektrik dovresinde yaranan umumi cereyani I -ni tezin etmeli.


Verilir. $E=30(V)$, $R=4(\Omega)$, $I = ?$



- 9(A)
 - 7(A)
 - 8(A)
 - 12(A)
 - 10(A)

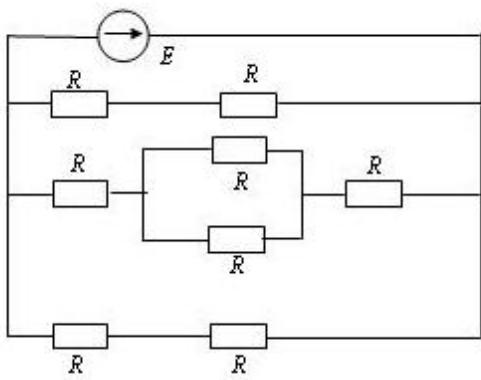222 .

Verilmis dovrenin ekvivalent muqavimetini teyin etmeli. $R_{ekv} = ?$




- R_{elec} = $\frac{5}{7}R$
 - R_{elec} = $\frac{3}{2}R$
 - ... R_{elec} = $\frac{1}{3}R$
 - R_{elec} = $\frac{6}{5}R$
 - .. R_{elec} = 6R

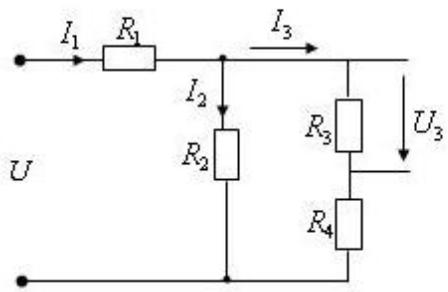223 .

Verilmiş dövredede R_2 qolundakı I_2 cereyanını teyin etmeli.


$$U_3 = 50 \text{ V}, R_1 = 10 \text{ Om}, R_2 = 20 \text{ Om}, R_3 = 5 \text{ Om}, R_4 = 20 \text{ Om}, I_2 = ?$$



- 14(A)
- 12,5(A)
- 10(A)
- 20(A)
- 5(A)

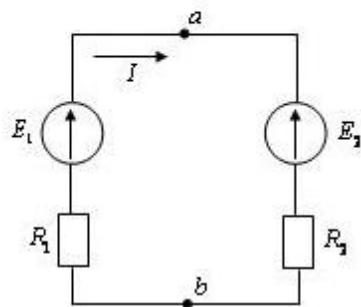224 .


Verilen sxemde «ab» noqteleri arasında U_{ab} qerqinliyini tapmalı. $E_1 = 100 \text{ V}$, $E_2 = 50 \text{ V}$, $R_1 = 6 \text{ Om}$, $R_2 = 4 \text{ Om}$, $U_{AB} = ?$




- 100(V)
- 70(V)
- 50(V)
- 150(V)
- 50(V)

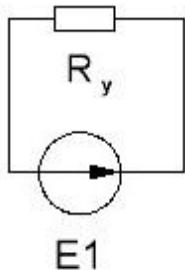225 .

$R_y = 20$ (Om), $E_1 = 140$ (V), $R_1 = R_y$. Birinci dövre ye nisbeten ikinci dövre ninin R_y müqavimtinde necə deyisir?



1

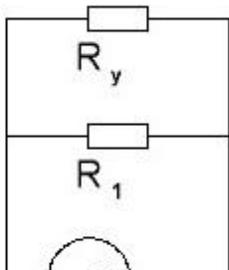

2

- 2 dəfə azalır
- 0 olur
- dəyişmir.
- 3 dəfə artır
- 3 dəfə azalır

226 Simmetrik 3-fazalı sistemdə sinusoidal e.h.q.-ləri nə ilə fərqlənirlər?

- Doğru cavab yoxdur.
- tezlikləri ilə
- amplitudası ilə
- başlangıç fazası ilə
- təsireddi qiymətləri ilə

227 Tutum müqavimətini sabit cərəyan dövrəsinə qoşduqda dövrədəki cərəyan necə dəyişər?

- Cərəyan tədricən artır
- Cərəyan sıfıra düşür
- Cərəyan sıçrayışla artır
- Cərəyan dəyişmir
- Cərəyan çox böyük qiymətlər alır

228 Tutum müqaviməti dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın və gərginliyin ani qiymətləri faza etibarilə bir-birindən necə fərqlənirlər?

- Cərəyan fazaca gərginlikdən 190 dərəcə geri qalır
- Cərəyan fazaca gərginliyi 90 dərəcə qabaqlayır
- Cərəyan fazaca gərginliyi qabaqlamır
- Cərəyan fazaca gərginlikdən 180 dərəcə geri qalır
- Cərəyan fazaca gərginlikdən 270 dərəcə geri qalır

229 İnduktiv və aktiv müqavimət nəyə deyilir?

- Özündən keçən cərəyanın enerjisini elektrik sahəsinin enerjisiniə çevirən elementə aktiv müqavimət deyilir.
Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisiniə çevirən elementə induktiv müqavimət deyilir.
- Özündən keçən cərəyanın enerjisini maqnit sahəsinin enerjisiniə çevirən elementə induktiv müqavimət deyilir.
Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisiniə çevirən elementə aktiv müqavimət deyilir.

- ..
- Cərəyanın enerjisini mənimsəyən elementə aktiv müqavimət deyilir. Cərəyanın enerjisini mənimsəməyən elementə induktiv müqavimət deyilir.
- Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisinə çevirməyən elementə aktiv müqavimət deyilir. Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisinə çevirən elementə induktiv müqavimət deyilir

230 Dəyişən gərginliyin və e.h.q.-nin effektiv qiymətlərinin ifadələrini göstərin:

- ..
- $U = \frac{\sqrt{2}}{U_m}; E = \frac{\sqrt{2}}{E_m}$
- ..
- $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}; E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$
- ..
- ..
- $U = \frac{2\sqrt{2}}{U_m}; E = \frac{2\sqrt{2}}{E_m}$
- ..
- $U = \frac{6\sqrt{2}}{U_m}; E = \frac{10\sqrt{2}}{E_m}$

231 Dəyişən cərəyanın effektiv qiymətinin ifadəsini yazmalı

- ..
- ..
- ..
- $I = \frac{\sqrt{2}}{I_m}$
- ..
- $I = \frac{I_m^2}{\sqrt{2}}$
- ..
- ..
- $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$
- ..
- $I = \frac{I_m^2}{2}$

232 Dəyişən cərəyanın tezliyini 2 dəfə azaltdıqda tutum müqaviməti necə dəyişir?

- 2 dəfə azalar
- 3 dəfə artar
- Dəyişməz
- 4 dəfə artar
- 2 dəfə artar

233 Dəyişən cərəyanı almaq üçün nədən istifadə olunur?

- drosseldən
- transformatordan
- mühərrikdən
- sinxron generatordan
- akkumulyator batareyasından

234 Dəyişən cərəyan dövrəsində hansı element olduqda cərəyan gərginlikdən geri qalır?

- Aktiv və tutum
- Tutum
- Aktiv
- İnduktiv
- Omik

235 Elektrik dövrəsindəki elektrik kəmiyyətlərini təsvir etmək üçün nələrdən istifadə edilir?

- Kəmiyyətlər arasındakı faza sürüşməsindən
- Kəmiyyətlərin ani qiymətlərindən
- Kəmiyyətin xarakterindən
- Kəmiyyətlərin qiymət və istiqamətindən
- Zaman qrafikindən və vektor dioqramından

236 Tam period müddətində sinusoidal kəmiyyətin orta qiyməti nəyə bərabərdir?

- Ani qiymətlə amplitud qiymətin fərqi nə
- Sıfıra
-

Amplitud qiymətin $\frac{1}{2}$ - ne

- Kəmiyyətin ani qiymətindən 3 dəfə böyükdür
- Ani qiymətlə amplitud qiymətin cəminə

237 Dəyişən cərəyan mənbəyi necə adlanır?

- Mühərrik
- Avtotransformator
- İnduktiv sarğac
- Kondensator
- Generator

238 Dəyişən cərəyanın təsiredici qiyməti böyükdür yoxsa orta qiyməti?

- Orta qiymət təsiredici qiymətdən iki dəfə böyükdür
- Təsiredici qiymət ani qiymətlə orta qiymətin fərqi nə bərabərdir
- Təsiredici qiyməti
- Orta qiyməti
- Təsiredici qiymət orta qiymətə bərabərdir

239 Sinusoidal kəmiyyət üçün orta qiymət olaraq sabit cərəyanın hansı qiyməti götürülür?

- Sabit cərəyandakı gərginliyin amplitud qiyməti, dəyişən cərəyandakı gərginliyin amplitud qiymətindən böyük olsun
- Sabit cərəyanda ayrılan istilik miqdarı, dəyişən cərəyanda ayrılan istilik miqdardan üç dəfə çox olsun
- Sabit cərəyanda yarım periodda keçən yüklerin miqdarı, dəyişən cərəyanda yarım periodda keçən yüklerin miqdarına bərabər olsun
- Sabit cərəyanda tam perioddakı yüklerin miqdarı, dəyişən cərəyanda tam perioddakı yüklerin miqdardan iki dəfə çox olsun
- Sabit cərəyanda bir periodda keçən yüklerin miqdarı, dəyişən cərəyanda həmin müddətdə keçən yüklerin miqdardan üç dəfə az olsun

240 Sinusoidal kəmiyyətin orta qiyməti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- Kəmiyyətlərin orta arifmetik qiyməti
- Kəmiyyətin maksimum qiymətinin iki misli
- Kəmiyyətlər arasındakı faza sürüşməsinin fərqi
- Kəmiyyətin ani qiyməti ilə amplitud qiymətinin cəbri cəmi

- Kəmiyyətin ani qiymətinin yarısı

241 Təsiredici qiymətlə amplitud qiymət arasındakı əlaqə necədir?

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətinlə ani qiymətin cəminə bərabərdir

Təsiredici qiymət amplitud qiymətindən $\sqrt{2}$ dəfə kiçikdir

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətdən ani qiymət qədər böyükdür

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətin yarısına bərabərdir

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətin üç mislinə bərabərdir

242 Təsiredici qiymət başqa necə adlanır?

- həqiqi

- amplitud

- ani

- effektiv

- orta

243 Sinusoidal dəyişən cərəyan dövrlərinin hesablanmasında cərəyan, gərginlik və e.h.q – nin hansı qiymətlərindən istifadə edilir?

- Kompleks

- Təsiredici I, U, E

- Ani i, u, e

Amplitud I_m, U_m, E_m

-

Orta I_{or}, U_{or}, E_{or}

244 Hansı sinusoidal kəmiyyətə fazaya görə geri qalan kəmiyyət deyilir?

- Fazaca üst – üstə düşənə

- Sıfır və ya amplitud qiymətinə digər sinusoidal kəmiyyətdən gec çatana

- Mənfi amplitud qiymətinə tez çatana

- Fazaca əks olana

- Ani qiyməti minimum olana

245 Hansı sinusoidal kəmiyyətə fazaya görə qabaqlayan kəmiyyət deyilir?

- Sıfır və ya müsbət amplitud qiymətinə digər sinusoidal kəmiyyətlə eyni vaxtda çatana

- Hər iki kəmiyyət əks fazada olduqda

Kəmiyyətlərdən biri diqerinin $\sqrt{2}$ dəfə ferqlənənə

- Sıfır və ya müsbət amplitud qiymətinə digər sinusoidal kəmiyyətdən tez çatana

- Amplitud qiyməti digər sinusoidal kəmiyyətin ani qiymətindən kiçik olana

246 Period müddətində dəyişən kəmiyyətlərin maksimum qiymətlərinə nə deyilir?

- Orta qiymət

-

Amplitud (J_m, U_m, E_m) qiymət

- Ani qiymətlə maksimum qiymətin cəmi

- Ani qiymətlə orta qiymətin fərqi

- Ən kiçik qiymət

247 Sinusoidal dəyişən cərəyanın qrafikinə əsasən kəmiyyətlərin qiymətləri necə olur?

- bütün kəmiyyətlərin qiymətləri eyni olur
- müxtəlif zaman anlarında cərəyan, gərginlik və ehq-nin qiymətləri müxtəlif olur.
- cərəyan və gərginliyin cəmi ehq-nə bərabər olur
- ehq-cərəyandan kişik olur
- cərəyan gərginlikdən böyük olur

248 Dəyişən cərəyanın zamanın istənilən anındakı qiyməti necə adlanır?

- Optimal
- Ani
- Həqiqi
- Xəyalı
- Başlanğıc

249 Sinusoidal cərəyanı qrafiki ifadə etdikdə obsis və ordinat oxunda nələr göstərilir?

- Obsis oxunda firlanma sürəti, ordinat oxunda isə temperatur və həcm göstərilir
- Obsis oxunda zaman, ordinat oxunda isə cərəyan, gərginlik və e.h.q nin qiymətləri göstərilir
- Obsis oxunda bucaq sürəti, ordinat oxunda isə müqavimət və güc əmsalı göstərilir
- Obsis oxunda gərginlik, ordinat oxunda isə fazə sürüşməsi göstərilir
- Obsis oxunda təzyiq, ordinat oxunda isə zaman göstərilir

250 Bucaq tezliyi nədir?

- Cərəyanlı çərçivənin firlanma sürətinin rad/san ifadəsidir
- Cərəyanlı çərçivənin firlanma sürətinin optimal qiymətidir
- Cərəyanlı çərçivənin firlanma istiqamətidir
- Cərəyanlı çərçivənin meyl bucağının sinusudur
- Cərəyanlı çərçivənin meyl bucağının kosinusudur

251 Tezlik nəyə deyilir?

- Bir saniyədəki periodların sayına
- Bir saniyədəki periodların dörd mislinə
- Bir saniyədəki periodların fərqiinə
- Bir saniyədəki periodların üç mislinə
- Bir saniyədəki periodların cəminə

252 Period müddətində cərəyanın istiqaməti necə dəyişər?

- Periodun hər iki yarısında “ mənfi ” olur
- Periodun birinci yarısında “ mənfi ”, ikinci yarısında isə “ müsbət ” olur
- Periodun hər iki yarısında “ müsbət ” olur

Sinusoidal rəqsin $\frac{1}{4}$ -i ucun lazımlı zamana

- Period müddətində cərəyanın istiqaməti üç dəfə dəyişir

253 Period nə ilə ölçülür?

- dəqiqələrlə
- həftələrlə
- saniyələrlə
- sutkalarla
- saatla

254 Period nəyə deyilir?

- Sinusoidal rəqsin fazaca geri qalma müddətinə
- Sinusoidanın bir tam rəqsi üçün lazımlı zamana

- Sinusoidanın $\frac{1}{2}$ rəqsi ucun lazım olan zamana
- Sinusoidal rəqsin qabaqlama müddətinə
- Sinusoidal rəqsin $\frac{1}{4}$ -i ucun lazım olan zamana

255 Sinusoidal dəyişən cərəyan hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?

- Elektrik enerjisinin tətbiq sahələri ilə
- Gərginliyin alınma üsulu ilə
- E.h.q - nin qiyməti ilə
- Tezlik və cərəyanla
- Period,tezlik,amplitud və başlangıç faza ilə

256 Fırlanmanın bucaq tezliyinin vahidi nədir?

- Dövr/deqiqə
- Metr/deqiqə
- San/metr
- Santimetr/san
- Metr/saat

257 Sinusoidal dəyişən cərəyanı almaq üçün üzərində sarğıları olan çərçivə hansı sürətlə hərəkət edir?

- ω bucaq sureti ilə
- ...
- $\sin \omega t$ sureti ilə
- n bucaq tezliyi ilə
- ...
- V_a sureti ilə
- hərəkətsiz qalır

258 Sinusoidal dəyişən cərəyanın tezliyi nədən aslıdır?

- Rotorun hazırlanıldığı materialdan
- stator dolaqlarının sarğıları sayından
- statorun hərəkət sürətindən
- generatorun qütblər sayından və dövr etmə sürətindən
- elektromaqnitin təsirlənmə dolağından

259 Dəyişən cərəyan nəyə deyilir?

- Faza sürüşməsi 90° bərabər olan cərəyana
- Fazaca üst – üstə düşənə
- Vahid zaman müddətində bütün kəmiyyətləri təkrarlanan periodik cərəyana
- Amplitud qiyməti maksimum olan cərəyana
- Tezliyi sabit qalan cərəyana

260 Sinusoidal cərəyanın orta və təsiredici qiymətlərininin düzgün ifadələri yazılmış bəndi təyin edin

-

$I_{\infty} = I_m^2$; $I = 2I_m$

$I_{\infty} = \frac{2}{\pi} I_m$; $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

$I_{\infty} = \frac{I_m}{2}$; $I = \frac{I_m}{\sqrt{3}}$

$I_{\infty} = \sqrt{2} I_m$; $I = \frac{I_m}{2}$

$I_{\infty} = I_m$; $I = I_m$

261 Sinusoidal cərəyanın ani, aktiv və reaktiv güclərinin düzgün ifadələri yazılmış bəndi təyin edin.

$p = ui$, $P = UI$, $Q = UI \cos \varphi$

$p = ui$, $P = UI \cos \varphi$, $Q = UI \sin \varphi$


$p = ui$, $P = \frac{1}{2} g U^2$, $Q = RI^2 \cos \varphi$

$p = UI \sin \varphi$, $P = IR^2$, $Q = g U^2$

$p = ui$, $P = UI \sin \varphi$, $Q = UI \sin \varphi$

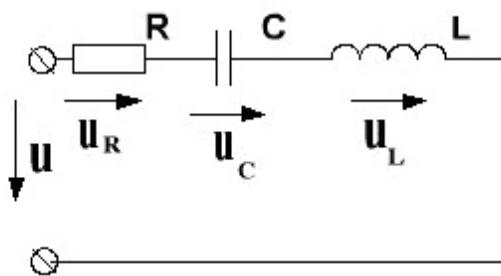262.

$U_r = 20$ (V), $U_L = 40$ (V), $U_C = 80$ (V) $U = ?$ Qırıq qerqinliyinin təsirədici qiymətini tapın.



140 (V)

$20\sqrt{5}$ (V)

$15\sqrt{2}$ (V)

60 (V)

$50\sqrt{2}$ (V)


263.

Deyisen cərəyanın periodu $T = 0,02$ sani olarsa bucaq tezliyi ω -ni tapma!

- ...
- $\omega = 100 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$
- ...
- $\omega = 942 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$
- ...
- $\omega = 628 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$
- ...
- $\omega = 300 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$
- ...
- $\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

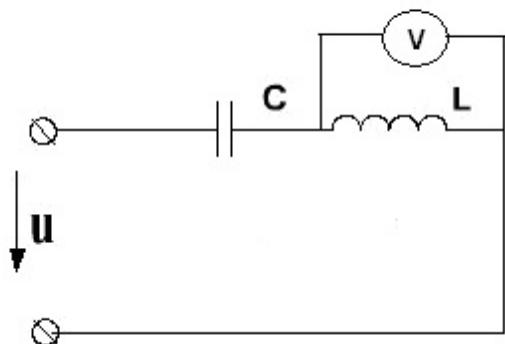264 .


$U_v = 100\text{V}$, $X_L = 100\text{ Om}$, $X_C = 150\text{ Om}$. Reaktiv Q qucu teyin etmeli.



- 25VAR
- 50VAR
- 100VAR
- 50VAR
- 20VAR

265 Verilmiş dövrədə aktiv gücü təyin edin.


$$Z_1 = 10 + j20$$

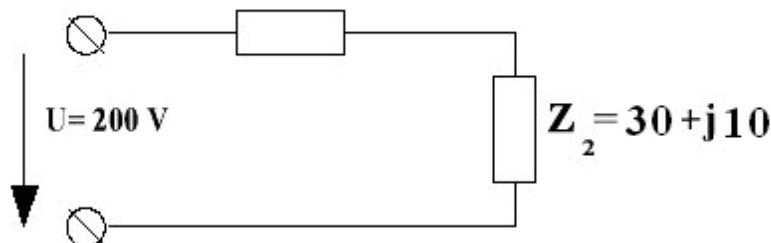

- P=640 Vt
- P = 40 Vt
- P = 160 Vt
- P = 480 Vt
- P = 80 Vt

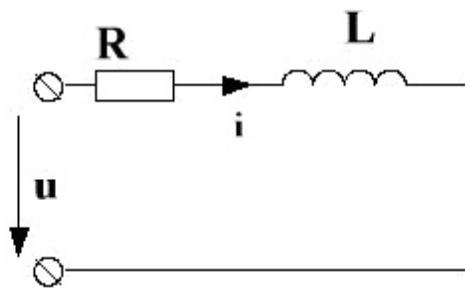266 .

Verilmis dovreye tetbiq edilmis qerqinlik $U_m = 141\text{V}$, cereyan $I_m = 2,82\text{A}$, quc emsali $\cos \varphi = 0,5$ olduqda, R muqavimetini teyin etmeli.



- R=50 Om
- R=70,5 Om
- R=25 Om
- R=75 Om
- R=141 Om

267 .

$\varphi = 30^\circ$, $\psi_i = 50^\circ$ $U = 120\text{ (V)}$ Qerqinliyin ani qiymetini teyin edin.

-
 $u = 120 \sin(\omega t + 80^\circ)\text{(V)}$
-
 $u = \sqrt{2} \cdot 120 \sin(\omega t - 80^\circ)\text{(V)}$
-
 $u = 120 \sin(\omega t - 30^\circ)\text{(V)}$
- ..
 $u = \sqrt{2} \cdot 120 \sin(\omega t + 80^\circ)\text{(V)}$
-
 $u = \sqrt{2} \cdot 120 \sin(\omega t + 20^\circ)\text{(V)}$


268 .


Qerqinlikle cereyan arasindaki faza surusme bucaqı φ hansı intervalda deyisir.

-
 $-360^\circ \leq \varphi \leq 0^\circ$
- ...
 $-180^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$
- ...
 $0 < \varphi < 360^\circ$
- ..
 $-90 \leq \varphi \leq 90^\circ$
- ...
 $0 \leq \varphi \leq 180^\circ$

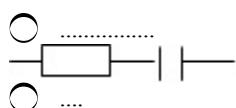269 .

Quc emsali $\cos \varphi$ asaqıda qosterilen hansı dovrede maksimum qiymetini alır.



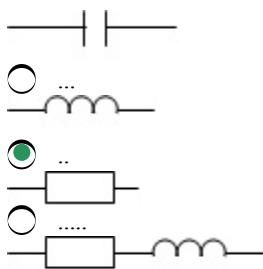

270 .

E.H.Q. $e_1 = E_{1m} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$ ve $e_2 = E_{2m} \sin(\omega t + \frac{\pi}{12})$ olarsa, onlar arasında fazasurusma bucaqını teyin edin. $\phi_e = ?$


- ..
- $\frac{\pi}{8}$
- ..
- $\frac{\pi}{6}$
- ..
- $\frac{\pi}{10}$
- ..
- $\frac{\pi}{5}$
- ...
- $\frac{3}{4}\pi$

271 Dəyişən cərəyan dövrəsinin aktiv gücü hansı ifadə ilə tapılır?

- ..
- $\dot{\bar{S}} = UI$
- ..
- $P = UI$
- ..
- $P = UI \cos\varphi$
- ...
- $P = UI \sin\varphi$
- ..
- $\dot{\bar{S}} = UI$

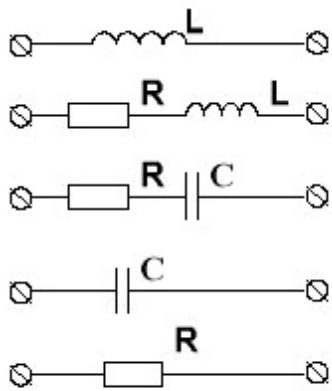272 .

$u = U_m \sin(\omega t + 40^\circ)$ ve $i = I_m \sin(\omega t - 50^\circ)$. Dovrenin muqavimetini hansı xarakterlidir?



- tutum
- induktiv
- aktiv
- aktiv-induktiv
- aktiv-tutum


273 Dəyişən cərəyanın orta qiyməti hansı ifadə ilə yazılır.

- ..
- $Q = I^2 \cdot r \cos \varphi$
- ..
- $Q = UI \sin \varphi$
- ..
- $Q = \sqrt{UI} \sin(\varphi + 90^\circ)$
- ..
- $Q = UI \cos \varphi$
- ..
- $Q = U^2 \cdot I \cos \varphi$

274 Dəyişən cərəyanın orta qiyməti hansı ifadə ilə təyin edilir.

- ..
- $I_\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} I_m$
- ..
- $I_\alpha = \frac{2I_m}{\pi}$
- ..
- $I_\alpha = I_m \sin \alpha t$
- ..
- $I_\alpha = 2\pi I_m$
- ..
- $I_\alpha = I_m$

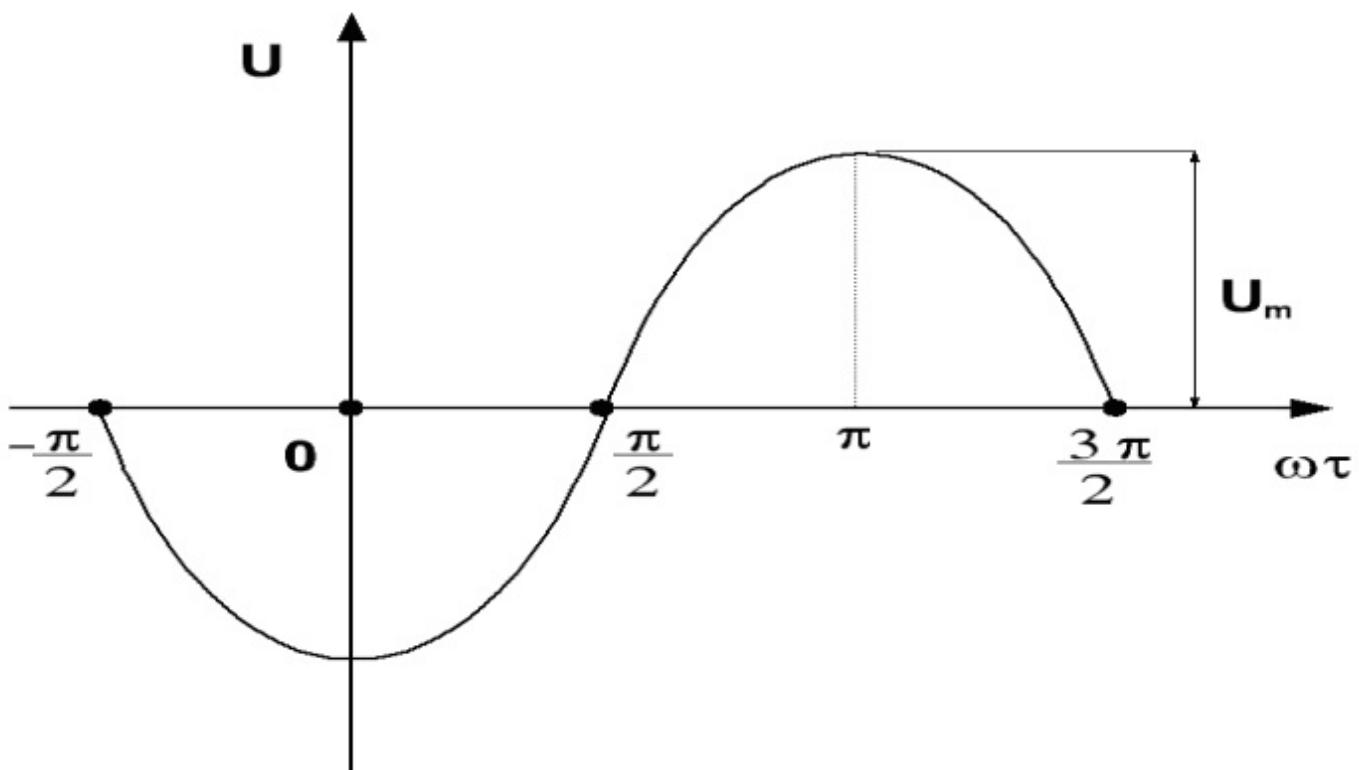275 Qrafikdəki təsvir edilən gərginliyin ani qiymətini təyin edin.



.....
 $u(t) = U_m \sin(\omega t - 45^\circ)$

...
 $u(t) = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

..
 $u(t) = U_m \sin(\omega t + 45^\circ)$

.
 $u(t) = U_m \sin(\omega t - 90^\circ)$

....
 $u(t) = U_m \sin(\omega t - 180^\circ)$

276 .

Dovrede qerqinlik $u=40+30\sqrt{2} \sin \omega t$ (V) olarsa, onun tesiredici qiymetini teyin edin.

- U=50 (V).
 U=70 (V)
 U=40 (V)
 U=50 (V)
 U=70 (V)

277 .

Dovrenin qolundakı qerqinliyin ani qiymeti $u=15+10 \sin \omega t + 5 \sin 3\omega t$ olarsa, hemin qola qosulmus voltmetrin qosterdiyi qerqinliyin tesiredici qiymetini teyin edin.

- 30V
 ..
 $\sqrt{15^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2}$ V
 0

$$\sqrt{\frac{15^2 + 10^2 + 5^2}{2}} \text{ V}$$

...
 $\frac{15}{\sqrt{2}}$ V

278 .


Dovrenin qolundan axan cereyanın ani qiymeti $i(t) = 3 + 4\sqrt{2} \sin \omega t$ olarsa, hemin qola qosulmuş ampermetrin qosterdiyi cereyanın tesiredici qiymeini teyin edin.

- 12A
 7A
 ...
 $\sqrt{3^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2}$
 5A

 $\sqrt{3^2 + 4^2}$

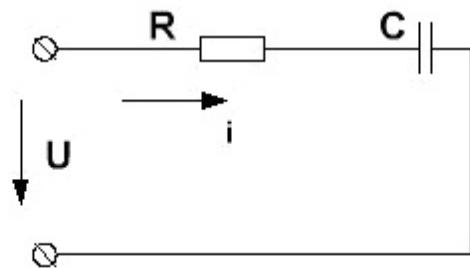279 .

Dovrede $U = 282 + 282 \sin 314t$, $R = 30$ (Om), $X_C = 40$ (Om). Cereyanın tesiredici qiymetini müəyyən edin. ($\sqrt{2} = 1,41$)



- 8,2 (A)
 4 (A)
 5,2 (A)
 3 (A)
 9,8 (A)

280 .

- $U=12$ V
 $U=12,24$ V
 $U=10$ V
 $U=13$ V
 $U=11,5$ V

281 .

Aktiv məqaviməndən ibarət dövredə $U = U_m \sin(\omega t + \psi_a)$ qərqliyiə qosulduqda oradan axan i cereyanının ani düzgün qiymətini teyin edin.

...
 $i = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \psi_a - 90^\circ)$

$$i = \frac{U}{R} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

..

$$i = \frac{U}{R} \sin \omega t$$

..

$$i = \frac{U}{R} \sin(\omega t + \psi_0 + 90^\circ)$$

..

$$i = \frac{U}{R} \sin(\omega t + \psi_0)$$

282 Tutum keçiriciliyini yazmalı

..

$$b_C = \omega C R$$

..

$$b_C = \frac{1}{\omega C}$$

..

$$b_C = \omega C$$

..

$$b_C = \frac{R}{\omega C}$$

..

$$b_C = \frac{X_C}{R}$$

283 İnduktivlikdə gərginlik cərəyandan fazaca nə qədər fərqlənir.

..

Qerqinlik cərəyandan $\frac{\pi}{2}$ qədər iрeli düşur.

..

Qerqinlik cərəyandan $\frac{\pi}{3}$ qədər qəri qalır.

..

Qerqinlik cərəyandan $\frac{\pi}{2}$ qədər qəri qalır.

..

Qerqinlik cərəyandan π qədər qəri qalır.

..

Gərginliklə cərəyan eyni fazada olur.

284 Əgər cərəyan gərginliyi qabaqlayırsa elektrik dövrəsi hansı xarakterli olacaq?

Aktiv-induktiv

Aktiv

İnduktiv

Aktiv-tutum

Tutum

285 Sinusoidal cərəyan dövrəsi üçün yazılmış hansı ifadə səhvdir?

..

$$P = U^2 R$$

$$Q = UI \cos \varphi$$

..

$$P = I^2 R$$

$$Q = UI \sin \varphi$$

.....
 $P = UI \cos \varphi \quad Q = UI \sin \varphi$

.....
 $S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad P = I^2 R$

.....
 $S = I^2 |Z| \quad P = UI \cos \varphi$

286 Sabit cərəyan tətbiq etdikdə induktiv və tutum müqavimətləri nəyə bərabərdir.

.....
 $X_L = X_C = \frac{U}{I}$

.....
 $X_L = \infty ; X_C = 0$

.....
 $X_L = 0 ; X_C = \infty$

..
 $X_L = \infty ; X_C = \infty$

.....
 $X_L = 0 ; X_C = \infty$

287 Tutumdakı gərginlik üçün yazılmış hansı ifadə düzidür?

.....
 $u_C = C \frac{di}{dt}$

..
 $u_C = L \frac{di}{dt}$

...
 $u_C = C \cdot idt$

..
 $u_C = C \int idt$

..
 $u_C = \frac{1}{C} \int idt$

288 Cərəyanın təsiredici, maksimal və orta qiymətləri arasındakı münasibətlərdən hansı doğrudur?

.....
 $I_{\text{ar}} = I_m$

..
 $I = \frac{I_m}{\sqrt{3}}$


..
 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

...
 $I_{\text{ar}} = \frac{\pi}{2} I_m$

....
 $I_{\text{ar}} = \pi I_m$

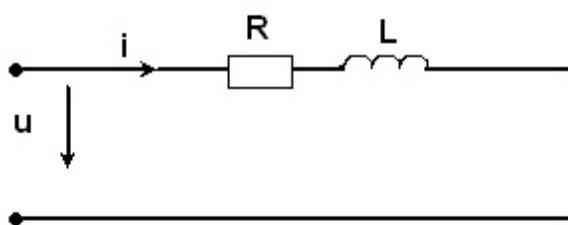289 .

$u = 50 \sin(\omega t + 30^\circ)$ V, $\omega = 200 \text{ s}^{-1}$ Hz, $R = 20 \Omega$, $L = 100 \text{ mHn}$. Cereyanın tezredici qiymetini I teyin edin.



- I=4 A
- I=12 A
- I=1.25 A
- I=3,45 A
- I=2,5 A

290 .

Sinusoidal cereyanın periodu $T = 2 \cdot 10^{-3}$ san olduqda, onun bucaq tezliyini tapın.

- ...
 $\omega = 3,14 \cdot 10^3 \text{ rad}^{-1}$
- ...
 $\omega = 2 \cdot 10^3 \text{ rad}^{-1}$
- ...
 $\omega = 10^3 \text{ rad}^{-1}$
-
 $\omega = 6,28 \cdot 10^3 \text{ rad}^{-1}$
-
 $\omega = 2 \cdot 10^3 / 3,14 \text{ rad}^{-1}$

291 Gərginliyin tezliyi sıfıra bərabər olduqda, onun periodunu tapın.

- ...
 $T = \infty$
- ...
 $T = 10^{-12} \text{ san}$
- ...
 $T = 10^4 \text{ san}$
- ...
 $T = 10^{-4} \text{ san}$
- T=0


292 .

$L = 10 \text{ mHn}$ olan sarqacın hansı tezlikde induktiv muqavimeti $X_L = 942 \Omega$ olacaqdır.
($\pi = 3,14$)

- 15 kHz
- 26 kHz
- 52 kHz
- 12 kHz
- 8 kHz

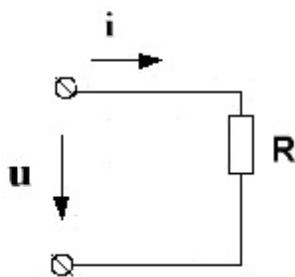293 .

$R = 11,5 \text{ Om}$ olan muqavimete $u = 161 \sin 314t$ qerqinlik teftiq edilmişdir. Cereyanın ani qiymetinin ifadesini yazmali.



$i = 18 \sin 314t$

$i = 15,4 \sin 314t$

$i = 11,2 \sin 314t$

$i = 16,1 \sin 314t$

$i = 14 \sin 314t$

294 .

Verilmiş cereyanın orta qiymetini teyin etmeli.

$$i = 31,4 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}, I_{\text{av}} = ? \quad \pi = 3,14$$

20 A

$\frac{31,4}{\sqrt{2}}$ A


30A

31,4 A

60 A

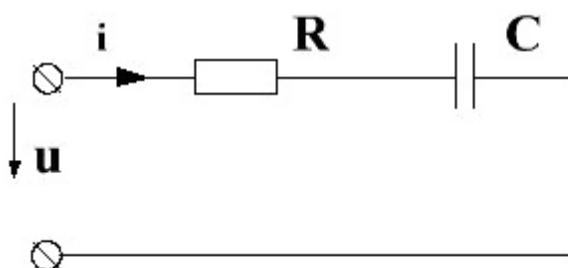295 .

$u(t) = 50 \cdot \sin(\omega \cdot t + 30^\circ) V$, $\omega = 400 \text{ s}^{-1}$, $C = 125 \cdot 10^{-6} \text{ F}$, $R = 20 \text{ Om}$, . Cereyanın teşirecili qiymetini I teyin edin.



$I = 0,5 \text{ A}$

$I = 5 \text{ A}$

$I = 4,5 \text{ A}$

$I = 6 \text{ A}$

$I = 1,25 \text{ A}$

296 .

$\omega = 250 \text{ rad/s}$, $X_C = 40 \Omega$ olarsa, kondensatorun tutumu neye beraberdir?



$$C = 100 \mu\text{F}$$

- C=120 μF
- C= 70 μF
- C= 20 μF
- C=10 μF

297.

Verilmiş deyisen cərəyanın periodunu teyin etmeli. $i = 15 \sin\left(314t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}$, $f = 50 \text{ Hz}$.

$$T = ?$$

- 0,04 s
- 0,08 s
- 0,02 s
- 2 s
- 0,5 s

298 Dəyişən cərəyanın təsireddi qiyməti hansı ifadə ilə təyin edilir.



$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$



$$I = I e^{j\phi}$$



$$i = I_m \sin \alpha t$$



$$I = i \sqrt{2}$$



$$I = 2I_m$$

299.



$$P_{\max} = \frac{E^2 I}{2R}$$



$$P_{\max} = \frac{E^2}{I^2 R}$$



$$P_{\max} = I^2 R$$



$$P_{\max} = \frac{E^2}{4R_0}$$



$$P_{\max} = \frac{I^2 R}{4E}$$

300 Göstərilən ifadələrdən hansı düzdür?

.....
 $S = P + Q$

 $S = \frac{P}{Q}$

.....
 $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

 $\sqrt{P^2 + Q^2}$

 $S = \frac{Q}{P}$

301 Qarışiq müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin tarazlıq ifadəsini göstərin.

.....
 $U = U_r - U_L - U_C = ri - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt$

.....
 $U = U_r + U_L + U_C = ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$

.....
 $U = U_r - U_L + U_C = ri - L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$

.....
Doğru cavab yoxdur.

.....
 $U = U_r + U_L - U_C = ri + L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt$

302 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın və gərginliyin ani qiymətlərinin ifadələrini göstərin:

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

.....
Doğru cavab yoxdur.

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 360^\circ)$

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 270^\circ)$

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin \omega t$

303 Aktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan və gərginlik faza etibarı ilə necə fərqlənir?

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin \omega t$

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \cos \omega t$

.....
 $i = I_m \sin \omega t, U = U_m \cos 2\omega t$

Doğru cavab yoxdur

304 Dəyişən cərəyan dövrəsində, aktiv gücün ifadəsini yazmalı

.....

$$P=UI \sin \varphi$$

.....

$$P = UI \cos \varphi$$

.....

$$P = UI^2 \cos \varphi$$

.....

$$P = U^2 I \cos \varphi$$

.....

$$P = U^2 I^2 \cos \varphi$$

305 Tutum müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin effektiv qiymətinin ifadəsini yazmalı

Doğru cavab yoxdur

.....

$$U = \frac{I}{\omega c}$$

.....

$$U = \frac{I^2}{\omega c}$$

.....

$$U = \frac{\omega c}{I}$$

.....

$$U = \frac{I^3}{\omega c}$$

306 .

Tutum müqaviməti deyisen cərəyan dovrəsində, dovreñin qerqinliyi

$U = U_m \sin \omega t$ qanunu ile deyisense, dovredeki cərəyanın ani qiymətinin ifadesini yazmalı

Doğru cavab yoxdur

.....

$$i = I_m^2 \sin(\omega t + 90^\circ)$$

.....

$$i = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

.....

$$i = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

.....

$$i = I_m \sin(\omega t^2 - 90^\circ)$$

307 Dəyişən cərəyan dövrəsində tam gücün ifadəsini yazmalı

.....

$$S = UI^2$$

.....

$$S = UI$$

.....

$$S = UI \cos \varphi$$

.....

$$S = U^2 I$$

...
S = UI²

308 Dəyişən cərəyan dövrəsində güc əmsalının ifadəsini yazmalı

...
 $\cos \varphi = \frac{P}{UI^2}$

...
 $\cos \varphi = \frac{P}{UI}$

Düzgün cavab yoxdur.

...
 $\cos \varphi = \frac{P^2}{UI^2}$

...
 $\cos \varphi = \frac{P^2}{UI}$

309 Parametrləri paralel birləşdirilmiş dövrənin budaqlanmamış hissəsindəki cərəyan nəyə bərabərdir?

- Dövrəyə tətbiq edilən gərginliyin ümumi müqavimətə nisbətinə
 Ümumi gərginliklə ümumi müqavimətin fərqi
 Ümumi müqavimətlə ümumi gərginliyin cəminə
 Ümumi gərginliklə ümumi müqavimətin hasilinə
 Ümumi müqavimətin ümumi gərgimliyə nisbətinə

310 İşlədiciiləri paralel birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyanın reaktiv toplananı faydalı iş görürmü?

- Müəyyən qədər faydalı iş görür
 Tutumlu qolda faydalı iş görülür
 Aktiv müqavimətli qolda iş görülmür
 İnduktivli qolda iş görülür
 Heç bir faydalı iş görmür

311 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş cərəyanın hansı toplananı enerjinin bir növdən başqa növə keçməsini xarakterizə edir?

- Ümumi dövrədəki cərəyan
 Yalnız aktiv toplananı
 İnduktiv toplananı
 Tutum toplananı
 Dəyişən toplananı

312 Paralel birləşdirilmiş dövrə üçün qurulmuş cərəyan vektor diaqramına əsasən aktiv və reaktiv toplananlar haqqında nə demək olar?

- Aktiv toplanan qerqinlikle eyni, reaktiv toplanan ise bucağı qeder ferqlenir
 Aktiv toplanan qerqinlikden bucağı qeder ferqlidir
 İnduktiv toplanan gərginliklə eyni fazadadır
- ...
Tutum toplanan qerqinlikdən π bucağı qeder ferqlenir
- Tam cərəyan gərginliklə eyni fazadadır

313 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş dövrədə gərginliklə induktiv müqavimətli budaqdan axan cərəyan arasındaki faza sürüşməsi nə qədərdir?

- İnduktivli qoldakı cərəyan tutumdakı cərəyandan böyükdür

- Aktiv qoldakı cərəyan induktiv müqavimətdəki cərəyana bərabərdir
- İnduktiv müqavimətdəki cərəyan gərginliyi 90° qabaqlayır
- Tutumlu qoldakı cərəyan dövrənin ümumi cərəyanına bərabərdir
- Tutumdakı cərəyan aktiv müqavimətdəki cərəyandan kiçikdir

314 Parametrləri paralel birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliklə aktiv müqavimətlə qoldan keçən cərəyan arasındaki faza sürüşməsi nə qədərdir?

- Gərginliklə aktiv müqavimətlə budaqdakı cərəyan fazaca 50° fərqlidir
- Gərginliklə aktiv müqavimətlə budaqdakı cərəyan fazaca 60° fərqlidir
- Gərginliklə aktiv müqavimətlə budaqdakı cərəyan fazaca 45° fərqlidir
- Gərginliklə aktiv müqavimətlə budaqdakı cərəyan fazaca üst – üstə düşür
- Gərginliklə aktiv müqavimətlə qoldakı cərəyan fazaca 90° fərqlidir

315 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş dövrədə vektor dioqramı hansı kəmiyyətlər arasında qurulur?

- Gərginlik və induktiv budaqdakı cərəyan arasında
- Gərginlik, aktiv budaqdakı cərəyan, induktiv tutumlu budaqdakı cərəyan arasında
- Gərginlik və aktiv budaqdakı cərəyan arasında
- Gərginlik və ümumi cərəyan arasında
- Gərginlik və tutumlu qoldakı cərəyan arasında

316 .

Tam reaktiv müqaviməti dovrede ne ucun $\cos \varphi = 0$ olur?

- Gərginliklə cərəyan fazaca üst – üstə düşdüyündən
- Cərəyanla gərginlik arasındaki fazalar fərqi 90° olduğundan
- Mənbənin e.h.q – nin böyük olduğundan
- Mənbənin gərginliyinin işlədici lərin sıxıcılarındakı gərginliyə bərabər olduğundan
- Gərginliklə cərəyan arasındaki fazalar fərqi 60° olduğundan

317 Dəyişən cərəyan dövrəsinin hesablanmasında hansı kəmiyyətdən istifadə edilir?

- Faydalı iş əmsalından
- Reaktiv gücdən
- Aktiv gücdən
- Güc əmsalından
- Tam gücdən

318 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə enerji mübadiləsinin intensivliyi nə ilə təyin edilir?

- Gücün ani qiyməti ilə
- Gücün orta qiyməti ilə
- Reaktiv güclə
- Aktiv güclə
- Maksimum güclə

319 Güclər üçbucağını almaq üçün gərginliklər üçbucağının tərəflərini nəyə vurmaq lazımdır?

- Gərginliyə
- Cərəyana
- İnduktiv gərginliyə
- Aktiv gərginliyə
- Tutum gərginliyinə

320 Parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində müqavimətlər üçbucağını almaq üçün nə etmək lazımdır?

- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini tutum müqavimətinə vurmaq lazımdır
- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini induktiv müqavimətə bölmək lazımdır
- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini aktiv müqavimətə bölmək lazımdır
- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini cərəyanaya vurmaq lazımdır

321 Gərginliklər üçbucağında hipotenuz nəyi göstərir?

- İnduktiv gərginliyi
- Aktiv gərginliklə induktiv gərginliyin fərqini
- Aktiv gərginliklə tutum gərginliyinin cəmini
- Aktiv gərginliyi
- Ümumi gərginliyi

322 .

Aktiv ve tutum müqavimetleri ardıcıl birlesdirilmiş dovrenin vektor diaqramında φ bucağı ne ucun mənfi tərifde olur?

- Tutum müqavimətindəki gərginlik cərəyanı 90° qabaqladığına görə
- İnduktiv müqavimətindəki gərginliyin, tutum gərginliyindən çox olduğuna görə
- İnduktiv gərginliyin, tutum gərginliyindən kiçik olduğuna görə
- Tutum müqavimətindəki gərginlik, cərəyanla eyni fazada olduğuna görə
- Tutum müqavimətindəki gərginlik cərəyandan 90° geri qaldığına görə

323 Gərginliklər üçbucağında iti bucağa bitişik katetlər nəyi göstərir?


- Aktiv və reaktiv gərginliyi
- Tam gərginliyi
- İnduktiv gərginliyi
- Mənbənin gərginliyini
- Tutum gərginliyi

324 Gərginliklər üçbucuğunun katetləri nəyi göstərir?

- Aktiv və tutum gərginliyini
- İnduktiv və tutum gərginliyini
- İnduktiv və tutum cərəyanlarını
- Aktiv və reaktiv gərginlik vektorlarını
- Aktiv və reaktiv cərəyanları

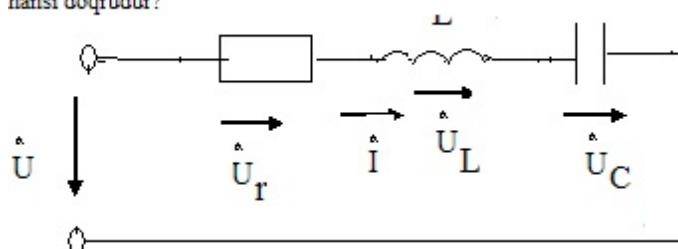325 .

Sekilde qosterilen dovrede $i = I_m \sin \omega t$ $X_L > X_C$ olarsa, asağıdakı ifadelerden hansı doqrudur?



- $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$
- ...
- $u_r = U_m \sin(\omega t - \pi/2)$
- ...
- $u_c = U_m \sin(\omega t + \pi/2)$
- ...


$$u_L = U_{Lm} \sin(\omega t - \pi/2)$$

.....

$$u_C = U_{Cm} \sin(2\omega t + \pi/2)$$

326 Aktiv – tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsindən axan cərəyan nəyə bərabərdir?

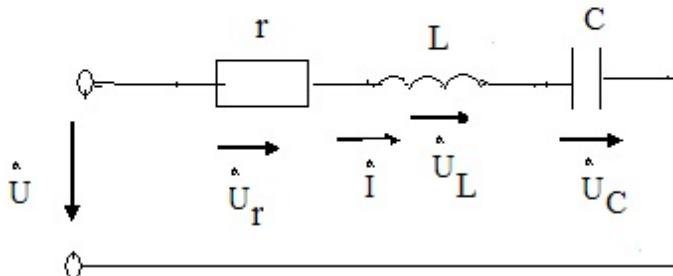Sekilde qosterilen dövredə $i = I_m \sin \omega t$ $X_L > X_C$ olarsa, aşağıdakı ifadelerden hansı doqquzdur?



.....

$$I = U / \sqrt{r^2 + X_C^2}$$

.....

$$I = UI / r^2 X_C^2$$

.....

$$I = U IT / rX_C$$

.....

$$I = U IT r X_C$$

.....

$$I = U(r - X_C)^2$$

327 Aktiv – tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqaviməti nəyə bərabərdir?

.....

$$Z = L/C \sqrt{r^2 - X_L^2}$$

.....

$$Z = \sqrt{r^2 + X_C^2}$$

.....

$$Z = \sqrt{LC(r - X_C)^2}$$

.....

$$Z = LC / \sqrt{(r + X_C)^2}$$

.....

$$Z = LC(r + X_C)$$

328 Aktiv, induktiv müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyan nəyə bərabərdir?

.....

.....

.....

.....

.....

329 Birfazalı dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv enerji necə təyin olunur?

- $W_a = LC/U \sin \varphi$
- $W_a = Ult \cos \varphi$
- $W_a = U/I \sin \varphi$
- $W_a = UIC \sin^2 \varphi$
- $W_a = UI/LC \cos 2\varphi$

330 .

Qerqinliyin baslanğıc fazası 30° ve amplitud qiymeti $3/2$ olarsa qerqinliyin ani qiymetinin ifadesi nece olar?

- $U = 3/4 \sin(\varphi - 30^\circ)$
- $U = 3/2 \sin(\omega t + 30^\circ)$
- $U = 3/2 \operatorname{tg}(\varphi + 30^\circ)$
- $U = 3/2 \cos(\omega t + 30^\circ)$
- $U = 3/2 \cos(\omega t - 30^\circ)$

331 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində tam güc nəyə bərabərdir?

- $S = P^2 Q^2$
- $S = UIP / QT$
- $S = PT / Q$
- $S = \sqrt{Q^2 / P^2}$
- $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

332 Aktiv, induktiv parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə tam müqavimət nəyə bərabərdir?

- $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$
- $Z = UX_L X_C X_R$
- $Z = TX_L^2 X_C^2$
-

$$Z = \frac{1}{T} \sqrt{X_L^2 + X_C^2}$$

.....

$$Z = \frac{U}{X_L X_C}$$

333 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində qısa – qapanma halında cərəyanın olma müddəti nə qədərdi?

- Bir saniyə
- 1,5 saniyə
- Keçid prosesi vaxtına bərabərdir
- 0,5 saniyə
- İki saniyə

334 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində faza bucağı nəyə bərabərdir?

$$\phi = \arctg RT (X_L - X_C)$$

.....

$$\phi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R}$$

..

$$\phi = \arctg \frac{R}{X_L + X_C}$$

..

$$\phi = \arctg R (X_L + X_C)^2$$

..

$$\phi = \arctg \frac{R(X_L - X_C)}{T}$$

335 .

Parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş deyisen cərəyan dövrəsində $X_L < X_C$ olduqda faza bucağının işarəsi nece olacaq?

- Ordinat oxundan sağda
- Mənfi tərəfdə
- Faza sürüşməsi olmur
- Müsbət tərəfdə
- Obsis oxundan solda

336 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində tam müqavimət nəyə bərabərdir?

.....

$$Z = 2f/x_L x_C \sqrt{r^2}$$

..

$$Z = 1/T \sqrt{r^2 - 4x_L}$$

..

$$Z = \sqrt{r^2 + 2x_C^2}$$

..

$$Z = \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}$$

..

$$Z = 2f \sqrt{r^2 - 2x_L x_C}$$

337 R,L və C parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə $i(t)$ funksiyasını tapmaq üçün nələri bilmək lazımdır?

- cərəyanın ani qiymətini i
- cərəyanın amplitudasını I_m və cərəyanla qərqiqlik arasındaki faza bucaqını φ
- reaktiv qərqiqliklər arasında faza surusma bucaqını φ
- cərəyanın təsireddi qiymətini
- cərəyanın orta qiymətini I_{av}

338 Aktiv induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrənin cərəyanı nəyə bərabərdir?

- $i = I_m / U_m \cos \omega t$
- $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$
- $i = I_m U_m / \sin \omega t LC^2$
- $i = I_m U_m \sin \omega t LC$
- $i = I_m U_m / \cos \omega t T$

339 R,L və C parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyanın tutum müqavimətdə yaratdığı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

- $U_C = I_m / U_m \cos(\omega t + \pi)$
- $U_C = 1 / \omega C \cdot I_m \sin(\omega t - \pi / 2)$
- $U_C = I_m U_m \cos(\omega t + 3\pi)$
- $U_C = \omega C I_m \cos(\omega t + 2\pi)$
- $U_C = U_m / I_m \cos(\omega t + \pi / 3)$

340 R, L və C parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyanın induktiv müqavimətdə yaratdığı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

- $U_L = I_m \omega / C \cos(\omega t - 3\pi)$
- $U_L = \omega L I_m \sin(\omega t + \pi / 2)$
- $U_L = \omega C I_m \cos(\omega t - \pi / 3)$
-

$$U_L = \omega C / I_m \cos(\omega t - \pi)$$

..

$$U_L = I_m / \omega C \cos(\omega t - \pi/4)$$

341 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə axan cərəyanın aktiv müqavimətdə yaratdığı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

..

$$U_r = r U_m / I_m \cos \omega t$$

..

$$U_r = r I_m U_m \cos \omega t$$

..

$$U_r = r I_m \sin \omega t$$

..

$$U_r = r I_m / U_m \cos \alpha$$

..

$$U_r = r U_m \ln / T \cos \omega t$$

342 Kondensatorun elektrik sahəsində toplanan maksimum enerji nəyə bərabərdir?

..

$$W_{ca} = UI/C^2$$

..

$$W_{ca} = \frac{CU^2}{2}$$

..

$$W_{ca} = 2CU^2$$

..

$$W_{ca} = 2C/U^2$$

..

$$W_{ca} = C^2 UI$$

343 Reaktiv müqaviməti dövrədə güc əmsali nəyə bərabərdir?

..

$$\cos \varphi > 0$$

..

$$\cos \varphi < 1$$

..

$$\cos \varphi > 2$$

..

$$\cos = 0$$

..

$$\cos > 1$$

344 Tutumlu dəyişən cərəyan dövrəsində reaktiv güc nəyə bərabərdir?

..

$$Q_t = I^2 X_t$$

..

$$Q_t = X_t / I$$

..

$$Q_t = X_t X_t U$$

..
$$Q_c = X_c / X_L U$$

$$Q_c = U I T$$

345 Tutumlu dəyişən cərəyan dövrəsində maksimum güc nəyə bərabərdir?

..
$$P = I^2 X_c$$

$$P = I U / X_C$$

 ..

$$P = I U X_c$$

 ..

$$P = I X_c T$$

 ..

$$P = I / X_c T$$

346 Tutum müqaviməti hansı hərflə işarə edilir

..
$$X_c$$

..
$$X_{CL}$$

..
$$X_{L-1}$$

..
$$X_c - X_L$$

..
$$X_{c+1}$$

347 Tutumlu dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın ifadəsi necədir?

..
$$i = I_m \sin(\omega t - \alpha)$$

..
$$i = 2I_m U_m \cos \alpha$$

..
$$i = I_m U_m / 2 \cos 2\omega t$$

..
$$i = I_m U_m \cos \omega t$$

..
$$i = I_m \sin(\omega t + \pi/2)$$

348 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində induktiv cərəyan necə ifadə edilir?

..
$$I_L = \frac{U^2}{\omega L C}$$

 ..

$$I_L = \frac{U}{\omega L}$$

 ..

$$I_L = \frac{U^2 L^2}{\omega C}$$

○ ...

$$I_L = \frac{U \omega}{L C}$$

○ ...

$$I_L = U \omega L C$$

349 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın qiyməti nəyə bərabərdir?

...

Qerqinliyin kvadratının $\omega^2 L^2$ - e nisbetine

...

Qerqinliyin $\omega L U$ hasiline

...

Qerqinliyin ωL - e nisbetine

...

Qerqinliyin $\omega^2 L$ - e nisbetine

...

Qerqinliyin kvadratının ωL - e nisbetine

350 Reaktiv güc necə təyin olunur?

...

$$Q = UI / \cos \varphi$$

...

$$Q = UI \sin \varphi$$

...

$$Q = P / \cos \varphi \sin \alpha t$$

...

$$Q = P^2 \cos \varphi$$

...

$$Q = U^2 I^2 \sin \alpha t$$

351 İnduktiv müqavimətli dövrədə ani gücün ifadəsi necədir?

...

$$P = \cos \alpha t / 2UI$$

...

$$P = UI \sin 2\alpha t$$

...

$$P = UI / \cos 2\alpha t$$

...

$$P = UIT \cos 2\alpha t$$

...

$$P = U^2 I^2 / \cos \alpha t$$

352 İnduktiv müqavimətli dövrədə reaktiv gücün ifadəsi necədir?

...

$$Q_L = I^2 X_L$$

...

$$Q_L = X_L U E$$

..
 $Q_L = X_L U E$

..
 $Q_L = \frac{X_L}{R}$

..
 $Q_L = I^2 X_L \omega L$

353 İnduktivli dövrədə cərəyanın təsiredici qiymətinin ifadəsi necədir?

..
 $I = U X_L T C$

..
 $I = \frac{U}{X_L}$

..
 $I = U \cdot X_L$

..
 $I = U X_L C$

..
 $I = \frac{U}{X_L T}$

354 İnduktivli dövrədə cərəyanın amplitud qiyməti nəyə bərabərdir?

..
 $I_m = U_m / U I$

..
 $I_m = U_m / X_L$

..
 $I_m = X_L + U_m$

..
 $I_m = U_m - X_L$

..
 $I_m = U_m + R_i$

355 .
 $\omega L = X_L$ ifadesi ne demekdir?

..
 ωL - kəmiyyətin induktiv müqavimətə malik olduğunu qosterir

..
Reaktiv gücün toplananı olduğunu göstərir

..
 ωL - kəmiyyəti cərəyanda qərqiñliyin bucaq surusmesini qosterir

..
 ωL - kəmiyyətinin aktiv xarakterli olduğunu qosterir

..
 ωL - tutum müqaviməti olduğunu qosterir

356 İnduktiv müqavimət nəyə bərabərdir?

..
 $X_L = \frac{2\pi}{f L c}$

- $X_L = 2\pi L$
- $X_L = \frac{4fc}{T}$
- $X_L = 4fcT$
- $X_L = \frac{fLc}{3\pi}$

357 Aktiv müqavimətli dövrədə aktiv güc nəyə bərabərdir?

- $P = (1 + RT)$
- $P = I^2 R$
- $P = IRT$
- $P = I/R T$
- $P = I/T \cdot R$

358 Aktiv müqavimətli dövrədə sinusoidal gərginlik və cərəyanın təsiredici qiymətləri arasındaki əlaqəni Om qanuna görə necə yazmaq olar?

- $I = U/R$
- $I = T/UR$
- $I = URT$
- $I = UR/T$
- $I = U \cdot R$

359 Aktiv müqavimətli dövrədən axan cərəyanın ani qiyməti nəyə bərabərdir?

- $i = I_m \cos \omega t$
- $i = I_m \sin \omega t$
- $i = I_m \cos 2\omega t$
- $i = I_m \cos 2\omega t$
- $i = I_m \cos \omega \sin \alpha$

360 Aktiv müqavimətli cərəyanın ani qiymətinin ifadəsi necədir?

$i = \left(U_m \frac{R}{T} \right) \cos \omega t$

$i = U_m \cdot R \cos \omega t$

$i = \left(\frac{R}{U_m} \right) \cos \omega t$

$i = \left(\frac{U_m}{R} \right) \sin \omega t$

$i = 2U_m R \sin \omega t$

361.

R,L,C-den ibaret paralel devrenin umumi qerqinlik ve cereyan arasında fazalar ferqinin (ϕ) duzqun ifadesini teyin edin.

$\phi = \arctg \frac{\omega L}{R + \frac{1}{\omega C}}$

$\phi = \arctg \frac{\frac{1}{R} - \omega C}{\frac{1}{\omega L}}$

$\phi = \arctg \frac{\omega C - \frac{1}{R}}{\omega L}$

$\phi = \arctg \frac{\omega C + \frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R}}$

$\phi = \arctg \frac{\omega L - \omega C}{R}$

362.

R,L,C-den ibaret ardicil devrenin umumi qerqinlik ve cereyanı arasında fazalar ferqinin (ϕ) duzqun ifadesini teyin edin.

$\phi = \arctg \frac{\frac{1}{\omega C}}{R + \omega L}$

$\phi = \arctg \frac{R}{\omega L - \frac{1}{\omega C}}$

..

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

...

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R + \frac{1}{\omega C}}$$

.....

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L + \frac{1}{\omega C}}{R}$$

363 Məcburi və sərbəst rejimlər mənbənin xarakterindən asılıdır mı ?

- Mənbənin xarakteri ilə eynidirlər
- Məcburi rejim asılıdır, sərbəst rejim isə asılı deyil.
- Məcburi rejim asılı deyil, sərbəst rejim eynidir
- Mənbənin xarakterindən asılı deyillər
- Konkret rəy vermək olmaz.

364 .

$u = 100 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{10}\right)$ qerqinliyin başlanğıc fazasını tapın.

...

90°

.....

180°

...

10°

..


18°

.....

90°

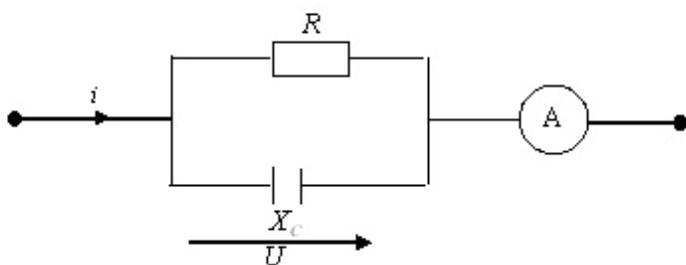365 .

Verilmiş sxemde U qerqinliyinin tesiredici qiyməti və R , X_c parametrləri
məlumdursa, ampermetrin qosterisini teyin etmeli.



...

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

.....

$$I = \frac{U}{\frac{R \cdot X_c}{R + X_c}}$$

.....


...
 $I = \frac{U}{R - X_c}$

...
 $I = U \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_c^2}}$

...
 $I = \frac{U}{R + X_c}$

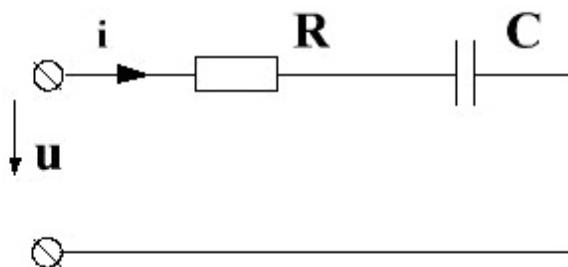366 .

Verilmiş şemde $R = 100 \Omega$, $C = 100 \mu F$, $U = 220 V$, $f = 50 Hz$ olarsa, umumi qoldan kecen cereyanı ve tam muqavimetin tapın.



- I=2,8 A Z=90 Ω
 I=2,7A Z=96,4 Ω
 I=2,1 A Z=104,9 Ω
 I=4 A Z=76 Ω
 I=2 A Z=80 Ω

367 .

$R = 37 \Omega$, $L = 0,5 H$ olan ardıcıl qosulmuş dovreye $f = 50 Hz$, $U = 220 V$ olan sinusoidal qerqinlik tətbiq edilmişdir. Dovrenin cereyanını teyin etmeli.

- I=1,42 A
 I=0,28 A
 I=2,4 A
 I=1,36 A
 I=0.9 A

368 .

İdeal induktivliyə malik sarqaca $U = 38 V$, $f = 38 Hz$ olan sinusoidal qerqinlik tətbiq etdikdə cereyan $I = 4 A$ olmusdur. Sarqacın induktivliyini tapmalı.

- L=21,8 mHn
 L=39,8mHn
 L=24,6mHn
 L=18.7mHn
 L=20,4 mHn

369 Tutumu $4 \mu F$ olan kondensatora hansı tezlikli $U=220 V$ qerqinlik tətbiq etmek lazımdır ki, cereyan 276 mA olsun

- ...
 f = 75 Hz
 f = 50 Hz


$f = 125 \text{ Hz}$

$f = 25 \text{ Hz}$

$f = 100 \text{ Hz}$

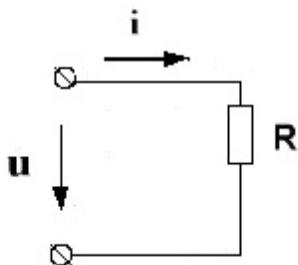370 .

Verilen aktiv muqavimetden ibaret dovreye $u = \sqrt{2} \cdot 90 \cdot \sin(\omega t - 30^\circ)$ qerqinlik tətbiq olunmusdur. Bu zaman aktiv qurğucu $P = 180 \text{ W}$ olarsa, dovrenin muqavimetini tapmali.



$R = 24 \Omega$

$R = 25 \Omega$


$R = 45 \Omega$

$R = 30 \Omega$

$R = 48 \Omega$

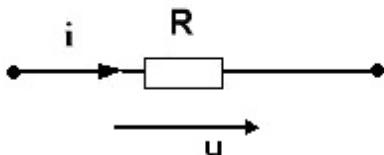371 .

Verilen dovreye $u = 7,05 \sin 628t$ qerqinlik tətbiq edildikdə cereyan $i = 5,64 \cdot 10^{-3} \sin 628t$ olmusdur. Muqavimetin qiymətini tapmali.



$R = 1500 \Omega$

$R = 1250 \Omega$

$R = 1420 \Omega$

$R = 1200 \Omega$

$R = 1750 \Omega$

372 .

$i = 31,4 \sin(\omega t + 90^\circ)$ sinusoidal cereyanın orta qiymətini tapmali.

.....
 $I_{av} = 15,7 \text{ A}$

.....
 $I_{av} = 12 \text{ A}$

.....
 $I_{av} = 15 \text{ A}$

.....
 $I_{av} = 20 \text{ A}$

.....
.....

$I_{av} = 17,2 \text{ A}$


373 .

Deyisen cereyanın bucaq tezliyi $\omega = 157 \text{ rad}^{-1}$ olarsa onun periodunu tapmali.

- T=0,02san
- T=0,06 san
- T=0,1 san
- T=-0,01san
- T=0,04 san

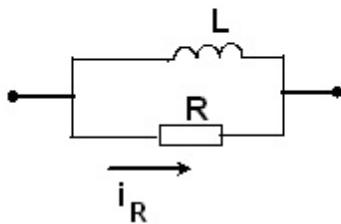374 .


$i_s = 0,1 \sin 1000t$, $r = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ mHn}$. Reaktiv qıcu Q teyin etmeli.



- 0,075
- 0,02
- 0,01
- 0,005
- 0,1

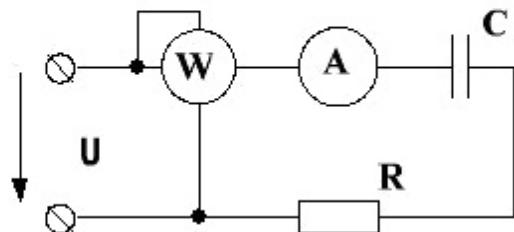375 .

Dovrede $U=200 \text{ (V)}$, $P_w=640 \text{ W}$, $I_A=4 \text{ (A)}$. X_C muqavimetini müyyen edin



- 10 (Ω)
- 50 (Ω)
- 20 (Ω)
- 30(Ω)
- 40 (Ω)

376 .

$u = \sqrt{2} \cdot 110 \sin(\omega t + 30^\circ)$ ve $i = \sqrt{2} \cdot 5 \sin(\omega t + 50^\circ)$ olarsa, dovrenin tam muqavimetini ve fazalar fərqiini teyin etmeli.

- ...
30 (Ω); 40°
- ...
22 (Ω); (-20°)
-
.....


20 (Om); 20^0

.....
30 (Om); (-40^0)

.....
22 (Om); 20^0

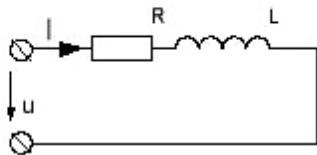377 .


$$u = \sqrt{2} \cdot 220 \sin \omega t, f = 50(\text{Hz}), R = 5 (\Omega), L = 15,9 \text{ mHn}, I_n = ?$$



- 31
 44
 0
 3
 42

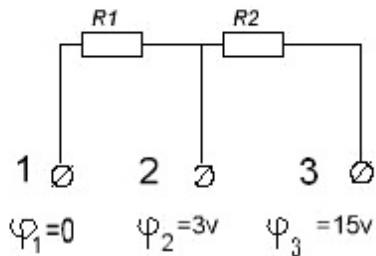378 .

$$R_1 = 400 (\Omega), \varphi_1 = 0 (\text{V}), \varphi_2 = 3 (\text{V}), \varphi_3 = 15 (\text{V}), R_2 = ?$$



- 3500
 2000
 1000
 1600
 3000

379 .

Dovrenin reaktiv queu Q p 0 faza surusme bucaqı φ hansı qiymet ala bilmez


-
 $\varphi = -60^0$

 $\varphi = -35^0$
 ...
 $\varphi = -20^0$
 ..
 $\varphi = 60^0$

 $\varphi = -50^0$

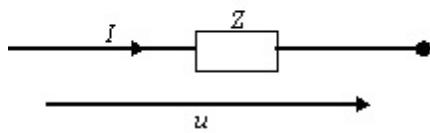380 .

Verilmis dovrede cereyan $I_m = 5e^{j20^\circ}$ A ve qerqinlik $u = 220\sin(\omega t + 80^\circ)$ V olarsa, aktiv ve reaktiv qucleri tapmali.



$P = 1500 \text{ VA}, Q = \sqrt{3} \cdot 550 \text{ VAr}$

$P = 275Vt, Q = \sqrt{3} \cdot 275 \text{ VAr}$


$P = \sqrt{2} \cdot 550Vt, Q = \sqrt{3} \cdot 550 \text{ VAr}$

$P = \sqrt{2} \cdot 550Vt, Q = 1100 \text{ VAr}$

$P = 1100Vt, Q = \sqrt{3} \cdot 550 \text{ VAr}$

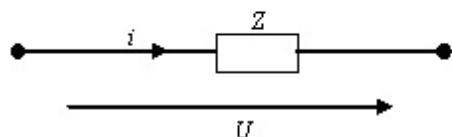381 .

Verilmis dovrede $i = \sqrt{2} \cdot 3 \sin(\omega t + 30^\circ)$ ve qerqinlik $U = 40e^{j40^\circ}$ V olarsa, aktiv ve tam qucleri tapmali.



$P = 120Vt, S = 180VA$

$P = \sqrt{3} \cdot 60Vt, S = 120VA$


$P = \sqrt{3} \cdot 90Vt, S = 100VA$

$P = \sqrt{2} \cdot 140Vt, S = 280VA$

$P = \sqrt{3} \cdot 120Vt, S = 220VA$

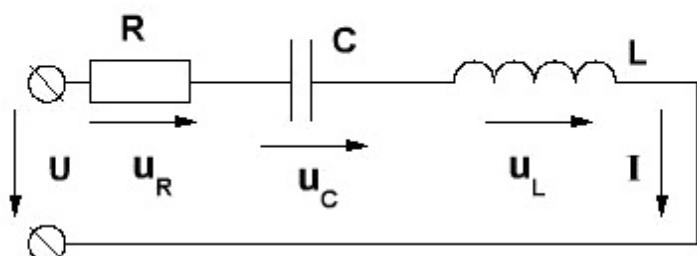382 .

Dovrede $u(t) = U_m \sin \omega t$ ve $X_L \neq X_C$. Hansi ifade sehvdir.



- $i_L(t) = I_{mL} \sin(\omega t + \varphi)$
- $u_C(t) = U_{mC} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)$
- $i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$
- $u_R(t) = U_{mR} \sin(\omega t + \varphi)$
- $u_L(t) = U_{mL} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)$

383.

Paralel induktiv-aktiv devrenin döşeyanlar ucbucaqında φ hansı hedde deyisir?

- $\varphi = 0^\circ \div 90^\circ$
- $\varphi = 0^\circ \div -90^\circ$
- $\varphi = 0^\circ \div 180^\circ$
- $0 \div -45^\circ$
- $\varphi = 0^\circ \div 45^\circ$

384 Simmetrik üçfazlı sistemin tam gücünün ifadəsi hansıdır.

- $Q = 3U_I I \sin \varphi$
- $S = \sqrt{3}U_I I$
- $S = 3U_I I_f$
- $S = 3U_I I_x$
- $P = \sqrt{3}U_I I$

385.

Maksimum qız oturulen halda xettin faydalı iş emsalı η ne qederdir.

- $\eta = 50\%$
- $\eta = 100\%$
- $\eta = 75\%$
- $\eta = 25\%$

...
η = 60%

386 İnduktivlikdəki gərginlik düşgüsünün ani qiymətini təyin edin.

-
 $U_L = \frac{P}{i}$
 ..
 $u_L = L \frac{di}{dt}$
 ..
 $u_L = -L \frac{di}{dt}$
 ...
 $U_L = -\frac{d\psi}{dt}$
 ...
 $u_L = \frac{1}{L} \int u_L dt$

387 .

Elektrik dovresinde $u = u_m \sin \omega t$. Dovrede cərəyan $i = I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$. Bu elektrik dovresinin muqavimeti neçə xarakterlidir.


- Aktiv
 Aktiv-tutum
 İnduktiv
 Aktiv-induktiv
 Tutum

388 Dəyişən cərəyan dövrəsinin reaktiv gücü hansı ifadə ilə tapılır?

-
 $S = \dot{U} \dot{I}$
 ..
 $Q = UI \sin \varphi$
 ..
 $P = UI \sin \varphi$
 ...
 $Q = UI \cos \varphi$
 ...
 $Q = I^2 R$

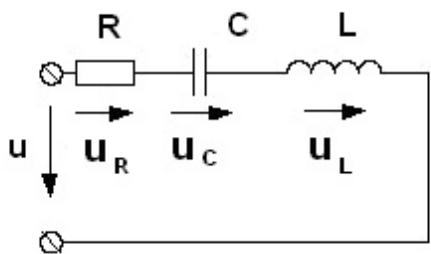389 .

Dovrede $u(t) = U_m \sin \omega t$ ve X_L f X_C . Hansı ifade sehvdir.



..

$$u_L(t) = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)$$

.....

$$i_L(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

..

$$u_C(t) = U_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)$$

..

$$u_R(t) = U_m \sin(\omega t - \varphi)$$

..

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

390 .

Ardıcıl induktiv-aktiv dovrenin qerqinlikler uc bucaqında φ hansı hedde deyisir?

.....

$$\varphi = 0^\circ \div -90^\circ$$

..

$$\varphi = 0^\circ \div -45^\circ$$

..

$$\varphi = 0^\circ \div 180^\circ$$

..


$$\varphi = 0^\circ \div 90^\circ$$

.....

$$\varphi = 0^\circ \div 45^\circ$$

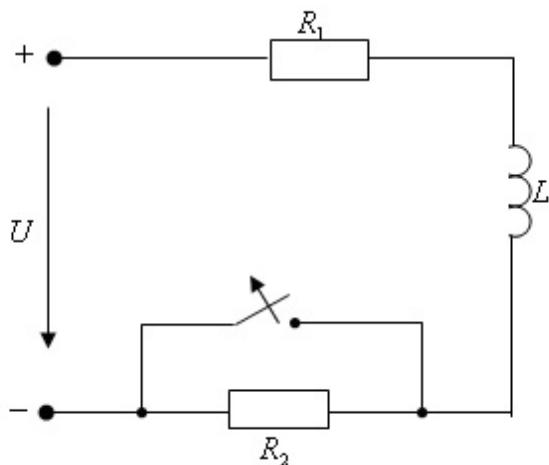391 .

Verilmis dovrede $U = 50 \text{ V}$, $R_1 = 20 \text{ (Om)}$, $R_2 = 30 \text{ (Om)}$ ve $L = 0,02 \text{ (Hn)}$ olduqunu bilerek, cereyanın sıfır anındakı qiymetini $i(0)$ ve qerarlasmas i_{qe} qiymetini teyin edin.



...
 $i(0) = 1, \quad i_{qe} = 1$

..
 $i(0) = 2,5, \quad i_{qe} = 1$


.....
 $i(0) = 1,5, \quad i_{qe} = 2,5$

.....
 $i(0) = 2,5, \quad i_{qe} = 2,5$

....
 $i(0) = 0, \quad i_{qe} = 2,5$

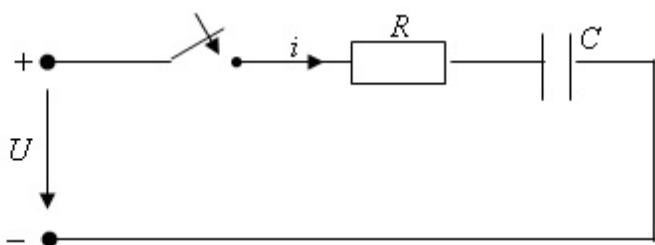392 .

Verilmis dovrede $U = 20 \text{ V}$, $R = 40 \text{ (Om)}$ ve $C = 50 \text{ (mkF)}$ olduqunu bilerek, cereyanın sıfır anındakı qiymetini $i(0)$ ve tutumdaki qerqinliyin qerarlasmas U_{qe} qiymetini teyin edin.



...
 $i(0) = 0, \quad U_{qe} = 0$

..
 $i(0) = 0,5, \quad U_{qe} = 20$


.....
 $i(0) = 20, \quad U_{qe} = 20$

.....
 $i(0) = 0,5, \quad U_{qe} = 0$

$i(0) = 0, \quad U_{c_{qc}} = 20$

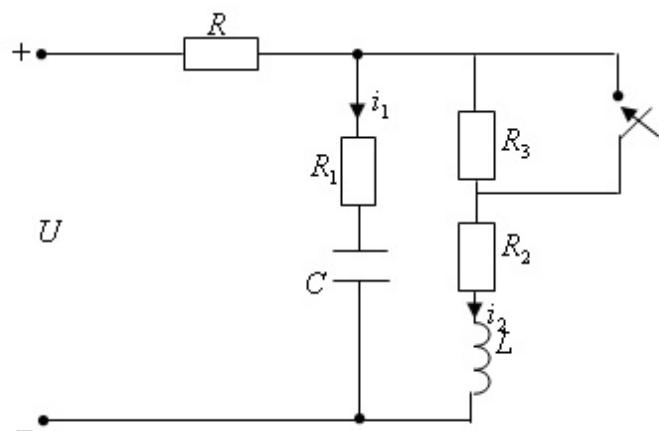393 .

Asaqidaki dovrede $U = 120\text{V}$, $R = 10\text{Om}$, $R_1 = 30\text{Om}$, $R_2 = 10\text{Om}$, $R_3 = 20\text{Om}$, $L = 0,5\text{Hn}$, $C = 200\text{mkF}$ olarsa, R_2 muqavimetinden axan cereyanın mecburi qiymetini $i_{2_{mec}}$ ve tutumdaşı qerqinliyin kommutasiya anındağı qiymetini $U_c(0)$ tezin edin.



$U_c(0) = 90\text{V}, \quad i_{2_{mec}} = 6\text{A}$

..... $U_c(0) = 80\text{V}, \quad i_{2_{mec}} = 6\text{A}$


..... $U_c(0) = 30\text{V}, \quad i_{2_{mec}} = 15\text{A}$

..... $U_c(0) = 50\text{V}, \quad i_{2_{mec}} = 12\text{A}$

..... $U_c(0) = 40\text{V}, \quad i_{2_{mec}} = 4\text{A}$

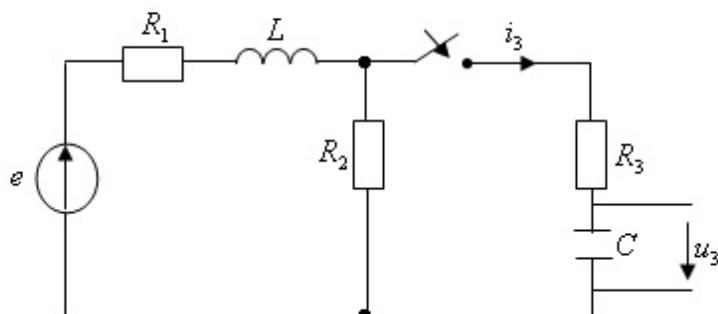394 .

Verilen sxemde kommutasiya anında ($t = 0$), $U_3(0)$ qerqinliyini tezin edin.
 $e = 141\sin(314t + 45^\circ)\text{V}$, $R_1 = 2\text{Om}$, $R_2 = 4\text{Om}$, $R_3 = 2\text{Om}$. $L = 19,1\text{mHn}$, $C = 300\text{mkF}$.



$U_3(0) = 0\text{V}$

..... $U_3(0) = 15\text{V}$


$U_3(0) = 5 \text{ V}$

$U_3(0) = 20 \text{ V}$

$U_3(0) = 16 \text{ V}$

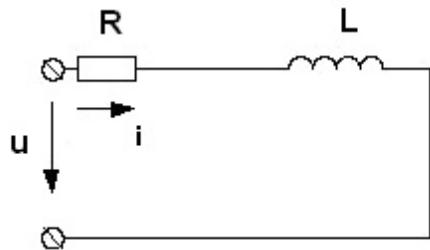395 .

Dovrede $U = 180 + 400\sqrt{2} \sin 200t \text{ V}$, $R = 30 \text{ (Om)}$, $L = 0,2 \text{ (Hn)}$. Cereyanın teşirecisi qiyemetini müyyen edin.



7 (A)

10 (A)

20 (A)

4 (A)

2 (A)

396 .

1250 (Vt)

500 (Vt)

375 (Vt)


0

750 (Vt)

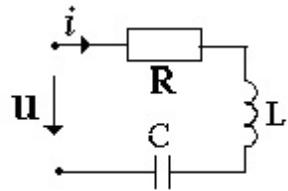397 .

Aşağıdaki dovremin sıxaclarında qerqinlik $u = 100 + 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ) \text{ (V)}$.

$$R = \omega L = \frac{1}{\omega C} = 100 \text{ (Om)} \quad \text{olarsa, dovremin aktiv qucu } P \text{ teyin edin.}$$



$P = 71 \text{ (Vt)}$

$P = 100 \text{ (Vt)}$


$P = 171 \text{ (Vt)}$

0

$P = 200 \text{ (Vt)}$

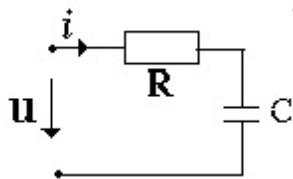398 .

Aşağıdaki dövrenin sıxaclarında qerqinlik $u=100\sqrt{2} \sin \omega t + 20\sqrt{2} \sin 3\omega t$.
 $R=10$ (Om) ve $\frac{1}{\omega C}=30$ (Om) olarsa, dövrede serf olunan aktiv P qucusu teyin edin.




$P=80\sqrt{2}$ (Vt).

- $P=140$ (Vt)
- $P=120$ (Vt)
- $P=100$ (Vt)
- $P=150$ (Vt)

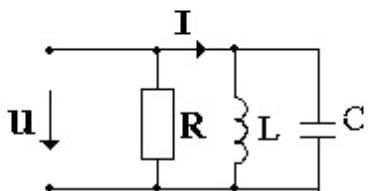399 .

Verilen dövrenin sıxaclarında qerqinlik $u=40\sqrt{2} \sin \omega t + 20\sqrt{2} \sin 2\omega t$.

$R=\omega L=\frac{1}{\omega C}=40$ (Om) olarsa, şemde gösterilen cereyanın tesiredici qiymetini I teyin edin.




- 0
- 1 (A)
- 0,5 (A)
- 0,25 (A)
- 0,75 (A)

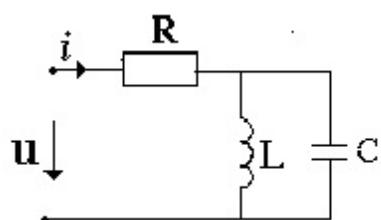400 .

Aşağıdaki dövrede $R=\omega L=\frac{1}{\omega C}=10$ (Om) ve $u=20+10\sqrt{2} \sin \omega t$ (V).

Rezistordan axan cereyanın tesiredici qiymetini teyin edin.




$I=\sqrt{5}$ (A)

- I=3 (A)
- I=2 (A)
- I=0
- I=1 (A)

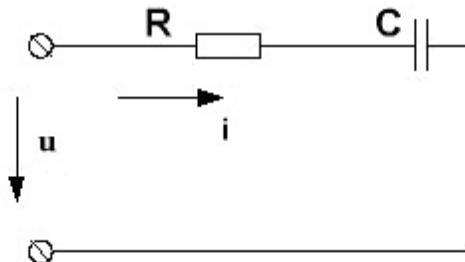401 .

Dovrede $u = U_{1m} \sin \omega t + U_{3m} \sin(3\omega t + \varphi)$ olarsa, φ bucaqı $0^\circ \div 90^\circ$ intervalında deyisdikde cereyanın tesirendici qiymeti nece deyişəcəkdir?



- böyüyər
- kiçilər
- $\varphi = 45^\circ$ olduqda maksimuma catar
- $\varphi = 45^\circ$ olduqda minimuma catar
- dəyişməz.

402 .

Cereyanın birinci harmonikinin periodu $T_1 = 10^{-3}$ s Ucuncu harmonikinin tezliyi f_3 -u teyin edin.

- $f_3 = 10^9$ (Hz)
- $f_3 = 3 \cdot 10^3$ (Hz)
- $f_3 = \frac{1}{3} \cdot 10^3$ (Hz)
- $f_3 = 10^9$ (Hz)
- $f_3 = 2\pi \cdot 10^3$ (Hz)

403 .

Qerqinliyin ucuncu harmonikinin periodu $T_3 = 3 \cdot 10^{-3}$ s.
İkinci harmonikinin periodu T_2 -ni teyin edin.

- $T_2 = 4,5 \cdot 10^{-3}$ s
- $T_2 = 9 \cdot 10^{-3}$ s.
- $T_2 = 6 \cdot 10^{-3}$ s
- $T_2 = 1 \cdot 10^{-3}$ s

$T_2=2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

404 .

Cereyanın birinci harmonikinin periyodu $T_1=10^{-2} \text{ s}$. Dorduncu harmonikinin periyodu T_4 -ü teyin edin.

$T_4=0,25 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$T_4=0,825 \cdot 10^{-3} \text{ s}$


$T_4=4 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$T_4=2\pi \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$T_4=\frac{1}{2\pi} \cdot 10^{-3} \text{ s}$

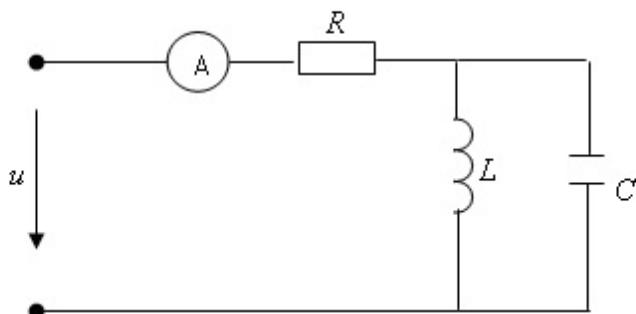405 .

Verilmis dovrenin qerqinliyi $u=20+10\sqrt{2} \sin \omega t$, $R=10 \text{ Om}$ ve $\omega L=\frac{1}{\omega C}$ olarsa, ampermetrin qostericisini teyin edin.



$\sqrt{5} \text{ A}$

1A


0

3A

2A

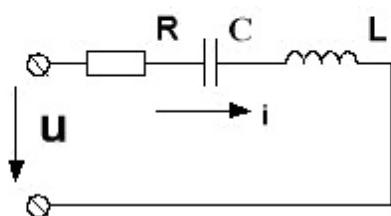406 .

Dovrede $u(t)=400+282 \sin \omega t$, $R=40 \text{ (Om)}$, $X_C=X_L=60 \text{ (Om)}$. Cereyanın tesire dici qiymetini mueyyen edin.



1(A)

3(A)

- 5(A)
- 2,5(A)
- 0 (A)

407 .

RC-nin paralel birlesdiyi dovreye $u=20+20\sin \omega t$ (V) qerqinlik tətbiq edilmişdir.

$$R = \frac{1}{\omega C} = 20 \text{ Om} \text{ olarsa, umumi cərəyanın ani qiymətini tapın.}$$

-
 $i=3+2,82\sin(\omega t-90^\circ)$ A
-
 $i=1+2,82\sin(\omega t+45^\circ)$ A
-
 $i=1+1,41\sin(\omega t-45^\circ)$ A
-
 $i=1+1,41\sin(\omega t+45^\circ)$ A
-
 $i=2+1,41\sin(\omega t+90^\circ)$ A

408 .

-
 $i=16\sin(314t+18)$ A
- ...
 $i=5+5\sqrt{2} \sin 314t$ A
- ...
 $i=5\sqrt{2} \sin 314t$ A
-
 $i=10 \sin 314t$ A
-
 $i=5\sin 314t$ A

409 Cərəyanın birinci harmonikasının tezliyi 420 Hz olarsa, üçüncü harmonikanın periodunu tapın (T)

-
 $T=24 \cdot 10^{-3}$ s
-
 $T=7,94 \cdot 10^{-4}$ s
- ...
 $T=2 \cdot 10^4$ s
- ...
 $T=0,25 \cdot 10^{-4}$ s
- ...
 $T=10^{-4}$ s

410 .

Paralel birləşmiş R, L, C dovresinin düzgün yazılım tam keciciliyini ve baslanğıç fazasını teyin edin.

- ...
 $y = \sqrt{g^2 - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}, \varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{g}$
-
.....

..

$$y = \sqrt{\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2 - g^2}, \varphi = \operatorname{arctg} \frac{g}{\frac{1}{\omega L} - \omega C}$$

..

$$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \varphi = \operatorname{arctg} \frac{\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C}}{g}$$

..

$$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} + \omega C\right)^2}, \varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L + \omega C}{g}$$

..

$$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}, \varphi = \operatorname{arctg} \frac{\frac{1}{\omega L} - \omega C}{g}$$

411.

R, L -den ibaret ardıcıl dovrede $i = I_m \sin \omega t$ cereyanı kecikde, dovrene qırısındaki qerqinliyi teyin edin.

..

$$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \omega t$$

..

$$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

..

$$u = I_m \sin \left(\omega t + \psi_i + \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R} \right)$$

..

$$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

..

$$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \left(\omega t + \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R} \right)$$

412.

R, L -den ibaret ardıcıl dovrede $i = I_m \sin \omega t$ cereyanı kecikde, induktivlikdeki qerqinliyi teyin edin.

..

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

..

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m$$

..

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

..

$$u_L = L \frac{di}{dt} = L I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

..

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \omega t$$

413 .

R, L -den ibaret ardıcıl dövreden $i = I_m \sin \omega t$ cereyan kecdikde, aktiv muqavimetdeki qerqinliyi teyin edin.

...

$$u_R = RI_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

.....

$$u_R = \frac{1}{R} I_m \sin \omega t$$

....

$$u_R = RI_m$$

...

$$u_R = RI_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

..

$$u_R = RI_m \sin \omega t$$

414 .

C tutumdan ibaret dovre $u = U_m \sin \omega t$ qerqinliye qosulduqda, tutumdan ax an i cereyanını teyin edin.

....

$$i_C = C \frac{du}{dt} = \omega C U_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

.....

$$i_C = C \frac{du}{dt} = \omega C U_m \sin \omega t$$

..

$$i_C = \omega C U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

...

$$i_C = C \frac{du}{dt} = \frac{U_m}{\omega C} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

...

$$i_C = C \frac{du}{dt} = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

415 Ardıcıl birleşmiş R,L,C dövrəsində cereyanın təsiredici qiymətini təyin edin.

..

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

.....

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 - Z^2}}$$

...

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

...

$$I = \frac{U}{\sqrt{R - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R + \omega L + \frac{1}{\omega C}}}$$

416 .

$u = 50\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$ ve $i = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ) A$. Dovrenin reaktiv qucunu teyin etmeli.



$Q = 50V\omega$



$Q = 100V\omega$



$P = 50Vt$




$Q = 200V\omega$



$S = 100Vt$

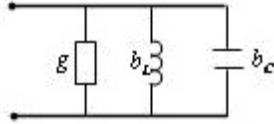417 Verilən dövrədə tam keçiricilik hansı ifadə ilə təyin edilir.



$y = \sqrt{g^2 + (b_L - b_C)^2}$



$y = \sqrt{R^2 + X^2}$



$y = \sqrt{g^2 - b^2}$



$y = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$



$y = \sqrt{R^2 - X^2}$

418 Ardıcıl rəqs konturunda keyfiyyət artdıqca buraxma zolağı necə dəyişir.

Kiçilir

Qeyri-xətti olaraq artar


Böyüyər

Dəyişməz

Eksponensiya qanunu ilə dəyişər

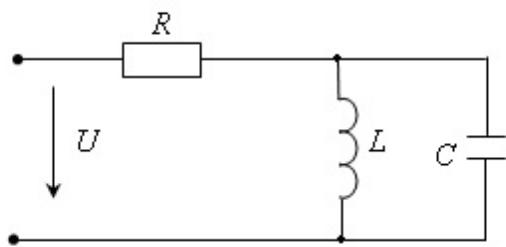419 .

Dovrede $R=X_L=X_C=20$ (Om). Sxemin qiris muqavimetini tapmali.




$Z = 40$ (Om)
 $Z = 60$ (Om)
 $Z = \infty$ (Om)

$Z = 0$ (Om)
 $Z = 20$ (Om)

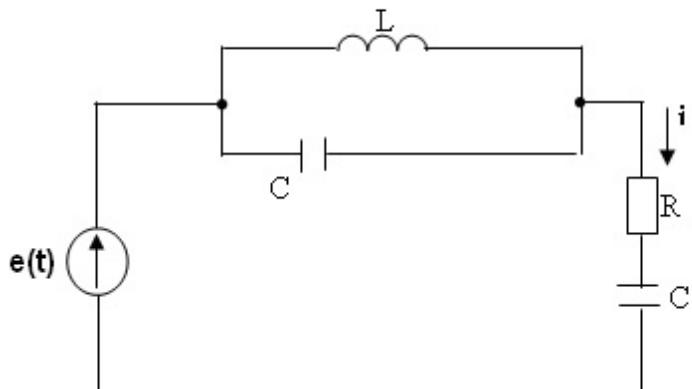420 .

$\omega L = \frac{1}{\omega C} = 10$ Om, $r = 40$ Om, $e(t) = 10 \sin(1000t + 30^\circ)$ V. Cereyanın i ani qiymetini teyin etmeli.



$0,1 \sin(1000t - 15^\circ)$

0,75


0,5

0

$0,5 \sin 1000t$

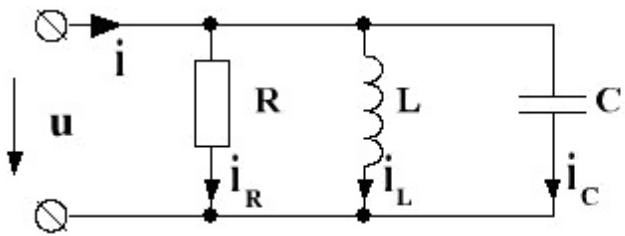421 .


Sekilde qosterilen dovrede $I_R=4$ A , $I_L=8$ A , $I_C=5$ A. Qiris cereyanı I -ni teyin edin.



- I=3 A
- I=7 A
- I=17 A
- I=5 A
- I=11A

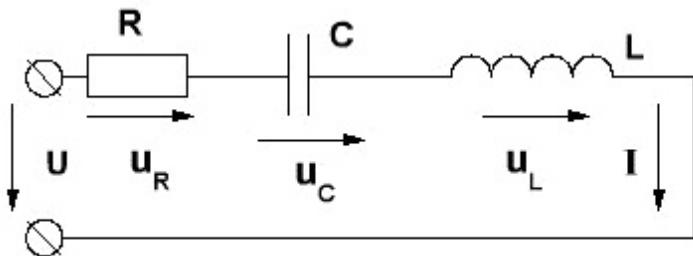
422 .

Dovrede $\omega=200$ olduqda $I=5$ (A), $U_R=50$ (V), $U_L=100$ (V), $U_C=60$ (V). Bucaq tezliyi $\omega=100$ olduqda, cereyanın qiymeti ise 5A qaldıqda induktivliyin qerqinliyini U_L mueyyen edin.



-
 $U_L = 80$ (V)
-
 $U_L = 50$ (V)
-
 $U_L = 75$ (V)
-
 $U_L = 145$ (V)
-
 $U_L = 40$ (V)

423 Tam müqavimətin ifadəsini yazmali.

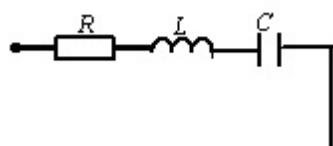

-

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2$$



$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$



$$Z = \sqrt{g^2 + b^2}$$




$$Z = R_1 + R_2 + R_3$$



$$Z = \sqrt{R^2 - X^2}$$

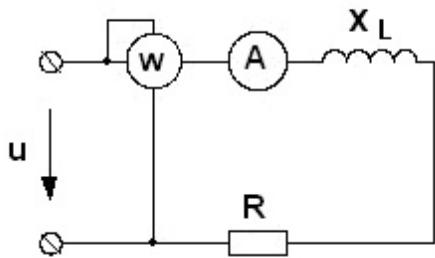424 .

Dovrede $U=250$ (V), $P_w=1000$ W't, $I_A=5$ (A). X_L muqavimetini mueyyen edin.



15 (Om)

2(Om)


10 (Om)

30(Om)

20 (Om)

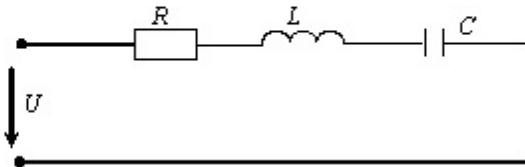425 .

Verilmis dovrede $R = 5$ Om, $L = 1$ Hn, $C = 4$ mKf, $U = 50$ V, $\omega = 500$ s⁻¹ olarsa, dovrenin tam muqavim?tini tapın.



53 Om

5 Om


6 Om

63Om

12 Om

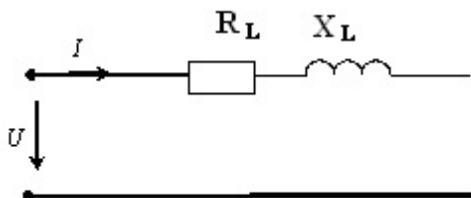426 .

Sarqac qerqinliyi $U=100$ V olan deyisen menbeye qosulduqda cereyan $I=1$ A, $U=12$ V sabit menbeye qosulduqda ise cereyan 0,2 A olmusdur. Sarqacın induktiv muqavimetini tapmali.



$X_L = 80 \text{ Om}$

$X_L = 60 \text{ Om}$

$X_L = 63 \text{ Om}$

$X_L = 52 \text{ Om}$

$X_L = 80 \text{ Om}$

427 .

$L=50\text{mHn}$ olan induktivlikde $u=157\sin 314t$ qerqinlik teftiq edilmişdir. Ani cereyanın ifadesini yazmali.

$i = 8 \sin 314t$

$i = 10 \sin (314t + 90^\circ)$

$i = 12 \sin (314t - 30^\circ)$

$i = 10 \sin 314t$

$i = 10 \sin (314t - 90^\circ)$

428 .

E.H.Q. $e_1 = E_{1m} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right)$ ve $e_2 = E_{2m} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{12} \right)$ olarsa, onlar arasında faza

surusme bucaqını teyin etmeli (olcu vahidi derece) . $\varphi_e = ?$

\dots

$\frac{3}{4}\pi$

$\frac{\pi}{6}$


\dots

$\frac{\pi}{10}$

$\frac{\pi}{5}$
 ...
 $\frac{\pi}{8}$

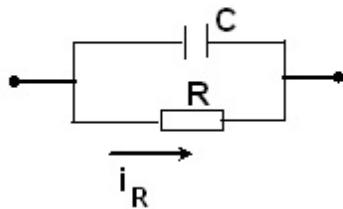429 .


$i_r = 0,1 \cdot \sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ)$, $r = 10 \Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$. Reaktiv quruq Q teyin etmeli.



- 0,5 VAR
- 0,04 VAR
- 0,1 VAR
- 0,05 VAR
- 0,5 VAR

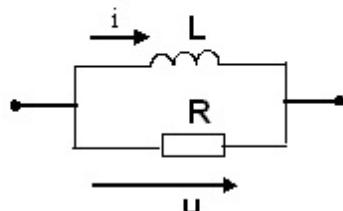430 .


$u = 20 \cdot \sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ) \text{ V}$, $r = 20 \Omega$, $X_L = 20 \Omega$. i cereyanim tesiredici qymetini teyin etmeli.



- ...
- $\sqrt{2} \sin 1000t$
- 0.05A
- 5A
- 1A
- ...
- $\sqrt{2} \sin(1000t - 45^\circ)$

431 .

Verilmis dovrede I_R -i teyin etmeli.

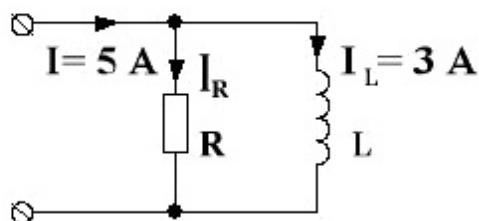

- $I_R = 5 \text{ A}$
- ...

$I_R = 8 \text{ A}$


$I_R = 16 \text{ A}$

$I_R = 4 \text{ A}$

$I_R = 2 \text{ A}$

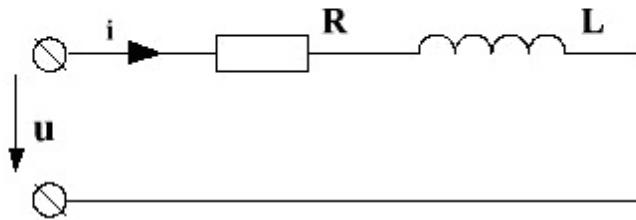432.

$R = 40 \text{ (Om)}$, $X_L = 30 \text{ (Om)}$, $U = 125 \text{ (V)}$ $I = ?$ $\varphi = ?$ ($\arctg 0.75 = 37^\circ$)



$2,5; 10^\circ$

$3; 40^\circ$

$2; 37^\circ$

$2,5; 37^\circ$

$5; 40^\circ$

433 Tutum, gərginliyi $U=10 \text{ V}$ olan mənbəyə qoşduqda ondan $i=1,41 \sin 1000t \text{ A}$ cərəyan keçir. Gərginliyin ani qiymətini tapmalı.

$u = 20 \sin(1000t - 30^\circ) \text{ V}$

$u = 10 \sin(1000t + 90^\circ) \text{ V}$

$u = 141 \sin 1000t \text{ V}$

$u = 14,1 \sin(1000t - 90^\circ) \text{ V}$

$u = 28,2 \sin(1000t - 45^\circ) \text{ V}$

434 Aktiv müqavimətdən ibarət dövrəyə $u = 30 \sin 5000t \text{ V}$ gərginlik tətbiq edilmişdir. Bu zaman keçən cərəyan $i = 6 \sin 5000t \text{ A}$ olmuşdur. Dövrənin aktiv müqavimətini və aktiv gücünü tapmalı.

$r = 14 \text{ Om } P = 32 \text{ Vt}$

$r = 8 \text{ Om } P = 16 \text{ Vt}$


$r = 10 \text{ Om } P = 25 \text{ Vt}$

$r = 5 \text{ Om } P = 90 \text{ Vt}$

$r = 12 \text{ Om } P = 80 \text{ Vt}$

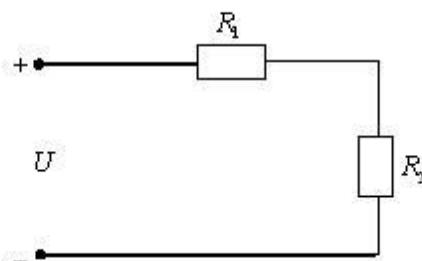435 .

Qosterilmis dovrede $U=220(V)$, $R_1=50(\Omega)$. R_1 muqavimetde serf olunan que $P_1=200(Vt)$ -dir. R_2 muqavimetini tapmali.



- $R_2 = 130(\Omega)$
- $R_2 = 110(\Omega)$
- $R_2 = 50(\Omega)$
- $R_2 = 60(\Omega)$
- $R_2 = 220(\Omega)$

436 Kompleks şəkildə verilmiş gərginlik və cərəyanı ani şəkildə yazın.

$$U = (-40 + j30) V \quad I = (8 + j6) A \quad \text{Arctg} 0,75 = 37^\circ, \sqrt{2} = 1.4$$


- $u = 60 \sin(\omega t + 78^\circ) V \quad i = 8 \sin(\omega t + 84^\circ) A$
- $u = 70 \sin(\omega t + 143^\circ) V \quad i = 14 \sin(\omega t + 37^\circ) A$
- $u = 66,8 \sin(\omega t + 108^\circ) V \quad i = 8,46 \sin(\omega t + 126^\circ) A$
- $u = 36 \sin(\omega t + 57^\circ) V \quad i = 6,82 \sin(\omega t + 22^\circ) A$
- $u = 59,4 \sin(\omega t + 63,4^\circ) V \quad i = 7,8 \sin(\omega t + 31^\circ) A$

437 r və L elementlərinin ardıcıl birləşdikləri dəyişən cərəyan dövrəsi üçün aşağıdakı ifadələrin hansında səhv buraxılmışdır?

- $Z = r + jx_L$
- $\cos \varphi = \frac{x_L}{r}$
- $X_L = ? L$
- $\omega = \frac{2\pi}{T}$
- $x_L = 2\pi f L$

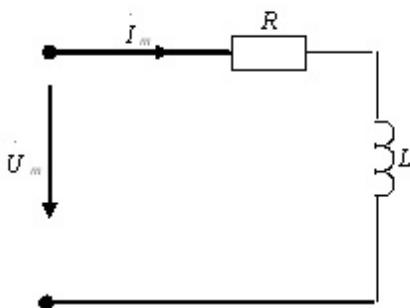438 .

Verilmis dövrede $R = 20$ (Om), $X_L = 20$ (Om) ve cereyan $\dot{I}_m = 3e^{j30^\circ}$ A olarsa, qerqinliyin kompleks amplitud qiymetini tapın



.....
 $\dot{U}_m = 120e^{j75^\circ}$ (Om)

..
 $\dot{U}_m = \sqrt{2} \cdot 60e^{j75^\circ}$ (Om)

...
 $\dot{U}_m = 120e^{j30^\circ}$ (Om)

....
 $\dot{U}_m = \sqrt{2} \cdot 120e^{j30^\circ}$ (Om)

.....
 $\dot{U}_m = 60e^{j75^\circ}$ (Om)

439 .

Cereyan ve qerqinlik asa qidakı funksiyalar seklinde ifade olunarsa, onların arasındakı faza surusmesini tapın. $u = \sqrt{2} \cdot 100 \sin(\omega t - 30^\circ)$ V, $\dot{I}_m = 2e^{j30^\circ}$ A

....
 $\varphi = 30^\circ$

..
 $\varphi = -60^\circ$

...
 $\varphi = -30^\circ$

.....
 $\varphi = 60^\circ$

....
 $\varphi = 0$

440 .

Cereyan ve qerqinlik asa qidakı funksiyalar seklinde ifade olunarsa, onların arasındakı faza surusmesini tapın. $i = 4 \sin(\omega t - 30^\circ)$ A, $\dot{U}_m = 50e^{j45^\circ}$ V.

....
 $\varphi = -75^\circ$

...
 $\varphi = 15^\circ$

..
 $\varphi = 75^\circ$

.....
 $\varphi = -15^\circ$

....
 $\varphi = 0$

$$\varphi = 30^\circ$$

441 Xəttin kompleks müqaviməti (mənbənin daxili müqaviməti ilə birlikdə) $Z=R+jX$ olarsa, verilən üçün maksimum olması üçün işlədicinin kompleks Z müqaviməti aşağıdakılardan hansıdır.

- Z=R
- Z=R-jX
- Z=X
- Z=2X
- Z=2R

442 Yazılmış ifadələrdən hansı düzdür?

- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} e^{j\arctan \frac{U_2}{U_1}}$
- ...
- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = (U_1 + U_2) e^{j\arctan \frac{U_2}{U_1}}$
- ...
- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} e^{j\frac{U_2}{U_1}}$
-
- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = \sqrt{U_1 \cdot U_2} e^{j\frac{U_2}{U_1}}$
-
- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = (U_1 + U_2) e^{j\frac{U_2}{U_1}}$

443 Göstərilmiş ifadələrdən hansı düzdür?

- $\dot{I} = Ie^{j\varphi} = I \cos \varphi + jI \sin \varphi$
-
- $\dot{I} = Ie^{j\varphi} = I(\cos \varphi + \sin \varphi)$
-
- $\dot{I} = Ie^{j\varphi} = I \cos \varphi - jI \sin \varphi$
- ...
- $\dot{I} = Ie^{j\varphi} = I \sin \varphi - jI \cos \varphi$
- ..
- $\dot{I} = Ie^{j\varphi} = I \sin \varphi + jI \cos \varphi$

444 .

Dovre hissəsinin kompleks müqaviməti $Z=4 + j 3$ (Om). Aktiv g keciriciliyi tapın.

- g = 0,16 (Sim)
- g = 0,12 (Sim)
- g = 0,18 (Sim)
- g = 0,28 (Sim)
- g = 0,12 (Sim)

445 .

$Z=4 + j 4$ (Om) müqavimətdən $i=2 \sin (\omega t+60^\circ)$ (A) cərəyan axır. Müqavimətin sınaclarında olan qərqlik dəsəsünün ani qiymətini tapın.

$u = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + 15^\circ) \text{ V}$

$u = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ) \text{ V}$


$u = 8\sqrt{2} \sin(\omega t - 15^\circ) \text{ V}$

$u = 8 \sin(\omega t + 105^\circ) \text{ V}$

$u = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + 105^\circ) \text{ V}$

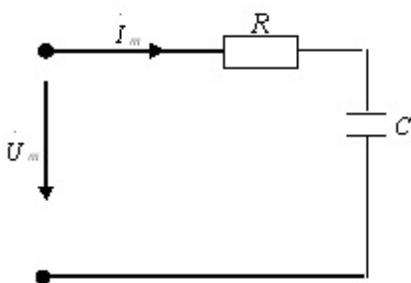446.

Verilmişdovrede $R = 20 \text{ (Om)}$, $X_C = 20 \text{ (Om)}$ ve qerqinlik $\dot{U}_m = 40e^{-j45^\circ} \text{ V}$ olarsa, cereyanın kompleks amplitud qiymetini tapın. ($\sqrt{2} = 1,41$)



$\dot{I} = 1,41 \text{ A}$

$\dot{I} = 1$


$\dot{I} = 6,8 \text{ A}$

$\dot{I} = 2,82 \text{ A}$

$\dot{I} = 20,4 \text{ A}$

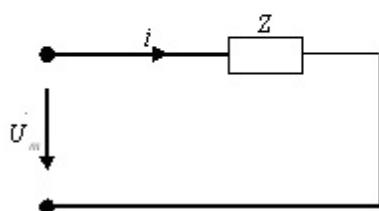447.

Verilmişdovrede cereyan ve qerqinliyin qiymetləri uyğun olaraq $i = 2 \sin(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$, $\dot{U}_m = 50e^{j70^\circ} \text{ V}$ olarsa, muqavimetin kompleks qiymetini tapın.



..

$Z = 25e^{j40^\circ}$ (Om)

...
 $Z = 100e^{j40^\circ}$ (Om)

...
 $Z = 100e^{j100^\circ}$ (Om)

.....
 $Z = 25e^{j100^\circ}$ (Om)

.....
 $Z = 25e^{j30^\circ}$ (Om)

448 . Verilmiş qerqinliyin ve cereyanın kompleks qiymetine qore, tam muqavimetin teyin etmeli. $U = 220$ V, $I = (8,8 - j6,6)$ A

20 Om

..

$(6 - j8)$ Om

...

$(16 + j12)$ Om

11 Om

40 Om

449 . Kompleks muqavimet $Z=10 e^{j50^\circ}$ Om ve $\omega=1000$ san⁻¹ olduqda reaktiv elementin qiymetini teyin edin.

50 mHn

5 mHn

50 mF

20 pF

20 mkF

450 . Dovrede işledicinin qerqinlik ve cereyanı məlumdur. $U = 120e^{j100^\circ}$ (V) ve $I = 5e^{j40^\circ}$ (A). Sehv cavabı qosterin.

Q=400(VAR)

S=600 (VA)

..

$\cos\varphi=0,5$

P=300 (Vt)

aktiv-induktiv

451 . Cereyanın ve qerqinliyinin ani qiymeti $i = 0,282 \sin(2500t+75^\circ)$ A ve $U=14,1 \sin(2500t+30^\circ)$ V. Dovrenin tam muqavimetini tapın. ($\sqrt{2}=1,41$)

Z=24,2 Om

Z=35 Om

Z=50 Om

Z=24,2 - j24,2 Om

Z=35 - j35 Om

452 .

Passiv ikiqutblumin kompleks qerqinliyi ve cereyanı məlumdur. Kompleks qerqinliyin ve cereyanı ustlu formada yazmalı ve onlar arasında fazə surusme bucağını teyin etmeli.

$$U = (80 + j60) \text{V}, \quad I = (24 - j7) \text{A} \quad U = ? \quad I = ? \quad \varphi = ?$$

(qeyd: $\arctg 0,75 = 37^\circ$, $\arctg(-0,29) = -16^\circ$ qəbul edilir)

..

$$U = 100e^{j37^\circ} \text{V}, \quad I = 25e^{-j16^\circ} \text{A}, \quad \varphi^0 = 53^\circ$$

..

$$U = 100e^{j53^\circ} \text{V}, \quad I = 15 \text{ A}, \quad \varphi^0 = 0$$

..

$$U = 100 \text{ V}, \quad I = 25 \text{ A}, \quad \varphi^0 = 30^\circ$$

..

$$U = 90e^{j37^\circ} \text{V}, \quad I = 26e^{-j16^\circ} \text{A}, \quad \varphi^0 = 90^\circ$$

..

$$U = 20 \text{ V}, \quad I = 17 \text{ A}, \quad \varphi^0 = -90^\circ$$

453 .

$i_1 = \sqrt{2} \cdot 15 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \text{A}$, $i_2 = \sqrt{2} \cdot 15 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \text{A}$. Cereyanların təsirədici kompleks qiymətini müəyyən edin.

..

$$I_1 = \sqrt{2} \cdot 15e^{j45^\circ}, \quad I_2 = \sqrt{2} \cdot 15e^{j60^\circ}$$

..

$$I_1 = 15e^{j45^\circ}, \quad I_2 = 15e^{j60^\circ}$$

..

$$I_1 = 15e^{j36^\circ}, \quad I_2 = 30e^{j40^\circ}$$

..

$$I_1 = 15, \quad I_2 = 15$$

..

$$I_1 = 15e^{j45^\circ}, \quad I_2 = 15$$

454 .

Verilmiş kompleks cereyanı ustlu sekilde qoştermeli. $I = (4 + j3) \text{A}$. ($\arctg 0,75 = 37^\circ$ qəbul etmeli)

..

$$I = 5e^{j37^\circ} \text{A}$$

..

$I = 4e^{j-37^\circ}$ A

...

$I = 12e^{j-30^\circ}$ A

...

$I = 3e^{j37^\circ}$ A

.....
.....

$I = 7e^{j37^\circ}$ A

455.

Dövrenin qerqinliyi ve cereyani melundur. Dovrede yaranan kompleks queu teyin etmeli. $U = 50 + j60$ V, $I = 5 - j3$ A. $\tilde{S} = ?$ $\tilde{S} = ?$

.....
 $(100 + j100)$ VA


.....
 $(70 + j450)$ VA

.....
 $(300 + j250)$ VA

.....
 $(250 - j300)$ VA

.....
 $(60 - j450)$ VA

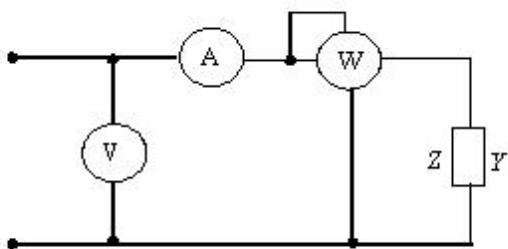456 Dövrəyə qoşulmuş cihazların göstərişi aşağıdakı kimidir. Dövrənin kompleks müqavimətini hesablamalı. $U=100$ V, $I=10$ A, $P=800$ W.



$Z = 12 + j11$

$Z = 18 + j9$

$Z = 3 - j8$

$Z = -12 + j26$

$Z = 8 + j6$

457.

Dövrenin \underline{Z} kompleks müqavimetini melundur. Kompleks \underline{Y} keciriçiliyini týin etmeli.
 $\underline{Z} = (16 + j12)$ Om. $\underline{Y} = ?$

- ..
- .. $0,04 - j0,03$
- .. $0,03 + j0,03$
- .. $0,03 + j0,6$
- .. $0,02 + j0,02$

458.

Cebri formada qerqinliyin ve cereyanın kompleks qiymeti verilmisdir. Cereyan ve qerqinliyin ustlu formada ifadesini mueyyen edin. $I = -45 \text{ A}$, $U = (30 + j40) \text{ V}$ ($\arctg \frac{40}{30} = 53^0$ qəbul edək).

- .. $U = 50e^{j53^0} \text{ V}$, $I = 45e^{j180^0} \text{ A}$
- .. $U = 25e^{j53^0} \text{ V}$, $I = 45 \text{ A}$
- .. $U = 70e^{j53^0} \text{ V}$, $I = 45e^{-j53^0} \text{ A}$
- .. $U = 40e^{j40^0} \text{ V}$, $I = 45e^{j53^0} \text{ A}$
- .. $U = 50e^{j50^0} \text{ V}$, $I = 15e^{j45^0} \text{ A}$

459.

Kompleks muqavimetde qerqinlik $u = 141 \sin(\omega t + 80^0) \text{ V}$ ve kecen cereyan $i = 1,41 \sin(\omega t + 50^0) \text{ A}$ olduqda reaktiv ve tam qəcu teyin edin. ($\sqrt{2} = 1,41$)

- Q=-81,5 VAr S=200 VA
- Q=81,5 VAr S=100 VA
- Q=30 VAr S=200VA
- Q=48 VAr S=120 VA
- Q=50 VAr S=100 VA

460 İtkisiz uzun xəttin tənliklərini təyin edin.

- .. $-\frac{\partial u}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t}$, $-\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial u}{\partial t}$
- .. $-\frac{\partial u}{\partial x} = Ri$, $-\frac{\partial i}{\partial x} = Gu$
- ..

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = C \frac{\partial i}{\partial t}, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = 0$$

.....

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial u}{\partial t}$$

.....

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial u}{\partial t}$$

461 Uzun xətlərdə yayılma əmsalı hansı ifadə ilə müəyyən edilir ?

.....

$$\gamma = \sqrt{(r + j\omega L)(g + j\omega C)}$$

.....

$$\gamma = \sqrt{(r + j\omega L)(g - j\omega C)}$$

.....

$$\gamma = \sqrt{r + \frac{j\omega L}{gC}}$$

.....

$$\gamma = \sqrt{(r - j\omega L)(g + j\omega C)}$$

.....

$$\gamma = \sqrt{\frac{r + j\omega L}{r + g + j\omega C}}$$

462 Uzun xəttin parametrləri və olduqda, xəttin dalğa müqaviməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir ?

.....

$$Z_d = \sqrt{\frac{r+g}{j\omega L + j\omega C}}$$

.....

$$Z_d = \sqrt{\frac{r + j\omega L}{g + j\omega C}}$$

.....

$$Z_d = \sqrt{\frac{r - j\omega L}{g - j\omega C}}$$

.....

$$Z_d = \sqrt{\frac{r + j\omega C}{r - j\omega L}}$$

.....

$$Z_d = \sqrt{\frac{r\omega L - j\omega C}{R + L}}$$

463 .

Z kompleks müqavimetde P=400(Vt) aktiv və Q=300(Var) reaktiv quc serf olunur, cereyan $I=2(A)$. Tam qucu tapın.

S= 1200 VA

S= 680 VA


S= 500 VA

S= 360 VA

S= 700 VA

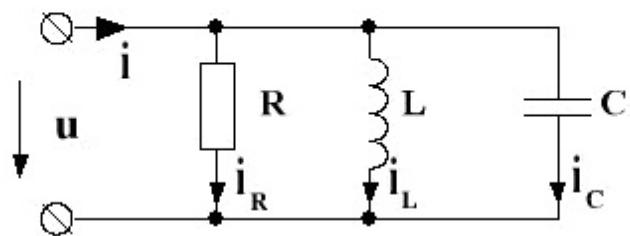464.

Dovre ucun $X_L < X_C$ olduqda hansı vektor diaqramı düzdür?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

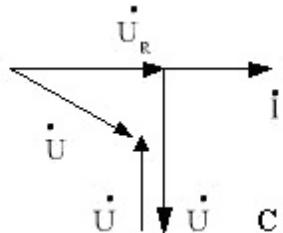

...

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....


.....

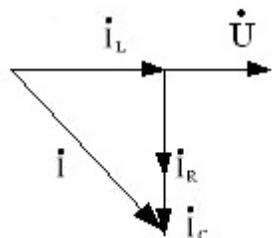


..

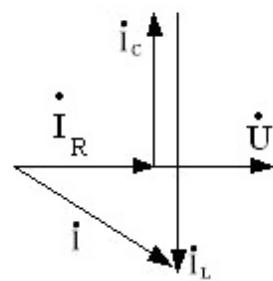

...

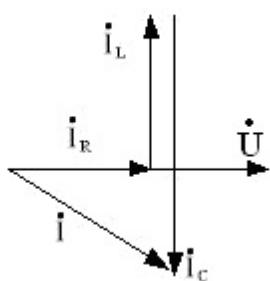

.....

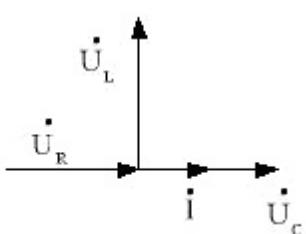

465 Aktiv, induktif və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində tam müqavimətin ifadəsini yazmali

...

$$z = \sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

..

$$z = \sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

..

$$z = \sqrt{r^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

...

$$z = \sqrt{r^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega c})^2}$$

.....
 $Z = R^2 + L^2$

466 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunun ifadəsini yazmalı

.....
 $I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (\frac{1}{\omega c} - \omega L)^2}}$

.....
 $I = U/R$

.....
 $I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega c})^2}}$

..
 $I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega c})^2}}$

...
 $I = \frac{U^2}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega c})^2}}$

467 Güc əmsali necə təyin olunur?

- Aktiv gücün tutum gücünə hasili ilə
- Tam gücün aktiv gücə nisbəti ilə
- Tam gücün aktiv gücə hasili ilə
- Aktiv gücün tam gücə nisbəti ilə
- İnduktiv gücün tam gücə hasili ilə

468 Güc əmsali və onun artırılması üsulları hansılardır?

- Dövrəni qısa qapamaqla
- Reaktiv güc sərfini azaltmaqla
- Tutum güc sərfini artırmaqla
- İnduktiv güc sərfini artırmaqla
- Aktiv güc sərfini azaltmaqla

469 Güc əmsalinin qiymətini artırmaq üçün nə etmək lazımdır?

- Elektrik işlədicisinə ardıcıl tutum qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə ardıcıl reostat qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə paralel kondensator qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə ardıcıl induktivlik qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə ardıcıl drossel qoşmaq

470 İşlədici ləri paralel birləşdirilmiş dövrədə güc əmsalinin qiyməti nədən asılıdır?

- Mühərrikin yüksək iş rejimindən
- İşlədici də aktiv və yaxud reaktiv müqavimətin üstünlük təşkil etməsindən və işlədiciinin iş rejimindən

- Transformatorun yüklü iş rejimindən
- Mənbənin e.h.q – nin qiymətindən
- Generatorun f.i.ə - dan

471 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri paralel birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində gərginlik işlədici lər arasında necə paylanır?

- İnduktiv müqaviməli qoldakı gərginlik daha böyük olur
- Onların hər üçündə gərginlik eyni olur
- Aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərindəki gərginliklərin cəmi mənbənin e.h.q – nə bərabərdir
- Aktiv müqavimətdəki gərginlik ümumi gərginliyə bərabərdir
- Tutum müqaviməli qoldakı gərginlik çox – çox kiçikdir

472 .

Quc emsali $\cos \varphi$ neyi qosterir?

- Elektrik işlədicisinin enerji sərfini
- Elektrik işlədicisinin davamlılığını
- Elektrik işlədicisinin istilikvəmə qabiliyyətini
- Elektrik işlədicisinin işıqvermə qabiliyyətini
- Elektrik işlədici lərinin keyfiyyət göstəricisini

473 Tam güc nəyə bərabərdir?

- Aktiv və reaktiv gücün kvadrat kökünə
- Reaktiv gücün kvadrat kökünə
- Aktiv gücün kvadrat kökünə
- Aktiv güc ilə reaktiv gücün hasilinə
- Aktiv və reaktiv gücün fərqinə

474 Tam gücün vahidi nədir?

- Vaat, kilovatt, meqovatt
- Volt – amper (VA), kilovolt – amper (KVA)
- Keyfiyyət əmsalı
- Güc əmsalı
- Volt – amper reaktiv, kilovolt – amper

475 Gücün dəyişən toplananının amplitudası necə adlanır?

- Ani güc
- Tam güc
- Aktiv güc
- İnduktiv güc
- Tutum güc

476 Tutum müqaviməli dövrədə enerji ötürülməsi hansı elementlər arasında gedir?

- Elektrik mənbəyi ilə dövrədəki aktiv müqavimət
- Elektrik enerji mənbəyi ilə dövrədəki kondensator
- Aktiv müqavimət ilə induktiv sarğac
- Aktiv müqavimətlə tutum
- İnduktiv sarğacla elektrik enerji mənbəyi

477 Dövrədə hansı müqavimət olduqda tutum gücü ayrıılır?

- Omik
- Tutum
- İnduktiv

- Aktiv
- Aktiv – induktiv

478 İslədici yalnız aktiv müqavimətdən ibarət olduqda gərginlik və cərəyan arasındaki faza bucağı nəyə bərabərdir?

- 90° – yə
- Sıfır
- 45° – yə
- 30° – yə
- 60° – yə

479 Elektrik enerji prosesinin kəmiyyət göstəricisini müəyyən edən nədir?

- Gücün nominal qiyməti
- Gücün ani qiyməti
- Gücün orta qiyməti
- Gücün maksimum qiyməti
- Gücün effektiv qiyməti

480 Güc müsbət olduqda dəyişən cərəyan dövrəsində hansı energetik proses baş verir?

- Mənbəyə ötürülən enerji mexaniki enerjiyə çevrilir
- Elektrik enerjisi mənbədən işlədiciyə verilir
- Elektrik enerjisi induktivlikdən mənbəyə verilir
- Heç bir enerji mübadiləsi getmir
- Mənbəyə ötürülən enerji istilik itgisinə sərf olunur

481 Güc nə vaxt mənfi olur?

- Gərginlik və cərəyan istiqamətcə müxtəlif olduqda
- Gərginlik və cərəyanın istiqamətləri müxtəlif olduqda
- Gərginlik və cərəyan fazaca 45° fərqləndikdə
- Gərginlik və cərəyan istiqamətcə eyni olduqda
- Gərginlik və cərəyan əks fazada olduqda

482 Güc nə vaxt müsbət olur?

- Gərginliklə cərəyan istiqamətcə müxtəlif olduqda
- Gərginlik və cərəyan istiqamətcə eyni olduqda
- Gərginlik və cərəyan fazaca 60° dərəcə fərqləndikdə
- Gərginlik və cərəyan fazaca 45° fərqləndikdə
- Gərginliklə cərəyan arasındaki faza sürüşməsi 30° olduqda

483 Sinusoidal dəyişən cərəyan dövrəsindəki aktiv güc hansı toplananlardan ibarətdir?

- Sabit UI və gərginliklə cərəyan arasındaki faza bucağının sinusu cəmindən
- Sabit $UI \cos\phi$ və 2ω tezliyi ilə dəyişən periodik toplanandan*
- Aktiv, induktiv və tutum gərginliklərinin cərəyanaya hasilindən
- Tutum gərginliyi ilə gərginliyin cəmindən
- Aktiv müqavimətdəki gərginliklə, induktiv gərginliyin fərqindən

484 .
 $Y = 3 + j4$ kompleks keciciliyiin kompleks müqavimet evezleyicisini təyin etmeli.

-
- Z = $j0,16$**
- ..

Z=0,12-j0,16



Z=12-j16



Z=1,2-j1,6



Z=0,12+j0,16

485 .

$Z = 6 + j8$ kompleks muqavimetini kompleks kecicilikle evez edilmiş duşun ifadəni təyin etməli.



Y=0,6+j0,8



Y=0,06-j0,08



Y=0,006+j0,008



Y=0,6+j8



Y=6+j8

486 .

Paralel birleşmiş $Z_1 = 3 + j2$, $Z_2 = 5 + j4$ kompleks muqavimetlerin ekvivalent qiymətini təyin etməli.



Z=0,7+j2,2



Z=1,88+j1,34



Z=7+j2,2



Z=0,7+j22



Z=7+j22

487 .

Ardıcıl birleşmiş $Z_1 = 4 + j3$, $Z_2 = 6 + j8$ kompleks muqavimetlerin ekvivalent qiymətini təyin etməli.

Z=21

$Z = 10 + j11$



Z=j9-j12



Z=10+j5



Z=10+j15

488 R,L,C-dən ibarət ardıcıl dövrədə cərəyanın düzgün kompleks ifadəsi yazılmış bəndi təyin edin.



$$I(j\omega) = \frac{\overset{\circ}{E}(j\omega)}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

○

$$I(j\omega) = \frac{\overset{\circ}{E}(j\omega)}{R - j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

○

$$I(j\omega) = \frac{\overset{\circ}{E}(j\omega)}{j\omega L - \frac{1}{j\omega C}}$$

○

$$I(j\omega) = \frac{\overset{\circ}{E}(j\omega)}{\sqrt{R + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

○ ..

$$I(j\omega) = \frac{\overset{\circ}{E}(j\omega)}{R + \frac{1}{j\omega}L + j\omega C}$$

489 Kompleks müqavimətin cəbri, triqonometrik və üstlü (eksponeñzial) ifadələri yazılımış bəndi təyin edin.



$$Z = R + jX, Z = \sqrt{R^2 + X^2} \cdot (\cos \varphi + j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 + X^2} e^{j\varphi}$$

○

$$Z = R^2 + jX^2, Z = \sqrt{R^2 - X^2} \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 - X^2} e^{j\varphi}$$

○

$$Z = R + jX, Z = \sqrt{R^2 + X^2} \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 + X^2} e^{-j\varphi}$$

○ ...


$$Z = R + jX, Z = \sqrt{R - X} \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi), Z = \sqrt{R - X} e^{j\varphi}$$

○ ..

$$Z = R - jX, Z = \sqrt{R^2 - X^2} \cdot (\cos \varphi + j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 - X^2} e^{j\varphi}$$

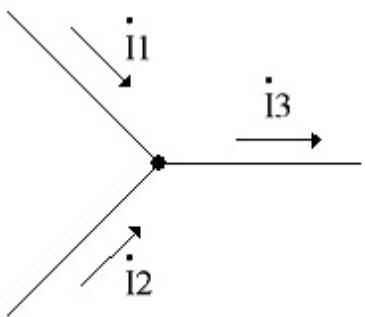490 .

Dovrede $\dot{A}_1 = 40e^{j60^\circ}$ v? $\dot{A}_2 = 30e^{j30^\circ}$. I_3 cereyanını müyyen edin.



$$I_3 = (20 + 15\sqrt{3}) + j(20\sqrt{3} + 15) \text{ (A)}$$



$$I_3 = (10 + 2\sqrt{3}) + j(2\sqrt{3} + 8) \text{ (A)}$$



$$I_3 = (20 + 20\sqrt{2}) + j(15 + 15\sqrt{3}) \text{ (A)}$$




$$I_3 = (15 + 20\sqrt{3}) + j(20 + 10\sqrt{3}) \text{ (A)}$$



$$I_3 = (20 + j15) \text{ (A)}$$

491

$R = 10 \text{ (Om)}$, $X_L = 20 \text{ (Om)}$, $X_C = 50 \text{ (Om)}$ $|Z| = ?$

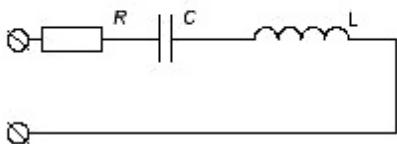

$$8\sqrt{10}$$



$$10\sqrt{10}$$



$$10^10$$




$$11\sqrt{2}$$



$$10\sqrt{3}$$

492

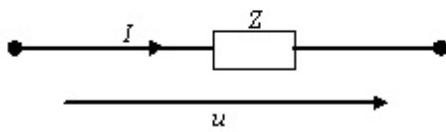Verilmis dövrede qerqintik $u = \sqrt{2} \cdot 50 \sin(\omega t + 75^\circ)$ V ve muqavimet $Z = 25e^{j60^\circ}$ olarsa, tam ve reaktiv qucleri tapmali.



$S = \sqrt{3} \cdot 100$ VA, $Q = \sqrt{3} \cdot 50$ VAr


$S = 100$ VA, $Q = \sqrt{3} \cdot 50$ VAr

$S = \sqrt{2} \cdot 100$ VA, $Q = -\sqrt{3} \cdot 50$ VAr

$S = 200$ VA, $Q = \sqrt{3} \cdot 50$ VAr

$S = 180$ Vt, $Q = \sqrt{3} \cdot 50$ VAr

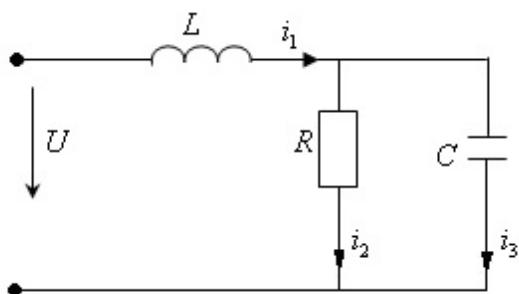493 Göstərilmiş dövrə üçün Kirxhofun ikinci qanununa görə ifadələrindən hansı düzdür?



$v = v_R + v_L + v_C$


$v = L \frac{di_1}{dt} + C \frac{du_C}{dt}$

$v = L \frac{di_1}{dt} + i_2 R$

$v = \frac{1}{L} \int i_1 dt + \frac{1}{C} \int i_3 dt$

$v = \frac{1}{L} \int i_1 dt + i_2 R_2$

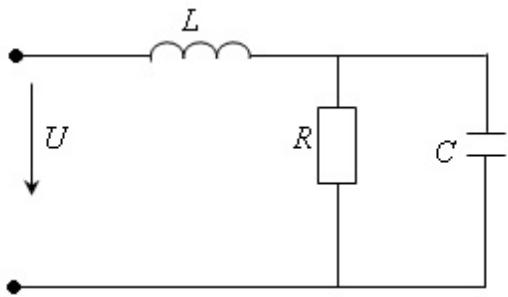494 Göstərilmiş sxemin kompleks giriş müqavimətinin aşağıda verilmiş ifadələrindən hansı düzdür?



$Z = L + \frac{RC}{R+C}$


$Z = j\omega L + \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega C}}$

$Z = j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}$

$Z = j\omega L + \frac{-R \frac{1}{j\omega C}}{R - j \frac{1}{\omega C}}$

$Z = \omega L + \frac{R\omega C}{R + \omega C}$

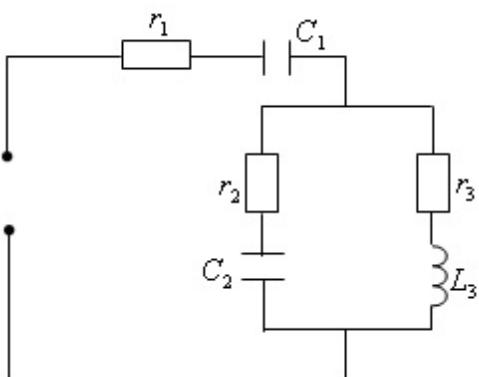495 Verilmiş elektrik dövrəsinin kompleks müqavimətini müəyyən edin.



$Z = R_1 + jX_L + \frac{(R_2 - jX_{C_1})(R_3 + jX_{L_3})}{R_2 + R_3 + j(X_{L_3} - X_{C_1})}$

$Z = R_1 - jX_{C_1} + \sqrt{R_2^2 + X_{C_1}^2}$

$Z = \sqrt{R_1^2 + (X_{L_3} - X_{C_1})^2}$


$Z = R_1 - jX_{C_1} + R_2 - jX_{C_1} + R_3 + jX_{L_3}$



$$Z = R_1 - jX_{C_1} + \frac{(R_2 - jX_{C_1})(R_3 + jX_{L_1})}{R_2 + R_3 + j(X_{L_1} - X_{C_1})}$$

496 .

Birinci harmonikada muqavimetler $R=40$ (Om), $X_L^{(1)}=\omega L=30$ (Om) ve $Z^{(1)}=50$ (Om), ikinci harmonikada dovrenin tam muqavimetini $|Z|^{(2)}$ teyin edin.

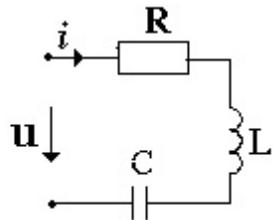

...
100 $\sqrt{2}$ (Om)

50(Om)

...
40 $\sqrt{2}$ (Om)

60(Om)

...
60 $\sqrt{2}$ (Om)


497 .

$\dot{U}=150e^{j90^\circ}$ (V) ve $\dot{I}=5e^{j90^\circ}$ (A) olarsa, dovrenin tam, aktiv ve reaktiv quclerini teyin etmeli.

- S=250(VA) P=350(Vt) Q=500(VAR)
- S=-575 (VA) P=525 (Vt) Q=125 (VAR)
- S=-575 (VA) P=525 (Vt) Q=125 (VAR)
- S=0 (VA) P=-75 (Vt) Q=-750 (VAR)
- S=750(VA) P=750(Vt) Q=0 (VAR)

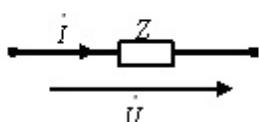498 .

Verilmis dovrede tam qucu teyin etmeli. $\dot{I}=2e^{-j60^\circ}$ A, $\dot{U}=25e^{j30^\circ}$ V



...
S = 50 VA

...
S = 25 VA

.....
S = 60VA

.....
S = 75 VA

...

$S = 35 \text{ VA}$

499 .

Dovrede $u = U_m \sin(\omega t - 30^\circ)$ ve $I_m^2 = I_m e^{j45^\circ}$. Faza surusmesini φ -ni teyin edin.

...
 $\varphi = 75^\circ$


...
 $\varphi = -75^\circ$

...
 $\varphi = 15^\circ$

...
 $\varphi = 45^\circ$

...
 $\varphi = -15^\circ$

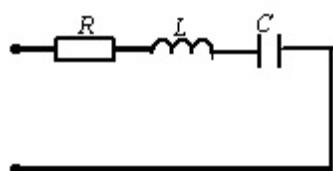500 Ardıcıl birləşmiş R, L, C elementlərindən ibarət dövrənin kompleks müqavimətini yazmalı.



...
 $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$


...
 $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2 + X_C^2}$

...
 $Z = R + j\omega L - \frac{1}{j\omega C}$

...
 $Z = R - j\omega C$

...
 $Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$

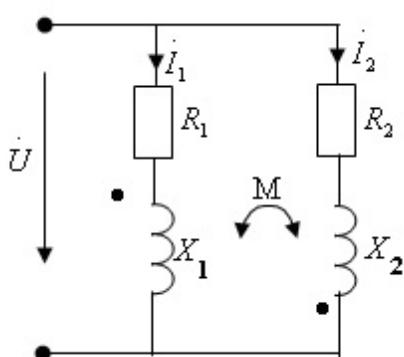501 Verilmiş dövrədə ifadələrdən hansı düzdür.



...
 $\dot{U} = \dot{I}_1(R_2 + jX_2) + jX_1 \dot{I}_2$

$\dot{U} = \dot{I}_2(R_2 + jX_2) - jX_m \dot{I}_1$

..

$\dot{U} = \dot{I}_2(R_2 - jX_2) + jX_m \dot{I}_1$

..


$\dot{U} = \dot{I}_1(R_2 - jX_2) - jX_m \dot{I}_2$

..

$\dot{U} = \dot{I}_2(R_2 + jX_2) + jX_m \dot{I}_1$

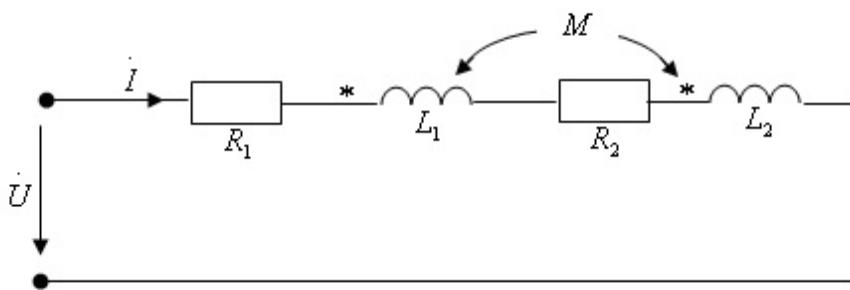502 .

Verilmis dovrede $\dot{U} = 300 \text{ V}$, $\omega L_1 = 2 \text{ (Om)}$, $\omega L_2 = 5 \text{ (Om)}$, $\omega M = 1 \text{ (Om)}$, $R_1 = 1 \text{ (Om)}$ ve $R_2 = 2 \text{ (Om)}$ olarsa, cereyanin kompleks tesiredici qiymetini tapmali.



..

$\dot{I} = 5 + j10 \text{ (Om)}$

..

$\dot{I} = 10 - j30 \text{ (Om)}$

..

$\dot{I} = 10 \text{ (Om)}$

..


$\dot{I} = 6 - j14 \text{ (Om)}$

..

$\dot{I} = 12 + j15 \text{ (Om)}$

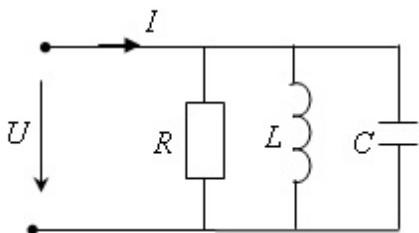503 .

Verilmis dovrede cereyanların tesiredici qiymetleri $I_R = 3 \text{ A}$, $I_L = 5 \text{ A}$, $I_C = 1 \text{ A}$ olarsa, quc emsali $\cos\phi$ -ni tapin.



..

$\cos\varphi = 0,2$

$\cos\varphi = 0,4$


$\cos\varphi = 0,8$

$\cos\varphi = 1,0$

$\cos\varphi = 0,6$

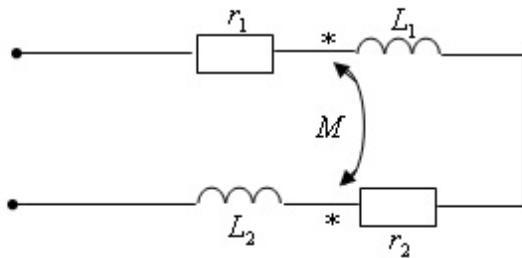504 .

Verilmiş dövrenin tam muqavimetini teyin etmeli. $R_1 = 2 \text{ Om}$, $R_2 = 3 \text{ Om}$, $\omega L_1 = 3 \text{ Om}$, $\omega L_2 = 7 \text{ Om}$, $\omega M = 1 \text{ Om}$.



.....
 $|z| = 18 \text{ Om}$




..
 $|z| = 13 \text{ Om}$

...
 $|z| = 16 \text{ Om}$

....
 $|z| = 54 \text{ Om}$

.....
 $|z| = 8 \text{ Om}$

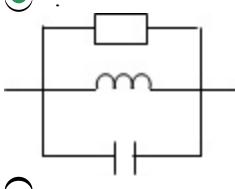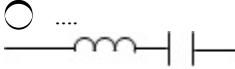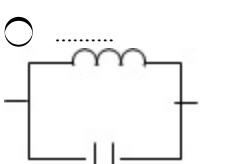
505 Dövrələrin hansında aktiv güc P f 0 ?



..



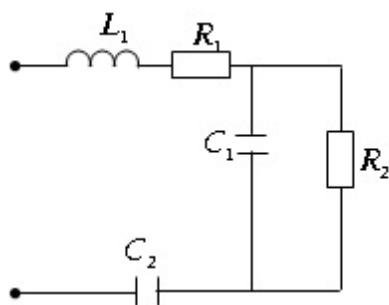506 Giriş mühəvimiyyəti üçün yazılımış ifadələrdən hansı düzdür?



$$Z = jX_L + R_1 + R_2 + jX_L - jX_C$$

$$Z = jX_L + R_1 - jX_C + \frac{-jX_C R_2}{R_2 - jX_C}$$

$$Z = \frac{R_1 + jX_L}{R_1 + jX_L} + R_2 - jX_C$$

$$Z = \frac{jX_C R_2}{R_2 + jX_C} + jX_L + R_2 - jX_C$$

$$Z = \frac{(jX_L + R_1)(-jX_C)}{jX_L + R_1} + R_2 - jX_C$$

507 .

Kompleks mühəvimiyyəti $R + jX$ olan dövredə hissəsinin reaktiv keçiriciliyinin ifadesi hansıdır.

$$b = \frac{X}{Z^2 - X^2}$$

$$y = \frac{R}{R^2 + X^2}$$


$$b = \frac{X}{R^2 + X^2}$$

$$g = \frac{R}{R^2 + X^2}$$

$$b = \frac{1}{X}$$

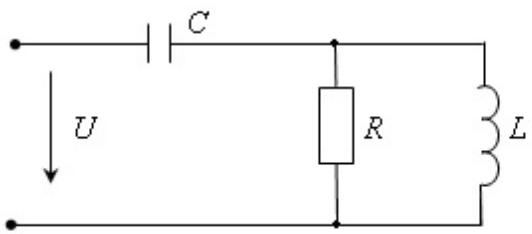508 .

Dovrede $R=X_L=100$ (Om), $X_C=50$ (Om). Sxemin kompleks qiris muqavimetini tapmali.



- $Z = 50+j100$ (Om)
- $Z = 50$ (Om)
- $Z = 50+j50$ (Om)
- $Z = 100$ (Om)
- $Z = 50-j50$ (Om)

509

$Z=40 - j 40$ (Om) muqavimetin sixaclarinda olan qerqintlik dusqusunun ani qiymeti $u=80 \sin(\omega t+90)$. Cereyanin ani qiymetini tapmali

- $i=2\sqrt{2} \sin(\omega t-45)$ (A)
- $i=\sqrt{2} \sin(\omega t+135)$ (A)
- $i=\sqrt{2} \sin(\omega t-135)$ (A)
- $i=2\sqrt{2} \sin(\omega t+135)$ (A)
- $i=2\sqrt{2} \sin(\omega t+45)$ (A)


510

Dovre hissesinin kompleks muqavimet $Z=20 +j 15$ (Om). Aktiv R ve reaktiv X muqavimetleri ve φ bucağıni tapmali.

- $R=20$ (Om) $X=15$ (Om) $\varphi = \arctg 3/4$
- $R=35$ (Om) $X=5$ (Om) $\varphi = \arctg 7$
- $R=5$ (Om) $X=35$ (Om) $\varphi = \arctg 4/7$
- $R=15$ (Om) $X=20$ (Om) $\varphi = \arctg 3/4$
- $R=20$ (Om) $X=15$ (Om) $\varphi = \arctg 4/5$

511

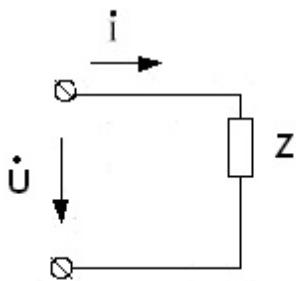Dovrede işledicinin qerqinlik ve cereyanı məlum dır. $\dot{U} = 40e^{j60^\circ}$ (V) və $\dot{I} = 2e^{j30^\circ}$ (A).
Sehv cavabı qosterin.



$S=80$ (VA)

$P=100$ (Wt)

...


$\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$

aktiv-induktiv.

$Q=40$ (VAR)

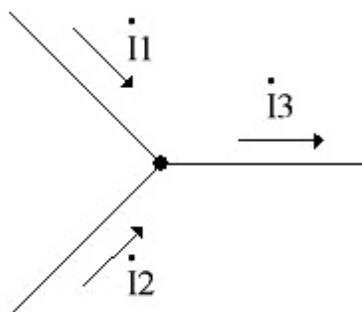512 .

Dovrede $\dot{I}_1 = 50e^{j30^\circ}$ və $\dot{I}_2 = 40e^{-j45^\circ}$. \dot{I}_3 cereyanını müəyyən edin



.....

$\dot{I}_3 = (12 + 5\sqrt{3}) - j(12 + 5\sqrt{3})$ (A)

..

$\dot{I}_3 = (25\sqrt{3} + 20\sqrt{2}) + j(25 - 20\sqrt{2})$

...

$\dot{I}_3 = (15 - j20)$ (A)

.....


$\dot{I}_3 = (20 - j25\sqrt{3})$ (A)

.....

$\dot{I}_3 = (15 + 20\sqrt{3}) + j(20 + 20\sqrt{3})$ (A)

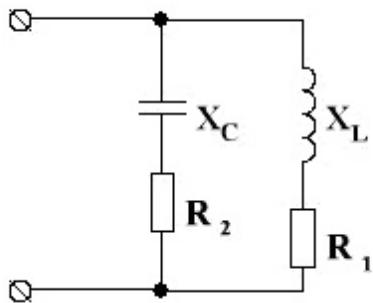513 .

$R_1=5$ (Om), $R_2=10$ (Om), $X_L=10$ (Om) $X_C=5$ (Om) $Z_{eq}=?$



7,5+j2,5

7-j2,5


8,5+j2

10+j6

8-j10

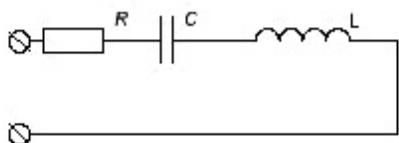514 .

Parametrleri $R=15$ Om, $L=20$ mHn, $C=1250$ mF olan dovreye $u=90 \sin(\omega t+30^\circ)$ (V) qerqinlik tətbiq edilmişdir. $f=\frac{100}{\pi}$ Hz. Tam quru tapmali.



S=125 VA

S=270 VA


S=182 VA

S=50 VA

S=48 VA

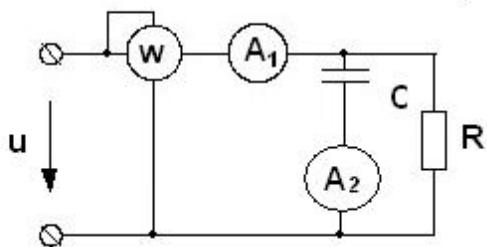515 .

Dovrede $P=108(\text{Vt})$, $I_1=10(\text{A})$, $I_2=8(\text{A})$. R v? X_C qiymetlerini mueyyen edin.



$R=5 \text{ (Om)}$, $X_C=7 \text{ (Om)}$

$R=12 \text{ (Om)}$, $X_C=4 \text{ (Om)}$

$R=10 \text{ (Om)}$, $X_C=10 \text{ (Om)}$

$R=14 \text{ (Om)}$, $X_C=7 \text{ (Om)}$

$R=3 \text{ (Om)}$, $X_C=2,25 \text{ (Om)}$

516 .

Dovre hissesinde cereyan $i=\sqrt{2} \sin(\omega t+135^\circ) \text{ (A)}$, qerqinlik dusqusu $u=80 \sin(\omega t+90^\circ) \text{ (V)}$. Aktiv P ve reaktiv Q qucleri tapın.

$P=40\sqrt{2} \text{ (Vt)}$ $Q=-40\sqrt{2} \text{ (Var)}$

$P=80 \text{ (Vt)}$ $Q=-80 \text{ (Var)}$

$P=40 \text{ (Vt)}$ $Q=40 \text{ (Var)}$

$P=40 \text{ (Vt)}$ $Q=-40 \text{ (Var)}$

..

$P=40\sqrt{2} \text{ (Vt)}$ $Q=40\sqrt{2} \text{ (Var)}$

517 .

Verilmis qerqinliyin ve cereyannn qiymetlerine esasen, tam, aktiv ve reaktiv qucleri mueyyen edin. $\overset{\square}{U}=50e^{j60^\circ} \text{ V}$, $\overset{\square}{I}=15e^{j15^\circ} \text{ A}$, $S=?$, $P=?$, $Q=?$ ($\sqrt{2}=1.4$)

..
 $S=500 \text{ VA}$, $P=500 \text{ Vt}$, $Q=500 \text{ VAr}$

..

$S = 500 \text{VA}, P = 200 \text{Vt}, Q = 200 \text{VAr}$

..

$S = 500 \text{VA}, P = 200 \text{Vt}, Q = 300 \text{VAr}$

..

$S = 750 \text{VA}, P = 525 \text{Vt}, Q = 525 \text{VAr}$

..

$S = 400 \text{VA}, P = 500 \text{Vt}, Q = 500 \text{VAr}$

518 .

Kompleks muqavimet $Z = 10 e^{j30^\circ} \Omega$ ve qerqinlik $U = 40 \text{ V}$ olarsa reaktiv qucu teyin edin.

- $Q = 100 \text{ VAr}$
- $Q = 80 \text{ VAr}$
- $Q = 400 \text{ VAr}$
- $Q = 40 \text{ VAr}$
- $Q = -40 \text{ VAr}$


519 .

Kompleks muqavimet $Z = 5 e^{j30^\circ} \Omega$, cereyanın tesiredici qiymeti 2 A olarsa, reaktiv qucu teyin edin.

- $Q = 10,0 \text{ VAr}$
- $Q = -10,0 \text{ VAr}$
- $Q = 40 \text{ VAr}$
- $Q = 20,0 \text{ VAr}$
- $S = -15,0 \text{ Var}$

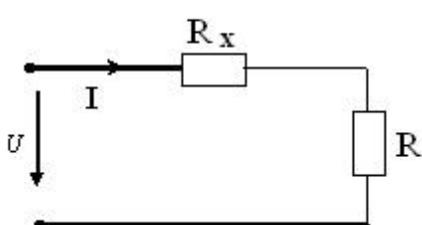520 .


Verilmis dovrede $U = 460 \text{ V}$, $I = 200 \text{ A}$, $R = 2,2 \Omega$ olarsa, naqillerde (R_x) iten qucu tapmali (olcu vahidi watt).




- $P = 3,2 \text{ kWt}$
- $P = 2 \text{ kWt}$
- $P = 5 \text{ kWt}$
- $P = 4 \text{ kWt}$
- $P = 6,5 \text{ kWt}$

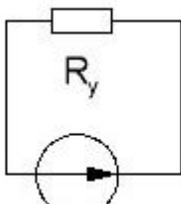521 .

$R_y = 30 \text{ (Om)}$, $E_1 = 180 \text{ (V)}$, $R_1 = R_2 = R_y$. Birinci dövreye nisbeten ikinci dövrenin R_y muqavimetinde qıc nece deyiser?



1

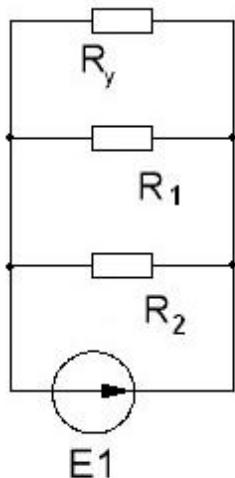


2

- 5 dəfə artır
- 4 dəfə artır
- 2 dəfə azalır
- dəyişmir
- 3 dəfə azalır

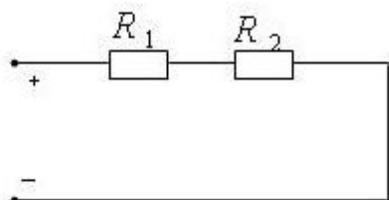522.

Qosterilmis dövrede $U=220\text{(V)}$, $R_1=100\text{(Om)}$. R_2 muqavimetinin hansı qiymetinde hemin müqavimetde maksimal qıc serf olacaqdır ve neye beraberdır?



- $R_2 = 200\text{(Om)}$ $P_2 = 242\text{(Vt)}$
- $R_2 = 100\text{(Om)}$ $P_2 = 121\text{(Vt)}$
- $R_2 = 121\text{(Om)}$ $P_2 = 242\text{(Vt)}$
- $R_2 = 110\text{(Om)}$ $P_2 = 220\text{(Vt)}$
- $R_2 = 300\text{(Om)}$ $P_2 = 220\text{(Vt)}$


523 Dəyişən cərəyan dövrəsinin aktiv gücü hansı ifadə ilə tapılır?

- $P = UI$
- $P = UI \cos \varphi$
-
- $\tilde{S} = \dot{U}\dot{I}$
- ...
- $\tilde{S} = \dot{U}\dot{I}$
- ...

$$P = UI \sin \varphi$$

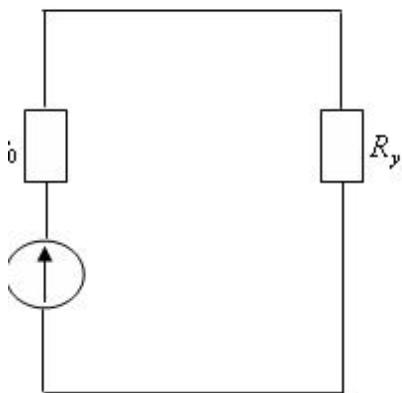524 .

Verilmiş sxemde r_0 daxili muqavimetindeki P_0 qücümü teyin etmeli.



..

$$P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 + R_y)^2}$$

..

$$P_0 = \frac{E^2 r_0}{(r_0 + R_y)^2}$$

..

$$P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 - R_y)^2}$$


..

$$P_0 = \frac{E^2}{r_0}$$

..

$$P_0 = \frac{E^2 (r_0 + R_y)}{R_y^2}$$

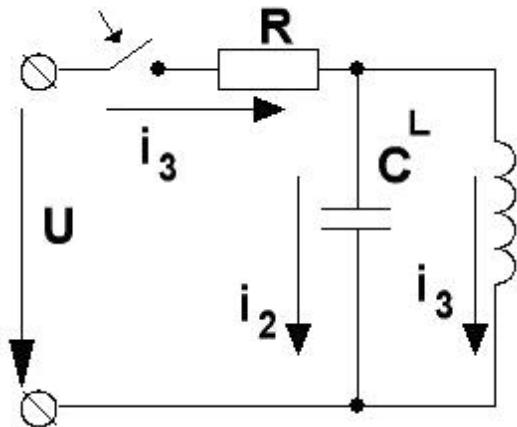525 Dövrənin xarakteristik tənliyinin kökləri hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



..

$$p_{1,2} = \frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{2R^2 C^2} + \frac{1}{2LC}}$$

..

$p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} - \frac{1}{LC}}$

○

$p_{1,2} = \frac{L}{2R^2C^2} \pm \sqrt{RLC - \frac{4LC}{R}}$


○ ...

$p_{1,2} = -R^2L^2 \pm \sqrt{4R^2L^2C^2 + 2L^2C^2}$

○ ...

$p_{1,2} = \frac{RL \pm \sqrt{L^2 - 4R^2LC}}{RLC}$

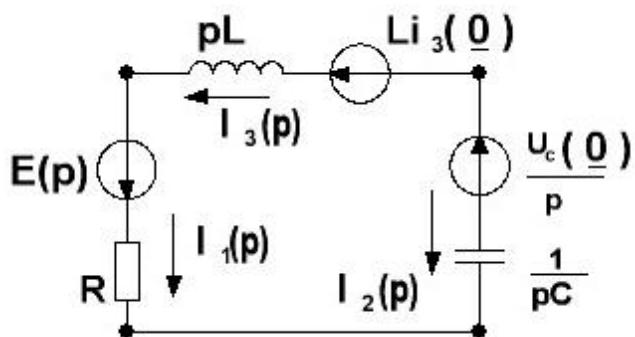526 Verilmiş dövrə üçün Kirxhofun ikinci qanununu müəyyən edin.



.....

$E(P) + L_i_3(0) + \frac{U_c(0)}{P} = PLI_3(P) + RI_1(P) + \frac{1}{PC}I_2(P)$

○ ...

$E(P) + L_i_3(0) - \frac{U_c(0)}{P} = I(P) \left(r + PL + \frac{1}{PC} \right)$

○ ..

$E(P) - L_i_3(0) - \frac{U_c(0)}{P} = I(P) \left(r + PL + \frac{1}{PC} \right)$

..

$E(P) + L_i_3(0) + \frac{U_c(0)}{P} = PLI_3(P) + RI_1(P) - \frac{1}{PC}I_2(P)$

○ ...

$E(P) + L_i_3(0) + \frac{U_c(0)}{P} = P \left[LI_3(P) + RI_1(P) - \frac{1}{PC}I_2(P) \right]$

527 Uzun xəttin dalğa müqaviməti və yayılma əmsalı üçün göstərilən ifadələrin hansı düzdür?

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{g + j\omega C}{R + j\omega L}} \quad \gamma = \sqrt{(g + j\omega C)(R + j\omega L)}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{g + j\omega C}} \quad \gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(g + j\omega C)}$$

.....

$$Z_d = \sqrt{\frac{R + jL}{g + jC}} \quad \gamma = \sqrt{(R + jL)(g + jC)}$$

....

$$Z_d = \sqrt{\frac{L + j\omega C}{C + jR}} \quad \gamma = \sqrt{(L + j\omega C)(C + jR)}$$

...

$$Z_d = \sqrt{\frac{R + j\omega C}{g + j\omega L}} \quad \gamma = \sqrt{(R + j\omega C)(g + j\omega L)}$$

528 Təhrifsiz uzun xətt üçün ifadələrdən hansı düzdür?

...

$$\frac{L}{R} = \frac{g}{C}$$

...

$$\frac{L}{R} = \frac{C}{g}$$


L=0; C=0

R=0; g=0

LR=gC

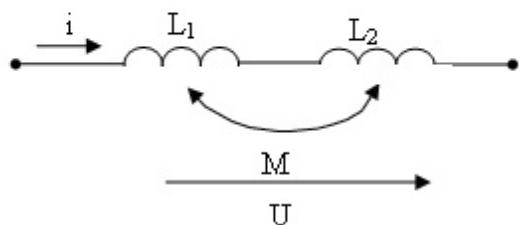529 .

$L_1 = 0,05 \text{ Hn}$, $L_2 = 0,2 \text{ Hn}$, $M = 0,08 \text{ Hn}$. Rabitə emsalı k -ni teyin etmeli



0,8

1


0,9

0,75

0,5

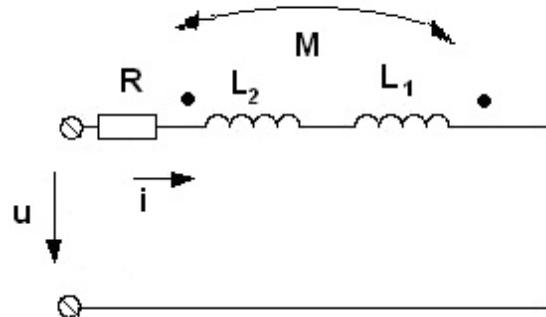530 .

Dovrede induktiv elaqəli sarqaclar ucun $L_1 = 1 \text{ Hn}$, $L_2 = 4 \text{ Hn}$. Elaqə emsali $k = 0,8$, bucaq tezliyi $\omega = 500 \text{ rad/san}$. Dovrenin induktiv müqavimetini müyyen edin.



.....
 $X_L = 200 \text{ (Om)}$

...

$X_L = 2200 \text{ (Om)}$

...
 $X_L = 1500 \text{ (Om)}$

...
 $X_L = 900 \text{ (Om)}$

 $X_L = 100 \text{ (Om)}$

531 Maqnit induksiyasını qüvvətləndirmək üçün sarğacın nüvəsini hansı materialdan hazırlayırlar?

- paramaqnit
 diamaqnit
 Doğru cavab yoxdur.
 əlvan metallar
 ferromaqnit

532 Maqnit induksiyası və seli hansı vahidlərlə ölçülür?

- tesla, veber
 nn/m, tesla
 tesla, a/m
 veber, hn/m
 Doğru cavab yoxdur.

533 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan və gərginliyin anı qiymətləri bir- birindən faza etibarilə necə fərqlənilirlər?

- Gərginlik fazaca cərəyanı 120 dərəcə qabaqlayır.
 Cərəyan fazaca gərginliyi qabaqlayır
 Gərginlik fazaca cərəyanı 90 dərəcə qabaqlayır
 Gərginlik fazaca cərəyan ilə eynidir
 Gərginlik fazaca cərəyanı 180 dərəcə qabaqlayır

534 İnduktiv müqavimətli sinusoidal qanunla dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununun ifadəsini yazmalı

- Doğru cavab yoxdur**
 ..

$$I = \frac{\mathbf{U}}{\omega L}$$

$$I = \frac{\mathbf{U}^2}{\omega L}$$

$$I = \frac{\mathbf{U}^2}{(\omega L)^2}$$

$$I = \frac{\mathbf{U}^3}{\omega L}$$

535 İnduktiv müqavimətli, sinusoidal qanunla dəyişən cərəyanlı dövrənin gərginliyinin anı qiymətinin ifadəsini yazmalı

..
 $\mathbf{u} = \mathbf{U}_m \cdot \sin(\omega t + 90^\circ)$

- Doğru cavab yoxdur**
 ..

...
 $u = U_m^2 \cdot \sin \omega t$

...
 $u = U_m^2 \cdot \sin^2 \omega t$

...
 $u = U_m \cdot \sin \omega t$

536 .

Sarqac $W = 500$ sarqıdan ibaretdir. Her sarqıdan kecen maqnit səli $\Delta t = 0.05\text{san}$ -de $\Delta\phi = 8 \cdot 10^{-5}\text{wb}$ deyisir. Sarqacda yaranan induksiya e.h.q.- ni tapmali:

- 0,15V
 0.8 V
 0.2 V
 0.4 V
 0.6 V

537 Maqnit selinin ifadəsi hansı halda doğrudur?

.....
 $\Phi = -\frac{1}{2} BS \cos \alpha$

...
 $\Phi = -BS \cos \alpha$

...
 $\Phi = \frac{1}{3} BS \cos \alpha$

...
 $\Phi = \frac{1}{2} BS \cos \alpha$

..
 $\Phi = BS \cos \alpha$

538 Maqnit sahəsində yerləşdirilmiş cərəyanlı naqılə təsir edən qüvvə hansı halda doğrudur?

..
 $F = JBl \sin \alpha$

...
 $F = JBl \cos \alpha$

.....
 $F = 2JBl \cos \alpha$

...
 $F = \frac{1}{3} JBl$

...
 $F = \frac{1}{2} JBl \sin \alpha$

539 Elektromaqnit induksiya cərəyanının istiqamətini müəyyən edən qayda neçənci ildə kim tərəfindən ixtira edilmişdir?

- 1835-ci ildə Nyuton tərəfindən
 1833-cü ildə Lens tərəfindən
 1850-ci ildə Yablochkov tərəfindən
 1845-ci ildə Zodigin tərəfindən
 1837-ci ildə Coul tərəfindən

540 Öz-özünə induksiya e.h.q.-in cərəyan şiddətinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi hansı düsturda düzgün verilib?

- ...
- $\epsilon = L \frac{dI}{dt}$
- ...
- $\epsilon = 2L \frac{dI}{dt}$
-
- $\epsilon = 2 \frac{dI}{dt}$
- .
 $\epsilon = -L \frac{dI}{dt}$
- ..
- $\epsilon = \frac{dI}{dt}$

541 Dövrədə induksiya e.h.q. ilə maqnit selinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi hansı ifadədə düzgün verilib?

- ..
- $\epsilon = -\frac{1}{2} \frac{d\phi}{dt}$
- .
 $\epsilon = -\frac{d\psi}{dt}$
-
- $\epsilon = 2 \frac{d\psi}{dt}$
- ...
- $\epsilon = \frac{1}{3} \frac{d\psi}{dt}$
- ..
- $\epsilon = \frac{d\phi}{dt}$

542 Öz-özünə induksiya e.h.q. hansı düsturla təyin olunur?

- ..
- $\epsilon = -C \frac{di}{dt}$
- .
 $\epsilon = -L \frac{di}{dt}$
-
- $\epsilon = -r \frac{di}{dt}$
- ...
- $\epsilon = L \frac{dt}{di}$
- ..
- $\epsilon = -L \frac{du}{di}$

543 Qarşılıqlı induksiya əmsalı hansı düsturla ifadə olunur.

-
 $M = \frac{K}{\sqrt{L_1 + L_2}}$
 ..
 $M = \frac{K}{\sqrt{L_1 L_2}}$
 ..
 $M = K \sqrt{L_1 L_2}$
 ...
 $M = K \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

544 Dövrədə rezonans baş verdikdə faza sürüşmə bucağı aşağıda yazılılanların hansına bərabər ola bilər.

- ..
 $\varphi = 0$
 ..
 $\varphi = 90^\circ$
 ...
 $\varphi = -90^\circ$
 ...
 $\varphi = 180^\circ$
 ..
 $\varphi = 45^\circ$


545 Rabitə əmsalı K aşağıda yazılınlardan hansı qiymətə malik ola bilər .


- K=2
 K=0.5
 K=-1
 K=1.5
 K=0

546 Dövrədə rezonans baş verdikdə aşağıda verilən güclərdən hansı sıfırı bərabər olur.


- ..
 $Q = 0$
 T=0
 S=0
 P=0
 ..
 $\tilde{S} = 0$

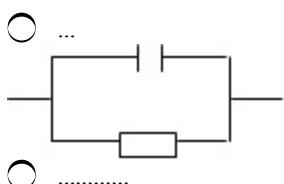547 Aşağıda göstərilən dövrələrin hansında cərəyan rezonansı baş verə bilər.



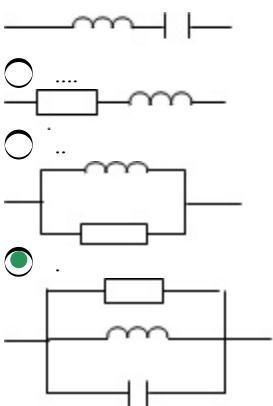


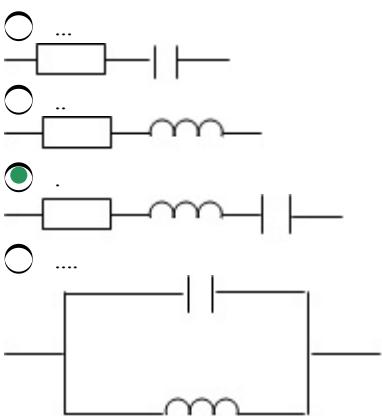548 Aşağıda gösterilən dövrələrin hansında gərginliklər rezonansı baş verə bilər.



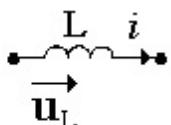549 .

İdeal sarqacdan axan cereyan $i=4+30\sqrt{2} \sin \omega t + 5\sqrt{2} \sin 3\omega t$ olarsa, sarqacın sınaclarında qerqinliyin birinci harmonikasının amplitudu, üçüncü harmonikanın amplitudundan neçə dəfə boyuktur.



- 2 dəfə
- 3 dəfə
- bərabərdirlər
- 18 dəfə
- 5 dəfə

550 .

L induktivliyindən ibarət dövredə $i = I_m \sin \omega t$ cereyan keçidikdə induktivlikdəki qerqinliyin ani qiymətini teyin edin.

-
- $u_L = L \frac{di}{dt} = LI_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
-
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega LI_m^2 \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
-
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega LI_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

...
 $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

...
 $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \omega t$

551 İnduktiv rəbitəli dövrədə düz birləşmə zamanı dövrənin ümumi induktivliyi necə dəyişir?

2 M qədər azalır


$2L_1$ qədər artır

$2L_2$ qədər artır

dəyişmir

2 M qədər artır

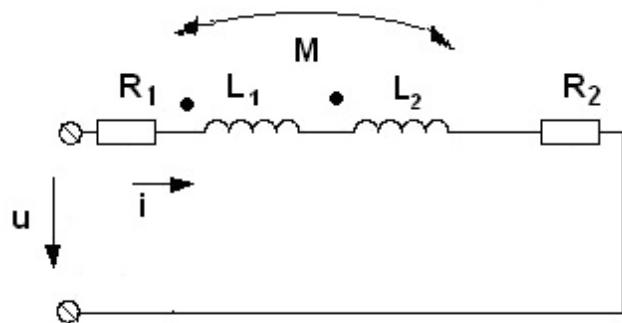552 İnduktiv əlaqəli dövrə üçün qarşılıqlı induksiya əmsalı hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



...

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

...
 $k = (L_1 + L_2) \cdot M$


...
 $k = \frac{(L_1 + L_2)}{\sqrt{M}}$

...
 $k = \frac{(L_1 + L_2)}{L_1 \cdot L_2 \cdot M}$

.....
 $k = M \cdot \sqrt{L_1 + L_2}$

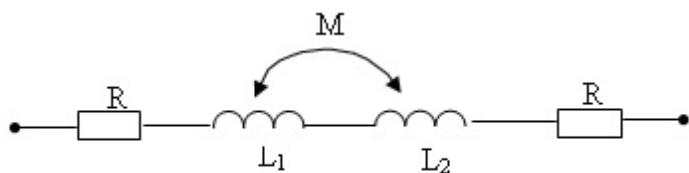553 .


Sarqaclar duz qosulduqda dovrenin muqavimet $Z = 60 + j90 \Omega$, eks qosulduqda $Z = 60 + j10 \Omega$, $\omega = 1000 s^{-1}$. Qarsılıqlı induksiya muqavimetini müyyen edin.



- 25 Ω
- 20 Ω
- 5 Ω
- 10 Ω
- 15 Ω

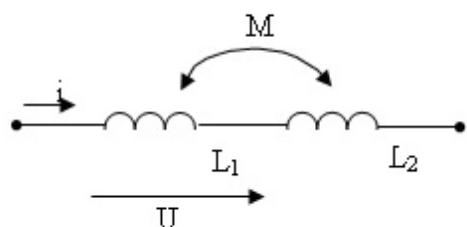554 .

$X_{L1} = 10 \Omega$, $X_{L2} = 40 \Omega$, $\omega = 1000 s^{-1}$, $k = 1$. Qarsılıqlı induksiya emsalı M -i teyin etmeli.



- 10 mHn
- 20 mHn
- 12 mHn
- 17 mHn
- 15 mHn

555 Aşağıdakı tənliliklərdən hansı qarsılıqlı induktivliyə malik eks birləşmə halında E.H.Q-nin tənlilikləridir?

...
 $e_1 = M \frac{di_1}{dt}$, $e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$

...
 $e_1 = M \frac{di_2}{dt}$, $e_2 = M \frac{di_1}{dt}$

...
 $e_1 = -M \frac{di_1}{dt}$, $e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$


.....
 $e_1 = M \frac{di_2}{dt}$, $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

...
 $e_1 = -M \frac{di_2}{dt}$, $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

556 Aşağıdakı tənliklərdən hansı qarşılıqlı induktivliyə malik düz birləşmə halında E.H.Q-nin tənlikləridir?


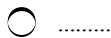
$$e_1 = -M \frac{di_2}{dt}, e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$



$$e_1 = M \frac{di_2}{dt}, e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$



$$e_1 = -M \frac{di_1}{dt}, e_2 = M \frac{di_2}{dt}$$




$$e_1 = M \frac{di_2}{dt}, e_2 = M \frac{di_1}{dt}$$



$$e_1 = M \frac{di_1}{dt}, e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$$

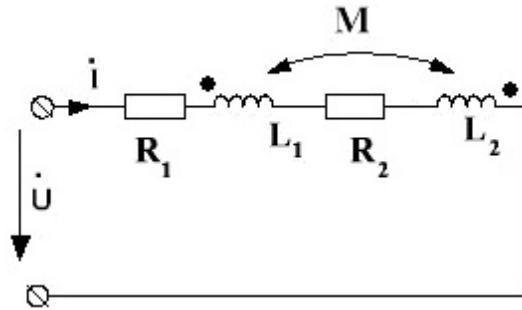557 Oks ardıcıl birləşmiş induktiv rəbitəli sarqacların kompleks müqavimətinin ifadəsi hansıdır.



$$[(R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)]$$




$$[(R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2)]$$



$$[(R_1 - R_2) + j\omega(L_1 - L_2)]$$


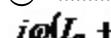
$$[(R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)]$$



$$j\omega(L_1 + L_2 - 2M)$$

558 İki induktiv elaqeli sarqacın elaqə emsali hansı ifade ilə teyin olunur?



$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$




$$K = M \sqrt{L_1 L_2}$$



$$K = \frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$$



$$K = M + \sqrt{L_1 L_2}$$

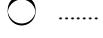

$$K = M - \sqrt{L_1 L_2}$$

559 İki induktiv əlaqəli sarğacın əlaqə əmsali hansı ifadə ilə təyin olunur?



$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$



$$K = M - \sqrt{L_1 L_2}$$



$$K = M + \sqrt{L_1 L_2}$$



$$K = \frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$$



$$K = M \sqrt{L_1 L_2}$$

560 Uzun xəttin teleqraf tənliklərinin düzgün ifadəsini müəyyən edin



$$-\frac{\partial U}{\partial t} = L \frac{\partial i}{\partial x} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial U}{\partial x} + GU$$



$$-\frac{\partial U}{\partial i} = L \frac{\partial i}{\partial U} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial U} = C \frac{\partial U}{\partial i} + GU$$



$$-\frac{\partial U}{\partial x} = C \frac{\partial U}{\partial t} + GU, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t} + Ri$$



$$-\frac{\partial U}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial x} - Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = -C \frac{\partial U}{\partial x} + GU$$



$$-\frac{\partial U}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial U}{\partial t} + GU$$

561 Aşağıdakı tənliklərdən hansı qarşılıqlı induktivliyə malik düz birləşmə halında E.H.Q-nin tənlikləridir?



$$e_1 = -M \frac{di_2}{dt}, \quad e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$



$$e_1 = M \frac{di_2}{dt}, \quad e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$



$$e_1 = -M \frac{di_1}{dt}, \quad e_2 = M \frac{di_2}{dt}$$


○ ...

$$e_1 = M \frac{di_2}{dt}, e_2 = M \frac{di_1}{dt}$$

○ ..

$$e_1 = M \frac{di_1}{dt}, e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$$

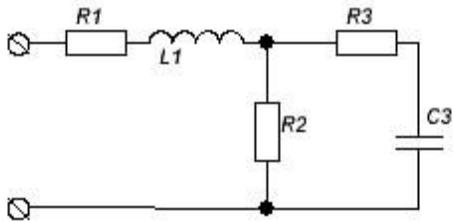562 Verilmiş dövrənin 3-cü harmonikaya görə kompleks müqavimətini müəyyən edin.



○
.....

$$Z^{(3)} = \frac{r + j\omega L_1 + r_2 + r_3 - j\frac{1}{3\omega C_3}}{j\left(3\omega L_1 - j\frac{1}{3\omega C}\right)}$$

○ ..

$$Z^{(3)} = r_1 + j3\omega L_1 + \frac{r_2\left(r_3 - j\frac{1}{3\omega C_3}\right)}{r_2 + r_3 - j\frac{1}{3\omega C}}$$

○ ..

$$Z^{(3)} = r_1 + j3\omega L + \frac{r_1 r_2 r_3}{r_1 + r_2 + r_3}$$

○ ..

$$Z^{(3)} = r_1 - j\frac{\omega L}{3} + \frac{r_3 + r_2\left(\omega L - j\frac{1}{\omega C}\right)}{r_3 - j\omega C}$$

○ ..

$$Z^{(3)} = r_1 + j\omega L_1 + \frac{r_2\left(r_3 + j\frac{1}{3\omega C_3}\right)}{r_2 + r_3 - j\frac{1}{3\omega C_3}}$$

563 Ardıcıl birləşmiş dövrəsində 5-ci harmonika üçün kompleks müqavimətin ifadəsini müəyyən edin.

○ ..

$$Z^{(5)} = r + j\left(5\omega L - \frac{1}{5\omega C}\right)$$

○ ..

$$Z^{(5)} = 5r + j5\left(\omega L + \frac{1}{5\omega C}\right)$$

○ ..

$$Z^{(5)} = \frac{r}{5} + j \left(5\omega L + \frac{1}{5\omega C} \right)$$

...

$$Z^{(5)} = r + j \left(\frac{5}{\omega L} + j \frac{5}{\omega C} \right)$$

...


$$Z^{(5)} = 5 + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

564 .

Sekilde ardıcıl birleşmiş induktiv rəbiteli iki sarqac verilmişdir. Dövrenin parametrləri

$\omega L_1 = 6 \text{ Om}$, $\omega L_2 = 6 \text{ Om}$, $R_1 = R_2 = 12,5 \text{ Om}$. $\omega M = 6 \text{ Om}$ ve qərqliyin kompleks

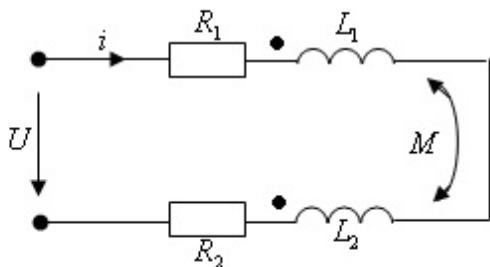tesiridici qiyməti $\dot{U} = 250 \text{ V}$ olarsa, kompleks \dot{I} cərəyanı təyin etmeli.



...

$$\dot{I} = 7,15 \text{ A}$$

...

$$\dot{I} = 10 \text{ A}$$

.....

$$\dot{I} = 10e^{j2\pi} \text{ A}$$

.....

$$\dot{I} = 16,6 \text{ A}$$

.....

$$\dot{I} = 10e^{-j4\pi} \text{ A}$$

565 L,C paralel konturunda cərəyanlar rezonansı baş verdikdə nələr baş verir?

itkilər çoxalır

Doğru cavab yoxdur.

induktivliyin qiyməti dəyişir

tutumun qiyməti dəyişir

tam müqavimət böyük qiymət alır

566 Gərginliklər rezonansı zamanı konturun tam müqaviməti və cərəyan necə dəyişir?

müqaviməti kiçilir, cərəyanı böyüür

Doğru cavab yoxdur.

müqavimət və cərəyan dəyişmir

keçiricilik kiçilir, cərəyan azalır

müqaviməti böyüür, cərəyan kiçilir

567 Cərəyanlar rezonansında elementləri necə birləşir?

Qarışiq

- Paralel
- Həm ardıcıl həm paralel
- Ardıcıl
- Doğru cavab yoxdur.

568 Rezonans tezliyi hansı düsturla ifadə olunur?

- ..
- $f_{\text{res}} = \sqrt{LC}$
- Doğru cavab yoxdur
- ...
- $f_{\text{res}} = \frac{L}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ..
- $f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ...
- $f_{\text{res}} = \frac{C}{2\pi\sqrt{LC}}$

569 Gərginliklər rezonansında elementləri necə birləşir?

- Həm ardıcıl həm paralel
- Doğru cavab yoxdur.
- Ardıcıl
- Paralel
- Qarışlıq

570 Rəqs konturunda sarğacın induktivliyini necə dəyişmək lazımdır ki, rezonans tezliyi 3 dəfə azalsın?

- 2 dəfə azaltmaq
- 9 dəfə artırmaq
- 2 dəfə artırmaq
- 9 dəfə azaltmaq
- 3 dəfə azaltmaq

571 Rəqs konturunda kondensatorun tutumu 4 dəfə artarsa rezonans tezliyi necə dəyişər?

- 4 dəfə artar
- 2 dəfə artar
- 3 dəfə artar
- Dəyişməz qalar
- 2 dəfə azalar

572 r, L, və C elementlərinin ardıcıl birləşdikləri dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliklər rezonansı hansı tezlikdə yaranır?

-
- $\omega = \frac{2\pi}{T}$
- ...
- $f = \frac{\omega}{2\pi}$
- ..
- $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ..

$$f = 2\pi\sqrt{LC}$$

...

$$f = 2\pi(x_L + x_C)$$

573 İşlədiciiləri paralel birləşdirilmiş dövrə rezonans zamanı mənbəyə nəzərən özünü necə aparır?

- Qarışq birləşdirilmiş dörvə kimi
- Tutum müqavimətli dörvə kimi
- İnduktiv müqavimətli dörvə kimi
- Aktiv müqavimətli dörvə kimi
- Ardıcıl birləşdirilmiş dörvə kimi

574 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində hansı rezonans alınır?

- Tezliklər
- Müqavimətlər
- Güclər
- Cərəyanlar
- Gərginliklər

575 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə hansı elementlərin köməyi ilə konturu müxtəlif rezonans tezliyinə kökləmək olar?

- Reaktiv cərəyanı
- İnduktivlik və tutum
- İnduktivlik və aktiv müqaviməti
- Aktiv müqavimət və tutumu
- Aktiv cərəyanı

576 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə rezonans zamanı reaktiv güclər nəyə bərabərdir?

- Reaktiv güclər qiymətcə müxtəlif fazaca eynidirlər
- Reaktiv güclər nominal gücdən çox – çox böyük fazaca əksdirirlər
- Reaktiv güclər aktiv güc qədər fazaca eynidirlər
- Reaktiv güclər nominal gücün yarısı qədər fazaca əksdirirlər
- Reaktiv güclər qiymətcə bərabər fazaca əksdirirlər

577 Rezonans tezliyində cərəyanın qiyməti necə olur?

- Aktiv cərəyana bərabər
- Maksimum
- Orta qiymətə bərabər
- Ani qiymətə bərabər
- Reaktiv cərəyana bərabər

578 Rezonansı zamanı ümumi gərginlik nəyə bərabərdir?

- Aktiv müqavimətdəki gərginlik düşgüsünə
- İnduktiv gərginliklə tutum gərginliyinin cəminə
- İnduktiv gərginliklə tutum gərginliyinin fərqiñə
- Tutumdakı gərginliyə
- İnduktivlikdəki gərginliyə

579 Parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə gərginliklər rezonansı necə əldə edilir.

- Müqavimətləri seçməklə
- İnduktivliyi və tutumu seçməklə

- Tezliyi seçməklə
- Faza sürüşməsini seçməklə
- Gücü seçməklə

580 .

Rezonans halında qerqinlikle cərəyan arasındaki faza bucağı ϕ neyə bərabərdir?

- $60^\circ - yə$
- Sıfır
- $25^\circ - yə$
- $30^\circ - yə$
- $45^\circ - yə$

581 Nə üçün gərginliklər rezonansı zamanı cərəyan maksimum olur?

- Aktiv induktiv müqavimətlərin cəminin tutum müqavimətindən böyük olduğundan
- Dövrənin müqaviməti maksimum olduğundan
- Reaktiv müqavimətlər biri – birini kompensasiya etdiyindən dövrədə ümumi müqavimət kiçik olduğundan
- Reaktiv müqavimət kiçik olduğundan
- Aktiv tutum müqavimətlərinin fərqiinin induktiv müqavimətdən kiçik olduğundan

582 Gərginliklər rezonansı zamanı ümumi müqavimət nəyə bərabərdir?

- Tutum müqavimətinin yarısına
- Dövrədəki ümumi müqavimət aktiv müqavimətə
- Ümumi müqavimət induktiv müqavimətə
- Ümumi müqavimət tutum müqavimətinə
- Induktiv müqavimətin iki mislinə

583 Gərginliklər rezonansı zamanı ümumi gərginlik nəyə bərabərdir?

- Aktiv və tutum müqavimətlərindəki gərginliyin cəminə
- Aktiv müqavimətdəki gərginliyə
- Induktiv müqavimətdəki gərginliyə
- Tutum müqavimətindəki gərginliyə
- Aktiv və induktiv gərginliklərin fərqi

584 .

Aktiv, induktiv ve tutum müqavimetleri ardıcıl birlesdirilmiş dövredə $X_L = X_C$ olduqda hansı rezonans bas verir?

- Cərəyan və aktiv gərginliyin asılılığı
- Cərəyan və induktiv gərginliyin asılılığı
- Cərəyanlar rezonansı
- Gərginliklər rezonansı
- Cərəyan və tutum gərginliyin asılılığı

585 İkinci harmonikada rezonans alınırsa, hansı ifadə düzgündür.

- $Q^{(2)} = 0$
-
- $P^{(2)} = 0$
- ...
- $Q^{(1)} = 0$
- ...
- $Q^{(1)} = P^{(1)}$
- ..

$\mathbf{Q}^{(2)} = P^{(2)}$

586 Birinci harmonikada itkisiz dövrədə rezonans alınırsa, hansı ifadə düzgündür.


- ..
- $X_L^{(3)} = X_C^{(3)}$
-
- $X_L^{(3)} = 3X_C^{(3)}$
- ...
- $X_L^{(3)} = \frac{1}{9}X_C^{(3)}$
- ...
- $X_L^{(3)} = \frac{1}{3}X_C^{(3)}$
- ..
- $X_L^{(3)} = 9X_C^{(3)}$

587 Aktiv müqavimətdən ibarət dövrədə birinci harmonikada cərəyanın amplitud qiyməti üçüncü harmonikanın amplitud qiymətindən 3 dəfə çoxdur. Həmin harmonikaların aktiv gücləri üçün hansı ifadə düzgündür.

-
- $P^{(1)} = 6P^{(3)}$
- ...
- $P^{(1)} = 3P^{(3)}$
- ..
- $P^{(1)} = P^{(3)}$
- ..
- $P^{(1)} = 9P^{(3)}$
- ...
- $P^{(1)} = \frac{1}{3}P^{(3)}$

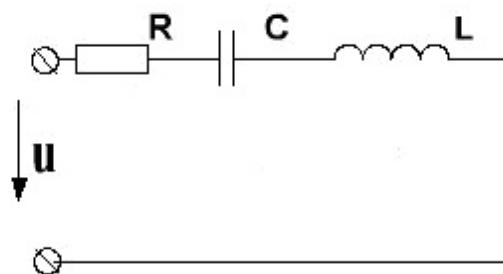588 .

Rezonans zamanı bucaq tezliyinin ifadesi hansıdır $\omega_0 = ?$







- ..
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ...
- $\omega_0 = \sqrt{2\pi L}$
-
- $\omega_0 = 0$
- ...
- $\omega_0 = X_L - X_C$

...

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi C}}$$

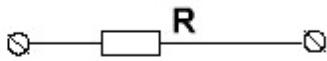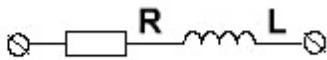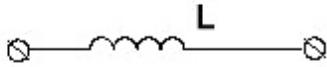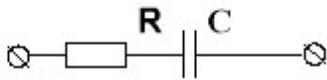589.


Ardıcıl konturda $\cos \varphi = 1$ olarsa, dövrede muqavimet hansı xarakterli ola?



- intuktiv
- aktiv
- tutum
- aktiv - tutum
- aktiv - induktiv

590.

Birinci harmonikanın tezliyində rezonans bas vermişdir. Muqavimeler $R=80$ (Om) ve $X_L^{(1)}=30$ (Om) olarsa, üçüncü harmonikanın tezliyinde tam muqavimetin $|Z|^{(3)}$ -u teyin edin. $\sqrt{2}=1,4$

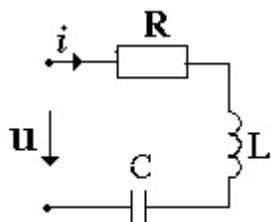

- 112 (Om)
- ...

$10\sqrt{73}$ (Om)

- ...

$10\sqrt{145}$ (Om)


- 116 (Om)

- ...

$80\sqrt{2}$ (Om)

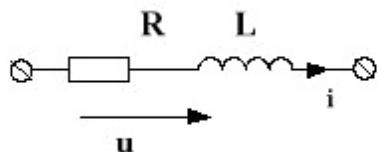591.

Cereyanı $i = 4 + 2\sqrt{2} \sin \omega t$ olan dövrede $R=30$ (Om), $\omega L=40$ (Om). Dovrenin sıxaclarında qerqinliyin tesirendici qiymetini teyin edin.



120 (V)

$120\sqrt{2}$ (V)

...

$96\sqrt{2}$ (V).


...

$168\sqrt{2}$ (V)

168 (V)

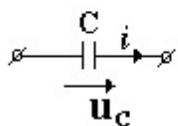592 .

Tutumdan axan cereyan $i = 30\sqrt{2} \sin \omega t + 5\sqrt{2} \sin 3\omega t$. Tutumun sıxaclarında qerqinliyin birinci harmonikasının amplitudu, üçüncü harmonikanın amplitudundan nece defə boyuktur.



27 defə

18 defə


3 defə.

6 defə

9 defə

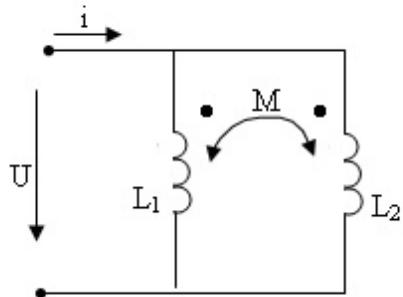593 .

$\omega L_1 = \omega L_2 = 2$ Om, $k = 0,5$. Dovrenin tam muqavimetini teyin etmeli. muqavimet



.....

$|z| = 1.25$ Om

.

$|z|=1.5 \text{ Om}$


$|z|=1 \text{ Om}$

$|z|=0.5 \text{ Om}$

$|z|=0.75 \text{ Om}$

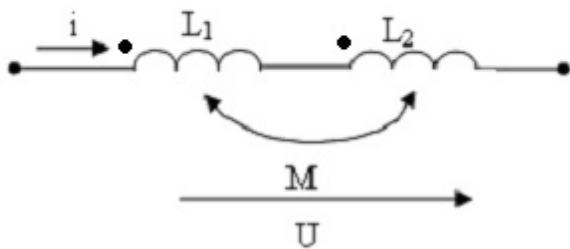594 .

$L_1 = 0.1 \text{ Hn}$, $L_2 = 0.1 \text{ Hn}$, $k = 0.8$, $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$. Düz qosulduqda dovrenin tam muqavimətini teyin etmeli.



$j300$


$j200$

100

$j360$

$j260$

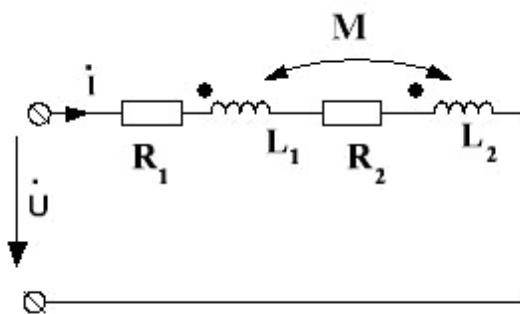595 Verilmiş induktiv rabbitəli ardıcıl birləşmiş dövrədə düz birləşmə üçün cərəyanın ifadələrinən hansı düzgündür?



.....

$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2 + j\omega L_1 - j\omega L + j\omega M}$

..

$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)}$

...

$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 - R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)}$


..

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2 + L_1 + j\omega(L_1 + L_2 + M)}$$

....

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + j\omega L_2 + j\omega(R_2 + L_1 - 2M)}$$

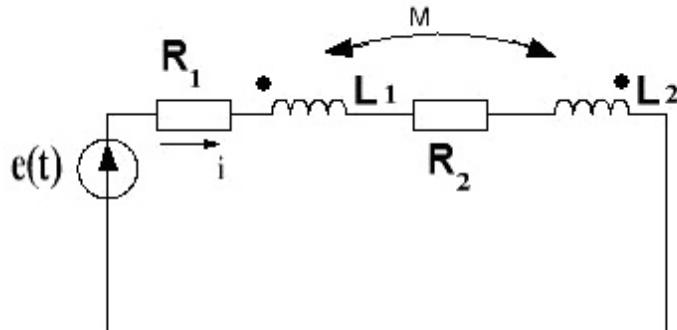596 İnduktiv əlaqəli dövrə üçün Kirxhofun ikinci qanunu hansı ifadədir?



....

$$iR_1 + iL_1 + iR_2 + iL_2 = e$$

..

$$iR_1 + L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + iR_2 = e$$

..

$$iR_1 + \omega L_1 + iR_2 + \omega L_2 = E$$

..

$$i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 R_2 = e$$


..

$$iR_1 + L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + iR_2 = e$$

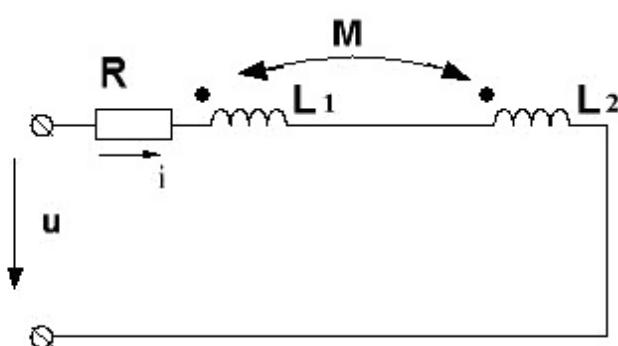597.

Dovrede induktiv əlaqəli sarqaclar ucun $L_1=0,5 \text{ Hn}$, $L_2=2 \text{ Hn}$. Əlaqə emsali $k=0,5$,

bucaq tezliyi $\omega=400 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$. Dovrenin induktiv müqavimetini müeyyən edin.



X=1200 (Om)

X=600 (Om)


X=1400 (Om)

X=800 (Om)

X=2000 (Om)

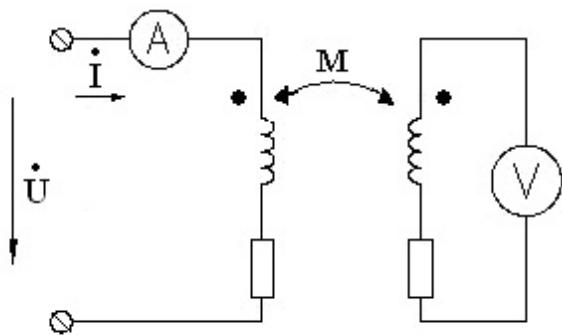598 .

Verilmiş elektrik şemimde $I=0,25\text{A}$. $U_V=1\text{V}$ ve menbeyin tezliyi $f=\frac{100}{\pi}\text{ Hz}$ olarsa qarsılıqlı induktivliyi tapmali .




- M=10,2 Hn
- M=0,02 Hn
- M=0,05 Hn
- M=5 Hn
- M=0,8 Hn

599 Rəqs konturunun xarakteristik (dalğa) müqavimətinin ifadəsini təyin edin.

- ...
- $\rho = \frac{R}{\sqrt{LC}}$
- ...
- $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$
- ...
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ...
- $\rho = \frac{\sqrt{L}}{C}$
- ...
- $\rho = \sqrt{\frac{C}{L}}$

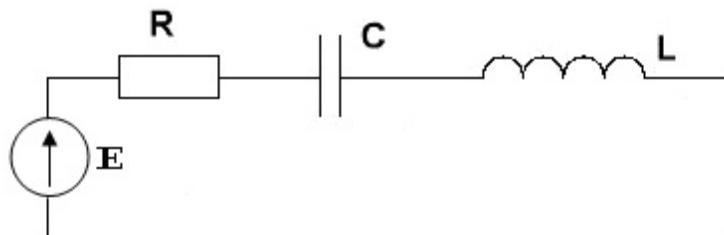600 Ardıcıl rəqs konturunu keyfiyyət əmsalının ifadəsini təyin edin.



- ...

- $\frac{U_L}{U_C}$
- ...
- $\frac{I_L}{I_0}$
-
- $\frac{U_L}{I_0}$
-
- $Q = \frac{U_L}{E} = \frac{U_C}{E}$
- ..
- $Q = \frac{U_L}{U_C}$

601.

Ardıcıl birlesmede qərqiiliklə rezonansı zamanı U_L ve U_C arasında əlaqə nəcedir.

-
 $U_L = U_{L_{\max}} \quad U_C = 0$
- ...
 $U_L < U_C$
- ...
 $U_L > U_C$
- ..
 $U_L = U_C$
-
 $U_L = 0 \quad U_C = U_{C_{\max}}$

602 Sarğaca tətbiq olunan gərginlik dəyişmədiyi halda , tezlik artdıqca cərəyan necə dəyişir.

- Azalar
- Əvvəl azalar, sonra isə artar
- Əvvəl artar, sonra isə azalar
- Dəyişməz
- Artar

603 Maqnit sahəsinin enerjisinin düzgün yazılmış ifadəsi hansıdır?

- ..
 $W_L = L \frac{i^2}{2}$
-
 $W_L = \frac{i^2}{2L}$
- ..
 $W_L = \frac{L}{i^2}$
- ..
 $W_L = L \frac{u^2}{2}$
- ...

$$W_L = Li^2$$

604 Elektromaqnit induksiya qanununun düzgün yazılmış ifadəsi hansıdır?

- ..
- $e = -\frac{di}{dt}$
-
- $e = Li$
- ..
- $e = -\frac{dl}{dt}$
- ..
- $e = -M \frac{dx}{dt}$
- $e = -\frac{dy}{dt}$

605 İnduktiv rabitəli dövrələrdə rabitə əmsalını hansı ifadə ilə təyin edilir.

-
- $K = \frac{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}{M \cdot e_m}$
- $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$
- ..
- $K = \sqrt{\frac{\omega L}{\omega_0}}$
- ..
- $K = \sqrt{ML}$
- ..
- $K = \sqrt{\omega M}$

606 Dövrədə rezonans baş verdikdə reaktiv güc nəyə bərabər olar.

- Tam güclə aktiv gücün fərqiñə bərabər olar
- Sonsuz böyük olar
- Sıfır olar
- Aktiv gücü bərabər olar
- Tam gücə bərabər olar

607 İki induktiv əlaqəli sarğacın rabitə əmsali üçün yazılmış ifadələrdən hansı düzdür?

- ..
- $k = M + L_1 + L_2$
-
- $k = \frac{L_1 L_2}{M}$
- ..
- $k = \frac{M}{L_1 L_2}$
- ..

$$k = \sqrt{\frac{M}{L_1 L_2}}$$



$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

608 Qarşılıqlı induksiya müqaviməti üçün yazılmış ifadələrdən hansı düzdür?



$$X_M = \frac{M}{\omega}$$



$$X_M = \sqrt{L_1 L_2}$$



$$X_M = \omega M$$



$$X_M = \frac{\omega}{M}$$



$$X_M = \omega \sqrt{L_1 L_2}$$

609 Paralel R, L, C rəqs konturunda rezonans şərtini tapın.



$$Z = R + jX = 0$$



$$\frac{1}{\omega L} - \omega C = 0$$



$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 0$$



$$g - j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) = 0$$



$$I = g - jb = 0$$

610 .

Ardıcıl rəqs konturunun buraxma zolağının serhedlerinde φ bucağı neye bəraberdir?



$$\varphi = 0^\circ$$



$$\varphi = \pm 60^\circ$$



$$\varphi = \pm 60^\circ$$




$$\varphi = \pm 45^\circ$$



$$\varphi = \pm 30^\circ$$

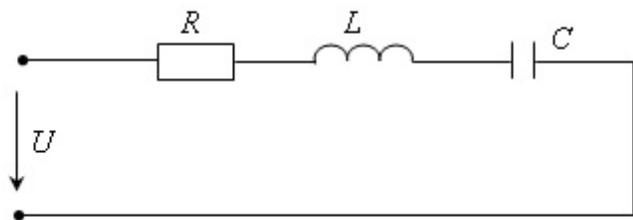611 .

Rezonans hadisesi bas vəmis dövredə $U=10\text{ V}$, $R=10\text{ Ohm}$, $L=100\text{ mHn}$, $C=100\text{ pF}$ olarsa, I_0 rezonans cərəyanını ve ω_0 -bucaq tezliyini tapmali.



...

$$I_0 = 3,16 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

...

$$I_0 = 1 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^7 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

.....

$$I_0 = 1,5 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

.....

$$I_0 = 2 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$


....

$$I_0 = 0,8 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^8 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

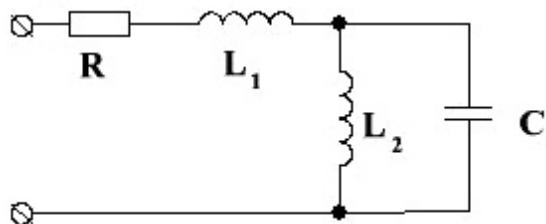612 .

Verilmiş dövredə $R=25\text{ Ohm}$, $L_1=0,1\text{ Hn}$, $C=4 \cdot 10^{-5}\text{ F}$ $L_2=0,4\text{ Hn}$ olduqda, cərəyanlar rezonansı üçün rezonans bucaq tezliyini müəyyən edin



...

$$\omega_0 = 0,7 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

...

$$\omega_0 = 0,25 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

.....

$$\omega_0 = 2,2 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$


....

$\omega_0 = 0.86 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

$\omega_0 = 2 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

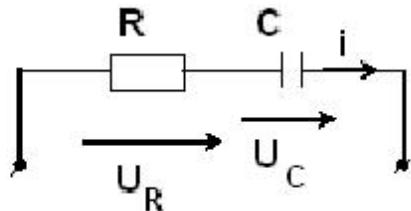613 .

Qosterilmis dovrede $U_R = 40$ (V), $U_C = 40$ (V). Qiris qerqinliyin tesiredici qiymetini tapmali. ($\sqrt{2} = 1.4$)



$U = 56$ (V)

..

$U = 60\sqrt{2}$ (V)

..

$U = 80 \sin(\omega t - 45^\circ)$ (V)

..


$U = 80 \sin \omega t$ (V)

$U = 80$ (V)

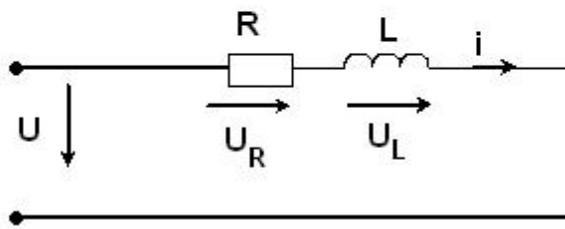614 .

Qosterilmis sxemde $u_R = 40\sqrt{2} \sin \omega t$ (V), $u_L = 40\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$ (V)

Qiris qerqinliyin tesiredici qiymetini tapm.



$U = 40\sqrt{2}$ (V)

..

$U = 80 \sin \omega t$ (V)

..

$U = 80$ (V)

..

$U = 60\sqrt{2}$ (V)

$U = 80 \sin(\omega t - 45^\circ) \text{ (V)}$

615 RLC-dən ibarət ardıcıl birləşmiş konturda rezonans vaxtı cərəyan nəyə bərabərdir. Gərginlik U-dur.

$I = \frac{U}{r}$

$I = \infty$

$I = 1$

$I = 0$

$I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + \left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

616 Ardıcıl rəqs konturunun keyfiyyət əmsalı Q və rezonans bucaq tezliyinin 0 göstərilən ifadələrindən hansı düzdür?

$Q = R / \omega_0 L$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

$Q = R / \rho$ $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$

$Q = \rho / R$ $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$

$Q = R \omega_0 L$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

$Q = R \rho$ $\omega_0 = 1 / LC$

617 Aşağıdakı ifadələrdən hansı -dən ibarət ardıcıl və paralel birləşmiş dövrələr üçün rezonans şərtidir?

$R = \omega L, R = \omega C$

$R + j\omega L = R - \frac{1}{j\omega C}, \frac{1}{\omega L} = \omega C$

$\omega L = \frac{1}{\omega C}, \frac{1}{\omega L} = \omega C$


$\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega L}, \omega L = \omega C$

$j\omega L = j\omega C, \omega L = \frac{1}{\omega C}$

618 Xarakteristik tənliyin kökünün ölçü vahidi hansıdır?


- Volt- Amper
- saniye⁻¹
- Vatt
- saniyə
- ölçüsüz kəmiyyət

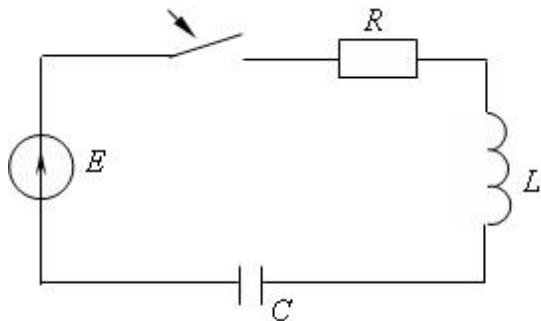619 Göstərilən dövrənin xarakteristik müqavimətini müəyyən edin.




- $R + pL + \frac{1}{pC} = 0$
- $R + pL - \frac{1}{pC} = 0$
- ...
- $R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$
- ...
- $R + pC + \frac{1}{pL} = 0$
- ...
- $R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$

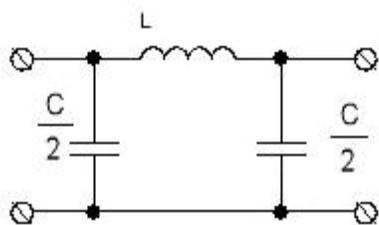620 Sxemdə göstərilən alçaq tezlik süzgəcin buraxma və sönmə sərhədlərini müəyyən edin.



- buraxma - $0 \div \omega_b$, sonme - $\omega_0 \div \infty$
- buraxma - $0 \div 2\omega_0$, sonme - $3\omega_0 \div \infty$
- ...
- buraxma - $\omega_0 \div 4\omega_b$, sonme - $0 \div \omega_b$
- ...
- buraxma - $\omega_0 \div 2\omega_b$, sonme - $2\omega_b \div \infty$
- ...
- buraxma - $0 \div 4\omega_b$, sonme - $4\omega_b \div 5\omega_0$

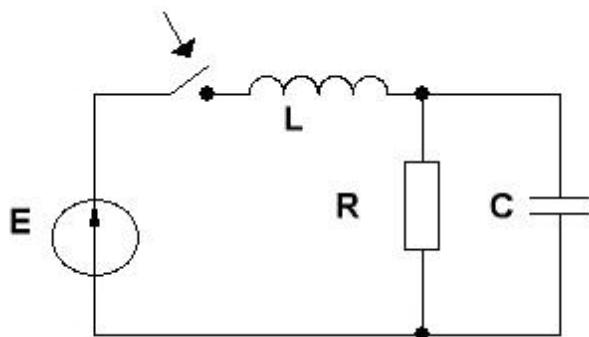621 Dövrənin xarakteristik müqaviməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



$Z = pL + pR + pC$

..

$$Z = pL + \frac{R}{pC} + \frac{1}{R + \frac{1}{pC}}$$

..

$$Z = \frac{1}{pL} + \frac{1}{pC} + \frac{1}{R}$$


..

$$Z = \frac{pL \cdot R \cdot pC}{R + pC}$$

..

$$Z = \frac{pL \cdot R}{R + pL} + pC$$

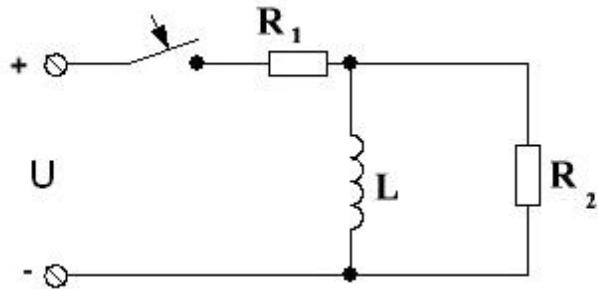622 Verilmiş dövrənin xarakteristik tənliyini müəyyən edin.



$P(Lr_1 + Lr_2) + r_1r_2 = 0$


$P(Lr_1 - Lr_2) - r_1 = 0$

$P(Lr_1 + Lr_2) + r_1 + r_2 = 0$

$P(Lr_1 - Lr_2) - r_1 - r_2 = 0$

$P(Lr_1 + Lr_2) + r_1 - r_2 = 0$

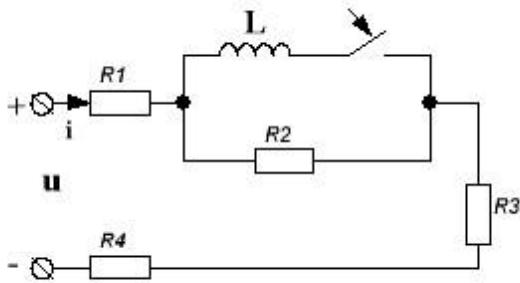623 Verilmiş dövrədə yaranan məcburi cərəyanın ifadəsini müəyyən edin.



..

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_2 + r_3 + r_4}$$

..

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_4 + \frac{r_2 r_3}{r_2 + r_3}}$$

..

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_2 + r_4}$$

..

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + \frac{p_L r_2}{r_2 + p_L} + r_3 + r_4}$$

..

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_3 + r_4}$$

624 Harmonikanın sıra nömrəsi artdıqca induktiv və tutum müqavimətləri necə dəyişir?

..

X_L =artır X_c =azalır

..

X_L =azalır X_c =artır

..

X_L =deyismir X_c =azalır

..

X_L =artır X_c =deyismir

Hec biri dəyişmir

625 Qeyri-sinusoidal gərginliyin təsiredici qiyməti hansı düstürlə tapılır.

..

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_{\frac{1}{2}}^{(1)2} + U_{\frac{1}{2}}^{(2)2} + \dots}$$

..

$$U = \sqrt{U_0^2 + \frac{U_{\frac{1}{2}}^{(1)2}}{2} + \frac{U_{\frac{1}{2}}^{(2)2}}{2} + \dots}$$

..

$$U = \sqrt{U_0^2 + \frac{U^{(1)2}}{2^2} + \frac{U^{(2)2}}{2^2} + \dots}$$

..


$$U = \sqrt{U_0^2 + \frac{U^{(1)2}}{2} + \frac{U^{(2)2}}{2} + \dots}$$

○ ...


$$U = \sqrt{\frac{U_0^2}{2} + \frac{U^{(1)2}}{2} + \frac{U^{(2)2}}{2} + \dots}$$

626 Hansı qrafik cüt funksiyani təsvir edir ?


○ ..

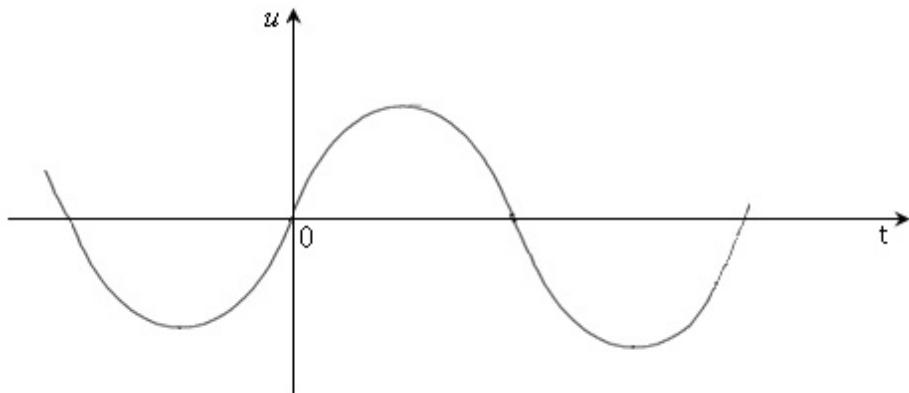


○

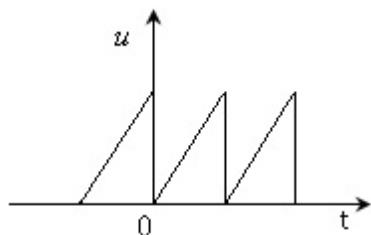


○

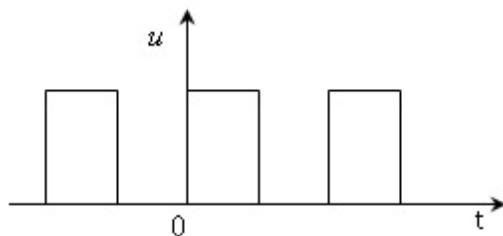

○ ..

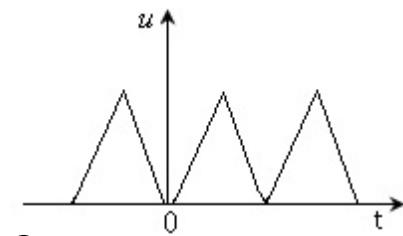


○ ..

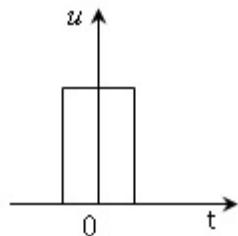


627 Hansı qrafik tək funksiyani təsvir edir ?


1.

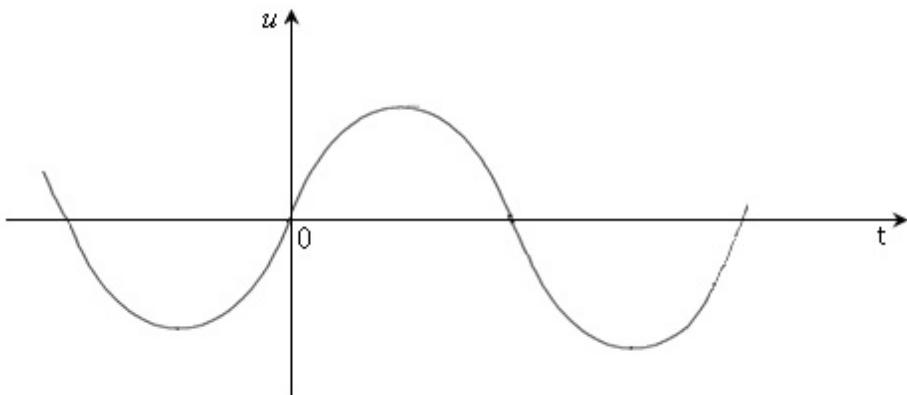


2.

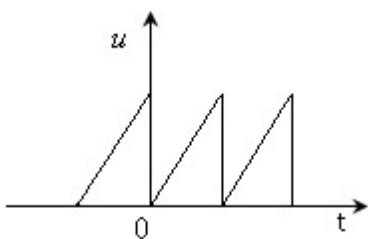


3.

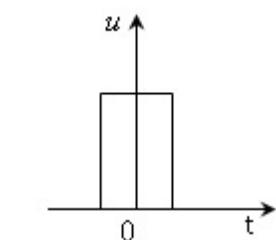

4.

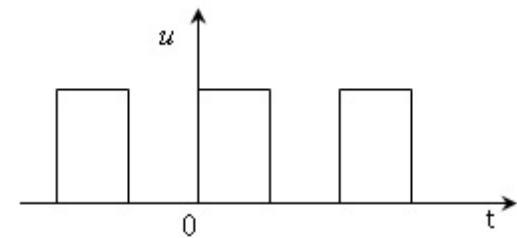


5.

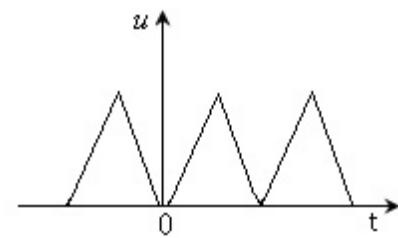


628 Hansı siqnalın sıfırıncı harmonikası sifra bərabərdir.


1.

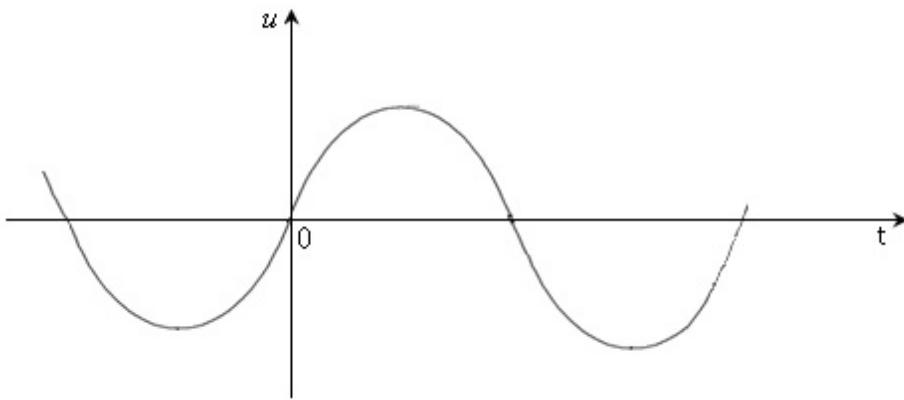


...

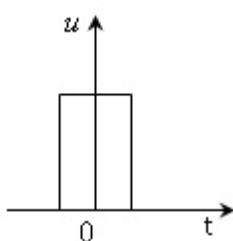


.....

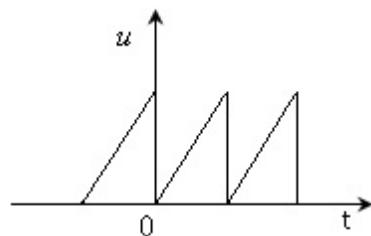

...

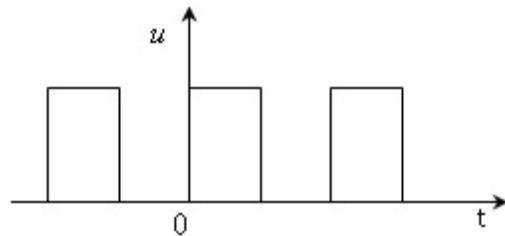

..

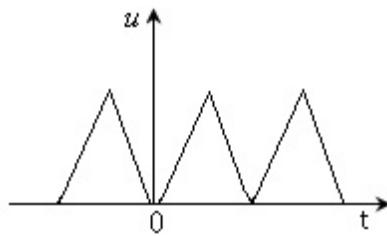

629 .

Qeyri-sinusoidal deyisen cereyan $i = 8,46 \sin(\omega t + 40^\circ) + 11,28 \sin(3\omega t + 5^\circ)$ olarsa, cereyanın tesiredici qiymetini teyin edin.

- I=12 A
- I=10 A
- I=8 A
- I=15 A
- I=6,75 A

630 .

Qeyri-sinusoidal deyisen cereyan dovresinde qerqinliyin Furrye strasi $u(t) = 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ) + 15\sqrt{2} \sin(3\omega t + 25^\circ)$ olarsa, qerqinliyin tesiredici qiymeti teyin etmeli.

- U=15 V
- U= 25 V
- U=29 V
- U=53 V
- U=47 V

631 .

Qeyri-sinusoidal cereyan dovresinde qerqinlik ve cereyan asaçıdakı qanunlarla

$$\text{deyisirler } u(t) = 80\sqrt{2} \sin(\omega t + 15^\circ) + 60\sqrt{2} \sin(3\omega t - 20^\circ),$$

$$i = 40\sqrt{2} \sin(\omega t + 75^\circ) + 30\sqrt{2} \sin(3\omega t + 40^\circ). \text{ Dovrenin aktiv qucunu mueyyen edin.}$$

- 4800 (Vt)
- 2500 (Vt)
- 1800 (Vt)
- 3200 (Vt)
- 2400 (Vt)

632 .

İdeal induktivliyə $u = 120\sin \omega t + 60\sin 3\omega t$ qeyri-sinusoidal deyisen qerqinlik tətbiq olunmuşdur. $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m}$ nisbetini tapın.

...
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 8$

...
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 6$

.....
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 3$

.....
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 2$


.....
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 4$

633 Aşağıdakı tənliklərdən hansında işlədiciləri üçbucaq birləşmiş üçfazlı dövrələrdə xətt və faz gərginlik və cərəyanları arasındakı asılılıq düzdür?

-
 $U_x = 3U_f, I_x = 3I_f$
-
 $U_x = U_f, I_x = \sqrt{3}I_f$
-
 $U_x = \sqrt{3}U_f, I_x = \sqrt{3}I_f$
- ...
 $U_x = -U_f, I_x = I_f$
-
 $U_x = U_f, I_x = I_f$

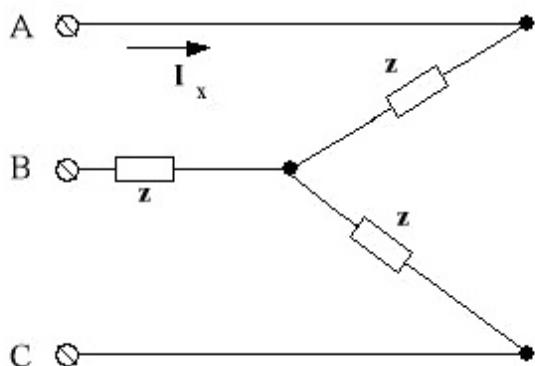634 .

Ucfazlı dovrede yük simmetrikdir. Xett qerqinliyi $U_x = 220 \cdot \sqrt{3} \text{ V}$, xett cereyanı ise $I_x = 100 \text{ A}$. Tam faz muqavimetini tapın.



$|z| = 2,8 \text{ Om}$

$|z| = 2,2 \text{ Om}$


$|z| = 3,2 \text{ Om}$

$|z| = 4,8 \text{ Om}$

$|z| = 6,1 \text{ Om}$

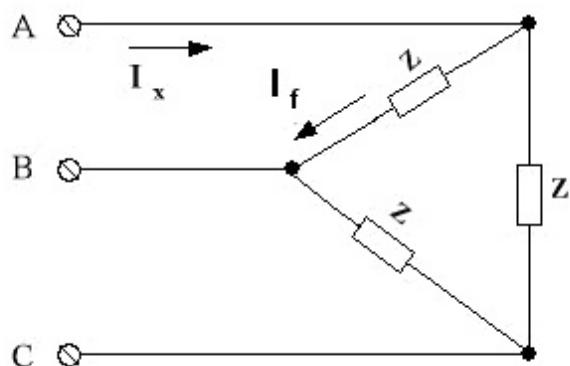635 .

Simmetrik ucfazlı dovrede yük muqavimeleri ucbucaq seklinde qosulub. Faza cereyanı 20(A). Xett cereyanını tapın. ($\sqrt{3} = 1,7$)



60 (A)

34 (A)


25 (A)

38 (A)

15(A)

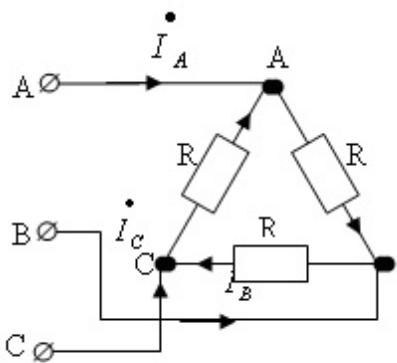636 .

Qosterilmis simmetrik uc fazali sistemde fazaya qerqinliyi $U_f=220(V)$ ve $R=10(\Omega)$. Xett cereyaninin tesiredici qiymetini tezin edin. ($\sqrt{3}=1,7$)



$I_x = 9,05(A)$

$I_x = 37,4(A)$


$I_x = 11(A)$

$I_x = 19,05(A)$

$I_x = 29,05(A)$

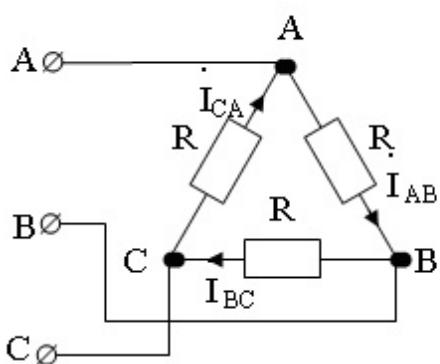637.

Qosterilmis simmetrik uc fazali ucbuqaq birlesmis sistemde xett qerqinliyi $U_z = 220(V)$ ve $R=10 (\Omega)$. Asaqida qosterilen fazaya cereyanlarinin ifadelerinden
duz olanini tezin edin.



..

$I_{CA} = 22e^{-j20^\circ}(A)$

..

$I_{AB} = 22(A)$

..

$I_{BC} = 22(A)$

.....


$$I_{AB} = 22e^{-j120^\circ}(A)$$

.....

$$I_{BC} = 22e^{j120^\circ}(A)$$

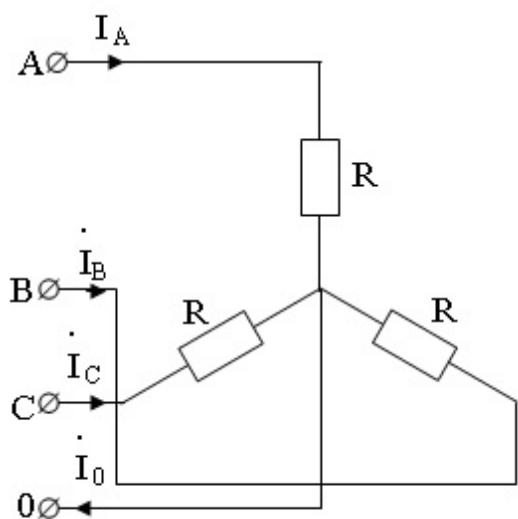638 .

Qosterilmis simmetrik uc fazali ulduz birlesmis sistemde xett qerqinliyi $U_x=220(V)$ ve $R=20(Om)$. Neytral xettden axan cere yani teyin etmeli.



.....

$$I_0 = 27 - j27(A)$$

..

$$I_0 = \mathbf{0}$$

..

$$I_0 = 38(A)$$

..


$$I_0 = 27(A)$$

..

$$I_0 = 38 - j38(A)$$

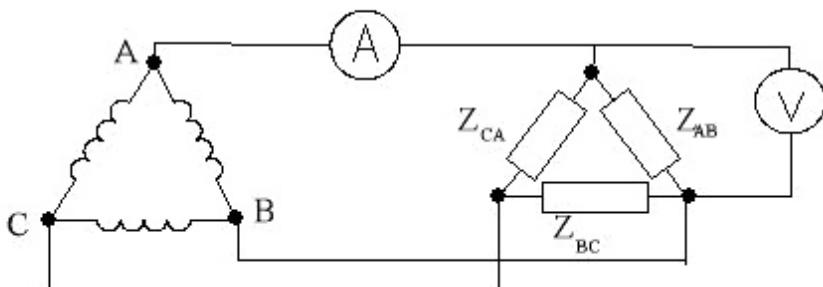639 .

Simmetrik üç fazlı sisteme $Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=j100$ (Om), $U_f=140$ V. Ampermeterin ve voltmetrin göstericilerini tapın. ($\sqrt{3}=1,7$)



$I_A=3$ (A), $U_V=100$ (V)

$I_A=2,38$ (A), $U_V=140$ (V)

$I_A=1,45$ (A), $U_V=380$ (V)

$I_A=2,8$ (A), $U_V=220$ (V)

$I_A=1$ (A), $U_V=132$ (V)

640 Simmetrik üç fazlı sistemin gösterilən güc ifadələrindən hansı düzdür?

$P=\sqrt{3}U_fI_f\cos\varphi$

$P=3U_fI_f\sin\varphi$

$P=\sqrt{3}U_fI_f\sin\varphi$

$P=3U_fI_f\cos\varphi$

$P=\sqrt{3}U_fI_f\cos\varphi$

641 Qeyri-sinusoidal dövrədə ikinci harmonikanın periodu beşinci harmonikanın periodundan necə dəfə çoxdur?

5 dəfə azalır

2,5 dəfə çoxdur

fərqlənmir

5 dəfə çoxdur

2,5 dəfə azalır

642 Koordinat başlangıcına simmetrik olan qeyri-sinusoidal funksiyanın gösterilən ifadələrindən hansı düzdür?

$f(\omega t)=f(\omega t-\pi)$

.

$f(\omega t) = -f(-\omega t)$

$f(\omega t) = -f(\omega t)$

$f(\omega t) = f(-\omega t)$

$f(\omega t) = f(\omega t + \pi)$

643 Ordinat oxuna simmetrik olan qeyri-sinusoidal funksiya üçün göstərilən ifadələrdən hansı düzdür?

$f(\omega t) = -f(\omega t)$

$f(\omega t) = f(-\omega t)$

$f(\omega t) = f(\omega t + \pi)$

$f(\omega t) = f(\omega t - \pi)$

$f(\omega t) = -f(-\omega t)$

644 Qeyri-sinusoidal cərəyan dövrəsində gərginliyin təsiredici qiyməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir?

$U=IR$

$U = \sqrt{(U^{(0)})^2 + (U^{(1)})^2 + (U^{(2)})^2 + \dots}$

$U = \frac{U_m \sin(\omega t + \varphi)}{\sqrt{2}}$

$U = \sqrt{\frac{U^{(0)}}{2} + \frac{U^{(1)}}{2} + \frac{U^{(2)}}{2} + \dots}$

$U = U^{(0)} + U^{(1)} + U^{(2)} + \dots$

645 Qeyri-sinusoidal dəyişən cərəyan dövrələrinin hesabatı zamanı dövrənin cərəyan və gərginliklərinin ümumi qiymətlərinin hesablanması üçün hansı metoddan istifadə olunur?

Qondarma

Kontur cərəyanları

Düyün potensialları

Ekvivalent generator

Heç bir metoddan istifadə olunmur.

646 Keçid proseslərində kritik halın şərti hansıdır.

$\tau_b = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$r_b = 2 \frac{C}{L}$$

...

$$r_b = \frac{L}{C}$$

...

$$r_b = L + C$$

.....

$$r_b = \sqrt{L+C}$$

647 Keçid proseslərində sərbəst cərəyanın (gərginliyin) forması nədən asılıdır ?

- Xarakteristik tənliyin köklərinin xarakterindən
- Mənbəyin gərginliyindən
- Mənbənin gücündən
- Alınmış elektrik sxeminin mürəkkəbliyindən
- Reaktiv elementlərin nisbətindən

648 Keçid prosesi üçün alınmış xarakteristik tənliyin tərtibi nədən asılıdır ?

- Aktiv elementlərin sayından
- Mənbəyin gərginliyinin xarakterindən
- Reaktiv elementlərin sayından
- Mənbəyin gərginliyinin qiymətindən
- Mənbənin gücündən

649 Asılı başlanğıc şərtlər necə təyin olunur ?

- Keçid prosesi üçün qurulmuş əyrilərə əsasən
- kommutasiya qanunları və Kirxhof qanunlarının birgə həllindən
- t = ∞ anı üçün Kirxhof qanunları yazılır*
- Xarakteristik tənliyin kökləri kimi
- t=0 anı üçün Om qanunu yazılır.

650 Asılı olmayan başlanğıc şərtlər necə təyin olunur.

- Kirxhof qanunlarına əsasən
- Kommutasiya qanunlarına əsasən
- Xarakteristik tənliyə əsasən
- Qeyri-bircins differensial tənliyə əsasən
- Om qanuna əsasən

651 Başlanğıc şərtləri sıfır olmayan dövrələrdə induktivlik və tutum özlərini necə aparırlar ?

- İnduktivlik-cərəyan mənbəyi, tutum-gərginlik mənbəyi kimi
- Hər ikisi qırıq
- Hər ikisi qısa qapalı
- İnduktivlik- gərginlik mənbəyi, tutum- cərəyan mənbəyi kimi
- Heç bir dəyişiklik olmur.


652 Sıfır başlanğıc şərtləi dövrədə kommutasiya anında induktivlik və tutum özlərini necə aparırlar ?

- İnduktivlik- qısa qapalı, tutum- qırıq
- İnduktivlik-qırıq, tutum-qısa qapalı
- Dəyişiklik olmur.
- Hər ikisi qısa qapalı
- Hər ikisi qırıq

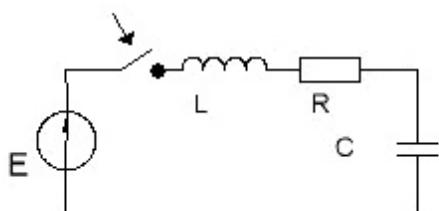653 .

Dövredə kecid prosesi olduqda xarakteristik tenliyin köklerini müəyyən edin.


$R = 200 \text{ (Om)}$, $C = 20 \text{ (mKF)}$, $L = 0,2 \text{ (Hn)}$.



$$p_1 = -500 \text{ rad}^{-1}, p_2 = -500 \text{ rad}^{-1}$$


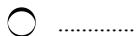
$$p_1 = -25 \text{ rad}^{-1}, p_2 = -45 \text{ rad}^{-1}$$



$$p_1 = -300 \text{ rad}^{-1}, p_2 = -200 \text{ rad}^{-1}$$




$$p_1 = -600 \text{ rad}^{-1}, p_2 = -600 \text{ rad}^{-1}$$



$$p_1 = -700 \text{ rad}^{-1}, p_2 = -600 \text{ rad}^{-1}$$

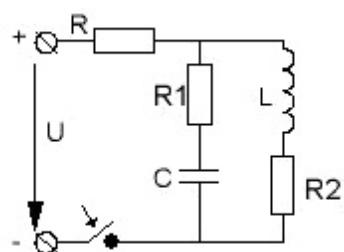654 Dövrədə açar qapandıqda tutumda cərəyanın başlangıç qiymətini müəyyən edin.



$$\frac{U}{R_1 + R}$$



$$\frac{U}{R_1 R_2 R_3}$$



$$\frac{U_1}{R_1}$$



$$\frac{2U}{R_1 + R_2}$$



$$\frac{U}{2}$$


655 .

- 2 (A)
- 1,4 (A)
- 1 (A)
- 0,5 (A)
- 0 (A)

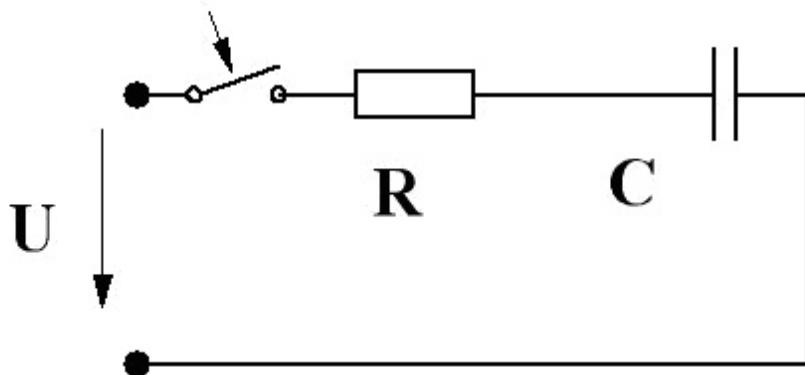656 .

Qəbul edərek ki, kecid prosesi $t = 3\tau$ (τ - dovrenin zaman sabitidir) zamanında tamamlanır, dovre ucun kecid prosesinin ne qeder davam edəcəyini müyyən edin.


$$R = 5000 \text{ (Om)}, C = 50 \cdot 10^{-6} \text{ (F)}.$$



- 0,12 san
- 2,15 san
- 0,75 san
- 0,5 san
- 0,15 san

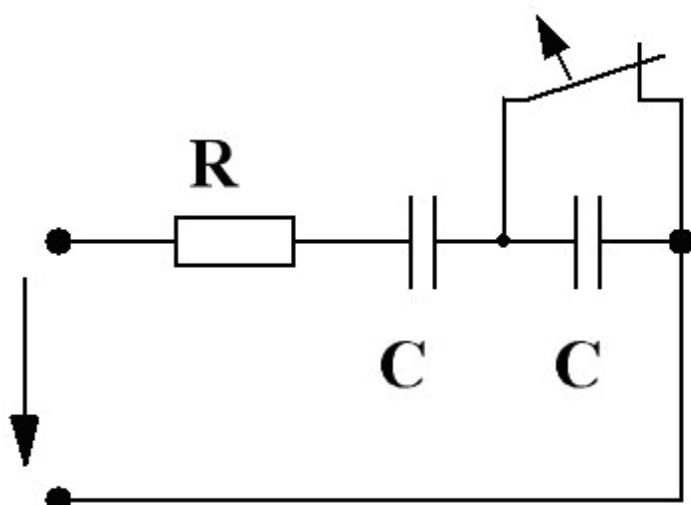657 .


Acar açıldıqda dovrenin zaman sabiti τ nece deyisir?



- 3 dəfə artır
- 2 dəfə azalır
- 0 olar.
- 2 dəfə artır
- Dəyişmir

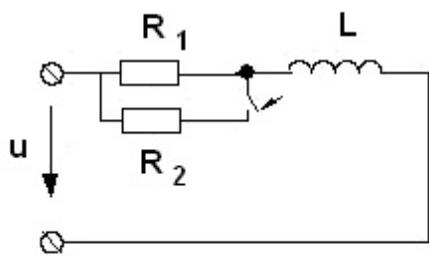658 .

Acar baqlandıqdan sonra dovrenin zaman sabitini τ müyyen edin. $R_1=R_2=20$ (Om), $L=4$ (Hn)



$\tau = 4$ san.


$\tau = 0,4$ san.

$\tau = 2$ san.

$\tau = 4$ san.

$\tau = 0,8$ san.

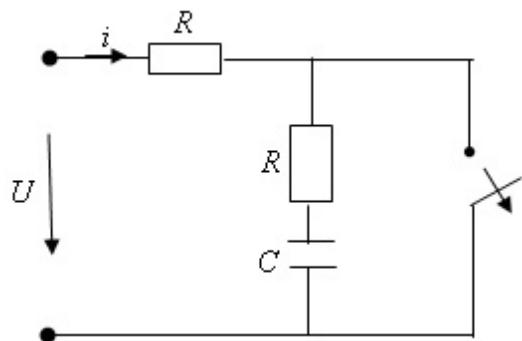659 Verilmiş sabit cərəyan dövrəsində $i(t)$ cərəyanının başlanğıc qiymətini təyin edin.



$i = \frac{U}{R}$

$i = \frac{U}{2R} e^{-\frac{R}{2C}t}$

..

$i = \frac{U}{2R} \left(1 - e^{-\frac{1}{2C}t}\right)$

..

$i = \frac{U}{R} e^{-\frac{1}{2C}t}$

660 Asılı olmayan başlanğıc şərtlər hansılardır?

..

$i_R(0)$ və $U_L(0)$

$i_L(0)$ və $U_C(0)$

$i_R(0)$ və $U_C(0)$

$U_R(0)$ və $U_C(0)$

$U_R(0)$ və $i_R(0)$

661 Kommutasiyanın birinci qanununa əsasən:

- induktivliyin sıxacları arasındaki gərginlik dəyişmir
- induktivlikdən axan cərəyan dəyişmir
- tutumdakı cərəyan dəyişmir
- tutumun sıxacları arasındaki gərginlik dəyişmir
- tutum və induktivlikdən axan cərəyanlar dəyişmir

662 Nəzəri olaraq keçid prosesi hansı müddət ərzində davam edir?

$t = \infty$ sonsuz vaxt davam edir

$t=2\tau$ zaman ərzinde

$t=4\tau$ zaman ərzinde

$t=\tau$ zaman ərzinde

$t=0$ ani olaraq sönür

663 Keçid prosesinin həllində sərbəst cərəyan hansı ifadə ilə müəyyən edilir?

$i_{ser} = Ae^{-\tau t}$

$i_{ser} = Ae^{pt}$

$i_{ser} = E/R + Ae^{-pt}$

$i_{ser} = Ae^{-pt}$

$i_{ser} = E/R$

664 Dövrəyə tətbiq olunmuş gərginlik ixtiyari formada olduqda keçid prosesi hansı üsulla həll edilir ?

- Klassik və operator üsulla
- Operator üsulu ilə
- Düämel integrallı üsulu ilə
- Klassik usulla
- Həll etmək mümkün deyil

665 Keçid prosesinin baş vermesi üçün dövrədə hansı elementin olması vacibdir ?


- Aktiv elementin.
- Reaktiv elementin.
- Qeyri-xətti elementin.
- Qiyməti zamanda asılı dəyişən elementin.
- Dəyişən mənbəyin.

666 Ardıcıl birləşmiş R,C dövrəsinin zaman sabiti hansıdır.

-
- $\tau = \frac{R}{C}$
- ...
- $\tau = R + C$
- ..
- $\tau = \frac{1}{RC}$
- $\tau = R \cdot C$
-
- $\tau = \frac{1}{R + C}$

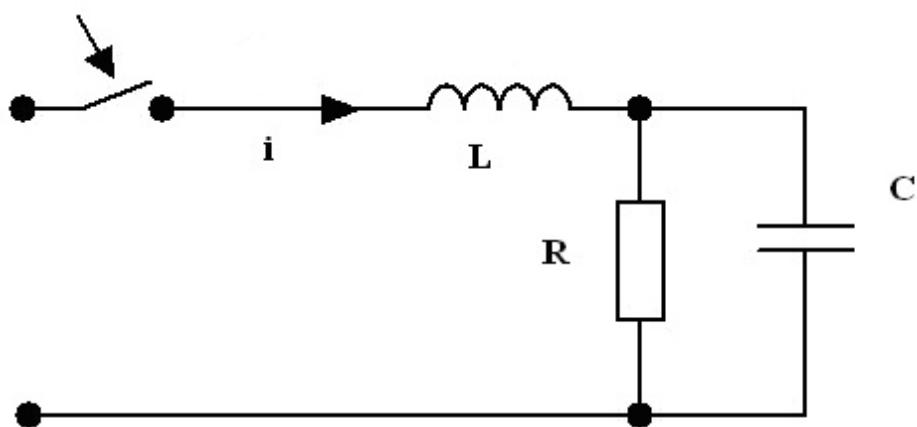667 .


Dovrede i cərəyanının $t = 0$ anindakı ve qərarlaşmış qiymətini teyin edin. $U = 100 \text{ V}$, $R = 10 \Omega$, $L = 0,1 \text{ Hn}$, $C = 100 \text{ m}\mu\text{F}$. $i(0) = ?$ $i_{qer} = ?$



-
 $i(0) = 100 \text{ A}$, $i_{qer} = 0 \text{ A}$
- ..
 $i(0) = 0 \text{ A}$, $i_{qer} = 10 \text{ A}$
- ...
 $i(0) = 30 \text{ A}$, $i_{qer} = 20 \text{ A}$
-
 $i(0) = 0 \text{ A}$, $i_{qer} = 0 \text{ A}$
-
 $i(0) = 10 \text{ A}$, $i_{qer} = 0 \text{ A}$

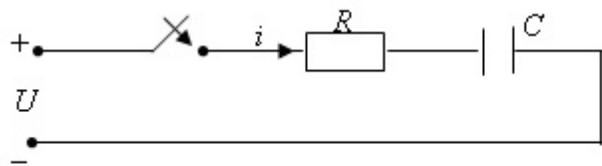668 .

Sabit cereyan dovresinde kondensatorun elektrik sah? sind? toplanan enerjinin qiymetini mueyyen edin. $U = 100 \text{ V}$, $C = 100 \text{ m}\mu\text{F}$. $W_C = ?$




- 2(C)
- 0,5 (C)
- 5(C)
- 0,2(C)
- 3(C)

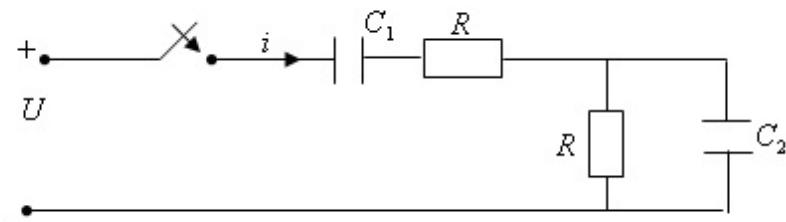669 .

Verilmis dovrede, C_1 tutumunda $t = 0$ aninda $U_1(0)$ qiymetini ve C_2 tutumundakı qerqinliyin qerarlasmas $U_{2_{qer}}$ qiymetini teyin etmeli.


$U = 100 \text{ V}$, $R = 10 \text{ Ohm}$, $C_1 = 100 \text{ m}\mu\text{F}$, $C_2 = 200 \text{ m}\mu\text{F}$. $U_1(0) = ?$, $U_{2_{qer}} = ?$



- $U_1(0) = 0 \text{ V}$, $U_{2_{qer}} = 0 \text{ V}$
-
- $U_1(0) = 100 \text{ V}$, $U_{2_{qer}} = 0 \text{ V}$
-
- $U_1(0) = 0 \text{ V}$, $U_{2_{qer}} = 100 \text{ V}$
-
- $U_1(0) = 10 \text{ V}$, $U_{2_{qer}} = 90 \text{ V}$
-
- $U_1(0) = 100 \text{ V}$, $U_{2_{qer}} = 100 \text{ V}$

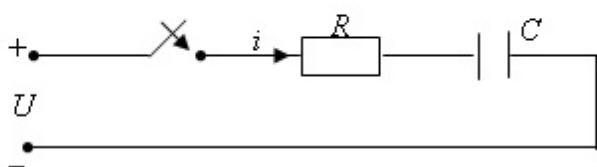670 .

Verilmis dovrede yaranan cereyanı $i(t)$ teyin edin. $U = 120 \text{ V}$, $R = 40 \text{ Ohm}$, $C = 100 \text{ m}\mu\text{F}$.



-

$i(t) = 1,2e^{-250t} \text{ A}$

$i(t) = 3e^{-250t} \text{ A}$


$i(t) = 3(1 - e^{-200t}) \text{ A}$

$i(t) = 0 \text{ A}$

$i(t) = 5e^{-250t} \text{ A}$

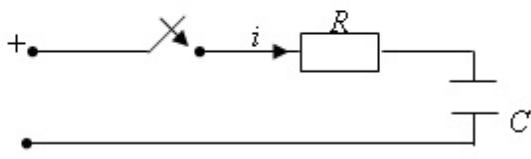671 .

Verilmis dovrede cereyanin ve tutum daki qerqinliyin qerarlasmasi qiymetini teyin edin.
 $U = 200 \text{ V}$, $R = 40 \Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$. , $i_{qr} = ?$, $U_{qr} = ?$



$i_{qr} = 200 \text{ A}$, $U_{qr} = 0 \text{ V}$

$i_{qr} = 2 \text{ A}$, $U_{qr} = 40 \text{ V}$

$i_{qr} = 0 \text{ A}$, $U_{qr} = 200 \text{ V}$


$i_{qr} = 5 \text{ A}$, $U_{qr} = 100 \text{ V}$

$i_{qr} = 0 \text{ A}$, $U_{qr} = 0 \text{ V}$

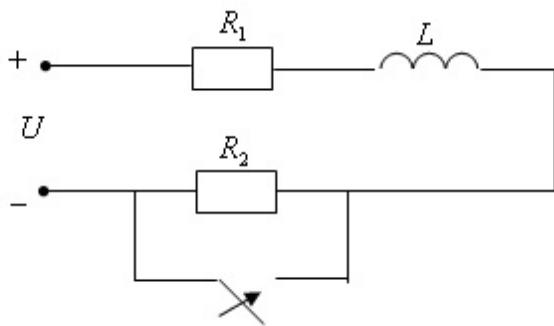672 .

Verilmis dovrenin parametrlерini bilerek, dovrede yaranan cereyanı $i(t)$ teyin edin.

$U = 120 \text{ V}$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $L = 0,2 \text{ Hn}$.



$i(t) = 2 - 12e^{-200t} \text{ A}$

$i(t) = 12 - 8e^{-20t} \text{ A}$


.....
 $i(t) = 20e^{-100t} \text{ A}$

..
 $i(t) = 8 - 12e^{-20t} \text{ A}$

.....
 $i(t) = 10 + 8e^{-15t} \text{ A}$

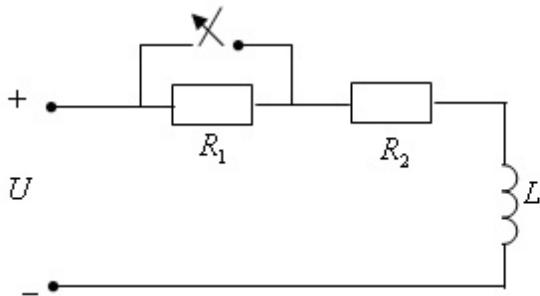673 .

Verilmiş elektrik dovresinde cereyanın $t = 0$ anındaki $i(0)$ ve qerarlaşmış i_{qr} qiymetini teyin edin. $U = 120 \text{ V}$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $L = 0,05 \text{ Hn}$.



.....
 $i(0) = 6 \text{ A}, \quad i_{qr} = 0$

..
 $i(0) = 6 \text{ A}, \quad i_{qr} = 4 \text{ A}$


...
 $i(0) = 0, \quad i_{qr} = 12 \text{ A}$

....
 $i(0) = 4 \text{ A}, \quad i_{qr} = 0$

.....
 $i(0) = 12 \text{ A}, \quad i_{qr} = 4 \text{ A}$

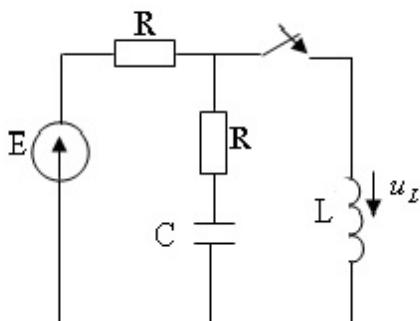674 .

$R = 10 \Omega$, $C = 80 \mu\text{F}$, $L = 0,2 \text{ Hn}$, $E = 50 \text{ V}$. Kommutasiya anında induktivlikdeki qerqinliyi $u_L(0)$ teyin edin.




- 15
 25
 -25

- 15
 50

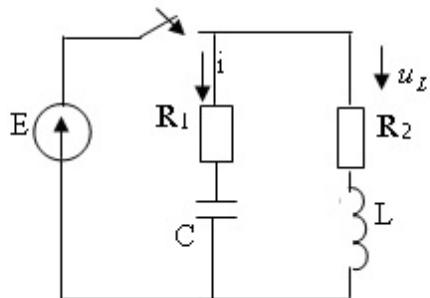675 .


$E = 50 \text{ V}$, $r_1 = 10 \Omega$, $r_2 = 40 \Omega$, $C = 80 \mu\text{F}$, $L = 0,25 \text{ Hn}$. Kommutasiya anında induktivlikdeki qerqinliyi $u_L(0)$ tezin edin.



- 40
 50
 25
 35
 45

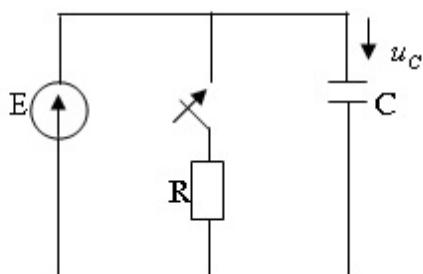676 .


$E = 50 \text{ V}$, $r = 100 \Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$. Tutum qerqinliyinin kommutasiya anında qiymetini $u_C(0)$ tezin etmeli.



- 45V
 25V
 50V
 40V
 100V

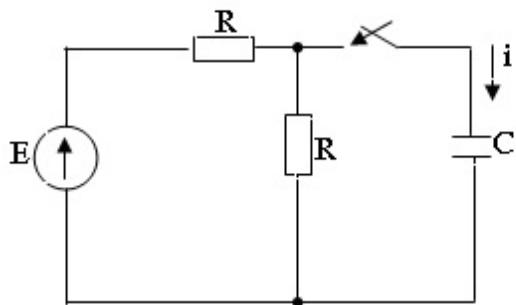677 .


$E = 50 \text{ V}$, $r = 100 \Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$. Tutumdan axan cereyanın kommutasiya anında qiymetini $i(0)$ teyin edin.



- 1,5A
- 0,5A
- 0,75A
- 0,25A
- 1 A

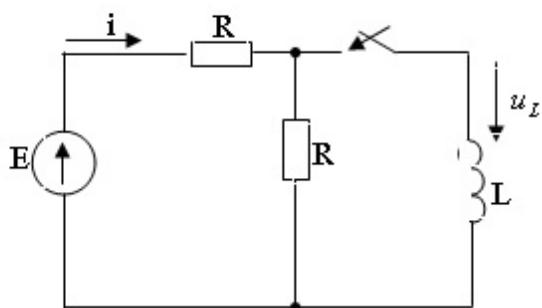678 .


$E = 50 \text{ V}$, $r = 100 \Omega$, $L = 0,1 \text{ Hn}$. İnduktivlikde kommutasiya anında yaranan qerqinliyi $u_L(0)$ teyin edin.



- 50V
- 10V
- 25V
- 15V
- 20V

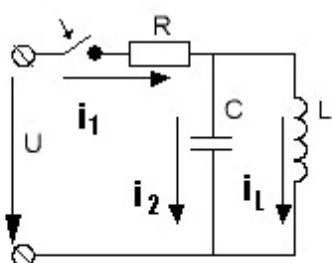679 .

Dovrede kecid prosesi bas verdikde xarakteristik tenliyin kokleri $p_1 = -20 \text{ san}^{-1}$, $p_2 = -40 \text{ san}^{-1}$ olduqda, induktivlikdən kecen tam cereyanın ifadesini müeyyen edin.



○
 $i_L(t) = \frac{U}{R} + A_2 \cdot e^{-40t}$

○
 $i_L(t) = 20R + L \frac{di}{dt} + A_2 \cdot e^{-20t}$


● ..
 $i_L(t) = \frac{U}{R} + A_1 \cdot e^{-20t} + A_2 \cdot e^{-40t}$

○ ...
 $i_L(t) = A_1 \cdot e^{-20t} + A_2 \cdot e^{-40t}$

○
 $i_L(t) = U + A_1 \cdot e^{-20t} + A_2 \cdot R \cdot e^{-40t}$

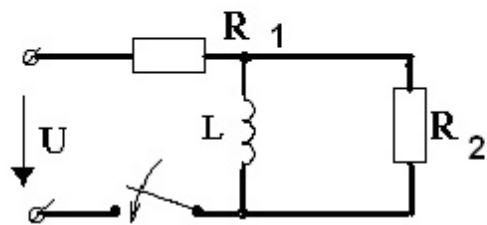680 .

Qosterilen sabit cereyan dovresinde R_1 muqavimetinde qerqinliyin tesvirini $U_{R1}(p)$ tayin edin. $R_1=R_2=R$.



○
 $U_R(p) = U \frac{pL + R}{p^2L + 2pR}$

○ ...
 $U_R(p) = U \frac{pL + R}{2pL - 3pR}$


○ ...
 $U_R(p) = U \frac{R}{P^2RL + 3R}$

● ..
 $U_R(p) = U_R(p) = U \frac{pL + R}{2p^2L + pR}$

○
 $U_{R1}(p) = U \frac{pL + R}{2pL + pR}$

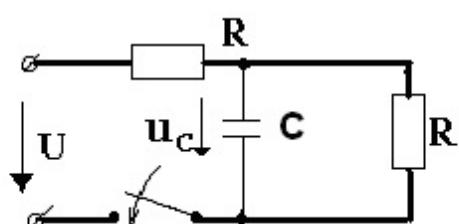681 .

Qosterilen sabit cereyan dovresinde tutumdaki qerqinliyin tesvirini $U_C(p)$ tayin edin.



..

$$U_C(p) = U \frac{pCR + 2}{p^2CR + p}$$

..

$$U_C(p) = U \frac{1}{p^2CR + 2p}$$

..

$$U_C(p) = U \frac{pCR + 1}{p^2CR + 2p}$$

..


$$U_C(p) = U \frac{pCR + 1}{p^2CR + p}$$

..

$$U_C(p) = U \frac{pR}{pCR + 2}$$

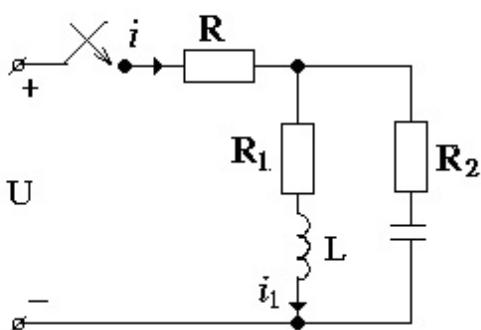682 .

Asaqlıdakı dovrede $U=100$ (V), $R=20$ (Om), $R_1=40$ (Om), $R_2=30$ (Om), $L=0,1$ (Hn) ve $C=100$ (mF) olarsa, R_1 - muqavimetinden axan cereyanın mecburi qiymətini i_{1M} ve $i(0)$ (komutasiya anımdakı) qiymətini teyin edin.



..

$$i(0)=2,5 \text{ (A)}, i_{1M}=0$$

..

$$i(0)=2 \text{ (A)}, i_{1M}=1,66 \text{ (A)}$$

..

$$i(0)=2,5 \text{ (A)}, i_{1M}=2 \text{ (A)}$$

..


$$i(0)=0, i_{1M}=2 \text{ (A)}$$

..

$$i(0)=0, i_{1M}=2,5 \text{ (A)}$$

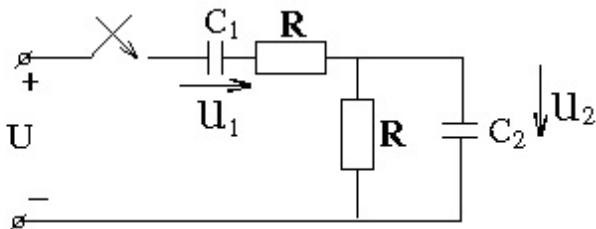683 .

Aşağıdaki dövrede $U=100$ (V), $R=10$ (Ω m), $C_1=100$ (μF) ve $C_2=200$ (μF) olarsa, C_2 -tutumundaki qerqinliyin qeyrəkləşmiş qiymətini $U_{2\text{QER}}$ ve C_1 -tutumundaki qerqinliyin komutasiya anindakı qiymətini $U_1(0)$ təyin edin.



$U_1(0)=0, U_{2\text{QER}}=0$

$U_1(0)=100$ (V), $U_{2\text{QER}}=0$


$U_1(0)=100$ (V), $U_{2\text{QER}}=100$ (V)

$U_1(0)=0, U_{2\text{QER}}=100$ (V)

$U_1(0)=10$ (V), $U_{2\text{QER}}=90$ (V)

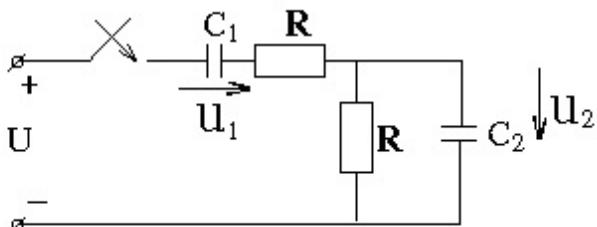684 .

Aşağıdaki dövrede $U=100$ (V), $R=10$ (Ω m), $C_1=100$ (μF) ve $C_2=200$ (μF) olarsa, C_1 -tutumundaki qerqinliyin qeyrəkləşmiş qiymətini $U_{1\text{QER}}$ ve C_2 -tutumundaki qerqinliyin komutasiya anindakı qiymətini $U_2(0)$ -ı təyin edin.



$U_{1\text{QER}}=0, U_2(0)=100$ (V)

$U_{1\text{QER}}=100$ (V) $U_2(0)=0$


$U_{1\text{QER}}=10$ (V), $U_2(0)=10$ (V)

$U_{1\text{QER}}=100$ (V), $U_2(0)=100$ (V)

$U_{1\text{QER}}=0, U_2(0)=0$

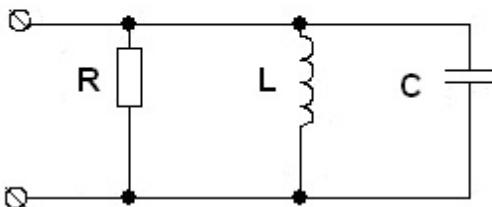685 .

Paralel birləşmiş R, L, C dovresi ucun Kirxhofun birinci qanunu esasında ani qiymətlərle yazılımış düzgün təhliliyi teyin edin.



...

$$i = gu + L \frac{du}{dt} + C \frac{du}{dt}$$

....

$$i = gu - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt$$

.....

$$i = gu + \frac{1}{L} \int u dt - C \frac{du}{dt}$$

..


$$i = gu + \frac{1}{L} \int u dt + C \frac{du}{dt}$$

....

$$i = Ru - \frac{1}{L} \int u dt + C \frac{du}{dt}$$

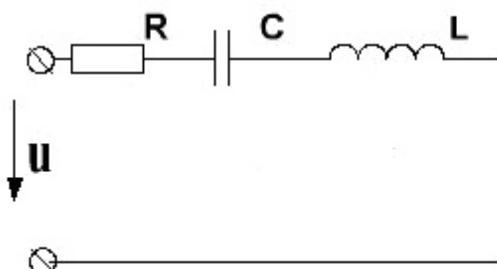686 .

Ardıcıl birləşmiş RLC dovresinde $r=10$ Om , $X_L=17,32$ Om, $X_C=7,32$ Om ve qırıq qerqinliyinin amplitudu $U_m=10$ V olarsa, dovreden keçen cərəyanın təsirədici qiymətini tapın.



I=0,1 A


I=0,5 A

I=0,8 A

I=0,7 A

I=1,2 A

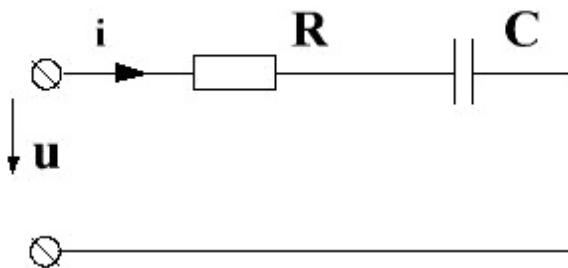687 Ardıcıl birləşmiş R,C-dən ibarət dövrədən $i=0,03 \sin 2000t$ (A) cərəyan keçir $R=100$ Om $C=5\text{m}\mu\text{F}$ olarsa kondensatorun elektrik sahəsinə toplanmış enerjinin amplitud qiymətini tapın.



$w_c = 22,5 \times 10^{-6} \text{ C}$


$w_c = 17,5 \times 10^{-6} \text{ C}$

$w_c = 18,2 \times 10^{-6} \text{ C}$

$w_c = 20 \times 10^{-6} \text{ C}$

$w_c = 15 \times 10^{-6} \text{ C}$

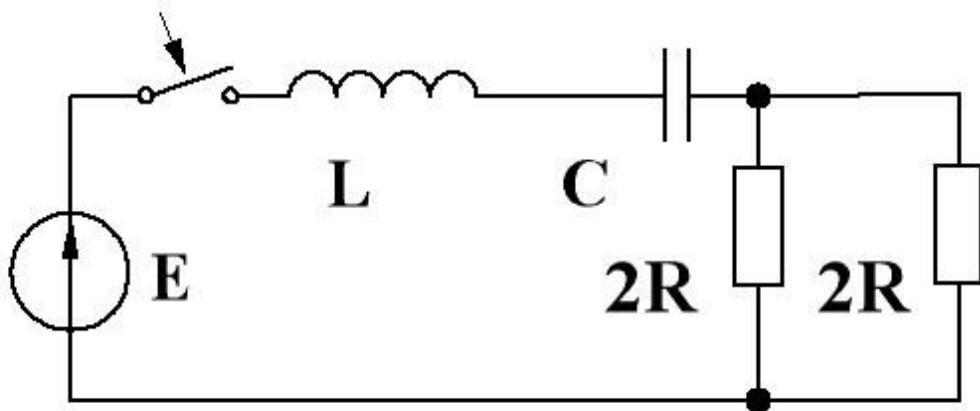688 Dövrənin xarakteristik müqaviməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



$p^2LC + p(RL+1) + RCL = 0$


$p^2LC + pCR + 1 = 0$

$p^2CR + pL^2R + R = 0$

$p^2LR + 3pC + 5R = 0$

$2p^2R + 3pCL + 1 = 0$

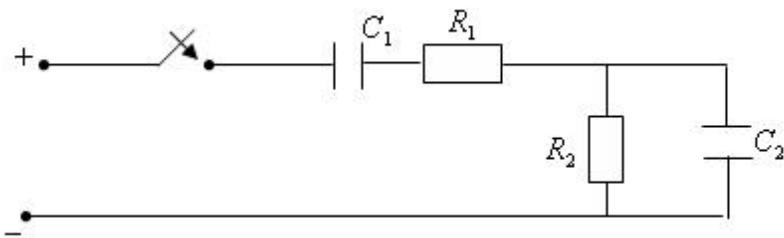689 Verilən elektrik dövrəsi üçün xarakteristik müqaviməti müəyyən edin.



.....

$$Z(p) = R_1 + \frac{1}{pC_1} + R_2 - \frac{1}{pC_2}$$

.....

$$Z(p) = \frac{P^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + P(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) + 1}{P C_1 (P C_2 R_2 + 1)}$$

.....

$$Z(p) = \frac{1}{pC_1} + R_1 + R_2 + \frac{1}{pC_2}$$


.....

$$Z(p) = \frac{1}{pC_1} + R_1 + \frac{P C_2 + R_2}{P C_2 + R_2}$$


.....

$$Z(p) = R_1 + \frac{1}{pC_1} + \frac{P C_1 \left(\frac{1}{pC_2} + R_2 \right)}{P C_1 + \frac{1}{pC_2} + R_2}$$

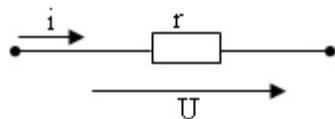
690 Aşağıdakılardan hansı gösterilen dövrənin operator ekvivalent sxemidir?




.....

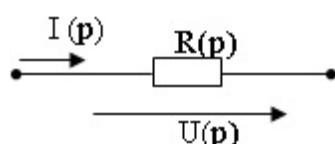


.....

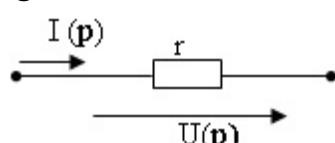


.....

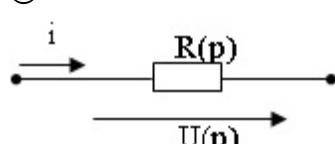







.....

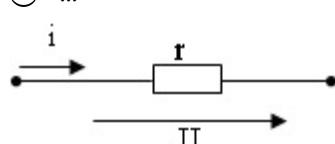




.....



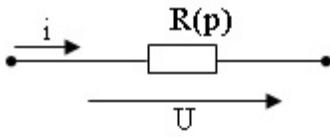


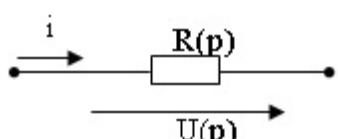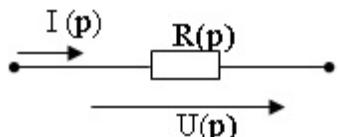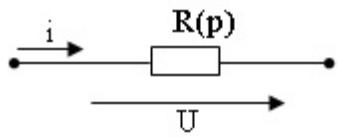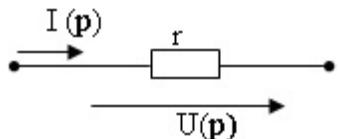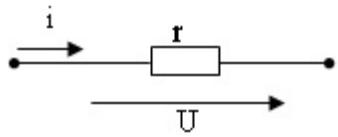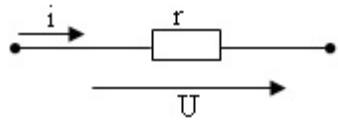691 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemi hansıdır ?



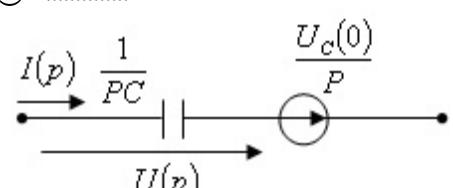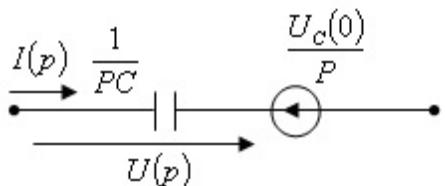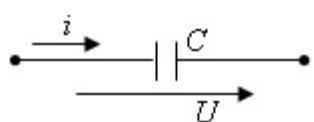
692 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemi hansıdır ?



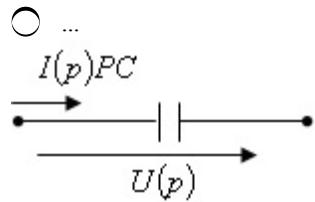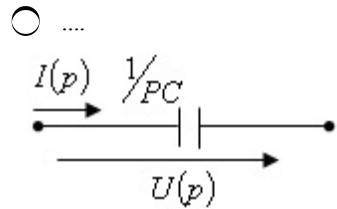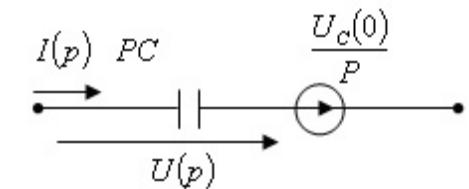

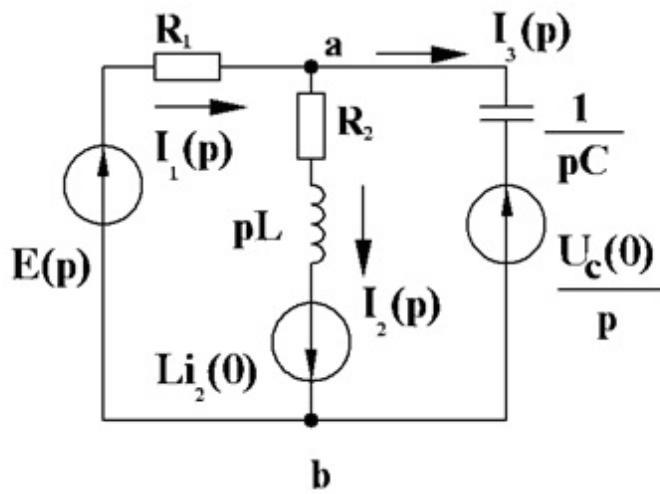693.

Verilmiş operator şəemi üçün «a» və «b» noqteleri arasında qərqiqliyin operator seklinde $U_{ab}(p)$ ifadesini müəyyən edin.



....
 $U_{ab}(p) = \frac{E + U_c - Li_2(0)}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + PC} + PC}$

$U_{ab}(p) = \frac{\frac{E}{P} \cdot \frac{1}{R_1} - Li_2(0) \frac{1}{R_2 + PL} + \frac{U_c(0)}{P} PC}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + PL} + PC}$

$U_{ab}(p) = \frac{E + U_c(0) \frac{1}{PC} + Li_2(0)}{\frac{E}{R_1} + \frac{U_c(0)}{PC} + R_2 + PL}$


$$U_{ab}(P) = \frac{ER_1 + U_c(0) \frac{1}{PC} - Li_2(0) \frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + PL} + PC}$$

...

$$U_{ab}(P) = \frac{\frac{E}{P} \cdot \frac{1}{R_1} + \frac{Li_2(0)}{R_2} + \frac{U_c(0)}{P} C}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{C}{P}}$$

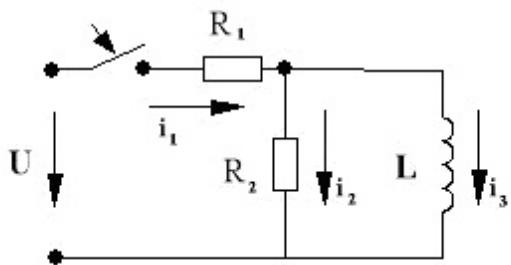694 .

Dovrede $R_1=9$ Om , $R_2=1$ Om, $L=1$ Hn, $U=100$ V. Aşar baqlanıqda i1 cereyanının operator seklinde ifadesini müeyyen edin.



...

$$I_1(p) = \frac{100(9+p)}{p(1+p)}$$

.....

$$I_1(p) = \frac{100(10+2p)}{p(9+p)}$$

...

$$I_1(p) = \frac{100}{10+p}$$

...

$$I_1(p) = \frac{100}{9+2p}$$

..

$$I_1(p) = \frac{100(1+p)}{p(9+10p)}$$

695 Aşağıdakı ifadələrdə düzgün yazılmış Laplas çevrilməsi tənliyini təyin edin.

..

$$F(P) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

..

$$F(P) = \int_0^{\infty} f(t) dt$$

..

$$F(P) = \int_a^b e^{-pt} dt$$







.....

$$F(P) = \int [f(t) + e^{-pt}] dt$$


..

$$F(P) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-Pt} dt$$

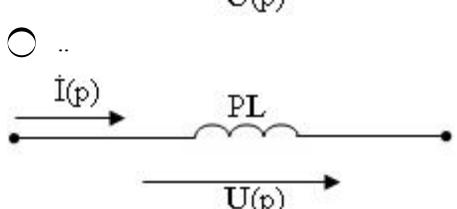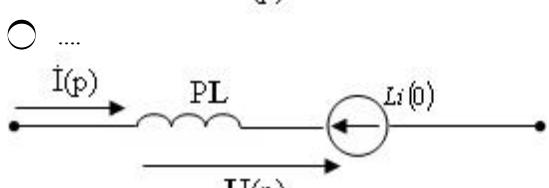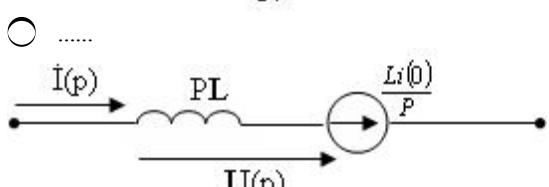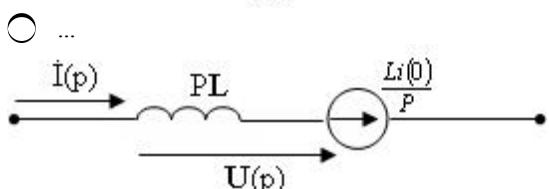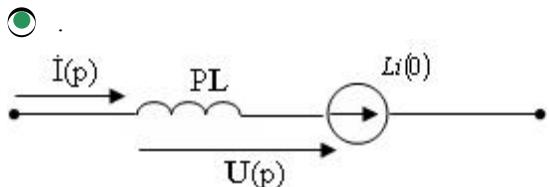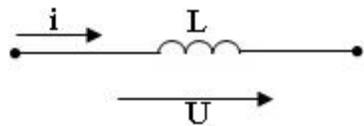696 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemi hansıdır ?



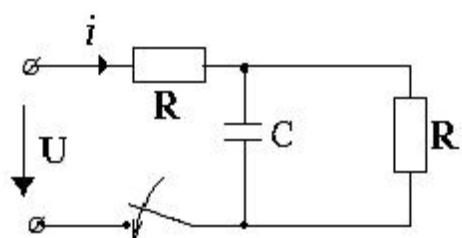697 Göstərilən dövrədə i cərəyanın operator təsvirini $I(p)$ təyin edin



$I(p) = U \frac{pCR^2 + 2R}{p^2CR + p}$

$I(p) = U \frac{pCR + 1}{p^2CR^2 + p2R}$

.....

$$I(p) = U \frac{1}{p^2 CR^2 + p 2R}$$


.....

$$I(p) = U \frac{1}{p^2 CR^2 + p R}$$

.....

$$I(p) = U \frac{pCR + 3}{p^2 CR + 3p}$$

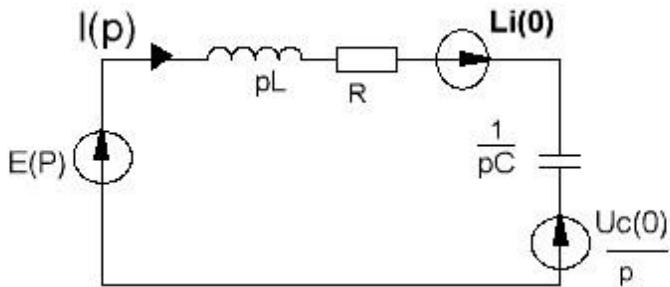698 Verilmiş elektrik dövrəsinin operator əvəz sxemi üçün Om qanununun düzgün ifadəsini təyin edin.



.....

$$I(p) = \frac{E(p) - Li(0) + \frac{1}{Cp}}{R + Lp - \frac{U_c(0)}{p}}$$

.....

$$I(p) = \frac{E(p) + Li(0) - \frac{U_c(0)}{p}}{R + Lp + \frac{1}{Cp}}$$

.....

$$I(p) = \frac{E(p) - Li(0)}{R + Lp + \frac{1}{Cp} - \frac{U_c(0)}{p}}$$


.....

$$I(p) = \frac{E(p) + Li(0) - \frac{U_c(0)}{p}}{\sqrt{R^2 + (Lp)^2 + \left(\frac{1}{Cp}\right)^2}}$$

.....

$$I(p) = \frac{E(p)}{R + Lp + Li(0) + \frac{1}{Cp} + \frac{U_c(0)}{p}}$$

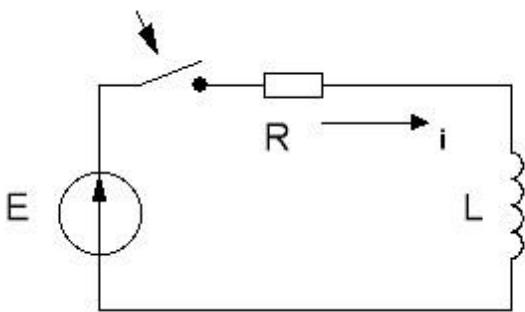699 Dövrədə keçid prosesi olduqda, cərəyanın operator ifadəsini müəyyən edin.



$I(p) = \frac{E/p + 1}{R + pL}$


$I(p) = \frac{E}{p(R + pL)}$

$I(p) = \frac{E + U_L}{2R + pL}$

$I(p) = \frac{(E_1 + iR)(R + pL)}{R \cdot pL}$

$I(p) = \frac{E}{R + pL}$

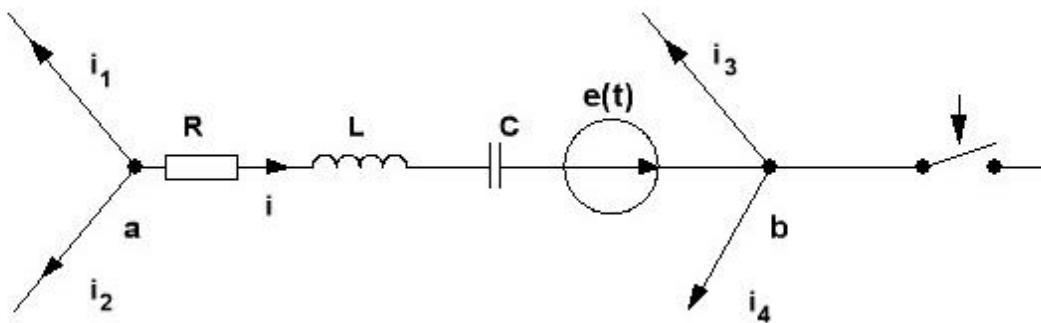700 Elektrik dövrəsinin göstərilən budağı üçün Om qanunu operator şəklində hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



$I(p) = \frac{U_{ab}(p) - Li(0) - \frac{U_c(0)}{p} - E(p)}{Z(p)}$

$I(p) = \frac{U_{ab}(p) - E(p)}{Z(p)}$

$I(p) = \left(E(p) + Li(0) + \frac{U_c(0)}{p} \right) Z(p)$

$U_{ab}(p) = I(p) \left(R + pL + \frac{1}{pC} \right)$

$$\odot \quad .$$

$$I(p)=\frac{U_{\omega}(p)+Li(0)-\frac{U_C(0)}{p}+E(p)}{Z(p)}$$