

# 1302Y\_AZ\_Q2017\_Qiyabi\_Yekun imtahan testinin sualları

## Fənn : 1302Y Dövrələr nəzəriyyəsi

1 test

B ცეპи  $u(t) = U_m \sin \omega t$  и  $x_i > x_e$ . Какое из выражений неверное?

- c  
D)  $u_c(t) = U_{mC} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)$
- b  
Ж)  $u_L(t) = U_{mL} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)$
- a  
A)  $i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$

2 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: R1=30Om, R2=20 Om müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 18 Om
- 0.7 Om
- 36 Om
- 12 Om
- 2 Om

3 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: R1=4Om, R2=6Om müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 36 Om
- 0.7 Om
- 2 Om
- 24 Om
- 2.4 Om

4 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: R1=20Om, R2=20 Om müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 18 Om
- 10 Om
- 36 Om
- 0.7 Om
- 2 Om

5 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: R1=10Om, R2=10 Om müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 18 Om
- 36 Om
- 0.7 Om
- 2 Om
- 5Om

6 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş: R1=5Om, R2=5Om müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 2.5 Om

- 18 Om
- 2 Om
- 0.7 Om
- 36 Om

7 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş:  $R_1=2\text{Om}$ ,  $R_2=3 \text{ Om}$  müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 36 Om
- 1,2 Om
- 18 Om
- 2 Om
- 0.7 Om

8 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş:  $R_1=1\text{Om}$ ,  $R_2=1 \text{ Om}$  müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.


- 18 Om
- 0,5 Om
- 36 Om
- 0.7 Om
- 2 Om

9 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş:  $R_1=30\text{Om}$ ,  $R_2=30\text{Om}$  müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 65 Om
- 15 Om
- 60 Om
- 900 Om
- 2 Om

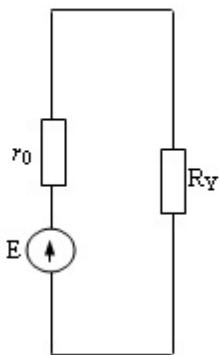10 .

Vərilmis sxemde  $R_y$  yük müqavimətindəki P qucunu təyin etmeli.



- $P=UI$
- ...
- $P = \frac{E^2(r_0 + R_y)}{R_y^2}$
- ...
- $P = \frac{E^2}{R_y}$
- ...
- $P = \frac{E^2 R_y}{(r_0 + R_y)^2}$
- .....

$$P = \frac{E^2 R_y}{(r_0 - R_y)^2}$$

11 Elektrik dövrəsinin hansı iş rejimləri vardır?

- Yüksüz işləmə,yüklü,qısa qapanma
- Yüksüz işləmə və qısa qapanma
- Yüklü,qısaqapanma,güclü
- Qısa qapanma,fırlanma,güclənmə
- Yüksüz işləmə,güclü,qısa qapanma

12 .

$g_1, g_2, g_3$  keciciklerinin ardıcıl birləşmesində elektrik dovresinin ümumi keciciliyinin ifadəsi hansıdır?

...

$$g = \frac{g_1 g_2 + g_3}{g_2 g_3 + g_1 g_3 + g_1 g_2}$$

- Düzgün cavab yoxdur.
- ....

$$g = \frac{g_1 g_2 g_3}{g_2^2 g_3 + g_1 g_3 + g_1 g_2}$$

...

$$g = \frac{g_1 + g_2 + g_3}{g_1 g_2 + g_1 g_3 + g_2 g_3}$$

..

$$g = \frac{g_1 g_2 g_3}{g_2 g_3 + g_1 g_3 + g_1 g_2}$$

13 .

$g_1, g_2, g_3$  keciciklerinin paralel birləşmesində elektrik dovresinin ümumi keciciliyinin ifadəsi hansıdır?

- Düzgün cavab yoxdur
- ..

$$g = g_1 + g_2 + g_3$$

...

$$g = \frac{1}{g_1} + \frac{1}{g_2} + \frac{1}{g_3}$$

...

$$g = \frac{1}{g_1} + \frac{1}{g_2} + g_3$$

....

$$g = \frac{1}{g_1} + g_2 + g_3$$

14 R1,R2,R3 müqavimətlərinin paralel birləşməsində elektrik dövrəsinin ümumi müqavimətinin ifadəsi hansıdır?

...

$R = \frac{R_1 R_2^2 R_3}{R_2^2 R_3^2 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$

$R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$

Düzgün cavab yoxdur.

...  
 $R = \frac{R_1^2 R_2^2 R_3^2}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$

...  
 $R = \frac{R_1 R_2 + R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$

15  $R_1, R_2, \dots, R_n$  müqavimətlərinin ardıcıl birləşməsi zamanı dövrədəki gərginlik düşgüsünün ifadəsini yazmalı

...  
 $U = R_1^2 I + R_2^2 I + \dots + R_n^2 I$

...  
 $U = R_1^2 I + R_2^2 I + \dots + R_n^2 I$

...  
 $U = R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I$

...  
 $U = R_1 I + \frac{R_2}{R_1} I + \dots + \frac{R_n}{R_1} I$

Düzgün cavab yoxdur.

16  $R_1, R_2, \dots, R_n$  müqavimətlərin ardıcıl birləşməsində dövrənin ümumi müqavimətinin ifadəsi necə təyin edilir?

...  
 $R = R_1 + R_2 + \frac{R_3}{n} + \dots + R_n$

...  
 $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

...  
 $R = \frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2} + \dots + \frac{1}{R_n^2}$

Düzgün cavab yoxdur.

...  
 $R = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

17 Aktiv müqaviməli gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

...  
 $U = (R + I)$

...  
 $U = RI$

.....  
.....

$$U = (3I + R)$$

...

$$U = (R - 2I)$$

...

$$U = R/I$$

18 Aktiv müqavimət nəyə deyilir?

- Elektrik enerjisini kimyavi enerjiyə çevirən dövrə elementinə
- Elektrik enerjisini istilik enerjisinə çevirən dövrə elementinə
- Elektrik enerjisini sürətlə yayan dövrə elementinə
- Elektrik enerjisini işçilər arasında paylayan dövrə elementinə
- Elektrik enerjisini fiziki enerjiyə çevirən dövrə elementinə

19 Sabit cərəyan dövrəsinin elementləri hansılardır?

- Drossel
- Enerji mənbəyi, ölçü cihazları, kommutasiya aparatları və s.
- Kondensator batareyası
- İnduktiv sarğac
- Ölçü cihazları

20 İslədiciilərin növündən asılı olaraq elektrik dövrəsi necə adlanır?

- Qeyri – sinusoidal cərəyanlı
- Dəyişən cərəyanlı
- Aktiv, induktiv və tutum müqavimətli
- Sabit cərəyanlı
- Standart tezlikli

21 İslədiciilərin göstəricisi nədən aslidir?

- Cihazların dəqiqlik sinfindən
- Onların müqaviməti, induktivliyi və tutumundan
- Dövrədən axan cərəyanın qiymətindən
- Dövrədəki gərginlikdən
- İslədiciilərin sayından

22 Sabit cərəyan dövrəsi nəyə deyilir?

- Zamandan asılı olaraq qiymətcə sabit, istiqamətcə dəyişənə
- Dövrədə yaradılan elektrik cərəyanı zamandan asılı olmayaraq qiymət və istiqamətcə dəyişməz qalana
- Zamandan asılı olmayaraq qiymətcə sabit, istiqamət və tezliyini dəyişənə
- Zamandan asılı olmayaraq qiymətcə eks fazada olana
- Zamandan asılı olmayaraq qiymətcə maksimum olana

23 Elektrik dövrəsində enerjinin mənbədən İslədiciyə ötürülməsini qiymətcə xarakterizə edən fiziki kəmiyyət nədir?

- Tezlik
- Faza bucağı
- Müqavimət
- Cərəyan
- Gərginlik

24 Elektrik dövrəsinin elementləri necə adlanır?

- Elektrik açarları aktiv, cihazlar passiv

- Elektrik quğuları və birləşdirici naqillər aktiv
- Birləşdirici naqillər aktiv, ölçü cihazları passiv
- Dövrədəki elektrik cihazları aktiv, birləşdirici naqillər passiv
- Elektrik enerji mənbəyi, aktiv işlədicilər, passiv işlədicilər

25 Elektrik dövrəsinin daxilində enerji mənbəyi və işlədicilərin sayı neçə ola bilər?

- Bir mənbə üç işlədici
- Üçdən çox
- Üç mənbə iki işlədici
- Bir və yaxud bir neçə
- İki mənbə üç işlədici

26 Elektrik dövrələrində elementlər necə göstərilir?

- Şərti işaretlərlə
- Elektrik avadanlıqlarının zavod nömrəsi ilə
- Cihazların dəqiqlik sinfi ilə
- Birləşdirici naqillərin markası ilə
- Cihazların sistemi ilə

27 Müqavimət, induktivlik və tutumun ölçü vahidləri düzgün olan bəndi təyin etməli.


- müqavimət - Farad (F), induktivlik- Om, tutum - Henri (Hn)
- müqavimət – Om, induktivlik- Henri (Hn), tutum – Farad (F)
- müqavimət - Henri (Hn), induktivlik- Om, tutum – Farad (F)
- müqavimət - Om, induktivlik- Henri (Hn), tutum – Henri (Hn)
- müqavimət - Farad (F), induktivlik- Henri (Hn), tutum – Om

28 Elektrik dövrəsində cərəyanı, gərginliyi və gücü hansı cihazlarla ölçürler.

- cərəyan- ampermetr, gərginlik-voltmetr, güc- wattmetr
- cərəyan- ampermetr, gərginlik- wattmetr, güc- wattmetr
- cərəyan- voltmetr, gərginlik-vattmetr, güc- ampermetr
- cərəyan- ampermetr, gərginlik- wattmetr, güc- voltmetr
- cərəyan- wattmetr, gərginlik-voltmetr, güc- ampermetr

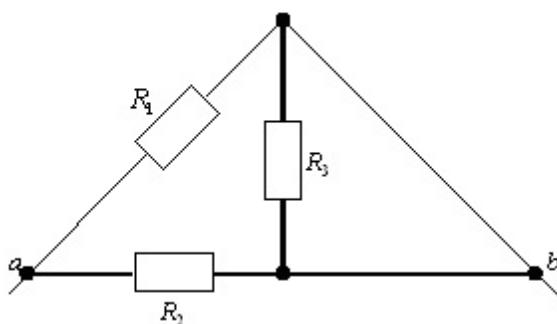29 .

$$R_1 = 30 \text{ (Om)}, R_2 = 20 \text{ (Om)}, R_3 = 10 \text{ (Om)}, R_{ab} = ?$$



$R_{ab} = 12 \text{ (Om)}$

$R_{ab} = 20 \text{ (Om)}$

.....

**$R_{ab} = \infty$**


.....

$$R_{ab} = 5 \text{ (Om)}$$

..  
 $R_{ab} = 15 \text{ (Om)}$

30
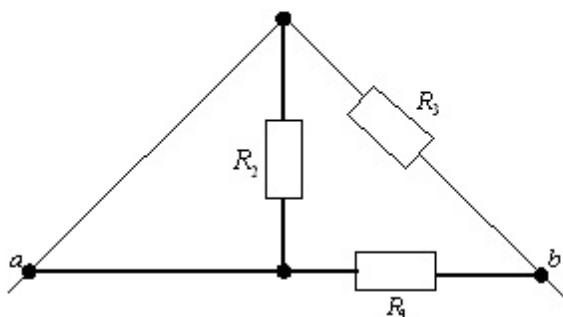
$$R_1 = 10 \text{ (Om)}, R_2 = 20 \text{ (Om)}, R_3 = 10 \text{ (Om)}, R_{ab} = ?$$



..  
 $R_{ab} = 5 \text{ (Om)}$

..  
 $R_{ab} = 15 \text{ (Om)}$


..  
 $R_{ab} = 20 \text{ (Om)}$

..  
 $R_{ab} = 25 \text{ (Om)}$

..  
 **$R_{ab} = 0$**

31
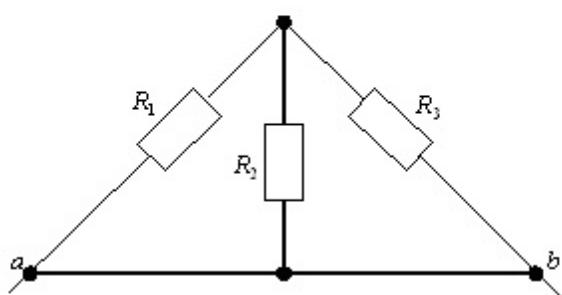
$$R_1 = 10 \text{ (Om)}, R_2 = 20 \text{ (Om)}, R_3 = 10 \text{ (Om)}, R_{ab} = ?$$



..  
 $R_{ab} = 40 \text{ (Om)}$

..  
 $R_{ab} = 25 \text{ (Om)}$

..  
 **$R_{ab} = \infty$**


..  
 $R_{ab} = 20 \text{ (Om)}$

..

$$R_{ab} = 0$$

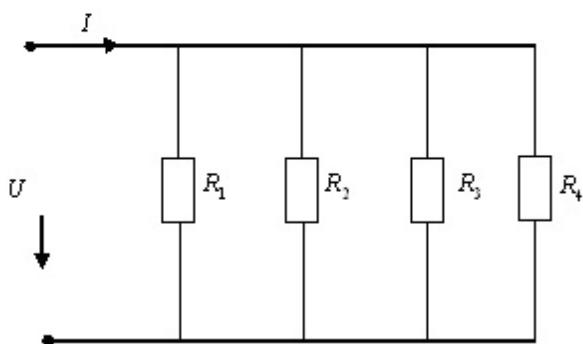32 .

Verilmiş dövrede  $U = 220\text{V}$ ,  $R_1 = 100\text{ Om}$ ,  $R_2 = 150\text{Om}$ ,  $R_3 = 80\text{Om}$ ,  $R_4 = 750\text{ Om}$  olarsa, umumi qoldakı  $I$  cereyanını ve menbenin  $P$  qucunu tapmali.



$I = 4,94\text{ A}$        $P = 2,52\text{kVt}$

$I = 6,71\text{A}$        $P = 1,476\text{kvt}$


$I = 5,62\text{A}$        $P = 2,321\text{kvt}$

$I = 10,12\text{ A}$        $P = 6,84\text{kvt}$

$I = 4,32\text{ A}$        $P = 10\text{kvt}$

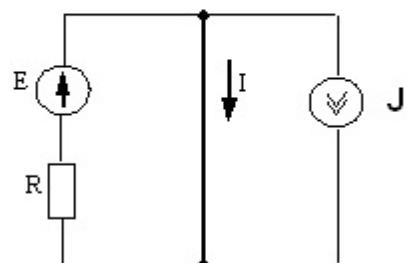33 .


$E = 20\text{V}$ ,  $R_E = 100\text{ Om}$ .  $J = 0,2\text{ A}$ .  $I = ?$



- 0  
 1A  
 0,8A  
 0,4 A  
 0,2A

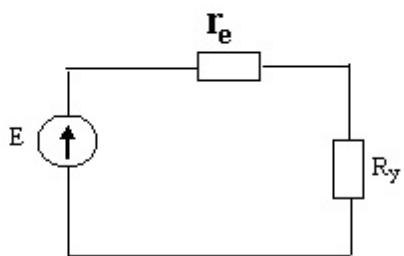34 .


$E=50V$ ,  $r_e = 150 \Omega$ .  $R_y$ -nin hansı qiymetinde maksimum qızıl serf olunur?



- 50
- 200
- 100
- 75
- 150

35 .


$R_{\text{ax}}=?$

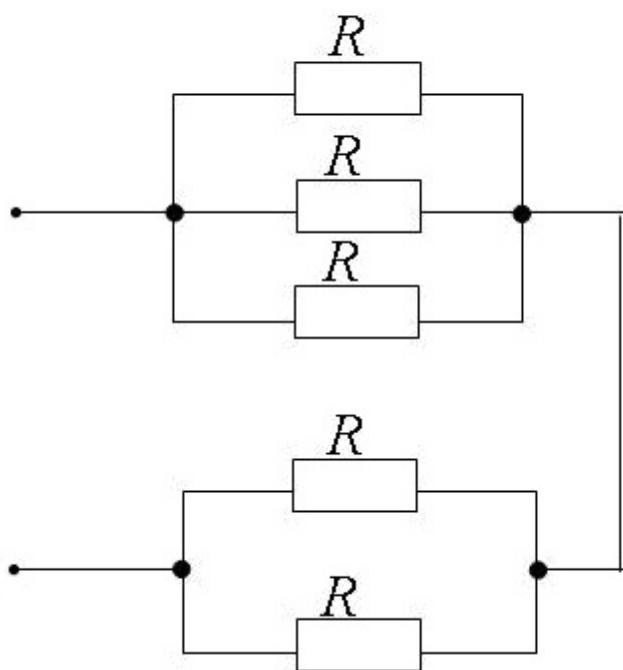

- .....
- $\frac{6}{7}R$
- ..
- $\frac{5}{6}R$
- ...
- $\frac{4}{3}R$
- ..
- $\frac{4}{5}R$

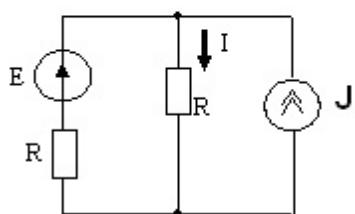36 .


Verilir.  $E = 10 \text{ V}$ ,  $J = 0,1 \text{ A}$ ,  $R = 50 \Omega\text{m}$ .  $I = ?$



- 0,5
- 0,15
- 0,05
- 0,075
- 0,1

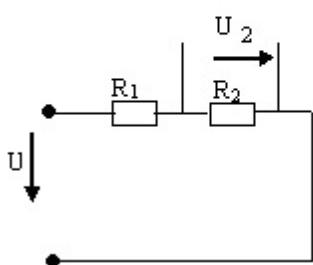37 .


Verilir.  $R_1 = 30 \Omega\text{m}$ ,  $U = 125 \text{ V}$ ,  $U_2 = 50 \text{ V}$ .  $R_2 = ?$



- 20  $\Omega\text{m}$
- 25  $\Omega\text{m}$
- 30  $\Omega\text{m}$
- 10  $\Omega\text{m}$
- 15  $\Omega\text{m}$

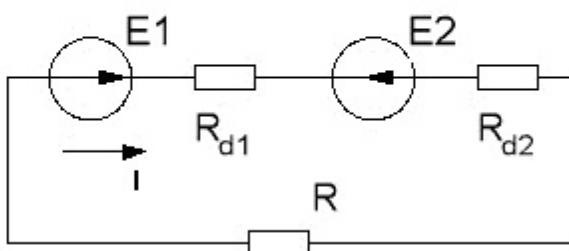38 .

$E_1 = 300 \text{ (V)}$ ,  $E_2 = 200 \text{ (V)}$ ,  $R_{d1} = 3 \text{ (\Omega m)}$ ,  $R_{d2} = 7 \text{ (\Omega m)}$ ,  $R = 10 \text{ (\Omega m)}$ .  $E_1$  menbeyinin dövreye verdiği queu  $P_1$  teyin edin.



- .....  $P_1 = 500 \text{ (Vt)}$
- .....  $P_1 = 200 \text{ (Vt)}$
- ..


$P_i = 1500 \text{ (Vt)}$

$P_i = 1000 \text{ (Vt)}$

$P_i = 4000 \text{ (Vt)}$

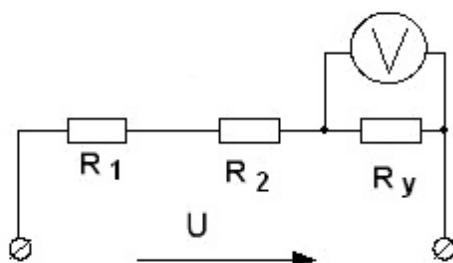39.

$U = 200 \text{ (V)}$ ,  $R_i = 40 \text{ (Om)}$ ,  $R_y = 10 \text{ (Om)}$ . Voltmetrin qostericisinin 20 (V) olması ucun  $R_2$ -in qiymeti nece olmalıdır?



$R_2 = 50 \text{ (Om)}$

$R_2 = 200 \text{ (Om)}$


$R_2 = 40 \text{ (Om)}$

$R_2 = 120 \text{ (Om)}$

$R_2 = 10 \text{ (Om)}$

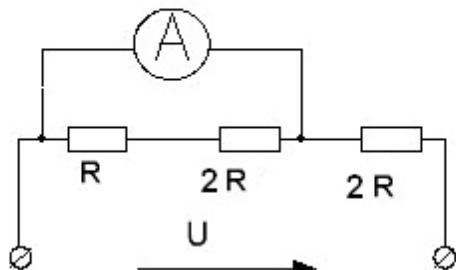40.

$R = 10 \text{ (Om)}$ ,  $U = 200 \text{ (V)}$ . Ampermetrin qosterisini teyin edin.



1(A)

5(A)


12(A)

2(A)

10(A)

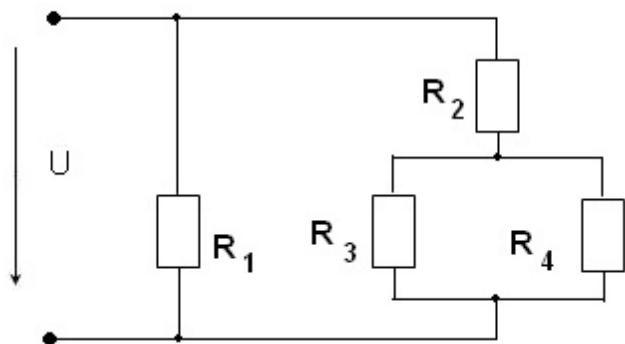41.


Qosterilmis dovrede  $R_1 = 50(\Omega)$ ,  $R_2 = 10(\Omega)$ ,  $R_3 = 40(\Omega)$ ,  $R_4 = 60(\Omega)$ ,  $I_4 = 2(A)$ . I cereyani ve qiris U qerqinliyini tapmali.



- I=8,4(A) U=120(V)
- I=5(A) U=170(V)
- I=3(A) U=120(V)
- I=3,4(A) U=120(V)
- I=8,4(A) U=170(V)

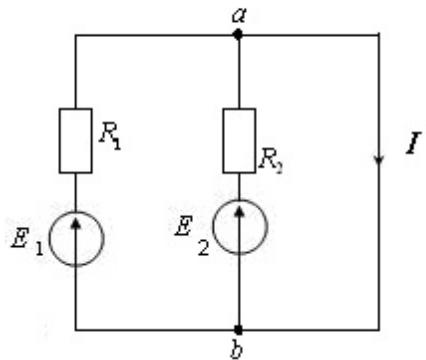42 .


Qosterilmis dovrede  $E_1 = 100(V)$ ,  $E_2 = 200(V)$ ,  $R_1 = 50(\Omega)$ ,  $R_2 = 25(\Omega)$ -dur. I cereyani ve  $U_{AB}$  qerqinliyi tapmali.



- I=10(A) .....  $U_{AB}=100(V)$
- I=10(A) .....  $U_{AB}=75(V)$
- I=4(A) .....  $U_{AB}=50(V)$
- I=6(A) .....  $U_{AB}=0(V)$
- I=10(A) .....  $U_{AB}=0(V)$

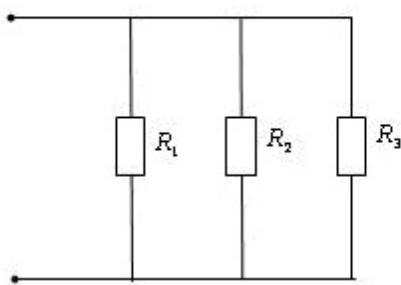43 .


Qosterilmis dovrede  $R_1=10(\Omega)$ ,  $R_2=20(\Omega)$ ,  $R_3=30(\Omega)$ -dir.  $R_3$  muqaviminde serf olunan quc  $P_3=270(Vt)$ -dir. Sxemin P tam qucunu tapmali.



- P= 675(Vt)
- P= 405(Vt)
- P= 810(Vt)
- P= 1485(Vt)
- P= 540(Vt)

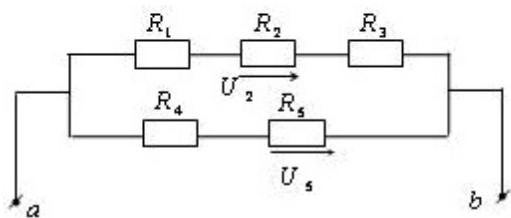44 .


Qosterilmis dovrede  $U_2=60(V)$ ,  $R_1=10(\Omega)$ ,  $R_2=20(\Omega)$ ,  $R_3=30(\Omega)$ ,  $R_4=40(\Omega)$ ,  $R_5=50(\Omega)$ -dur. Us qerqinlik dusqusunu tapmali.



- .....  $U_s=180(V)$
- .....  $U_s = 60(V)$
- ...  $U_s=50(V)$
- ..  $U_s=100(V)$
- .....  $U_s=150(V)$

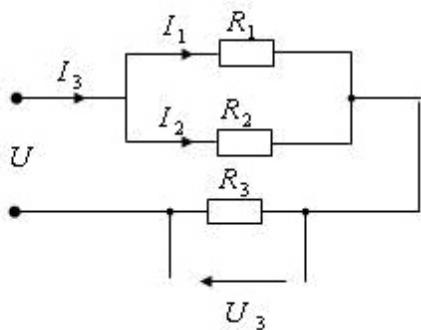45 .

Sekilde qosterilen dovrede  $R_2$  muqavimetiinde yaranan cereyanı ve qucu teyin etmeli.  
 $U_3 = 100 \text{ V}$ ,  $R_1 = 6 \Omega$ ,  $R_2 = 9 \Omega$ ,  $R_3 = 10 \Omega$ ,  $I_2 = ?$   $P_2 = ?$



$I_2 = 5 \text{ A}$   $P_2 = 200 \text{ Wt}$

$I_2 = 4 \text{ A}$   $P_2 = 144 \text{ Wt}$


$I_2 = 4 \text{ A}$   $P_2 = 120 \text{ Wt}$

$I_2 = 10 \text{ A}$   $P = 160 \text{ Wt}$

$I_2 = 6 \text{ A}$   $P_2 = 110 \text{ Wt}$

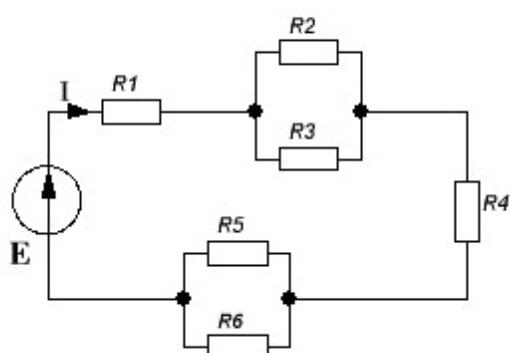46 .

Verilmiş dovrede  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 20 \Omega$ ,  $E = 90 \text{ V}$  olarsa,  $I$  cereyanını ve dovrenin  $P$  qucunu teyin etmeli.



$I = 1,5 \text{ A}$ ,  $P = 472,5 \text{ Wt}$

$I = 0,75 \text{ A}$ ,  $P = 67,5 \text{ Wt}$


$I = 1,5 \text{ A}$ ,  $P = 135 \text{ Wt}$

$I = 0,75 \text{ A}$ ,  $P = 135 \text{ Wt}$

$I = 0,74 \text{ A}$ ,  $P = 270 \text{ Wt}$

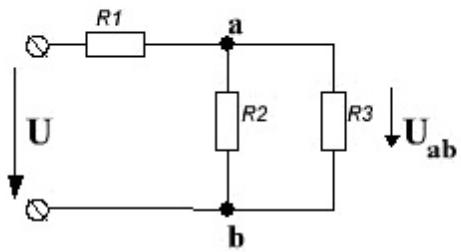47 .


Verilmis dovrede  $U_{AB}=120V$ ,  $R_1=20\text{ Om}$ ,  $R_2=30\text{ Om}$ ,  $R_3=40\text{ Om}$  olduguqda,  $U$ -nu teyin etmeli.



- 200V
- 260 V
- 180V
- 160V
- 100V

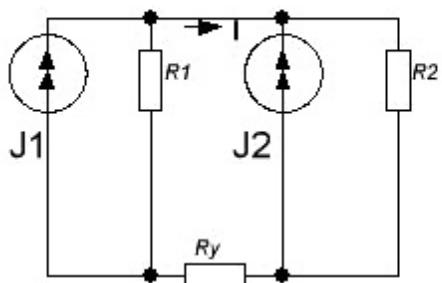48 .


$J_1=200\text{ (A)}$ ,  $J_2=100\text{(A)}$ ,  $R_1=2\text{ (Om)}$ ,  $R_2=1\text{(Om)}$ ,  $R_y=7\text{ (Om)}$ . Dovrede  $I$  cereyanini teyin edin.



- 15 (A)
- 20 (A)
- 12(A)
- 30 (A)
- 40 (A)

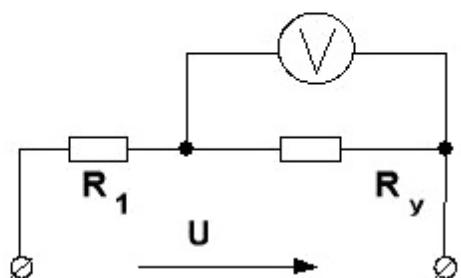49 .

$U=220\text{ (V)}$ ,  $R_y=20\text{ (Om)}$ . Voltmetrin qostericisinin 10 (V) olmasi ucun  $R_1$ -in qiymeti nece olmalıdır?




- ...  
 $R_1=380\text{(Om)}$
- .....  
 $R_1=200\text{(Om)}$

.....  
 $R_i = 100 \text{ (Om)}$

.....  
 $R_i = 420 \text{ (Om)}$

.....  
 $R_i = 480 \text{ (Om)}$

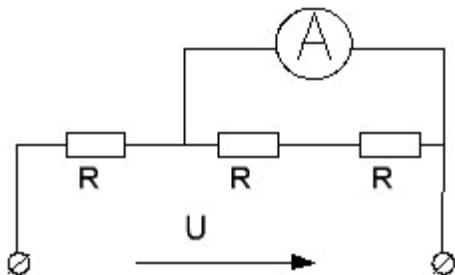50  $R=30 \text{ (Om)}$ ,  $U=150 \text{ (V)}$ . Ampermetrin göstərişini təyin edin.



.....  
 $3 \text{ (A)}$   
 ..  
 $\frac{5}{3} \text{ (A)}$

.....  
 $4 \text{ (A)}$   
 .....  
 $5 \text{ (A)}$   
 ..  
 $\frac{5}{2} \text{ (A)}$

51 İnduktivlik elementi hansı növ enerjini özündə toplayır

- istilik enerjisini
- kinetik enerjini
- elektrik sahəsinin enerjisini
- maqnit sahəsinin enerjisini
- potensial enerjini

52 .

Sabit cərəyan dovrusunda bucaq tezliyi  $\omega$  neyə berabərdir

.....

$$\omega = 50 \frac{\text{rad}}{\text{sən}}$$

..

$$\omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{sən}}$$

.....  
 $\omega = \infty$

..

.....  
 $\omega = 0$

.....

$$\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{sən}}$$

53 Tutumda cərəyanın ani qiymətini təyin edin.

.....

$$i = \frac{u}{R}$$

 ..

$$i_c = i_c + i_R$$

 ..

$$i_c = \frac{1}{C} \int i dt$$

 ..

$$i = C \frac{du_c}{dt}$$

 ..

$$i = \frac{P_c}{u_c}$$

54 Aktiv gücün gösterilən ifadələrindən hansı düzdür?

.....  

$$P=U^2 I$$

.....  

$$P= U^2 R$$

.....  

$$P= I^2 R$$

.....  


$$P= I^2 R$$

.....  

$$P=UIR$$

55 .

Verilmiş dövredə  $P_2$  gücünü təyin etməli.  $I = 3A$ ,  $R_1 = 5\text{ Ohm}$ ,  $R_2 = 10\text{ Ohm}$

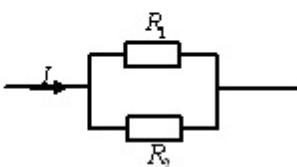 .....

$$P_2 = 45Vt$$

 .....

$$P_2 = 40Vt$$

 .....

$$P_2 = 90Vt$$

 .....

$$P_2 = 10Vt$$

 .....

$$P_2 = 135Vt$$


56 Ardıcıl birleşmiş üç eded müqavimət ucun  $P_1 > P_2 > P_3$  olarsa, hansı müqavimət daha böyük qiymətə malikdir

 ..... R2 müqaviməti ..... R3 müqaviməti ..... güc müqavimətdən asılı deyil


- bərabərdirlər  
 R1 müqaviməti

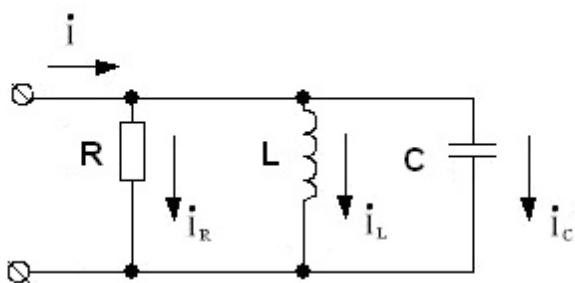57.


Dövri vəcun hansı vektor diaqramı düzəndir?  $x_c < x_L$






- .....

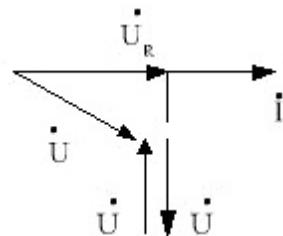

- ..

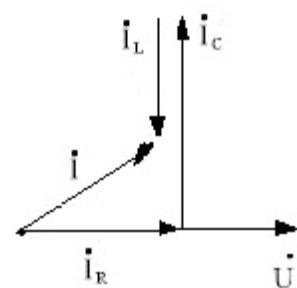

- ...

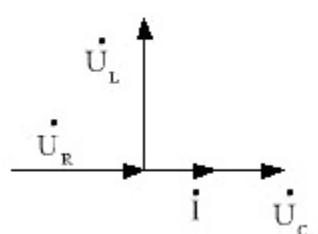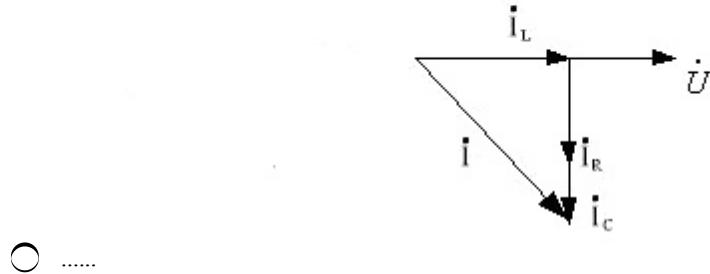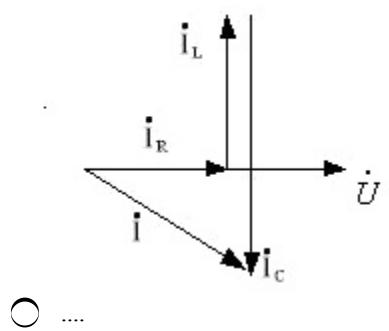

58 R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>,R<sub>3</sub> qarışq birləşmiş müqavimətlərdən ibarət elektrik dövrəsində gərginliyin tarazlıq tənliyi necə olar? (R<sub>1</sub> dövrəyə ardıcıl, R<sub>2</sub>,R<sub>3</sub> isə paralel birləşib)

..

$$U_{\text{təm}} = R_1 \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

..

$$U_{\text{təm}} = R_1 \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

Düzgün cavab yoxdur.

....

$$U_{\text{im}} = R_1^2 \frac{R_2}{R_3 + R_2} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

...

$$U_{\text{im}} = R_1 \frac{R_2^2}{R_2^2 + R_3} I = U_{\text{ard}} + U_{\text{parallel}}$$

59 Sabit cərəyan elektrik dövrəsində paralel birləşmiş:  $R_1=12 \text{ Om}$ ,  $R_2=24 \text{ Om}$  müqavimətlərinin ekvivalent müqavimətini tapın.

- 36 Om
- 8 Om
- 18
- 2 Om
- 0.5 Om

60 r müqavimətindən bir period ərzində (T) keçən dəyişən cərəyanın gördüyü tam işin ifadəsini yazmalı

- Doğru cavab yoxdur
- ...

$$A = r^2 \int_0^T i^2 dt$$

...

$$A = \frac{1}{r^2} \int_0^T i^2 dt$$

...

$$A = \frac{1}{r^2} \int_0^T i^2 dt$$

...

$$A = r \int_0^T i^2 dt$$

61 Elektrik hərəkət qüvvəsi nədir?

- Mənbənin aldığı enerji
- Mənbənin içərisində xarici enerji elektrik enerjisini çəvrilən zaman vahid elektrik miqdarının aldığı enerji
- Mənbənin daxili və xarici enerjilərinin cəmi
- Mənbənin aldığı xarici enerji
- Mənbənin aldığı daxili enerji

62 Ayrı-ayrı elementlərin və ya bütövlükdə elektrik dövrəsinin iş rejimini xarakterizə edən nədir?

- işlədicilərin tələb etdiyi gücün qiyməti
- cərəyan və gərginliyin qiymətləri
- müqavimətin qiyməti
- elementin tutumu
- elementin induktivliyi

63 Cərəyanın sabit yaxud dəyişən olması nədən asılıdır?


- Dövrənin sıxaclarına tətbiq edilən gərginliyin qiymətindən
- İşlədicilərin müqavimətinin xarakterindən
- E.h.q -nın sabit yaxud dəyişən olmasından
- Dövrədəki işlədicilərin sayından
- Dövrədəki avadanlığın keyfiyyətindən

64 Enerji mənbəyinin kəmiyyət göstəricisi nədir?

- Dövrədəki elektrotehniki avadanlıq
- Dövrədəki cihazların keyfiyyəti
- E.h.q və ya dövrənin qütbləri arasındaki gərginlik
- Dövrədən axan cərəyan
- Dövrədəki elementlərin müqaviməti

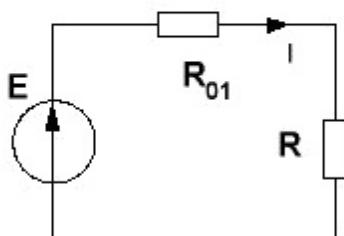65 .

Baxılan dovrede  $R=9 \text{ Om}$  olduqda  $I=1\text{A}$ .  $R=4 \text{ Om}$  olduqda ise  $I = 2\text{A}$  olur. Mənbənin E.H.Q-ni ve daxili müqavimetini tapmali.



.....  $E = 4 \text{ V} \quad R_{01} = 2 \text{ Om}$

.....  $E=12 \text{ V} \quad R_{01}= 2,5 \text{ Om}$


.....  $E=10 \text{ V} \quad R_{01}= 1 \text{ Om}$

.....  $E=6 \text{ V} \quad R_{01}= 0,5 \text{ Om}$

.....  $E= 9 \text{ V} \quad R_{01}= 1 \text{ Om}$

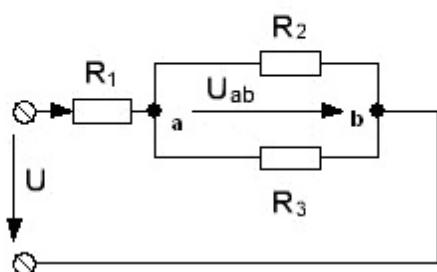66 .

Aşağıdakı dovrede  $R_1= 18 \text{ Om}$ ,  $R_2=30 \text{ Om}$ ,  $R_3= 20 \text{ Om}$  v?  $U=120\text{V}$  olarsa,  $U_{ab}$  qərqiqliyini tapmali.



.....  $U_{ab}= 40 \text{ V}$

.....  $U_{ab}=48 \text{ V}$


.....  $U_{ab}=60 \text{ V}$

.....  $U_{ab}=24 \text{ V}$

.....  $U_{ab}=36 \text{ V}$

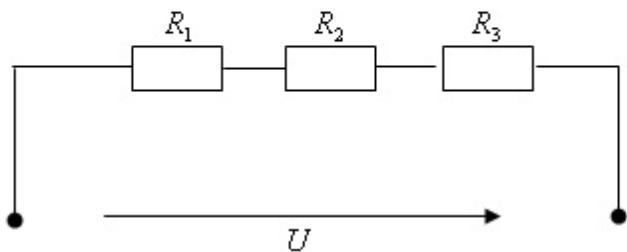67 .


Verilmis dovrede  $P_2 = 900 \text{ Vt}$ ,  $R_1 = 20(\text{Om})$ ,  $R_2 = 100(\text{Om})$ ,  $R_3 = 30 (\text{Om})$  olarsa,  
 $U$ -nu tapmali.



- U=900 V
- U=450 V
- U=300V
- U=220V
- U=380 V

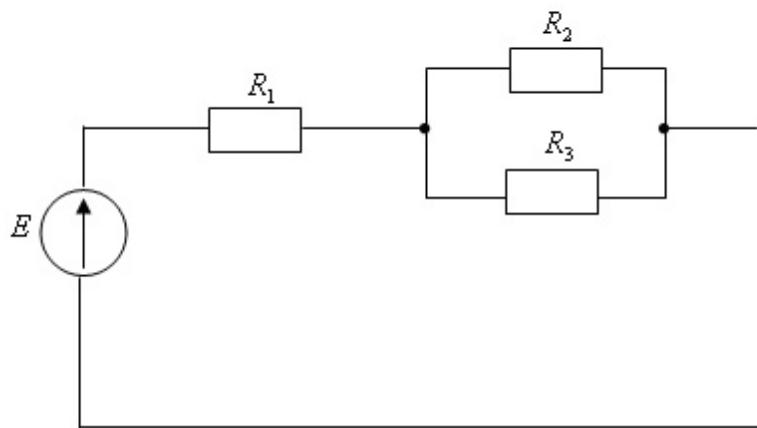68 .


Verilmis dovrede  $E = 100 \text{ V}$ ,  $R_1 = 80(\text{Om})$ ,  $R_2 = 200(\text{Om})$ ,  $R_3 = 300 (\text{Om})$  olarsa,  
menbenin  $P$  qucunu tapmali.



- P=40 Vt
- P=100 Vt
- P=80 Vt
- P=60 Vt
- P=50Vt

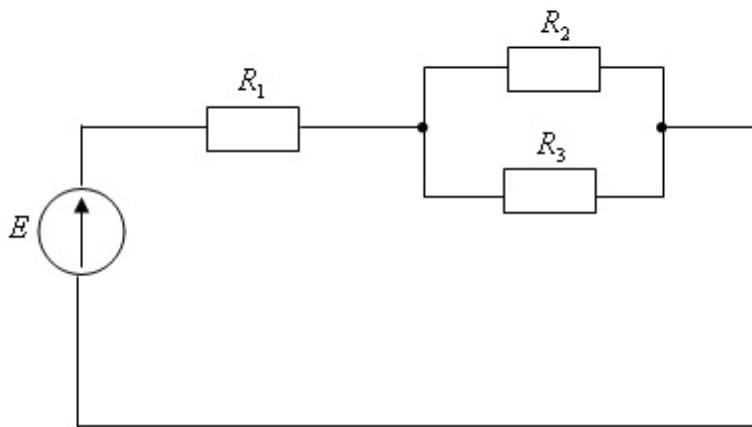69 .

Verilmis dovrede  $E = 100$  V,  $R_1 = 80$  (Om),  $R_2 = 200$  (Om),  $R_3 = 300$  (Om) olarsa,  
 $R_1$  muqavimetinde serf olunan  $P_1$ -i teyin etmeli



...  
 $P_1 = 20$  Vt

..  
 $P_1 = 18$  Vt


.....  
 $P_1 = 60$  Vt

.....  
 $P_1 = 44$  Vt

.....  
 $P_1 = 36$  Vt

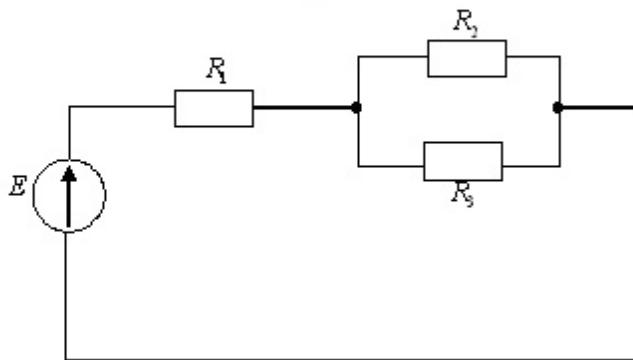70 .

Verilmis dovrede  $E = 100$  V,  $R_1 = 80$  (Om),  $R_2 = 200$  (Om),  $R_3 = 300$  (Om) olarsa,  
 $R_1$  muqavimetinde serf olunan  $P_1$ -i teyin etmeli.



.....  
 $P_1 = 120$  Vt

.....  
 $P_1 = 40$  Vt


..  
 $P_1 = 20$  Vt

...  
 $P_1 = 80$  Vt

...  
 $P_1 = 50$  Vt

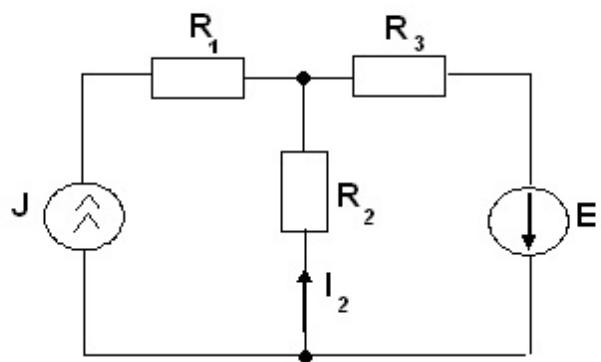71 .

Verilmis dovrede  $E = 20$  V,  $J = 6$  A,  $R_1 = 45$  (Om),  $R_2 = 15$  (Om),  $R_3 = 5$  (Om) olarsa,  $I_2$  cereyanini tapmali.



.....  
 $I_2 = 0,5$  (A)

.....  
 $I_2 = 1,5$  (A)


..  
 $I_2 = -0,5$  (A)

...  
 $I_2 = 0,25$  (A)

....  
 $I_2 = -0,75$  (A)

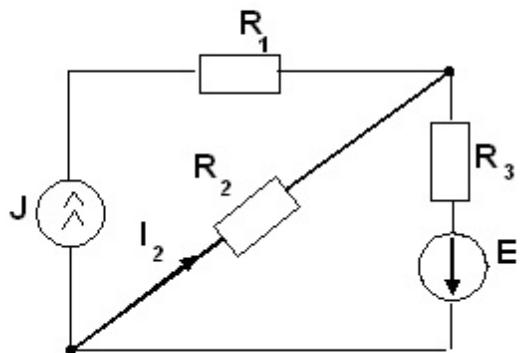72 .

Verilmis dovrede  $E = 20$  V,  $J = 3$  A,  $R_1 = 50$  (Om),  $R_2 = 15$  (Om),  $R_3 = 5$  (Om) olarsa,  $I_2$  cereyanini tapmali.



.....  
 $I_2 = 1,5$  (A)

...  
 $I_2 = 0,75$  (A)


...  
 $I_2 = 0,5$  (A)

..  
 $I_2 = 0,25$  (A)

$I_2 = -0,55$

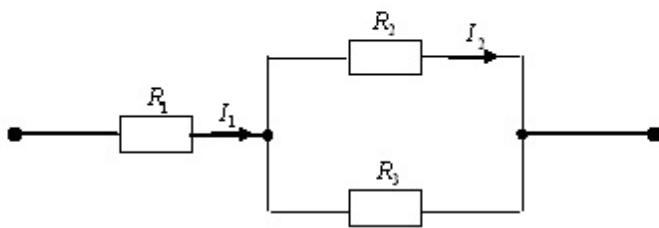73 .

Sekilde verilmis dövrede  $I_2 = 2 \text{ A}$ ,  $R_1 = 10 \text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 20 \text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 10 \text{ (Om)}$  olarsa,  
 $I_1$  cereyanini tapmali.



.....  
 $I_1 = 4,5 \text{ (A)}$

....  
 $I_1 = 5 \text{ (A)}$


...  
 $I_1 = 3 \text{ (A)}$

..  
 $I_1 = 6 \text{ (A)}$

.....  
 $I_1 = 3,5 \text{ (A)}$

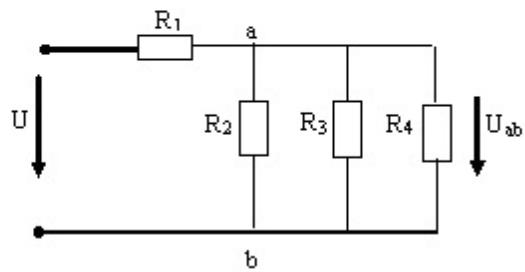74 .


Verilmis dövrede  $U_{ab} = 120 \text{ V}$ ,  $R_1 = 20 \text{ Om}$ ,  $R_2 = 30 \text{ Om}$ ,  $R_3 = 40 \text{ Om}$ ,  $R_4 = 60 \text{ Om}$ .  
 $U$ -nu teyin etmeli.



- 375 V  
 300V  
 260 V  
 280 V  
 350 V

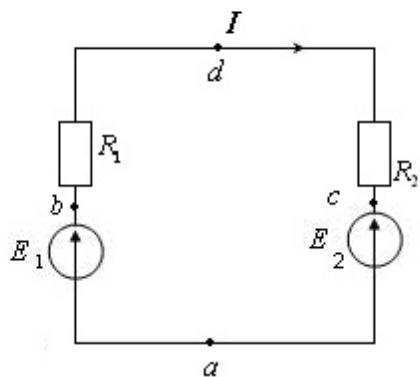75 .

Qosterilmis dövrede  $E_1=100$  (V),  $E_2=40$ (V),  $R_1=40$ (Om),  $R_2=20$ (Om)-dir.Dövrənin bütün hisselerinde qərqiqlik dəslərini tapmali.




$U_{AV}=100$ (V)     $U_{BD}=40$ (V)     $U_{DC}=20$ (V)     $U_{CA}=40$ (V)

$U_{AV}=-100$ (V)     $U_{BD}=20$ (V)     $U_{DC}=40$ (V)     $U_{CA}=40$ (V)

$U_{AV}=100$ (V)     $U_{BD}=-40$ (V)     $U_{DC}=20$ (V)     $U_{CA}=-40$ (V)

$U_{AV}=-100$ (V)     $U_{BD}=40$ (V)     $U_{DC}=20$ (V)     $U_{CA}=40$ (V)

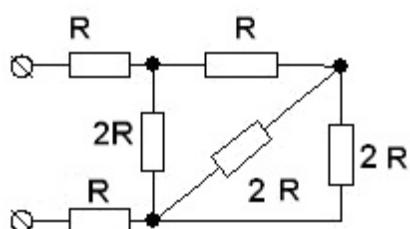76 Dövrənin ekvivalent müqavimətini təyin edin.



$R_{sh} = 3R$


$R_{sh} = 6R$

$R_{sh} = 5,4R$

$R_{sh} = 0,3R$

$R_{sh} = 5R$

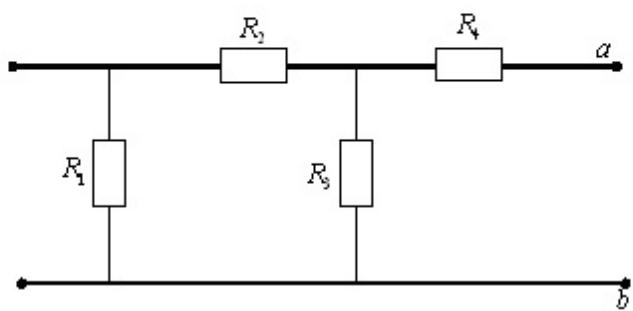Qosterilmis dovrede  $R_1 = 4\text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 36\text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 60\text{ (Om)}$ ,  $R_4 = 40\text{ (Om)}$ -dir.  
 "ab" sınacların qısa qapanma (q.q) ve yüksüz iş rejiminde (y.i) şəxemin qırış muqavimətini tapmali.



$R_{qq} = 3,75 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 96 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 3,84 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 3,75 \text{ (Om)}$


$R_{qq} = 3,75 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 3,84 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 3,84 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 24 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 24 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 3,84 \text{ (Om)}$

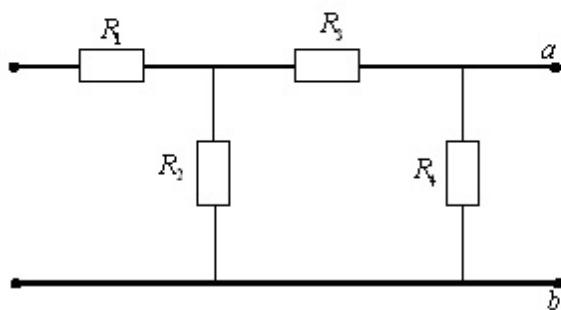78 .

Qosterimlis dovrede  $R_1 = 10\text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 60\text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 40\text{ (Om)}$ ,  $R_4 = 20\text{ (Om)}$ -dir.  
 "ab" sınacların qısa qapanma (q.q) ve yüksüz iş rejiminde (y.i) şəxemin qırış muqavimətini tapmali.



$R_{qq} = 40 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 24$

$R_{qq} = 24 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 34 \text{ (Om)}$


$R_{qq} = 40 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 34 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 34 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 40 \text{ (Om)}$

$R_{qq} = 34 \text{ (Om)}$        $R_{yi} = 24 \text{ (Om)}$

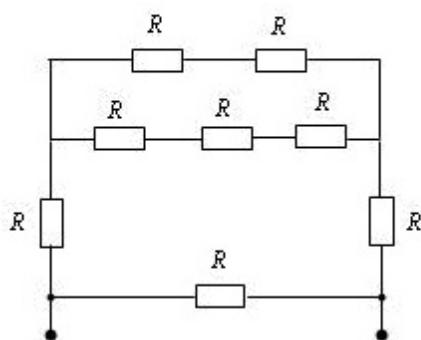79 .

Verilen dovremin ekvivalent muqavimetini teyin etmeli.  $R_{eq} = ?$



0.76R

....

$\frac{3}{4}R$

8R

...


$\frac{3.2}{7.2}R$

..

$\frac{6}{5R}$

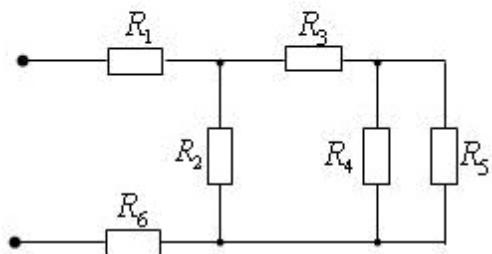80 .

Verilen dovremin ekvivalent muqavimetini teyin etmeli.  $R_1 = 20 \text{ Om}, R_2 = 40 \text{ Om}, R_3 = 5 \text{ Om}, R_4 = 30 \text{ Om}, R_5 = 6 \text{ Om}, R_6 = 10 \text{ Om}. R_{eq} = ?$



20

28


48

40

38

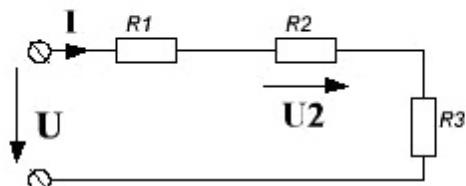81 .


Verilmis dovrede qiris qerqinliyini teyin etmeli.  $R_1 = 100 \text{ Om}, R_2 = 200 \text{ Om}, R_3 = 300 \text{ Om}, U_2 = 100 \text{ V}.$



- U=150 V
- U=300 V
- U=350 V
- U=100 V
- U=200 V

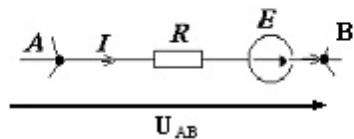
82 .

Aşağıdakı dövredə E=150(V), I=2(A) ve R=20(Om) olarsa,  $U_{AB}$  qərqiqliyini təyin etmeli.



- 190 V
- 110 V
- 40 V
- 110 V
- 150 V

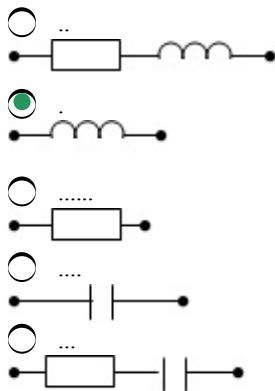83 Dövrənin aktiv gücü  $P=0$ ,  $Q>0$  . Göstərilən dövrələrin hansı bu şərtləri ödəyir.



84 Tutum elementi hansı növ enerjini özündə toplayır

- kinetik enerjini
- elektrik sahəsinin enerjisini
- maqnit sahəsinin enerjisini
- potensial enerjini
- istilik enerjisini

85 İdeal cərəyan mənbəyin VAX-ı qrafikdə necə təsvir olunur?

- cərəyan oxuna palalel
- gərginlik oxuna paralel
- ...
- cərəyan oxuna  $60^{\circ}$  bucaqla
- ...
- cərəyan oxuna  $45^{\circ}$  bucaqla
- gərginlik oxuna perpendikulyar

86 Sabit cərəyan dövrəsində maksimum gücü mənbədən işlədiciyə ötürürkən F.İ.Ə. nəyə bərabərdir?

- $\eta = 25\%$
- ...

$\eta = 80\%$

..  
 $\eta = 100\%$

..  
 $\eta = 50\%$

..  
 $\eta = 10\%$

87 İdeal e.h.q. (gərginlik) mənbəyin VAX-1 qrafikdə necə təsvir olunur?

..  
cərəyan oxuna  $60^\circ$  bucaqla

- gərginlik oxuna paralel
- cərəyan oxuna perpendikulyar
- cərəyan oxuna palalel
- ..  
cərəyan oxuna  $45^\circ$  bucaqla

88 .

Aktiv muqavimetde qərqiqlik cərəyan arasında olan  $\varphi$  bucağı nəyə bərabərdir?

..  
 $\varphi = -90^\circ$

..  
 $\varphi = 0$

..  
 $\varphi = 45^\circ$

..  
 $\varphi = -45^\circ$

..  
 $\varphi = -45^\circ$

89 Mənbədən işlədiciyə maksimum gücün ötürülmə şərti hansıdır ( $r$ - işlədicinin muqaviməti,  $r_0$ - mənbənin daxili muqaviməti)

..  
 $r_0 = \infty \quad r = 0$

...

..  
 $r_0 \neq r$

..

..  
 $r_0 \neq r$

..

..  
 $r_0 = 0 \quad r = \infty$

90 Mənbənin e.h. q-si nəyə deyilir.

- Mənbədə mənfi vahid yükü mənfi qütbdən müsbət qütbə aparmaq üçün xarici qüvvənin gördüyü iş mənbəyin e.h. q-si adlanır
- Mənbədə müsbət vahid yükü mənfi qütbdən müsbət qütbə aparmaq üçün xarici qüvvənin gördüyü iş mənbəyin e.h. q-si adlanır
- Mənbənin e.h. q-si bir nöqtədən çıxan (q) yüksə deyilir

Mənbənin e.h. q-si  $\varphi_a - \varphi_b$ -ye deyilir.

Mənbənin e.h. q-si gərginliklə cərəyanın hasilinə deyilir.

91 Elektrik sahəsinin enerjisinin düzgün yazılımış ifadəsi hansıdır?

.....

$$W_c = C \frac{i^2}{2}$$

..

$$W_c = C \frac{u_c^2}{2}$$

..

$$W_c = Cu_c^2$$


..

$$W_c = \frac{u_c^2}{2C}$$

..

$$W_c = \frac{2C}{u_c^2}$$

92 Müqavimətlər necə birləşmişdir.

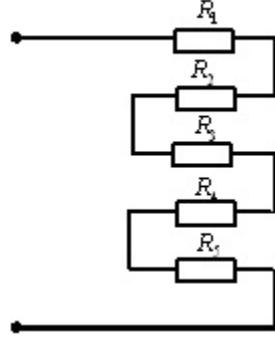

Ulduz birləşmişdir

Qarışq birləşmişdir

Ardıcıl birləşmişdir

Paralel birləşmişdir

Üçbucaq birləşmişdir

93 Üç ədəd eyni müqavimət necə birləşdirilməlidir ki, ekvivalent müqavimət ən böyük olsun.

Ardıcıl

Qarışq


Paralel

Ulduz şəklində

Üçbucaq şəklində

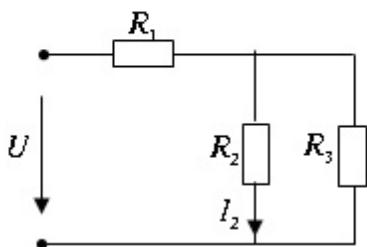94 .

Qosterilen sxemde  $I_2$  cereyanı ucun ifadelerden hansı duzdur?



..

$$I_2 = \frac{U}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} \cdot \frac{R_3}{(R_2 + R_3)}$$

..

$$I_2 = \frac{U}{R_2}$$

..

$$I_2 = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

..


$$I_2 = \frac{U}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}$$

..

$$I_2 = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_3}$$

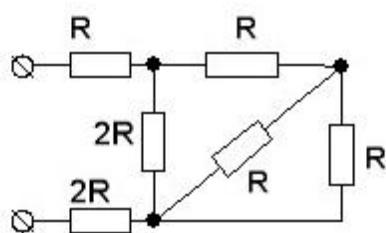95 .

Dovrenin ekvivalent muqavimetini teyin edin.



..

$$R_{ekv} = \frac{32}{7} R$$

..

$$R_{ekv} = \frac{27}{7} R$$

..

$$R_{ekv} = 8R$$

..


$$R_{ekv} = 5R$$

..

$$R_{ekv} = \frac{29}{7} R$$

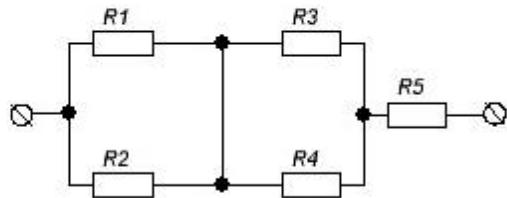96 .

Verilmis elektrik dovresinin ekvivalent muqavimetini tapın  $R_1=20$  (Om),  $R_2=30$  (Om),  $R_3=40$  (Om),  $R_4=60$  (Om),  $R_5=34$  (Om),  $R_{ekv}=?$




- 184
- 70
- 12
- 24
- 36

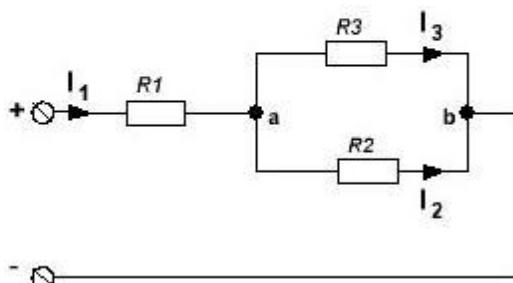97 .

Verilmis elektrik dovresinde  $I_1$  - cereyanını teyin edin

$R_1=10$  (Om),  $R_2=20$  (Om),  $R_3=30$  (Om)  $U_{ab}=120$  (V)  $I_1=?$



- 15
- 4
- 16
- 10
- 6

98 .

İki  $R_1$  ve  $R_2$  muqavimetleri ardıcıl qosulduqda  $R_{ekv}=5$  om paralel qosulduqda ise  $R_{ekv}=1,2$  Om olur. Muqavimetleri tapın.

- ...  
 $R_1=4$  Om  $R_2=1$  Om
- ...  
 $R_1=3$  Om  $R_2=2$  Om
- ....


$R_1 = 1,5 \text{ Om}$   $R_2 = 3,5 \text{ Om}$

$R_1 = 2,5 \text{ Om}$   $R_2 = 2,5 \text{ Om}$

$R_1 = 3,5 \text{ Om}$   $R_2 = 1,5 \text{ Om}$

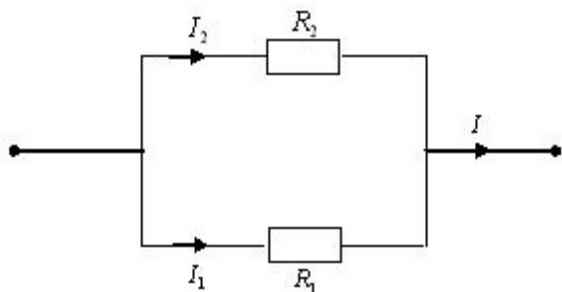99.

Verilmiş sxemde  $I_2 = 5 \text{ A}$ ,  $I = 25 \text{ A}$ ,  $R_1 = 3 \text{ Om}$  olarsa,  $R_2$  müqavimetini təyin etmeli.



$R_2 = 12 \text{ Om}$



$R_2 = 15 \text{ Om}$



$R_2 = 4 \text{ Om}$




$R_2 = 30 \text{ Om}$



$R_2 = 20 \text{ Om}$

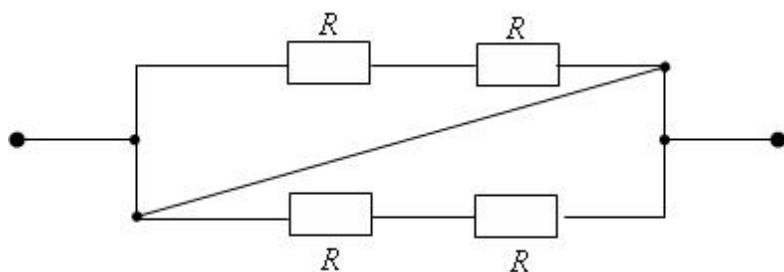
100 Verilmiş sxemin ekvivalent müqavimətini təyin edin.



$\frac{1}{4}R$




sıfır

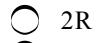

$2R$




$R$

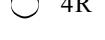


$4R$

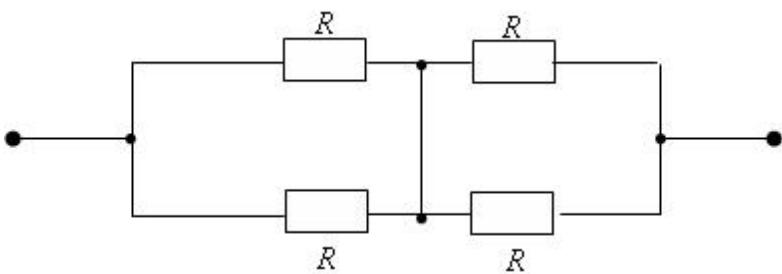101 Verilmiş sxemin ekvivalent müqavimətini təyin edin.



- $\frac{1}{4}R$
- $R$
- $\frac{1}{2}R$
- $4R$
- $2R$

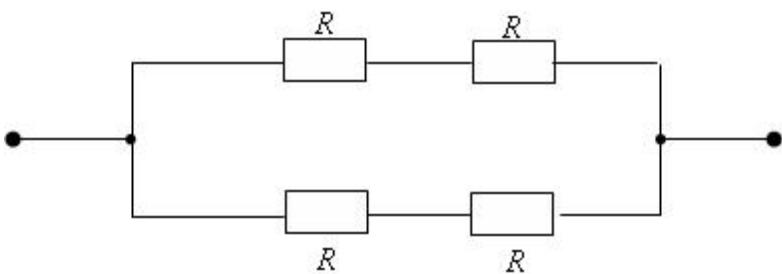
102 Verilmiş sxemin ekvivalent müqavimətini təyin edin.



- $U=150V$
- $U=220V$
- $U=380V$
- $U=400V$
- $R$
- $2R$
- $4R$
- $\frac{1}{2}R$
- $\frac{1}{4}R$
- $U=300V$

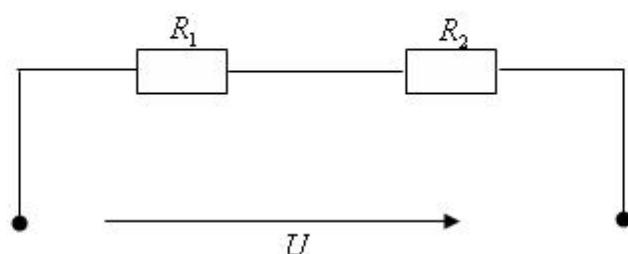103 .

Verilmiş dövredə  $P_2 = 400$  Vt,  $R_1 = 50$  (Om),  $R_2 = 100$  (Om) olarsa,  $U$ -nu tapmalı.



$U = 300\text{V}$

$U = 150\text{V}$


$U = 220\text{V}$

$U = 380\text{V}$

$U = 400\text{V}$

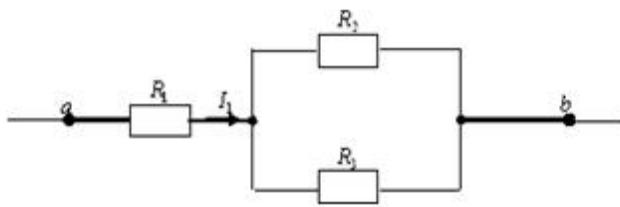104 .

Sekilde verilmis dovrede  $U_{ab} = 220\text{ V}$ ,  $R_1 = 86\text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 60\text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 40\text{ (Om)}$  olarsa,  $I_1$  cereyanini tapmali.



$I_1 = 2\text{ (A)}$

$I_1 = 2,2\text{ (A)}$


$I_1 = 4,4\text{ (A)}$

$I_1 = 3\text{ (A)}$

$I_1 = 2,4\text{ (A)}$

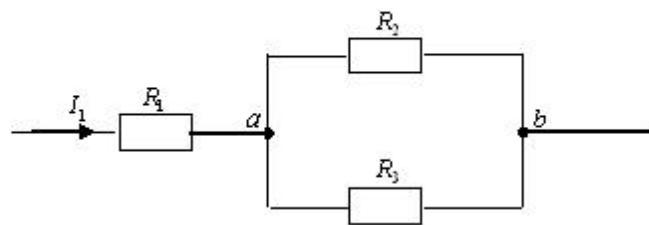105 .

Sekilde verilmis dovrede  $U_{ab} = 20\text{ V}$ ,  $R_1 = 50\text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 10\text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 20\text{ (Om)}$  olarsa,  $I_1$  cereyanini tapmali.



$I_1 = 2\text{ (A)}$

$I_1 = 3\text{ (A)}$

.....

$I_1 = 8 \text{ (A)}$

.....


$I_1 = -3 \text{ (A)}$

.....

$I_1 = 4 \text{ (A)}$

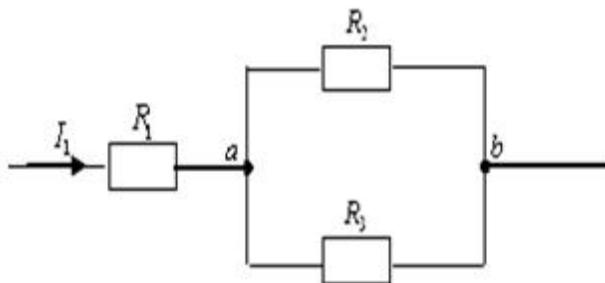106 .

Sekilde verilmis dovrede  $I_1 = 3 \text{ A}$ ,  $R_1 = 50 \text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 10 \text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 20 \text{ (Om)}$  olarsa,  $U_{ab}$  qerqinliyini tapmali.



.....

$U_{ab} = 170 \text{ (V)}$

..

$U_{ab} = 20 \text{ (V)}$

..

$U_{ab} = 30 \text{ (V)}$

..


$U_{ab} = 60 \text{ (V)}$

..

$U_{ab} = 150 \text{ (V)}$

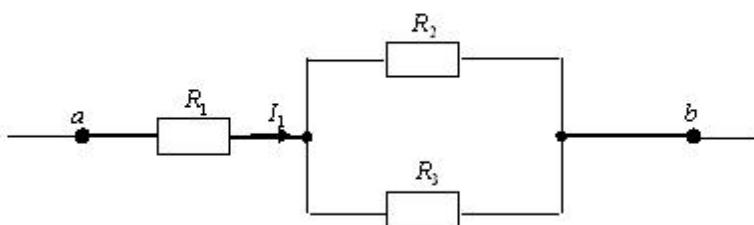107 .

Sekilde verilmis dovrede  $I_1 = 6 \text{ A}$ ,  $R_1 = 30 \text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 20 \text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 10 \text{ (Om)}$  olarsa,  $U_{ab}$  qerqinliyini tapmali.



..

$U_{ab} = 220 \text{ (V)}$

..

$U_{ab} = 215,3 \text{ (V)}$

.....

$U_{ab} = 196,6 \text{ (V)}$

..


$U_{ab} = 300 \text{ (V)}$

..

$$U_{ab} = 180 \text{ (V)}$$

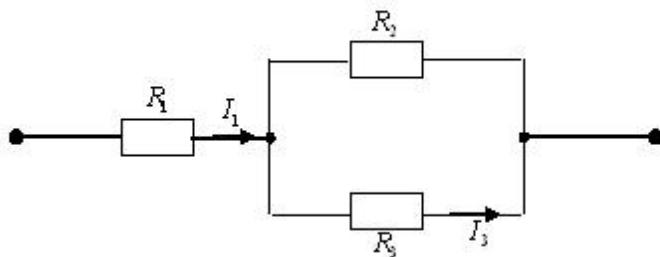108.

Sekilde verilmis dovrede  $I_1 = 3 \text{ A}$ ,  $R_1 = 40 \text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 5 \text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 10 \text{ (Om)}$  olarsa,  $I_3$  cereyamini tapmali.



...  
 $I_3 = 5 \text{ (A)}$

...  
 $I_3 = 1 \text{ (A)}$


.....  
 $I_3 = 0,2 \text{ (A)}$

.....  
 $I_3 = 0,5 \text{ (A)}$

.....  
 $I_3 = 2,5 \text{ (A)}$

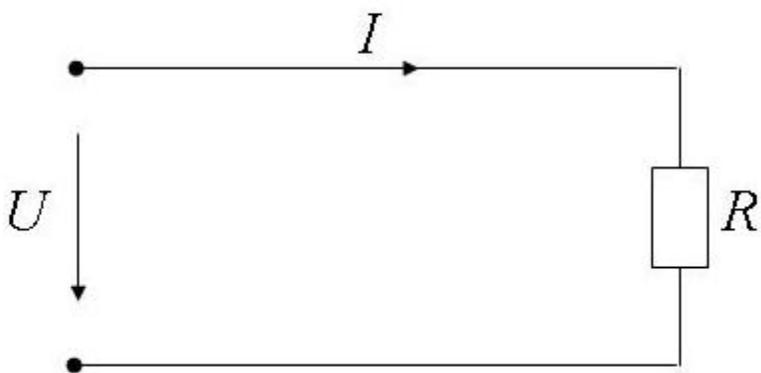109.

Verilmis dovrede  $U_1 = 42 \text{ V}$  olduqda  $R$  muqavimetinde ayrlan que  $P_1 = 50 \text{ Vt-dır}$ .  $U_2 = 210 \text{ V}$  olduqda  $R$  muqavimetinde ayrlan  $P_2$  quecunu tapin



...  
 $P_2 = 100 \text{ Vt}$

...  
 $P_2 = 1250 \text{ Vt}$

.....  
 $P_2 = 1421 \text{ Vt}$


.....  
.....

$P_2 = 1252 \text{ Vt}$

....

$P_2 = 150 \text{ Vt}$

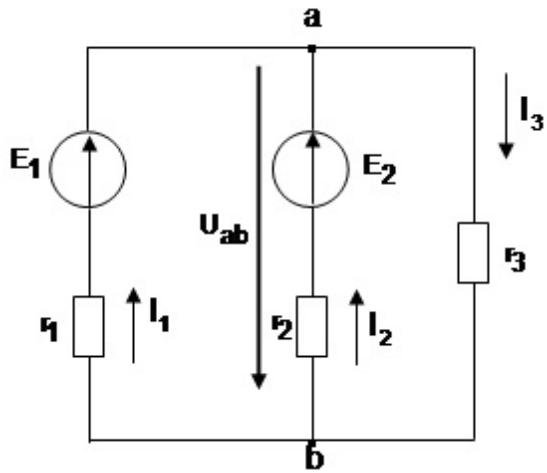110 Sxemdə a və b düyünlərin arasındaki gərginlik hansı düsturla düzgün ifadə olunur?



....

$$U_{ab} = \frac{E_1/r_1 - E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$$

....

$$U_{ab} = \frac{E_1/r_1 + E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$$

Doğru cavab yoxdur.

....

$$U_{ab} = \frac{-E_1/r_1 + E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$$

....

$$U_{ab} = \frac{-E_1/r_1 - E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$$

111 Dəyişən cərəyan dövrələrində cərəyanın və gərginliyin ani qiymətlərin ifadələri hansılardır?

....

$$i = I_m \sin \varphi t, U = U_m \sin \varphi t$$

....

$$i = I_m \sin 5\varphi, U = I_m \sin 10\varphi$$

Doğru cavab yoxdur.

....

$$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin \omega t$$

....

$$i = I_m \sin \varphi, U = I_m \sin \varphi$$

112 Kirxhofun 1-ci qanununda ifadə olunan cərəyanlar balansı nə deməkdir?

Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın artma xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.

Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın itməməsi xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.

Doğru cavab yoxdur.

- Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın artma və azalma xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.
  - Cərəyanlar balansı dedikdə şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın azalma xassəsinin öyrənilməsi başa düşülür.

113 Kirxhofun 2-ci qanununda ifadə olunan görgünliklər balansı nə deməkdir?

- Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsinin müxtəlif budaqlarındakı gərginlik düşgülərinin cəmi başa düşülür
  - Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin sabit qalmasının öyrənilməsi başa düşülür.
  - Doğru cavab yoxdur
  - Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyinin azalmasının xarakterinin öyrənilməsi başa düşülür
  - Gərginliklər balansı dedikdə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin xarakterinin öyrənilməsi başa düşülür.

114 Kirxhofun 1-ci və 2-ci qanunları bir-birindən nə ilə fərqlənir?

- Kirxhofun 1-ci qanunu şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın paylanmamasını xarakterizə edir,Kirxhofun 2-ci qanunu isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin artmasını xarakterizə edir.
  - Kirxhofun 1-ci qanununda şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanlar balansı,Kirxhofun 2-ci qanununda isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliklər balansı öyrənilir.
  - Doğru cavab yoxdur
  - Kirxhofun 1-ci qanununda şaxələnmiş elektrik dövrəsində cərəyanın sürətlə dəyişməsi,Kirxhofun 2-ci qanununda isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin sabit qalması öyrənilir.
  - Kirxhofun 1-ci qanununda şaxələnmiş elektrik dövrəsində gərginliyin artması öyrənilir,Kirxhofun 2-ci qanununda isə qapalı elektrik dövrəsində gərginliyin azalması xarakterizə olunur.


115 Kirxhofun 1-ci qanunu necə ifadə olunur?

- Düyün nöqtəsindəki gərginliklərin cəbri cəmi sabitdir.
  - Düyün nöqtəsindəki cərəyan azalır.
  - Şaxələnmiş elektrik dövrəsində gərginliklərin cəbri cəmi sabitdir.
  - Düyün nöqtəsindəki cərəyan artır.
  - Şaxələnmiş elektrik dövrəsində düyün nöqtəsinə gələn cərəyanların cəbri cəmi düyün nöqtəsindən çıxan cərəyanların cəbri cəminə bərabərdir.

116 Kirxhofun 2-ci qanunu necə ifadə olunur?


- Qapalı elektrik dövrəsində hərəkət qüvvələrinin cəbri cəmi sabitdir.
  - Qapalı elektrik dövrəsində təsir edən elektrik hərəkət qüvvələrinin cəbri cəmi həmin dövrədəki gərginlik döşgülərinin cəbri cəminə bərabərdir
  - Qapalı elektrik dövrəsində e.h.q.-lərin cəbri cəmi sabitdir.
  - Qapalı elektrik dövrəsində cərəyanların cəbri cəmi sabitdir.
  - Qapalı elektrik dövrəsində təsir edən gərginliklərin cəbri cəmi sabitdir.

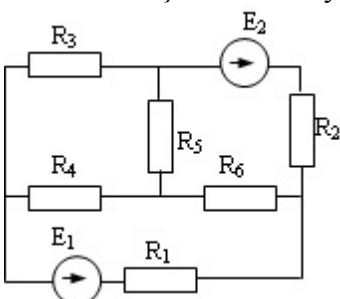117 Verilmiş dövrədə düyün nöqtələrinin d , qolların q və sərbəst konturların k sayını müəyyən edin.



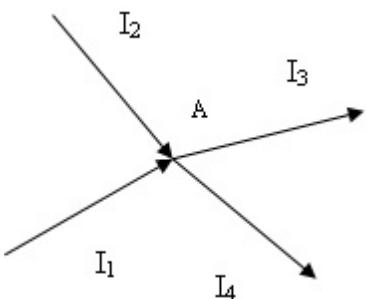- (C) d=4, q=6, k=3
  - (C) d=3, q=4, k=4
  - (C) d=2, q=5, k=2
  - (C) d=4, p=4, k=3
  - (C) d=4, q=5, k=3

118 Kirxhofun birinci qanununa görə A düyün nöqtəsi üçün yazılın tənliklərdən hansı düz devil?



$I_1 + I_2 - I_3 = I_4$

$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$

$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$

$-(I_3 + I_4) + I_1 + I_2 = 0$

119 Qapalı elektrik dövrəsində Om qanununun ifadəsi hansıdır?

$P = \frac{E^2}{r + R}$

$P = \frac{E}{r + R}$

Doğru cavab yoxdur

...

$P = \frac{E^2}{r + R^2}$

...

$P = \frac{E}{r^2 + R^2}$

120 Sabit cərəyan qapalı elektrik dövrəsində Om qanunu hansı kəmiyyətlər arasında əlaqəni xarakterizə edir?

Mənbənin daxili müqaviməti ilə gərginlik arasındaki əlaqəni

Mənbənin xarici müqaviməti ilə keçiricilik arasındaki əlaqəni

Mənbənin xarici və daxili müqavimətlər arasındaki əlaqəni

Mənbənin r-daxili müqaviməti, R-xarici müqavimət, mənbənin E-elektrik hərəkət qüvvəsi arasındaki əlaqəni

Mənbənin daxili müqaviməti ilə keçiricilik arasındaki əlaqəni

121 Kirxhofun 1-ci qanununun formulunu göstərin.

...

$I = \sum_{n=1}^n P_n + P_{n+1}$

...

$$I = \sum_{n=1}^n I_n$$

- Düzgün cavab yoxdur.  
 ....

$$I = \sum_{n=1}^n I_n - 1$$

- ....

$$I = \sum_{n=1}^n I_n^2$$

122 Kirxhofun birinci qanununa görə A düyün nöqtəsi üçün yazılın tənliklərdən hansı düz deyil?

$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$

- ....

$-(I_3 + I_4) + I_1 + I_2 = 0$

- .....

$I_1 + I_2 - I_3 = I_4$

- ...

$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$

- ..

$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

123 Qeyri – bərabər yüklənmə zamanı neytral xətdəki cərəyan nəyə bərabərdir?

- .....

$I_A - I_B - I_C = I_o$

- ..

$I_A + I_B + I_C = I_o$

- ..

$I_A - I_B - I_o = I_c$

- ...

$I_A + I_B = I_o - I_c$

- ....

$I_A - I_B = I_o + I_c$


124 Kirxhofun ikinci qanununa görə tutumdakı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

- mənbənin gərginliyindən böyük  
 mənbənin gərginliyinə  
 induktiv müqavimətdəki gərginlik düşgüsündən çox  
 aktiv müqavimətdəki gərginlik düşgüsü qədər  
 mənbənin gərginliyindən kiçik

125 .

$E_1=20$  (V),  $E_2=40$  (V),  $E_3=80$  (V),  $R_1=1$  (Om),  $R_2=2$  (Om),  $R_3=4$  (Om),  $R_4=3$  (Om). Dovrede a və b duyunları arasında qərqiqliyi teyin edin.

a

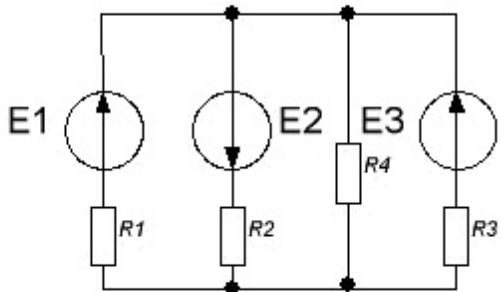

b

$U_{ab}=20$  (V)

$U_{ab}=9,6$  (V)


$U_{ab}=24,2$  (V)

$U_{ab}=10$  (V)

$U_{ab}=12,4$  (V)

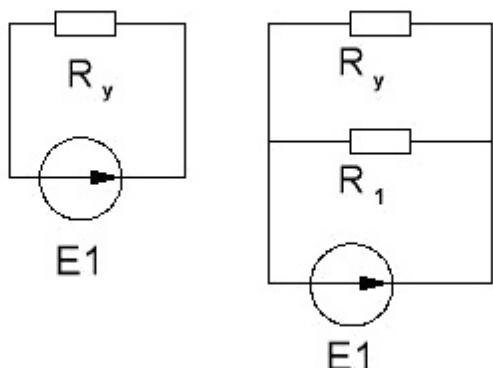126.

$R_y=20$  (Om),  $E_1=140$  (V),  $R_1=R_y$ . Birinci dovreyə nisbetən ikinci dovrenin  $R_y$  muqavimətində qənəcə deyisər?




1

2

- dəyişmir.  
 0 olur  
 2 dəfə azalır  
 3 dəfə azalır  
 3 dəfə artır

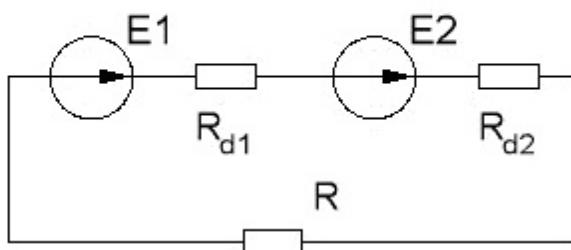127.

$E_1=550$ (V),  $E_2=50$  (V),  $R_{d1}=10$  (Om),  $R_{d2}=5$  (Om),  $R=45$  (Om)  $E_1$  menbeyinin dovreye verdigi qucu teyin edin.



$P_i=2000$  (Vt)

$P_i=8500$  (Vt)


$P_i=6000$  (Vt)

$P_i=5500$  (Vt)

$P_i=600$  (Vt)

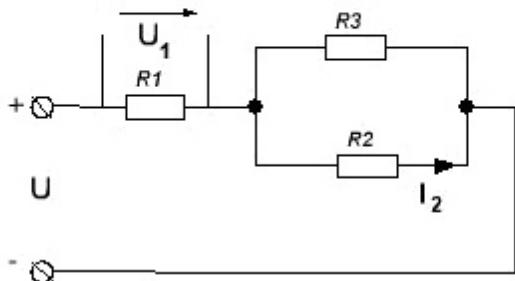128 .

Verilmis elektrik dovresinde  $I_2$  - cereyanini teyin edin  
 $R_1=100$  (Om),  $R_2=200$  (Om),  $R_3=300$  (Om)  $U_1=100$  (V)  $I_2=?$



0,6

1,2

0,8


1

1,5

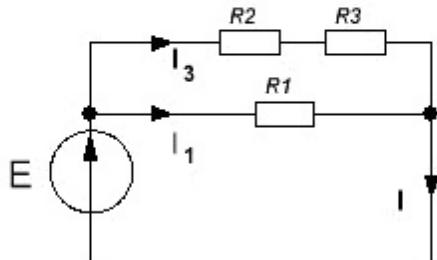129 .

Verilmis elektrik dovresinde  $I$  - cereyanini teyin edin


$R_1=10$  (Om),  $R_2=4$  (Om),  $R_3=6$  (Om)  $E=50$ (V)  $I = ?$



- 25
- 10
- 5
- 30
- 20

130 .


$R_{ekn} = ?$

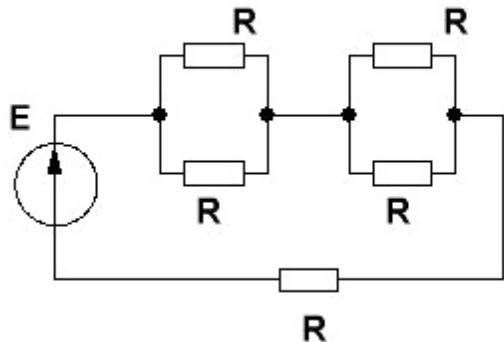

- 3R
- 4R
- 2R
- 6R
- ..
- $\frac{1}{3}R$**

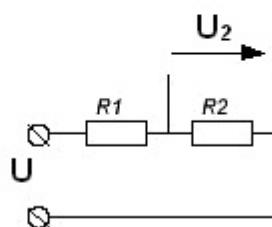131 .


$R_1=30 \text{ (Om)}, R_2=20 \text{ (Om)}, U_2=50 \text{ (Om)} U=?$



- 125
- 120
- 135
- 150
- 100

132 .

$R_{ekn} = ?$

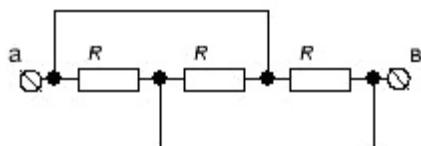

- ...

$\frac{4}{3}R$

$\frac{1}{3}R$

.....  
 $\frac{R+3}{3}$


$3R$

....

$\frac{2}{3}R$

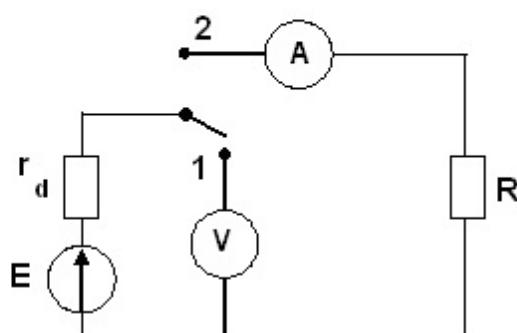133.

Sekilde acar 1 veziyetinde olduqda voltmetr 10V, 2 veziyetinde olduqda ise ampermetr 2A qosterir. Eger  $R = 4 \Omega$  olarsa, menbenin daxili muqavimeti neye beraberdir?



.....  
 $r_d = 0,1 \Omega$

.....  
 $r_d = 0,5 \Omega$


..  
 $r_d = 1 \Omega$

...  
 $r_d = 10 \Omega$

.....  
 $r_d = 5 \Omega$

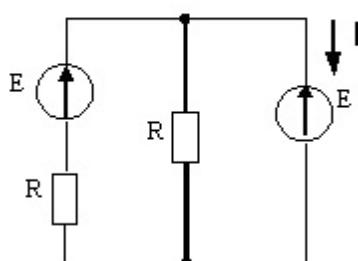134.

$E = 10 \text{ V}$ ,  $R = 100 \Omega$ .  $I = ?$



0

-0,1


-0,5

0,5

0,1

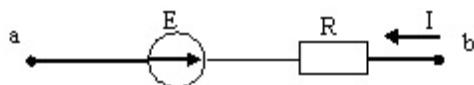135 .


$E = 10 \text{ V}$ ,  $R = 100 \Omega \text{m}$ .  $I = 0,2 \text{ A}$ .  $U_{ab} = ?$



- 7V
- 30V
- 5V
- 5V
- 15V

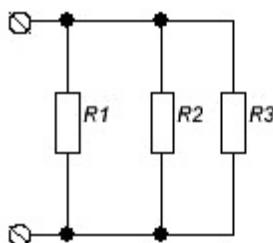136 .


$R_1 = 10 \Omega \text{m}$ ,  $R_2 = 25 \Omega \text{m}$ ,  $R_3 = 50 \Omega \text{m}$ .  $R_{\text{sh}} = ?$



- 6,25
- 40
- 15
- 3
- 20,5

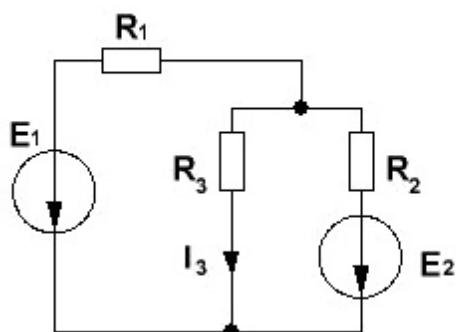137 .

Sekilde verilmis dövrede  $E_1 = 60 \text{ V}$ ,  $E_2 = 10 \text{ V}$ ,  $R_1 = 10 \Omega \text{m}$ ,  $R_2 = 20 \Omega \text{m}$ ,  $R_3 = 15 \Omega \text{m}$  olarsa  $I_3$  -cereyanini tapmali.



- ...  
 $I_3 = -2 \text{ A}$

- .....  
 $I_3 = 0$

- .....  
 $I_3 = 1 \text{ A}$


- .....  
 $I_3 = 6 \text{ A}$

- ...

$I_3 = 5 \text{ A}$

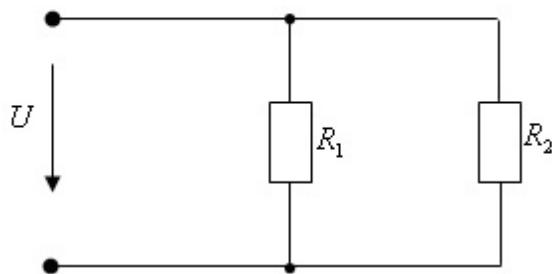138 .


Verilmis dovrede  $U = 100 \text{ V}$ ,  $R_1 = 50 \text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 40 \text{ (Om)}$  olarsa, dovrenin  $P$  qucunu tapmali.



- P=200Vt
- P=180Vt
- P=600Vt
- P=150Vt
- P=450 Vt

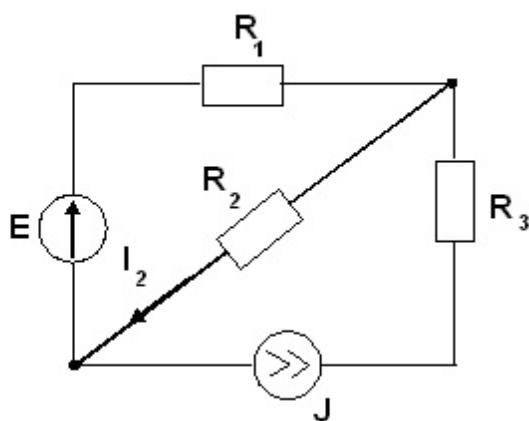139 .


Verilmis dovrede  $E_1 = 10 \text{ V}$ ,  $J = 2 \text{ A}$ ,  $R_1 = 5 \text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 15 \text{ (Om)}$ ,  $R_3 = 50 \text{ (Om)}$  olarsa,  $I_2$  cereyanini tapmali.



- ...  
 $I_2 = 0,75 \text{ (A)}$
- ...  
 $I_2 = 1,5 \text{ (A)}$
- ...  
 $I_2 = 1 \text{ (A)}$
- .....  
 $I_2 = -0,75 \text{ (A)}$
- .....  
 $I_2 = 0,5 \text{ (A)}$

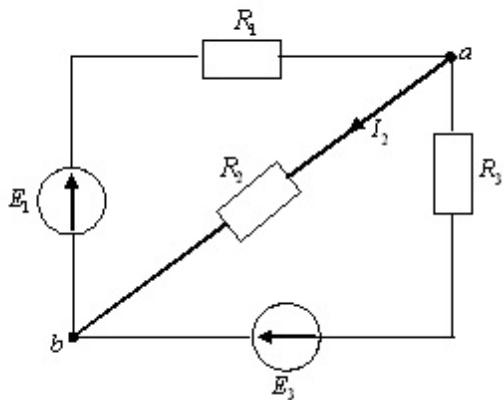140 .

Verilmişdovrede  $E_1 = 20$  V,  $E_3 = 10$  V,  $R_1 = 10$  (Om),  $R_2 = 20$  (Om),  $R_3 = 5$  (Om) olarsa,  $I_2$  cereyanını tapmaly.



...  
 $I_2 = 1,2$  (A)

.....  
 $I_2 = 2,1$  (A)

.....  
 $I_2 = 0,4$  (A)

....  
 $I_2 = 0,7$  (A)

..  
 **$I_2 = 0$**

141 Kirxhofun I və II qanunlarının düzgün ifadələrini təyin edin.

..  
 $\sum_{k=1}^n I_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n I_k \cdot r_k = \sum_{k=1}^n E_k$


.....  
 $\sum_{k=1}^n u_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n \phi_k = 0$

....  
 $\sum_{k=1}^n g_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n \varphi_k = 0$

...  
 $\sum_{k=1}^n i_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n \phi_k = 0$

..  
 $\sum_{k=1}^n g_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n i_k = 0$

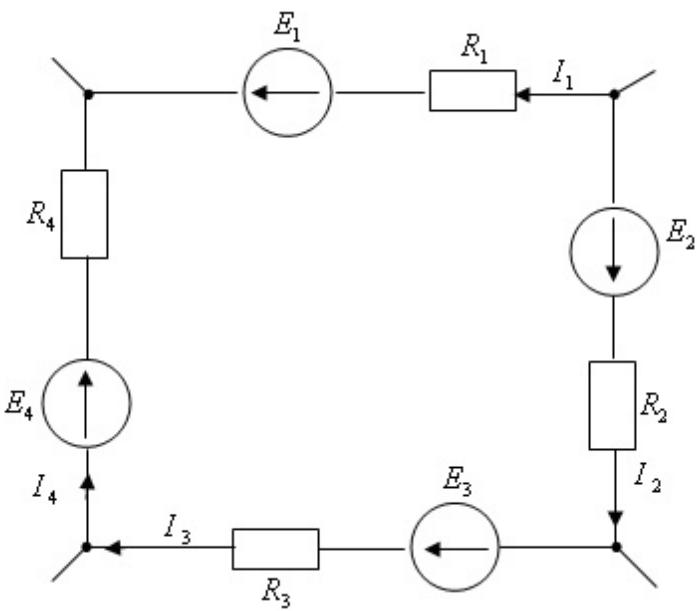142 Sxemdəki mürəkkəb elektrik dövrəsindən ayrılmış kontur üçün Kirxhofun ikinci qanununu təyin edin.



$E_1 + E_4 + E_3 - E_2 = R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_4 I_4$

$-E_4 - E_1 + E_2 + E_3 = R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_4 I_4$

$E_2 + E_3 + E_4 - E_1 = -R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4$

$E_1 + E_2 + E_3 + E_4 = -R_1 I_1 + R_2 I_2 - I_3 R_3 + R_4 I_4$

$-E_4 + E_1 - E_2 + E_3 = R_1 I_1 - R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_4 I_4$

143 Dövrə hissəsi üçün və tam dövrə üçün Om qanunun hansı ifadələri düzdür?

$I = \frac{U}{R}, I = \frac{E}{R_d + R}$


$I = \frac{E}{R_d + R}, i = \frac{q}{t}$

$\varphi_1 - \varphi_2 = U, I = \frac{E}{R_d}$

$I = \frac{U}{R}, U = R\varphi$

$i = \frac{q}{t}, i = \frac{U}{R}$

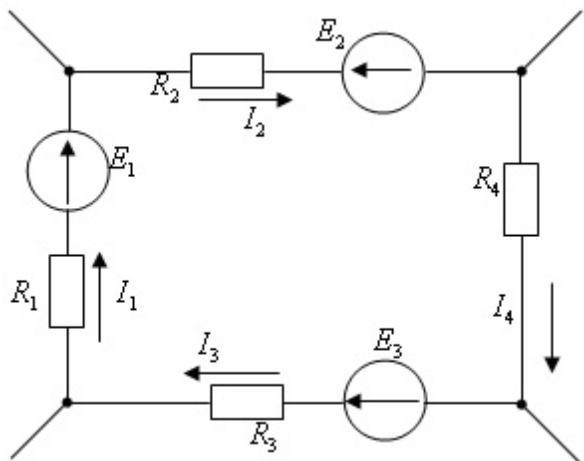144 Verilən elektrik dövrəsi üçün Kirxhofun ikinci qanunu əsasında yazılmış ifadələrdən hansı düzdür?



...  
 $E_1 + E_2 - E_3 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 - I_4 R_4$

.....  
 $E_1 - E_2 - E_3 = I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4$

...  
 $E_1 + E_2 - E_3 = I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_3 R_3 + I_4 R_4$


..  
 $E_1 - E_2 + E_3 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4$

..  
 $E_1 + E_2 + E_3 = I(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$

145 Kirxhofun 2-ci qanununa əsasən yazılın tənliklərin sayı necə müəyyən olur.

- Qolların sayına bərabərdir.
- Sərbəst konturların sayına bərabərdir.
- Ümumi konturların sayına bərabərdir.
- Mənbələrin sayına bərabərdir.
- Düyünlərin sayına bərabərdir.

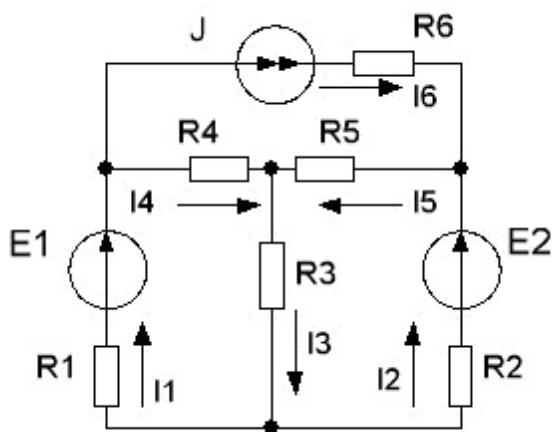146 Dövrənin Kirxhofun ikinci qanununa əsasən tərtib olunan tənliklərinin hansı düzgün deyil?



..  
 $I_6 R_6 + I_5 R_5 - I_4 R_4 = J R_6$

..  
 $I_4 R_4 + I_3 R_3 + I_1 R_1 = E_1$

$$I_5R_5 + I_3R_3 + I_2R_2 = E_2$$


.....

$$I_4R_4 - I_5R_5 - I_2R_2 + I_1R_1 = E_1 - E_2$$

.....

$$I_4R_4 - I_5R_5 - E_1 = I_2R_2 - I_1R_1 - E_2$$

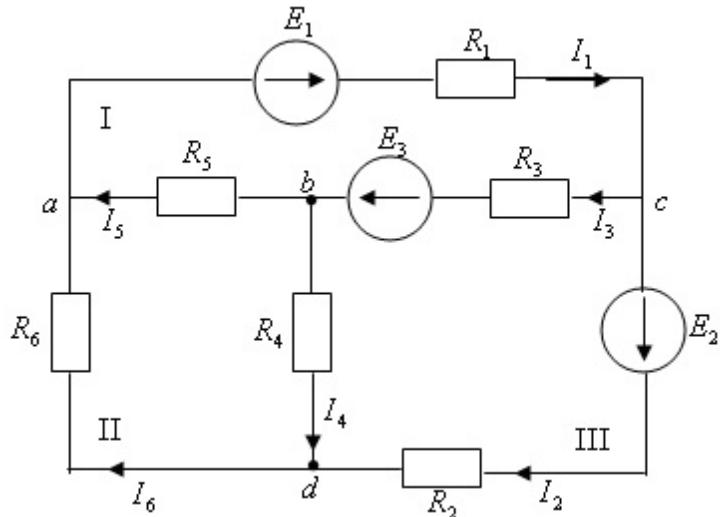147 Verilmiş dövrənin üçüncü konturu üçün Kirxhofun ikinci qanunu və «b» nöqtəsi üçün birinci qanunu ifadələrindən hansı düzəldir?



.....

$$I_3 - I_4 + I_5 = 0$$

.....

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$I_2R_2 - I_4R_4 - I_3R_3 = E_2 - E_3$$

.....

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$I_2R_2 + I_4R_4 + I_3R_3 = E_2 + E_3$$

.....

$$I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

$$I_2R_2 - I_4R_4 + I_3R_3 = E_2 - E_3$$

.....

$$I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

$$I_3R_3 + I_4R_4 + I_2R_2 = E_2 + E_3$$

148 Dövrənin həlli üçün Kirxhofun I və II qanununa əsasən neçə tənlik yazılmalıdır?

.....

$$q, p$$

.....

$$q-1, p-(q-1)$$

.....


$$q+1, p$$

.....

$$q-1, p+(q-1)$$

.....

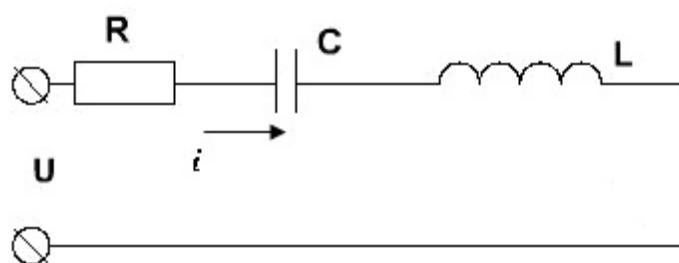149 Ardıcıl birləşmiş R,L,C dövrəsi üçün Kirxhofun ikinci qanununun ani qiymətlərlə yazılmış tənliyini təyin edin.



$u = Ri + \int L idt + C \frac{di}{dt}$


$u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt$

$u = \left( R + \omega L + \frac{1}{\omega C} \right) i$

$u = Ri - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int idt$

$u = R \frac{di}{dt} + L \int idt + Ci$

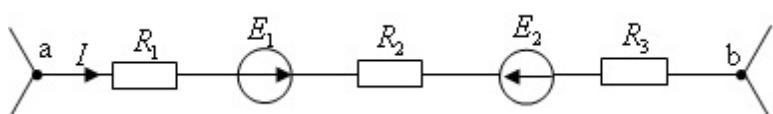150 Verilmiş dövrə üçün Om qanununun hansı ifadəsi düzdür.



$I = \frac{U_{ab} + E_1 - E_2}{R_1 + R_2 + R_3}$


$I = U_{ab}(R_1 + R_2 + R_3)$

$I = (U_{ab} + E_1 - E_2)(R_1 + R_2 + R_3)$

$I = \frac{U_{ab}}{R_1 + R_2 + R_3}$

$I = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2 + R_3}$

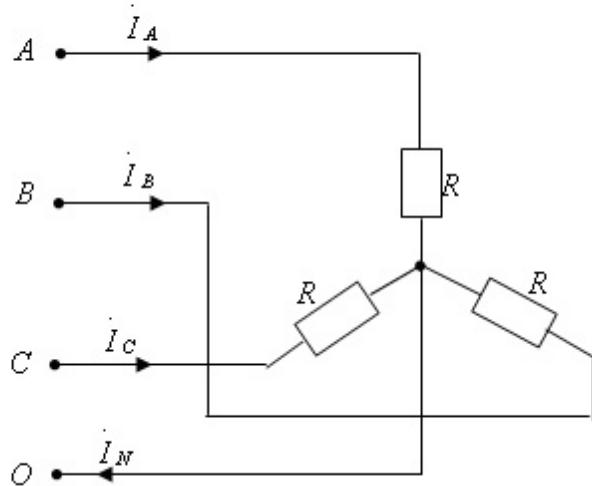Qosterilmis simmetrik ucfazli ulduz sisteminde xetti qerqinlik  $U_x = 380$  V ve  $R = 10$  Om-dur. Neytral xetde yaranan cereyan teyin etmeli.



.....

$$I_N = 12e^{j30^\circ} \text{ A}$$

..

$$I_N = 0 \text{ A}$$

...

$$I_N = 38 \text{ A}$$

....

$$I_N = 27 \text{ A}$$


.....

$$I_N = (38 - j38) \text{ A}$$

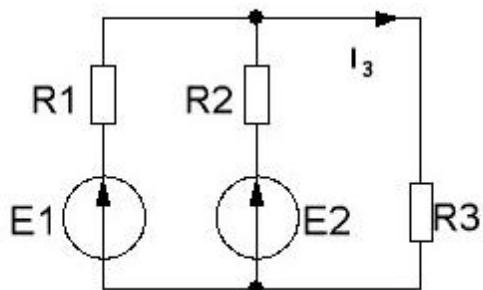152 .

Verilmis dovrede  $I_3$  - cereyanini teyin edin

$$R_1 = 2 \text{ (Om)}, R_2 = 4 \text{ (Om)}, R_3 = 2 \text{ (Om)} \quad E_1 = 40 \text{ (V)} \quad E_2 = 20 \text{ (V)} \quad I_3 = ?$$



15 (A)

5 (A)

10 (A)


2 (A)

1 (A)

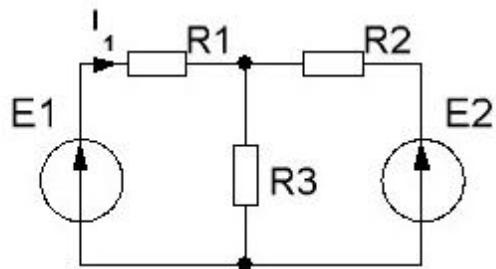153 .

Verilmis dövrede  $I_1$  - cereyanını teyin edin

$$R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ (Om)} \quad E_1 = 20 \text{ (V)} \quad E_2 = 40 \text{ (V)} \quad I_1 = ?$$




- 0
- 1 (A)
- 3(A)
- 2,5(A)
- 2(A)

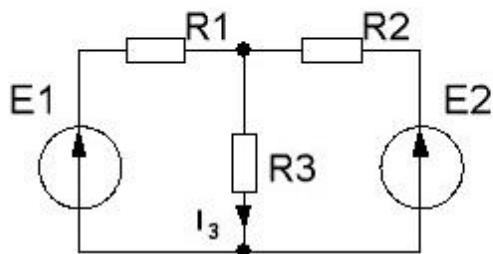154 .

Verilmis dövrede  $I_3$  - cereyanını teyin edin


$$R_1 = 10 \text{ (Om)}, \quad R_2 = 10 \text{ (Om)}, \quad R_3 = 10 \text{ (Om)} \quad E_1 = 20 \text{ (V)} \quad E_2 = 40 \text{ (V)} \quad I_3 = ?$$



- 3(A)
- 2(A)
- 4(A)
- 5(A)
- 6(A)

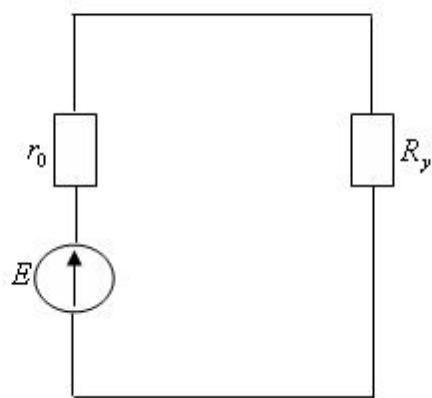155 .

Verilmiş sxemde  $r_0$  daxili muqavimetindeki  $P_0$  qücümü təyin etməli.



.....

$$P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 + R_y)^2}$$

...

$$P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 - R_y)^2}$$

..

$$P_0 = \frac{E^2 r_0}{(r_0 + R_y)^2}$$


..

$$P_0 = \frac{E^2}{r_0}$$

...

$$P_0 = \frac{E^2 (r_0 + R_y)}{R_y^2}$$

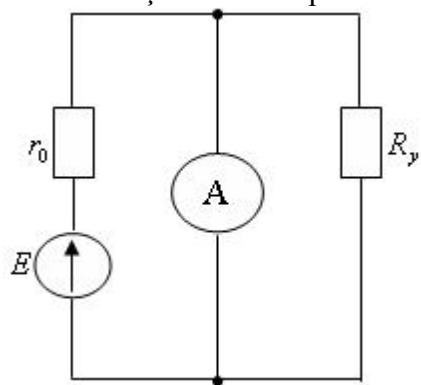156 Verilmiş sxemdə ampermetrin göstərişini təyin etməli.



.....

$$I = 0$$

..

$$I = \frac{E}{r_0}$$

..

$$I = \frac{E}{r_0 + R_y}$$


...

$I = \frac{E}{R_p}$

$I = \infty$

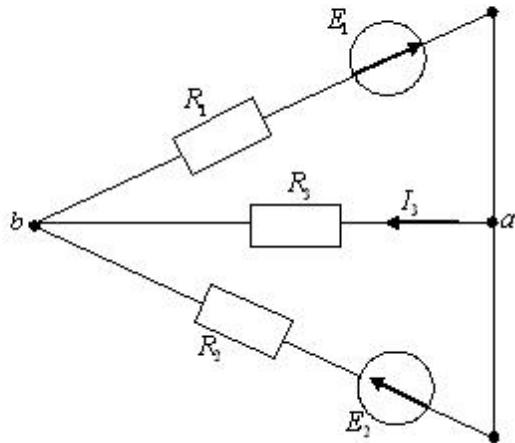157 .

Verilmis dovrede  $E_1 = 20$  V,  $E_2 = 15$  V,  $R_1 = 10$  (Om),  $R_2 = 5$  (Om),  $R_3 = 20$  (Om) olarsa,  $I_3$  cereyanini tapmali.



...

$I_3 = 1,5$  (A)

....

$I_3 = 2,2$  (A)

...

$I_3 = 0,2856$  (A)

...


$I_3 = 1,5$  (A)

...

$I_3 = -\frac{1}{7}$  (A)

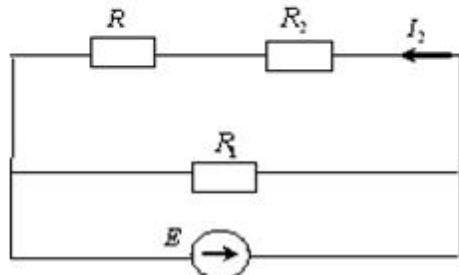158 .

Verilmis dovrede  $E = 24$  V,  $I_2 = 3$  A,  $R_2 = 5$  Om olarsa,  $R$  muqavimetinin qiymetini tapm.



$R=0,5$  Om

$R=8$  Om


$R=6$  Om

$R=3$  Om

R=1 Om

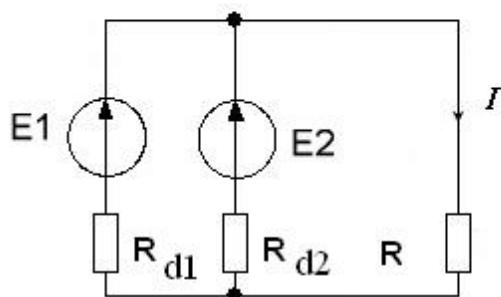159.


Verilmiş dövrede  $E_1=E_2=120$  V, menbenin daxili müqaviməti  $R_{d1}=2$  Om,  $R_{d2}=4$  Om  
ve yük müqaviməti  $R=20$  Om olarsa,  $I$  cərəyanını tapmali.



- I=5 A
- I=3 A
- I=10 A
- I=7,5 A
- I=15 A

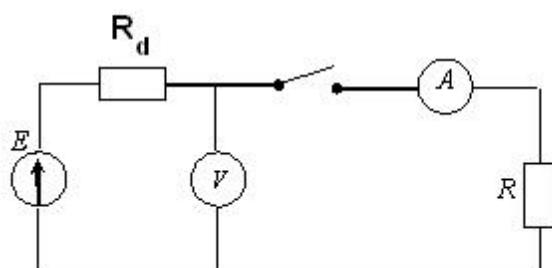160.


Verilmiş sxemde k aclarının acıq veziyetinde voltmetrin qosterisi 25 V, acların qapalı veziyetinde ise ampermetrin qosterisi 10 A olmuşdur.  $R=2,4$  Om olarsa, menbenin daxili müqaviməti  $R_d$ -ni tapmali.



- ...
- $R_d = 2$  Om
- ...
- $R_d = 0,1$  Om
- ...
- $R_d = 0,8$  Om
- ...
- $R_d = 1,2$  Om
- ...
- $R_d = 0,4$  Om

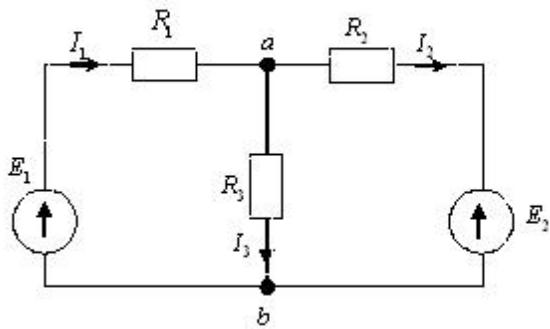161.

Verilmiş dövrəde  $U_{ab} = 10 \text{ V}$ ,  $E_1 = 12 \text{ V}$ ,  $E_2 = 13 \text{ V}$ ,  $R_1 = 1 \text{ Om}$ ,  $R_3 = 2 \text{ Om}$  olarsa,  $R_2$  müqavimətini teyin etmeli.



$$R_2 = 1 \text{ Om}$$



$$R_2 = 10 \text{ Om}$$



$$R_2 = 5 \text{ Om}$$





$$R_2 = 20 \text{ Om}$$




$$R_2 = 3 \text{ Om}$$

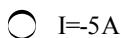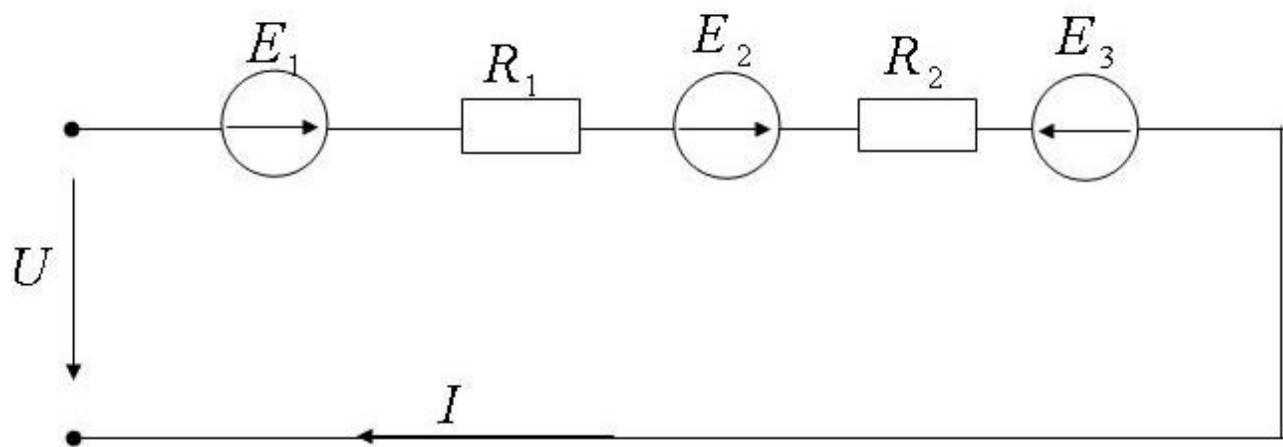162 .


Verilmiş dövrəde  $U = 20 \text{ V}$ ,  $E_1 = 5 \text{ V}$ ,  $E_2 = 2 \text{ V}$ ,  $E_3 = 18 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \text{ Om}$ ,  $R_2 = 4 \text{ Om}$  olarsa,  $I$  cərəyanını tapmali.




$$I = -5 \text{ A}$$

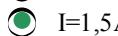

$$I = 2 \text{ A}$$

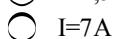

$$I = 1,5 \text{ A}$$

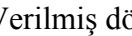


$$I = 2,5 \text{ A}$$



$$I = 7 \text{ A}$$

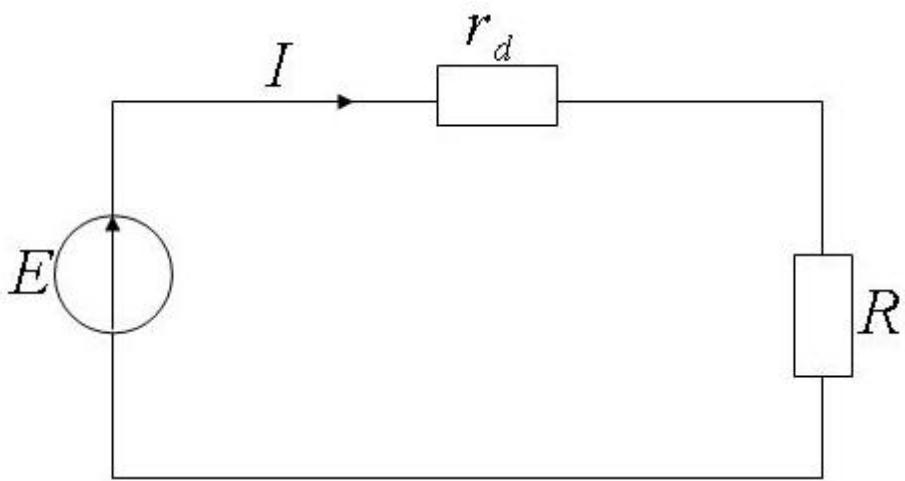163 Verilmiş dövrədə müqavimətinin qiyməti  $6 \text{ kOm}$ -dan  $10 \text{ kOm}$ -a qədər dəyişikdə cərəyan 2 dəfə azalmışdır. Cərəyanın ilkin qiyməti  $10 \text{ mA}$  olarsa, mənbənin daxili müqavimətini və e.h.q.-ni tapmalı.



$r_d = 1000 \text{ Om} \quad E = 20 \text{ V}$

$r_d = 500 \text{ Om} \quad E = 50 \text{ V}$

$r_d = 2000 \text{ Om} \quad E = 80 \text{ V}$

$r_d = 3000 \text{ Om} \quad E = 25 \text{ V}$

$r_d = 500 \text{ Om} \quad E = 100 \text{ V}$

164 Üçbucaq birləşmədə xətt cərəyanının düzgün ifadəsini göstərin.

$I_x = \frac{I_f}{\sqrt{3}}$

Doğru cavab yoxdur.

$I_x = I_f$

$I_x = \sqrt{3}I_f$

$I_x = \sqrt{2}I_f$

165 Ulduz birləşmədə xətt gərginliyinin düzgün ifadəsini göstərin.

$U_x = \sqrt{2}U_f$

Doğru cavab yoxdur.

$U_x = U_f$

$U_x = \frac{U_f}{\sqrt{3}}$

$U_x = \sqrt{3}U_f$

$$U_x = \sqrt{3}U_f$$

166 Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyinin düzgün ifadəsini göstərin.

Doğru cavab yoxdur.

..

$U_x > U_f$

..

$U_x = U_f$

..

$U_x < U_f$

..

$U_x = \sqrt{2}U_f$

167 Ulduz birləşmədə xətt cərəyanının düzgün ifadəsini göstərin.

Doğru cavab yoxdur.

..

$I_x = I_f$

..

$I_x > I_f$

..

$I_x < I_f$

..

$I_x = \sqrt{2}I_f$

168 Ne ucun ucbucaq birlesmede faza qerqinliyi, ulduz birlesmedeki faza qerqinliyine nezeren defe boyuk olar?

Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi faza gərginliyinə bərabərdir

Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi ilə faza gərginliyi əks fazadadır

Faza gərginliyi xətt gərginliyindən  $90^\circ$  geri qalır

Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi faza gərginliyi ilə  $45^\circ$  bucaq sürüşməsindədir

Üçbucaq birləşmədə xətt gərginliyi faza gərginliyindən kiçikdir

169 Üçbucaq birləşmədə faza gərginlikləri ilə faza cərəyanları istiqamətcə necə fərqlənir?

Faza gərginliklərinin və faza cərəyanlarının müsbət istiqamətləri müxtəlifdir

Faza gərginliyi, faza cərəyanı ilə  $45^\circ$  faza sürüşməsindədir

Faza gərginliyi, faza cərəyanı ilə əks fazadadır

Faza gərginliklərinin müsbət istiqaməti ilə faza cərəyanlarının müsbət istiqaməti eynidir?

Faza gərginliyi, faza cərəyanı ilə  $30^\circ$  faza sürüşməsindədir

170 Üçbucaq birləşmə nəyə deyilir?

Generator dolaqlarından ikinci və üçüncüünü ardıcıl bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə

Generator dolaqlarından birincinin sonu ikincinin başlangıcına, ikincinin sonu üçüncüünün başlangıcına, üçüncüün sonu birincinin başlangıcına bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə

Generator dolaqlarından ikisinin sonu üçüncüün əvvəlinə bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə

İslədicilərin fazaları paralel bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə

İslədicilərin fazaları ardıcıl bilişdirildikdə alınan üçfazalı sistemə

171 Üçfazalı sistem ulduz bilişdirildikdə xətt gərginliyi nəyə əsasən təyin olunur?

..

$$\dot{\varphi}_{AB} = \dot{\varphi}_A - \dot{\varphi}_B$$

.....

$$U_{AB} = \dot{\varphi}_B + \dot{\varphi}_A$$

.....

$$\dot{\varphi}_{AB} = \dot{\varphi}_C + \dot{\varphi}_B$$

..

$$\dot{\varphi}_{AB} = \dot{\varphi}_A + \dot{\varphi}_C$$

..

$$\dot{\varphi}_{AB} = \dot{\varphi}_B + \dot{\varphi}_A$$

172 Üçfazalı sistem almaq üçün enerji mənbəyi və işlədiciilərin fazalarını necə birləşdirmək olar?

- Ulduz – ulduz, ulduz – üçbucaq, üçbucaq – üçbucaq, üçbucaq – ulduz
- Ulduz – ulduz və üçbucaq
- Üçbucaq və üçbucaq
- Üçbucaq – ulduz və üçbucaq
- Ulduz – üçbucaq və ulduz

173 Ulduz birləşdirilmiş üçfazalı sistem simmetrik yükləndikdə işlədiciilərin aktiv gücü nəyə bərabərdir?

$P = \sqrt{3}U_I I_I \cos\varphi$

.....

$P = \sqrt{2}U_I I_I \sin\varphi$

.....

$P = \sqrt{2}/U_I I_I \sin\varphi$

.....

$P = U_I I_I / \sqrt{3} \operatorname{tg}\varphi$

..

$P = \sqrt{3}U_I I_I \operatorname{tg}\varphi$

174 Simmetrik üçfazalı sistemdə e.h.q – i bir – birindən nəyə görə fərqlənir?

- Fazasına
- Tezliklərinə
- Amplitudalarına
- Güclərinə
- Periodlarına

175 Ulduz birləşməsi üçfazalı sistemin aktiv gücü nəyə bərabərdir?

..

$P = 2P_f$

..

$P = 3P_f$

..

$P = 1/2 P_f$

..

$P = 4/P_f$

..

$P = 3/P_f$

176 Ulduz birləşməsi üçfazalı sistem simmetrik olduqda cərəyanların cəmi nəyə bərabərdir?

- $I_A + I_B > I_C$
- $I_A + I_B + I_C = 0$
- $I_A - I_B - I_C = 0$
- $I_A - I_C > I_B$
- $I_A - I_B = I_C + 1$


177 Ulduz birləşmədə xətt cərəyanları ilə faza cərəyanları arasında əlaqə necədir?

- Xətt cərəyanı faza cərəyanından üç dəfə kiçikdir
- Xətt cərəyanı faza cərəyanına bərabərdir
- Xətt cərəyanı faza cərəyanından böyükür
- Xətt cərəyanı faza cərəyanından kiçikdir
- Xətt cərəyanı faza cərəyanından iki dəfə böyükür

178 Ulduz birləşmədə faza xətti ilə neytral xətt arasında qalan gərginlik necə adlanır?


- Nominal gərginlik
- Faza gərginliyi
- Tutum gərginliyi
- İnduktiv gərginlik
- Xətt gərginliyi

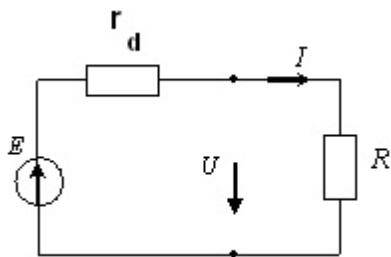179 R müqaviməti şəkildə göstərildiyi kimi gərginliyi  $115 \text{ V}$ , daxili müqaviməti  $0,5 \text{ Om}$  olan mənbəyə qoşulmuşdur. Bu zaman müqavimətdəki gərginlik  $112 \text{ V}$  və ondan keçən cərəyan  $5 \text{ A}$  olarsa, naqillərdəki güc itkisi nəyə bərabərdir?



- $P=5 \text{ Vt}$
- $P=2,5 \text{ Vt}$
- $P=3,2 \text{ Vt}$
- $P=7,5 \text{ Vt}$
- $P=8 \text{ Vt}$

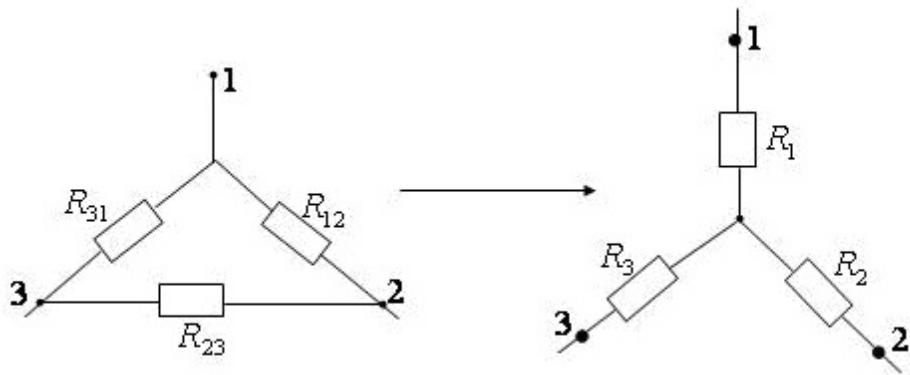180 Aşağıdakı ifadələrdən hansıları «üçbucaq» şəkilli sxemdən «ulduz» şəkilli birləşmə sxeminə kecid ifadələridir?



○

$$R_1 = \frac{R_{12} + R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_2 = \frac{R_{12} + R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_3 = \frac{R_{23} + R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

●

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

○

$$R_1 = \frac{R_{12} + R_{23}}{R_{12} \cdot R_{23} \cdot R_{31}}, \quad R_2 = \frac{R_{31} + R_{23}}{R_{31} \cdot R_{23} \cdot R_1}, \quad R_3 = \frac{R_{12} + R_{31}}{R_{12} \cdot R_{23} \cdot R_2}$$

○


$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{23} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_2 = \frac{R_1 \cdot R_{31}}{R_1 + R_{23} + R_{31}}, \quad R_3 = \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot R_{12}}{R_2 + R_1 + R_{12}}$$

○

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_2 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

181

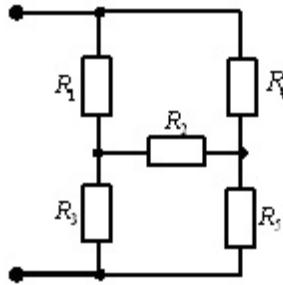$R_1$ ,  $R_2$  ve  $R_3$  muqavimetleri nece birləşib.



● Ulduz

○ Ardıcıl

○ Üçbucaq

○ Qarışık

○ Paralel

182 Aşağıdakı tənliklərdən hansında işlədici ləri ulduz birləşmiş üçfazlı dövrələrdə xətt və faz gərginlik və cərəyanları arasındakı asılılıq düzidür?

●

$$U_x = \sqrt{3} U_f, \quad I_x = I_f$$

○ .....

$$U_x = 3 U_f, \quad I_x = 3 I_f$$

.....  
 $U_x = -\sqrt{3} U_f$ ,  $I_x = -I_f$

...  
 $U_x = U_f$ ,  $I_x = \sqrt{2} I_f$


..  
 $U_x = U_f$ ,  $I_x = I_f$

183 Ulduz birləşmiş üç fazlı sistemdə hansı halda neytral xətt lazım olmur.

- Qeyri simmetrik olduqda
- Xətlərdən biri qırıldıqda
- iki xətt arasında qısa qapanma olduqda
- Faz elementlərindən biri qısa qapandıqda
- Simmetrik olduqda

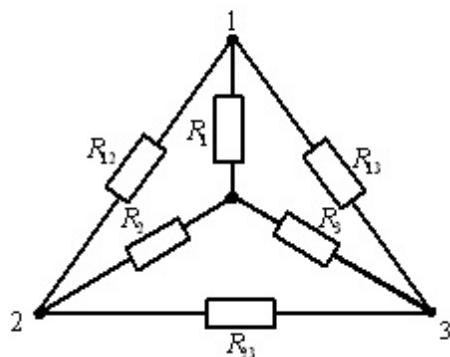184 .

$R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  ulduz birləşmədən ekvivalent ucbucaq birləsməye kecəndə  $R_{12}$  muqavimətini teyin etmeli



.....  
$$R_{12} = R_3 + R_2 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$$

..  
$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3}$$

...  
$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

....  
$$R_{12} = R_1 + R_2 + R_3$$

.....  
$$R_{12} = R_1 \cdot R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_3}$$

185 Ucbucaq seklində birlesmis üç fazlı sistemin faza ve xett qerqinlikleri ve cereyanları arasında olan asılıqlardan hansı duzdur?

.....  
 $U_x = U_f$ ,  $I_x = \sqrt{2} I_f$

..

A)  $U_x = U_F; \quad I_x = I_F$

B)  $U_x = U_F; \quad I_x = \sqrt{3}I_F$

C)  $U_x = \sqrt{3}U_F; \quad I_x = \sqrt{3}I_F$

D)  $U_x = \sqrt{3}U_F; \quad I_x = I_F$

186 Ulduz birləşmiş üç fazalı sistemin xətt və faza gərginlikləri və cərəyanları arasında olan asillılıqlardan hansı düzdür?

A)  $U_x = \sqrt{2}U_F; \quad I_x = I_F$

B)  $U_x = \sqrt{3}U_F; \quad I_x = I_F$

C)  $U_x = \sqrt{3}U_F; \quad I_x = \sqrt{3}I_F$

D)  $U_x = U_F; \quad I_x = I_F$

E)  $U_x = U_F; \quad I_x = \sqrt{3}I_F$

187 Verilmiş üç fazalı sistemin EHQ-lerinin ifadelerinden hansı düzdur.

A)  $e_A = E_m \sin \omega t$   
 $e_B = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$   
 $e_C = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$

B)  $e_A = E_m \sin \omega t$   
 $e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$   
 $e_C = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$



C)  $e_A = E_m \sin \omega t$   
 $e_B = E_m \sin(\omega t - 90^\circ)$   
 $e_C = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$

D)  $e_A = E_m \sin(\omega t - 90^\circ)$   
 $e_B = E_m \sin(\omega t + 90^\circ)$   
 $e_C = E_m \sin \omega t$

E)  $e_A = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$   
 $e_B = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$   
 $e_C = E_m \sin \omega t$

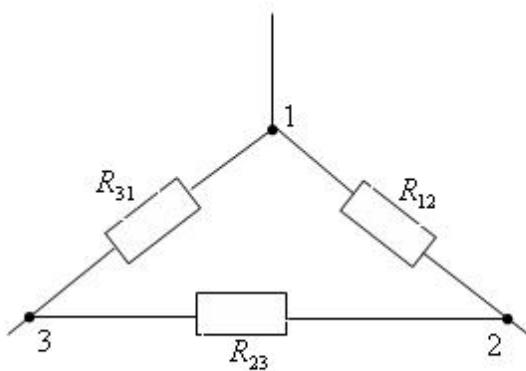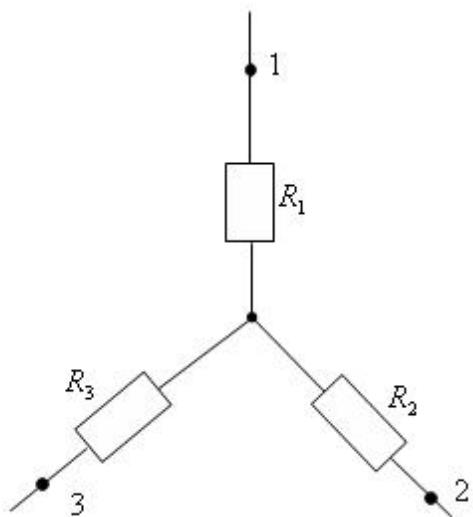188 .

Ulduz bireleşmis sxemin muqavimetleri  $R_1 = R_2 = R_3 = 6$  Om olarsa, ekvivalent üçbucaq bireleşmis sxemin muqavimetlerini  $R_{12}$ ,  $R_{23}$ ,  $R_{31}$  teyin edin.



$R_{31} = 6$  Om,  $R_{12} = R_{23} = 12$  Om

$R_{12} = R_{23} = R_{31} = 18$  Om



$R_{12} = R_{23} = R_{31} = 3$  Om

$R_{23} = 12$  Om,  $R_{31} = R_{23} = 6$  Om

$R_{31} = 0$ ,  $R_{12} = R_{23} = 12$  Om

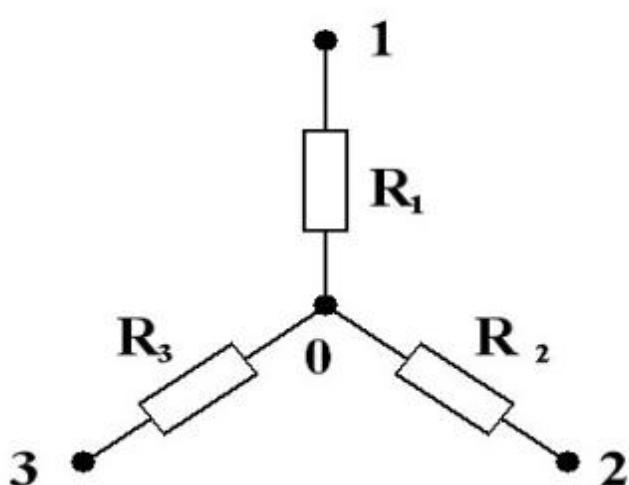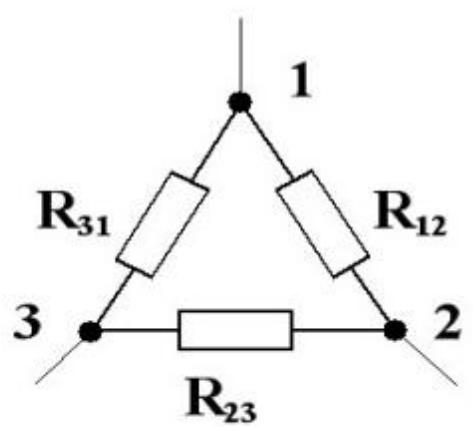189 .

Üçbucaq sxeminde muqavimetlerin qiymetleri  $R_{12} = 10$  Om,  $R_{23} = 8$  Om,  $R_{31} = 2$  Om olduqda, ekvivalent ulduz sxeminin muqavimelerinin qiymetlerini mueyyen edin.



$$R_1 = 20 \text{ Om}, R_2 = 15 \text{ Om}, R_3 = 10 \text{ Om}$$

$$R_1 = 1 \text{ Om}, R_2 = 4 \text{ Om}, R_3 = 0,8 \text{ Om}$$

$$R_1 = 1 \text{ Om}, R_2 = 0,6 \text{ Om}, R_3 = 3 \text{ Om}$$

$$R_1 = 3 \text{ Om}, R_2 = 5 \text{ Om}, R_3 = 4 \text{ Om}$$

$$R_1 = 2 \text{ Om}, R_2 = 10 \text{ Om}, R_3 = 4 \text{ Om}$$

190 Simmetrik üç fazalı sistemin gösterilən güc ifadələrindən hansı düzdür?

$$P = \sqrt{3} U_x I_x \cos \varphi$$

$$P = \sqrt{3} U_x I_x \sin \varphi$$

$$P = 3 U_x I_x \sin \varphi$$

$$P = 3 U_x I_x \cos \varphi$$

$$P = \sqrt{3} U_f I_f \cos \varphi$$

191 Aşağıdakı tənliklərdən hansında işlədiciləri üçbucaq birləşmiş üçfazlı dövrələrdə xətt və faz gərginlik və cərəyanları arasındakı asılılıq düzdür?

$$U_x = 3 U_f, I_x = 3 I_f$$

$$U_x = U_f, I_x = \sqrt{3} I_f$$

$$U_x = \sqrt{3} U_f, I_x = \sqrt{3} I_f$$

$$U_x = -U_f, I_x = I_f$$

$$U_x = U_f, I_x = I_f$$

192.


Simmetrik ulduz birləşmisi üç fazalı dövrede faza qerqinliyi  $U_f$  ve xett cərəyani  $I_x$  məlumudur. Eger  $\varphi_f = 30^\circ$  olarsa, fazalarda olan müqaviməti təyin edin.

$$U_f = 220(V), I_x = 55\text{A}.$$

- ...
- $R = 8 \text{ (Om)} \quad X_L = 4 \text{ (Om)}$
- ...
- $R = 2\sqrt{3} \text{ (Om)} \quad X = 2 \text{ (Om)}$
- ...
- $R = 10 \text{ (Om)} \quad X_L = 10 \text{ (Om)}$
- ...
- $R = 4 \text{ (Om)} \quad X_L = 4 \text{ (Om)}$
- ...
- $R = 2 \text{ (Om)} \quad X_C = 2\sqrt{3} \text{ (Om)}$

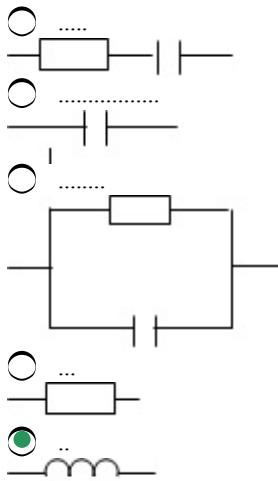
193 .

Dovrelerin hansında reaktiv que  $Q > 0$  ?




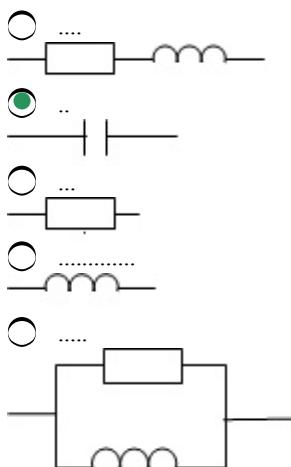194 .

Qosterilen dovrelerin hansında reaktiv que  $Q < 0$  ?




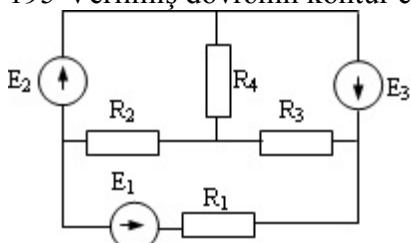195 Verilmiş dövrənin kontur cərəyanları üsulu ilə həlli üçün neçə tənlik yazmaq lazımdır?



- 5
- 6
- 4
- 3
- 2

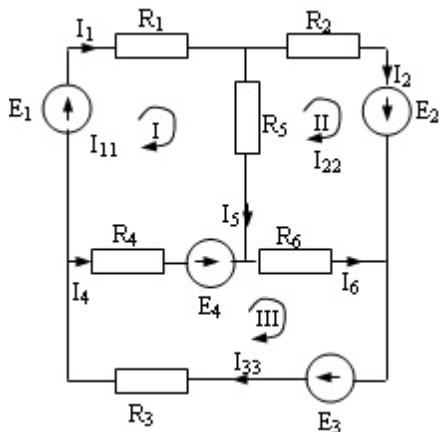196 Verilmiş dövrədə kontur cərəyanları üsulu ilə I –ci kontur üçün yazılış düzgün tənlik hansıdır?



- ...
- $I_{11}(R_1 + R_2 + R_4) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 - E_4$
- Düzgün cavab yoxdur.
- ...
- $I_{11}(R_1 + R_2 + R_5) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 - E_4$
- ...
- $I_{11}(R_1 + R_3 + R_4) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 + E_4$
- $I_{11}(R_1 + R_4 + R_5) - I_{22}R_5 + I_{33}R_4 = E_1 - E_4$


197 Kontur cərəyanları metoduna əsasən yazılış tənliklərin sayı necə müəyyən olunur.

- səbsəst konturların sayı qədər
- konturların sayı qədər
- konturların sayıından bir əskik
- düyünlərin sayı qədər
- düyünlərin sayıdan bir əskik

198 Potensial diaqram nəyə deyilir.

- Elektrik potensialının zaman asılılığına
- Elektrik potensialının müqavimətdən asılılığına
- Elektrik cərəyanının müqavimətdən asılılığına
- Elektrik cərəyanının potensialdan asılılığına
- Elektrik potensialının cərəyan şiddətindən asılılığına

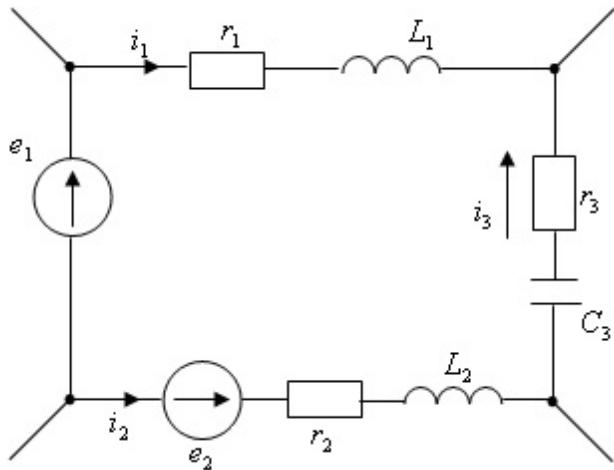199 Verilmiş elektrik dövrəsi üçün Kirxhofun ikinci qanunu ifadəsi (ani qiymətlərlə) hansıdır?



...

$$i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + i_3 r_3 + i_3 (-jX_C) - L_2 \frac{di_2}{dt} - i_2 r_2 = e_1 + e_2$$

...

$$i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + i_3 r_3 + \frac{1}{C} \int i_3 dt - L_2 \frac{di_2}{dt} - i_2 r_2 = e_1 - e_2$$

...

$$i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + i_3 r_3 + \frac{1}{C_3} \int i_2 dt + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 r_2 = e_1 - e_2$$

...

$$i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - i_3 r_3 - \frac{1}{C_3} \int i_2 dt - i_2 r_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} = e_1 - e_2$$

...


$$i_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} + i_3 r_3 + \frac{1}{C_3} \int i_2 dt + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 r_2 = e_1 + e_2$$

200 Kontur cərəyanları metodunda tənliklər hansı qanunlara əsasən yazılır?

- Om qanununa
- Kirxhofun birinci və ikinci qanunlarına
- Om və Kirxhofun birinci qanununa
- Kirxhofun birinci qanununa
- Kirxhofun ikinci qanununa

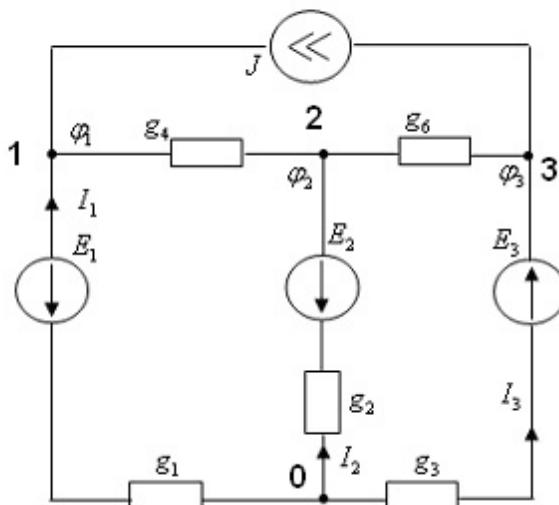
201 .

Verilmiş dövrede 0 duyununun potensialı sıfır olduqda  $\varphi_0 = 0$ , ikinci duyun noqtesi üçün duyun potensialları usulu ile yazılmış tenliyi teyin edin.



- .....  
 $-g_4\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 - g_6\varphi_3 = g_2E_2$
- .....  
 $-g_4\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 - g_6\varphi_3 = -g_2E_2$
- .....  
 $-(g_4 + g_6)\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 - g_6\varphi_3 = -g_2E_2$
- .....  
 $(g_4 + g_6)\varphi_1 + (g_4 + g_2 + g_6)\varphi_2 + g_6\varphi_3 = g_2E_2$
- .....  
 $\varphi_1 + \left(\frac{g_4}{g_4 + g_2 + g_6}\right)\varphi_2 + g_6\varphi_3 = -g_2E_2$

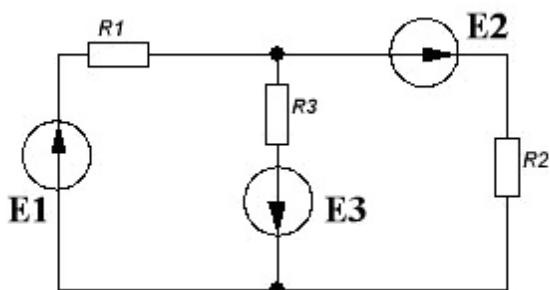202 Verilmiş dövrənin qondarma üsulu ilə həlli üçün dövrənin hesabatını neçə dəfə aparmaq lazımdır?




- 1
- 3
- 5
- 4
- 2

203 Əgər dövrədə budaqların sayı p və düyünlərin sayı q olarsa, dügün potensialları metoduna əsasən tənliklərin sayı nəyə bərabərdir?

- $p+(q-1)$
- $q-1$
- $q$
- $p-q$


p-(q-1)

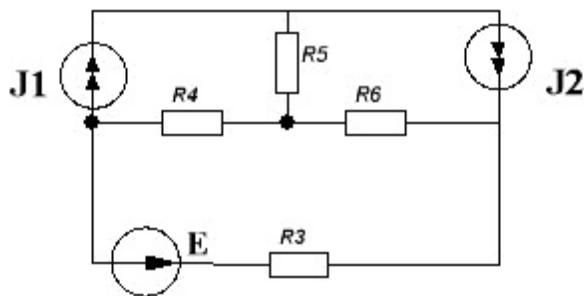204 Verilmiş dövrənin kontur cərəyanları üsulu ilə həlli üçün neçə tənlik yazmaq lazımdır?



- 4
- 1
- 2
- 3
- 5

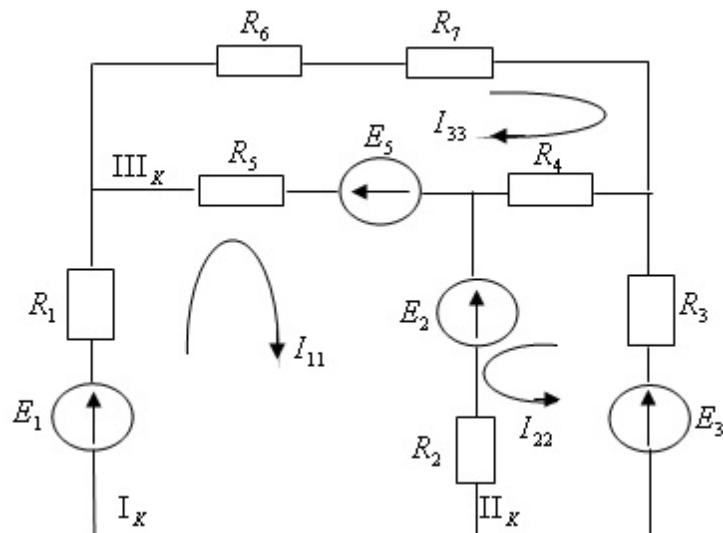205 Verilmiş dövrədə kontür cərəyanları üsulu ilə III kontur üçün düz yazılmış tənliyi təyin edin.



$-(R_5 + R_2 + R_4)I_{11} + (R_4 + R_2 + R_3)I_{22} + (R_6 + R_7 + R_4 + R_5)I_{33} = E_5$


$R_5I_{11} + R_4I_{22} + (R_4 + R_6 + R_5 + R_7)I_{33} = E_5$

$-R_5I_{11} - R_4I_{22} + (R_4 + R_5 + R_6 + R_7)I_{33} = -E_5$

$(R_5 + R_2 + R_4)I_{11} + (R_4 + R_2 + R_3)I_{22} + (R_6 + R_7 + R_4 + R_5)I_{33} = E_5$


$-R_5I_{11} + R_4I_{22} + (R_4 + R_5 + R_6 + R_7)I_{33} = E_5$

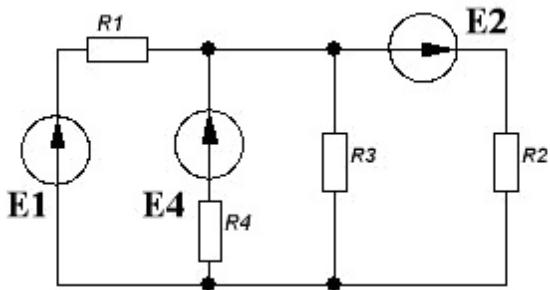206 Verilmiş dövrənin düyün potensialları üsulu həlli üçün neçə tənlik yazmaq lazımdır?




- 3
- 2
- 5
- 4
- 1

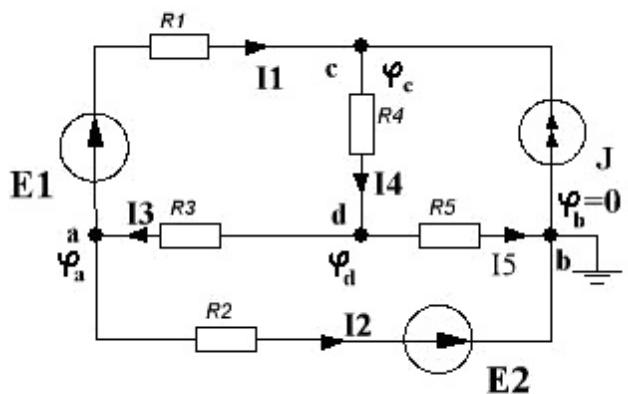207 Verilmiş dövrədə «a» düyünü üçün yazılış düzgün tənliyi təyin edin.



- $\varphi_a \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2} + J$
- $\varphi_a \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_5} = E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2} + J$
- $\varphi_a \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_2} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = -E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2}$
- $\varphi_a \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2}$
- $\varphi_a \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \varphi_c \frac{1}{R_1} - \varphi_d \frac{1}{R_3} = -E_1 \frac{1}{R_1} - E_2 \frac{1}{R_2}$

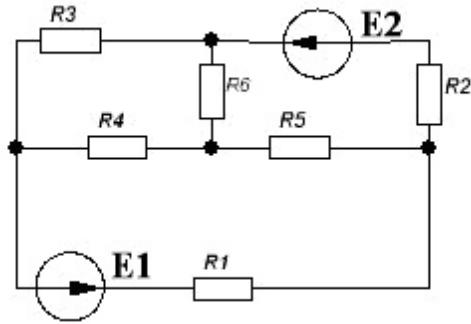208 Verilmiş dövrədə düyün nöqtələrinin q , qolların p və sərbəst konturların k sayını müəyyən edin.



$q=5, p=6, k=3$

$q=4, p=6, k=3$


$q=2, p=5, k=2$

$q=3, p=4, k=4$

$q=4, p=4, k=3$

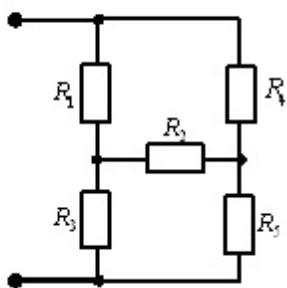209 .

$R_1, R_2$  ve  $R_3$  muqavimeleri nece birleşib.



Ardıcıl

Qarışık


Paralel

Üçbucaq

Ulduz

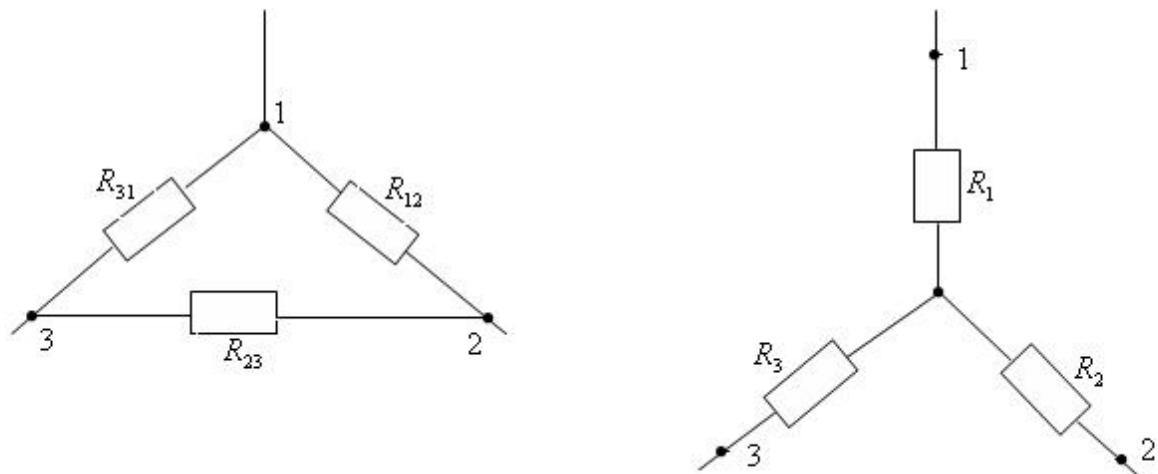210 .


Üçbucaq birleşmiş şemin muqavimetleri  $R_{12} = R_{23} = R_{31} = 9 \text{ Om}$  olarsa, ekvivalent ilduz birleşmiş şemin muqavimetlerini  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  teyin edin.



- ...
- ...  $R_1 = R_2 = R_3 = 27 \text{ Om}$
- ...
- ...  $R_1 = R_2 = R_3 = 3 \text{ Om}$
- .....
- .....  $R_1 = R_3 = 27 \text{ Om}, R_2 = 3 \text{ Om}$
- .....
- .....  $R_1 = R_2 = 18 \text{ Om}, R_3 = 9 \text{ Om}$
- ...
- .....  $R_1 = R_2 = R_3 = 9 \text{ Om}$

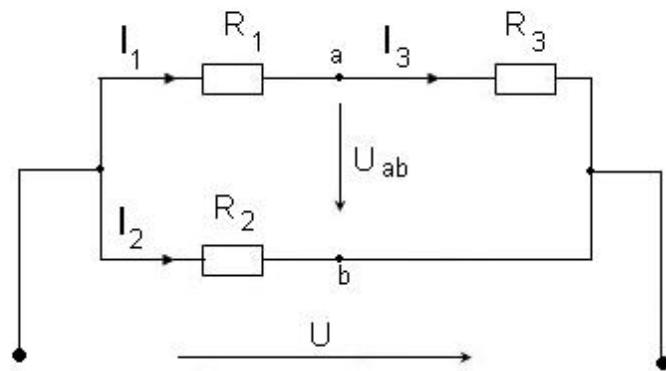211 .


Qosterilmis dovrede  $U_{AB}=120(V)$ ,  $R_1=20(\text{Om})$ ,  $R_2=30(\text{Om})$ ,  $R_3=20(\text{Om})$ -dir.  
Qiris U qerqinliyini tapmali.



- U=240 (V)
- U=160 (V)
- U=120 (V)
- U=180 (V)
- U=300 (V)

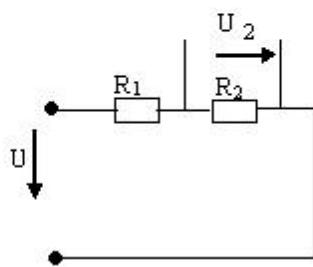212 .


Verilir.  $R_1 = 30 \text{ Om}$ ,  $R_2 = 20 \text{ Om}$ ,  $U = 125\text{V}$ .  $U_2 = ?$



- 45V
- 50V
- 25V
- 100V
- 75V


213 .

$$R_{ekv} = ?$$

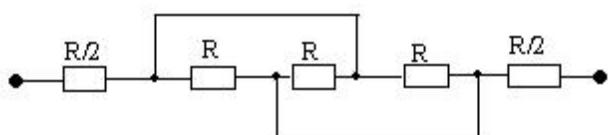

- ..
- $\frac{4}{3}R$
- .....  
 $R$
- .....
- $1\frac{2}{3}R$
- ...  
 $\frac{2}{3}R$
- ...  
 $\frac{1}{3}R$

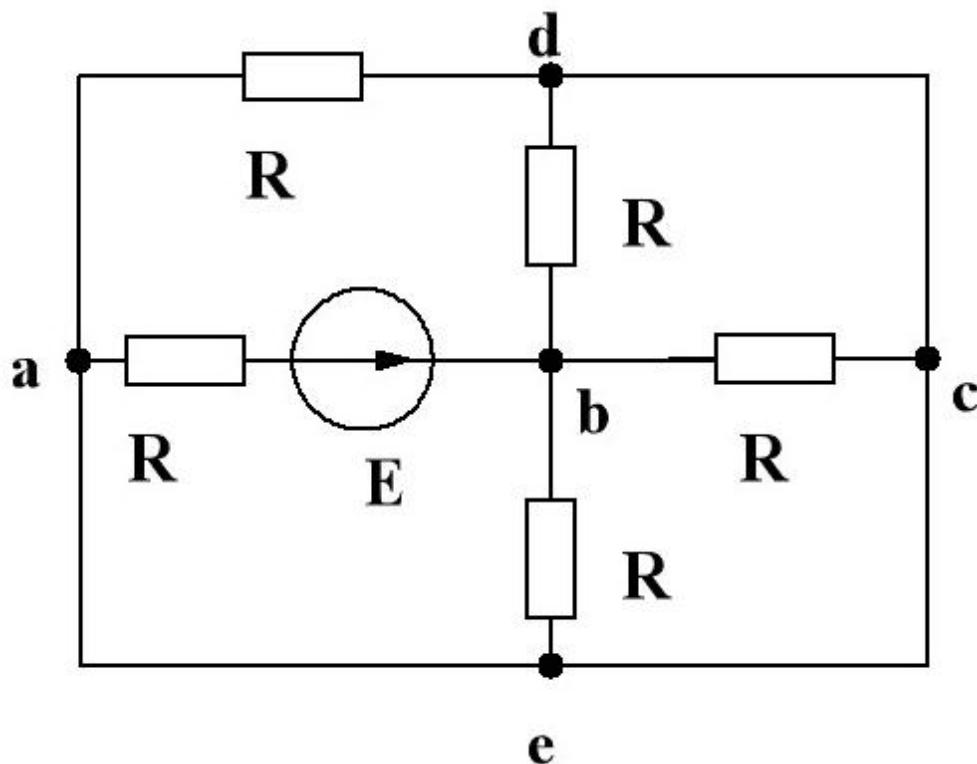214 E.H.Q. mənbəyinin və naqillərin müqavimətlərini nəzərə almayaraq dövrənin ümumi müqavimətini müəyyən edin.



$R_{ek} = 2R$

$R_{ek} = \frac{4}{3}R$

.....

$R_{ek} = \frac{5}{4}R$

....


$R_{ek} = 3R$

...

$R_{ek} = \frac{5}{2}R$

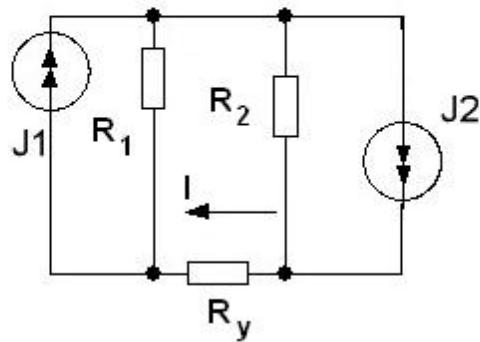215 .

$J_1 = 20$  (A),  $J_2 = 25$  (A),  $R_1 = 5$  (Om),  $R_2 = 4$  (Om),  $R_y = 11$  (Om). Dovrede  $I$  cereyanımı teyin edin.




7 (A)

10 (A)

- 20 (A)
- 5(A)
- 15 (A)

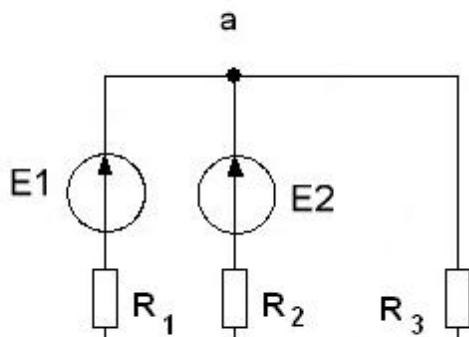216.

$E_1=20$  (V),  $E_2=80$  (V),  $R_1=2$  (Om),  $R_2=4$  (Om),  $R_3=4$  (Om). Dovrede a ve b duyunleri arasında qerqinliyi teyin edin




b

- $U_{ab}=30$  (V)
- ...
- $U_{ab}=20$  (V)
- .....
- $U_{ab}=3$  (V)
- ...
- $U_{ab}=5$  (V)
- ..
- $U_{ab}=40$  (V)

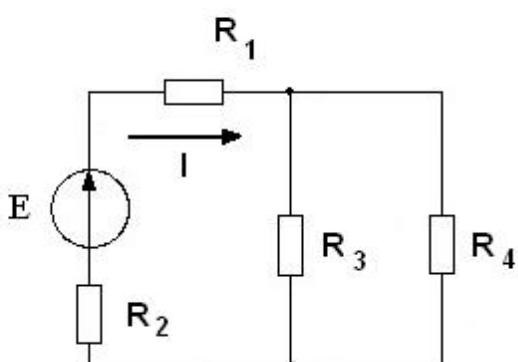217.

$R_1=R_2=5$  (Om),  $R_3=R_4=20$  (Om),  $E=200$  (V). Dovrede  $I$  cereyanını teyin edin.




- 3(A)
- 10 (A)
- 8 (A)
- 15 (A)
- 4(A)

218 .

Qosterilmis dovrede  $U=80(V)$ ,  $R_1=R_2=10(\Omega)$ ,  $R_3=30(\Omega)$ ,  $R_4=40(\Omega)$ -dur.

Ampermetrden axan cereyanı tapmali.

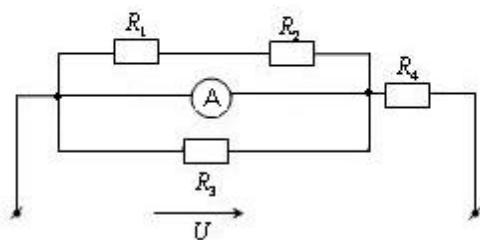


- I=1,333(A)
- I=2(A)
- I=8/7 (A)
- I=8(A)
- I=4(A)

219 .

- U=240 (V)
- U=300 (V)
- U=180 (V)
- U=300 (V)
- U=120 (V)
- U=240 (V)
- U=120 (V)
- U=160 (V)
- U=180 (V)
- U=160 (V)

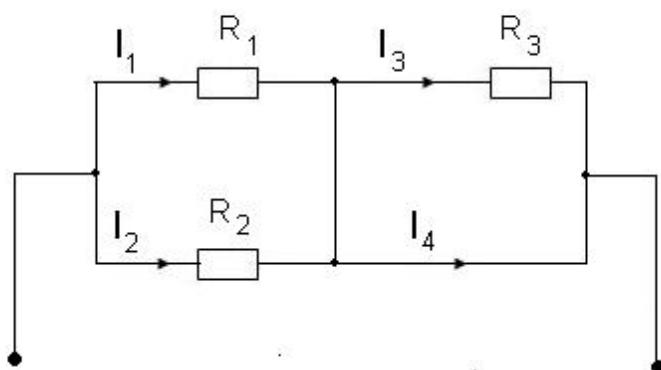220 .

Qosterilmis dovrede  $U=120(V)$ ,  $R_1=20(\Omega)$ ,  $R_2=30(\Omega)$ ,  $R_3=40(\Omega)$ -dur.  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_4$  cereyanları tapmali.




- $I_1=6(A)$     $I_2=4(A)$     $I_3=0(A)$     $I_4=10(A)$
- .....  
 $I_1=3(A)$     $I_2=6(A)$     $I_3=0(A)$     $I_4=10(A)$
- .....  
 $I_1=6(A)$     $I_2=4(A)$     $I_3=10(A)$     $I_4=0(A)$
- .....  
 $I_1=3(A)$     $I_2=6(A)$     $I_3=9(A)$     $I_4=9(A)$
- ...

$$I_1 = 4 \text{ (A)} \quad I_2 = 6 \text{ (A)} \quad I_3 = 0 \text{ (A)} \quad I_4 = 10 \text{ (A)}$$

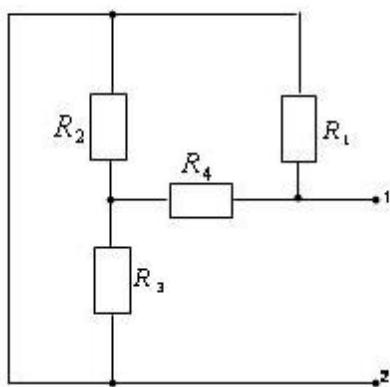221 .

Sekilde qosterilen dovrenin ekvivalent  $R_{ekv}$  - müqavimetini yazmali.


$$R_1 = 48 \text{ Om}, R_2 = 160 \text{ Om}, R_3 = 40 \text{ Om}, R_4 = 80 \text{ Om}, R_{ekv} = ?$$



- 33,6 (Om)
- 150 (Om)
- 130 (Om)
- 42 (Om)
- 85 (Om)

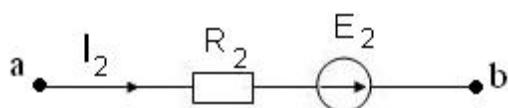222 .

Verilmiş elektrik dovresinde  $I_2$  cereyanını teyin etmeli.  $\varphi_a = 30 \text{ V}$ ,  $\varphi_b = 20 \text{ V}$ ,  $E_2 = 10 \text{ V}$ ,  $R_2 = 10 \text{ Om}$ .




- 4(A)
- 6(A)
- 2,5(A)
- 7(A)
- 2(A)

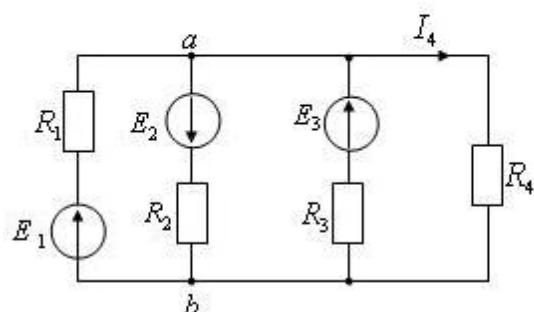223 .

Sekilde qosterilen elektrik dovresinde  $I_4$  cereyanını teyin etmeli.


$$E_1 = 10 \text{ V}, R_1 = 2 \text{ Om}, E_2 = 20 \text{ V}, R_2 = 4 \text{ Om}, E_3 = 30 \text{ V}, R_3 = 3 \text{ Om}, R_4 = 4 \text{ Om}$$



- 0,875(A)
- 4,585(A)
- 3,587(A)
- 2,875(A)
- 1,875(A)

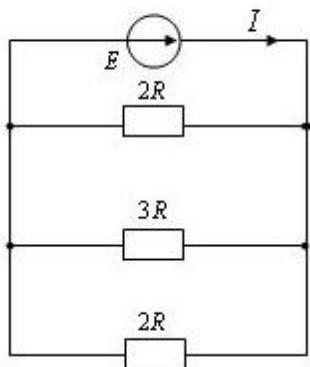224 .


Sekilde qosterilen elektrik dovresinde yaranan umumi cereyani  $I$ -ni tezin etmeli.  
Verilir.  $E=30(V)$ ,  $R=4(\Omega)$ ,  $I = ?$



- 10(A)
- 8(A)
- 12(A)
- 7(A)
- 9(A)

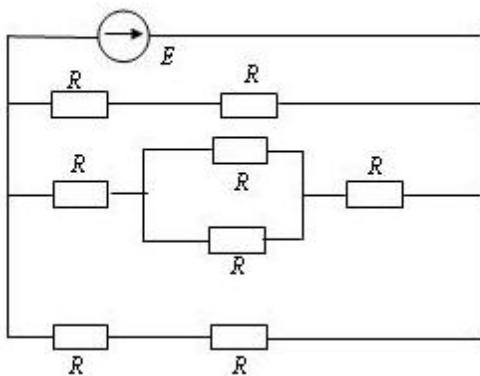225 .

Verilmis dovrenin ekvivalent muqavimetini tezin etmeli.  $R_{eq} = ?$




- ...
- $R_{eq} = \frac{6}{5}R$
- .....
- $R_{eq} = \frac{3}{2}R$
- ...
- $R_{eq} = \frac{1}{3}R$
- ..
- $R_{eq} = 6R$
- ..
- $R_{eq} = \frac{5}{7}R$

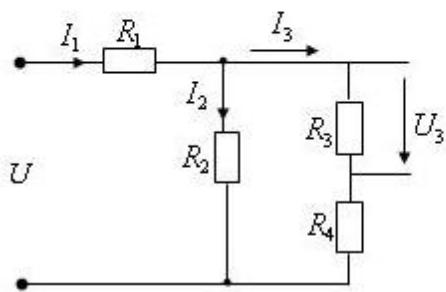226 .

Verilmiş dövrede  $R_2$  qolundakı  $I_2$  cereyanını teyin etmeli.


$$U_3 = 50 \text{ V}, R_1 = 10 \Omega, R_2 = 20 \Omega, R_3 = 5 \Omega, R_4 = 20 \Omega, I_2 = ?$$



- 20(A)
- 14(A)
- 12,5(A)
- 5(A)
- 10(A)

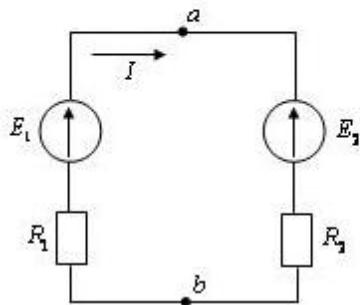227 .


Verilen sxemde «ab» noqteleri arasında  $U_{ab}$  qerqinliyini tapmali.  $E_1 = 100 \text{ V}$ ,  $E_2 = 50 \text{ V}$ ,  $R_1 = 6 \Omega$ ,  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $U_{AB} = ?$




- 50(V)
- 100(V)
- 70(V)
- 50(V)
- 150(V)

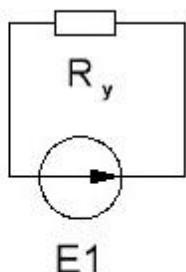228 .

$R_y = 20$  (Om),  $E_1 = 140$  (V),  $R_1 = R_y$ . Birinci dövreye nisbeten ikinci dövrenin  $R_y$  müqavimtinde necə deyisir?



1

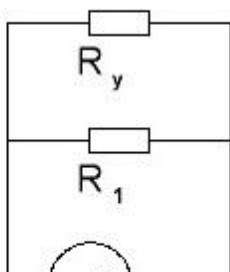

2

- 2 dəfə azalır
- 0 olur
- dəyişmir.
- 3 dəfə artır
- 3 dəfə azalır

229 Simmetrik 3-fazalı sistemdə sinusoidal e.h.q.-ləri nə ilə fərqlənirlər?

- Doğru cavab yoxdur.
- tezlikləri ilə
- amplitudası ilə
- başlangıç fazası ilə
- təsireddi qiymətləri ilə

230 Tutum müqavimətini sabit cərəyan dövrəsinə qoşduqda dövrədəki cərəyan necə dəyişər?

- Cərəyan tədricən artır
- Cərəyan sıfıra düşür
- Cərəyan sıçrayışla artır
- Cərəyan dəyişmir
- Cərəyan çox böyük qiymətlər alır

231 Tutum müqaviməti dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın və gərginliyin ani qiymətləri faza etibarilə bir-birindən necə fərqlənirlər?

- Cərəyan fazaca gərginlikdən 190 dərəcə geri qalır
- Cərəyan fazaca gərginliyi 90 dərəcə qabaqlayır
- Cərəyan fazaca gərginliyi qabaqlamır
- Cərəyan fazaca gərginlikdən 180 dərəcə geri qalır
- Cərəyan fazaca gərginlikdən 270 dərəcə geri qalır

232 İnduktiv və aktiv müqavimət nəyə deyilir?

- Özündən keçən cərəyanın enerjisini elektrik sahəsinin enerjisinə çevirən elementə aktiv müqavimət deyilir.  
Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisinə çevirən elementə induktiv müqavimət deyilir.
- Özündən keçən cərəyanın enerjisini maqnit sahəsinin enerjisinə çevirən elementə induktiv müqavimət deyilir.  
Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisinə çevirən elementə aktiv müqavimət deyilir.

- Doğru cavab yoxdur.
- Cərəyanın enerjisini mənimsəyən elementə aktiv müqavimət deyilir. Cərəyanın enerjisini mənimsəməyən elementə induktiv müqavimət deyilir.
- Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisinə çevirməyən elementə aktiv müqavimət deyilir. Özündən keçən cərəyanın enerjisini istilik enerjisinə çevirən elementə induktiv müqavimət deyilir

233 Dəyişən gərginliyin və e.h.q.-nin effektiv qiymətlərinin ifadələrini göstərin:

..  

$$U = \frac{\sqrt{2}}{U_m}; E = \frac{\sqrt{2}}{E_m}$$

..  

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}; E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

- Doğru cavab yoxdur.
- ....

$$U = \frac{2\sqrt{2}}{U_m}; E = \frac{2\sqrt{2}}{E_m}$$

..  

$$U = \frac{6\sqrt{2}}{U_m}; E = \frac{10\sqrt{2}}{E_m}$$

234 Dəyişən cərəyanın effektiv qiymətinin ifadəsini yazmalı

- Doğru cavab yoxdur
- ...

$$I = \frac{\sqrt{2}}{I_m}$$

..  

$$I = \frac{I_m^2}{\sqrt{2}}$$

..  

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

....  

$$I = \frac{I_m^2}{2}$$

235 Dəyişən cərəyanın tezliyini 2 dəfə azaltdıqda tutum müqaviməti necə dəyişər?

- 2 dəfə azalar
- 3 dəfə artar
- Dəyişməz
- 4 dəfə artar
- 2 dəfə artar

236 Dəyişən cərəyanı almaq üçün nədən istifadə olunur?

- drosseldən
- transformatordan
- mühərrikdən
- sinxron generatordan
- akkumulyator batareyasından

237 Dəyişən cərəyan dövrəsində hansı element olduqda cərəyan gərginlikdən geri qalır?

- Aktiv və tutum
- Tutum
- Aktiv
- İnduktiv
- Omik

238 Elektrik dövrəsindəki elektrik kəmiyyətlərini təsvir etmək üçün nələrdən istifadə edilir?

- Kəmiyyətlər arasındakı faza sürüşməsindən
- Kəmiyyətlərin ani qiymətlərindən
- Kəmiyyətin xarakterindən
- Kəmiyyətlərin qiymət və istiqamətindən
- Zaman qrafikindən və vektor dioqramından

239 Tam period müddətində sinusoidal kəmiyyətin orta qiyməti nəyə bərabərdir?

- Ani qiymətlə amplitud qiymətin fərqi nə
- Sıfıra
- 

*Amplitud qiymətin  $\frac{1}{2}$  - ne*

- Kəmiyyətin ani qiymətindən 3 dəfə böyükdür
- Ani qiymətlə amplitud qiymətin cəminə

240 Dəyişən cərəyan mənbəyi necə adlanır?

- Mühərrik
- Avtotransformator
- İnduktiv sarğac
- Kondensator
- Generator

241 Dəyişən cərəyanın təsiredici qiyməti böyükdür yoxsa orta qiyməti?

- Orta qiymət təsiredici qiymətdən iki dəfə böyükdür
- Təsiredici qiymət ani qiymətlə orta qiymətin fərqi nə bərabərdir
- Təsiredici qiyməti
- Orta qiyməti
- Təsiredici qiymət orta qiymətə bərabərdir

242 Sinusoidal kəmiyyət üçün orta qiymət olaraq sabit cərəyanın hansı qiyməti götürülür?

- Sabit cərəyandakı gərginliyin amplitud qiyməti, dəyişən cərəyandakı gərginliyin amplitud qiymətindən böyük olsun
- Sabit cərəyanda ayrılan istilik miqdarı, dəyişən cərəyanda ayrılan istilik miqdardan üç dəfə çox olsun
- Sabit cərəyanda yarım periodda keçən yüklerin miqdarı, dəyişən cərəyanda yarım periodda keçən yüklerin miqdarına bərabər olsun
- Sabit cərəyanda tam perioddakı yüklerin miqdarı, dəyişən cərəyanda tam perioddakı yüklerin miqdardan iki dəfə çox olsun
- Sabit cərəyanda bir periodda keçən yüklerin miqdarı, dəyişən cərəyanda həmin müddətdə keçən yüklerin miqdardan üç dəfə az olsun

243 Sinusoidal kəmiyyətin orta qiyməti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- Kəmiyyətlərin orta arifmetik qiyməti
- Kəmiyyətin maksimum qiymətinin iki misli
- Kəmiyyətlər arasındakı faza sürüşməsinin fərqi
- Kəmiyyətin ani qiyməti ilə amplitud qiymətinin cəbri cəmi

- Kəmiyyətin ani qiymətinin yarısı

244 Təsiredici qiymətlə amplitud qiymət arasındakı əlaqə necədir?

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətinlə ani qiymətin cəminə bərabərdir

Təsiredici qiymət amplitud qiymətindən  $\sqrt{2}$  dəfə kiçikdir

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətdən ani qiymət qədər böyükdür

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətin yarısına bərabərdir

- Təsiredici qiymət amplitud qiymətin üç mislinə bərabərdir

245 Təsiredici qiymət başqa necə adlanır?

- həqiqi

- amplitud

- ani

- effektiv

- orta

246 Sinusoidal dəyişən cərəyan dövrələrinin hesablanmasında cərəyan, gərginlik və e.h.q – nin hansı qiymətlərindən istifadə edilir?

- Kompleks

- Təsiredici I, U, E

- Ani i, u, e

Amplitud  $I_m, U_m, E_m$

Orta  $I_{or}, U_{or}, E_{or}$

247 Hansı sinusoidal kəmiyyətə fazaya görə geri qalan kəmiyyət deyilir?

- Fazaca üst – üstə düşənə

- Sıfır və ya amplitud qiymətinə digər sinusoidal kəmiyyətdən gec çatana

- Mənfi amplitud qiymətinə tez çatana

- Fazaca əks olana

- Ani qiyməti minimum olana

248 Hansı sinusoidal kəmiyyətə fazaya görə qabaqlayan kəmiyyət deyilir?

- Sıfır və ya müsbət amplitud qiymətinə digər sinusoidal kəmiyyətlə eyni vaxtda çatana

- Hər iki kəmiyyət əks fazada olduqda

Kəmiyyətlərdən biri diqerinin  $\sqrt{2}$  dəfə ferqlənəne

- Sıfır və ya müsbət amplitud qiymətinə digər sinusoidal kəmiyyətdən tez çatana

- Amplitud qiyməti digər sinusoidal kəmiyyətin ani qiymətindən kiçik olana

249 Period müddətində dəyişən kəmiyyətlərin maksimum qiymətlərinə nə deyilir?

- Orta qiymət

Amplitud ( $J_m, U_m, E_m$ ) qiymət

- Ani qiymətlə maksimum qiymətin cəmi

- Ani qiymətlə orta qiymətin fərqi

- Ən kiçik qiymət

250 Sinusoidal dəyişən cərəyanın qrafikinə əsasən kəmiyyətlərin qiymətləri necə olur?

- bütün kəmiyyətlərin qiymətləri eyni olur
- müxtəlif zaman anlarında cərəyan, gərginlik və ehq-nin qiymətləri müxtəlif olur.
- cərəyan və gərginliyin cəmi ehq-nə bərabər olur
- ehq-cərəyandan kişik olur
- cərəyan gərginlikdən böyük olur

251 Dəyişən cərəyanın zamanın istənilən anındakı qiyməti necə adlanır?

- Optimal
- Ani
- Həqiqi
- Xəyalı
- Başlanğıc

252 Sinusoidal cərəyanı qrafiki ifadə etdikdə obsis və ordinat oxunda nələr göstərilir?

- Obsis oxunda firlanma sürəti, ordinat oxunda isə temperatur və həcm göstərilir
- Obsis oxunda zaman, ordinat oxunda isə cərəyan, gərginlik və e.h.q nin qiymətləri göstərilir
- Obsis oxunda bucaq sürəti, ordinat oxunda isə müqavimət və güc əmsalı göstərilir
- Obsis oxunda gərginlik, ordinat oxunda isə faza sürüşməsi göstərilir
- Obsis oxunda təzyiq, ordinat oxunda isə zaman göstərilir

253 Bucaq tezliyi nədir?

- Cərəyanlı çərçivənin firlanma sürətinin rad/san ifadəsidir
- Cərəyanlı çərçivənin firlanma sürətinin optimal qiymətidir
- Cərəyanlı çərçivənin firlanma istiqamətidir
- Cərəyanlı çərçivənin meyl bucağının sinusudur
- Cərəyanlı çərçivənin meyl bucağının kosinusudur

254 Tezlik nəyə deyilir?

- Bir saniyədəki periodların sayına
- Bir saniyədəki periodların dörd mislinə
- Bir saniyədəki periodların fərqiñə
- Bir saniyədəki periodların üç mislinə
- Bir saniyədəki periodların cəminə

255 Period müddətində cərəyanın istiqaməti necə dəyişər?

- Periodun hər iki yarısında “ mənfi ” olur
- Periodun birinci yarısında “ mənfi ”, ikinci yarısında isə “ müsbət ” olur
- Periodun hər iki yarısında “ müsbət ” olur

*Sinusoidal rəqsin  $\frac{1}{4}$ -i ucun lazımlı zamana*

- Period müddətində cərəyanın istiqaməti üç dəfə dəyişir

256 Period nə ilə ölçülür?

- dəqiqələrlə
- həftələrlə
- saniyələrlə
- sutkalarla
- saatla

257 Period nəyə deyilir?

- Sinusoidal rəqsin fazaca geri qalma müddətinə
- Sinusoidanın bir tam rəqsi üçün lazım olan zamana  
Sinusoidanın  $\frac{1}{2}$  rəqsi ucun lazım olan zamana
- Sinusoidal rəqsin qabaqlama müddətinə  
Sinusoidal rəqsin  $\frac{1}{4}$ -i ucun lazım olan zamana

258 Sinusoidal dəyişən cərəyan hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?

- Elektrik enerjisinin tətbiq sahələri ilə
- Gərginliyin alınma üsulu ilə
- E.h.q – nin qiyməti ilə
- Tezlik və cərəyanla
- Period,tezlik,amplitud və başlangıç faza ilə

259 Fırlanmanın bucaq tezliyinin vahidi nədir?

- Dövr/dəqiqə  
Dövr/dəqiqə
- ...  
Metr/dəqiqə
- .....  
Şan/metr
- ....  
Santimetr/san
- ..  
Metr/saat

260 Sinusoidal dəyişən cərəyanı almaq üçün üzərində sarğıları olan çərçivə hansı sürətlə hərəkət edir?

- $\omega$  bucaq sureti ilə  
 $\omega$  bucaq sureti ilə
- ...  
sin  $\omega$  sureti ilə
- n bucaq tezliyi ilə  
n bucaq tezliyi ilə
- ..  
 $V_s$  sureti ilə
- hərəkətsiz qalır

261 Sinusoidal dəyişən cərəyanın tezliyi nədən aslidir?

- Rotorun hazırlandığı materialdan
- stator dolaqlarının sarğılar sayından
- statorun hərəkət sürətindən
- generatorun qütblər sayından və dövr etmə sürətindən
- elektromaqnitin təsirlənmə dolağından

262 Dəyişən cərəyan nəyə deyilir?

- Faza sürüşməsi 90° bərabər olan cərəyana
- Fazaca üst – üstə düşənə
- Vahid zaman müddətində bütün kəmiyyətləri təkrarlanan periodik cərəyana
- Amplitud qiyməti maksimum olan cərəyana
- Tezliyi sabit qalan cərəyana

263 Sinusoidal cərəyanın orta və təsiredici qiymətlərininin düzgün ifadələri yazılmış bəndi təyin edin

.....  
 $I_{\infty} = I_m^2$ ;  $I = 2I_m$

.....  
 $I_{\infty} = \frac{2}{\pi} I_m$ ;  $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

.....  
 $I_{\infty} = \frac{I_m}{2}$ ;  $I = \frac{I_m}{\sqrt{3}}$

.....  
 $I_{\infty} = \sqrt{2} I_m$ ;  $I = \frac{I_m}{2}$

.....  
 $I_{\infty} = I_m$ ;  $I = I_m$

264 Sinusoidal cərəyanın ani, aktiv və reaktiv güclərinin düzgün ifadələri yazılmış bəndi təyin edin.

.....  
 $p = ui$ ,  $P = UI$ ,  $Q = UI \cos \varphi$


.....  
 $p = ui$ ,  $P = UI \cos \varphi$ ,  $Q = UI \sin \varphi$

.....  
 $p = ui$ ,  $P = \frac{1}{2} g U^2$ ,  $Q = RI^2 \cos \varphi$

.....  
 $p = UI \sin \varphi$ ,  $P = IR^2$ ,  $Q = g U^2$

.....  
 $p = ui$ ,  $P = UI \sin \varphi$ ,  $Q = UI \sin \varphi$

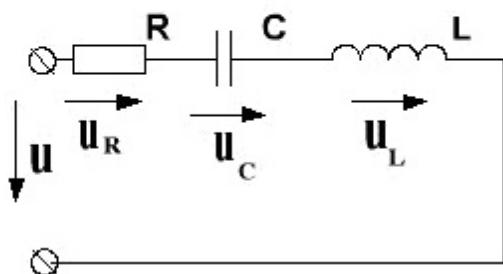265.  $U_r = 20$  (V),  $U_L = 40$  (V),  $U_C = 80$  (V)  $U = ?$  Qırıq qerqinliyinin təsirədici qiymətini tapın.



.....  
140 (V)

.....  
 $20\sqrt{5}$  (V)

.....  
 $15\sqrt{2}$  (V)

.....  
60 (V)

.....  
 $50\sqrt{2}$  (V)

266. Deyisen cərəyanın periodu  $T = 0,02$  sani olarsa bucaq tezliyi  $\omega$ -ni tapma!

...  
 $\omega = 100 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

.....  
 $\omega = 942 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$


....  
 $\omega = 628 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

...  
 $\omega = 300 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

..  
 $\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

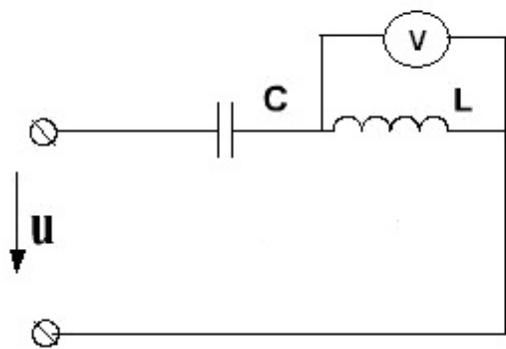267 .


$U_v = 100\text{V}$ ,  $X_L = 100\text{ Om}$ ,  $X_C = 150\text{ Om}$ . Reaktiv  $Q$  qucu teyin etmeli.



- 25VAR  
 -50VAR  
 100VAR  
 50VAR  
 -20VAR

268 Verilmiş dövrədə aktiv gücü təyin edin.


$Z_1 = 10 + j20$

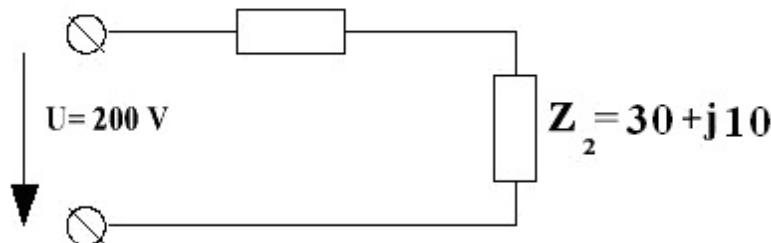

- $P = 640 \text{ Vt}$   
  $P = 40 \text{ Vt}$   
  $P = 160 \text{ Vt}$   
  $P = 480 \text{ Vt}$   
  $P = 80 \text{ Vt}$

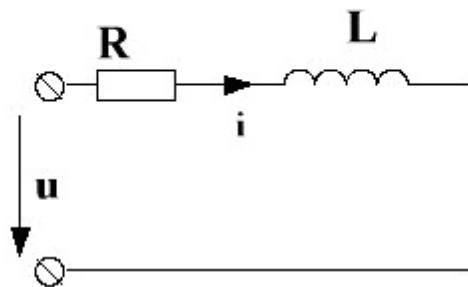269 .

Verilmis dovre ye tibiq edilmis qerqintlik  $U_m=141\text{V}$ , cereyan  $I_m=2,82\text{A}$ , quc emsali  $\cos \varphi=0,5$  olduqda,  $R$  muqavimetini teyin etmeli.



- R=50 Om
- R=70,5 Om
- R=25 Om
- R=75 Om
- R=141 Om

270 .

$\varphi = 30^\circ$ ,  $\psi_i = 50^\circ$   $U = 120 \text{ (V)}$  Qerqinliyin ani qiymetini teyin edin.

- $u = 120 \sin(\omega t + 80^\circ) \text{ (V)}$
- $u = \sqrt{2} \cdot 120 \sin(\omega t - 80^\circ) \text{ (V)}$
- $u = 120 \sin(\omega t - 30^\circ) \text{ (V)}$
- $u = \sqrt{2} \cdot 120 \sin(\omega t + 80^\circ) \text{ (V)}$
- $u = \sqrt{2} \cdot 120 \sin(\omega t + 20^\circ) \text{ (V)}$

271 .


Qerqinlikle cereyan arasindaki faza surusme bucaqı  $\varphi$  hansı intervalda deyisir.

- $-360^\circ \leq \varphi \leq 0^\circ$
- $-180^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$
- $0 < \varphi < 360^\circ$
- $-90 \leq \varphi \leq 90^\circ$
- $0 \leq \varphi \leq 180^\circ$

272 .

Quc emsali  $\cos \varphi$  asaqida qosterilen hansı dovre de maksimum qiymetini alır.

- .....

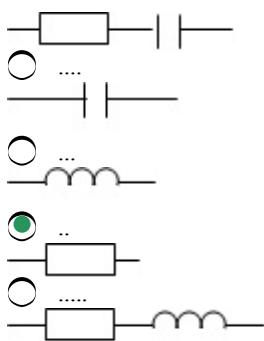

273 .

E.H.Q.  $e_1 = E_{1m} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$  ve  $e_2 = E_{2m} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{12}\right)$  olarsa, onlar arasında faza surusma bucağıını teyin edin.  $\phi_e = ?$


- $\dots$
- $\frac{\pi}{8}$
- $\dots$
- $\frac{\pi}{6}$
- $\dots$
- $\frac{\pi}{10}$
- $\dots$
- $\frac{\pi}{5}$
- $\dots$
- $\frac{3}{4}\pi$

274 Döyişen cırçyan dövrəsinin aktiv gücü hansı ifadə ilə tapılır?

- $\dots$
- $\dot{\bar{S}} = \dot{U}\dot{I}$
- $\dots$
- $P = UI$
- $P = UI \cos\varphi$
- $\dots$
- $P = UI \sin\varphi$
- $\dots$
- $\dot{\bar{S}} = \dot{U}\dot{I}$

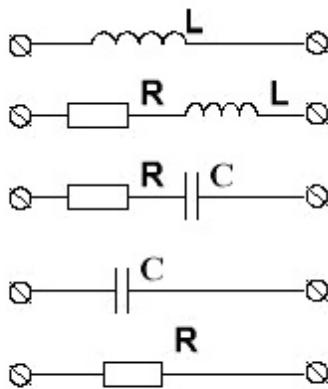275 .

$u = U_m \sin(\omega t + 40^\circ)$  ve  $i = I_m \sin(\omega t - 50^\circ)$ . Dovrenin muqavimetini hansı xarakterlidir?



- tutum
- induktiv
- aktiv
- aktiv-induktiv
- aktiv-tutum


276 Dəyişən cərəyanın orta qiyməti hansı ifadə ilə yazılır.

- ..
- $Q = I^2 \cdot r \cos \varphi$
- ..
- $Q = UI \sin \varphi$
- ..
- $Q = \sqrt{UI} \sin(\varphi + 90^\circ)$
- ..
- $Q = UI \cos \varphi$
- ..
- $Q = U^2 \cdot I \cos \varphi$

277 Dəyişən cərəyanın orta qiyməti hansı ifadə ilə təyin edilir.

- ..
- $I_\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} I_m$
- ..
- $I_\alpha = \frac{2I_m}{\pi}$
- ..
- $I_\alpha = I_m \sin \omega t$
- ..
- $I_\alpha = 2\pi I_m$
- ..
- $I_\alpha = I_m$

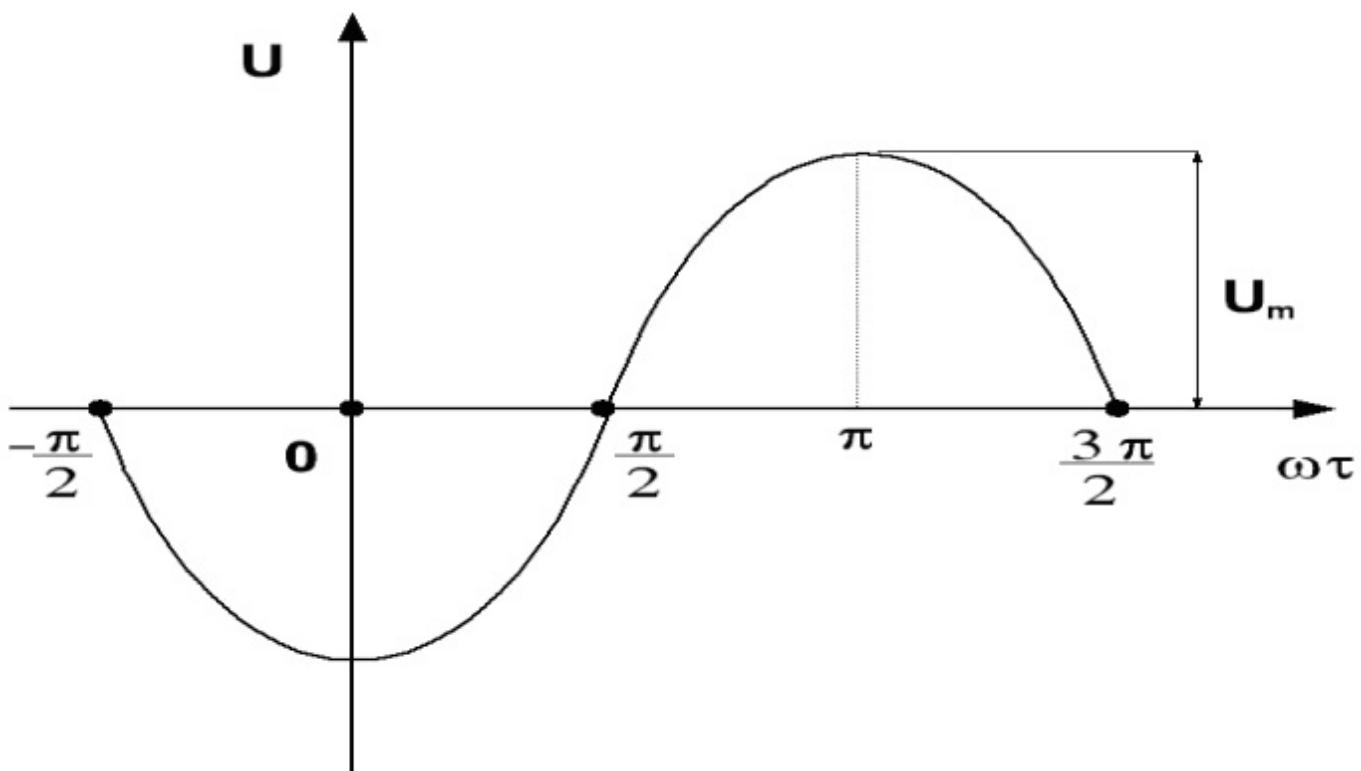278 Qrafikdəki təsvir edilən gərginliyin ani qiymətini təyin edin.



$u(t) = U_m \sin(\omega t - 45^\circ)$

$u(t) = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

$u(t) = U_m \sin(\omega t + 45^\circ)$

$u(t) = U_m \sin(\omega t - 90^\circ)$

$u(t) = U_m \sin(\omega t - 180^\circ)$

279 .

Dovrede qerqinlik  $u=40+30\sqrt{2} \sin \omega t$  (V) olarsa, onun tesiredici qiymetini teyin edin.

$U=50$  (V).

$U=70$  (V)

$U=40$  (V)

$U=50$  (V)

$U=70$  (V)

280 .

Dovrenin qolundakı qerqinliyin ani qiymeti  $u=15+10\sin \omega t + 5\sin 3\omega t$  olarsa, hemin qola qosulmus voltmetrin qosterdiyi qerqinliyin tesiredici qiymetini teyin edin.

30V

$\sqrt{15^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2}$  V

0

.....

$$\sqrt{\frac{15^2 + 10^2 + 5^2}{2}} \text{ V}$$

...  
  $\frac{15}{\sqrt{2}}$  V  
 .....


281 .

Dovrenin qolundan axan cereyanın ani qiymeti  $i(t) = 3 + 4\sqrt{2} \sin \omega t$  olarsa, hemin qola qosulmuş ampermetrin qosterdiyi cereyanın tesiredici qiymetini teyin edin.

- 12A  
 7A  
 ..  
 $\sqrt{3^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2}$   
 5A  
 .....  
 $\sqrt{3^2 + 4^2}$

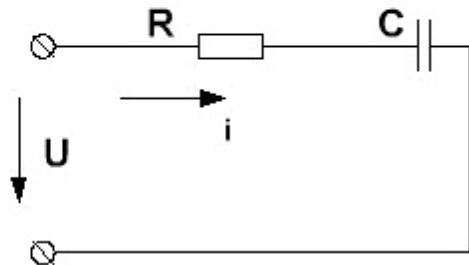282 .

Dovrede  $U = 282 + 282 \sin 314t$ ,  $R = 30$  (Om),  $X_C = 40$  (Om). Cereyanın tesiredici qiymetini müəyyən edin. ( $\sqrt{2} = 1,41$ )



- 8,2 (A)  
 4 (A)  
 5,2 (A)  
 3 (A)  
 9,8 (A)

283 .

- $U=12$  V  
  $U=12,24$  V  
  $U=10$  V  
  $U=13$  V  
  $U=11,5$  V

284 .

Aktiv məqaviməndən ibarət dövredə  $U = U_m \sin(\omega t + \psi_m)$  qərqiqliyə qosulduğda oradan axan  $i$  cereyanının ani düzgün qiymetini teyin edin.

- ...  
 $i = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \psi_m - 90^\circ)$   
 .....

$$i = \frac{U}{R} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

..

$$i = \frac{U}{R} \sin \omega t$$

..

$$i = \frac{U}{R} \sin(\omega t + \psi_n + 90^\circ)$$

..

$$i = \frac{U}{R} \sin(\omega t + \psi_n)$$

285 Tutum keçiriciliyini yazmalı

..

$$b_c = \omega C R$$

..

$$b_c = \frac{1}{\omega C}$$

..

$$b_c = \omega C$$

..

$$b_c = \frac{R}{\omega C}$$

..

$$b_c = \frac{X_c}{R}$$

286 İnduktivlikdə gərginlik cərəyandan fazaca nə qədər fərqlənir.

..

Qerqinlik cərəyandan  $\frac{\pi}{2}$  qədər iрeli düşur.

..

Qerqinlik cərəyandan  $\frac{\pi}{3}$  qədər qəri qalır.

..

Qerqinlik cərəyandan  $\frac{\pi}{2}$  qədər qəri qalır.

..

Qerqinlik cərəyandan  $\pi$  qədər qəri qalır.

Gərginliklə cərəyan eyni fazada olur.

287 Əgər cərəyan gərginliyi qabaqlayırsa elektrik dövrəsi hansı xarakterli olacaq?

Aktiv-induktiv

Aktiv

İnduktiv

Aktiv-tutum

Tutum

288 Sinusoidal cərəyan dövrəsi üçün yazılmış hansı ifadə səhvdir?

..

$$P = U^2 R$$

$$Q = UI \cos \varphi$$

..

$P = I^2R$

$\underline{Q} = UI \sin \varphi$

$P = UI \cos \varphi \quad Q = UI \sin \varphi$

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad P = I^2R$

$S = I^2|Z| \quad P = UI \cos \varphi$

289 Sabit cərəyan tətbiq etdikdə induktiv və tutum müqavimətləri nəyə bərabərdir.

$X_L = X_C = \frac{U}{I}$

$X_L = \infty ; X_C = 0$

$X_L = 0 ; X_C = 0$

$X_L = \infty ; X_C = \infty$

$X_L = 0 ; X_C = \infty$

290 Tutumdakı gərginlik üçün yazılmış hansı ifadə düzdür?

$u_C = C \frac{di}{dt}$

$u_C = L \frac{di}{dt}$

$u_C = C \cdot idt$

$u_C = C \int idt$

$u_C = \frac{1}{C} \int idt$

291 Cərəyanın təsiredici, maksimal və orta qiymətləri arasındaki münasibətlərdən hansı doğrudur?

$I_{\infty} = I_m$

$I = \frac{I_m}{\sqrt{3}}$

$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$


$I_{\infty} = \frac{\pi}{2} I_m$

$I_{\infty} = \frac{\pi}{4} I_m$

$$I_{\alpha} = \pi I_{\alpha}$$

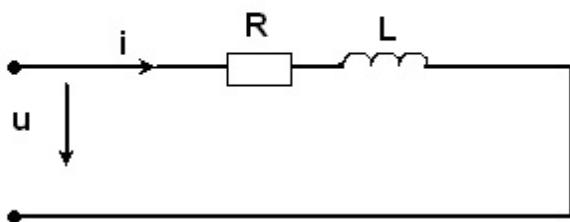292 .

$u = 50 \sin(\omega t + 30^\circ)$  V,  $\omega = 200$  s<sup>-1</sup>Hs,  $R = 20$  Om,  $L = 100$  mHn. Cereyanın təsirədici qiymətini  $I$  teyin edin.



- $I = 4$  A
- $I = 12$  A
- $I = 1.25$  A
- $I = 3,45$  A
- $I = 2,5$  A

293 .

Sinusoidal cereyanın periodu  $T = 2 \cdot 10^{-3}$  san olduqda, onun bucaq tezliyini tapın.

- ...
- $\omega = 3,14 \cdot 10^3$  san<sup>-1</sup>
- ...
- $\omega = 2 \cdot 10^3$  san<sup>-1</sup>
- ...
- $\omega = 10^3$  san<sup>-1</sup>
- ....
- $\omega = 6,28 \cdot 10^3$  san<sup>-1</sup>
- .....
- $\omega = 2 \cdot 10^3 / 3,14$  san<sup>-1</sup>

294 Gərginliyin tezliyi sıfır bərabər olduqda, onun periodunu tapın.

- ...
- $T = \infty$
- ...
- $T = 10^{-12}$  san
- ...
- $T = 10^4$  san
- ...
- $T = 10^{-4}$  san
- T=0

295 .


$L = 10$  mHn olan sarqacın hansı tezlikdə induktiv müqavimeti  $X_L = 942$  Om olacaqdır.  
(  $\pi = 3,14$  )

- 15 kHs
- 26 kHs
- 52 kHs
- 12 kHs

8 kHs

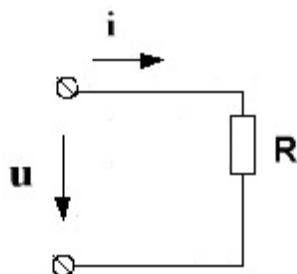296 .

$R = 11,5 \text{ Om}$  olan muqavimete  $u = 161 \sin 314t$  qerqinlik tətbiq edilmişdir. Cərəyanın ani qiymətinin ifadəsini yazmali.



...

**$i = 18 \sin 314t$**

.....

**$i = 15,4 \sin 314t$**

.....

**$i = 11,2 \sin 314t$**

.....

**$i = 16,1 \sin 314t$**

.....

**$i = 14 \sin 314t$**

297 .

Verilmiş cərəyanın orta qiymətini teyin etmeli.

$$i = 31,4 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}, I_{\text{av}} = ? \quad \pi = 3,14$$

20 A

..

$\frac{31,4}{\sqrt{2}} \text{ A}$


30A

31,4 A

60 A

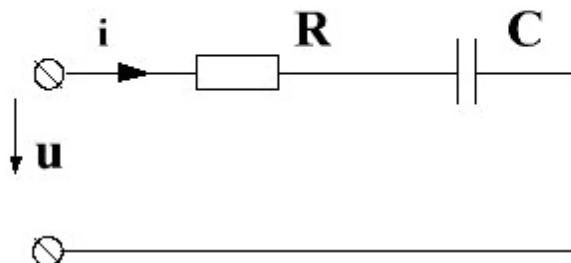298 .

$u(t) = 50 \cdot \sin(\omega \cdot t + 30^\circ) V$ ,  $\omega = 400 \text{ s}^{-1}$ ,  $C = 125 \cdot 10^{-6} \text{ F}$ ,  $R = 20 \text{ Om}$ , . Cərəyanın təsirədici qiymətini  $I$  teyin edin.



$I=0,5 \text{ A}$

$I=5 \text{ A}$

$I=4,5 \text{ A}$

$I=6 \text{ A}$

I=1,25 A

299 .

$\omega = 250 \text{ rad}^{-1}$ ,  $X_C = 40 \Omega$  olarsa, kondensatorun tutumu neye beraberdir ?

$C = 100 \mu\text{F}$

- C=120  $\mu\text{F}$
- C= 70  $\mu\text{F}$
- C= 20  $\mu\text{F}$
- C=10  $\mu\text{F}$

300 .

Verilmiş deyisen cərəyanın periodunu teyin etmeli.  $i = 15 \sin\left(314t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ .

$T = ?$

- 0,04 sani
- 0,08 sani
- 0,02 sani
- 2 sani
- 0,5 sani

301 Dəyişən cərəyanın təsiredici qiyməti hansı ifadə ilə təyin edilir.

$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

$I = I e^{j\phi}$

$i = I_m \sin \omega t$

$I = i \sqrt{2}$

$I = 2I_m$

302 .

$P_{\text{max}} = \frac{E^2}{I^2 R}$

$P_{\text{max}} = \frac{E^2}{4R_0}$

$P_{\text{max}} = \frac{E^2 I}{2R}$

$P_{\text{max}} = \frac{I^2 R}{4E}$

$P_{\text{max}} = I^2 R$

303 Göstərilən ifadələrdən hansı düzdür?

$S = P + Q$

$S = \dots$

$S = \frac{P}{Q}$

$S = \frac{P^2 + Q^2}{2}$

$\sqrt{P^2 + Q^2}$

$S = \dots$

$S = \frac{Q}{P}$

304 Qarışq müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin tarazlıq ifadəsini göstərin.

$U = U_r - U_L - U_C = ri - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt$

$U = U_r + U_L + U_C = ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$

Doğru cavab yoxdur.

$U = U_r + U_L - U_C = ri + L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt$

$U = U_r - U_L + U_C = ri - L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$

305 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın və gərginliyin ani qiymətlərinin ifadələrini göstərin:

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 360^\circ)$

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin \omega t$

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 270^\circ)$

Doğru cavab yoxdur.

306 Aktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan və gərginlik faza etibarı ilə necə fərqlənir?

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \sin \omega t$

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \cos 2\omega t$

Doğru cavab yoxdur

$i = I_m \sin \omega t, U = U_m \cos \omega t$

307 Dəyişən cərəyan dövrəsində, aktiv gücün ifadəsini yazmalı

$P = UI^2 \cos \varphi$

$P = UI \cos \varphi$

$P = UI \sin \varphi$

$P = U^2 I^2 \cos \varphi$

$P = U^2 I \cos \varphi$

308 Tutum müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin effektiv qiymətinin ifadəsini yazmalı

$U = \frac{I^2}{\rho c}$

$U = \frac{I}{\rho c}$

Doğru cavab yoxdur

$U = \frac{I^3}{\rho c}$

$U = \frac{\rho c}{I}$

309 .

Tutum müqavimətli deyisen cərəyan dovrelarında, dovrenin qerqinliyi

$U = U_m \sin \omega t$  qanunu ilə deyisərsə, dovredeki cərəyanın ani qiymətinin ifadəsini yazmalı

Doğru cavab yoxdur

$i = I_m^2 \sin(\omega t + 90^\circ)$

$i = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$

$i = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

$i = I_m \sin(\omega t^2 - 90^\circ)$

310 Dəyişən cərəyan dövrəsində tam gücün ifadəsini yazmalı

$S = UI^2$

$S = UI$

$S = UI \cos \varphi$

...  
**S=U<sup>2</sup>I**

...  
**S=U<sup>2</sup>I<sup>2</sup>**

311 Dəyişən cərəyan dövrəsində güc əmsalının ifadəsini yazmalı

...  
**cosΦ =  $\frac{P}{UI^2}$**

...  
**cosΦ =  $\frac{P}{UI}$**

Düzgün cavab yoxdur.

...  
**cosΦ =  $\frac{P^2}{UI^2}$**

...  
**cosΦ =  $\frac{P^2}{UI}$**

312 Parametrləri paralel birləşdirilmiş dövrənin budaqlanmamış hissəsindəki cərəyan nəyə bərabərdir?

- Ümumi gərginliklə ümumi müqavimətin fərqiñə  
 Dövrəyə tətbiq edilən gərginliyin ümumi müqavimətə nisbətinə  
 Ümumi müqavimətin ümumi gərgimliyə nisbətinə  
 Ümumi gərginliklə ümumi müqavimətin hasilinə  
 Ümumi müqavimətlə ümumi gərginliyin cəminə

313 İslədiciiləri paralel birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyanın reaktiv toplananı faydalı iş görürmü?

- Heç bir faydalı iş görmür  
 Aktiv müqavimətli qolda iş görülmür  
 Tutumlu qolda faydalı iş görülür  
 İnduktivli qolda iş görülür  
 Müəyyən qədər faydalı iş görür

314 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş cərəyanın hansı toplananı enerjinin bir növdən başqa növə keçməsini xarakterizə edir?

- İnduktiv toplananı  
 Yalnız aktiv toplananı  
 Ümumi dövrədəki cərəyan  
 Dəyişən toplananı  
 Tutum toplananı

315 Paralel birləşdirilmiş dövrə üçün qurulmuş cərəyan vektor diaqramına əsasən aktiv və reaktiv toplananlar haqqında nə demək olar?

- ...  
Tutum toplanan qerqinlikdən  $\pi$  bucaqı qeder ferqlenir
- Tam cərəyan gərginliklə eyni fazadadır  
 Aktiv toplanan qerqinlikle eyni, reaktiv toplanan ise bucaqı qeder ferqlenir  
 Aktiv toplanan qerqinlikdən bucaqı qeder ferqlidir  
 İnduktiv toplanan gərginliklə eyni fazadadır

316 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş dövrədə gərginliklə induktiv müqaviməti budaqdan axan cərəyan arasındakı faza sürüşməsi nə qədərdir?

- Aktiv qoldakı cərəyan induktiv müqavimətdəki cərəyana bərabərdir
- Tutumlu qoldakı cərəyan dövrənin ümumi cərəyanına bərabərdir
- Tutumdakı cərəyan aktiv müqavimətdəki cərəyandan kiçikdir
- İnduktivli qoldakı cərəyan tutumdakı cərəyandan böyükür
- İnduktiv müqavimətdəki cərəyan gərginliyi 90o qabaqlayır

317 Parametrləri paralel birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliklə aktiv müqavimətli qoldan keçən cərəyan arasındaki fazə sürüşməsi nə qədərdir?

- Gərginliklə aktiv müqavimətli budaqdakı cərəyan fazaca 50o fərqlidir
- Gərginliklə aktiv müqavimətli qoldakı cərəyan fazaca 90o fərqlidir
- Gərginliklə aktiv müqavimətli budaqdakı cərəyan fazaca 45o fərqlidir
- Gərginliklə aktiv müqavimətli budaqdakı cərəyan fazaca üst – üstə düşür
- Gərginliklə aktiv müqavimətli budaqdakı cərəyan fazaca 60o fərqlidir

318 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş dövrədə vektor dioqramı hansı kəmiyyətlər arasında qurulur?

- Gərginlik və tutumlu qoldakı cərəyan arasında
- Gərginlik və aktiv budaqdakı cərəyan arasında
- Gərginlik, aktiv budaqdakı cərəyan, induktiv tutumlu budaqdakı cərəyan arasında
- Gərginlik və induktiv budaqdakı cərəyan arasında
- Gərginlik və ümumi cərəyan arasında

319 .

Tam reaktiv müqavimetli dövredə ne ucun  $\cos \varphi = 0$  olur?

- Mənbənin e.h.q – nin böyük olduğundan
- Mənbənin gərginliyinin işlədiciilərin sıxıcılarından gərginliyə bərabər olduğundan
- Gərginliklə cərəyan fazaca üst – üstə düşdüyündən
- Gərginliklə cərəyan arasındaki fazalar fərqisi 60o olduğundan
- Cərəyanla gərginlik arasındaki fazalar fərqisi 90o olduğundan

320 Dəyişən cərəyan dövrəsinin hesablanmasında hansı kəmiyyətdən istifadə edilir?

- Tam gücdən
- Faydalı iş əmsalından
- Güc əmsalından
- Reaktiv gücdən
- Aktiv gücdən

321 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə enerji mübadiləsinin intensivliyi nə ilə təyin edilir?

- Gücün orta qiyməti ilə
- Maksimum güclə
- Reaktiv güclə
- Aktiv güclə
- Gücün ani qiyməti ilə

322 Güclər üçbucağını almaq üçün gərginliklər üçbucağının tərəflərini nəyə vurmaq lazımdır?

- Cərəyana
- Tutum gərginliyinə
- Aktiv gərginliyə
- İnduktiv gərginliyə
- Gərginliyə

323 Parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində müqavimətlər üçbucağını almaq üçün nə etmək lazımdır?

- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini induktiv müqavimətə bölmək lazımdır
- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini cərəyanaya bölmək lazımdır
- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini cərəyanaya vurmaq lazımdır
- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini tutum müqavimətinə vurmaq lazımdır
- Gərginliklər üçbucağının hər tərəfini aktiv müqavimətə bölmək lazımdır

324 Gərginliklər üçbucağında hipotenuz nəyi göstərir?

- İnduktiv gərginliyi
- Aktiv gərginliklə tutum gərginliyinin cəmini
- Aktiv gərginliklə induktiv gərginliyin fərqini
- Ümumi gərginliyi
- Aktiv gərginliyi

325 .

Aktiv ve tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dovrenin vektor diaqramında  
φ bucağı ne ucun mənfi tərifde olur?

- İnduktiv müqavimətdəki gərginliyin, tutum gərginliyindən çox olduğuna görə
- Tutum müqavimətdəki gərginlik cərəyanı  $90^\circ$  qabaqladığına görə
- Tutum müqavimətdəki gərginlik, cərəyanla eyni fazada olduğuna görə
- Tutum müqavimətdəki gərginlik cərəyandan  $90^\circ$  geri qaldığına görə
- İnduktiv gərginliyin, tutum gərginliyindən kiçik olduğuna görə

326 Gərginliklər üçbucağında iti bucağa bitişik katetlər nəyi göstərir?


- İnduktiv gərginliyi
- Tutum gərginliyi
- Mənbənin gərginliyini
- Tam gərginliyi
- Aktiv və reaktiv gərginliyi

327 Gərginliklər üçbucuğunun katetləri nəyi göstərir?

- İnduktiv və tutum gərginliyini
- Aktiv və reaktiv cərəyanları
- Aktiv və reaktiv gərginlik vektorlarını
- Aktiv və tutum gərginliyini
- İnduktiv və tutum cərəyanlarını

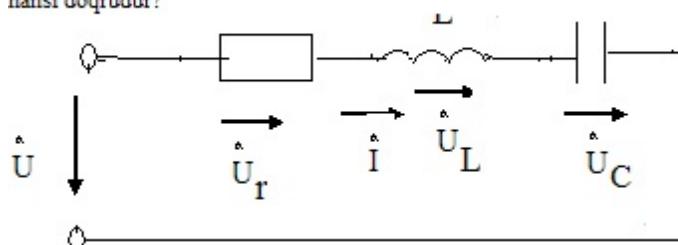328 .

Səkilədə qosterilən dovrede  $i = I_m \sin \omega t$      $X_L > X_C$  olarsa, asağıdakı ifadelerden hansı doğrudur?



- ...
- $u_r = U_m \sin(\omega t - \pi/2)$
- ...
- $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$
- ...

$u_L = U_{Lm} \sin(\omega t - \pi/2)$

.....


$u_C = U_{Cm} \sin(2\omega t + \pi/2)$

.....

$u_C = U_{Cm} \sin(\omega t + \pi/2)$

329 Aktiv – tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsindən axan cərəyan nəyə bərabərdir?

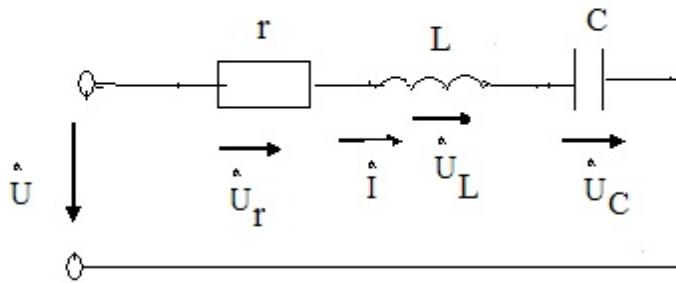Sekilde qosterilen dövrede  $i = I_m \sin \omega t$   $X_L > X_C$  olarsa, aşağıdakı ifadelerden hansı doğrudur?



..

$I = U / \sqrt{r^2 + X_c^2}$

..

$I = U(r - X_c)^2$

..

$I = U I r X_c$

..

$I = U I T / r X_c$

..

$I = U I / r^2 X_c^2$

330 Aktiv – tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqaviməti nəyə bərabərdir?

..

$Z = \sqrt{r^2 + X_c^2}$

..

$Z = \sqrt{LC(r - X_c)^2}$

..

$Z = LC / \sqrt{(r + X_c)^2}$

..

$Z = LC(r + X_c)$

..

$Z = L/C \sqrt{r^2 - X_L^2}$

331 Aktiv, induktiv müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyan nəyə bərabərdir?

Gərginliyin tam müqavimətə nisbətinə

Aktiv müqavimətin tutum gərginliyinə nisbətinə

Aktiv və induktiv gərginliklərin hasilinə

- Tutum gərginliyinin induktiv müqavimətə nisbətinə
- Induktiv gərginliyin aktiv müqavimətə nisbətinə

332 Birfazalı dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv enerji necə təyin olunur?

- ...
- $W_a = U/I \sin \varphi$
- ...
- $W_a = UIt \cos \varphi$
- ...
- $W_a = LC/U \sin \varphi$
- ...
- $W_a = UI/LC \cos 2\varphi$
- ...
- $W_a = UI/C \sin^2 \varphi$

333 .

Qerqinliyin baslanğıc fazası  $30^\circ$  ve amplitud qiymeti  $3/2$  olarsa qerqinliyin ani qiymetinin ifadesi nece olar?

- ...
- $U = 3/4 \sin(\varphi - 30^\circ)$
- ...
- $U = 3/2 \sin(\omega t + 30^\circ)$
- ...
- $U = 3/2 \sin(\varphi + 30^\circ)$
- ...
- $U = 3/2 \cos(\omega t + 30^\circ)$
- ...
- $U = 3/2 \cos(\omega t - 30^\circ)$

334 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində tam güc nəyə bərabərdir?

- ...
- $S = P^2 Q^2$
- ...
- $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
- ...
- $S = UIP/QT$
- ...
- $S = PT/Q$
- ...
- $S = \sqrt{Q^2/P^2}$

335 Aktiv, induktiv parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə tam müqavimət nəyə bərabərdir?

- ...
- $Z = \frac{1}{T} \sqrt{X_L^2 + X_C^2}$
- ...
- $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$
- ...

$$Z = \frac{U}{X_L X_C}$$

..

$$Z = UX_L X_C X_R$$

..

$$Z = IX_L^2 X_C^2$$

336 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində qısa – qapanma halında cərəyanın olma müddəti nə qədərdi?

- Bir saniyə
- Keçid prosesi vaxtına bərabərdir
- 1,5 saniyə
- 0,5 saniyə
- İki saniyə

337 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində faza bucağı nəyə bərabərdir?

..

$$\varphi = \arctg \frac{R}{X_L + X_C}$$

..

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R}$$

..

$$\varphi = \arctg RT(X_L - X_C)$$

..

$$\varphi = \arctg \frac{R(X_L - X_C)}{T}$$

..

$$\varphi = \arctg R(X_L + X_C)^2$$

338 .

Parametrləri ardıcıl birlesdirilmiş deyisen cərəyan dovrəsində  $X_L < X_C$  olduqda faza bucaqının işaresi neçə olacaq?

- Faza sürüşməsi olmur
- Mənfi tərəfdə
- Ordinat oxundan sağda
- Obsis oxundan solda
- Müsbət tərəfdə

339 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində tam müqavimət nəyə bərabərdir?

..

$$Z = 2f/x_L x_C \sqrt{r^2}$$

..

$$Z = 1/T \sqrt{r^2 - 4x_L}$$

..

$$Z = \sqrt{r^2 + 2x_C^2}$$

..

$$Z = \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}$$

....

$$Z = 2f \sqrt{r^2 - 2x_L x_C}$$

340 R,L və C parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə  $i(t)$  funksiyasını tapmaq üçün nələri bilmək lazımdır?

cərəyanın ani qiymətini  $i$

cərəyanın amplitudasını  $I_m$  və cərəyanla qərqiqlik arasındaki faza bucaqını  $\varphi$

.....  
reaktiv qərqiqliklər arasındaki faza surusma bucaqını  $\varphi$

cərəyanın təsireddi qiymətini

.....  
cərəyanın orta qiymətini  $I_{er}$

341 Aktiv induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrənin cərəyanı nəyə bərabərdir?

$$i = \frac{I_m}{U_m} \cos \omega t$$

$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

$$i = \frac{I_m U_m}{\sin \omega t L C^2}$$

$$i = I_m U_m \sin \omega t C$$

$$i = \frac{I_m U_m}{\cos \omega t T}$$

342 R,L və C parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyanın tutum müqavimətində yaratdığı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

$$U_C = I_m / U_m \cos(\omega t + \pi)$$

$$U_C = I_m U_m \cos(\omega t + 3\pi)$$

$$U_C = \omega C I_m \cos(\omega t + 2\pi)$$

$$U_C = 1 / \omega C \cdot I_m \sin(\omega t - \pi / 2)$$

$$U_C = U_m / I_m \cos(\omega t + \pi / 3)$$

343 R, L və C parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədən axan cərəyanın induktiv müqavimətdə yaratdığı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

$$U_L = \omega L I_m \sin(\omega t + \pi / 2)$$

$$U_L = \omega C I_m \cos(\omega t - \pi / 3)$$

.....

$U_L = \omega c / I_m \cos(\omega t - \pi)$

.....

$U_L = I_m / \omega c \cos(\omega t - \pi/4)$

.....

$U_L = I_m \omega / c \cos(\omega t - 3\pi)$

344 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə axan cərəyanın aktiv müqavimətdə yaratdığı gərginlik düşgüsü nəyə bərabərdir?

..

$U_r = rI_m \sin \omega t$

.....

$U_r = rU_m \ln/T \cos \omega t$

.....

$U_r = rU_m / I_m \cos \omega t$

..

$U_r = rI_m / U_m \cos \alpha$

..

$U_r = rI_m U_m \cos \omega t$

345 Kondensatorun elektrik sahəsində toplanan maksimum enerji nəyə bərabərdir?

..

$W_m = 2CU^2$

.....

$W_m = UI/C^2$

..

$W_m = C^2UI$

..

$W_m = 2C/U^2$

..

$W_m = \frac{CU^2}{2}$

346 Reaktiv müqaviməti dövrədə güc əmsali nəyə bərabərdir?

..

$\cos \phi > 2$

..

$\cos \phi < 1$

.....

$\cos > 1$

..

$\cos \phi > 0$

..

$\cos = 0$

347 Tutumlu dəyişən cərəyan dövrəsində reaktiv güc nəyə bərabərdir?

.....

$Q_c = UIT$

..

$Q_c = I^2 X_c$

..

- $\mathbf{Q}_c = \mathbf{X}_c / \mathbf{I}$
- ...
- $\mathbf{Q}_c = \mathbf{X}_c \mathbf{X}_L \mathbf{U}$
- ...
- $\mathbf{Q}_c = \mathbf{X}_c / \mathbf{X}_L \mathbf{U} \mathbf{I}$

348 Tutumlu dəyişən cərəyan dövrəsində maksimum güc nəyə bərabərdir?

- $\mathbf{P} = \mathbf{I}^2 \mathbf{X}_c$
- ...
- $\mathbf{P} = \mathbf{I} \mathbf{U} \mathbf{X}_c$
- ...
- $\mathbf{P} = \mathbf{I} \mathbf{U} / \mathbf{X} \mathbf{C}$
- ...
- $\mathbf{P} = \mathbf{I} \mathbf{X}_c \mathbf{T}$
- ..
- $\mathbf{P} = \mathbf{I} / \mathbf{X}_c \mathbf{T}$

349 Tutum müqaviməti hansı hərflə işarə edilir

- $\mathbf{X}_c$
- .....  $\mathbf{X}_{CL}$
- ...  $\mathbf{X}_{L-1}$
- ...  $\mathbf{X}_c - \mathbf{X}_L$
- ..  $\mathbf{X}_{c+1}$

350 Tutumlu dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın ifadəsi necədir?

- ..  $i = I_m \sin(\omega t - \alpha)$
- .....  $i = 2I_m U_m \cos \alpha$
- ....  $i = I_m U_m / 2 \cos 2\omega t$
- ...  $i = I_m U_m \cos \omega t$
- ..  $i = I_m \sin(\omega t + \pi/2)$

351 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində induktiv cərəyan necə ifadə edilir?

- .....  $I_L = \frac{U^2 L^2}{\omega C}$
- ..  $I_L = \frac{U^2 L^2}{\omega C}$

$$I_L = \frac{U}{\omega L}$$

..

$$I_L = \frac{U^2}{\omega LC}$$

..

$$I_L = U\omega LC$$

..

$$I_L = \frac{U\omega}{LC}$$

352 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyanın qiyməti nəyə bərabərdir?

..

Qerqinliyin  $\omega L$  - e nisbetine

..

Qerqinliyin  $\omega^2 L$  - e nisbetine

..

Qerqinliyin kvadratının  $\omega L$  - e nisbetine

..

Qerqinliyin kvadratının  $\omega^2 L^2$  - e nisbetine

..

Qerqinliyin  $\omega LU$  hasilinə

353 Reaktiv güc necə təyin olunur?

..

$$Q = UI / \cos \varphi$$

..

$$Q = P / \cos \varphi \sin \omega t$$

..

$$Q = P^2 \cos \varphi$$

..

$$Q = UI \sin \varphi$$

..

$$Q = U^2 I^2 \sin \omega t$$

354 İnduktiv müqavimətli dövrədə ani gücün ifadəsi necədir?

..

$$P = \cos \omega t / 2UI$$

..

$$P = UI \sin 2\omega t$$

..

$$P = UI / \cos 2\omega t$$

..

$$P = UIT \cos 2\omega t$$

..

$$P = U^2 I^2 / \cos \omega t$$

355 İnduktiv müqavimətli dövrədə reaktiv gücün ifadəsi necədir?

..

$$Q_L = X_L U E$$

..

$$Q_L = X_L / I_R$$

..

$$Q_L = X_L U E$$

..

$$Q_L = I^2 X_L$$

..

$$Q_L = I^2 X_L \omega L$$

356 İnduktivli dövrədə cərəyanın təsiredici qiymətinin ifadəsi necədir?

..

$$I = U \cdot X_L$$

..

$$I = U / X_L$$

..

$$I = U X_L T C$$

..

$$I = U / X_L T$$

..

$$I = U X_L C$$

357 İnduktivli dövrədə cərəyanın amplitud qiyəti nəyə bərabərdir?

..

$$I_m = U_m / U I$$

..

$$I_m = U_m / X_L$$

..

$$I_m = U_m - X_L$$

..

$$I_m = X_L + U_m$$

..

$$I_m = U_m + R_i$$

358 .

$\omega L = X_L$  ifadesi ne demekdir?

..

$\omega L$  - kəmiyyəti cərəyanda qerqinliyin bucaq surusmesini qosterir

..

$\omega L$  - kəmiyyətin induktiv müqavimətə malik olduğunu qosterir

..

$\omega L$  - tutum müqaviməti olduğunu qosterir

..

$\omega L$  - kəmiyyətinin aktiv xarakterli olduğunu qosterir

Reaktiv gücün toplananı olduğunu göstərir

359 İnduktiv müqavimət nəyə bərabərdir?

$X_L = \frac{2\pi}{fL}$

$X_L = 2\pi f L$

$X_L = \frac{4fc}{T}$

$X_L = 4fcT$

$X_L = \frac{fLc}{3\pi}$

360 Aktiv müqavimətli dövrədə aktiv güc nəyə bərabərdir?

$P = I^2 R$

$P = \frac{I}{RT}$

$P = (1 + RT)$

$P = \frac{I}{T} R$

$P = IRT$

361 Aktiv müqavimətli dövrədə sinusoidal gərginlik və cərəyanın təsiredici qiymətləri arasındakı əlaqəni Om qanuna görə necə yazmaq olar?

$I = URT$

$I = U \cdot R$

$I = UR/T$

$I = T/UR$

$I = U/R$

362 Aktiv müqavimətli dövrədən axan cərəyanın ani qiyməti nəyə bərabərdir?

$i = I_m \cos 2\alpha$

$i = I_m \cos 2\omega t$

$i = I_m \sin \alpha t$

$i = I_m \cos \alpha t$

$i = I_m \cos \alpha \sin \alpha$

363 Aktiv müqavimətli cərəyanın ani qiymətinin ifadəsi necədir?

$i = \left( \frac{R}{U_0} \right) \cos \omega t$

$i = \left( U_0 \frac{R}{R} \right) \sin \omega t$

$i = \left( U_0 \frac{R}{T} \right) \cos \omega t$

$i = 2U_0 R \sin \omega t$

$i = U_0 \cdot R \cos \omega t$

364.

R,L,C-dən ibarət paralel dovrenin ümumi qərqiqlik və cərəyan arasında fazalar ferqinin ( $\varphi$ ) düzqun ifadəsini teyin edin.

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L - \omega C}{R}$

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\frac{1}{\omega L} - \omega C}{\frac{1}{R}}$

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega C - \frac{1}{R}}{\omega L}$

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega C + \frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R}}$

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R + \frac{1}{\omega C}}$

365.

R,L,C-dən ibarət ardıcıl dovrenin ümumi qərqiqlik və cərəyanı arasında fazalar ferqinin ( $\varphi$ ) düzqun ifadəsini teyin edin.

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L + \frac{1}{\omega C}}{R}$

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$

...

$$\varphi = \arctg \frac{R}{\omega L - \frac{1}{\omega C}}$$

...

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R + \frac{1}{\omega C}}$$

.....

$$\varphi = \arctg \frac{\frac{1}{\omega C}}{R + \omega L}$$

366 Məcburi və sərbəst rejimlər mənbənin xarakterindən asılıdır mı ?

- Məcburi rejim asılıdır, sərbəst rejim isə asılı deyil.
- Məcburi rejim asılı deyil, sərbəst rejim eynidir
- Konkret rəy vermək olmaz.
- Mənbənin xarakterindən asılı deyillər
- Mənbənin xarakteri ilə eynidirlər

367 .

$u = 100 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{10}\right)$  qerqinliyin başlanğıc fazasını tapın.

.....

**180°**

..

**18°**

...

**10°**

...


**9°**

.....

**90°**

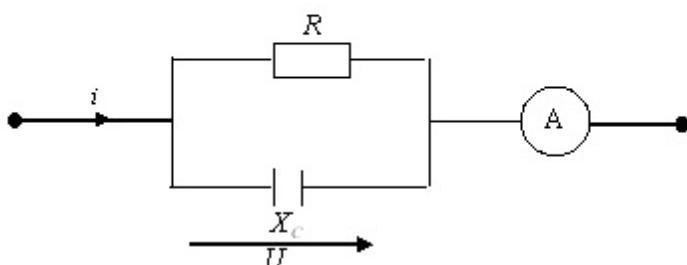368 .

Verilmiş sxemde  $U$  qerqinliyinin tesirendici qiyməti və  $R$ ,  $X_c$  parametrləri  
məlumdursa, ampermetrin qosterisini təyin etmeli.



.....

$$I = \frac{U}{R \cdot X_c} \quad \frac{R + X_c}{R + X_c}$$

..

$$I = U \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_c^2}}$$

...

$$I = \frac{U}{R + X_c}$$

.....


$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

.....

$$I = \frac{U}{R - X_c}$$

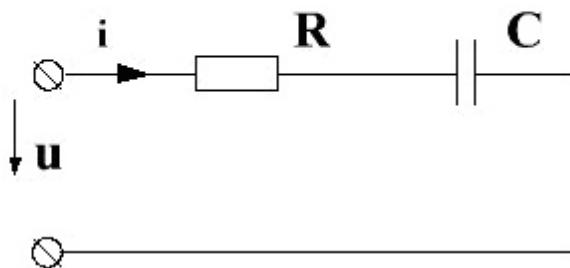369 .

Verilmiş şemde  $R = 100 \Omega$ ,  $C = 100 \mu F$ ,  $U = 220 V$ ,  $f = 50 Hz$  olarsa, umumi qoldan kecen cereyanı ve tam muqavimetin tapın.



- I=2 A Z=80  $\Omega$
- I=2,7 A Z=96,4  $\Omega$
- I=2,8 A Z=90  $\Omega$
- I=4 A Z=76  $\Omega$
- I=2,1 A Z=104,9  $\Omega$

370 .

$R = 37 \Omega$ ,  $L = 0,5 H$  olan ardıcıl qosulmuş dovreye  $f = 50 Hz$ ,  $U = 220 V$  olan sinusoidal qerqinlik tətbiq edilmişdir. Dovrenin cereyanını teyin etmeli.

- I=0,28 A
- I=2,4 A
- I=1,36 A
- I=0,9 A
- I=1,42 A

371 .

İdeal induktivliye malik sarqaca  $U = 38 V$ ,  $f = 38 Hz$  olan sinusoidal qerqinlik tətbiq etdikde cereyan  $I = 4 A$  olmusdur. Sarqacın induktivliyini tapmalı.

- L=21,8 mHn
- L=39,8 mHn
- L=24,6 mHn
- L=18,7 mHn
- L=20,4 mHn

372 Tutumu  $4 \mu F$  olan kondensatora hansı tezlikli  $U=220 V$  qerqinlik tətbiq etmek lazımdır ki, cereyan  $276$  mA olsun

- f=100 Hz
- f=50 Hz
- .....


$f = 125 \text{ Hz}$

$f = 25 \text{ Hz}$

$f = 75 \text{ Hz}$

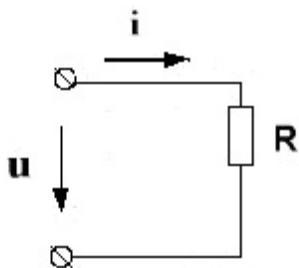373 .

Verilen aktiv muqavimetden ibaret dövreye  $u = \sqrt{2} \cdot 90 \cdot \sin(\omega t - 30^\circ)$  qerqinlik teşbiq olunmusdur. Bu zaman aktiv quc  $P = 180 \text{ W}$  olarsa, dövrenin muqavime tini tapmali.



$R = 48 \Omega$

$R = 45 \Omega$


$R = 25 \Omega$

$R = 30 \Omega$

$R = 24 \Omega$

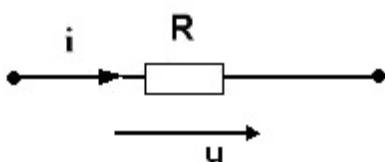374 .

Verilen dövreye  $u = 7,05 \sin 628t$  qerqinlik teşbiq edildikde cereyan  $i = 5,64 \cdot 10^{-3} \sin 628t$  olmuşdur. Muqavimetin qiymetini tapmali.



$R = 1200 \Omega$

$R = 1250 \Omega$

$R = 1500 \Omega$

$R = 1750 \Omega$

$R = 1420 \Omega$

375 .

$i = 31,4 \sin(\omega t + 90^\circ)$  sinusoidal cereyanın orta qiymetini tapmali.

...  
 $I_{av} = 15,7 \text{ A}$

...  
 $I_{av} = 20 \text{ A}$

...  
 $I_{av} = 12 \text{ A}$

...  
 $I_{av} = 17,2 \text{ A}$

...

$I_{av} = 15 \text{ A}$


376 .

Deyisen cereyanın bucaq tezliyi  $\omega = 157 \text{ rad}^{-1}$  olarsa onun periodunu tapmali.

- T=0,02san
- T=-0,01san
- T=0,04 san
- T=0,1 san
- T=0,06 san

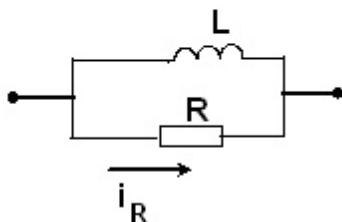377 .


$i_s = 0,1 \sin 1000t$ ,  $r = 1 \Omega$ ,  $L = 1 \text{ mH}$ . Reaktiv qızı  $Q$  teyin etmeli.



- 0,01
- 0,005
- 0,1
- 0,075
- 0,02

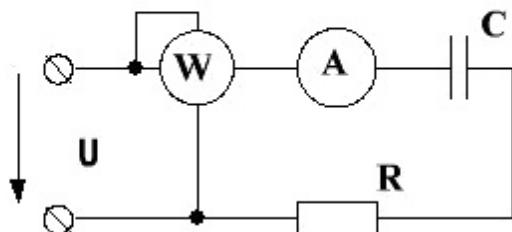378 .

Dovrede  $U = 200 \text{ V}$ ,  $P_w = 640 \text{ W}$ ,  $I_A = 4 \text{ A}$ .  $X_C$  muqavimetini müyyen edin



- 10 ( $\Omega$ )
- 50 ( $\Omega$ )
- 20 ( $\Omega$ )
- 30( $\Omega$ )
- 40 ( $\Omega$ )

379 .

$u = \sqrt{2} \cdot 110 \sin(\omega t + 30^\circ)$  ve  $i = \sqrt{2} \cdot 5 \sin(\omega t + 50^\circ)$  olarsa, dovrenin tam muqavimetini ve fazalar ferqini teyin etmeli.

- ...  
30 ( $\Omega$ );  $40^\circ$
- ...  
22 ( $\Omega$ );  $(-20^\circ)$
- .....  
.....


20 (Om);  $20^0$

.....  
30 (Om);  $(-40^0)$

.....  
22 (Om);  $20^0$

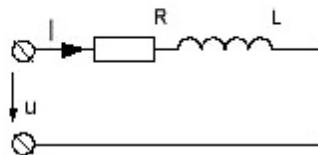380 .


$$u = \sqrt{2} \cdot 220 \sin \omega t, f = 50(\text{Hz}), R = 5 (\Omega), L = 15.9 \text{ mHn}, I_m = ?$$



- 31  
 44  
 0  
 3  
 42

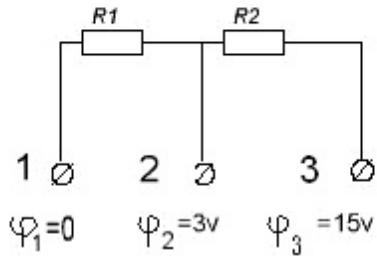381 .

$$R_1 = 400 (\Omega), \varphi_1 = 0 (\text{V}), \varphi_2 = 3 (\text{V}), \varphi_3 = 15 (\text{V}), R_2 = ?$$



- 3500  
 2000  
 1000  
 1600  
 3000


382 .

Dovrenin reaktiv queu  $\mathcal{Q}$  p 0 faza surusme bucaqı  $\varphi$  hansı qiymet ala bilmez

- .....  
 **$\varphi = -60^0$**   
 .....  
 **$\varphi = -35^0$**   
 ...  
 **$\varphi = -20^0$**   
 ..  
 **$\varphi = 60^0$**   
 .....  
 **$\varphi = -50^0$**

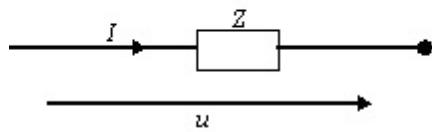383 .

Verilmis dovrede cereyan  $I_m = 5e^{j20^\circ}$  A ve qerqinlik  $u = 220\sin(\omega t + 80^\circ)$  V olarsa, aktiv ve reaktiv qucleri tapmali.



$P = 1500 \text{ VA}, \quad Q = -\sqrt{3} \cdot 550 \text{ VAr}$

$P = 275 \text{ Vt}, \quad Q = \sqrt{3} \cdot 275 \text{ VAr}$


$P = \sqrt{2} \cdot 550 \text{ Vt}, \quad Q = \sqrt{3} \cdot 550 \text{ VAr}$

$P = \sqrt{2} \cdot 550 \text{ Vt}, \quad Q = 1100 \text{ VAr}$

$P = 1100 \text{ Vt}, \quad Q = \sqrt{3} \cdot 550 \text{ VAr}$

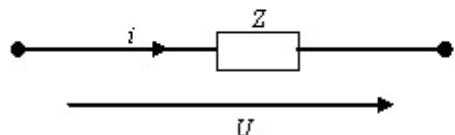384 .

Verilmis dovrede  $i = \sqrt{2} \cdot 3 \sin(\omega t + 30^\circ)$  ve qerqinlik  $U = 40e^{j40^\circ}$  V olarsa, aktiv ve tam qucleri tapmali.



$P = 120 \text{ Vt}, \quad S = 180 \text{ VA}$

$P = \sqrt{3} \cdot 60 \text{ Vt}, \quad S = 120 \text{ VA}$


$P = \sqrt{3} \cdot 90 \text{ Vt}, \quad S = 100 \text{ VA}$

$P = \sqrt{2} \cdot 140 \text{ Vt}, \quad S = 280 \text{ VA}$

$P = \sqrt{3} \cdot 120 \text{ Vt}, \quad S = 220 \text{ VA}$

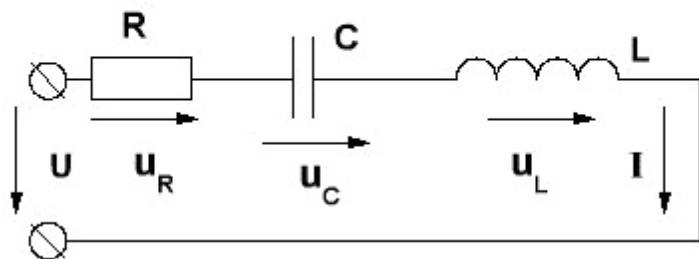385 .

Dovrede  $u(t) = U_m \sin \omega t$  ve  $X_L \neq X_C$ . Hansı ifade sehvdir.



$i_L(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$

$u_R(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$

$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$

$u_C(t) = U_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)$

$u_L(t) = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)$

386.

Paralel induktiv-aktiv dövrenin cereyanlar ucbucaqında  $\varphi$  hansı hedde deyisir?

$\varphi = 0^\circ \div 90^\circ$

$\varphi = 0^\circ \div -90^\circ$

$\varphi = 0^\circ \div 180^\circ$

$0 \div -45^\circ$

$\varphi = 0^\circ \div 45^\circ$

387 Simmetrik üçfazlı sistemin tam gücünün ifadəsi hansıdır.

$Q = 3U_I I_I \sin \varphi$

$S = \sqrt{3}U_I I_I$

$P = \sqrt{3}U_I I_I$

$S = 3U_I I_I$

$S = 3U_I I_I$

388 .

Maksimum qızıl oturulen halda xettin faydalı iş emsalı  $\eta$  ne qederdir.

- ..
- ..
- ..
- ..
- $\eta = 60\%$**
- ..
- ..
- $\eta = 50\%$**
- ..
- ..
- $\eta = 75\%$**
- ..
- ..
- $\eta = 100\%$**
- ..
- ..
- $\eta = 25\%$**

389 İnduktivlikdəki gərginlik düşgüsünün ani qiymətini təyin edin.

- ..
- ..
- ..
- ..
- $U_L = \frac{P}{i}$**
- ..
- ..
- $u_L = L \frac{di}{dt}$**
- ..
- ..
- $u_L = -L \frac{di}{dt}$**
- ..
- ..
- $U_L = -\frac{d\psi}{dt}$**
- ..
- ..
- $u_L = \frac{1}{L} \int u_L dt$**

390 .

Elektrik dovresinde  $u = u_m \sin \omega t$ . Dovrede cərəyan  $i = I_m \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$ . Bu elektrik dovresinin muqavimeti neçə xarakterlidir.


- .. Aktiv-tutum
- .. Tutum
- .. Aktiv
- .. Aktiv-induktiv
- .. İnduktiv

391 Dəyişən cərəyan dövrəsinin reaktiv gücü hansı ifadə ilə tapılır?

- ..
- ..
- ..
- $P = UI \sin \varphi$**
- ..
- ..
- $Q = UI \sin \varphi$**
- ..
- ..
- $S = \dot{U}I$**
- ..
- ..
- $Q = I^2 R$**
- ..
- ..
- $Q = UI \cos \varphi$**

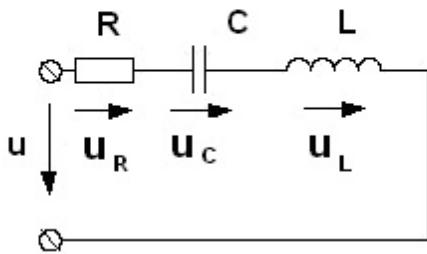392 .

Dovrede  $u(t) = U_m \sin \omega t$  ve  $X_L$  f  $X_C$ . Hansı ifade sehvdir.



$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$



$$u_L(t) = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)$$



$$i_L(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$



$$u_C(t) = U_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \varphi\right)$$



$$u_R(t) = U_m \sin(\omega t - \varphi)$$

393 .

Ardıcıl induktiv-aktiv dovrenin qerqinlikler ucbucaqında  $\varphi$  hansı hedde deyisir?



$$\varphi = 0^\circ \div -90^\circ$$



$$\varphi = 0^\circ \div -45^\circ$$



$$\varphi = 0^\circ \div 180^\circ$$




$$\varphi = 0^\circ \div 90^\circ$$



$$\varphi = 0^\circ \div 45^\circ$$

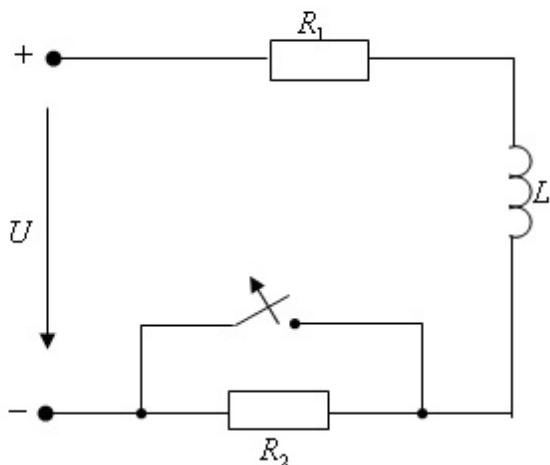394 .

Verilmiş dövrede  $U = 50 \text{ V}$ ,  $R_1 = 20 \text{ (Om)}$ ,  $R_2 = 30 \text{ (Om)}$  ve  $L = 0,02 \text{ (Hn)}$  olduğunu bilerek, cereyanın sıfır anındaki qiymetini  $i(0)$  ve qerarlaşmış  $i_{qe}$  qiymetini teyin edin.



$i(0) = 1, \quad i_{qe} = 1$

$i(0) = 2,5, \quad i_{qe} = 1$


$i(0) = 1,5, \quad i_{qe} = 2,5$

$i(0) = 2,5, \quad i_{qe} = 2,5$

$i(0) = 0, \quad i_{qe} = 2,5$

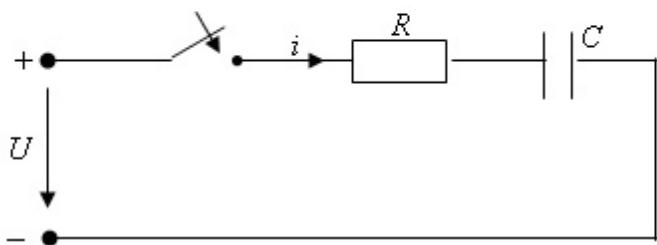395 .

Verilmiş dövrede  $U = 20 \text{ V}$ ,  $R = 40 \text{ (Om)}$  ve  $C = 50 \text{ (mkF)}$  olduğunu bilerek, cereyanın sıfır anındaki qiymetini  $i(0)$  ve tutum daki qerqinliyin qerarlaşmış  $U_{qe}$  qiymetini teyin edin.



$i(0) = 0, \quad U_{qe} = 0$

$i(0) = 0,5, \quad U_{qe} = 20$

$i(0) = 20, \quad U_{qe} = 20$

$i(0) = 0,5, \quad U_{qe} = 0$

$i(0) = 0, \quad U_{c_{\text{per}}} = 20$

396 .

$i(0) = 2,5, \quad i_{q_{\text{per}}} = 2,5$

$i(0) = 1, \quad i_{q_{\text{per}}} = 1$


$i(0) = 2,5, \quad i_{q_{\text{per}}} = 1$

$i(0) = 1,5, \quad i_{q_{\text{per}}} = 2,5$

$i(0) = 0, \quad i_{q_{\text{per}}} = 2,5$

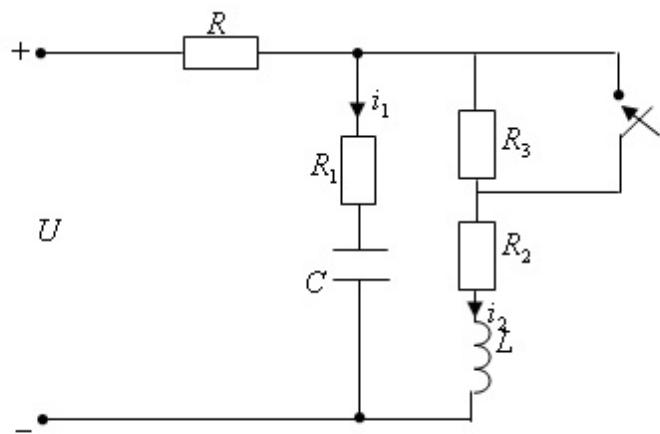397 .

Asaqidaki dovrede  $U = 120V$ ,  $R = 10\Omega$ ,  $R_1 = 30\Omega$ ,  $R_2 = 10\Omega$ ,  $R_3 = 20\Omega$ ,  $L = 0,5H$ ,  $C = 200\mu F$  olarsa,  $R_2$  muqavimetinden axan cereyanın mecburi qiymetini  $i_{2_{\text{mec}}}$  ve tutumdakı qerqinliyin kommutasiya anındaqı qiymetini  $U_c(0)$  teyin edin.



$U_c(0) = 40V, i_{2_{\text{mec}}} = 4A$

$U_c(0) = 90V, i_{2_{\text{mec}}} = 6A$


$U_c(0) = 80V, i_{2_{\text{mec}}} = 6A$

$U_c(0) = 30V, i_{2_{\text{mec}}} = 15A$

$U_c(0) = 50V, i_{2_{\text{mec}}} = 12A$

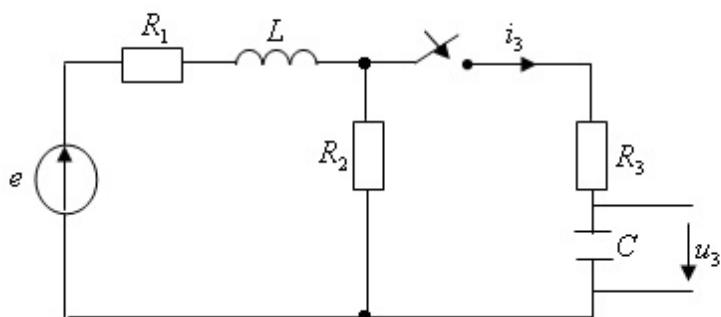398 .

Verilen sxemde kommutasiya anında ( $t = 0$ ),  $U_3(0)$  qerqinliyini tezin edin.  
 $e = 141 \sin(314t + 45^\circ) \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $R_3 = 2 \Omega$ ,  $L = 19,1 \text{ mHn}$ ,  $C = 300 \text{ m}\mu\text{F}$ .



$U_3(0) = 16 \text{ V}$

$U_3(0) = 0 \text{ V}$


$U_3(0) = 15 \text{ V}$

$U_3(0) = 5 \text{ V}$

$U_3(0) = 20 \text{ V}$

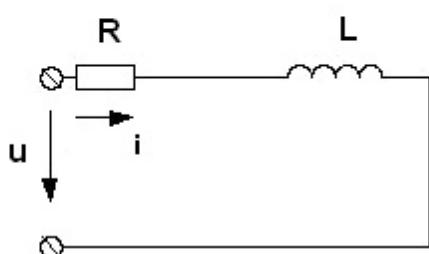399 .

Dovrede  $U = 180 + 400 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin 200t \text{ V}$ ,  $R = 30 \text{ (Om)}$ ,  $L = 0,2 \text{ (Hn)}$ . Cereyanın tezirendici qiymetini mueyyen edin.



7 (A)

10 (A)

20 (A)

4 (A)

2 (A)

400 .

1250 (Vt)

500 (Vt)

375 (Vt)


0

750 (Vt)

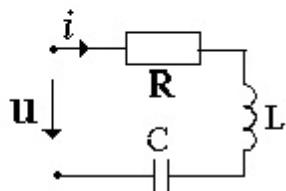401 .

Aşağıdaki dovremin sınaclarında qerqinlik  $u=100+100\sqrt{2} \sin(\omega t+45^\circ)$  (V).

$$R=\omega L=\frac{1}{\omega C}=100 \text{ (Om)} \text{ olarsa, dovremin aktiv queu } P \text{ teyin edin.}$$




- P=200 (Vt)
- P=71 (Vt)
- P=100 (Vt)
- P=171 (Vt)
- 0

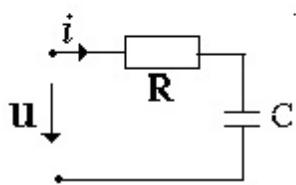402 .

Aşağıdaki dovremin sınaclarında qerqinlik  $u=100\sqrt{2} \sin \omega t+20\sqrt{2} \sin 3\omega t$ .

$$R=10 \text{ (Om)} \text{ ve } \frac{1}{\omega C}=30 \text{ (Om)} \text{ olarsa, dovrede serf olunan aktiv } P \text{ queu teyin edin.}$$




- P=100 (Vt)
- P=120 (Vt)
- ..
- $P=80\sqrt{2}$  (Vt).
- P=140(Vt)
- P=150 (Vt)

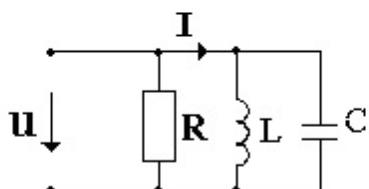403 .

Verilen dovremin sınaclarında qerqinlik  $u=40\sqrt{2} \sin \omega t+20\sqrt{2} \sin 2\omega t$ .

$$R=\omega L=\frac{1}{\omega C}=40 \text{ (Om)} \text{ olarsa, sxemde qosterilen cereyanın tesiredici qiymetini } I \text{ teyin edin.}$$




- 1 (A)
- 0
- 0,25 (A)
- 0,5 (A)
- 0,75 (A)

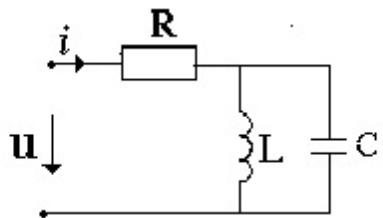404 .

Aşağıdaki dövrede  $R = \omega L = \frac{1}{\omega C} = 10$  (Om) ve  $u = 20 + 10\sqrt{2} \sin \omega t$  (V).


Rezistordan axan cereyanın tesisideli qiymetini tezin edin.



- I=3 (A).
- I=2 (A)
- I=1 (A)
- I=0
- I=  $\sqrt{5}$  (A)

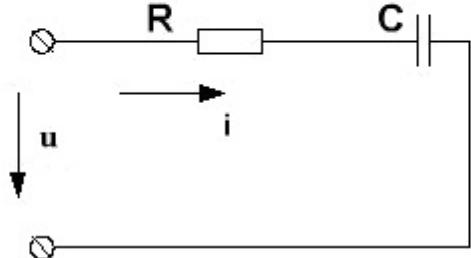405 .

Dövrede  $u = U_{1m} \sin \omega t + U_{3m} \sin(3\omega t + \varphi)$  olarsa,  $\varphi$  bucağı  $0 \div 90^\circ$  intervalında deyisdikde cereyanın tesisideli qiymeti nece deyisecekdir ?



- $\varphi = 45^\circ$  olduqda minimuma catar
- kiçilər
- böyüyər
- dəyişməz.
- $\varphi = 45^\circ$  olduqda maksimuma catar

406 .

Cereyanın birinci harmonikinin periodu  $T_1 = 10^{-2}$  s Ucuncu harmonikinin tezliyi  $f_3$  -u tezin edin.

- $f_3 = 10^9$  (Hz)
- $f_3 = 3 \cdot 10^3$  (Hz)
- $f_3 = 2\pi \cdot 10^3$  (Hz)

$f_3=10^9$  (Hz)

$f_3=\frac{1}{3} \cdot 10^3$  (Hz)

407 .

Qerqinliyin ucuncu harmonikinin periodu  $T_3=3 \cdot 10^{-5}$  s.

Ikinci harmonikinin periodu  $T_2$ -ni teyin edin.

$T_2=6 \cdot 10^{-3}$  s

$T_2=1 \cdot 10^{-3}$  s

$T_2=4,5 \cdot 10^{-3}$  s

$T_2=2 \cdot 10^{-3}$  s

$T_2=9 \cdot 10^{-3}$  s.

408 .

Cereyanın birinci harmonikinin periodu  $T_1=10^{-3}$  s. Dorduncu harmonikinin periodu  $T_4$ -u teyin edin.

$T_4=2\pi \cdot 10^{-3}$  s

$T_4=0,25 \cdot 10^{-3}$  s


$T_4=4 \cdot 10^{-3}$  s

$T_4=0,825 \cdot 10^{-3}$  s

$T_4=\frac{1}{2\pi} \cdot 10^{-3}$  s

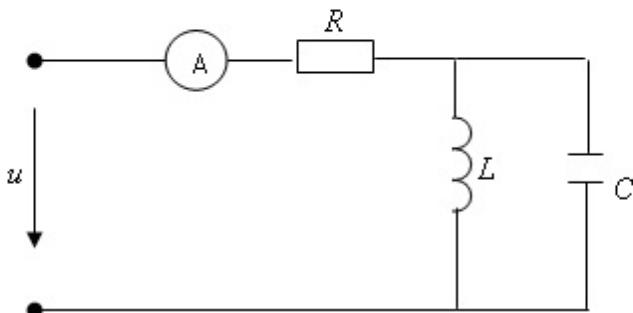409 .

Verilmis dovrenin qerqinliyi  $u=20+10\sqrt{2} \sin \omega t$ ,  $R=10\text{Om}$  ve  $\omega L=\frac{1}{\omega C}$  olarsa, ampermetrin qostericisini teyin edin.



1A

0

2A


3A

..

$\sqrt{5}$  A

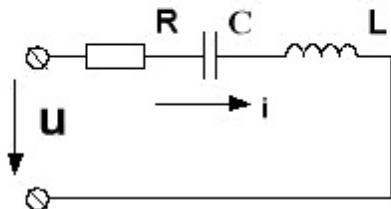410 .

Dovrede  $u(t) = 400 + 282 \sin \omega t$ ,  $R = 40$  (Om),  $X_C = X_L = 60$  (Om). Cereyanın tesirendici qiymetini müəyyən edin.



- 5(A)
- 0 (A)
- 1(A)
- 2,5(A)
- 3(A)

411 .

RC-nin paralel birlesdiyi dovreye  $u = 20 + 20 \sin \omega t$  (V) qerqinlik tətbiq edilmişdir.

$$R = \frac{1}{\omega C} = 20 \text{ Om} \text{ olarsa, umumi cereyanın ani qiymətini tapın.}$$

- $i = 3 + 2,82 \sin(\omega t - 90^\circ)$  A
- $i = 2 + 1,41 \sin(\omega t + 90^\circ)$  A
- $i = 1 + 2,82 \sin(\omega t + 45^\circ)$  A
- $i = 1 + 1,41 \sin(s \omega t + 45^\circ)$  A
- $i = 1 + 1,41 \sin(\omega t + 45^\circ)$  A

412 .

- $i = 5 + 5\sqrt{2} \sin 314t$  A
- $i = 5 \sin 314t$  A
- $i = 16 \sin(314t + 18)$  A
- $i = 10 \sin 314t$  A
- $i = 5\sqrt{2} \sin 314t$  A

413 Cərəyanın birinci harmonikasının tezliyi 420 Hz olarsa, üçüncü harmonikanın periodunu tapın (T)

$T = 0,25 \cdot 10^{-4}$  s

T=7,94·10<sup>-4</sup> s  
 T=24·10<sup>-3</sup> s

T=2·10<sup>-4</sup> s  
 T=10<sup>-4</sup> s

414.

Paralel bilesmis  $R, L, C$  dovresinin düzgün yazılımsız tam keciciliyini ve baslangıç fazasını teyin edin.

$y = \sqrt{g^2 - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{g}$

$y = \sqrt{\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2 - g^2}, \varphi = \arctg \frac{g}{\frac{1}{\omega L} - \omega C}$

$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \varphi = \arctg \frac{\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C}}{g}$

$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} + \omega C\right)^2}, \varphi = \arctg \frac{\omega L - \omega C}{g}$

$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}, \varphi = \arctg \frac{\frac{1}{\omega L} - \omega C}{g}$

415.

$R, L$ -den ibaret ardıcıl dovreden  $i = I_m \sin \omega t$  cereyanı kecdikde, dovrenin qırısındaki qerqinliyi teyin edin.

$u = I_m \sin \left( \omega t + \psi_i + \arctg \frac{\omega L}{R} \right)$

$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \left( \omega t + \arctg \frac{\omega L}{R} \right)$

$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \omega t$

$u = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I_m \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$

416.

$R, L$ -den ibaret ardıcıl dovreden  $i = I_m \sin \omega t$  cereyanı kecdikde, induktivlikdeki qerqinliyi teyin edin.

- ..
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
- ..
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \omega t$
- ..
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$
- ..
- $u_L = L \frac{di}{dt} = L I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

417 .

$R, L$ -den ibaret ardıcıl dovrede  $i = I_m \sin \omega t$  cereyan kecdikde, aktiv muqavimetdeki qerqinliyi teyin edin.

- ..
- $u_R = R I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
- ..
- $u_R = R I_m \sin \omega t$
- ..
- $u_R = \frac{1}{R} I_m \sin \omega t$
- ..
- $u_R = R I_m$
- ..
- $u_R = R I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

418 .

C tutumdan ibaret dovre  $u = U_m \sin \omega t$  qerqinliye qosulduqda, tutumdan axan  $i$  cereyanını teyin edin.

- ..
- $i_C = C \frac{du}{dt} = \omega C U_m \sin \omega t$
- ..
- $i_C = \omega C U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
- ..
- $i_C = C \frac{du}{dt} = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
- ..
- $i_C = C \frac{du}{dt} = \frac{U_m}{\omega C} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
- ..
- $i_C = C \frac{du}{dt} = \omega C U_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

419 Ardıcıl birleşmiş R,L,C dövrəsində cərəyanın təsiredici qiymətini təyin edin.

$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 - Z^2}}$

$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

$I = \frac{U}{\sqrt{R + \omega L + \frac{1}{\omega C}}}$

$I = \frac{U}{\sqrt{R - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

420 .

$u = 50\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$  və  $i = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ) A$ . Dovrenin reaktiv qucunu təyin etmeli.

$Q = 50V\omega r$


$S = 100Vt$

$Q = 100V\omega r$

$P = 50Vt$

$Q = 200V\omega r$

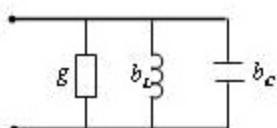421 Verilən dövrədə tam keçiricilik hansı ifadə ilə təyin edilir.



$y = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$y = \sqrt{g^2 - b^2}$

$y = \sqrt{R^2 - X^2}$

$y = \sqrt{g^2 + (b_L - b_C)^2}$


...  
 $\mathbf{y} = \sqrt{\mathbf{R}^2 + \mathbf{X}^2}$

422 Ardıcıl rəqs konturunda keyfiyyət artdıqca buraxma zolağı necə dəyişir.

- Eksponensiya qanunu ilə dəyişər
- Dəyişməz
- Böyüyər
- Kiçilir
- Qeyri-xətti olaraq artar

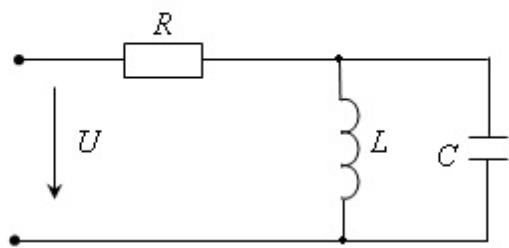423 .


Dovrede  $R=X_L=X_C=20\text{ (Om)}$ . Səxemin qırış məqavimətini tapmalı.



- $Z = 0 \text{ (Om)}$
- $Z = \infty \text{ (Om)}$
- $Z = 60 \text{ (Om)}$
- $Z = 40 \text{ (Om)}$
- $Z = 20 \text{ (Om)}$

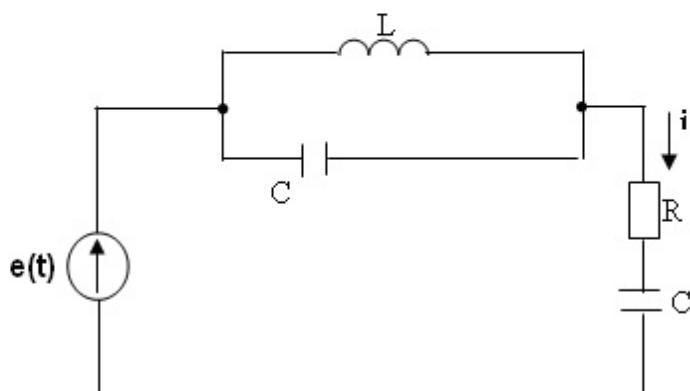424 .


$\omega L = \frac{1}{\omega C} = 10 \text{ Om}$ ,  $r = 40 \text{ Om}$ ,  $e(t) = 10 \sin(1000t + 30^\circ) \text{ V}$ . Cərəyanın  $i$  ani qiymətini təyin etmeli.



- 0,5
- 0
- ...
- $0,1 \sin(1000t - 15^\circ)$
- ..
- $0,5 \sin 1000t$
- 0,75

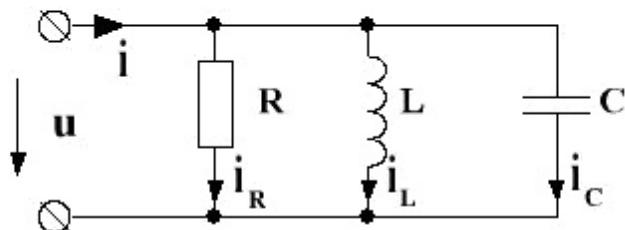425 .


Sekilde qosterilen dovrede  $I_R=4 \text{ A}$ ,  $I_L=8 \text{ A}$ ,  $I_C=5 \text{ A}$ . Qiris cereyanı  $I$ -ni teyin edin.



- I=3 A
- I=7 A
- I=17 A
- I=5 A
- I=11A

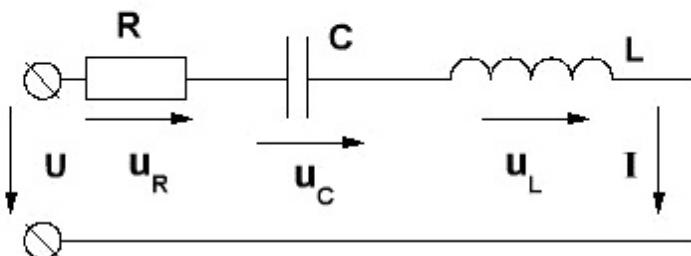
426 .

Dovrede  $\omega=200$  olduqda  $I=5 \text{ (A)}$ ,  $U_R=50 \text{ (V)}$ ,  $U_L=100 \text{ (V)}$ ,  $U_C=60 \text{ (V)}$ . Buçaq tezliyi  $\omega=100$  olduqda, cereyanın qiymeti ise 5A qaldıqda induktivliyin qerqinliyini  $U_L$  mueyyen edin.



- $U_L=50 \text{ (V)}$
- $U_L=75 \text{ (V)}$
- $U_L=145 \text{ (V)}$
- $U_L=40 \text{ (V)}$
- $U_L=80 \text{ (V)}$

427 Tam müqavimətin ifadəsini yazmalı.

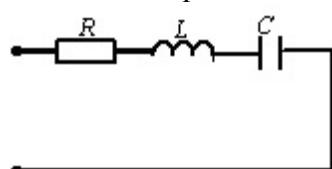

●  $|Z| = \sqrt{R^2 + (x_i - x_c)^2}$

○  $Z = \sqrt{g^2 + b^2}$

○  $Z = R_1 + R_2 + R_3$

○  $Z = \sqrt{R^2 - X^2}$

○  $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2$

428 .

●  $P_{\text{max}} = \frac{E^2}{4R_0}$

○  $P_{\text{max}} = \frac{I^2 R}{4E}$

○  $P_{\text{max}} = \frac{E^2 I}{2R}$

○  $P_{\text{max}} = \frac{E^2}{I^2 R}$

○  $P_{\text{max}} = I^2 R$

●  $P_{\text{max}} = \frac{E^2}{4R_0}$

○  $P_{\text{max}} = \frac{E^2 I}{2R}$


○  $P_{\text{max}} = \frac{I^2 R}{4E}$

○  $P_{\text{max}} = \frac{E^2}{I^2 R}$

○  $P_{\text{max}} = I^2 R$

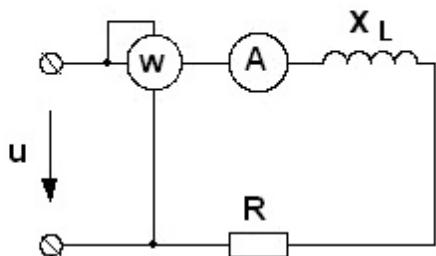429 .


Dovrede  $U=250$  (V),  $P_w=1000$  Vt,  $I_A=5$ (A).  $X_L$  muqavimetini mueyyen edin.



- 15 (Om)
- 2(Om)
- 10 (Om)
- 30(Om)
- 20 (Om)

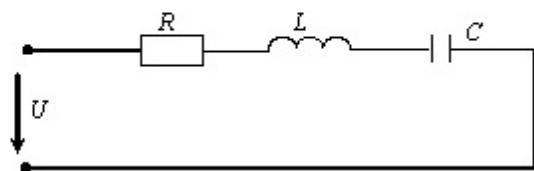430 .


Verilmis dovrede  $R = 5$  Om,  $L = 1$  Hn,  $C = 4$  mKF,  $U = 50$ V,  $\omega = 500$  s<sup>-1</sup> olarsa, dovrenin tam muqavim?tini tapın.



- 12 Om
- 53 Om
- 5 Om
- 6 Om
- 63Om

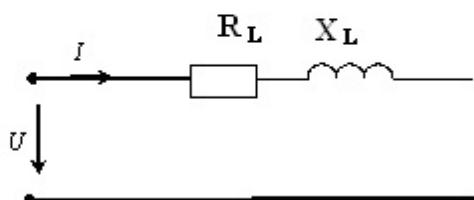431 .

Sarqac qerqinliyi  $U=100$  V olan deyisen menbeye qosulduqda cereyan  $I=1$ A,  $U=12$  V sabit menbeye qosulduqda ise cereyan 0,2 A olmusdur. Sarqacin induktiv muqavimetini tapmali.



- ..  
 $X_L = 80$  Om
- .....  
 $X_L = 63$  Om
- .....  
 $X_L = 60$  Om
- .....  
 $X_L = 52$  Om

...  
  $X_L = 80 \text{ Ohm}$

432 .

$L = 50 \text{ mHn}$  olan induktivlikde  $u = 157 \sin 314t$  qerqinlik tətbiq edilmişdir. Ani cərəyanın ifadəsini yazmalı.

.....  
  $i = 10 \sin(314t + 90^\circ)$

..  
  $i = 10 \sin(314t - 90^\circ)$

...  
  $i = 8 \sin 314t$

....  
  $i = 10 \sin 314t$

.....  
  $i = 12 \sin(314t - 30^\circ)$

433 .

E.H.Q.  $e_1 = E_{1m} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$  ve  $e_2 = E_{2m} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{12}\right)$  olarsa, onlar arasında faza

surusmə bucaqını teyin etmeli (olcu vahidi derece).  $\varphi_e = ?$

...  
  $\frac{\pi}{8}$

.....  
  $\frac{\pi}{5}$


.....  
  $\frac{\pi}{10}$

..  
  $\frac{\pi}{6}$

...  
  $\frac{3}{4}\pi$

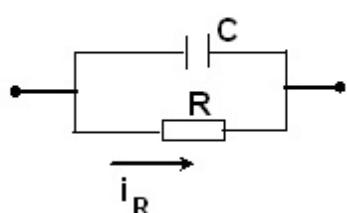434 .


$i_s = 0,1 \cdot \sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ)$ ,  $r = 10 \text{ Ohm}$ ,  $C = 100 \text{ mkF}$ . Reaktiv qucusu  $Q$  teyin etmeli.



- 0,1 VAR  
 -0,05 VAR  
 -0,5 VAR  
 0,5 VAR  
 -0,04 VAR

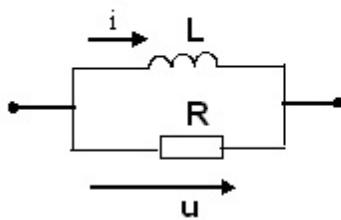435 .

$u = 20\sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ)$  V,  $r = 20$  Ohm,  $X_L = 20$  Ohm.  $i$  cereyanın tesis redici qiyemetini teyin etmeli.



1A

...

$\sqrt{2} \sin 1000t$

...


$\sqrt{2} \sin(1000t - 45^\circ)$

0.05A

5A

436 .

Verilmiş dövrede  $I_R$ -i teyin etmeli.

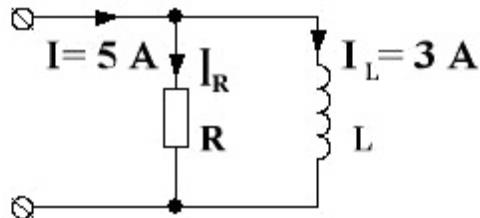

$I_R = 4$  A

$I_R = 2$  A


$I_R = 5$  A

$I_R = 8$  A

$I_R = 16$  A

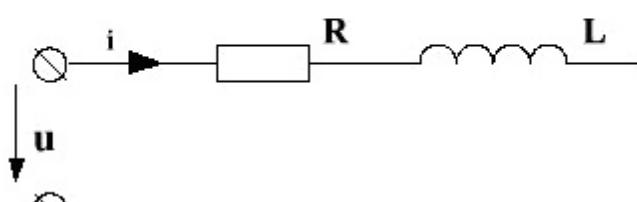437 .

$R = 40$  (Ohm),  $X_L = 30$  (Ohm),  $U = 125$  (V)  $I = ?$   $\phi = ?$  ( $\arctg 0.75 = 37^\circ$ )



...

2; 37°

2,5; 37°

.....  
2,5; 10°

.....  
5; 40°

...  
3; 40°

438 Tutum, gərginliyi  $U=10$  V olan mənbəyə qoşduqda ondan  $i=1,41 \sin 1000t$  A cərəyan keçir. Gərginliyin ani qiymətini tapmalı.

.....  
 $u=20 \sin(1000t - 30^\circ)$  V

...  
 $u=28,2 \sin(1000t - 45^\circ)$  V

..  
 $u = 141 \sin 1000t$  V

..  
 $u=10 \sin(1000t + 90^\circ)$  V

..  
 $u=14,1 \sin(1000t - 90^\circ)$  V

439 Aktiv müqavimətdən ibarət dövrəyə  $u= 30 \sin 5000t$  V gərginlik tətbiq edilmişdir. Bu zaman keçən cərəyan  $i= 6 \sin 5000t$  A olmuşdur. Dövrənin aktiv müqavimətini və aktiv gücünü tapmalı.

r= 10 Om P=25 Vt

r= 5 Om P=90 Vt


r= 14 Om P=32 Vt

r= 12 Om P= 80 Vt

r= 8 Om P=16 Vt

440

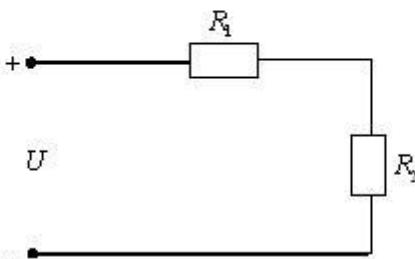Qosterilmis dovrede  $U=220$ (V),  $R_1=50$ (Om).  $R_1$  müqavimetde serf olunan que  $P_1=200$ (Vt)-dir.  $R_2$  müqavimetini tapmalı.



R2 = 130(Om)

R2 = 110(Om)

R2 = 50(Om)

R2 = 60(Om)

R2 = 220(Om)

441 Kompleks şəkildə verilmiş gərginlik və cərəyanı ani şəkildə yazın.

$$U = (-40 + j30) \text{ V} \quad I = (8 + j6) \text{ A} \quad \text{Arctg } 0,75 = 37^\circ, \sqrt{2} = 1.4$$


- $u = 66,8 \sin(\omega t + 108^\circ) \text{ V}$        $i = 8,46 \sin(\omega t + 126^\circ) \text{ A}$
- $u = 70 \sin(\omega t + 143^\circ) \text{ V}$        $i = 14 \sin(\omega t + 37^\circ) \text{ A}$
- $u = 60 \sin(\omega t + 78^\circ) \text{ V}$        $i = 8 \sin(\omega t + 84^\circ) \text{ A}$
- $u = 59,4 \sin(\omega t + 63,4^\circ) \text{ V}$        $i = 7,8 \sin(\omega t + 31^\circ) \text{ A}$
- $u = 36 \sin(\omega t + 57^\circ) \text{ V}$        $i = 6,82 \sin(\omega t + 22^\circ) \text{ A}$

442 r və L elementlərinin ardıcıl birləşdikləri dəyişən cərəyan dövrəsi üçün aşağıdakı ifadələrin hansında səhv buraxılmışdır?

- $X_L = ? \text{ L}$
- $\cos \varphi = \frac{x_L}{r}$
- $Z = r + jx_L$
- $x_L = 2\pi f L$
- $\omega = \frac{2\pi}{T}$

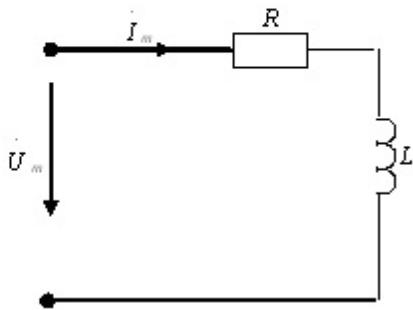443.

Verilmiş dövredə  $R = 20 \text{ (Om)}$ ,  $X_L = 20 \text{ (Om)}$  ve cərəyan  $I_m = 3e^{j30^\circ} \text{ A}$  olarsa, qerqinliyin kompleks amplitud qiymətini tapın



- $U_m = 60e^{j75^\circ} \text{ (Om)}$
- $U_m = \sqrt{2} \cdot 120e^{j30^\circ} \text{ (Om)}$
- $U_m = \sqrt{2} \cdot 60e^{j75^\circ} \text{ (Om)}$
- $U_m = 120e^{j30^\circ} \text{ (Om)}$

$\dot{U}_m = 120e^{j75^\circ}$  (Om)

444 .

Cərəyan ve qərqiqlik asağıdakı funksiyalar şəklinde ifade olunarsa, onların arasındakı faza surusmesini tapın.  $u = \sqrt{2} \cdot 100 \sin(\omega t - 30^\circ) V$ ,  $\dot{I}_m = 2e^{j30^\circ} A$ .

- ..
- $\varphi = -60^\circ$
- ..
- $\varphi = 30^\circ$
- ..
- $\varphi = 60^\circ$
- ..
- $\varphi = -30^\circ$
- ..
- $\varphi = 0$

445 .

Cərəyan ve qərqiqlik asağıdakı funksiyalar şəklinde ifade olunarsa, onların arasındakı faza surusmesini tapın.  $i = 4 \sin(\omega t - 30^\circ) A$ ,  $\dot{U}_m = 50e^{j45^\circ} V$ .

- ..
- $\varphi = -75^\circ$
- ..
- $\varphi = 75^\circ$
- ..
- $\varphi = 15^\circ$
- ..
- $\varphi = -15^\circ$
- ..
- $\varphi = 30^\circ$

446 Xəttin kompleks müqaviməti (mənbənin daxili müqaviməti ilə birlikdə)  $Z=R+jX$  olarsa, verilən gücün maksimum olması üçün işlədicinin kompleks Z müqaviməti aşağıdakılardan hansıdır.

- $Z=R-jX$
- $Z=R$
- $Z=2R$
- $Z=X$
- $Z=2X$

447 Yazılmış ifadələrdən hansı düzdür?

- ..
- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} e^{j\arctan \frac{U_2}{U_1}}$
- ..
- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = (U_1 + U_2) e^{j\frac{U_2}{U_1}}$
- ..
- $\dot{U} = U_1 + jU_2 = \sqrt{U_1 \cdot U_2} e^{j\frac{U_1}{U_2}}$
- ..

$$\dot{U} = U_1 + jU_2 = (U_1 + U_2) e^{j\omega \frac{U_2}{U_1}}$$

...

$$\dot{U} = U_1 + jU_2 = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} e^{j\frac{U_2}{U_1}}$$

448 Göstərilmiş ifadələrdən hansı düzdür?

..

$$\dot{I} = I e^{j\varphi} = I \cos \varphi + jI \sin \varphi$$

..

$$\dot{I} = I e^{j\varphi} = I \sin \varphi + jI \cos \varphi$$

...

$$\dot{I} = I e^{j\varphi} = I \sin \varphi - jI \cos \varphi$$

.....

$$\dot{I} = I e^{j\varphi} = I \cos \varphi - jI \sin \varphi$$

.....

$$\dot{I} = I e^{j\varphi} = I(\cos \varphi + \sin \varphi)$$

449 .

Dövreb hissesinin kompleks muqavimeti  $Z=4+j3$  (Om). Aktiv gələcək cəvəriyi tapın.

g = 0,16 (Sim)

g = 0,12 (Sim)

g = 0,18 (Sim)

g = 0,28 (Sim)

g = 0,12 (Sim)

450 .

$Z=4+j4$  (Om) muqaviməndən  $i=2 \sin(\omega t+60^\circ)$  (A) cərəyan axır. Muqavimetin sınaclarında olan qərqlilik dəsusunun ani qiymətini tapın.

...

$$u=8\sqrt{2} \sin(\omega t+15^\circ) (V)$$

.....

$$u=8\sqrt{2} \sin(\omega t-15^\circ) (V)$$

.....

$$u=8 \sin(\omega t+105^\circ) (V)$$

.....


$$u=8\sqrt{2} \sin(\omega t+45^\circ) (V)$$

..

$$u=8\sqrt{2} \sin(\omega t+105^\circ) (V)$$

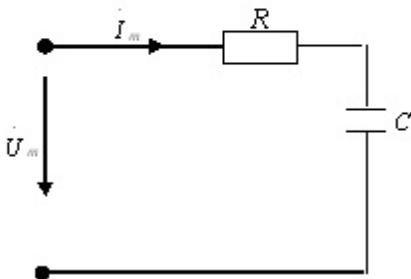451 .

Verilmiş dövrede  $R = 20$  (Om),  $X_C = 20$  (Om) ve qerqinlik  $\tilde{U}_m = 40e^{-j45^\circ}$  V olarsa, cereyanın kompleks amplitud qiymetini tapın. ( $\sqrt{2} = 1,41$ )



...

$$\tilde{I} = 6,8 \text{ A}$$

..

$$\tilde{I} = 1,41 \text{ A}$$

...

$$\tilde{I} = 1$$

.....


$$\tilde{I} = 20,4 \text{ A}$$

....

$$\tilde{I} = 2,82 \text{ A}$$

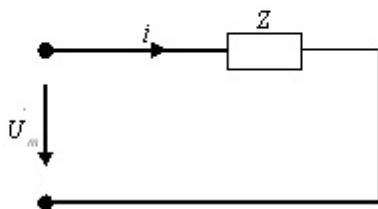452 .

Verilmiş dövrede cereyan ve qerqinliyin qiymeti?ri uyqun olaraq  $i = 2 \sin(\omega t + 30^\circ)$  A,  $U_m = 50e^{j70^\circ}$  V olarsa, muqavimetin kompleks qiymetini tapın.



...

$$Z = 100e^{j40^\circ} \text{ (Om)}$$

.....

$$Z = 25e^{j30^\circ} \text{ (Om)}$$

....

$$Z = 25e^{j100^\circ} \text{ (Om)}$$

..

$$Z = 100e^{j40^\circ} \text{ (Om)}$$

453 .

Verilmiş qerqinliyin ve cereyanın kompleks qiymetine qore, tam muqavimetini teyin etmeli.  $U = 220 \text{ V}$ ,  $I = (8,8 - j6,6) \text{ A}$

- ..  
  $(16 + j12) \text{ Om}$   
 20 Om  
 40 Om  
 11 Om  
 ..  
  $(6 - j8) \text{ Om}$

454 .

Kompleks muqavimet  $Z = 10 e^{j50^\circ} \text{ Om}$  ve  $\omega = 1000 \text{ rad}^{-1}$  olduqda reaktiv elementin qiymetini teyin edin.

- 20 mF  
 50 mHn  
 20 pF  
 50 mF  
 5 mHn

455 .

Dovrede isledicinin qerqinlik ve cereyanı melumdur.  $U = 120 e^{j100^\circ} \text{ (V)}$  ve  $I = 5 e^{j40^\circ} \text{ (A)}$ . Sehv cavabı qosterin.

- Q=400(VAR)  
 aktiv-induktiv  
 ..  
  $\cos\varphi=0,5$   
 P=300 (Vt)  
 S=600 (VA)

456 .

Cereyanın ve qerqinliyinin ani qiymeti  $i = 0,282 \sin(2500t+75^\circ) \text{ A}$  ve  $U = 14,1 \sin(2500t+30^\circ) \text{ V}$ . Dovrenin tam muqavimetini tapın. ( $\sqrt{2} = 1,41$ )

- Z= 50 Om  
 Z= 35 Om  
 Z= 24,2 Om  
 Z= 35 - j35 Om  
 Z= 24,2 - j24,2 Om

457 Kompleks şəkildə verilmiş gərginlik və cərəyanı ani şəkildə yazın.

$$U = (-40 + j30) \text{ V} \quad I = (8 + j6) \text{ A} \quad \text{Arctg } 0,75 = 37^\circ, \sqrt{2} = 1,4$$

- ..  
  $u = 36 \sin(\omega t + 57^\circ) \text{ V}$        $i = 6,82 \sin(\omega t + 22^\circ) \text{ A}$   
  $u = 70 \sin(\omega t + 143^\circ) \text{ V}$        $i = 14 \sin(\omega t + 37^\circ) \text{ A}$   
 ..  
  $u = 60 \sin(\omega t + 78^\circ) \text{ V}$        $i = 8 \sin(\omega t + 84^\circ) \text{ A}$   
 ..  
  $u = 59,4 \sin(\omega t + 63,4^\circ) \text{ V}$        $i = 7,8 \sin(\omega t + 31^\circ) \text{ A}$   
 ..  
  $u = 36 \sin(\omega t + 57^\circ) \text{ V}$        $i = 6,82 \sin(\omega t + 22^\circ) \text{ A}$

..  $u = 66,8 \sin(\omega t + 108^\circ) V$        $i = 8,46 \sin(\omega t + 126^\circ) A$

..  $u = 70 \sin(\omega t + 143^\circ) V$        $i = 14 \sin(\omega t + 37^\circ) A$

..  $u = 60 \sin(\omega t + 78^\circ) V$        $i = 8 \sin(\omega t + 84^\circ) A$

..  $u = 59,4 \sin(\omega t + 63,4^\circ) V$        $i = 7,8 \sin(\omega t + 31^\circ) A$

..  $u = 36 \sin(\omega t + 57^\circ) V$        $i = 6,82 \sin(\omega t + 22^\circ) A$

458 .

Passiv ikiqutblumin kompleks qerqinliyi ve cereyanı m?lumdur. Kompleks qerqinliyin ve cereyanı ustlu formada yazmalı ve onlar arasında fazasurusme bucağını teyin etmeli.

$U = (80 + j60) V$ ,  $I = (24 - j7) A$      $U = ?$      $I = ?$      $\varphi = ?$

(qeyd:  $\arctg 0,75 = 37^\circ$ ,  $\arctg(-0,29) = -16^\circ$  qəbul edilir)

..  $U = 100e^{j37^\circ} V$ ,  $I = 25e^{-j16^\circ} A$ ,  $\varphi^0 = 53^\circ$

..  $U = 100e^{j53^\circ} V$ ,  $I = 15 A$ ,  $\varphi^0 = 0$

..  $U = 100 V$ ,  $I = 25 A$ ,  $\varphi^0 = 30^\circ$

..  $U = 90e^{j37^\circ} V$ ,  $I = 26e^{-j16^\circ} A$ ,  $\varphi^0 = 90^\circ$

..  $U = 20 V$ ,  $I = 17 A$ ,  $\varphi^0 = -90^\circ$

459 .

$i_1 = \sqrt{2} \cdot 15 \sin\left(\alpha t + \frac{\pi}{4}\right) A$ ,  $i_2 = \sqrt{2} \cdot 15 \sin\left(\alpha t + \frac{\pi}{3}\right) A$ . Cereyanların təsirə dici kompleks qiymətini müəyyen edin.

..  $I_1 = \sqrt{2} \cdot 15 e^{j45^\circ}$ ,  $I_2 = \sqrt{2} \cdot 15 e^{j60^\circ}$

..  $I_1 = 15 e^{j45^\circ}$ ,  $I_2 = 15 e^{j60^\circ}$

..  $I_1 = 15 e^{j30^\circ}$ ,  $I_2 = 30 e^{j40^\circ}$

..  $I_1 = 15$ ,  $I_2 = 15$

$$I_1 = 15e^{j45^\circ}, I_2 = 15$$

460 .

Verilmis kompleks cereyani ustlu sekilde qostermeli.  $I = (4 + j3)A$ . ( $\arctg 0,75 = 37^\circ$  qebul etmeli)



$$I = 5e^{j37^\circ} A$$



$$I = 4e^{j-37^\circ} A$$



$$I = 12e^{j-30^\circ} A$$



$$I = 3e^{j37^\circ} A$$



$$I = 7e^{j37^\circ} A$$

461 .

Dovrenin qerqinliyi ve cereyani melundur. Dovrede yaranan kompleks queu teyin etmeli.  $U = 50 + j60 V$ ,  $I = 5 - j3 A$ .  $\tilde{S} = ?$   $\tilde{S} = ?$



$$(100 + j100) VA$$



$$(70 + j450) VA$$



$$(300 + j250) VA$$




$$(250 - j300) VA$$



$$(60 - j450) VA$$

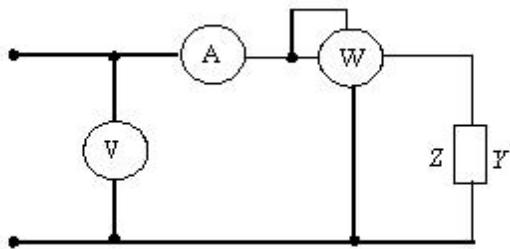462 Dövrəyə qoşulmuş cihazların göstərişi aşağıdakı kimidir. Dövrənin kompleks müqavimətini hesablamalı.  $U=100 V$ ,  $I=10 A$ ,  $P=800 \text{ W}$ .



- $Z = 12 + j11$
- $Z = 18 + j9$
- $Z = 3 - j8$
- $Z = -12 + j26$
- $Z = 8 + j6$

463 .

Dovrenin  $\underline{Z}$  kompleks muqavimetini melumdur. Kompleks  $\underline{Y}$  keciriçiliyini tyin etmeli.  
 $\underline{Z} = (16 + j12) \Omega$ .  $\underline{Y} = ?$

- ...  
 $6 - j2$
- ...  
 $0,04 - j0,03$
- ...  
 $0,03 + j0,03$
- ...  
 $0,03 + j0,6$
- ...  
 $0,02 + j0,02$

464 .

Cebri formada qerqinliyin ve cereyanın kompleks qiymeti verilmisdir. Cereyan ve qerqinliyin ustlu formada ifadesini mueyyen edin.  $I = -45 \text{ A}$ ,  $\underline{U} = (30 + j40) \text{ V}$  ( $\arctg \frac{40}{30} = 53^\circ$  qebul edek).

- ...  
 $\underline{U} = 50e^{j53^\circ} \text{ V}, \underline{I} = 45e^{j180^\circ} \text{ A}$
- ...  
 $\underline{U} = 25e^{j53^\circ} \text{ V}, \underline{I} = 45 \text{ A}$
- ...  
 $\underline{U} = 70e^{j53^\circ} \text{ V}, \underline{I} = 45e^{-j53^\circ} \text{ A}$
- ...  
 $\underline{U} = 40e^{j40^\circ} \text{ V}, \underline{I} = 45e^{j53^\circ} \text{ A}$
- ...  
 $\underline{U} = 50e^{j50^\circ} \text{ V}, \underline{I} = 15e^{j45^\circ} \text{ A}$

465 .

Kompleks muqavimetde qerqinlik  $u = 141 \sin(\omega t + 80^\circ)$  V ve kecen cereyan  $i = 1,41 \sin(\omega t + 50^\circ)$  A olduqda reaktiv ve tam qucu teyin edin. ( $\sqrt{2} = 1,41$ )

- Q=-81,5 VAr S=200 VA
- Q=81,5 VAr S=100 VA
- Q=30 VAr S=200VA
- Q=48 VAr S=120 VA
- Q=50 VAr S=100 VA

466 İtkisiz uzun xəttin tənliklərini təyin edin.

- $-\frac{\partial u}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t}, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial u}{\partial t}$
- $-\frac{\partial u}{\partial x} = Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = Gu$
- $-\frac{\partial u}{\partial x} = C \frac{\partial i}{\partial t}, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = 0$
- $-\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial u}{\partial t}$
- $-\frac{\partial u}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial u}{\partial t}$

467 Uzun xətlərdə yayılma əmsalı hansı ifadə ilə müəyyən edilir ?

- $\gamma = \sqrt{(r + j\omega L)(g + j\omega C)}$
- $\gamma = \sqrt{(r + j\omega L)(g - j\omega C)}$
- $\gamma = \sqrt{r + \frac{j\omega L}{gC}}$
- $\gamma = \sqrt{(r - j\omega L)(g + j\omega C)}$
- $\gamma = \sqrt{\frac{r + j\omega L}{r + g + j\omega C}}$

468 Uzun xəttin parametrləri və olduqda, xəttin dalğa müqaviməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir ?

- $Z_d = \sqrt{\frac{r+g}{j\omega L+j\omega C}}$
- $Z_d = \sqrt{\frac{r+g}{j\omega L-j\omega C}}$

$$Z_d = \sqrt{\frac{r + j\omega L}{g + j\omega C}}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{r - j\omega L}{g - j\omega C}}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{r + j\omega C}{r - j\omega L}}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{r\omega L - j\omega C}{R+L}}$$


469 .

Z kompleks muqavimetde P=400(Vt) aktiv ve Q=300(Var) reaktiv qızı serf olunur, cereyan  $\dot{I} = 2$  (A). Tam qızı tapın.


- S= 700 VA
- S= 1200 VA
- S= 360 VA
- S= 500 VA
- S= 680 VA

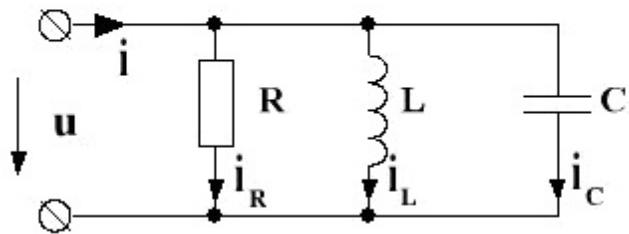470 .


Dovre üçün  $X_L < X_C$  olduqda hansı vektor diagramı düzəndir?




..

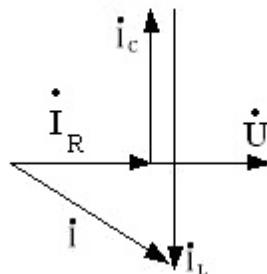


..

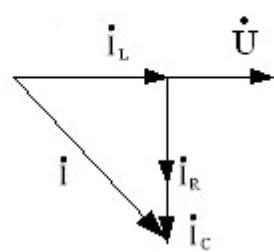


O ....

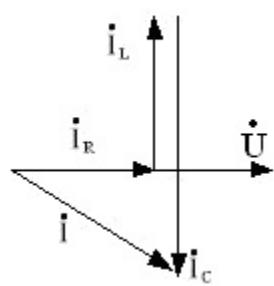

O .....

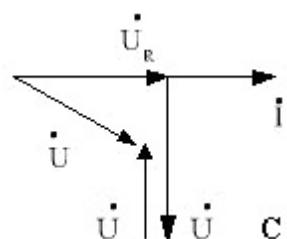

O .....

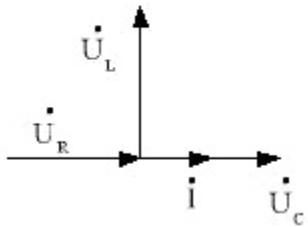

471 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində tam müqavimətin ifadəsini yazmalı

...  

$$z = \sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

...  

$$z = \sqrt{r^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

...  

$$z = \sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

...  

$$z = \sqrt{r^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^3}$$

.....  

$$z = R^2 + L^2$$

472 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri ardıcıl birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunun ifadəsini yazmalı

.....  

$$I = U/R$$

...  

$$I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

...  

$$I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^3}}$$

...  

$$I = \frac{U^2}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)}}$$

473 Güc əmsalı necə təyin olunur?

- İnduktiv gücün tam gücə hasili ilə
- Aktiv gücün tam gücə nisbəti ilə
- Tam gücün aktiv gücə hasili ilə
- Tam gücün aktiv gücə nisbəti ilə
- Aktiv gücün tutum gücünə hasili ilə

474 Güc əmsalı və onun artırılması üsulları hansılardır?

- Tutum güc sərfini artırmaqla
- Reaktiv güc sərfini azaltmaqla
- Aktiv güc sərfini azaltmaqla
- Dövrəni qısa qapamaqla
- İnduktiv güc sərfini artırmaqla

475 Güc əmsalinın qiymətini artırmaq üçün nə etmək lazımdır?

- Elektrik işlədicisinə ardıcıl reostat qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə paralel kondensator qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə ardıcıl drossel qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə ardıcıl tutum qoşmaq
- Elektrik işlədicisinə ardıcıl induktivlik qoşmaq

476 İşlədicileri paralel birləşdirilmiş dövrədə güc əmsalının qiyməti nədən asılıdır?

- Mühərrikin yüksüz iş rejimindən
- İşlədici də aktiv və yaxud reaktiv müqavimətin üstünlük təşkil etməsindən və işlədiciinin iş rejimindən
- Mənbənin e.h.q – nin qiymətindən
- Transformatörün yüklü iş rejimindən
- Generatorun f.i.ə - dan

477 Aktiv, induktiv və tutum müqavimətləri paralel birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində gərginlik işlədici lər arasında necə paylanır?

- Induktiv müqaviməli qoldakı gərginlik daha böyük olur
- Onların hər üçündə gərginlik eyni olur
- Aktiv, induktiv və tutum müqavimətlərindəki gərginliklərin cəmi mənbənin e.h.q – nə bərabərdir
- Aktiv müqavimətdəki gərginlik ümumi gərginliyə bərabərdir
- Tutum müqaviməli qoldakı gərginlik çox – çox kiçikdir

478 .

Güc əmsali  $\cos \varphi$  neyi qosterir?

- Elektrik işlədicisinin enerji sərfini
- Elektrik işlədicisinin davamlılığını
- Elektrik işlədicisinin istilikvəmə qabiliyyətini
- Elektrik işlədicisinin işiqvermə qabiliyyətini
- Elektrik işlədici lərinin keyfiyyət göstəricisini

479 Tam güc nəyə bərabərdir?

- Aktiv və reaktiv gücün kvadrat kökünü

- Reaktiv gücün kvadrat kökünə
- Aktiv gücün kvadrat kökünə
- Aktiv güc ilə reaktiv gücün hasilinə
- Aktiv və reaktiv gücün fərqinə

480 Tam gücün vahidi nədir?

- Vaat, kilovatt, meqovatt
- Volt – amper (VA), kilovolt – amper (KVA)
- Keyfiyyət əmsalı
- Güc əmsalı
- Volt – amper reaktiv, kilovolt – amper

481 Gücün dəyişən toplananının amplitudası necə adlanır?

- Ani güc
- Tam güc
- Aktiv güc
- İnduktiv güc
- Tutum güc

482 Tutum müqavimətli dövrədə enerji ötürülməsi hansı elementlər arasında gedir?

- Elektrik mənbəyi ilə dövrədəki aktiv müqavimət
- Elektrik enerji mənbəyi ilə dövrədəki kondensator
- Aktiv müqavimət ilə induktiv sarğac
- Aktiv müqavimətlə tutum
- İnduktiv sarğacla elektrik enerji mənbəyi

483 Dövrədə hansı müqavimət olduqda tutum gücü ayrılır?

- Omik
- Tutum
- Induktiv
- Aktiv
- Aktiv – induktiv

484 İşlədici yalnız aktiv müqavimətdən ibarət olduqda gərginlik və cərəyan arasındaki faza bucağı nəyə bərabərdir?

- $90^\circ$  – yə
- Sıfıra
- $45^\circ$  – yə
- $30^\circ$  – yə
- $60^\circ$  – yə

485 Elektrik enerji prosesinin kəmiyyət göstəricisini müəyyən edən nədir?

- Gücün nominal qiyməti
- Gücün ani qiyməti
- Gücün orta qiyməti
- Gücün maksimum qiyməti
- Gücün effektiv qiyməti

486 Güc müsbət olduqda dəyişən cərəyan dövrəsində hansı energetik proses baş verir?

- Mənbəyə ötürülən enerji mexaniki enerjiyə çevirilir
- Elektrik enerjisi mənbədən işlədiciyə verilir
- Elektrik enerjisi induktivlikdən mənbəyə verilir

- Heç bir enerji mübadiləsi getmir
- Mənbəyə ötürülən enerji istilik itgisi sərf olunur

487 Güc nə vaxt mənfi olur?

- Gərginlik və cərəyan istiqamətcə müxtəlif olduqda
- Gərginlik və cərəyanın istiqamətləri müxtəlif olduqda
- Gərginlik və cərəyan fazaca 45° fərqləndikdə
- Gərginlik və cərəyan istiqamətcə eyni olduqda
- Gərginlik və cərəyan əks fazada olduqda

488 Güc nə vaxt müsbət olur?

- Gərginliklə cərəyan istiqamətcə müxtəlif olduqda
- Gərginlik və cərəyan istiqamətcə eyni olduqda
- Gərginlik və cərəyan fazaca 60° dərəcə fərqləndikdə
- Gərginlik və cərəyan fazaca 45° fərqləndikdə
- Gərginliklə cərəyan arasındaki faza sürüşməsi 30° olduqda

489 Sinusoidal dəyişən cərəyan dövrəsindəki aktiv güc hansı toplananlardan ibarətdir?

- Sabit  $UI$  və gərginliklə cərəyan arasındaki faza buağının sinusu cəmindən
- $\text{Sabit } UI \cos\phi$  və  $2\omega$  tezliyi ilə deyisen periodik toplanandan
- Aktiv, induktiv və tutum gərginliklərinin cərəyanaya hasilindən
- Tutum gərginliyi ilə gərginliyin cəmindən
- Aktiv müqavimətdəki gərginliklə, induktiv gərginliyin fərqindən

490 .

$Y = 3 + j4$  kompleks keciciliyin kompleks müqavimet evezleyicisini təyin etmeli.

- $Z = 0,12 - j0,16$
- $Z = 12 - j16$
- .....
- $Z = j0,16$
- .....
- $Z = 0,12 + j0,16$
- .....
- $Z = 1,2 - j1,6$

491 .

$Z = 6 + j8$  kompleks müqavimetini kompleks kecicilikle evez edilmiş dəqiqə ifadəni təyin etmeli.

- $Y = 0,06 - j0,08$
- .....
- $Y = 6 + j8$
- .....
- $Y = 0,6 + j8$
- .....
- $Y = 0,006 + j0,008$
- .....
- $Y = 0,6 + j0,8$

492 .

Paralel birləsmis  $Z_1 = 3 + j2$ ,  $Z_2 = 5 + j4$  kompleks müqavimetlerin ekvivalent qiymətini təyin etmeli.

$Z = \mathbf{0,7 + j2,2}$

$Z = \mathbf{7 + j2,2}$

$Z = \mathbf{0,7 + j22}$

$Z = \mathbf{7 + j22}$

$Z = \mathbf{1,88 + j1,34}$

493 .

Ardıcıl birləsmis  $Z_1 = 4 + j3$ ,  $Z_2 = 6 + j8$  kompleks müqavimetlerin ekvivalent qiymətini təyin etmeli.

$Z = \mathbf{j9 - j12}$

$Z = \mathbf{10 + j5}$

$Z = 21$

$Z = \mathbf{10 + j15}$

$Z = \mathbf{10 + j11}$

494 R,L,C-dən ibarət ardıcıl dövrədə cərəyanın düzgün kompleks ifadəsi yazılmış bəndi təyin edin.

$I(j\omega) = \frac{\dot{E}(j\omega)}{j\omega L - \frac{1}{j\omega C}}$

$I(j\omega) = \frac{\dot{E}(j\omega)}{R + \frac{1}{j\omega}L + j\omega C}$

$I(j\omega) = \frac{\dot{E}(j\omega)}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$

$I(j\omega) = \frac{\dot{E}(j\omega)}{\sqrt{R + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

$I(j\omega) = \frac{\dot{E}(j\omega)}{R - j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$

495 Kompleks müqavimətin cəbri, triqonometrik və üstlü (eksponensial) ifadələri yazılımış bəndi təyin edin.

.....

$$Z = R^2 + jX^2, Z = \sqrt{R^2 - X^2} \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 - X^2} e^{j\varphi}$$

...

$$Z = R + jX, Z = \sqrt{R^2 + X^2} \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 + X^2} e^{-j\varphi}$$

...

$$Z = R + jX, Z = \sqrt{R^2 - X^2} \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 - X^2} e^{j\varphi}$$

..


$$Z = R + jX, Z = \sqrt{R^2 + X^2} \cdot (\cos \varphi + j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 + X^2} e^{j\varphi}$$

..

$$Z = R - jX, Z = \sqrt{R^2 - X^2} \cdot (\cos \varphi + j \sin \varphi), Z = \sqrt{R^2 - X^2} e^{j\varphi}$$

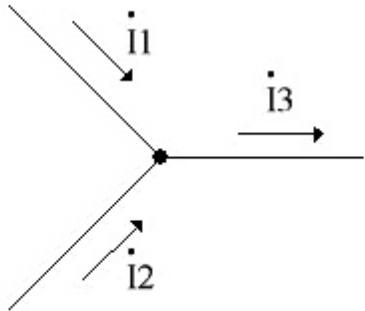496 .

Dovrede  $I_1 = 40e^{j60^\circ}$  və  $I_2 = 30e^{j30^\circ}$ .  $I_3$  cereyanını müəyyən edin.



..

$$I_3 = (20 + 15\sqrt{3}) + j(20\sqrt{3} + 15) \text{ (A)}$$

.....

$$I_3 = (15 + 20\sqrt{3}) + j(20 + 10\sqrt{3}) \text{ (A)}$$

.....

$$I_3 = (20 + j15) \text{ (A)}$$

.....


$$I_3 = (20 + 20\sqrt{2}) + j(15 + 15\sqrt{3}) \text{ (A)}$$

.....

$$I_3 = (10 + 2\sqrt{3}) + j(2\sqrt{3} + 8) \text{ (A)}$$

497 .

$R = 10 \text{ (Om)}, X_L = 20 \text{ (Om)}, X_C = 50 \text{ (Om)} |Z|=?$

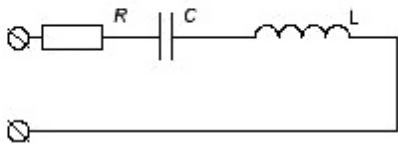

**10 $\sqrt{10}$**

**8 $\sqrt{10}$**


**10 $\sqrt{3}$**

**11 $\sqrt{2}$**

**10**

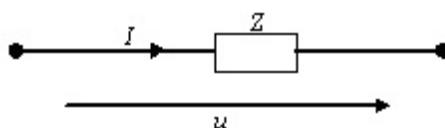498 .

Verilmiş dövredə qerqinlik  $u = \sqrt{2} \cdot 50 \sin(\omega t + 75^\circ) \text{ V}$  ve muqavimet  $Z = 25e^{j60^\circ}$  olarsa, tam ve reaktiv qücləri tapmali.



**$S = 100 \text{ VA}, Q = \sqrt{3} \cdot 50 \text{ VAr}$**


**$S = \sqrt{2} \cdot 100 \text{ VA}, Q = \sqrt{3} \cdot 50 \text{ VAr}$**

**$S = 200 \text{ VA}, Q = \sqrt{3} \cdot 50 \text{ VAr}$**

**$S = 180 \text{ Vt}, Q = \sqrt{3} \cdot 50 \text{ VAr}$**

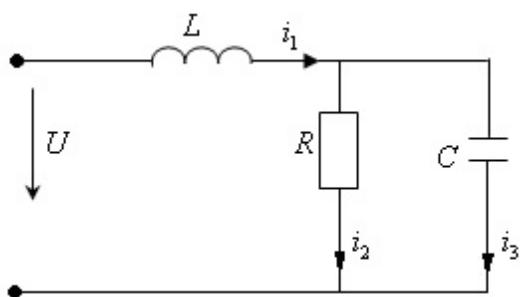**$S = \sqrt{3} \cdot 100 \text{ VA}, Q = \sqrt{2} \cdot 50 \text{ VAr}$**

499 Göstərilmiş dövrə üçün Kirxhofun ikinci qanununa görə ifadələrindən hansı düzdür?



.

$u = L \frac{di_1}{dt} + i_2 R$


$u = L \frac{di}{dt} + C \frac{du_c}{dt}$

$u = \frac{1}{L} \int i_1 dt + \frac{1}{C} \int i_2 dt$

$u = \frac{1}{L} \int i_1 dt + i_2 R_2$

$u = u_R + u_L + u_C$

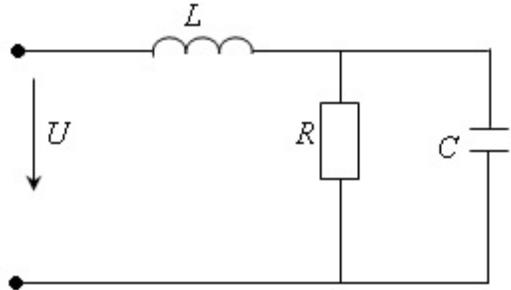500 Göstərilmiş sxemin kompleks giriş müqavimətinin aşağıda verilmiş ifadələrindən hansı düzdür?



$Z = j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}$


$Z = j\omega L + \frac{R \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$

$Z = L + \frac{RC}{R + C}$

$Z = \omega L + \frac{R\omega C}{R + \omega C}$

$Z = j\omega L + \frac{-R \frac{1}{j\omega C}}{R - j \frac{1}{\omega C}}$

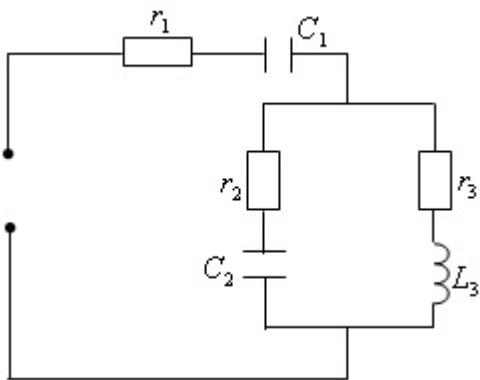501 Verilmiş elektrik dövrəsinin kompleks müqavimətini müəyyən edin.



$Z = R_1 - jX_{C_1} + \frac{(R_2 - jX_{C_2})(R_3 + jX_{L_3})}{R_2 + R_3 + j(X_{L_3} - X_{C_2})}$

$Z = \sqrt{R^2 + (X_{L_3} - X_{C_2})^2}$


$Z = R_1 - jX_{C_1} + \sqrt{R_2^2 + X_{C_2}^2}$

$Z = R_1 - jX_{C_1} + R_2 - jX_{C_2} + R_3 + jX_{L_3}$

$Z = R_1 + jX_L + \frac{(R_2 - jX_{C_2})(R_3 + jX_{L_3})}{R_2 + R_3 + j(X_{L_3} - X_{C_2})}$

502 .

Birinci harmonikada muqavimeler  $R=40$  (Om),  $X_L^{(1)}=\omega L=30$  (Om) ve  $Z^{(1)}=50$  (Om), ikinci harmonikada dovremin tam muqavimetini  $|Z|^{(2)}$  i teyin edin.

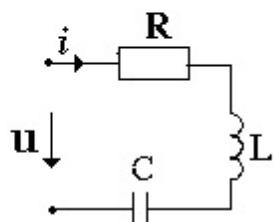

$40\sqrt{2}$  (Om)

$50$  (Om)

$100\sqrt{2}$  (Om)

$60\sqrt{2}$  (Om)

$60$  (Om)

503 .


$U=150e^{j90^\circ}$  (V) ve  $I=5e^{j90^\circ}$  (A) olarsa, dovremin tam, aktiv ve reaktiv quclerini teyin etmeli.

$S=-575$  (VA)  $P=525$  (Wt)  $Q=125$  (VAR)

- S = -575 (VA) P = 525 (W) Q = 125 (VAR)
- S = 0 (VA) P = -75 (W) Q = -750 (VAR)
- S = 250 (VA) P = 350 (W) Q = 500 (VAR)
- S = 750 (VA) P = 750 (W) Q = 0 (VAR)

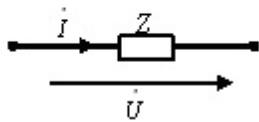504 .

Verilmiş dövrede tam qucu teyin etmeli .  $\dot{I} = 2e^{-j60^\circ} A$ ,  $\dot{U} = 25e^{j30^\circ} V$




- ..  
S = 50 VA
- ....  
S = 35 VA
- ...  
S = 25 VA
- .....  
S = 60 VA
- .....  
S = 75 VA

505 .

Dovrede  $u = U_m \sin(\omega t - 30^\circ)$  ve  $\dot{I}_m = I_m e^{j45^\circ}$  . Faza surusmesini  $\varphi$  -ni teyin edin.

- ....  
 $\varphi = 45^\circ$
- .....  
 $\varphi = -15^\circ$
- ..  
 $\varphi = -75^\circ$
- ...  
 $\varphi = 75^\circ$
- ....  
 $\varphi = 15^\circ$

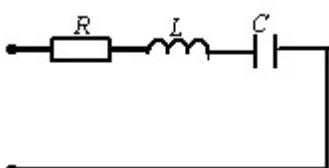506 Ardıcıl birləşmiş R, L, C elementlərindən ibarət dövrənin kompleks müqavimətini yazmalı.



- .....  
 $Z = R - j\omega C$
- ..  
 $Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$
- ...  
 $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2 + X_C^2}$


..

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

....

$$Z = R + j\omega L - \frac{1}{j\omega C}$$

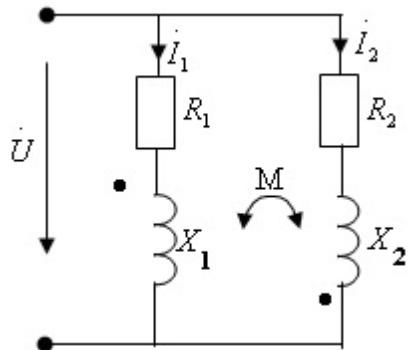507 Verilmiş dövrədə ifadələrdən hansı düzdür.



.....

$$\dot{U} = \dot{I}_1(R_2 - jX_2) - jX_m \dot{I}_2$$

..

$$\dot{U} = \dot{I}_2(R_2 - jX_2) + jX_m \dot{I}_1$$

..

$$\dot{U} = \dot{I}_2(R_2 + jX_2) - jX_m \dot{I}_1$$

..


$$\dot{U} = \dot{I}_2(R_2 + jX_2) + jX_m \dot{I}_1$$

..

$$\dot{U} = \dot{I}_1(R_2 + jX_2) + jX_m \dot{I}_2$$

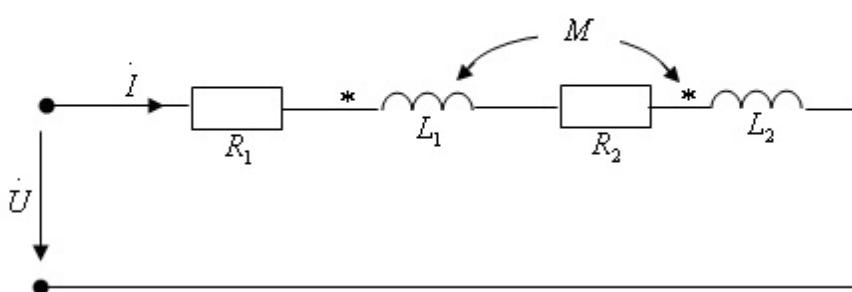508 .

Verilmiş dövrəde  $\dot{U} = 300 \text{ V}$ ,  $\omega L_1 = 2 \text{ (Om)}$ ,  $\omega L_2 = 5 \text{ (Om)}$ ,  $\omega M = 1 \text{ (Om)}$ ,  $R_1 = 1 \text{ (Om)}$  ve  $R_2 = 2 \text{ (Om)}$  olarsa, cereyanın kompleks təsiridici qiymətini tapmalı.



.....

$$\dot{I} = 12 + j15 \text{ (Om)}$$

..

$$\dot{I} = 10 \text{ (Om)}$$

.....

$I = 6 - j14 \text{ (Om)}$

....


$I = 5 + j10 \text{ (Om)}$

..

$I = 10 - j30 \text{ (Om)}$

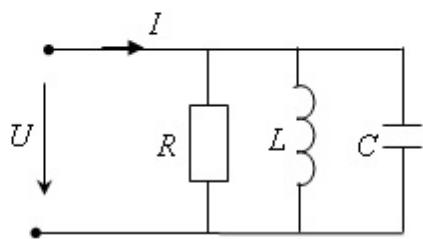509 .

Verilmişdovrede cereyanların tesirendici qiymetleri  $I_R = 3 \text{ A}$ ,  $I_L = 5 \text{ A}$ ,  $I_C = 1 \text{ A}$  olarsa, quc emsali  $\cos\varphi$ -ni tapın.



..

$\cos\varphi = 0,6$

.....

$\cos\varphi = 0,8$

.....

$\cos\varphi = 0,4$

.....


$\cos\varphi = 0,2$

.....

$\cos\varphi = 1,0$

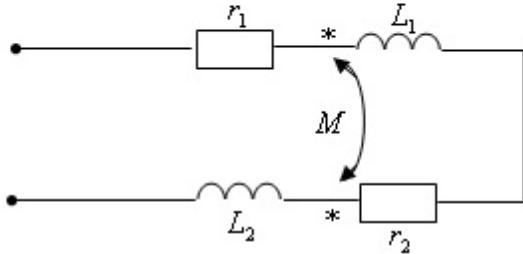510 .

Verilmişdovrenin tam muqavimetini teyin etmeli.  $R_1 = 2 \text{ Om}$ ,  $R_2 = 3 \text{ Om}$ ,  $\omega L_1 = 3 \text{ Om}$ ,  $\omega L_2 = 7 \text{ Om}$ ,  $\omega M = 1 \text{ Om}$ .



..

$|z| = 13 \text{ Om}$

..

$|z| = 16 \text{ Om}$


.....

$|z| = 18 \text{ Om}$


.....  
 $|z| = 8 \text{ Om}$

.....  
 $|z| = 54 \text{ Om}$

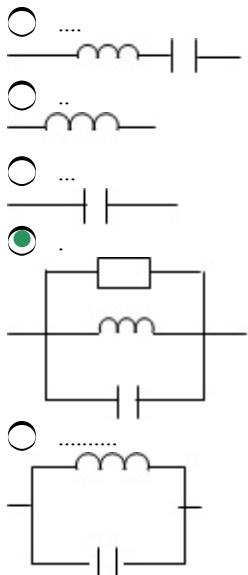511 Dövrələrin hansında aktiv güc P f 0 ?



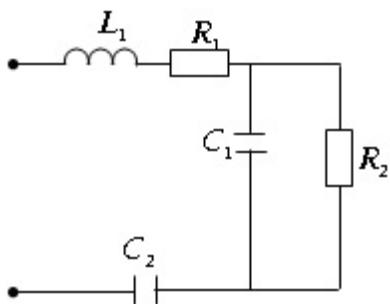512 Giriş müqaviməti üçün yazılımış ifadələrdən hansı düzdür?



.....

$$Z = \frac{R_1 + jX_L}{R_1 - jX_L} + R_2 - jX_C$$

.....

$$Z = jX_L + R_1 - jX_C + \frac{-jX_C R_2}{R_2 - jX_C}$$

.....

$$Z = jX_L + R_1 + R_2 + jX_L - jX_C$$

.....

$$Z = \frac{(jX_L + R_1)(-jX_C)}{jX_L + R_1} + R_2 - jX_C$$

.....

$$Z = \frac{jX_C R_2}{R_2 + jX_C} + jX_L + R_2 - jX_C$$

513 .

Kompleks müqavimet  $R + jX$  olan dövre hissəsinin reaktiv keciriciliyinin ifadesi hansıdır.

..

$$b = \frac{X}{Z^2 - X^2}$$

..

$$b = \frac{X}{R^2 + X^2}$$

..

$$g = \frac{R}{R^2 + X^2}$$

..


$$b = \frac{1}{X}$$

..

$$y = \frac{R}{R^2 + X^2}$$

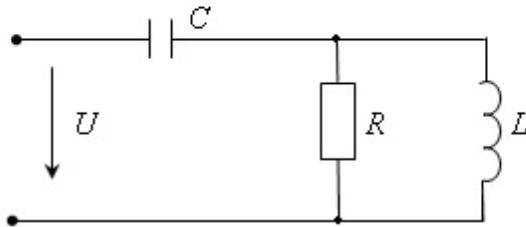514 .

Dovrede  $R=X_L=100$ (Om),  $X_C=50$ (Om). Sxemin kompleks qiris muqavimetini tapmali.



$Z = 50 + j100$  (Om)

$Z = 50$  (Om)

$Z = 50 + j50$  (Om)

$Z = 100$  (Om)

$Z = 50 - j50$  (Om)

515 .

$Z=40 - j 40$  (Om) muqavimetin sixaclarinda olan qerqintlik dusqusunun ani qiymeti  $u=80 \sin(\omega t+90)$ . Cereyanin ani qiymetini tapmali

..

$$i=\sqrt{2} \sin(\omega t-135) \text{ (A)}$$

..

$$i=2\sqrt{2} \sin(\omega t-45) \text{ (A)}$$

..

$$i=\sqrt{2} \sin(\omega t+135) \text{ (A)}$$

..

$$i=2\sqrt{2} \sin(\omega t+45) \text{ (A)}$$

..

$$i=2\sqrt{2} \sin(\omega t+135) \text{ (A)}$$

516 .

Dvre hissesinin kompleks muqavimet  $Z=20 + j 15$  (Om). Aktiv R ve reaktiv X muqavimetleri ve  $\phi$  bucağını tapmali.

- R=15(Ω)      X=20(Ω)       $\varphi = \arctg 3/4$
- R=20(Ω)      X=15(Ω)       $\varphi = \arctg 3/4$
- R=20(Ω)      X=15(Ω)       $\varphi = \arctg 4/5$
- R=5(Ω)      X=35(Ω)       $\varphi = \arctg 4/7$
- R=35(Ω)      X=5(Ω)       $\varphi = \arctg 7$

517 .


Z kompleks muqavimetde P=400(Vt) aktiv ve Q=300(Var) reaktiv qızı serf olunur, cereyan  $I=2(A)$ . Tam qızı tapın.

$u=8\sqrt{2} \sin(\omega t + 105^\circ)(V)$

- S= 500 VA
- S= 680 VA
- S= 360 VA
- S= 1200 VA
- S= 700 VA

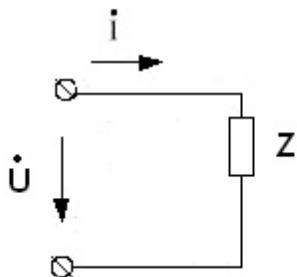518 .

Dovrede işledicinin qərqlik və cereyanı məlumdur.  $\dot{U} = 40e^{j60^\circ}(V)$  və  $\dot{I} = 2e^{j30^\circ}(A)$ . Sehv cavabı qosterin.




- S=80 (VA)
- P=100 (Vt)
- ...
- $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$

- aktiv-induktiv.
- Q=40 (VAR)

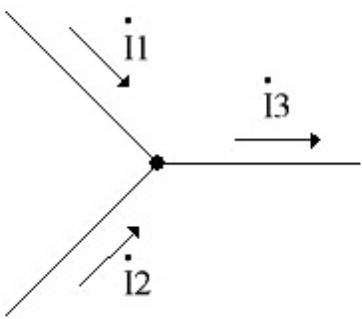519 .

Dovrede  $I_1 = 50e^{j30^\circ}$  v?  $I_2 = 40e^{-j45^\circ}$ .  $I_3$  cereyanını müayyen edin



.....

$$I_3 = (12 + 5\sqrt{3}) - j(12 + 5\sqrt{3}) \text{ (A)}$$

..

$$I_3 = (25\sqrt{3} + 20\sqrt{2}) + j(25 - 20\sqrt{2})$$

...

$$I_3 = (15 - j20) \text{ (A)}$$

....


$$I_3 = (20 - j25\sqrt{3}) \text{ (A)}$$

.....

$$I_3 = (15 + 20\sqrt{3}) + j(20 + 20\sqrt{3}) \text{ (A)}$$

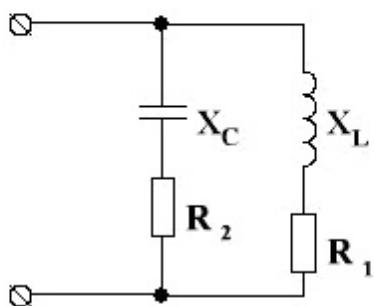520 .

$R_1 = 5 \text{ (Om)}, R_2 = 10 \text{ (Om)}, X_L = 10 \text{ (Om)}, X_C = 5 \text{ (Om)}, Z_{eq} = ?$



..

$$7,5 + j2,5$$

.....

$$7 - j2,5$$

.....

$$8,5 + j2$$

....


$$10 + j6$$

...

### 8-j10

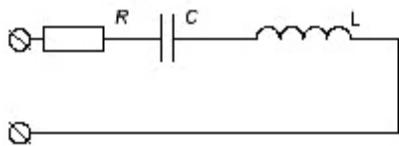521 .


Parametrleri  $R=15 \text{ Om}$ ,  $L=20 \text{ mHn}$ ,  $C=1250 \text{ mKf}$  olan dovreye  $u=90 \sin(\omega t+30^\circ) \text{ (V)}$  qerqinlik tefbiq edilmisdir.  $f=\frac{100}{\pi} \text{ Hz}$ . Tam qucu tapmali.



- S=125 VA
- S=270 VA
- S=182 VA
- S=50 VA
- S=48 VA

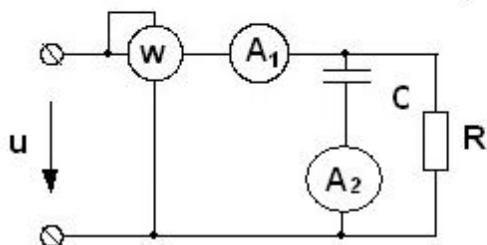522 .

Dovrede  $P=108 \text{ (Vt)}$ ,  $I_1=10 \text{ (A)}$ ,  $I_2=8 \text{ (A)}$ .  $R$  v?  $X_C$  qiymetlerini mueyyen edin.



- .....  
 $R=5 \text{ (Om)}$ ,  $X_C=7 \text{ (Om)}$
- .....  
 $R=12 \text{ (Om)}$ ,  $X_C=4 \text{ (Om)}$
- .....  
 $R=10 \text{ (Om)}$ ,  $X_C=10 \text{ (Om)}$
- .....  
 $R=14 \text{ (Om)}$ ,  $X_C=7 \text{ (Om)}$
- .....  
 $R=3 \text{ (Om)}$ ,  $X_C=2,25 \text{ (Om)}$

523 .

Dovre hissesinde cereyan  $i=\sqrt{2} \sin(\omega t+135^\circ) \text{ (A)}$ , qerqinlik dusqusu  $u=80 \sin(\omega t+90^\circ) \text{ (V)}$ . Aktiv P ve reaktiv Q qucleri tapm.

..

$P=40\sqrt{2}$  (Vt)  $Q=-40\sqrt{2}$  (Var)

$P=80$  (Vt)  $Q=-80$  (Var)

$P=40$  (Vt)  $Q=40$  (Var)

$P=40$  (Vt)  $Q=-40$  (Var)

..

$P=40\sqrt{2}$  (Vt)  $Q=40\sqrt{2}$  (Var)

524 .

Verilmis qerqinliyin ve cereyanin qiymetlerine esasen, tam, aktiv ve reaktiv qucleri

mueyyen edin.  $U = 50e^{j60^\circ}$  V,  $I = 15e^{j15^\circ}$  A,  $S = ?$ ,  $P = ?$ ,  $Q = ?$  ( $\sqrt{2} = 1.4$ )

..

$S = 500$  VA,  $P = 500$  Vt,  $Q = 500$  VAr

..

$S = 500$  VA,  $P = 200$  Vt,  $Q = 200$  VAr

..

$S = 500$  VA,  $P = 200$  Vt,  $Q = 300$  VAr

..

$S = 750$  VA,  $P = 525$  Vt,  $Q = 525$  VAr

..

$S = 400$  VA,  $P = 500$  Vt,  $Q = 500$  VAr

525 .

Kompleks muqavimet  $Z = 10 e^{j30^\circ}$  Om ve qerqinlik  $U = 40$  V olarsa reaktiv queu teyin edin.

$Q = 100$  VAr

$Q = 80$  VAr

$Q = 400$  VAr

$Q = 40$  VAr

$Q = -40$  VAr

526 .

Kompleks muqavimet  $Z = 5 e^{j30^\circ}$  Om, cereyanin tesiredici qiymeti 2 A olarsa, reaktiv queu teyin edin.

$Q = 10,0$  VAr

$Q = -10,0$  VAr


$Q = 40$  VAr

$Q = 20,0$  VAr

$S = -15,0$  Var

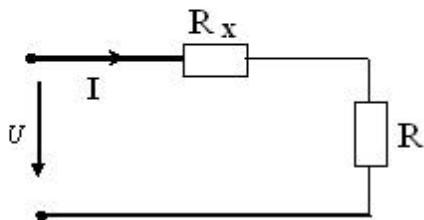527 .


Verilmiş dövrede  $U = 460 \text{ V}$ ,  $I = 200 \text{ A}$ ,  $R = 2,2 \Omega$  olarsa, naqillerde ( $R_x$ ) iten queu tapmali (oleu vahidi vatt) .



- P=3,2 kVt
- P=2 kVt
- P=5 kVt
- P=4kVt
- P=6,5 kVt

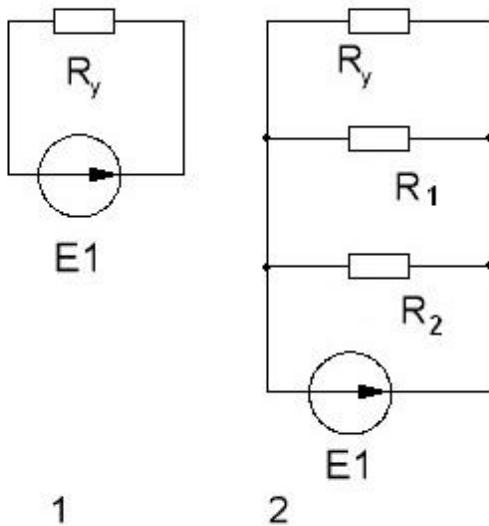528 .


$R_y = 30 \Omega$ ,  $E_1 = 180 \text{ V}$ ,  $R_1 = R_2 = R_y$ . Birinci döreye nisbeten ikinci dörenin  $R_y$  muqavimetinde que nece deyiser?



- 5 dəfə artır
- 4 dəfə artır
- 2 dəfə azalır
- dəyişmir
- 3 dəfə azalır

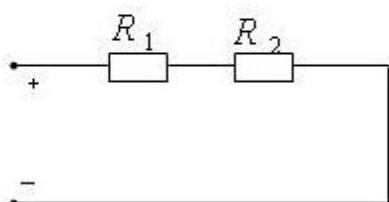529 .

Qosterilmis dövrede  $U=220\text{V}$ ,  $R_1=100\Omega$ .  $R_2$  muqavimetinin hansı qiymetinde hemin müqavimetde maksimal que serf olacaqdır ve neye beraberdir?




- R<sub>2</sub> =200(Om) P<sub>2</sub> =242(Vt)
- R<sub>2</sub> =100(Om) P<sub>2</sub> =121(Vt)
- R<sub>2</sub> =121(Om) P<sub>2</sub> =242(Vt)
- R<sub>2</sub> =110(Om) P<sub>2</sub> =220(Vt)
- R<sub>2</sub> =300(Om) P<sub>2</sub> =220(Vt)

530 Dəyişən cərəyan dövrəsinin aktiv gücü hansı ifadə ilə tapılır?

- $P = UI$
- $P = UI \cos \varphi$
- .....
- $\tilde{S} = \dot{U}I$
- ...
- $\tilde{S} = \dot{U}I$
- ...
- $P = UI \sin \varphi$

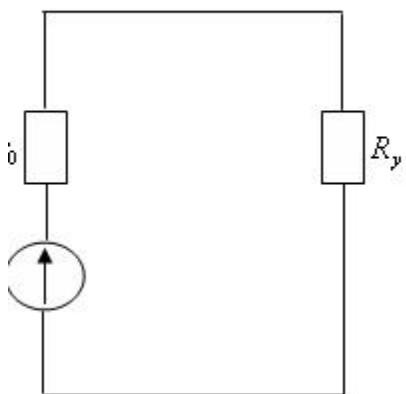
531.

Verilmiş sxemde  $r_0$  daxili muqavimətindeki  $P_0$  qicunu teyin etmeli.



- ...
- $P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 + R_y)^2}$
- $P_0 = \frac{E^2 r_0}{(r_0 + R_y)^2}$
- .....
- $P_0 = \frac{E^2 R_y}{(r_0 - R_y)^2}$
- .....
- $P_0 = \frac{E^2}{r_0}$
- ...
- $P_0 = \frac{E^2(r_0 + R_y)}{R_y^2}$

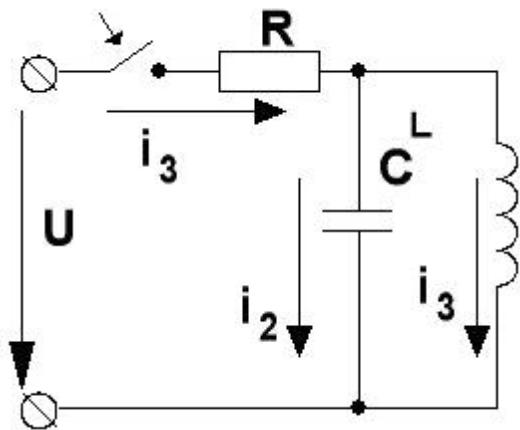532 Dövrənin xarakteristik tənliyinin kökləri hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



..

$$p_{1,2} = \frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{2R^2C^2} + \frac{1}{2LC}}$$

..

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} - \frac{1}{LC}}$$

..

$$p_{1,2} = \frac{L}{2R^2C^2} \pm \sqrt{RLC - \frac{4LC}{R}}$$


..

$$p_{1,2} = -R^2L^2 \pm \sqrt{4R^2L^2C^2 + 2L^2C^2}$$

..

$$p_{1,2} = \frac{RL \pm \sqrt{L^2 - 4R^2LC}}{RLC}$$

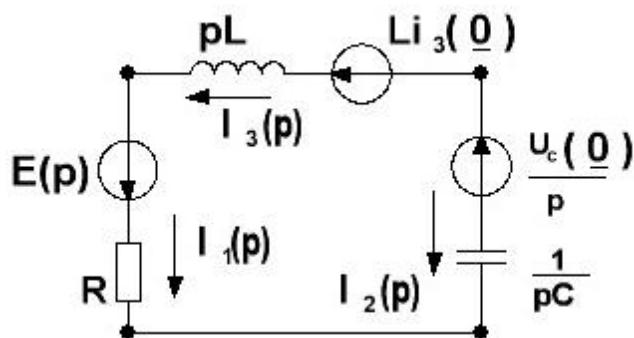533 Verilmiş dövrə üçün Kirxhofun ikinci qanununu müəyyən edin.



..

$$E(P) + Li_3(0) + \frac{U_c(0)}{P} = PLi_3(P) + RI_1(P) + \frac{1}{PC}I_2(P)$$

..

$$E(P) + Li_3(0) - \frac{U_c(0)}{P} = I(P) \left( r + PL + \frac{1}{PC} \right)$$

..

$$E(P) - Li_3(0) - \frac{U_c(0)}{P} = I(P) \left( r + PL + \frac{1}{PC} \right)$$

..

$$E(P) + L_3(0) + \frac{U_C(0)}{P} = PLL_3(P) + RL_1(P) - \frac{1}{PC}L_2(P)$$

..

$$E(P) + L_3(0) + \frac{U_C(0)}{P} = P \left[ LL_3(P) + RL_1(P) - \frac{1}{PC}L_2(P) \right]$$

534 Uzun xəttin dalğa müqaviməti və yayılma əmsalı üçün göstərilən ifadələrin hansı düzdür?

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{g + j\omega C}{R + j\omega L}} \quad \gamma = \sqrt{(g + j\omega C)(R + j\omega L)}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{g + j\omega C}} \quad \gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(g + j\omega C)}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{R + jL}{g + jC}} \quad \gamma = \sqrt{(R + jL)(g + jC)}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{L + jg}{C + jR}} \quad \gamma = \sqrt{(L + j\alpha g)(C + jR)}$$

..

$$Z_d = \sqrt{\frac{R + j\omega C}{g + j\omega L}} \quad \gamma = \sqrt{(R + j\omega C)(g + j\omega L)}$$

535 Təhrifsiz uzun xətt üçün ifadələrdən hansı düzdür?

..

$$\frac{L}{R} = \frac{g}{C}$$

..

$$\frac{L}{R} = \frac{C}{g}$$


L=0; C=0

R=0; g=0

LR=gC

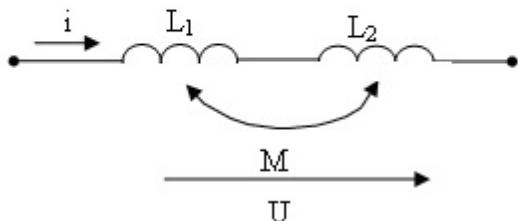536 .

$L_1 = 0,05 \text{ Hn}$ ,  $L_2 = 0,2 \text{ Hn}$ ,  $M = 0,08 \text{ Hn}$ . Rabitə emsalı  $k$ -ni teyin etmeli



0,5

0,8


1

0,9

0,75

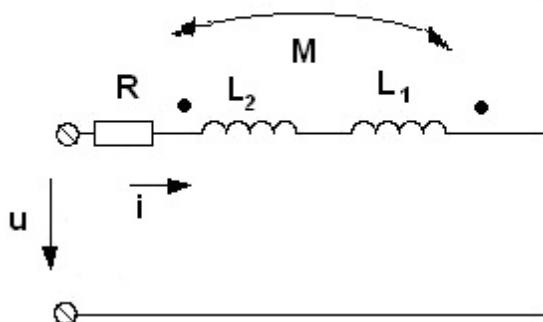537.

Dovrede induktiv elaqeli sarqaclar ucun  $L_1=1 \text{ Hn}$ ,  $L_2=4 \text{ Hn}$ . Elaqe emsali  $k=0,8$ , bucaq tezliyi  $\omega=500 \text{ rad/san}$ . Dovrenin induktiv müqavimetini müyyen edin.



...  
 $X_L=1500 \text{ (Om)}$

...  
 $X_L=900 \text{ (Om)}$

.....  
 $X_L=200 \text{ (Om)}$

.....  
 $X_L=100 \text{ (Om)}$

.....  
 $X_L=2200 \text{ (Om)}$

538 Maqnit induksiyasını qüvvətləndirmək üçün sarğacın nüvəsini hansı materialdan hazırlayırlar?

- paramaqnit
- əlvan metallar
- Doğru cavab yoxdur.
- ferromaqnit
- diamaqnit

539 Maqnit induksiyası və seli hansı vahidlərlə ölçülür?

- Doğru cavab yoxdur.
- veber, hn/m
- nn/m, tesla
- tesla, a/m
- tesla, veber

540 İnduktiv müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan və gərginliyin ani qiymətləri bir-birindən faza etibarilə necə fərqlənirlər?

- Gərginlik fazaca cərəyanı 90 dərəcə qabaqlayır
- Gərginlik fazaca cərəyanı 120 dərəcə qabaqlayır.
- Gərginlik fazaca cərəyanı 180 dərəcə qabaqlayır
- Gərginlik fazaca cərəyan ilə eynidir
- Cərəyan fazaca gərginliyi qabaqlayır

541 İnduktiv müqavimətli sinusoidal qanunla dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununun ifadəsini yazmalı

.

$$I = \frac{U}{\omega L}$$

..

$$I = \frac{U^3}{\omega L}$$

..

$$I = \frac{U^2}{(\omega L)^2}$$

..

$$I = \frac{U^2}{\omega L}$$

Doğru cavab yoxdur

542 İnduktiv müqavimətli, sinusoidal qanunla dəyişən cərəyanlı dövrənin gərginliyinin ani qiymətinin ifadəsini yazmali

Doğru cavab yoxdur



$$u = U_m \cdot \sin(\omega t + 90^\circ)$$

..

$$u = U_m^2 \cdot \sin^2 \omega t$$

..

$$u = U_m \cdot \sin \omega t$$

..

$$u = U_m^2 \cdot \sin \omega t$$

543 .

Sarqac  $W = 500$  sarçıdan ibaretdir. Hər sarçıdan kecen maqnit seli  $\Delta t = 0.05$  san -de  $\Delta\phi = 8 \cdot 10^{-5}$  və deyisir. Sarqacda yaranan induksiya e.h.q.- ni tapmali:

0.8 V

0.6 V

0,15V

0.2 V

0.4 V

544 Maqnit selinin ifadəsi hansı halda doğrudur?

..

$$\Phi = \frac{1}{2} BS \cos \alpha$$

..

$$\Phi = -BS \cos \alpha$$

..

$$\Phi = \frac{1}{3} BS \cos \alpha$$

..

$$\Phi = -\frac{1}{2} BS \cos \alpha$$



$$\Phi = BS \cos \alpha$$

545 Maqnit sahəsində yerləşdirilmiş cərəyanlı naqılıə təsir edən qüvvə hansı halda doğrudur?

..

$$F = 2BI \cos \alpha$$



$$F = BI \sin \alpha$$



$$F = \frac{1}{2} BI \sin \alpha$$



$$F = BI \cos \alpha$$



$$F = \frac{1}{3} BI$$

546 Elektromaqnit induksiya cərəyanının istiqamətini müəyyən edən qayda neçənci ildə kim tərəfindən ixtira edilmişdir?

1850-ci ildə Yabloçkov tərəfindən

1835-ci ildə Nyuton tərəfindən

1845-ci ildə Zodigin tərəfindən

1837-ci ildə Coul tərəfindən

1833-cü ildə Lens tərəfindən

547 Öz-özünə induksiya e.h.q.-in cərəyan şiddətinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi hansı düsturda düzgün verilib?

...

$$\epsilon = L \frac{dI}{dt}$$

...

$$\epsilon = 2 \frac{dI}{dt}$$

...

$$\epsilon = 2L \frac{dI}{dt}$$

...

$$\epsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

...

$$\epsilon = \frac{dI}{dt}$$

548 Dövrədə induksiya e.h.q. ilə maqnit selinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi hansı ifadədə düzgün verilib?

...

$$\epsilon = - \frac{d\psi}{dt}$$

...

$$\epsilon = \frac{1}{3} \frac{d\psi}{dt}$$

...

$$\epsilon = 2 \frac{d\psi}{dt}$$

...

$$\epsilon = \frac{d\phi}{dt}$$

..

$$\mathbf{e} = -\frac{1}{2} \frac{d\varphi}{dt}$$

549 Öz-özünə induksiya e.h.q. hansı düsturla təyin olunur?

..

$$\mathbf{e} = -C \frac{di}{dt}$$

..

$$\mathbf{e} = -L \frac{di}{dt}$$

..

$$\mathbf{e} = -r \frac{di}{dt}$$

..

$$\mathbf{e} = L \frac{dt}{di}$$

..

$$\mathbf{e} = -L \frac{du}{di}$$

550 Qarşılıqlı induksiya əmsalı hansı düsturla ifadə olunur.

..

$$M = \frac{K}{\sqrt{L_1 + L_2}}$$

..

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}$$

..

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

..

$$M = \frac{K}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

..

$$M = K \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

551 Dövrədə rezonans baş verdikdə faza sürüşmə bucağı aşağıda yazılılanların hansına bərabər ola bilər.

..

$$\varphi = 45^\circ$$

..

$$\varphi = 0$$

..

$$\varphi = 90^\circ$$

..

$$\varphi = -90^\circ$$

..

$$\varphi = 180^\circ$$


552 Rabitə əmsalı K aşağıda yazılınlardan hansı qiymətə malik ola bilər .

- K=2
- K=0.5
- K=-1
- K=1.5
- K=0


553 Dövrədə rezonans baş verdikdə aşağıda verilən güclərdən hansı sıfır bərabər olur.

- $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$
- T=0
- S=0
- P=0
- $\tilde{\mathbf{s}} = \mathbf{0}$

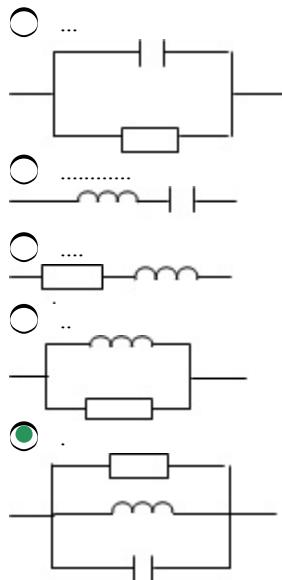554 Aşağıda göstərilən dövrələrin hansında cərəyan rezonansı baş verə bilər.




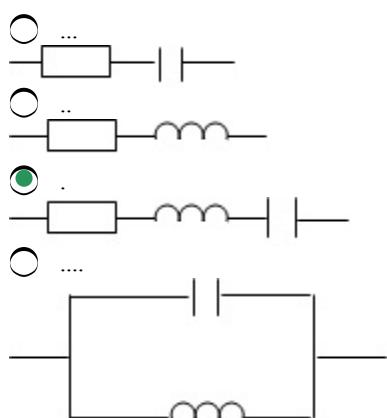555 Aşağıda göstərilən dövrələrin hansında gərginliklər rezonansı baş verə bilər.



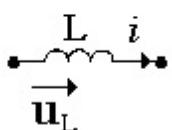556 .

İdeal sarqacdan axan cereyan  $i=4+30\sqrt{2} \sin \omega t + 5\sqrt{2} \sin 3\omega t$  olarsa, sarqacın sxaclarında qerqinliyin birinci harmonikasının amplitudu, ucuncu harmonikanın amplitudundan nece defə boyuktur.



- 2 dəfə
- 3 dəfə
- bərabərdirlər
- 18 dəfə
- 5 dəfə

557 .


L induktivliyinden ibaret dovrede  $i = I_m \sin \omega t$  cereyan keodikde induktivlikdeki qerqinliyin ani qiymetini teyin edin.

- ...
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \omega t$
- ....
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m^2 \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$
- ....
- $u_L = L \frac{di}{dt} = L I_m \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$
- ..
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$
- ..
- $u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

558 İnduktiv rabitəli dövrədə düz birləşmə zamanı dövrənin ümumi induktivliyi necə dəyişir?

- $2L_1$  qeder artır
- $2L_2$  qeder artır
- dəyişmir
- $2 M$  qədər azalır
- $2 M$  qədər artır

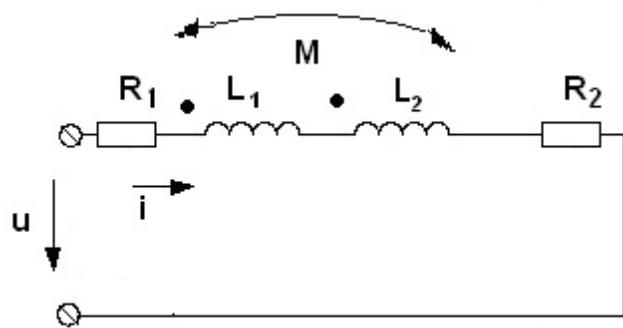559 İnduktiv əlaqəli dövrə üçün qarşılıqlı induksiya əmsalı hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



$k = \frac{(L_1 + L_2)}{L_1 \cdot L_2 \cdot M}$

$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$


$k = M \cdot \sqrt{L_1 + L_2}$

$k = (L_1 + L_2) \cdot M$

$k = \frac{(L_1 + L_2)}{\sqrt{M}}$

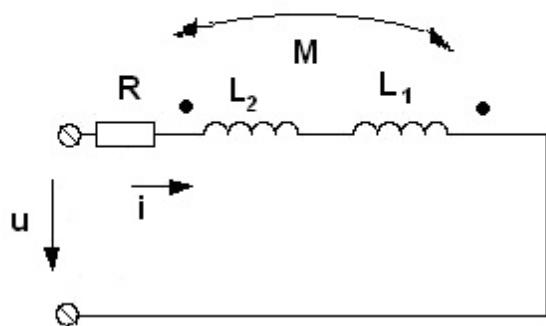560.

Dovrede induktiv elaqeli sarqaclar ucun  $L_1=1$  Hn,  $L_2=4$  Hn. Elaqe emsalı  $k=0,8$ , bucaq tezliyi  $\omega=500$  rad/san. Dovrenin induktiv muqavimetini mueyyen edin.



0,8

.....

$X_L=200$  (Om)

.....

$X_L=100$  (Om)

.....

$X_L=2200$  (Om)

1

.....

$X_L=900$  (Om)


.....

$X_L=1500$  (Om)

- 0,9
- 0,75
- 0,5

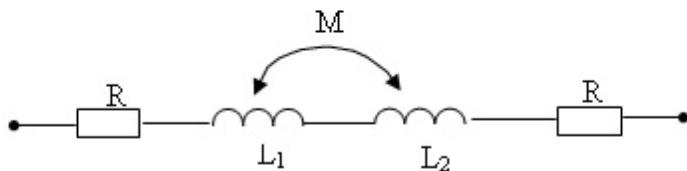561 .


Sarqaclar duz qosulduqda dovrenin muqavimet  $Z = 60 + j90 \text{ Om}$ , eks qosulduqda  $Z = 60 + j10 \text{ Om}$ ,  $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$ . Qarsılıqlı induksiya muqavimetini mueyyen edin.



- 5 Om
- 25 Om
- 15 Om
- 10 Om
- 20 Om

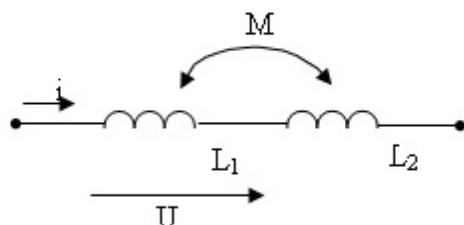562 .

$X_{L_1} = 10 \text{ Om}$ ,  $X_{L_2} = 40 \text{ Om}$ ,  $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$ ,  $k = 1$ . Qarsılıqlı induksiya emsali  $M$ -i teyin etmeli.



- 17 mHn
- 15 mHn
- 12 mHn
- 20 mHn
- 10 mHn

563 Aşağıdakı tənliklərdən hansı qarşılıqlı induktivliyə malik əks birləşmə halında E.H.Q-nin tənlikləridir?

...  
 $e_1 = -M \frac{di_1}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$

...  
 $e_1 = M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = M \frac{di_1}{dt}$

...  
 $e_1 = M \frac{di_1}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$

...

$e_1 = -M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

$e_1 = M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

564 Aşağıdakı tənliklərdən hansı qarşılıqlı induktivliyə malik düz birləşmə halında E.H.Q-nin tənlikləridir?

$e_1 = M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$


$e_1 = -M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

$e_1 = M \frac{di_1}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$

$e_1 = M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = M \frac{di_1}{dt}$

$e_1 = -M \frac{di_1}{dt}$ ,  $e_2 = M \frac{di_2}{dt}$

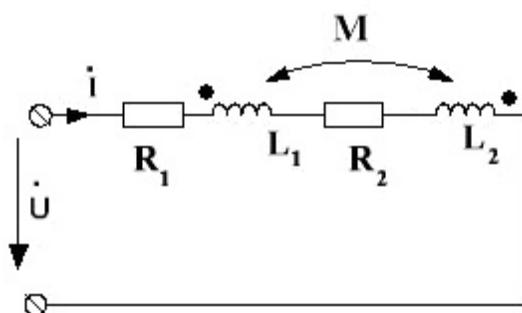565 Əks ardıcıl birləşmiş induktiv rəbitəli sarğıcların kompleks müqavimətinin ifadəsi hansıdır.



$[(R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)]$

$[(R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2)]$

$[(R_1 - R_2) + j\omega(L_1 - L_2)]$

$[(R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)]$

$j\omega(L_1 + L_2 - 2M)$

566 İki induktiv elaqeli sarqacın elaqe emsali hansı ifade ilə teyin olunur?

$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$

$K = M \sqrt{L_1 L_2}$

..  
 $K = \frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$

....  
 $K = M + \sqrt{L_1 L_2}$   
 .....  
 $K = M - \sqrt{L_1 L_2}$

567 İki induktiv əlaqəli sarğacın əlaqə əmsali hansı ifadə ilə təyin olunur?

..  
 $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$   
 ....  
 $K = M - \sqrt{L_1 L_2}$   
 ...  
 $K = M + \sqrt{L_1 L_2}$   
 ...  
 $K = \frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$   
 ..  
 $K = M \sqrt{L_1 L_2}$

568 Uzun xəttin teleqraf tənliklərinin düzgün ifadəsini müəyyən edin

..  
 $-\frac{\partial U}{\partial t} = L \frac{\partial i}{\partial x} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial t} = C \frac{\partial U}{\partial x} + GU$   
 ....  
 $-\frac{\partial U}{\partial i} = L \frac{\partial i}{\partial U} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial U} = C \frac{\partial U}{\partial i} + GU$   
 ...  
 $-\frac{\partial U}{\partial x} = C \frac{\partial U}{\partial t} + GU, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t} + Ri$   
 ...  
 $-\frac{\partial U}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial x} - Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = -C \frac{\partial U}{\partial x} + GU$   
 ..  
 $-\frac{\partial U}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t} + Ri, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial U}{\partial t} + GU$

569 Aşağıdakı tənliklərdən hansı qarşılıqlı induktivliyə malik düz birləşmə halında E.H.Q-nin tənlikləridir?

..  
 $e_1 = -M \frac{di_2}{dt}, \quad e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$   
 .....  
.....

$e_1 = M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

○ ....

$e_1 = -M \frac{di_1}{dt}$ ,  $e_2 = M \frac{di_2}{dt}$


○ ..

$e_1 = M \frac{di_2}{dt}$ ,  $e_2 = M \frac{di_1}{dt}$

○ ..

$e_1 = M \frac{di_1}{dt}$ ,  $e_2 = -M \frac{di_2}{dt}$

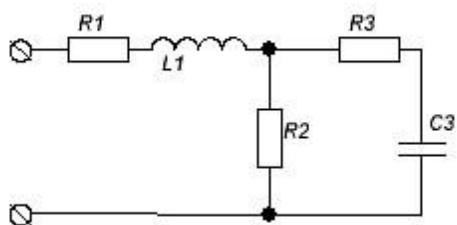570 Verilmiş dövrənin 3-cü harmonikaya görə kompleks müqavimətini müəyyən edin.



....

$$Z^{(3)} = \frac{r + j\omega L_1 + r_2 + r_3 - j\frac{1}{3\omega C_3}}{j\left(3\omega L_1 - j\frac{1}{3\omega C}\right)}$$

..

$$Z^{(3)} = r_1 + j3\omega L_1 + \frac{r_2\left(r_3 - j\frac{1}{3\omega C_3}\right)}{r_2 + r_3 - j\frac{1}{3\omega C}}$$

○ ..

$$Z^{(3)} = r_1 + j3\omega L + \frac{r_1 r_2 r_3}{r_1 + r_2 + r_3}$$

○ ..

$$Z^{(3)} = r_1 - j\frac{\omega L}{3} + \frac{r_3 + r_2\left(\omega L - j\frac{1}{\omega C}\right)}{r_3 - j\omega C}$$

○ .....

$$Z^{(3)} = r_1 + j\omega L_1 + \frac{r_2\left(r_3 + j\frac{1}{3\omega C_3}\right)}{r_2 + r_3 - j\frac{1}{3\omega C_3}}$$

571 Ardıcıl birləşmiş dövrəsində 5-ci harmonika üçün kompleks müqavimətin ifadəsini müəyyən edin.

..

$$Z^{(s)} = r + j \left( 5\omega L - \frac{1}{5\omega C} \right)$$

.....

$$Z^{(s)} = 5r + j5 \left( \omega L + \frac{1}{5\omega C} \right)$$

.....

$$Z^{(s)} = \frac{r}{5} + j \left( 5\omega L + \frac{1}{5\omega C} \right)$$

.....


$$Z^{(s)} = r + j \left( \frac{5}{\omega L} + j \frac{5}{\omega C} \right)$$

..

$$Z^{(s)} = 5 + rj \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

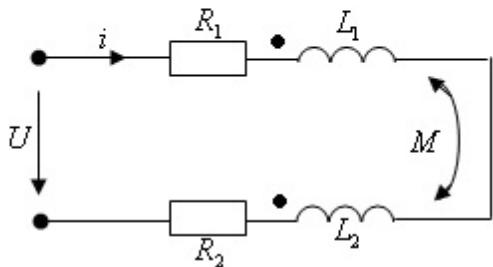572 .

Sekilde ardıcıl birleşmiş induktiv rəbiteli iki sarqac verilmişdir. Dovrenin parametrləri  $\omega L_1 = 6 \text{ Om}$ ,  $\omega L_2 = 6 \text{ Om}$ ,  $R_1 = R_2 = 12,5 \text{ Om}$ .  $\omega M = 6 \text{ Om}$  ve qərqliyin kompleks təsiridici qiyməti  $\dot{U} = 250 \text{ V}$  olarsa, kompleks  $\dot{I}$  cərəyanı teyin etmeli.



.....

$\dot{I} = 7,15 \text{ A}$

.....

$\dot{I} = 10 \text{ A}$   
 $\omega L_1 = ?$

.....

$\dot{I} = 10e^{j2\pi} \text{ A}$

.....

$\dot{I} = 16,6 \text{ A}$

.....

$\dot{I} = 10e^{-j4\pi} \text{ A}$

573 L,C paralel konturunda cərəyanlar rezonansı baş verdikdə nələr baş verir?

- Doğru cavab yoxdur.
- tam müqavimət böyük qiymət alır
- tutumun qiyməti dəyişir
- itkilər çoxalır
- induktivliyin qiyməti dəyişir

574 Gərginliklər rezonansı zamanı konturun tam müqaviməti və cərəyan necə dəyişir?

- müqaviməti kiçilir, cərəyanı böyür

- Doğru cavab yoxdur.
- müqavimət və cərəyan dəyişmir
- müqaviməti böyür, cərəyan kiçilir
- keçiricilik kiçilir, cərəyan azalır

575 Cərəyanlar rezonansında elementləri necə birləşir?

- Qarışq
- Həm ardıcıl həm paralel
- Paralel
- Ardıcıl
- Doğru cavab yoxdur.

576 Rezonans tezliyi hansı düsturla ifadə olunur?

- Doğru cavab yoxdur
- ..
- $$f_{\text{res}} = \sqrt{LC}$$
- ...
- $$f_{\text{res}} = \frac{C}{2\pi\sqrt{LC}}$$
- ....
- $$f_{\text{res}} = \frac{L}{2\pi\sqrt{LC}}$$
- ..
- $$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

577 Gərginliklər rezonansında elementləri necə birləşir?

- Doğru cavab yoxdur.
- Həm ardıcıl həm paralel
- Ardıcıl
- Paralel
- Qarışq

578 Rəqs konturunda sarğacın induktivliyini necə dəyişmək lazımdır ki, rezonans tezliyi 3 dəfə azalsın?

- 2 dəfə artırmaq
- 9 dəfə artırmaq
- 3 dəfə azaltmaq
- 9 dəfə azaltmaq
- 2 dəfə azaltmaq

579 Rəqs konturunda kondensatorun tutumu 4 dəfə artarsa rezonans tezliyi necə dəyişər?

- 3 dəfə artar
- 2 dəfə artar
- 2 dəfə azalar
- 4 dəfə artar
- Dəyişməz qalar

580 r, L, və C elementlərinin ardıcıl birləşdikləri dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliklər rezonansı hansı tezlikdə yaranır?

- .....

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$



$$f = 2\pi\sqrt{LC}$$



$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$



$$f = 2\pi(x_L + x_C)$$

581 İslədiciiləri paralel birləşdirilmiş dövrə rezonans zamanı mənbəyə nəzərən özünü necə aparır?

- Aktiv müqavimətli dövrə kimi
- Ardıcıl birləşdirilmiş dörə kimi
- Qarışq birləşdirilmiş dörə kimi
- Tutum müqavimətli dövrə kimi
- Induktiv müqavimətli dövrə kimi

582 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri paralel birləşdirilmiş dəyişən cərəyan dövrəsində hansı rezonans alınır?

- Tezliklər
- Cərəyanlar
- Güclər
- Müqavimətlər
- Gərginliklər

583 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə hansı elementlərin köməyi ilə konturu müxtəlif rezonans tezliyinə kökləmək olar?

- Reaktiv cərəyanı
- İnduktivlik və tutum
- İnduktivlik və aktiv müqaviməti
- Aktiv müqavimət və tutumu
- Aktiv cərəyanı

584 Aktiv, induktiv və tutum parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə rezonans zamanı reaktiv güclər nəyə bərabərdir?

- Reaktiv güclər aktiv güc qədər fazaca eynidirlər
- Reaktiv güclər nominal gücdən çox – çox böyük fazaca əksdirlər
- Reaktiv güclər qiymətcə bərabər fazaca əksdirlər
- Reaktiv güclər qiymətcə müxtəlif fazaca eynidirlər
- Reaktiv güclər nominal gücün yarısı qədər fazaca əksdirlər

585 Rezonans tezliyində cərəyanın qiyməti necə olur?

- Aktiv cərəyana bərabər
- Maksimum
- Orta qiymətə bərabər
- Ani qiymətə bərabər
- Reaktiv cərəyana bərabər

586 Rezonansı zamanı ümumi gərginlik nəyə bərabərdir?

- İnduktiv gərginliklə tutum gərginliyinin cəminə
- Aktiv müqavimətdəki gərginlik düşgüsünə
- İnduktivlikdəki gərginliyə
- Tutumdakı gərginliyə
- İnduktiv gərginliklə tutum gərginliyinin fərqiనə

587 Parametrləri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə gərginliklər rezonansı necə əldə edilir.

- Müqavimətləri seçməklə
- İnduktivliyi və tutumu seçməklə
- Faza sürüşməsini seçməklə
- Tezliyi seçməklə
- Gücü seçməklə

588 .

Rezonans halında qərqlikli cərəyan arasındakı faza bucağı  $\phi$  neyə bərabərdir?

- $60^\circ$  - yə
- Sıfır
- $25^\circ$  - yə
- $30^\circ$  - yə
- $45^\circ$  - yə

589 Nə üçün gərginliklər rezonansı zamanı cərəyan maksimum olur?

- Dövrənin müqaviməti maksimum olduğundan
- Reaktiv müqavimətlər biri – birini kompensasiya etdiyindən dövrədə ümumi müqavimət kiçik olduğundan
- Aktiv tutum müqavimətlərinin fərqiñin induktiv müqavimətdən kiçik olduğundan
- Aktiv induktiv müqavimətlərin cəminin tutum müqavimətdən böyük olduğundan
- Reaktiv müqavimət kiçik olduğundan

590 Gərginliklər rezonansı zamanı ümumi müqavimət nəyə bərabərdir?

- Dövrədəki ümumi müqavimət aktiv müqavimətə
- Ümumi müqavimət induktiv müqavimətə
- Tutum müqavimətinin yarısına
- Ümumi müqavimət tutum müqavimətinə
- Induktiv müqavimətin iki mislinə

591 Gərginliklər rezonansı zamanı ümumi gərginlik nəyə bərabərdir?

- Tutum müqavimətdəki gərginliyə
- Aktiv və tutum müqavimətlərdəki gərginliyin cəminə
- Aktiv və induktiv gərginliklərin fərqiñə
- Aktiv müqavimətdəki gərginliyə
- İnduktiv müqavimətdəki gərginliyə

592 .

Aktiv, induktiv və tutum müqavimetleri ardıcıl birləşdirilmiş dövrədə  $X_L = X_C$  olduqda hansı rezonans bas verir?

- Cərəyan və tutum gərginliyin asılılığı
- Cərəyanlar rezonansı
- Cərəyan və induktiv gərginliyin asılılığı
- Gərginliklər rezonansı
- Cərəyan və aktiv gərginliyin asılılığı

593 İkinci harmonikada rezonans alınırsa, hansı ifadə düzgündür.

$\underline{Q}^{(2)} = \mathbf{0}$

$\underline{P}^{(2)} = \mathbf{0}$

$\underline{Q}^{(1)} = \mathbf{0}$

$\underline{Q}^{(1)} = \underline{P}^{(1)}$

$\underline{Q}^{(2)} = \underline{P}^{(2)}$

594 Birinci harmonikada itkisiz dövrədə rezonans alınırsa, hansı ifadə düzgündür.

$\underline{X}_L^{(3)} = 9\underline{X}_C^{(3)}$

$\underline{X}_L^{(3)} = 3\underline{X}_C^{(3)}$

$\underline{X}_L^{(3)} = \frac{1}{9}\underline{X}_C^{(3)}$

$\underline{X}_L^{(3)} = \frac{1}{3}\underline{X}_C^{(3)}$

$\underline{X}_L^{(3)} = \underline{X}_C^{(3)}$

595 Aktiv müqavimətdən ibarət dövrədə birinci harmonikada cərəyanın amplitud qiyməti üçüncü harmonikanın amplitud qiymətindən 3 dəfə çoxdur. Həmin harmonikaların aktiv gücləri üçün hansı ifadə düzgündür.

$\underline{P}^{(1)} = \underline{P}^{(3)}$

$\underline{P}^{(1)} = 6\underline{P}^{(3)}$


$\underline{P}^{(1)} = 9\underline{P}^{(3)}$

$\underline{P}^{(1)} = \frac{1}{3}\underline{P}^{(3)}$

$\underline{P}^{(1)} = 3\underline{P}^{(3)}$

596

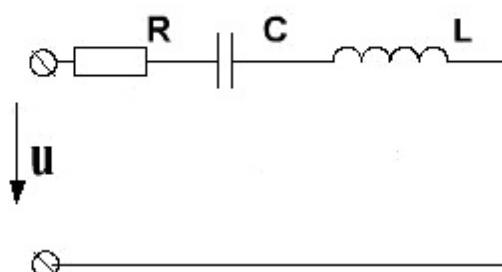Rezonans zamanı bucaq tezliyinin ifadəsi hansıdır  $\omega_0 = ?$



$$\omega_0 = \sqrt{2\pi L}$$

$$\omega_0 = 0$$





$$\omega_0 = X_L - X_C$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi C}}$$

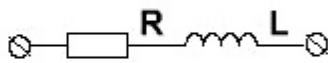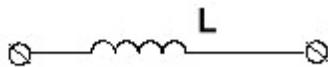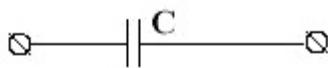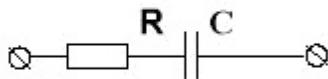597.

Ardıcıl konturda  $\cos \varphi = 1$  olarsa, dovrede muqavimet hansı xarakterli ola?



aktiv - induktiv

intuktiv

tutum


aktiv - tutum

aktiv

598.

Birinci harmonikanın tezliyində rezonans bas vermişdir. Muqavimeler  $R=80$  (Om) ve

$X_L^{(1)}=30$  (Om) olarsa, ucuncu harmonikanın tezliyinde tam muqavimetin  $|Z|^{(3)}$ -u teyin edin.  $\sqrt{2}=1,4$

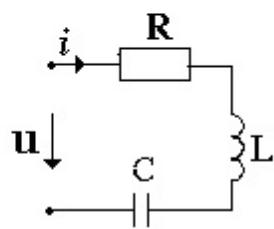

112 (Om)

...

 $10\sqrt{73}$  (Om)

116 (Om)

...


$10\sqrt{145}$  (Om)

...

$80\sqrt{2}$  (Om)

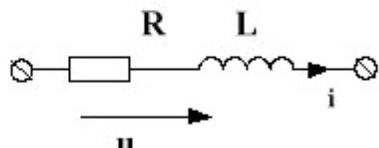599 .

Cereyanı  $i=4+2,4\sqrt{2} \sin \omega t$  olan dövrede  $R=30$  (Om),  $\omega L=40$  (Om). Dovrenin sıxaclarında qerqinliyin tesirendici qiymetini teyin edin.



120 (V)

...

$120\sqrt{2}$  (V)

...

$96\sqrt{2}$  (V).


...

$168\sqrt{2}$  (V)

168 (V)

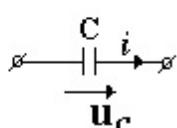600 .

Tutumdan axan cereyan  $i=30\sqrt{2} \sin \omega t + 5\sqrt{2} \sin 3\omega t$ . Tutumun sıxaclarında qerqinliyin birinci harmonikasının amplitudu, üçüncü harmonikanın amplitudundan nece defə boyuktur.



27 defə

18 defə


3 defə.

6 defə

9 defə

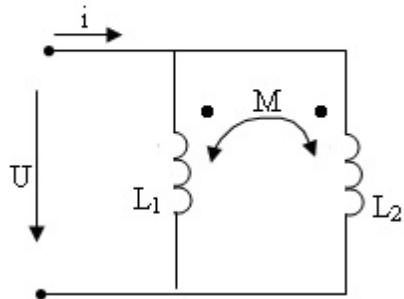601 .

$\omega L_1 = \omega L_2 = 2 \text{ Om}$ ,  $k = 0.5$ . Dovrenin tam muqavimetini teyin etmeli.  
muqavimetin



$|z| = 1.25 \text{ Om}$

$|z| = 1.5 \text{ Om}$


$|z| = 1 \text{ Om}$

$|z| = 0.5 \text{ Om}$

$|z| = 0.75 \text{ Om}$

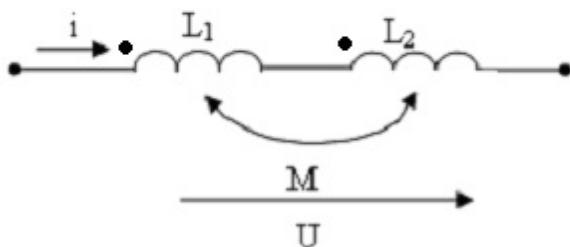602 .

$L_1 = 0.1 \text{ Hn}$ ,  $L_2 = 0.1 \text{ Hn}$ ,  $k = 0.8$ ,  $\omega = 1000s^{-1}$ . Duz qosulduqda dovrenin tam muqavimetini teyin etmeli.



$j300$


$j200$

$100$

$j360$

$j260$

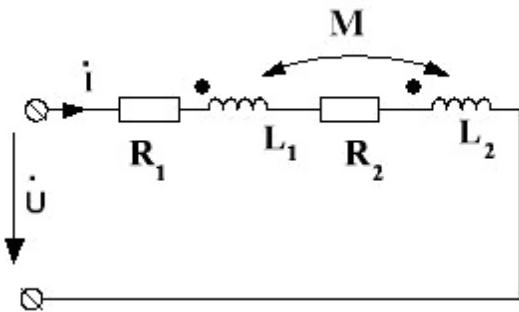603 Verilmiş induktiv rabitəli ardıcıl birləşmiş dövrədə düz birləşmə üçün cərəyanın ifadələrindən hansı düzgündür?



...

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)}$$

...

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)}$$

.....

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2 + j\omega L_1 - j\omega L + j\omega M}$$


...

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + j\omega L_2 + j\omega(R_2 + L_1 - 2M)}$$

..

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2 + L_1 + j\omega(L_1 + L_2 + M)}$$

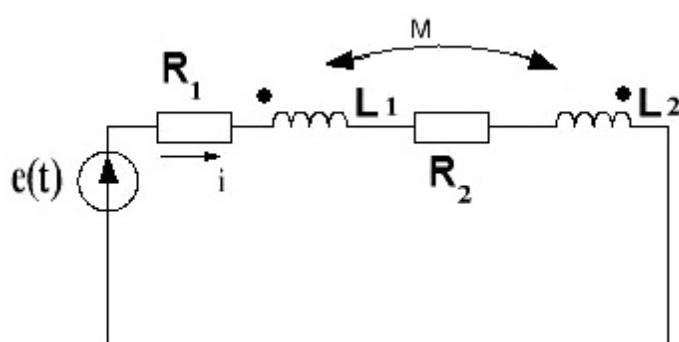604 İnduktiv əlaqəli dövrə üçün Kirxhofun ikinci qanunu hansı ifadədir?



...

$$iR_1 + L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + iR_2 = e$$

..

$$iR_1 + \omega L_1 + iR_2 + \omega L_2 = E$$

..

$$iR_1 + L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + iR_2 = e$$

..


$$i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + i_2 R_2 = e$$

.....

$$iR_1 + iL_1 + iR_2 + iL_2 = e$$

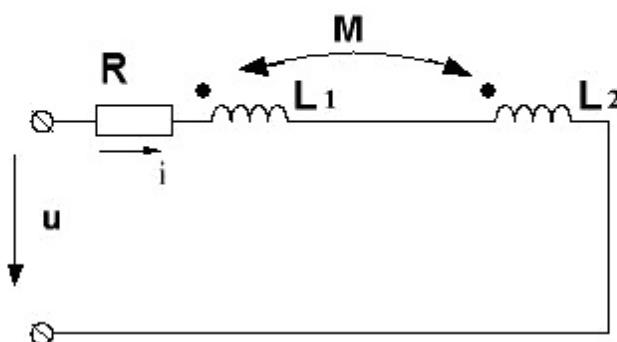605 .


Dovrede induktiv elaqeli sarqaclar ucun  $L_1=0,5 \text{ Hn}$ ,  $L_2=2\text{Hn}$ . Elaqe emsali  $k=0,5$ , bucaq tezliyi  $\omega=400 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$ . Dovrenin induktiv muqavimetini mueyyen edin.



- X=600 (Om)
- X=1400 (Om)
- X=1200 (Om)
- X=2000 (Om)
- X=800 (Om)

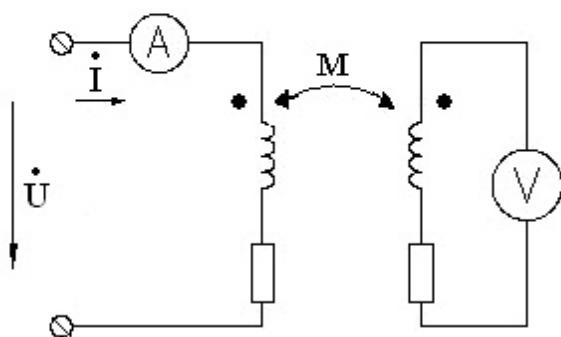606 .

Verilmiş elektrik sxeminde  $I=0,25\text{A}$ .  $U_V=1\text{V}$  ve menbeyin tezliyi  $f=\frac{100}{\pi} \text{ Hz}$  olarsa qarsılıqlı induktivliyi tapmaly .



- M=10,2 Hn
- M=5 Hn
- M=0,05 Hn
- M=0,02 Hn
- M=0,8 Hn

607 Rəqs konturunun xarakteristik (dalğa) müqavimətinin ifadəsini təyin edin.

- ..
- $a_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ..

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

..

$$\rho = \sqrt{\frac{C}{L}}$$

..


$$\rho = \frac{R}{\sqrt{LC}}$$

..

$$\rho = \frac{\sqrt{L}}{\sqrt{C}}$$

$\rho = \frac{R}{\sqrt{LC}}$

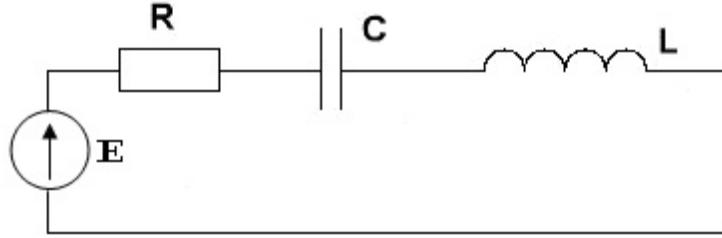608 Ardıcıl rəqs konturunu keyfiyyət əmsalının ifadəsini təyin edin.



..

$$Q = \frac{U_L}{U_C}$$

..

$$Q = \frac{U_L}{E} = \frac{U_C}{E}$$

..

$$Q = \frac{U_L}{I_0}$$

..

$$Q = \frac{I_L}{I_0}$$

..

$$d = \frac{U_L}{U_C}$$

609 .

Ardıcıl birləsmədə qərqiqlik rezonansı zamanı  $U_L$  ve  $U_C$  arasında əlaqə nəcedir.

..

$$U_L = U_{L_{\max}}, \quad U_C = 0$$

..

$$U_L < U_C$$

..

$$U_L > U_C$$

..

$$U_L = U_C$$

..

$$U_I = 0 \quad U_C = U_{\text{max}}$$

610 .

.....

$$\dot{I} = 10e^{j2\pi} \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 10 \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 7,15 \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 10e^{-j4\pi} \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 16,6 \text{ A}$$

.....

$$\dot{I} = 10e^{j2\pi} \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 10 \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 7,15 \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 10e^{-j4\pi} \text{ A}$$

..

$$\dot{I} = 16,6 \text{ A}$$

611 Sarğaca tətbiq olunan gərginlik dəyişmədiyi halda , tezlik artdıqca cərəyan necə dəyişir.

- Əvvəl azalar, sonra isə artar
- Dəyişməz
- Artar
- Azalar
- Əvvəl artar, sonra isə azalar

612 Maqnit sahəsinin enerjisinin düzgün yazılmış ifadəsi hansıdır?

.....

$$W_I = \frac{L}{t^2}$$

..

$$W_I = Li^2$$

..

$$W_I = L \frac{u^2}{2}$$

..

$$W_I = L \frac{i^2}{2}$$

..

$$W_L = \frac{i^2}{2L}$$

613 Elektromaqnit induksiya qanununun düzgün yazılımış ifadəsi hansıdır?

.....

$e = L i$

..

$e = -\frac{d\psi}{dt}$

..

$e = -\frac{du}{dt}$

..

$e = -M \frac{di}{dt}$

..

$e = -\frac{dl}{dt}$

614 İnduktiv rabitəli dövrələrdə rabitə əmsalını hansı ifadə ilə təyin edilir.

.....

$K = \frac{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}{M \cdot e_m}$

..

$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$

..

$K = \sqrt{\frac{\omega L}{\omega_0}}$

..

$K = \sqrt{ML}$

..

$K = \sqrt{\omega M}$

615 Dövrədə rezonans baş verdikdə reaktiv güc nəyə bərabər olar.

Aktiv gücü bərabər olar

Tam gücü bərabər olar

Tam güclə aktiv gücün fərqinə bərabər olar

Sıfır olar

Sonsuz böyük olar

616 İki induktiv əlaqəli sargacın rabitə əmsali üçün yazılımiş ifadələrdən hansı düzdür?

..

$k = \sqrt{\frac{M}{L_1 L_2}}$

..

$k = M + L_1 + L_2$

..

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

.....

$$k = \frac{L_1 L_2}{M}$$

.....

$$k = \frac{M}{L_1 L_2}$$

617 Qarşılıqlı induksiya müqaviməti üçün yazılmış ifadələrdən hansı düzdür?

.....

$$X_M = \omega \sqrt{L_1 L_2}$$

.....

$$X_M = \omega M$$

..

$$X_M = \sqrt{L_1 L_2}$$

...

$$X_M = \frac{\omega}{M}$$

....

$$X_M = \frac{M}{\omega}$$

618 Paralel R, L, C rəqs konturunda rezonans şərtini tapın.

..

$$Z = R + jX = 0$$

.....

$$g - j \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right) = 0$$

...

$$Z = R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 0$$

...

$$Y = g - jb = 0$$

..

$$b = \frac{1}{\omega L} - \omega C = 0$$

619 .

Ardıcıl rəqs konturunun buraxma zolağının serhedlerinde  $\varphi$  bucağı neyə bəraberdir?

.....

$$\varphi = \pm 60^\circ$$

..

$$\varphi = \pm 45^\circ$$

..

$$\varphi = 0^\circ$$

...


$$\varphi = \pm 30^\circ$$

.....

$$\varphi = \pm 60^\circ$$

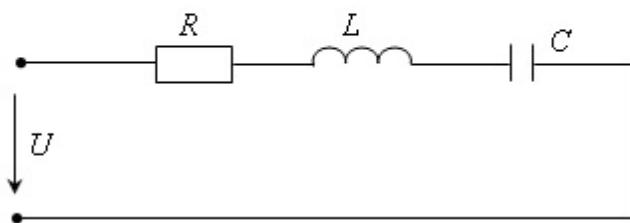620 .

Rezonans hadisesi bas vərmişdən dövredə  $U = 10 \text{ V}$ ,  $R = 10 \Omega$ ,  $L = 100 \text{ mHn}$ ,  $C = 100 \text{ pF}$  olarsa,  $I_0$  rezonans cərəyanını və  $\omega_0$  - bucaq tezliyini tapmali.



$$I_0 = 3,16 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^9 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$



$$I_0 = 1 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^7 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$



$$I_0 = 1,5 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$



$$I_0 = 2 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$




$$I_0 = 0,8 \text{ A}$$

$$\omega_0 = 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

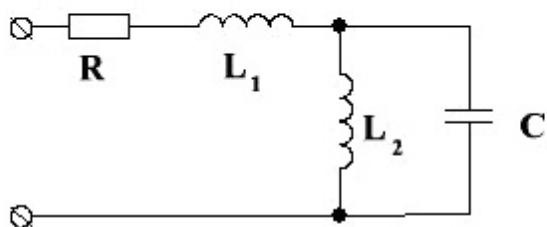621 .

Verilmişdən dövredə  $R = 25 \Omega$ ,  $L_1 = 0,1 \text{ Hn}$ ,  $C = 4 \cdot 10^{-5} \text{ F}$   $L_2 = 0,4 \text{ Hn}$  olduqda, cərəyanlar rezonansı üçün rezonans bucaq tezliyini müəyyən edin



$$\omega_0 = 0,7 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$



$$\omega_0 = 0,25 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$



$$\omega_0 = 2,2 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$




$$\omega_0 = 0,86 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

...  
 $\omega_0 = 2 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

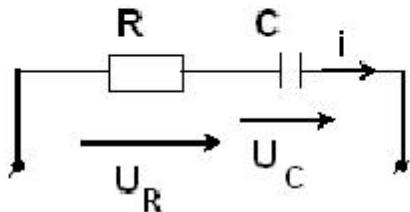622 .


Qosterilmis dovrede  $U_R = 40$  (V),  $U_C = 40$  (V). Qiris qerqinliyin tesiredici qiymetini tapmali. ( $\sqrt{2} = 1.4$ )



- U=56 (V)  
 ..  
 $U = 60\sqrt{2}$  (V)  
 ...  
 $U = 80 \sin(\omega t - 45^\circ)$  (V)  
 U=80 (V)  
 ...  
 $U = 80 \sin \omega t$  (V)

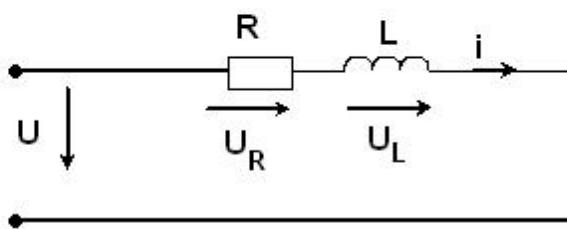623 .

Qosterilmis sxemde  $u_R = 40\sqrt{2} \sin \omega t$  (V),  $u_L = 40\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$  (V). Qiris qerqinliyin tesiredici qiymetini tapin.



- ..  
 $U = 40\sqrt{2}$  (V)  
 ...  
 $U = 80$  (V)  
 ...  
 $U = 80 \sin(\omega t - 45^\circ)$  (V)  
 ...  
 $U = 80 \sin \omega t$  (V)  
 ...

$U = 60\sqrt{2}$  (V)

624 RLC-dən ibarət ardıcıl birləşmiş konturda rezonans vaxtı cərəyan nəyə bərabərdir. Gərginlik U-dur.

$I=0$

$\dots$

$I=\infty$

$\dots$

$$I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + \left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$I=1$

$\dots$

$$I = \frac{U}{r}$$

625 Ardıcıl rəqs konturunun keyfiyyət əmsali Q və rezonans bucaq tezliyinin 0 göstərilən ifadələrindən hansı düzdür?

$\dots$

$$Q = \rho / R$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$\dots$

$$Q = R / \rho$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$\dots$

$$Q = R / \rho$$

$$\omega_0 = 1/LC$$

$\dots$

$$Q = R / \omega_0 L$$

$$\omega_0 = \sqrt{L/C}$$

$\dots$

$$Q = R \omega_0 L$$

$$\omega_0 = \sqrt{L/C}$$

626 Aşağıdakı ifadələrdən hansı -dən ibarət ardıcıl və paralel birləşmiş dövrələr üçün rezonans şərtidir?

$\dots$

$$R = \omega L, R = \omega C$$

$\dots$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}, \quad \frac{1}{\omega L} = \omega C$$

$\dots$

$$\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega L}, \quad \omega L = \omega C$$

$\dots$

$$R + j\omega L = R - \frac{1}{j\omega C}, \quad \frac{1}{\omega L} = \omega C$$


$\dots$

$$j\omega L = j\omega C, \quad \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

627 Xarakteristik tənliyin kökünün ölçü vahidi hansıdır?


- saniyə
- Volt-Amper
- Watt
- $\text{sanİYE}^{-1}$
- ölçüsüz kəmiyyət

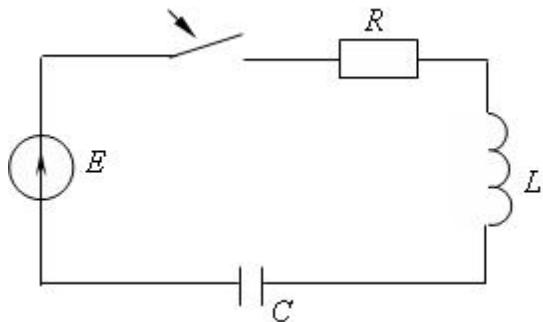628 Göstərilən dövrənin xarakteristik müqavimətini müəyyən edin.




- $R + pC + 1/pL = 0$
- $R + pL - 1/pC = 0$
- $R + j\omega L + 1/j\omega C = 0$
- $R + j\omega L + 1/j\omega C = 0$
- $R + pL + 1/pC = 0$

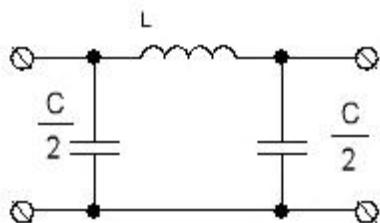629 Sxemdə göstərilən alçaq tezlik süzgəcin buraxma və sönmə sərhədlərini müəyyən edin.



- buraxma -  $\omega_0 \div 4\omega_0$ , sonme -  $0 \div \omega_0$
- buraxma -  $0 \div 2\omega_0$ , sonme -  $3\omega_0 \div \infty$
- buraxma -  $0 \div 4\omega_0$ , sonme -  $4\omega_0 \div 5\omega_0$
- buraxma -  $\omega_0 \div 2\omega_0$ , sonme -  $2\omega_0 \div \infty$
- buraxma -  $0 \div \omega_0$ , sonme -  $\omega_0 \div \infty$

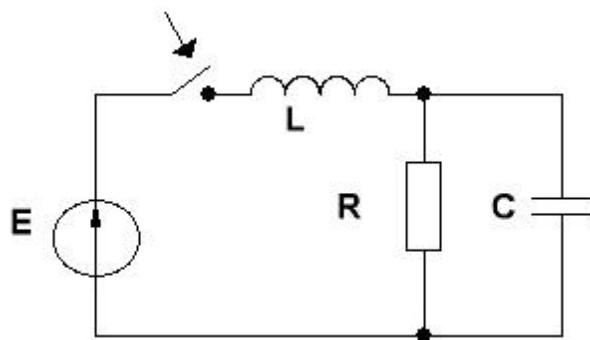630 Dövrənin xarakteristik müqaviməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



..

$$Z = \frac{1}{pL} + \frac{1}{pC} + \frac{1}{R}$$

..

$$Z = pL + pR + pC$$

..

$$Z = \frac{pL \cdot RpC}{R + pC}$$


..

$$Z = \frac{pL \cdot R}{R + pL} + pC$$

..

$$Z = pL + \frac{\frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}}$$

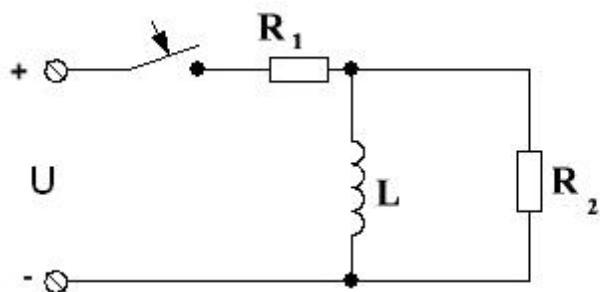631 Verilmiş dövrənin xarakteristik tənliyini müəyyən edin.



..

$$P(Lr_1 - Lr_2) - r_1 = 0$$

..

$$P(Lr_1 + Lr_2) + r_1 - r_2 = 0$$

..

$$P(Lr_1 - Lr_2) - r_1 - r_2 = 0$$


..

$$P(Lr_1 + Lr_2) + r_1 r_2 = 0$$

..

$$P(Lr_1 + Lr_2) + r_1 + r_2 = 0$$

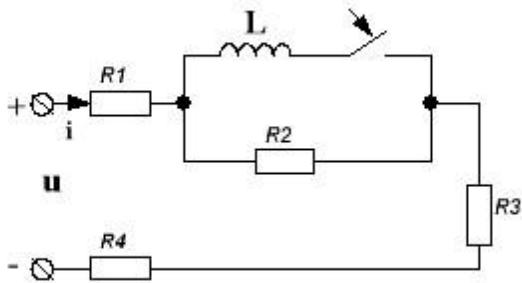632 Verilmiş dövrədə yaranan məcburi cərəyanın ifadəsini müəyyən edin.



$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_4 + \frac{r_2 r_3}{r_2 + r_3}}$$

....

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + \frac{p_L r_2}{r_2 + p_L} + r_3 + r_4}$$

....

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_2 + r_4}$$

...

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_3 + r_4}$$

..

$$i_{mec} = \frac{U}{r_1 + r_2 + r_3 + r_4}$$

633 Harmonikanın sıra nömrəsi artdıqca induktiv və tutum müqavimətləri necə dəyişir?

..

$X_L$ =azalır  $X_c$ =artır

$X_L$ =artır  $X_c$ =azalır

Hec biri dəyişmir

....

$X_L$ =artır  $X_c$ =deyismir

..

$X_L$ =deyismir  $X_c$ =azalır

634 Qeyri-sinusoidal gərginliyin təsireddi qiyməti hansı düstürlə tapılır.

..

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_{\infty}^{(0)2} + U_{\infty}^{(2)2}} + \dots$$

$$U = \sqrt{U_0^2 + \frac{U_{\infty}^{(0)2}}{2} + \frac{U_{\infty}^{(2)2}}{2}} + \dots$$

.....

$$U = \sqrt{U_0^2 + \frac{U^{(0)2}}{2^2} + \frac{U^{(2)2}}{2^2}} + \dots$$

..


$$U = \sqrt{U_0^2 + \frac{U^{(1)2}}{2} + \frac{U^{(2)2}}{2} + \dots}$$

○ ...


$$U = \sqrt{\frac{U_0^2}{2} + \frac{U^{(1)2}}{2} + \frac{U^{(2)2}}{2} + \dots}$$

635 Hansı qrafik cüt funksiyani təsvir edir ?


○ ..

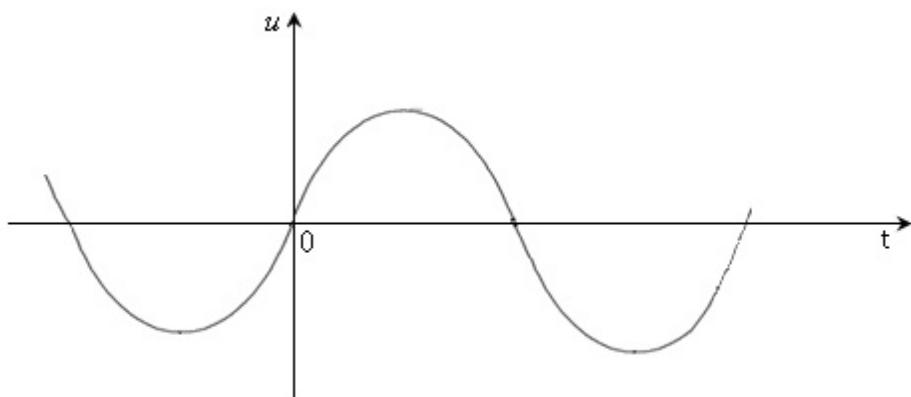


○ ..

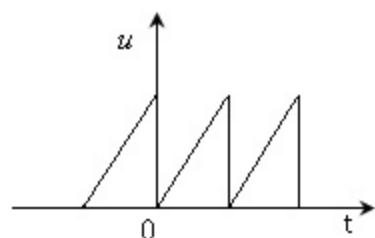


○ ..

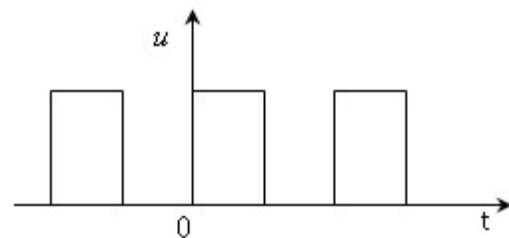

○ ..

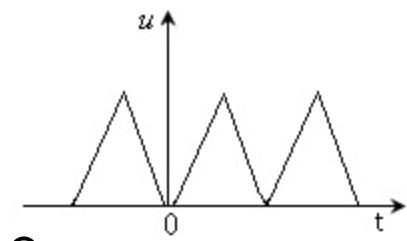


○ ..

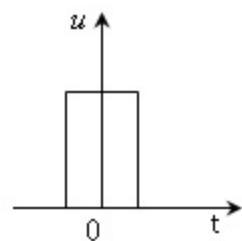


636 Hansı qrafik tək funksiyani təsvir edir ?


.....

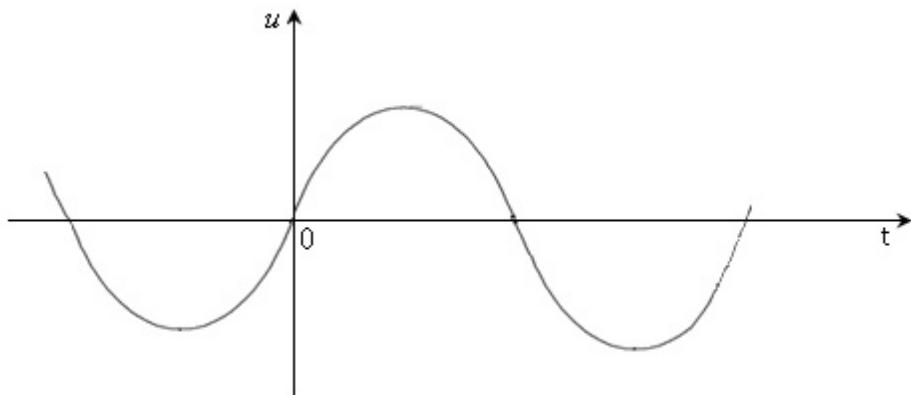


.....

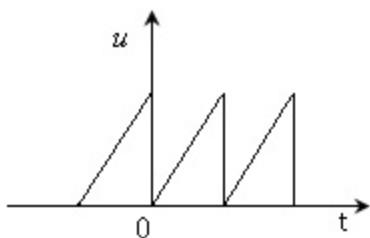


....

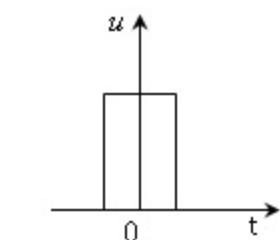

...

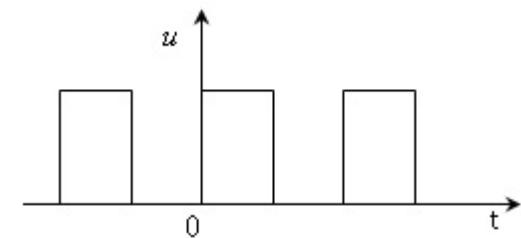


..

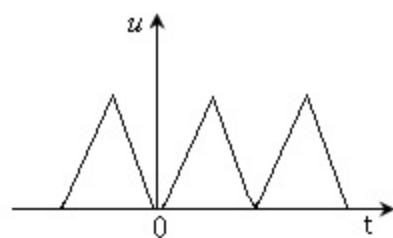


637 Hansı siqnalın sıfırıncı harmonikası sifra bərabərdir.


.....

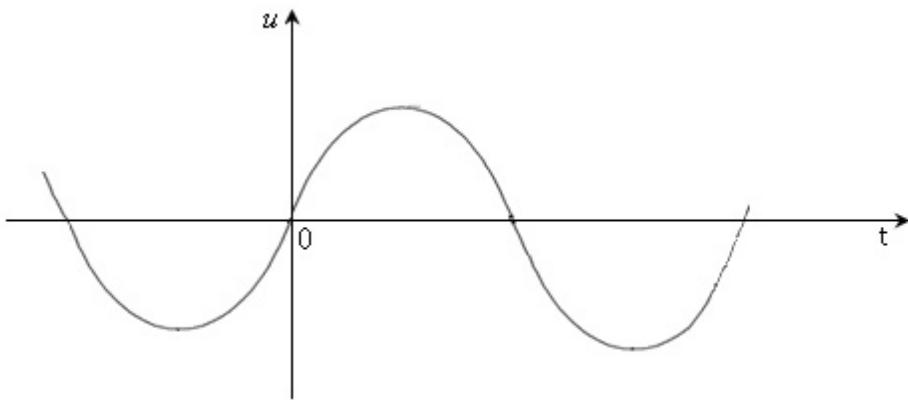


...

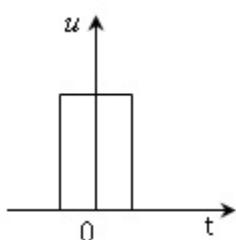


.....

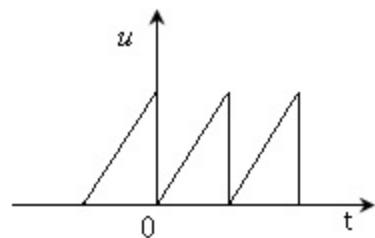

...

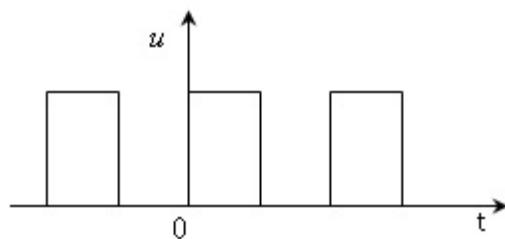

..

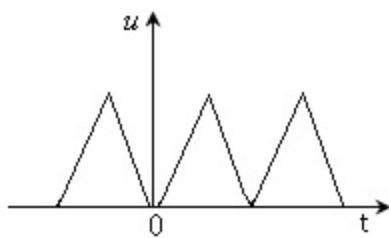

638 .

Qeyri-sinusoidal deyisen cereyan  $i = 8,46 \sin(\omega t + 40^\circ) + 11,28 \sin(3\omega t + 5^\circ)$  olarsa, cereyanın tesiredici qiymetini teyin edin.

- I=12 A
- I=10 A
- I=8 A
- I=15 A
- I=6,75 A

639 .

Qeyri-sinusoidal deyisen cereyan dovresinde qerqinliyin Fureye sırası  
 $u(t) = 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ) + 15\sqrt{2} \sin(3\omega t + 25^\circ)$  olarsa, qerqinliyin teşiredeci qiymeti teyin etmeli.

- U=15 V
- U=25 V
- U=29 V
- U=53 V
- U=47 V

640 .

Qeyri-sinusoidal cereyan dovresinde qerqinlik ve cereyan asaqidaki qanunlarla deyisirler  $u(t) = 80\sqrt{2} \sin(\omega t + 15^\circ) + 60\sqrt{2} \sin(3\omega t - 20^\circ)$ ,  $i = 40\sqrt{2} \sin(\omega t + 75^\circ) + 30\sqrt{2} \sin(3\omega t + 40^\circ)$ . Dovrenin aktiv qucunu mueyyen edin.

- 4800 (Vt)
- 2500 (Vt)
- 1800 (Vt)
- 3200 (Vt)
- 2400 (Vt)

641 .

İdeal induktivliye  $u = 120 \sin \omega t + 60 \sin 3\omega t$  qeyri-sinusoidal deyisen qerqinlik tətbiq olunmusdur.  $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m}$  nisbetini tapın.


- ...  
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 8$
- ...  
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 6$
- .....  
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 3$
- .....  
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 2$
- .....  
 $\dot{I}_{1m}/\dot{I}_{3m} = 4$

642 Aşağıdakı tənliklərdən hansında işlədiciləri üçbucaq birləşmiş üçfazlı dövrələrdə xətt və faz gərginlik və cərəyanları arasındakı asılılıq düzidür?

- .....  
 $U_x = 3U_f, I_x = 3I_f$
- .....  
 $U_x = U_f, I_x = \sqrt{3}I_f$
- ..  
 $U_x = \sqrt{3}U_f, I_x = \sqrt{3}I_f$
- ...  
 $U_x = -U_f, I_x = I_f$
- .....  
 $U_x = U_f, I_x = I_f$

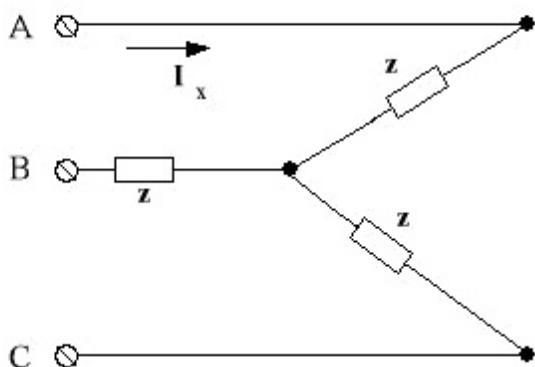643 .

Ucfazlı dovrede yük simmetrikdir. Xett qerqinliyi  $U_x = 220 \cdot \sqrt{3} \text{ V}$ , xett cereyanı ise  $I_x = 100 \text{ A}$ . Tam faz muqavimetini tapın.



$|z| = 2,8 \text{ Om}$

$|z| = 2,2 \text{ Om}$


$|z| = 3,2 \text{ Om}$

$|z| = 4,8 \text{ Om}$

$|z| = 6,1 \text{ Om}$

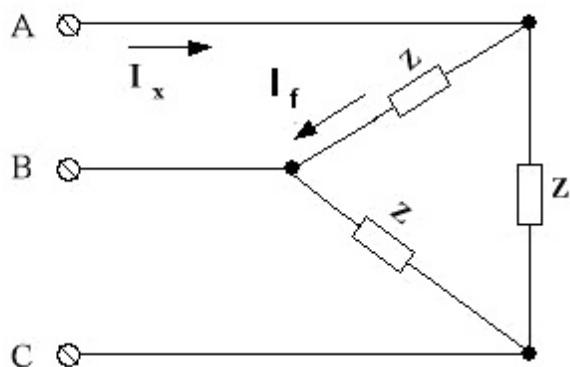644 .

Simmetrik ucfazlı dovrede yük muqavimeleri ucbucaq seklinde qosulub. Faza cereyanı 20(A). Xett cereyanını tapın. ( $\sqrt{3} = 1,7$ )



60 (A)

34 (A)


25 (A)

38 (A)

15 (A)

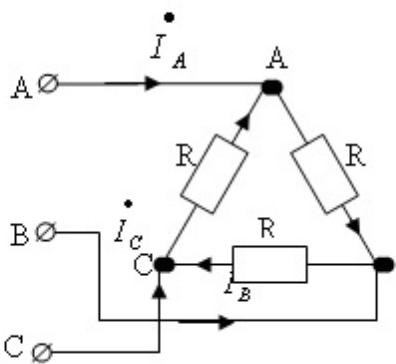645 .

Qosterilmis simmetrik uc fazali sistemde fazaya qerqinliyi  $U_f=220(V)$  ve  $R=10(\Omega)$ . Xett cereyaninin tesiredici qiymetini tezin edin. ( $\sqrt{3}=1,7$ )



$I_x = 9,05(A)$

$I_x = 37,4(A)$


$I_x = 11(A)$

$I_x = 19,05(A)$

$I_x = 29,05(A)$

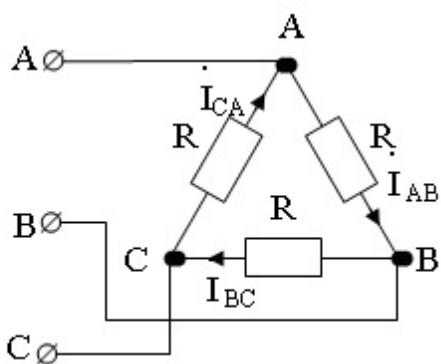646.

Qosterilmis simmetrik uc fazali ucbuqaq birlesmis sistemde xett qerqinliyi  $U_z = 220(V)$  ve  $R=10 \ (\Omega)$ . Asaqida qosterilen fazaya cereyanlarinin ifadelerinden duz olanini tezin edin.



...

$I_{CA} = 22e^{-j20^\circ}(A)$

...

$I_{AB} = 22(A)$

...

$I_{CA} = 22(A)$

.....


$$I_{AB} = 22e^{-j120^\circ}(A)$$

.....

$$I_{BC} = 22e^{j120^\circ}(A)$$

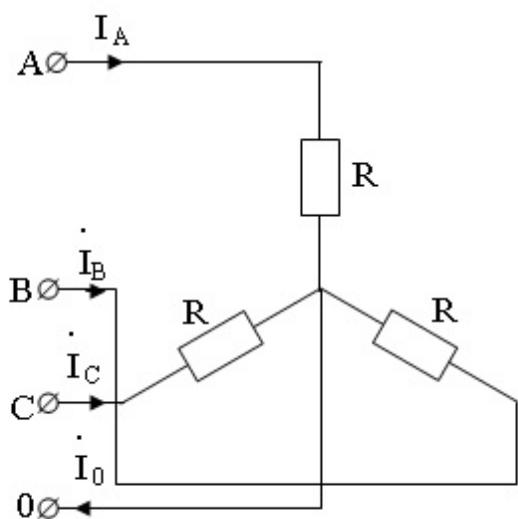647 .

Qosterilmis simmetrik uc fazali ulduz birlesmis sistemde xett qerqinliyi  $U_x=220(V)$  ve  $R=20(Om)$ . Neytral xettden axan cere yani teyin etmeli.



.....

$$I_0 = 27 - j27(A)$$

..

$$I_0 = \mathbf{0}$$

..

$$I_0 = 38(A)$$

..


$$I_0 = 27(A)$$

..

$$I_0 = 38 - j38(A)$$

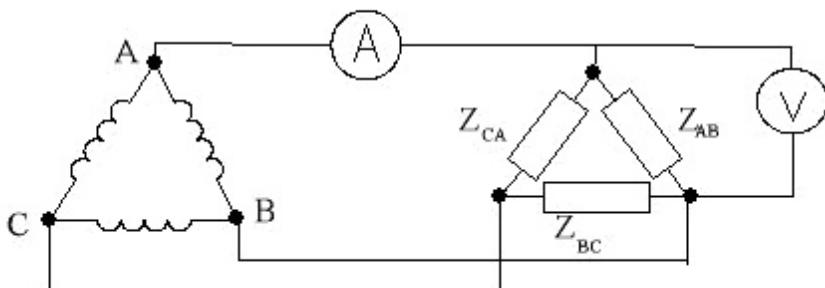648 .

Simmetrik üç fazlı sisteme  $Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=\sqrt{3} \cdot 100$  (Om),  $U_f = 140$  V. Ampermelin ve voltmetrin qoşularını tapın. ( $\sqrt{3} = 1,7$ )



$I_A = 3$  (A),  $U_V = 100$  (V)

$I_A = 2,38$  (A),  $U_V = 140$  (V)

$I_A = 1,45$  (A),  $U_V = 380$  (V)

$I_A = 2,8$  (A),  $U_V = 220$  (V)

$I_A = 1$  (A),  $U_V = 132$  (V)

649 Simmetrik üç fazlı sistemin göstərilən güc ifadələrindən hansı düzdür?

$P = \sqrt{3} U_f I_f \cos \varphi$

$P = 3 U_f I_f \sin \varphi$

$P = \sqrt{3} U_f I_f \sin \varphi$

$P = 3 U_f I_f \cos \varphi$

$P = \sqrt{3} U_f I_f \cos \varphi$

650 Qeyri-sinusoidal dövrədə ikinci harmonikanın periodu beşinci harmonikanın periodundan necə dəfə çoxdur?

- 5 dəfə azalır
- 2,5 dəfə çoxdur
- fərqlənmir
- 5 dəfə çoxdur
- 2,5 dəfə azalır

651 Koordinat başlanğıcına simmetrik olan qeyri-sinusoidal funksiyanın göstərilən ifadələrindən hansı düzdür?

$f(\omega t) = f(\omega t - \pi)$

$f(\omega t) = -f(-\omega t)$

$f(\omega t) = -f(\omega t)$

$f(\omega t) = f(-\omega t)$

$f(\omega t) = f(\omega t + \pi)$

652 Ordinat oxuna simmetrik olan qeyri-sinusoidal funksiya üçün göstərilən ifadələrdən hansı düzdür?

$f(\omega t) = -f(\omega t)$

$f(\omega t) = f(-\omega t)$

$f(\omega t) = f(\omega t - \pi)$

$f(\omega t) = f(\omega t + \pi)$

$f(\omega t) = -f(-\omega t)$

653 Qeyri-sinusoidal cərəyan dövrəsində gərginliyin təsiredici qiyməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir?

$U=IR$

$U = \sqrt{(U^{(0)})^2 + (U^{(1)})^2 + (U^{(2)})^2 + \dots}$

$U = \frac{U_m \sin(\omega t + \varphi)}{\sqrt{2}}$

$U = \sqrt{\frac{U^{(0)}}{2} + \frac{U^{(1)}}{2} + \frac{U^{(2)}}{2} + \dots}$

$U = U^{(0)} + U^{(1)} + U^{(2)} + \dots$

654 Qeyri-sinusoidal dəyişən cərəyan dövrələrinin hesabatı zamanı dövrənin cərəyan və gərginliklərinin ümumi qiymətlərinin hesablanması üçün hansı metoddan istifadə olunur?

Qondarma

Kontur cərəyanları

Düyün potensialları

Ekvivalent generator

Heç bir metoddan istifadə olunmur.

655 Keçid proseslərində kritik halın şərti hansıdır.

$\tau_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$r_b = 2 \frac{C}{L}$$

○ ...

$$r_b = \frac{L}{C}$$

○ ...

$$r_b = L + C$$

○ .....

$$r_b = \sqrt{L+C}$$

656 Keçid proseslərində sərbəst cərəyanın (gərginliyin) forması nədən asılıdır ?

- Xarakteristik tənliyin köklərinin xarakterindən
- Mənbəyin gərginliyindən
- Mənbənin gücündən
- Alınmış elektrik sxeminin mürəkkəbliyindən
- Reaktiv elementlərin nisbətindən

657 Keçid prosesi üçün alınmış xarakteristik tənliyin tərtibi nədən asılıdır ?

- Aktiv elementlərin sayından
- Mənbəyin gərginliyinin xarakterindən
- Reaktiv elementlərin sayından
- Mənbəyin gərginliyinin qiymətindən
- Mənbənin gücündən

658 Asılı başlanğıc şərtlər necə təyin olunur ?

- Keçid prosesi üçün qurulmuş əyrilərə əsasən
- kommutasiya qanunları və Kirxhof qanunlarının birgə həllindən
- t = ∞ anı üçün Kirxhof qanunları yazılır*
- Xarakteristik tənliyin kökləri kimi
- t=0 anı üçün Om qanunu yazılır.

659 Asılı olmayan başlanğıc şərtlər necə təyin olunur.

- Kirxhof qanunlarına əsasən
- Kommutasiya qanunlarına əsasən
- Xarakteristik tənliyə əsasən
- Qeyri-bircins differensial tənliyə əsasən
- Om qanuna əsasən

660 Başlanğıc şərtləri sıfır olmayan dövrələrdə induktivlik və tutum özlərini necə aparırlar ?

- İnduktivlik-cərəyan mənbəyi, tutum-gərginlik mənbəyi kimi
- Hər ikisi qırıq
- Hər ikisi qısa qapalı
- İnduktivlik- gərginlik mənbəyi, tutum- cərəyan mənbəyi kimi
- Heç bir dəyişiklik olmur.


661 Sıfır başlanğıc şərtləi dövrədə kommutasiya anında induktivlik və tutum özlərini necə aparırlar ?

- İnduktivlik- qısa qapalı, tutum- qırıq
- İnduktivlik-qırıq, tutum-qısa qapalı
- Dəyişiklik olmur.
- Hər ikisi qısa qapalı
- Hər ikisi qırıq

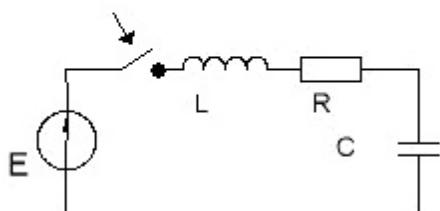662 .

Dovrede kecid prosesi olduqda xarakteristik tenliyin koklerini müəyyən edin.

$R = 200 \text{ (Om)}$ ,  $C = 20 \text{ (mKF)}$ ,  $L = 0,2 \text{ (Hn)}$ .



$$p_1 = -500 \text{ s}^{-1}, p_2 = -500 \text{ s}^{-1}$$



$$p_1 = -25 \text{ s}^{-1}, p_2 = -45 \text{ s}^{-1}$$



$$p_1 = -300 \text{ s}^{-1}, p_2 = -200 \text{ s}^{-1}$$




$$p_1 = -600 \text{ s}^{-1}, p_2 = -600 \text{ s}^{-1}$$



$$p_1 = -700 \text{ s}^{-1}, p_2 = -600 \text{ s}^{-1}$$

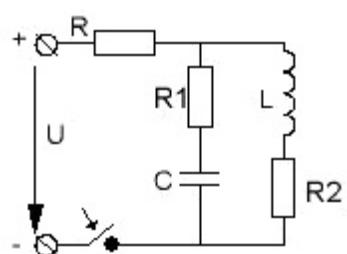663 Dövrədə açar qapandıqda tutumda cərəyanın başlanğıc qiymətini müəyyən edin.



$$\frac{U}{R_1 + R}$$



$$\frac{U}{R_1 R_2 R_3}$$



$$\frac{U_1}{R_1}$$



$$\frac{2U}{R_1 + R_2}$$



$$\frac{U}{2}$$


664 .

- 2 (A)
- 1,4 (A)
- 1 (A)
- 0,5 (A)
- 0 (A)

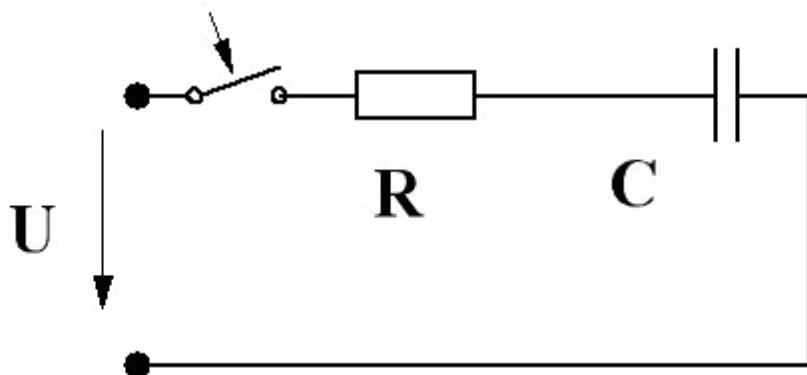665 .

Qəbul edərek ki, kecid prosesi  $t = 3\tau$  ( $\tau$  - dovrenin zaman sabitidir) zamanında tamamlanır, dovre ucun kecid prosesinin ne qeder davam edəcəyini müyyen edin.


$$R = 5000 \text{ (Om)}, C = 50 \cdot 10^{-6} \text{ (F)}.$$



- 0,12 san
- 2,15 san
- 0,75 san
- 0,5 san
- 0,15 san

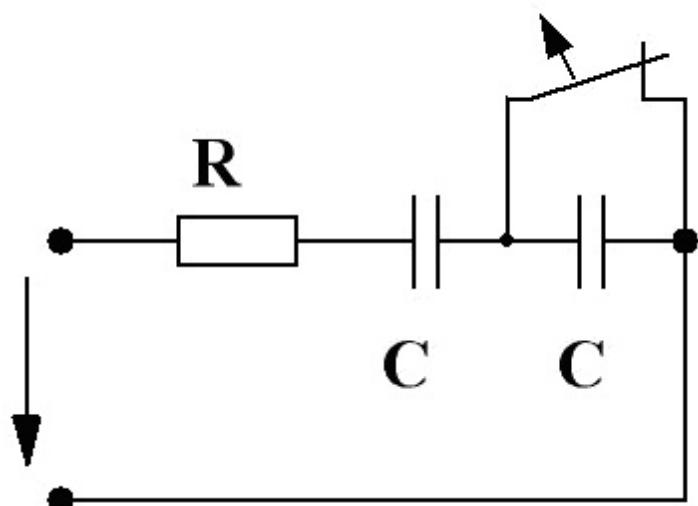666 .


Acar acıldıqda dovrenin zaman sabiti  $\tau$  nece deyisir?



- 3 dəfə artır
- 2 dəfə azalır
- 0 olar.
- 2 dəfə artır
- Dəyişmir

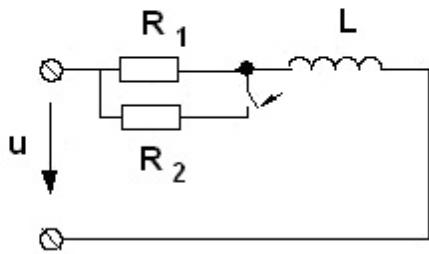667 .

Acar baqlandıqdan sonra dovrenin zaman sabitini  $\tau$  müyyen edin.  $R_1=R_2=20$  (Om),  $L=4$  (Hn)



$\tau = 4$  san.


$\tau = 0,4$  san.

$\tau = 2$  san.

$\tau = 4$  san.

$\tau = 0,8$  san.

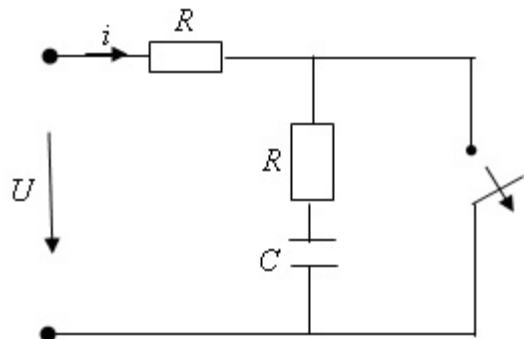668 Verilmiş sabit cərəyan dövrəsində  $i(t)$  cərəyanının başlanğıc qiymətini təyin edin.



$i = \frac{U}{R}$

$i = \frac{U}{2R} e^{-\frac{R}{2C}t}$

$i = \frac{U}{2R} \left(1 - e^{-\frac{1}{2C}t}\right)$

$i = \frac{U}{2R}$

$i = \frac{U}{R} e^{-\frac{1}{2C}t}$

669 Asılı olmayan başlanğıc şərtlər hansılardır?

$i_R(0)$  və  $U_L(0)$

$i_L(0)$  və  $U_C(0)$

$i_R(0)$  və  $U_C(0)$

$U_R(0)$  və  $U_C(0)$

$U_R(0)$  və  $i_R(0)$

670 Kommutasiyanın birinci qanununa əsasən:

- induktivliyin sixacları arasındaki gərginlik dəyişmir
- induktivlikdən axan cərəyan dəyişmir
- tutumdakı cərəyan dəyişmir
- tutumun sixacları arasındaki gərginlik dəyişmir
- tutum və induktivlikdən axan cərəyanlar dəyişmir

671 Nəzəri olaraq keçid prosesi hansı müddət ərzində davam edir?

$t = \infty$  sonsuz vaxt davam edir

$t=2\tau$  zaman erzinde

$t=4\tau$  zaman erzinde

$t=\tau$  zaman erzinde

$t=0$  ani olaraq sönür

672 Keçid prosesinin həllində sərbəst cərəyan hansı ifadə ilə müəyyən edilir?

$i_{ser} = A e^{-\tau t}$

$i_{ser} = A e^{pt}$

$i_{ser} = E/R + A e^{-pt}$

$i_{ser} = A e^{-pt}$

$i_{ser} = E/R$

673 Dövrəyə tətbiq olunmuş gərginlik ixtiyari formada olduqda keçid prosesi hansı üsulla həll edilir?

- Klassik və operator üsulla
- Operator üsulu ilə
- Düämel integrallı üsulu ilə
- Klassik usulla

Hell etmək mümkün deyil

674 Keçid prosesinin baş verməsi üçün dövrədə hansı elementin olması vacibdir ?


- Aktiv elementin.
- Reaktiv elementin.
- Qeyri-xətti elementin.
- Qiyməti zamanda asılı dəyişən elementin.
- Dəyişən mənbəyin.

675 Ardıcıl birləşmiş R,C dövrəsinin zaman sabiti hansıdır.

- .....  
 $\tau = \frac{R}{C}$
- ...  
 $\tau = R + C$
- ..  
 $\tau = \frac{1}{RC}$
- .  
 $\tau = R \cdot C$
- ....  
 $\tau = \frac{1}{R + C}$

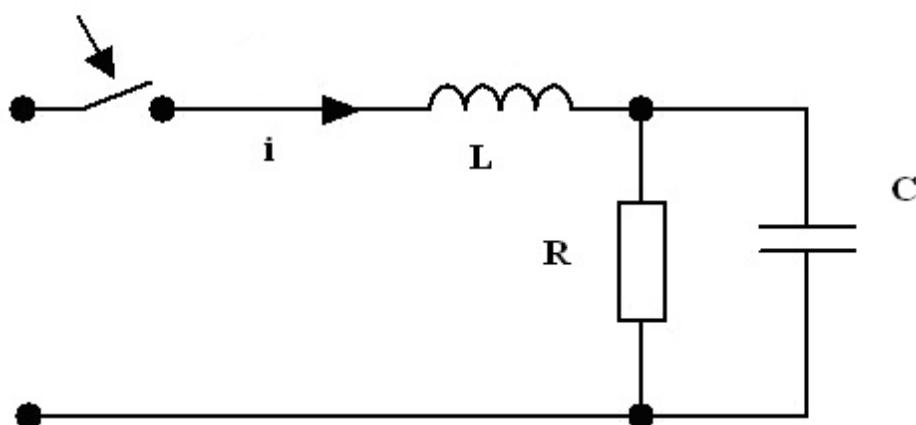676 .

Dovrede  $i$  cereyanının  $t = 0$  anındaki ve qərəlasmus qiymətini teyin edin.  $U = 100 \text{ V}$ ,  $R = 10 \Omega$ ,  $L = 0,1 \text{ H}$ ,  $C = 100 \text{ mF}$ .  $i(0) = ?$   $i_{\text{qer}} = ?$



- .....  
 $i(0) = 100 \text{ A}$ ,  $i_{\text{qer}} = 0 \text{ A}$

- ..  
 $i(0) = 0 \text{ A}$ ,  $i_{\text{qer}} = 10 \text{ A}$

- ...  
 $i(0) = 30 \text{ A}$ ,  $i_{\text{qer}} = 20 \text{ A}$


- ....  
 $i(0) = 0 \text{ A}$ ,  $i_{\text{qer}} = 0 \text{ A}$

- ..

$$i(0) = 10 \text{ A}, i_{\text{per}} = 0 \text{ A}$$

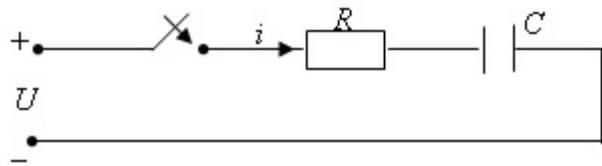677 .

Sabit cereyan dovresinde kondensatorun elektrik sah? sind? toplanan enerjinin qiymetini mueyyen edin.  $U = 100 \text{ V}$ ,  $C = 100 \text{ m}\mu\text{F}$ .  $W_C = ?$




- 2(C)
- 0,5 (C)
- 5(C)
- 0,2(C)
- 3(C)

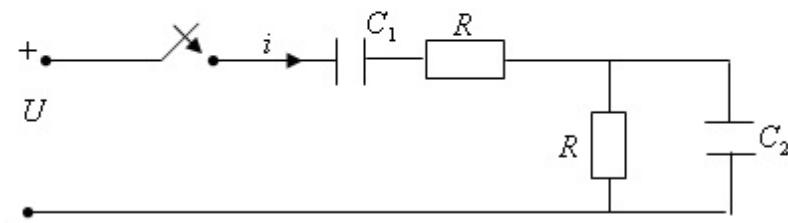678 .

Verilmiş dovrede,  $C_1$  tutumunda  $t = 0$  anında  $U_1(0)$  qiymetini ve  $C_2$  tutumundakı qerqinliyin qerarlaşmış  $U_{2\text{per}}$  qiymetini teyin etmeli.


$$U = 100 \text{ V}, R = 10 \Omega, C_1 = 100 \text{ m}\mu\text{F}, C_2 = 200 \text{ m}\mu\text{F}, U_1(0) = ?, U_{2\text{per}} = ?$$



- $U_1(0) = 0 \text{ V}, U_{2\text{per}} = 0 \text{ V}$
- .....
- $U_1(0) = 100 \text{ V}, U_{2\text{per}} = 0 \text{ V}$
- .....
- $U_1(0) = 0 \text{ V}, U_{2\text{per}} = 100 \text{ V}$
- .....
- $U_1(0) = 10 \text{ V}, U_{2\text{per}} = 90 \text{ V}$
- .....
- $U_1(0) = 100 \text{ V}, U_{2\text{per}} = 100 \text{ V}$

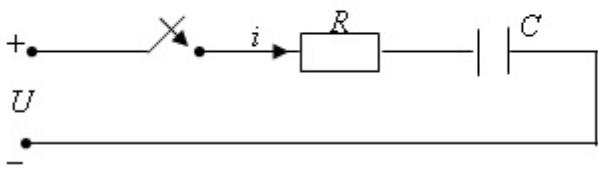679 .

Verilmis dovrede yaranan cereyanı  $i(t)$  teyin edin.  $U = 120 \text{ V}$ ,  $R = 40 \Omega$   
 $C = 100 \mu\text{F}$ .



$i(t) = 1,2e^{-250t} \text{ A}$

$i(t) = 3e^{-250t} \text{ A}$


$i(t) = 3(1 - e^{-200t}) \text{ A}$

$i(t) = 0 \text{ A}$

$i(t) = 5e^{-250t} \text{ A}$

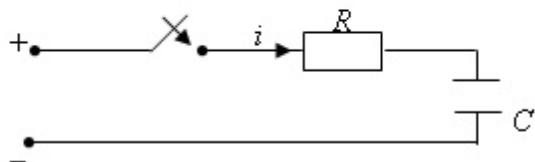680 .

Verilmis dovrede cereyanin ve tutum daki qerqinliyin qerarlasmasi qiymetini teyin edin.  
 $U = 200 \text{ V}$ ,  $R = 40 \Omega$ ,  $C = 100 \mu\text{F}$ . ,  $i_{\text{ger}} = ?$ ,  $U_{\text{ger}} = ?$



$i_{\text{ger}} = 200 \text{ A}$ ,  $U_{\text{ger}} = 0 \text{ V}$

$i_{\text{ger}} = 2 \text{ A}$ ,  $U_{\text{ger}} = 40 \text{ V}$

$i_{\text{ger}} = 0 \text{ A}$ ,  $U_{\text{ger}} = 200 \text{ V}$


$i_{\text{ger}} = 5 \text{ A}$ ,  $U_{\text{ger}} = 100 \text{ V}$

$i_{\text{ger}} = 0 \text{ A}$ ,  $U_{\text{ger}} = 0 \text{ V}$

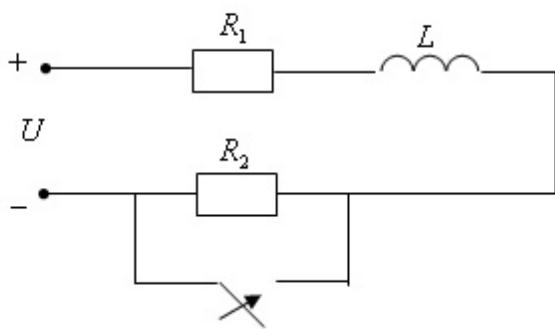681 .

Verilmis dovrenin parametrlерini bilerek, dovrede yaranan cereyanı  $i(t)$  teyin edin.

$U=120 \text{ V}$ ,  $R_1=10 \Omega$ ,  $R_2=20 \Omega$ ,  $L=0,2 \text{ Hn}$ .



$i(t) = 2 - 12e^{-20t} \text{ A}$

$i(t) = 12 - 8e^{-20t} \text{ A}$


$i(t) = 20e^{-100t} \text{ A}$

$i(t) = 8 - 12e^{-20t} \text{ A}$

$i(t) = 10 + 8e^{-15t} \text{ A}$

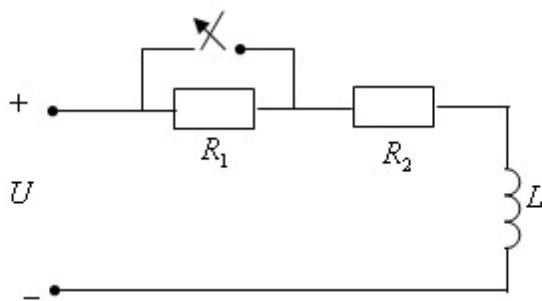682 .

Verilmis elektrik dovresinde cereyanın  $t = 0$  anindaki  $i(0)$  ve qerarlasmas  $i_{qe}$  qiymetini teyin edin.  $U = 120 \text{ V}$ ,  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 20 \Omega$ ,  $L = 0,05 \text{ Hn}$ .



$i(0) = 6 \text{ A}$ ,  $i_{qe} = 0$

$i(0) = 6 \text{ A}$ ,  $i_{qe} = 4 \text{ A}$


$i(0) = 0$ ,  $i_{qe} = 12 \text{ A}$

$i(0) = 4 \text{ A}$ ,  $i_{qe} = 0$

$i(0) = 12 \text{ A}$ ,  $i_{qe} = 4 \text{ A}$

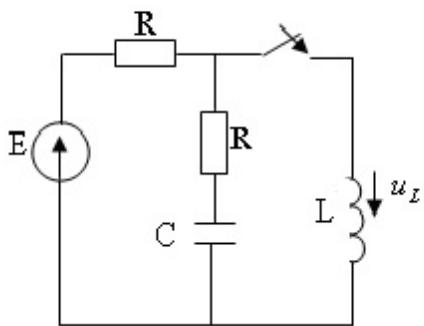683 .


$R=10 \text{ Ohm}$ ,  $C = 80 \text{ mkF}$ ,  $L = 0,2 \text{ Hn}$ ,  $E = 50 \text{ V}$ . Kommutasiya anında induktivlikdeki qerqinliyi  $u_L(0)$  teyin edin.



- 15
- 25
- 25
- 15
- 50

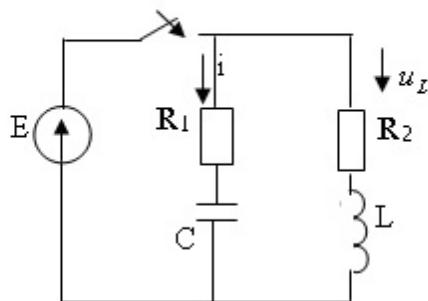684 .


$E = 50 \text{ V}$ ,  $r_1 = 10 \text{ Ohm}$ ,  $r_2 = 40 \text{ Ohm}$ ,  $C = 80 \text{ mkF}$ ,  $L = 0,25 \text{ Hn}$ . Kommutasiya anında induktivlikdeki qerqinliyi  $u_L(0)$  teyin edin.



- 40
- 50
- 25
- 35
- 45

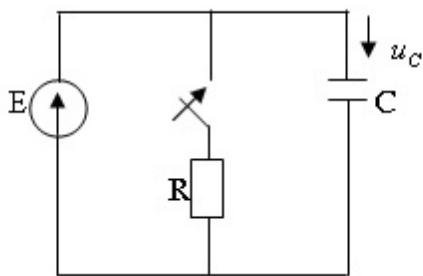685 .


$E = 50 \text{ V}$ ,  $r = 100 \Omega$ ,  $C = 10 \mu\text{F}$ . Tutum qerqinliyinin kommutasiya anında qiyme tini  $u_C(0)$  teyin etmeli.



- 45V
- 25V
- 50V
- 40V
- 100V

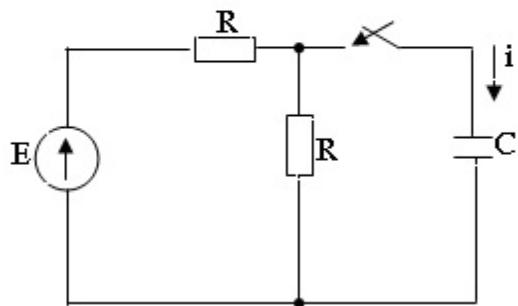686 .


$E = 50 \text{ V}$ ,  $r = 100 \Omega$ ,  $C = 10 \mu\text{F}$ . Tutumdan axan cereyanın kommutasiya anında qiymetini  $i(0)$  teyin edin.



- 1,5A
- 0,5A
- 0,75A
- 0,25A
- 1 A

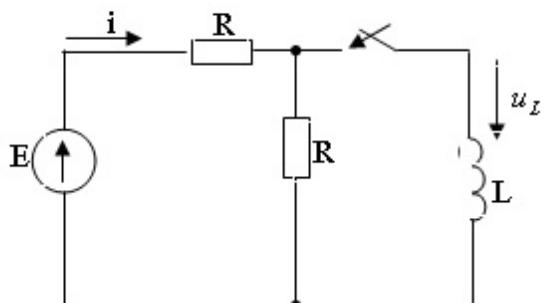687 .


$E = 50 \text{ V}$ ,  $r = 100 \Omega$ ,  $L = 0,1 \text{ Hn}$ . İnduktivlikde kommutasiya anında yaranan qerqinliyi  $u_L(0)$  teyin edin.



- 50V
- 10V
- 25V
- 15V
- 20V

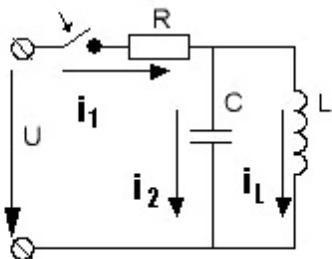688 .

Dovrede kecid prosesi bas verdikde xarakteristik tenliyin kokleri  $p_1=20 \text{ san}^{-1}$ ,  $p_2=-40 \text{ san}^{-1}$  olduqda, induktivlikd?n kecen tam cereyanın ifadesini mueyyen edin.



....

$$i_L(t) = \frac{U}{R} + A_2 \cdot e^{-40t}$$

....

$$i_L(t) = 20R + L \frac{di}{dt} + A_2 \cdot e^{-20t}$$

..

$$i_L(t) = \frac{U}{R} + A_1 \cdot e^{-20t} + A_2 \cdot e^{-40t}$$

...


$$i_L(t) = A_1 \cdot e^{-20t} + A_2 \cdot e^{-40t}$$

....

$$i_L(t) = U + A_1 \cdot e^{-20t} + A_2 \cdot R \cdot e^{-40t}$$

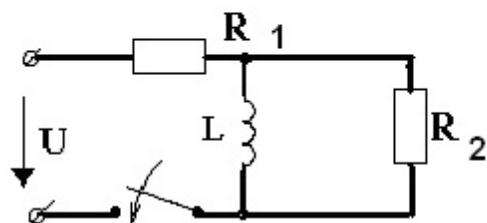689 .

Qosterilen sabit cereyan dovresinde  $R_1$  muqavimetinde qerqinliyin tesvirini  $U_{R1}(p)$  teyin edin.  $R_1=R_2=R$ .



.....

$$U_{R1}(p) = U \frac{pL + R}{p^2L + 2pR}$$

...

$$U_{R1}(p) = U \frac{pL + R}{2pL - 3pR}$$

...

..

$$U_R(p) = U \frac{R}{P^2 RL + 3R}$$

..


$$U_R(p) = U_R(p) = U \frac{pL + R}{2p^2 L + pR}$$

..

$$U_{RL}(p) = U \frac{pL + R}{2pL + pR}$$

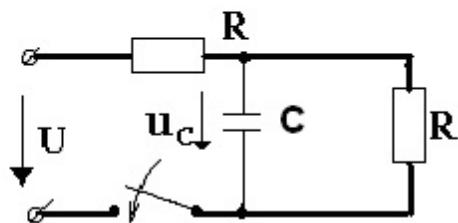690 .

Qosterilen sabit cereyan dovresinde tutumdakı qerqinliyin tesvirini  $U_C(p)$  tayin edin.



..

$$U_C(p) = U \frac{pCR + 2}{p^2 CR + 2p}$$

..

$$U_C(p) = U \frac{1}{p^2 CR + 2p}$$

..

$$U_C(p) = U \frac{pCR + 1}{p^2 CR + 2p}$$

..


$$U_C(p) = U \frac{pCR + 1}{p^2 CR + p}$$

..

$$U_C(p) = U \frac{pR}{pCR + 2}$$

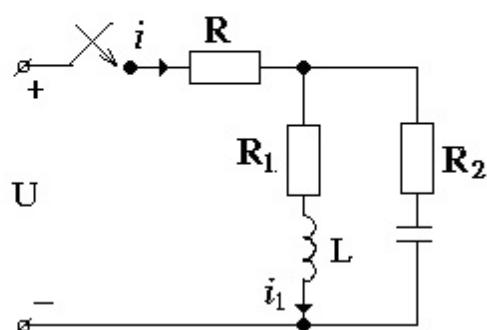691 .

Asaqidaki dovrede  $U=100$  (V),  $R=20$  (Om),  $R_1=40$  (Om),  $R_2=30$  (Om),  $L=0,1$  (Hn) ve  $C=100$  (mkF) olarsa,  $R_1$ - muqavimetinden axan cereyanın mecburi qiymetini  $i_{IM}$  ve  $i(0)$  (komutasiya anindakı) qiymetini tayin edin.



..

$i(0)=2,5$  (A),  $i_{IM}=0$

$i(0)=2$ (A),  $i_{IM}=1,66$ (A)


$i(0)=2,5$ (A),  $i_{IM}=2$ (A)

$i(0)=0$ ,  $i_{IM}=2$ (A)

$i(0)=0$ ,  $i_{IM}=2,5$  (A)

692

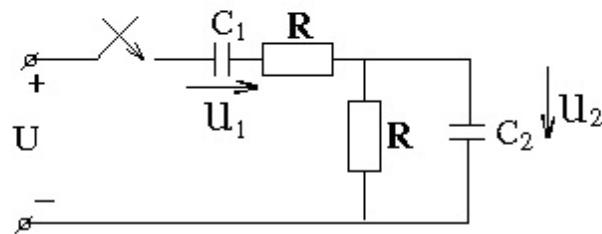Aşağıdakı dövrede  $U=100$  (V),  $R=10$  (Om),  $C_1=100$  (mkF) ve  $C_2=200$  (mkF) olarsa,  $C_2$ -tutumundakı qerqinliyin qerarlaşması qiymetini  $U_{2QE}$  ve  $C_1$ -tutumundakı qerqinliyin komutasiya anındakı qiymetini  $U_1(0)$  teyin edin.



$U_1(0)=0$ ,  $U_{2QE}=0$

$U_1(0)=100$  (V),  $U_{2QE}=0$


$U_1(0)=100$  (V),  $U_{2QE}=100$  (V)

$U_1(0)=0$ ,  $U_{2QE}=100$  (V)

$U_1(0)=10$  (V),  $U_{2QE}=90$  (V)

693

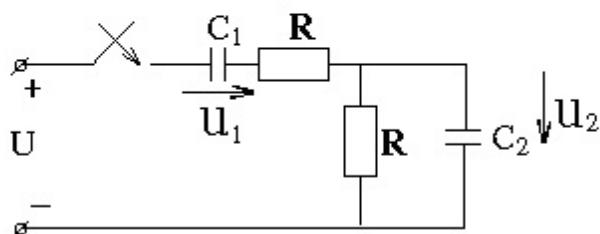Aşağıdakı dövrede  $U=100$  (V),  $R=10$  (Om),  $C_1=100$  (mkF) ve  $C_2=200$  (mkF) olarsa,  $C_1$ -tutumundakı qerqinliyin qerarlaşmış qiymetini  $U_{1qe}$  ve  $C_2$ -tutumundakı qerqinliyin komutasiya anındakı qiymetini  $U_2(0)$  teyin edin.



$U_{1qe}=0$ ,  $U_2(0)=100$ (V)

$U_{1qe}=100$ (V)  $U_2(0)=0$

.....


$U_1=10\text{V}$ ,  $U_2(0)=10\text{V}$

$U_1=100\text{V}$ ,  $U_2(0)=100\text{V}$

$U_1=0$ ,  $U_2(0)=0$

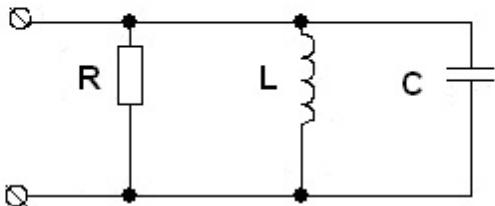694.

Paralel birləşmiş  $R, L, C$  dovresi ucun Kirxhofun birinci qanunu esasında ani qiyemetlerle yazılımış düzgün təqib edin.



...

$$i = gu + L \frac{du}{dt} + C \frac{du}{dt}$$

...

$$i = gu - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt$$

...

$$i = gu + \frac{1}{L} \int u dt - C \frac{du}{dt}$$

...


$$i = gu + \frac{1}{L} \int u dt + C \frac{du}{dt}$$

...

$$i = Ru - \frac{1}{L} \int u dt + C \frac{du}{dt}$$

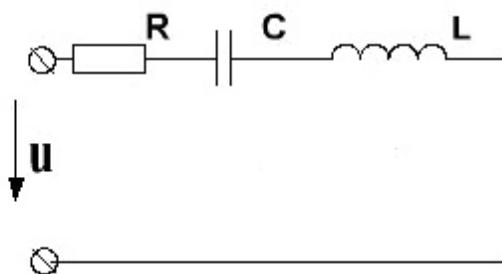695.

Ardıcıl birləşmiş RLC dovresinde  $r=10\text{ Om}$ ,  $X_L=17,32\text{ Om}$ ,  $X_C=7,32\text{ Om}$  ve qırış qərqiqliyinin amplitudu  $U_m=10\text{ V}$  olarsa, dovreden keçen cərəyanın təsirecisi qiyemetini tapın.



$I=0,1\text{ A}$

$I=0,5\text{ A}$


$I=0,8\text{ A}$

$I=0,7\text{ A}$

$I=1,2\text{ A}$

696 Ardıcıl birləşmiş R,C-dən ibarət dövrədən  $i=0,03 \sin 2000t\text{ (A)}$  cərəyan keçir  $R=100\text{ Om}$   $C=5\text{mkF}$  olarsa

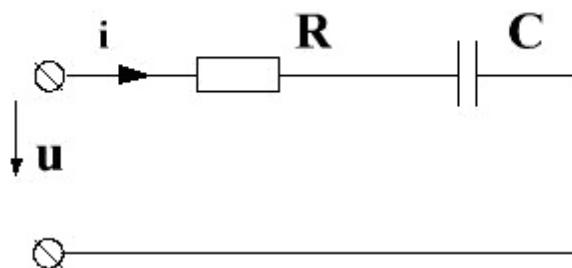kondensatorun elektrik sahəsinə toplanmış enerjinin amplitud qiymətini tapın.



$w_c = 22,5 \times 10^{-6} \text{ C}$


$w_c = 17,5 \times 10^{-6} \text{ C}$

$w_c = 18,2 \times 10^{-6} \text{ C}$

$w_c = 20 \times 10^{-6} \text{ C}$

$w_c = 15 \times 10^{-6} \text{ C}$

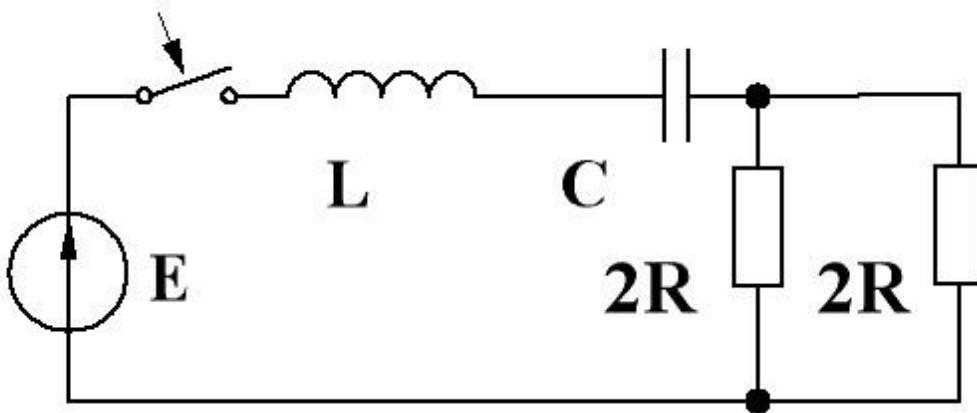697 Dövrənin xarakteristik müqaviməti hansı ifadə ilə müəyyən edilir ?



$p^2LC + p(RL + 1) + RCL = 0$


$p^2LC + pCR + 1 = 0$

$p^2CR + pL^2R + R = 0$

$p^2LR + 3pC + 5R = 0$

$2p^2R + 3pCL + 1 = 0$

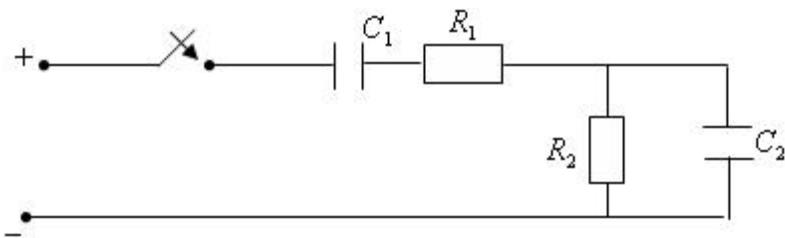698 Verilən elektrik dövrəsi üçün xarakteristik müqaviməti müəyyən edin.



.....

$$Z(p) = R_1 + \frac{1}{pC_1} + R_2 - \frac{1}{pC_2}$$

.....

$$Z(p) = \frac{P^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + P(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) + 1}{P C_1 (P C_2 R_2 + 1)}$$

.....

$$Z(p) = \frac{1}{pC_1} + R_1 + R_2 + \frac{1}{pC_2}$$


.....

$$Z(p) = \frac{1}{pC_1} + R_1 + \frac{P C_2 + R_2}{P C_2 + R_2}$$


.....

$$Z(p) = R_1 + \frac{1}{pC_1} + \frac{P C_1 \left( \frac{1}{pC_2} + R_2 \right)}{P C_1 + \frac{1}{pC_2} + R_2}$$

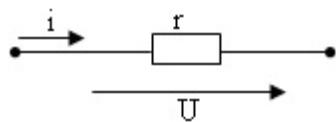
699 Aşağıdakılardan hansı gösterilen dövrənin operator ekvivalent sxemidir?




.....

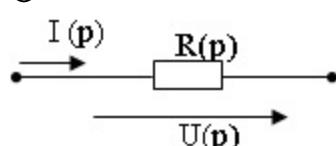


.....

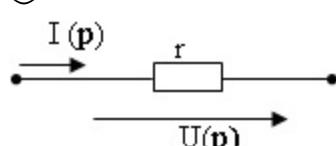


.....

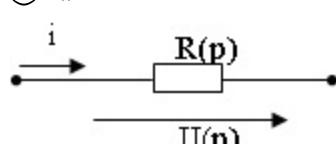

.....

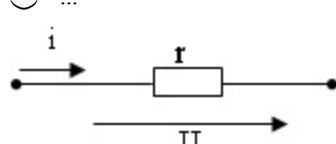


.....

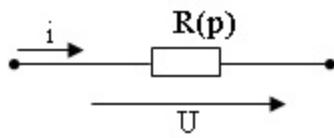


700 Aşağıdakılardan hansı göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemidir?

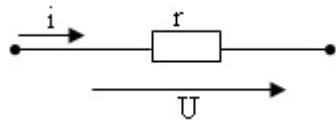
701 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemi hansıdır?




.....

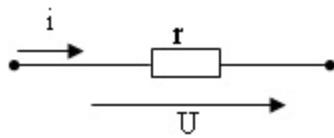


..

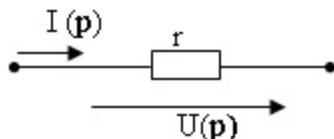


..

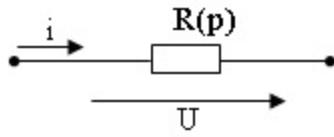


...

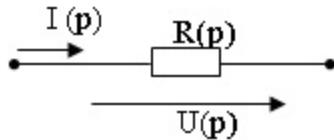


.....

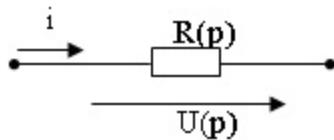

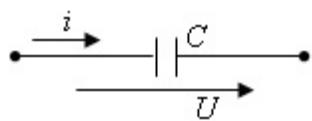
702 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemidir?




..

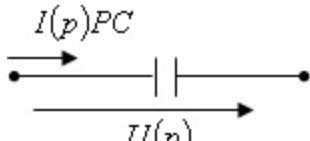


..

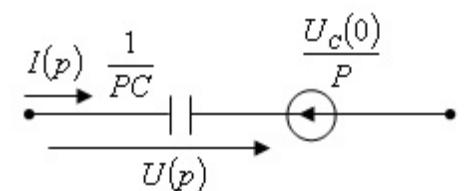


○ ..

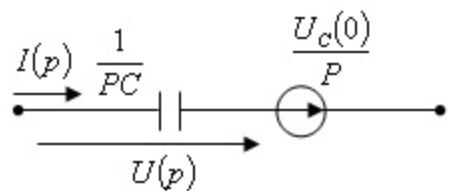

○ ..

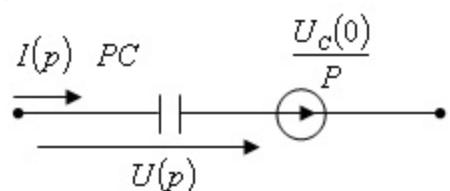


○ ..

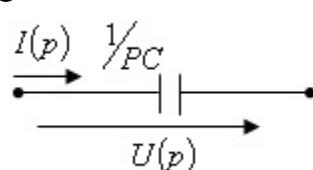

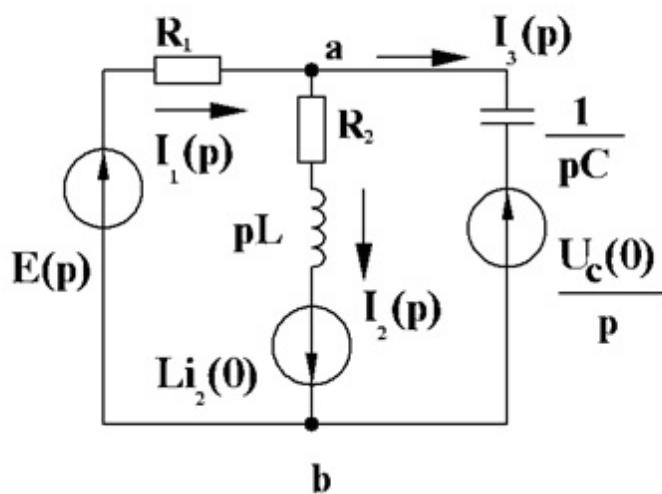703 .

Verilmiş operator şəemi üçün «a» və «b» noqteleri arasında qərqliyiin operator seklinde  $U_{ab}(p)$  ifadesini müeyyen edin.



○ ..

$$U_{ab}(p) = \frac{ER_1 + U_c(0)\frac{1}{pC} - Li_2(0)\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + PL} + PC}$$

○ ..

$$U_{ab}(P) = \frac{\frac{E}{P} \cdot \frac{1}{R_1} - Li_2(0) \cdot \frac{1}{R_2 + PL} + \frac{U_c(0)}{P} PC}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + PL} + PC}$$

○ ....

$$U_{ab}(P) = \frac{E + U_c - Li_2(0)}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + PC} + PC}$$

○ ....


$$U_{ab}(P) = \frac{\frac{E}{P} \cdot \frac{1}{R_1} + \frac{Li_2(0)}{R_2} + \frac{U_c(0)}{P} C}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{C}{P}}$$

○ ...

$$U_{ab}(P) = \frac{E + U_c(0) \frac{1}{PC} + Li_2(0)}{\frac{E}{R_1} + \frac{U_c(0)}{PC} + R_2 + PL}$$

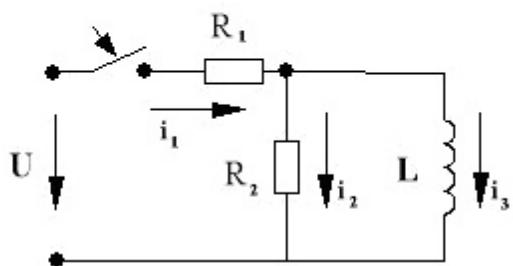704 .

Dovrede  $R_1=9$  Ohm,  $R_2=1$  Ohm,  $L=1$  Hen,  $U=100$  V. Açıar bağlandığda  $i_1$  cereyanının operator şeklinde ifadesini müyyen edin.



○ ..

$$I_1(p) = \frac{100(1+p)}{p(9+10p)}$$

○ ..

$$I_1(p) = \frac{100}{10+p}$$

○ ..

$$I_1(p) = \frac{100}{9+2p}$$

○ ..

$$I_1(p) = \frac{100(9+p)}{p(1+p)}$$

○ ..

$$I_1(p) = \frac{100(10+2p)}{p(9+p)}$$

705 Aşağıdakı ifadelerdə düzgün yazılmış Laplas çevrilmesi tənliyini təyin edin.

○ ..

$$F(P) = \int_{\infty}^0 f(t) e^{-pt} dt$$







$$F(P) = \int [f(t) + e^{-pt}] dt$$

$$F(P) = \int_a^b e^{-pt} dt$$


$$F(P) = \int_0^{\infty} f(t) dt$$





$$F(P) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

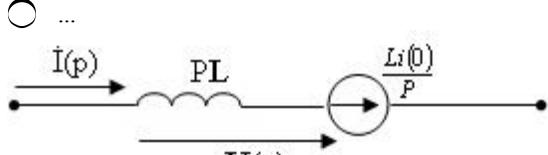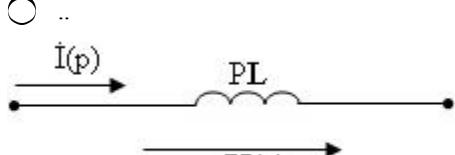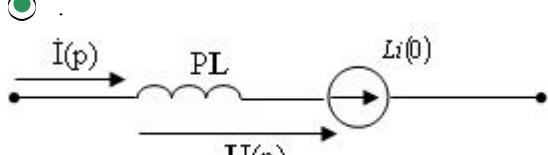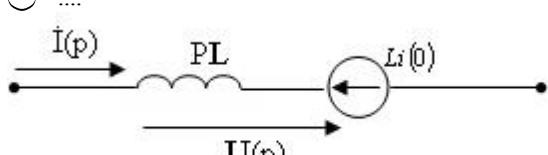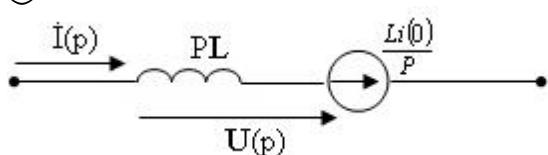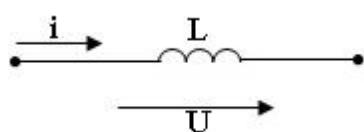706 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemi hansıdır ?








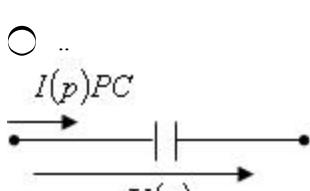707 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemi hansıdır ?




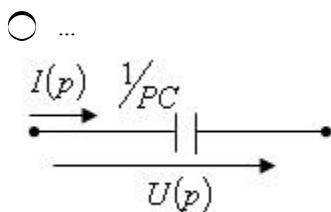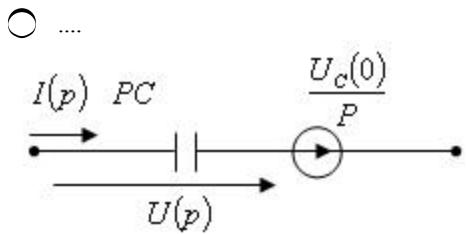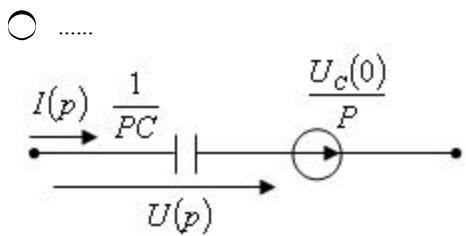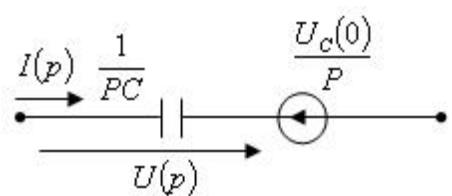

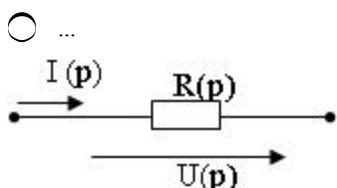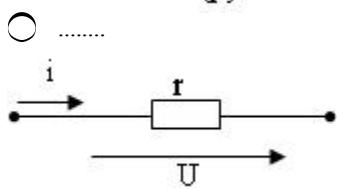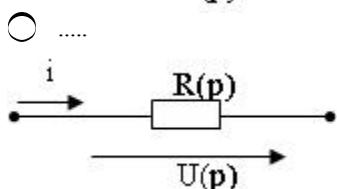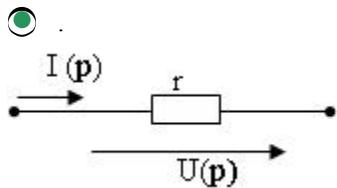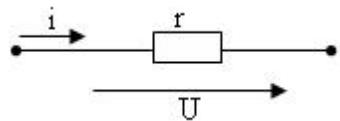
708 Göstərilən dövrənin operator ekvivalent sxemi hansıdır ?



○ ..

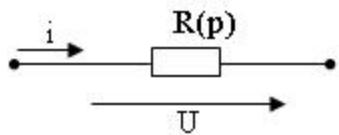

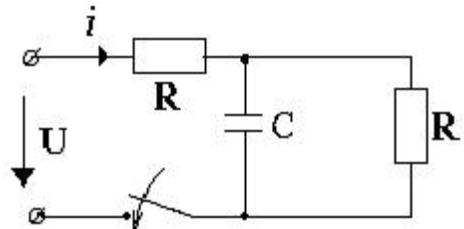709 Göstərilən dövrədə i cərəyanın operator təsvirini  $I(p)$  təyin edin



$$I(p) = U \frac{pCR^2 + 2R}{p^2CR + p}$$


$$I(p) = U \frac{pCR + 1}{p^2CR^2 + p2R}$$

$$I(p) = U \frac{1}{p^2CR^2 + p2R}$$

$$I(p) = U \frac{1}{p^2CR^2 + pR}$$

$$I(p) = U \frac{pCR + 3}{p^2CR + 3p}$$

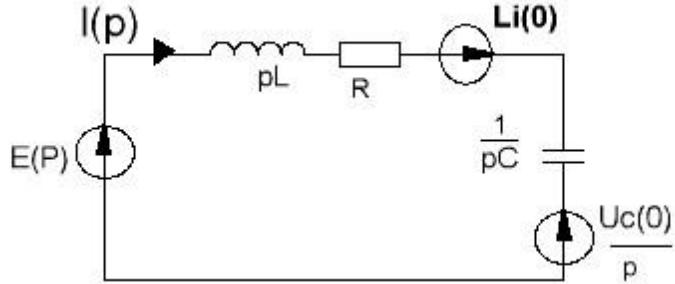710 Verilmiş elektrik dövrəsinin operator əvəz sxemi üçün Om qanununun düzgün ifadəsini təyin edin.



$$I(p) = \frac{E(p) - Li(0) + \frac{1}{Cp}}{R + Lp - \frac{U_c(0)}{p}}$$

$$I(p) = \frac{E(p) + Li(0) - \frac{U_c(0)}{p}}{\sqrt{R^2 + (Lp)^2 + \left(\frac{1}{Cp}\right)^2}}$$

..

$$I(p) = \frac{E(p) - Li(0)}{R + Lp + \frac{1}{Cp} - \frac{U_c(0)}{p}}$$


..

$$I(p) = \frac{E(p) + Li(0) - \frac{U_c(0)}{p}}{R + Lp + \frac{1}{Cp}}$$

.....

$$I(p) = \frac{E(p)}{R + Lp + Li(0) + \frac{1}{Cp} + \frac{U_c(0)}{p}}$$

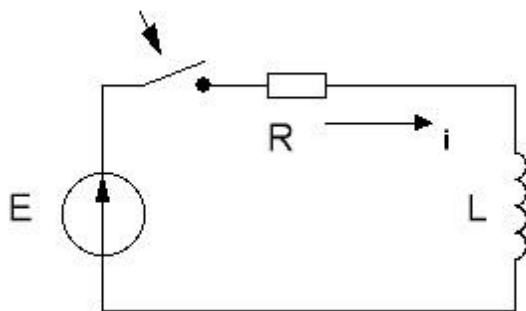711 Dövrədə keçid prosesi olduqda, cərəyanın operator ifadəsini müəyyən edin.



.....

$$I(p) = \frac{E/p + 1}{R + pL}$$

..

$$I(p) = \frac{E}{p(R + pL)}$$

..

$$I(p) = \frac{E + U_L}{2R + pL}$$


..

$$I(p) = \frac{(E_1 + iR)(R + pL)}{R \cdot pL}$$

..

$$I(p) = \frac{E}{R + pL}$$

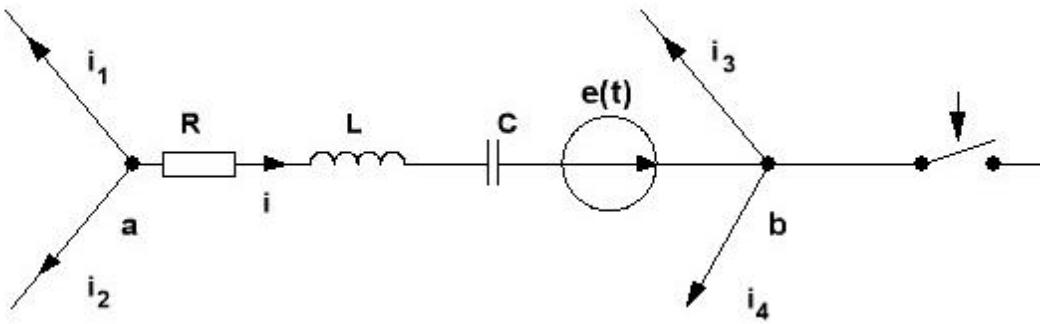712 Elektrik dövrəsinin göstərilən budağı üçün Om qanunu operator şəklində hansı ifadə ilə müəyyən edilir?



○ .....

$$U_{ab}(p) = I(p) \left( R + pL + \frac{1}{pC} \right)$$

○ .....

$$I(p) = \left( E(p) + Li(0) + \frac{U_C(0)}{p} \right) \cdot Z(p)$$

○ ...

$$I(p) = \frac{U_{ab}(p) - E(p)}{Z(p)}$$

○ ..

$$I(p) = \frac{U_{ab}(p) - Li(0) - \frac{U_C(0)}{p} - E(p)}{Z(p)}$$

● ..

$$I(p) = \frac{U_{ab}(p) + Li(0) - \frac{U_C(0)}{p} + E(p)}{Z(p)}$$