

1311_rus_qiyabi_Q2017_Yekun imtahan testinin suallari**Fənn : 1311 Eletrotexnika**

1 Что такое электрическая цепь?

- совокупность устройств , предназначенных для использования электрического сопротивления
- упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
- графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединения элементов.
- это устройство для измерения ЭДС
- совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока

2 Плотность электрического тока определяется по формуле:

- $j = I/t$
- $j = dl/S$
- $j = q/t$
- $j = I/S$
- $j = I/R$

3 Чему равно внутреннее сопротивление R_i идеального источника тока?

- $U_e/I \leq R_i \leq \infty$
- $R_i \rightarrow \infty$
- $R_i = 0$
- $R_i = U_e/I$
- $0 \leq R_i \leq U_e/I$

4 Чему равно внутреннее сопротивление R_i источника с электродвижущей силой?

- $U_e/I \leq R_i \leq \infty$
- $R_i = 0$
- $R_i \rightarrow \infty$
- $R_i = U_e/I$
- $0 \leq R_i \leq U_e/I$

5 При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию в линии электропередач при заданной мощности?

- При повышенном
- Слабом
- Значение напряжения утвержденное ГОСТом
- Безразлично
- При пониженном

6 Какие элементы относятся к цепям постоянного тока?

- Измерительные приборы
- Батарея конденсаторов
- Индуктивный счетчик
- Дроссель
- Источник энергии, измерительные приборы, коммутационные аппаратуры

7 Раздражающее действие оказывает:

- постоянный ток с напряженностью > 30 В
- постоянный ток в момент включения и выключения
- переменный ток высокой частоты

- постоянный ток с напряженностью < 20 В
- постоянный ток с напряженностью 10 В

8 С целью различия активного сопротивления от сопротивлений другого характера, его также называют:

- резистором
- напряжением
- индуктивностью
- током
- емкостью

9 . Как называются электрические цепи, в зависимости от вида приемников?

- Цепи с постоянным током
- Цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением
- Цепи со стандартной частотой
- Цепи с несинусоидальным током
- Цепи с переменным током

10 Чем объясняется нагрев проводника?

- В результате быстрого движения электронов
- Электроны, сталкиваясь с атомами решетки, преобразуют кинетическую энергию в тепловую и нагревают проводник и среду
- От значения э.д.с проводника
- От значения напряжения
- От влияния тока в проводнике

11 Что такое потенциал точки?

- это абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума
- устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком
- величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.
- это разность потенциалов двух точек электрического поля
- работа, по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность

12 Как называется этот прибор?



- потенциометр
- ключ
- резистор
- реостат
- амперметр

13 Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС, наведённые в витках.

- нет правильного ответа
- магнитная система
- плоская магнитная система
- обмотка
- изоляция

14 Постоянным током цепи называется:

- Ток, который не меняется со временем , у которого меняется направление и частота
- Ток, независимо от времени имеет максимальное значение
- Ток, постоянный со временем и разный по направлению
- Ток, который не меняется со временем по значению и направлению
- Ток, независимо от времени находится в противофазе

15 Как называются элементы электрической цепи?

- Электрические приборы и соединительные провода- активными
- соединительные провода- активными, измерительные приборы- пассивные
- Электрические приборы цепи - активными, соединительные провода- пассивными
- Источники электрической энергии - активными, приемники -пассивными
- Электрические ключи- активными, приборы- пассивными

16 На сколько групп по назначению делятся элементы и приборы электрической цепи?

- Рабочий режим электрических машин
- Показатель качества приемника
- Номинальное значение приемника
- Три- производители электрической энергии, преобразователи электрической энергии в другие виды энергии, приборы для передачи электроэнергии от источника приемнику
- Материалы для соединительных проводов

17 Сколько источников энергии и приемников может быть в электрической цепи?

- Три источника и два приемника
- Один источник и три приемника
- Больше трех
- Один или несколько
- Два источника и три приемника

18 Как обозначаются элементы в электрической цепи?

- Маркой соединительных проводов
- D) Классом точности приборов
- В) Системой приборов
- C) Заводскими номерами электрических оборудования
- Условными обозначениями
- B) Системой приборов
- C) Заводскими номерами электрических оборудования
- Условными обозначениями
- E) Маркой соединительных проводов
- Условными обозначениями
- Системой приборов
- Заводскими номерами электрических оборудования
- Классом точности приборов

19 Показать уравнение активного сопротивления?

....

$$R = \rho \frac{S\ell}{d}$$

...

$$R = \frac{S}{\ell}$$

..

$$R = \rho \frac{S}{\ell}$$

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

 ...

$$R = \rho \frac{Sd}{\ell}$$

20 Выберите правильное утверждение:

- электродвижущая сила в замкнутой цепи не пропорциональна напряжению.
- сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей силе
- ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе
- ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи
- электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току

21 Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения.

- счётчик
- реостаты
- резисторы
- потенциометры
- ключ

22 Частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически совпадают. ...

- плазма
- магнитный поток
- вода
- вакуум
- однозначного ответа нет

23 Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 мА

- 20 Вт
- 500 Вт
- 2500 Вт
- 0,0025 Вт
- 0,5 Вт

24 Единица измерения потенциала точки электрического поля...

- Ом
- Ампер
- Джоуль
- Вольт
- Ватт

25 Какая величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения?

- энергия
- сопротивление
- напряжение
- сила тока
- работа тока

26 Внешняя часть цепи охватывает ...

- пускорегулирующую аппаратуру
- только источник питания
- приемник и соединительные провода
- все элементы цепи
- приемник

27 Величина индуцированной ЭДС зависит от...

- нет правильного ответа
- напряжения
- силы тока
- длины проводника и силы магнитного поля
- скорости вращения витка в магнитном поле

28 Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить заряженный конденсатор?

- все ответы верны
- будет
- не будет
- будет, но недолго
- А, В

29 Величина, обратная сопротивлению-.....

- период
- напряжение
- удельное сопротивление
- проводимость
- потенциал

30 Какие существуют носители заряда?

- нейтральные
- все перечисленные
- электроны
- положительные ионы
- отрицательные ионы

31 Условное обозначение



- реостат
- предохранитель
- приемник электрической энергии
- кабель, провод, шина электрической цепи
- резистор

32 Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил:

- Шарль Кулон

- Джемс Максвелл
- Георг Ом
- Майкл Фарадей
- Михаил Ломоносов

33 ЭДС источника выражается формулой:

- $I = Q/t$
- $E = Au/q$
- $U = A/q$
- $W = q * E * d$
- $\phi = Ed$

34 Какие изобретения способствовали передаче электроэнергии на дальние расстояния?

- Вращающееся магнитное поле, многофазные цепи, машины и трансформаторы
- Генератор самоиндукции
- Трехфазный трансформатор
- Правило буравчика
- Электрические свечи

35 Какие характеристики электрической энергии имеют широкое применение?

- Наиболее экономическая выгодность , по сравнению с другими видами энергии
- Положительное воздействие электрификации на производство
- Преобразование в другие формы энергии, передача на дальние расстояния, простота электрического оборудования и быстрое распределение электрической энергии
- Преобразование механической, атомной и химической теплоты в электрическую
- Высокий к.п.д. электротехнического оборудования

36 Из чего состоит простая электрическая цепь?

- Из аккумулятора
- Источника, приемника и соединительных проводов
- Электрических машин
- Конденсаторов
- Проводов соединения

37 Как называется графическое изображение цепи?

- комплектом оборудования
- системой элементов
- станцией
- установкой
- схемой

38 В каких цепях осуществляется производство, использование и передача электроэнергии?

- В дроссельных цепях
- В машинах постоянного тока
- В цепи, соединенной с трансформатором
- В двигателях переменного тока
- В замкнутой электрической цепи

39 .



- 375 V
- 350 V

- 300V
- 280 V
- 260 V

40 Что представляют собой электрические цепи?

- Генераторы переменного тока
- Электрические измерительные приборы
- Устройства, передающие электрическую энергию от источника к приемнику
- Машины постоянного тока
- Однофазные трансформаторы

41 Какие электрические станции действуют в Азербайджане?

- Мингечевир, Сумгайит, Шамкир, Ширван
- Абшерон
- Гедабек
- Белокан, Шеки
- Гянджа, Газах

42 Показать закон Ома для участка цепи и для полной цепи.

- ...
- 
- .
- 
-
- 
-
- 
- ..
- 

43 Сколько рабочих режимов имеет электрическая цепь?

- 2
- 5
- 4
- 3
- 6

44 Какие задачи решает электротехника?

- Создание электрического оборудования
- Получение и передача электроэнергии на дальние расстояния и преобразование ее в другие формы энергии
- Исследование электрической энергии
- Роль электрической энергии в повышении трудовой деятельности
- Автоматизация электротехнических процессов

45 Как называется этот прибор?

- гальванометр
- резистор
- ключ
- потенциометр
- батарея

46 За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока.

- 80A
- 0,025A
- 10A
- 360A
- 0A

47 Если параметры элементов не зависят от тока и приложенного к ним напряжения, то это:

- примесные элементы
- линейные элементы
- нелинейные элементы
- косвенные элементы
- простые элементы

48 Основной функцией транзистора является:

- ослабление сигналов
- затухание сигналов
- уничтожение сигналов
- выравнивание сигналов
- усиление сигналов

49 Полное сопротивление катушки индуктивности с ростом частоты переменного тока ...

- не меняется
- возрастает
- сначала возрастает, а потом
- сначала уменьшается, а потом возрастает уменьшается
- уменьшается

50 Что создают фаза и линейные напряжения в векторной диаграмме напряжения?

- Векторы фазного напряжения-звезду, векторы линейного напряжения-замкнутый треугольник
- Векторы фазного напряжения-треугольник, векторы линейного напряжения-параллелепипед
- Векторы фазного напряжения-трапецию, векторы линейного напряжения-звезду
- Векторы фазного напряжения-прямую, векторы линейного напряжения-прямоугольник
- Векторы фазного напряжения-квадрат, векторы линейного напряжения-трапецию

51 Как течет ток в схеме, соединенной звездой?

- По линейным проводам генератора и по фазным обмоткам приемника
- В генераторе течет переменный ток, а в приемнике- постоянный
- От линейных проводов генератора и приемника
- От фазных обмоток генератора и приемника
- По обмоткам генератора и фазным обмоткам приемника

52 Как называется этот прибор?



- батарея
- резистор
- источник
- ваттметр
- гальванометр

53 Как определяется число уравнений в электрической цепи, согласно 2 закону Кирхгофа ?

- по числу источников
- равны
- по числу суммы ветвей и узлов
- по числу отдельных контуров
- по числу ветвей
- по числу узлов

54 .

Какое сопротивление имеет наибольшее значение, если три последовательно соединенных сопротивлений имеют значения $R_1 > R_2 > R_3$

- ...
- сопротивление R_3
- мощность не зависит от сопротивления
- равны
- ..
- сопротивление R_2
- сопротивление R_1

55 Какой формулой выражается второй закон Кирхгофа?

- ...
- $\sum_{k=1}^n E_k - \sum_{k=1}^n I_k R_k \leq 0$
- ..
- $\sum_{k=1}^n E_k = \sum_{k=1}^n I_k R_k$
- $\sum_{k=1}^n E_k = \sum_{k=1}^n I_k R_k$
-
- $\sum_{k=1}^n E_k + \sum_{k=1}^n I_k R_k = 0$
-
- $\sum_{k=1}^n E_k - \sum_{k=1}^n I_k R_k \geq 0$

56 К батареи, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 3,5 Ом, присоединена электрическая лампочка сопротивлением 12,5 Ом. Определите ток батареи.

- 0,5 А
- 0,3А
- 1 А
- 0,8 А
- 7 А

57 За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока.

- 90 А
- 1 А
- 360 А
- 180 А
- 0,025 А

58 Как течет ток в схеме, соединенной звездой?

- По линейным проводам генератора и по фазным обмоткам приемника
- По обмоткам генератора и фазным обмоткам приемника
- От фазных обмоток генератора и приемника
- От линейных проводов генератора и приемника
- В генераторе течет переменный ток, а в приемнике- постоянный

59 Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, а ток приёмника 5 мА.

- 0,5 Вт
- 2500 Вт
- 20 Вт
- 0,0025 Вт
- 0,00275 Вт

60 .

Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 15 см². Между пластинками помещен диэлектрик – пропарафинированная бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость этого конденсатора. ($\epsilon=2,2$)

- 1650 пФ
- 1555 пФ
- 1222 пФ
- 650 пФ
- 550 пФ

61 Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

- 576 А
- 0,04 А
- 54 А
- 124,8 А
- 115,2 А

62 Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В?

- $5 \cdot 10^{-7}$ Кл
- ..
- $5,9 \cdot 10^{-7}$ Кл
- ..
- $4,5 \cdot 10^{-6}$ Кл
- ..
- $4,7 \cdot 10^{-6}$ Кл
- ..
- $5,7 \cdot 10^{-8}$ Кл

63 Что характеризует рабочий режим отдельных элементов электрической цепи в целом?

- Значение тока и напряжения
- Значение мощности, необходимое для приемника
- Индуктивность элемента
- Значение сопротивления
- Емкость элемента

64 В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжением 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора

- 25 Вт
- 1,1 кВт
- 2,1 кВт
- 4,4 Вт
- 44 Вт

65 .
Емкость конденсатора $C=10 \text{ мФ}$; заряд конденсатора $Q=4 \cdot 10^{-5} \text{ Кл}$.
Определить напряжение на обкладках.

- 4 мВ
- ..
- $4 \cdot 10^{-7} \text{ В}$
- ..
- $4 \cdot 10^{-5} \text{ В}$
- 0,04 В
- 0,4 В

66 Лампа накаливания с сопротивлением $R=440 \text{ Ом}$ включена в сеть с напряжением $U=110 \text{ В}$.
Определить силу тока в лампе

- 12 А
- 25 А
- 0,25 А
- 30 А
- 1 А

67 Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В?

- 340 Вт·ч
- 220 Вт·ч
- 180 Вт·ч
- 375 Вт·ч
- 240 Вт·ч

68 Сопротивление последовательной цепи:

- ..
$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$
- ..
$$R = R_n$$
- ...
$$\frac{1}{q} = \frac{1}{q_1} + \frac{1}{q_2} + \frac{1}{q_3} + \dots + \frac{1}{q_n}$$
-

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} + \dots + \frac{U}{R_n}$$

$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} + \dots + \frac{U}{R_n}$


69 Ёмкость конденсатора $C=10$ мкФ, напряжение на обкладках $U=220$ В. Определить заряд конденсатора

- 2.2 Кл
- $2,2 \cdot 10^{-3}$ Кл.
- 450 Кл.
- 2200 Кл.
- 0,045 Кл

70 Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию---

- Тепловые электростанции
- Атомные электростанции
- Механические электростанции
- Гидроэлектростанции
- Ветроэлектростанции

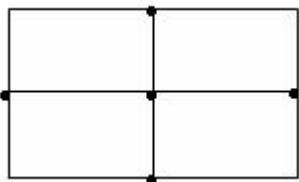71 Сколько узлов и ветвей показано на схеме?



- 6 ветвей, 4 узлов
- 8 ветвей, 5 узлов
- 12 ветвей, 5 узлов
- 8 ветвей, 9 узлов
- 6 ветвей, 5 узлов

72 Указать правильное выражение I и II законов Кирхгофа

- ...

$$\sum_{k=1}^n i_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n q_k = 0$$
- ...

$$\sum_{k=1}^n l_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n q_k = 0$$
- ..

$$\sum_{k=1}^n q_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n l_k = 0$$
- ...

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n I_k \cdot r_k = \sum_{k=1}^n E_k$$

- ...
 $\sum_{k=1}^n q_k = 0, \quad \sum_{k=1}^n q_k = 0$


73 Какой формулой выражается первый закон Кирхгофа

-
 $-\infty \leq \sum_{k=1}^n I_k \leq 0$
 ...
 $0 \leq \sum_{k=1}^n I_k \leq \infty$
 ..
 $\sum_{k=1}^n I_k = \infty$
 .
 $\sum_{k=1}^n I_k = 0$

 $-\infty \leq \sum_{k=1}^n I_k \leq +\infty$

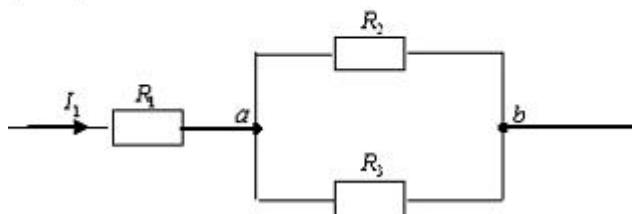74 .

Найти I_1 если в цепи, данной $U_{ab} = 20 \text{ V}$, $R_1 = 50 \text{ (Om)}$, $R_2 = 10 \text{ (Om)}$, $R_3 = 20 \text{ (Om)}$.




- ...
 $I_1 = 4 \text{ (A)}$

 $I_1 = 8 \text{ (A)}$
 ...
 $I_1 = -3 \text{ (A)}$
 .
 $I_1 = 3 \text{ (A)}$
 ..
 $I_1 = 2 \text{ (A)}$

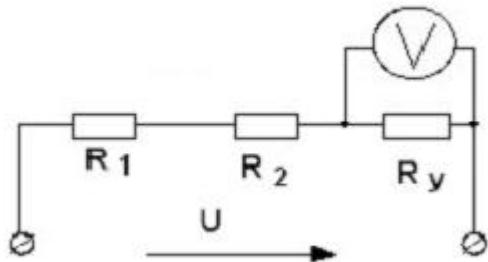75 .


Чему должно быть равно R_2 , чтобы показания вольтметра были 20(V). Если $U=200$ (V), $R_1=40$ (Om), $R_y=10$ (Om).



- ... $R_2=200$ (Om)
- ... $R_2=50$ (Om)
- ... $R_2=10$ (Om)
- ... $R_2=120$ (Om)
- ... $R_2=40$ (Om)

76

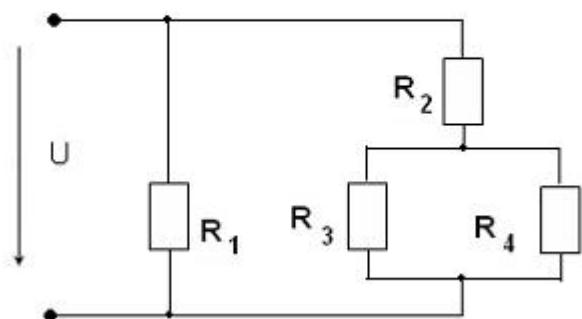
В данной цепи $R_1=50$ (Om), $R_2=10$ (Om), $R_3=40$ (Om), $R_4=60$ (Om), $I_4=2$ (A). Определить силу тока I и входящее напряжение U.



- ... $I=8,4$ (A) $U=120$ (V)
- ... $I=3$ (A) $U=120$ (V)
- ... $I=3,4$ (A) $U=120$ (V)
- ... $I=5$ (A) $U=170$ (V)
- ... $I=8,4$ (A) $U=170$ (V)

77

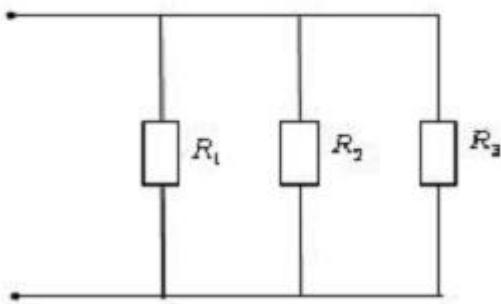
В данной цепи $R_1 = 10(\Omega)$, $R_2 = 20(\Omega)$, $R_3 = 30(\Omega)$. При сопротивлении R потребляемая мощность $P_3 = 270(Vt)$. Найти полную мощность схемы.



- P= 810(Vt)
- P= 540(Vt)
- P= 1485(Vt)
- P= 675(Vt)
- P= 405(Vt)

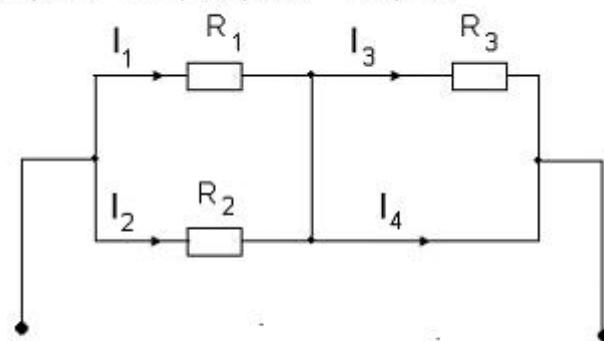78 .

В данной цепи $U=120(V)$, $R_1 = 20(\Omega)$, $R_2 = 30(\Omega)$, $R_3 = 40(\Omega)$



Найти силы токов I_1 , I_2 , I_3 , I_4 .

- ..
 $I_1=4(A)$ $I_2=6(A)$ $I_3=0(A)$ $I_4=10(A)$
- ..
 $I_1=6(A)$ $I_2=4(A)$ $I_3=0(A)$ $I_4=10(A)$
-
 $I_1=3(A)$ $I_2=6(A)$ $I_3=0(A)$ $I_4=10(A)$
-
 $I_1=6(A)$ $I_2=(4A)$ $I_3=10(A)$ $I_4=0(A)$
- ...
 $I_1=3(A)$ $I_2=6(A)$ $I_3=9(A)$ $I_4=9(A)$

79 Электрический ток оказывает на проводник действие...

- магнитное
- тепловое
- тепловое и магнитное
- радиоактивное
- физическое

80 Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...

- 1 A
- 0,2 A

- 0,01 А
- 0,025 А
- 0,1 А

81 Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения на всех элементах данного контура:

- закон Ома
- второй закон Кирхгофа
- С, Д
- первый закон Ньютона
- первый закон Кирхгофа

82 Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления называется....

- клеммой
- резистором
- участком цепи
- реостатом
- ключом

83 Расстояние между пластинами плоского конденсатора увеличили в два раза. Как изменится его электрическая ёмкость?

- увеличится
- не изменится
- нет правильного ответа
- уменьшится и увеличится
- уменьшится

84 При последовательном соединении конденсаторов=const

- заряд
- А, В
- индуктивность
- ёмкость
- напряжение

85 Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...

- роста человека
- не зависит
- физического состояния человека
- массы человека
- силы тока

86 Какой формулой выражается мощность приёмника?

- $P=A*t$
- $P=U*q/t$
- $N=EI$
- $N=U/I$
- $N=U/t$

87 В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

- 2045 Ом.
- 450 Ом
- 260 Ом
- 238 Ом
- 2625 Ом.

88 При параллельном соединении конденсатора.....=const

- напряжение
- сила тока
- сопротивление
- ёмкость
- заряд

89 Диэлектрики применяют для изготовления

- магнитопроводов
- А, В
- корпусов бытовых приборов
- обмоток катушек индуктивности
- корпусов штепсельных вилок

90 Как называется этот прибор?



- резистор
- ключ
- потенциометр
- батарея
- конденсатор

91 Сила тока в проводнике...

- прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и его сопротивлению
- электрический заряд и поперечное сечение проводника
- обратно пропорциональна напряжению на концах проводника и его сопротивлению
- обратно пропорциональна напряжению на концах проводника
- прямо пропорциональна напряжению на концах проводника

92 Часть цепи между двумя точками называется:

- участком цепи
- узлом
- электрической цепью
- ветвью
- контуром


93 Реостат применяют для регулирования в цепи...

- мощности
- сопротивления
- напряжения
- силы тока
- напряжения и силы тока

94 Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника

- 4 Ом
- 2,5 Ом
- 0,4 Ом
- 0,2 Ом
- 10 Ом

95 Как называется прибор ?

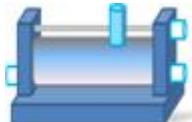


- амперметр
- резистор
- конденсатор
- реостат
- потенциометр

96 Основные параметры, характеризующие резистивный элемент:

- емкость
- активное сопротивление
- эластичность
- емкость и индуктивность
- индуктивность

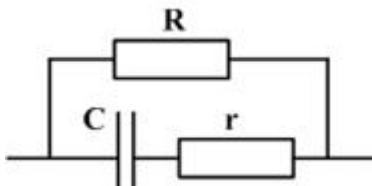97 Сопротивление данной цепи при постоянном токе равно ...



- $R + r$
- R
- R / C
- $R + r + C$
- $R + C$

98 Что является количественным показателем источника энергии?

- Э.д.с или напряжение между полюсами цепи
- Ток в цепи
- Качество приборов в цепи
- Электротехнические приборы в цепи
- Сопротивление элементов в цепи


99 От чего зависит постоянный или переменный ток?

- От постоянного или переменного значения э.д.с
- От характера сопротивления приемника
- От количества приемников в цепи
- От значения напряжения на зажимах цепи
- От качества оборудования в цепи

100 Какая величина численно характеризует передачу энергии от источника приемнику в электрической цепи?

- Ток
- Напряжение
- Сопротивление
- Фазный угол
- Частота


101 .

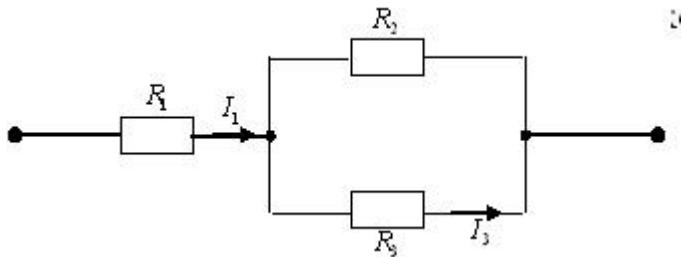

- ...
- $I_3 = 0,2 \text{ (A)}$
- $I_3 = 0,5 \text{ (A)}$
- $I_3 = 1 \text{ (A)}$
- $I_3 = 5 \text{ (A)}$
- $I_3 = 2,5 \text{ (A)}$

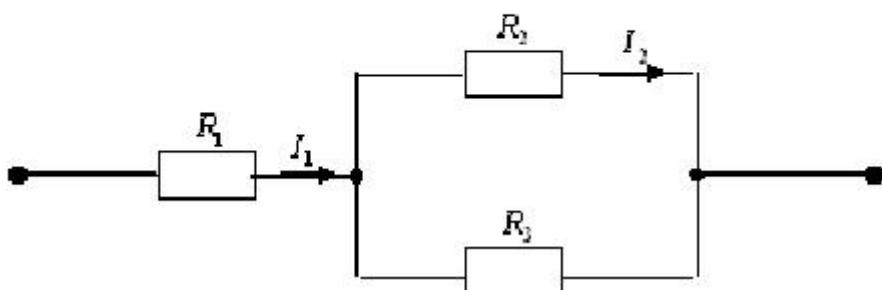102 .

Определить силу тока в цепи I_1 , если $I_2 = 2 \text{ A}$, $R_1 = 10 \text{ (Om)}$, $R_2 = 20 \text{ (Om)}$, $R_3 = 10 \text{ (Om)}$.



- ..
- $I_1 = 3 \text{ (A)}$
- $I_1 = 6 \text{ (A)}$
- $I_1 = 5 \text{ (A)}$
- $I_1 = 3,5 \text{ (A)}$
- $I_1 = 4,5 \text{ (A)}$

103 Из чего состоят комплексные числа?

- из произведения мнимых и действительных чисел
- из векторной суммы действительных чисел
- из составляющих
- из суммы мнимых и действительных чисел
- из разности мнимых и действительных чисел

104 Как связаны между собой среднее значение переменного тока и амплитуды?

- ...
 $I_{or} = 2 \frac{I_m}{\pi}$
-
- ...
 $I_{or} = 3I_m$
- ...
 $I_{or} = \frac{\sqrt{2}}{3} I_m$
- ..
 $I_{or} = 2\pi I_m$
- ..
 $I_{or} = \sqrt{2}I_m$

105 Чему равно действующее значение синусоидального переменного тока?

- ..
 $I = T \int_0^T i dt$
-
- ...
 $I = U \int_0^T C R E dt$
- ...
 $I = CR \int_0^T U dt$
- ..
 $I = C \int_0^T T dt$
- ..
 $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$

106 Чему равно действующее значение э.д.с?

-
 $E = U \int_0^T I dt$
- ..
 $\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T e^2 dt}$
- ..

...
 $E = T \int_0^T U dt$

...
 $E = R \int_0^T I / R dt$

...
 $E = IR \int_0^T edt$

107 Как выражается уравнение полного тока в колебательном контуре, с последовательно соединенными пассивными элементами?

...
 $I = \frac{U}{Z}$

...
 $I = UR$

...
 $I = \frac{U}{R}$

...
 $I = \frac{Z}{R}$

...
 $I = \frac{Z}{U}$

108 Как выражается уравнение реактивного тока в колебательном контуре, с последовательно соединенными пассивными элементами?

...
 $J_r = JRt$

...
 $J_r = Jtg \varphi$

...
 $J_r = J \sin \varphi$

...
 $J_r = JR$

...
 $J_r = J \cos \varphi$

109 .

Чему равно амплитудное значение напряжения и стандартное напряжение переменного тока (U_{eff}), принятые в странах Европы?

...
 $U_{eff}=170 \text{ V}, U_m=120 \text{ V}$

...
 $U_{eff}=150 \text{ V}, U_m=200 \text{ V}$

...
 $U = 20 \operatorname{tg}(\omega t - \pi/4)$

- ... $U_{eff}=340 \text{ V}, U_m=240 \text{ V}$
- ... $U_{eff}=240 \text{ V}, U_m=340 \text{ V}$

110 Как обозначаются значения тока, напряжения и э.д.с при вычислениях цепей синусоидального переменного тока?

- Действующие I, U, E
- ...
- Комплексные $\bar{I} \bar{U} \bar{E}$
- Средние I_{av}, U_{av}, E_{av}
- Амплитуда I_m, U_m, E_m
- Мгновенные i, u, e

111 Как выражается уравнение полной мощности колебательного контура, с последовательно соединенными пассивными элементами?

- $S = UI$
- ... $S = UI \cos \varphi$
- $S = I \cos \varphi$
- $S = \sin UI$
- $S = UI \operatorname{ctg} \varphi$

112 Как выражается уравнение реактивной мощности колебательного контура, с последовательно соединенными пассивными элементами?

- $Q = UI$
- $Q = UI \sin \varphi$
- ... $Q = I \sin \varphi$
- ... $Q = UI \cos \varphi$
- $Q = UI \operatorname{ctg} \varphi$

113 Как выражается активная мощность колебательного контура с пассивным элементом, соединенного последовательно ?

- $P = UI \sin \varphi$
- $P = UI \cos \varphi$
- ... $P = UI \operatorname{tg} \varphi$
-

$$P = UIctg\varphi$$

.....
 $P = UI$

114 .

Чему равно мгновенное значение напряжения, если значение амплитуды напряжения $U_m=20$, начальная фаза $\varphi_u = \pi/3$

.....
 $U = 20tg(\omega t - \pi/4)$

.....
 $U = 20 \sin(2\pi f c - 4)$

.....
 $U = 20 \sin(\omega t - \pi/3)$

..
 $U = 20 \cos(\omega t + \pi/2)$

...
 $U = 20 \cos(\omega t + \pi)$

115 . Как называется изменение величины синусоидального тока за период?

- Изменение величин со временем
- Форма превращения величины
- Частота
- Цикл
- Характеристика величин

116 Как изменится направление тока за период?

- В обеих половинах периода отрицательно
- За период направление тока меняется трижды
- В обеих половинах периода положительно
- В первой половине периода-положительное, во второй половине- отрицательное
- В первой половине периода -отрицательное , во второй половине- положительное

117 . Что называется периодом?

- ..
- $$U = I \int_0^1 U dt$$
- Период отставания синусоидального колебания по фазе
 - Период опережения синусоидального колебания
 - Время одного полного колебания синусоиды

Время $\frac{1}{2}$ колебания синусоиды

118 Что подразумеваю под средним значением синусоидальной величины?

- Разница фазовых смещений между величинами
- Максимальное значение величины, кратное двум
- Половина мгновенного значения величины
- Среднее арифметическое значение величин
- Алгебраическая сумма мгновенного значения величины и значение амплитуды

119 Что показывает гипотенуза треугольника на диаграмме напряжения?

- емкостное напряжение
- активное напряжение
- реактивное напряжение
- полное напряжение
- индуктивное напряжение

120 В каком случае цепь носит индуктивный характер?

- если ток и напряжение смещаются под углом 120°
- если ток и напряжение одинаковы по фазе
- если ток по фазе опережает напряжение
- если ток по фазе отстает от напряжения
- если ток и напряжение противоположны по фазе

121 Чему равно реактивное сопротивление последовательно соединенных в цепи активного, индуктивного и емкостного сопротивлений?

- трехкратному значению индуктивного и емкостного сопротивлений
- сумме индуктивного и емкостного сопротивлений
- произведению индуктивного и емкостного сопротивлений
- разности между индуктивным и емкостным сопротивлением
- двухкратному значению индуктивного и емкостного сопротивлений

122 . Как происходит смещение фаз между напряжением и током в цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением?

- фазы напряжения и тока совпадают
- ...
- смещение фазы тока и напряжения на 180°**
- ...
- ток опережает напряжение на 90°**
- ...
- ток отстает от напряжения на 90°**
- ...
- ток опережает напряжение на 30°**

123 Как происходит смещение фаз между напряжением и током в цепи переменного тока с активным сопротивлением?

- ...
- напряжение опережает ток на 120°**
- ...
- ток опережает напряжение на 90°**
- ...
- напряжение опережает ток на 90°**
- фазы напряжения и тока совпадают**
- ...
- ток опережает напряжение на 180°**

124 Активное сопротивление цепи проявляется в...

- изменениях индуктивного сопротивления
- опережении током по фазе приложенного напряжения
- отставание тока по фазе от приложенного напряжения
- выделении теплоты в цепи

- изменении емкостного сопротивления

125 Из чего изготавливается обмотка амперметра для получения малого сопротивления?

- Обмотка амперметра изготавливается из очень тонкой медной проволоки
- Обмотка амперметра состоит из нескольких последовательно соединенных обмоток
- Обмотка амперметра изготавливается из очень тонкой проволоки
- Обмотка амперметра изготавливается из относительно толстой медной проволоки с малым числом витков
- Обмотка амперметра состоит из нескольких параллельно соединенных обмоток

126 Сила тока в цепи переменного синусоидального тока отстает по фазе от напряжения на $\pi/2$, если электрическая цепь состоит из:

- последовательно соединенных омического , индуктивного и емкостного сопротивлений
- емкостного сопротивления
- омического сопротивления
- индуктивного сопротивления
- последовательно соединенных омического и емкостного сопротивлений

127 Сила тока в цепи синусоидального переменного тока совпадает по фазе с напряжением, если цепь состоит:

- из индуктивного и активного сопротивления
- из емкостного сопротивления
- из емкостного и активного сопротивления
- из омического сопротивления
- из индуктивного сопротивления

128 Чему равно действующее значение напряжения?

....

$$U = IE \int_0^T U / Idt$$

...

$$U = E \int_0^T U / R dt$$

..

$$U = I \int_0^1 U dt$$

.

$$\sqrt{1/T \int_0^T U^2 dt}$$

....

$$U = IR \int_0^T Ul dt$$

129 .

Вычислить индуктивное сопротивление($f=10\text{ Hz}$), если $L=10^{-4}\text{ Гн}$

- 100 Ohm
- 0,16 Ohm
- 3 Ohm
- 6,28 Ohm

10 Ohm

130 В каком случае цепь, в которой приборы соединены последовательно будет активной? Çətin nəzəri

- индуктивное сопротивление в три раза больше емкостного сопротивления
- С) индуктивное сопротивление меньше емкостного сопротивления
- индуктивное сопротивление больше емкостного сопротивления
- при равенстве индуктивного и емкостного сопротивлений
- если емкостное сопротивление равно двухкратному индуктивному сопротивлению

131 Как определяется коэффициент мощности?

- произведением реактивной мощности к полной мощности
- произведением активной мощности к полной мощности
- отношением полной мощности к активной
- отношением активной мощности к полной мощности
- отношением реактивной мощности к полной мощности

132 Что показывает гипотенуза треугольника на диаграмме напряжения? Çətin nəzəri

- емкостное напряжение
- активное напряжение
- реактивное напряжение
- полное напряжение
- индуктивное напряжение

133 Как выражается связь между амплитудой и средним значением переменного тока? Çətin nəzəri

..

$$I_{or} = \sqrt{2} I_m$$

..

$$I_{or} = \frac{2}{\pi} I_m$$

..

$$I_{or} = \frac{1}{2} I_m U_m$$

..

$$I_{or} = \frac{\sqrt{2}}{3} I_m$$

..

$$I_{or} = 3\pi I_m$$

134 Что больше - действующее значение или среднее значение переменного тока?

- Нет правильного ответа
- Действующее значение
- Среднее значение
- Действующее и среднее значения равны
- Среднее значение в два раза больше действующего

135 Какое среднее значение постоянного тока берется для среднего значения синусоидальной величины? заменить

- Количество зарядов проходящих за полпериода в постоянном токе равно количеству зарядов, проходящих за полпериода в переменном токе
- Значение амплитуды напряжения постоянного тока больше значения амплитуды напряжения переменного тока.
- Количество теплоты в постоянном токе в три раза больше количества теплоты в переменном токе

- Количество зарядов проходящих в одном периоде постоянного тока, в три раза меньше количества зарядов в переменном токе
- Количество зарядов в периоде постоянного тока ,в два раза больше количества зарядов в переменном токе

136 Как выражается переменное синусоидальное напряжение?

- ..
- $U = U_m \cos \omega t$
- ..
- $U = U_m \sin \omega t$
- ..
- $U = U_m \cos(\omega t - \pi/2)$
- ..
- $U = U_m \cos^2 \omega t$
- ..
- $U = U_m \cos 2\omega t$

137 Почему вычисления цепи синусоидального переменного тока символическими методами наиболее приемлемы?

- Диаграмма времени и векторная диаграмма равны
- D) Векторная диаграмма проще
- Векторная диаграмма наиболее точная , чем символические методы
- Диаграмма времени проще, чем символический метод
- Достаточно простые и можно получить точные данные

138 На основании какой синусоидальной величины можно построить векторную диаграмму?

- Вектора, соответствующего среднему значению
- Вектора, соответствующего действующему значению
- Длины векторов
- Формы векторов
- Вектора, соответствующего мгновенному значению

139 Чему равно среднее значение синусоидальной величины за период?

- ..
- $\frac{1}{3}$ - й значения амплитуды
- нулю
- В 3 раза больше мгновенного значения
- Сумме мгновенного значения и амплитуды

140 Чему равна начальная разность фаз двух синусоидальных величин имеющих одинаковую частоту?

- ..
- $\varphi_1 + \alpha \varphi_2 = \varphi_1 \alpha \varphi_2$
- ..
- $\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_{12}$
- ..
- $\varphi_1 + K \varphi_2 = \varphi_1 K \varphi_2$
- ..
- $\beta + \varphi_2 = \beta \varphi_2$
- ..
- $\varphi_1 - C \varphi_2 = \varphi_1 C \varphi_2$

141 От чего зависит частота синусоидального переменного тока?

- От электромагнитного воздействия на
- Скорости движения статора
- от скорости вращения и числа полюсов генератора
- От числа обмоток статора
- От материала ротора

142 Какое уравнение показывает мгновенное значение переменного тока?

- ..
- $i = I_m \cos \omega t$
- ..
- ..
- $i = I_m 2\pi f$
- ..
- $i = I_m \pi R$
- ..
- $i = I_m \operatorname{tg} \varphi$

143 Из чего состоят комплексные числа?

- из алгебраической суммы мнимых чисел
- из составляющих
- из произведения мнимых и действительных чисел
- из разности мнимых и действительных чисел
- из векторной суммы действительных чисел

144 Определить, что должен показать вольтметр, присоединенный к катушке с проволокой, если амплитудное значение напряжения, приложенного к ней равно 42 В.

- 25,6 В
- 29,8 В
- 40,5 В
- 37,2 В
- 32,3 В

145 Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри него - это

- электромагнит
- батарея
- аккумулятор
- трансформатор
- реостат

146 Какое уравнение определяет частоту?

- ..
- $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LCR}}$
- ..

.....

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

.....

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{zR}}$$

.....

$$f = \frac{L}{2\pi\sqrt{Z}}$$

.....

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{ZR}}$$

147 Указать уравнение Томсона для определения периода

.....

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{CR}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{CR}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{LCR}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{LZ}$$

148 Какое уравнение выражает частоту периода в колебательном контуре?

.....

$$T = 2\pi R\sqrt{LC}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{RL}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{rL}$$

.....

$$T = 2\pi\sqrt{r}$$

149 Чему равна мощность, измеряемая ваттметром?

.....

$$P=C_uN$$

- P=C_WN
- ...
- P=NU/CIR
- ...
- P=NURI
- ...
- P=CI/NU

150 В чем причина широкого применения приборов магнитоэлектрических систем?

- В действии внешнего магнитного поля
- В результате точного измерения переменного тока
- В высоком качестве, простоте конструкции, регулируемой шкале, высокой чувствительности, малом потреблении энергии
- В сложности схемы подключения цепи
- В работе в цепях постоянного и переменного токов

151 Что подключается к амперметру для расширения границы измерения прибора с током?

- Шунт $R = R_a / (n - 1)$
- ...
- Шунт $R = R_a (n + 1)$
- ...
- Шунт $R = (n + 1) / R_a$
- ...
- Шунт $R = 2R_a I_a (n + 1)$
- ...
- Шунт $R = 2R_a I_C / (n + 1)$

152 Возможно ли расширить границы измерения приборов магнитоэлектрических систем?

- Невозможно
- Возможно
- Зависит от класса точности
- Зависит от измеряемой величины
- Зависит от деления шкалы

153 В каждой точке электрического поля, созданного несколькими источниками, напряжённость равна

- Алгебраической сумме напряжённостей полей каждого из источников
- Геометрической сумме напряжённостей полей каждого из источников
- Скалярной сумме напряжённостей полей каждого из источников
- Геометрической разности потенциалов полей каждого из источников
- Алгебраической разности напряжённостей полей каждого из источников

154 Обычно векторные диаграммы строят для :

- Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов
- Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов
- Нет правильного ответа
- Действующих и амплитудных значений
- Действующих значений ЭДС, напряжений и токов

155 В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом. Определите внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого составляет 2,1 В. *orta praktiki*

- 120 Ом
- ,1 Ом
- 50 Ом
- 1,05 Ом
- 4,1 Ом

156 Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

- 0,5 А
- 115,2 А
- 124,8 А
- 0,04 А
- 25 А

157 Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление обмоток которого 20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом

- 39
- 0,95
- 0,45
- 380
- 1,9

158 Как выражается уравнение полного тока в колебательном контуре?

- ...
- $J = \sqrt{J^2}$
- ..
- $J = \sqrt{J^2 + J_a^2}$
-
- $J = \sqrt{J_r^2}$
- ..
- $J = \sqrt{J_a + J_r}$
-
- $J = \sqrt{J_a^2 - J_r}$

159 Чему равна полная мощность в цепи, если активная мощность 300Вт, а реактивная мощность 400 Вт ?

- 350 Вт
- 500 Вт
- 700 Вт
- 100 Вт
- 25000 Вт

160 Определить коэффициент мощности, если P=2, 24 Вт, U=16В, J=1,4А *orta praktiki*

- 3
- 0,1
- 1
- 0,02
- 0,5

161 .Какое выражение показывает зависимость между напряжениями линии и напряжениями фаз в цепи трехфазного тока, соединенного по схеме *звезда*? орта нәзәрәті

- ..
- $U_f = 3U_x$
- ..
- $U_x = 3U_f$
- ..
- $U_f = \sqrt{3}U_x$
- ..
- $U_x = \sqrt{3}U_f$
- ..
- $\sin \varphi = \frac{1}{ZR}$

162 Чему равен $\sin\varphi$ для реактивного тока ?

- ..
- $\sin \varphi = \frac{Z}{X}$
- ..
- $\sin \varphi = \frac{Z}{R}$
- ..
- $\sin \varphi = \frac{1}{ZR}$
- ..
- $\sin \varphi = ZX$
- ..
- $\sin \varphi = \frac{R}{Z}$

163 Чему равен $\cos\varphi$ для активного тока?

- ..
- $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$
- ..
- $\cos \varphi = \frac{Z}{X}$
- ..
- $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$
- ..
- $\cos \varphi = \frac{Z}{R}$
- ..
- $\cos \varphi = \frac{X}{Z}$

164 Чему равна разность фаз между напряжением и током в цепи, состоящей только из индуктивности

- ..
 $\varphi=45^0$
 ..
 $\varphi=90^0$
 ..
 $\varphi=180^0$
 ..
 $\varphi=0$
 ..
 $\varphi=-90^0$

165 .

 $\varphi=30^\circ$, $J=370\text{A}$. Определить активный ток

- 185
 270
 $185\sqrt{3}$
 $185\sqrt{2}$
 0

166 .

Вычислить индуктивное сопротивление($f=10\text{Hz}$), если $L=10^4\text{Гн}$

- 100 Ω
 6,28 Ω
 3 Ω
 0,16 Ω
 10 Ω

167 Как меняется фаза колебаний напряжения от колебаний тока, в цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением?

- ..
 отстает на 90°
 ..
 опережает на 90°
 ..

$$S = \frac{n_0 - n}{n_0}$$

 ..
 ..
 отстает на 180°
 ..
 ..
 отстает на 0°

168 Чему равно фазовое смещение между током и напряжением в цепи переменного тока с активным сопротивлением?

- ..
 $\frac{\pi}{6}$
 0
 ..

$\frac{\pi}{2}$.. $\frac{\pi}{4}$... $\frac{\pi}{3}$

169 Чему равно напряжение прибора при параллельном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивления цепи?

- меньше напряжения на величину падения напряжения на индуктивном сопротивлении
- напряжению источника
- на $\pi/2$ раза больше напряжения источника
- на $\pi/2$ раза меньше напряжения источника
- больше напряжения источника на величину падения напряжения на активном сопротивлении

170 Уменьшением потребляемой реактивной мощности можно

- увеличить потери емкостной мощности
- уменьшить коэффициент мощности
- повысить коэффициент мощности
- увеличить потребляемую реактивную мощность
- совершить короткое замыкание цепи

171 Цепь, в которой приборы соединены последовательно, где индуктивное и емкостное сопротивления равны называется :

- разомкнутой
- активной
- реактивной
- пассивной
- простой

172 Отношение активной мощности к полной мощности называется

- коэффициентом мощности
- коэффициентом ослабления
- Е) коэффициентом
- К.П.Д
- коэффициентом теплопроводности

173 Чему равен угол между напряжением и током в активном сопротивлении ?

- ..
 $\varphi = 0$
-
 $\varphi = -90^\circ$
- ...
 $\varphi = 90^\circ$
- ..
 $\varphi = 45^\circ$
-

$$\varphi = -45^\circ$$

174 Как выражается полная мощность в цепи переменного тока ?

...

$$Z = \sqrt{R^2 + 2\pi fL}$$

..

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi fL \pm \frac{1}{2\pi fC})^2}$$

....

$$Z = \sqrt{R^2 + 2\pi fLC}$$

..

$$Z = \sqrt{R^2 + 2\pi fL}$$

...

$$Z = \sqrt{R^2 + 2\pi fLC}$$

175 Чему равен коэффициент мощности в цепи переменного тока ?

..

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

....

$$\cos \varphi = PUI$$

.....

$$\cos \varphi = \frac{P}{U}$$

...

$$\cos \varphi = \frac{1}{UI}$$

..

$$\cos \varphi = \frac{UI}{P}$$

176 Каким уравнением выражается емкостное сопротивление?

...

$$X_c = 2\pi fR$$

....

$$X_c = \frac{1}{2\pi fR}$$

..

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

..

$$X_c = \frac{1}{2\pi C}$$

...

$$X_c = 2\pi f L$$

177 Какое уравнение показывает индуктивную мощность?

- ...
- $X_L = 12\pi f L$
- ...
- $X_L = 6f L$
- ...
- $X_L = 8\pi f$
- ..
- $X_L = 2\pi f L$
- ...
- $X_L = 2\pi f L$

178 Что показывает амперметр при измерении тока в цепи переменного тока

- Значение амплитуды тока
- Среднее значение тока
- Мгновенное значение тока
- Среднее значение тока и амплитуды
- Эффективное значение тока

179 Как выражается ток в цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением

- ...
- $I_L = \frac{U}{\omega L}$
- ...
- $I_L = \alpha L U$
- ...
- $I_L = \frac{\omega L}{U^2}$
- ...
- $I_L = U^2 \omega L^2$
- ..
- $I_L = \frac{U^2}{\omega L^2}$

180 Как выражается полное сопротивление в цепи переменного тока

- ...
- $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
- ..
- $Z = \sqrt{R^2 + X_L}$
- ...
- $Z = \sqrt{R + (X_L - X_C)}$
- ...

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

...

$$Z = \sqrt{R + (X_L - X_C)^2}$$

181 Чему равно емкостное падение напряжения, согласно второму закону Кирхгофа?

- Напряжению источника
- Больше источника напряжения
- Меньше источника напряжения
- Больше падения напряжения индуктивного сопротивления
- Падению напряжения активного сопротивления

182 Указать уравнение активной мощности в цепи переменного тока?

$$P_a = \frac{1}{UJ \cos \varphi}$$

$$P_a = UJ \sin \varphi$$

$$P_a = 2\pi f \cos \varphi$$

$$P_a = \frac{Ja}{U \cos \varphi}$$

$$P_a = UJ \cos \varphi$$

183 Чему равно полное сопротивление в цепи переменного тока

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi Lf - \frac{1}{2\pi Cf})^2}$$

...

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi L - \frac{1}{2\pi C})^2}$$

...

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi L - \frac{1}{2\pi fC})^2}$$

...

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi f - \frac{1}{2\pi C})^2}$$

...

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi fL + \frac{1}{2\pi fC})^2}$$

184 Указать уравнение емкостного сопротивления

$$X_e = 2\pi f C$$

...

$$X_e = \frac{f}{2\pi C}$$

...
 $X_e = \frac{R}{2\pi f C}$

...
 $X_e = \frac{2\pi f C}{R}$

...
 $X_e = \frac{1}{2\pi f C}$

185 Указать уравнение индуктивного сопротивления

...
 $X_L = 2\pi f L$

.....
 $X_L = 2\pi f R$

...
 $X_L = 2\pi f c$

...
 $X_L = 2\pi f$

..
 $X_L = 2\pi L$

186 Указать формулу активного тока

.....
 $J_a = J \cos \varphi / 2$

...
 $J_a = J \cos \varphi$

..
 $J_a = J \sin \varphi$

...
 $J_a = \sin \varphi / 2$

...
 $J_a = J \cos \varphi \sin \varphi$

187 Какой формулой определяется полное сопротивление активного, индуктивного и емкостного элемента при последовательном соединении?

..
 $Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

...
 $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$

.....
 $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$

.....
 $Z = \omega L$

...
 $Z = \frac{1}{\omega C}$

188 Какой формулой определяется полное сопротивление активного, индуктивного и емкостного элемента при последовательном соединении?

-
- $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$
- ..
- $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$
- ..
- $Z = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$
- ...
- $Z = \frac{1}{\omega C}$
-
- $Z = \omega L$

189 Чему равен сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока при условии равенства индуктивного и емкостного сопротивлений ?

- 0
- ...
- $-\pi/2$
-
- $\pi/4$
- ..
- $\pi/2$
- ..
- $\pi/2$

190 Выделяющаяся в цепи переменного синусоидального тока мощность будет минимальной, если

- мощность не зависит от разности фаз силы тока и напряжения;
- ..
- сила тока и напряжение отличаются по фазе на 90°**
- ..
- сила тока и напряжение отличаются по фазе на 30°**
- ..
- сила тока и напряжение отличаются по фазе на 60° .**
- ..
- сила тока и напряжение совпадают по фазе**

191 Какое из утверждений вы считаете неправильным?

- Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны по своим свойствам
- ..
- Магнит – направленное движение заряженных частиц.
- ..
- Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным образом в пространстве, указывая север и юг.
- ..
- Земной шар – большой магнит.
- ..
- Невозможно получить магнит с одним полюсом.

192 Как выражается э.д.с и вращающийся вектор ?

- ..
- $\ell = E_m \cos(\omega t + 3\varphi)$

-
 $\ell = E_m \cos(\omega t - 2\varphi)$
-
 $\ell = E_m \sin(\omega t + 2\varphi)$
- ..
 $\ell = E_m \cos(2\omega t - \varphi)$
- ..
 $\ell = E_m \sin(\omega t + \varphi)$

193 В цепи переменного тока имеется только индуктивное сопротивление. Как меняется фаза колебаний тока от колебаний напряжения?

- ..
 отстает на 90°
-
 опережает на 180°
- ..
 отстает на 0°
- ..
 отстает на 180°
- ..
 опережает на 90°

194 В цепи переменного тока имеется только индуктивное сопротивление. Как меняется фаза колебаний напряжения от колебаний тока?

- ..
 отстает на 0°
- ..
 отстает на 180°
- ..
 отстает на 90°
- ..
 опережает на 90°
- ..
 опережает на 180°

195 В цепи переменного тока, колебания силы тока и напряжения совпадают по фазе. Какое сопротивление действует в цепи?

- ..
 только индуктивное сопротивление
- ..
 только активное сопротивление
- ..
 активное и индуктивное сопротивления
- ..
 активное и емкостное сопротивления
- ..
 только емкостное сопротивление

196 Что создают фаза и линейные напряжения в векторной диаграмме напряжения?

- ..
 Векторы фазного напряжения-звездку, векторы линейного напряжения-замкнутый треугольник
- ..
 Векторы фазного напряжения-треугольник, векторы линейного напряжения-параллелепипед
- ..
 Векторы фазного напряжения-трапецию, векторы линейного напряжения-звездку
- ..
 Векторы фазного напряжения-прямую, векторы линейного напряжения-прямоугольник
- ..
 Векторы фазного напряжения-квадрат, векторы линейного напряжения-трапецию

197 Чему равно напряжение прибора при параллельном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивления цепи?

- на $\pi/2$ раза меньше напряжения источника
- напряжению источника
- на $\pi/2$ раза больше напряжения источника
- меньше напряжения на величину падения напряжения на индуктивном сопротивлении
- больше напряжения источника на величину падения напряжения на активном сопротивлении

198 Как можно повысить коэффициент мощности?

- уменьшением потребляемой реактивной мощности
- увеличением потери емкостной мощности
- уменьшением активной потребляемой мощности
- увеличением потребляемой реактивной мощности
- коротким замыканием цепи

199 Если ток по фазе отстает от напряжения ,то ток носит....

- индуктивный характер
- емкостный характер
- реактивный характер
- активный характер
- смещающийся характер

200 Чему равно реактивное сопротивление последовательно соединенных в цепи активного, индуктивного и емкостного сопротивлений?

- произведению индуктивного и емкостного сопротивлений
- сумме индуктивного и емкостного сопротивлений
- двухкратному значению индуктивного и емкостного сопротивлений
- трехкратному значению индуктивного и емкостного сопротивлений
- разности между индуктивным и емкостным сопротивлением

201 Как происходит смещение фаз между напряжением и током в цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением?

-
- ток опережает напряжение на 30°
- ток отстает от напряжения на 90°
-
- смещение фазы тока и напряжения на 180°
- ..
- ток опережает напряжение на 90°
- фазы напряжения и тока совпадают

202 Как происходит смещение фаз между напряжением и током в цепи переменного тока с активным сопротивлением?

-
- напряжение опережает ток на 120°
- фазы напряжения и тока совпадают
- ..
- ток опережает напряжение на 180°
-
- ток опережает напряжение на 90°
- ..

напряжение опережает ток на 90°

203 Какова связь между действующим значением и амплитудой?

- Действующее значение равно трехкратному значению амплитуды
- ..

Действующее значение меньше значения амплитуды в $\sqrt{2}$ раза

- Действующее значение больше значения амплитуды
- Действующее значение равно половине значения амплитуды
- Действующее значение равно сумме мгновенного значения и амплитуды

204 Что подразумевают под средним значением синусоидальной величины?

- Алгебраическую сумму мгновенного значения величины и значение амплитуды
- Половину мгновенного значения величины
- Среднее арифметическое значение величин
- Максимальное значение величины, кратное двум
- Разницу фазовых смещений между величинами

205 Как выражается разность фаз между начальной фазой напряжения и тока?

- ..
- $\varphi = \varphi_u + \varphi_a$
- ..
- $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$
- ..
- $\varphi = \varphi_i - \varphi_\beta$
- ..
- $\varphi = \varphi_a + \varphi_\beta$
- ..
- $\varphi = \varphi_i + \frac{1}{2}\varphi_a$

206 Как выражается ток в цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением?

- ..
- $I_L = \frac{U}{\omega L}$
- ..
- $I_L = \frac{U^2}{\omega L^2}$
- ..
- $I_L = U^2 \omega L^2$
- ..
- $I_L = \frac{\omega L}{U^2}$
- ..
- $I_L = \omega L U$

207 Как выбирается положительное направление вектора вращения?

- По направлению вращения часовой стрелки
-

Направления часовой стрелки смещается по фазе на 30°

- Равен углу вращения вектора
- Вектор вращается с двойной угловой скоростью
- Против направления вращения часовой стрелки

208 Указать мгновенное значение синусоидального тока.

-
- $U = I_m^2 \sin \omega t$
- ..
- $i = I_m \sin \omega t$
- ..
- $i = U_m \sin \omega t$
- ...
- $i = I_m^2 \sin \omega t$
-
- $U = I_m \sin \omega t$

209 Как называются максимальные изменения величин в течение периода?

- Среднее значение
- Разность между мгновенным и средним значением
- Сумма мгновенного и максимального значений
- Самое малое значение
- Амплитуда J_m , U_m , E_m

210 Чему равны значения величин на графике синусоидального переменного тока?

- Значения всех величин одинаковы
- Ток больше напряжения
- Э.д.с меньше напряжения
- Значения тока, напряжения и э.д.с в любой момент времени различны
- Сумма тока и напряжения равна э.д.с.

211 Что указывается на оси абсцисс и ординат при графическом изображении синусоидального тока?

- На оси абсциссы- время, на оси ординат- значение тока, напряжения и э.д.с.
- На оси абсциссы-давление, на оси ординат-время
- На оси абсциссы - вращательная скорость, на оси ординат-температура и объем
- На оси абсциссы-напряжение, на оси ординат-смещение фаз
- На оси абсциссы-угловая скорость, на оси ординат-коэффициент мощности и сопротивления

212 Что характеризует синусоидальный переменный ток?

- Период , частоту, амплитуду и начальную фазу
- Метод получения напряжения
- Область применения электроэнергии
- Частоту и напряжение
- Величину э.д.с

213 С какой скоростью надо вращать рамку с током , для получения синусоидального переменного тока?

-
 со скоростью $\sin \omega t$
- не двигать
- .
 с угловой скоростью ω
- ...
 с угловой частотой n
-
 со скоростью V_n

214 Какие величины характеризуют переменный ток ?

- период, частота, амплитуда и начальная фаза
- мгновенное значение
- амплитуда
- продолжительность колебания
- угловое ускорение

215 Каким количеством зарядов определяется среднее значение переменного и постоянного токов?

- Количество теплоты в постоянном токе в три раза больше количества теплоты в переменном токе
- Количество зарядов проходящих за полпериода в постоянном токе равно количеству зарядов, проходящих за полпериода в переменном токе
- Количество зарядов в периоде постоянного тока ,в два раза больше количества зарядов в переменном токе
- Количество зарядов, проходящих в одном периоде постоянного тока, в три раза меньше количества зарядов в переменном токе

216 Среднее значение синусоидальной величины определяется, как :

- Разница фазовых смещений между величинами
- Среднее арифметическое значение величин
- Половина мгновенного значения величины
- Максимальное значение величины, кратное двум
- Алгебраическая сумма мгновенного значения величины и значение амплитуды

217 От чего зависит активная мощность?

- от длины проводника
- нет правильного ответа
- от магнитного поля
- от сопротивления

от тока, напряжения и $\cos\varphi$

218 Резонанс напряжений в цепи синусоидального тока - это

- ток смещается по фазе
- ток не совпадает по фазе
- ток и напряжение совпадают по фазе
- нет правильного ответа
- напряжение смещается по фазе

219 Чем пользуются для наглядного изображения электрических величин электрической цепи?

- Мгновенным значением величин
- Векторной диаграммой и графиком времени
- Характером величин

- Направлением и значением величин
- Фазовым смещением между величинами

220 Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока содержит ошибку

- „ $v = \frac{1}{t}$
- ...
- $\omega = 2\pi\nu$
- ...
- $u = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$
- ..
- $E=F/Q$
- $u = \frac{U_{\max}}{2}$

221 В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию

- тепловую
- электростатического поля
- магнитного и электрического полей
- электрического поля
- магнитного поля

222 Показать сопротивление проводника

- A и B
- ...
- $r = \rho \frac{\ell^2}{S}$
- ..
- $r = \rho^2 \frac{\ell}{S}$
- $r = \rho \frac{\ell}{S}$
- ...
- $r = \rho^2 \frac{\ell^2}{S^2}$

223 Какой формулой вычисляется активная проводимость цепи?

- ..
- $g = \frac{r}{Z^2}$
- $g = \frac{x}{Z}$
- A и B вместе

...

$$g = \frac{1}{Z}$$

 ...

$$g = \frac{r}{Z}$$

224 В цепи переменного тока, колебания силы тока и напряжения совпадают по фазе. Какое сопротивление действует в цепи?

- только индуктивное сопротивление
- активное и индуктивное сопротивления
- активное и емкостное сопротивления
- только активное сопротивление
- только емкостное сопротивление

225 Что показывает коэффициент мощности?

- общая и активная мощности численно равны
- какая часть от общей мощности превращается в активную мощность, производимой генератором
- какая часть общей мощности превращается в реактивную мощность
- на сколько активная мощность больше общей мощности
- на сколько реактивная мощность меньше общей мощности

226 Какой вид энергии включает в себя емкостный элемент?

- энергию электрического поля
- потенциальную энергию
- тепловую энергию
- кинетическую энергию
- энергию магнитного поля

227 Какой вид энергии включает в себя индуктивный элемент?

- тепловую энергию
- потенциальную энергию
- кинетическую энергию
- энергию электрического поля
- энергию магнитного поля

228 .

 ...

$$\sin \varphi = \frac{Z}{X}$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{ZR}$$

$$\sin \varphi = \frac{Z}{R}$$

 .

$$\sin \varphi = \frac{R}{Z}$$

229 .

При каком значении $\cos\varphi$ определяется активный ток?

..

$$\cos\varphi = \frac{Z}{R}$$

..

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z}$$

..

$$\cos\varphi = JR$$

..

$$\cos\varphi = \frac{R}{J}$$

..

$$\cos\varphi = RZ$$

230 Уравнение полного тока в колебательном контуре

..

$$J = \frac{U}{ZR}$$

..

$$J = \frac{U}{Z}$$

..

$$J = \frac{J_a}{J_r}$$

..

$$J = \frac{Z}{U}$$

..

$$J = \frac{U}{L}$$

231 Какое уравнение показывает индуктивное сопротивление?

..

$$X_L = 2\pi fL$$

..

$$X_L = \frac{3}{2\pi fL}$$

..

$$X_L = \frac{1}{2\pi fL}$$

..

$$X_L = 2\pi fR$$

..

$$X_L = 2\pi fc$$

232 Какая формула выражает полное сопротивление?

..
 $Z = Z_1 \cdot Z_2$

,
 $Z = Z_1 + Z_2$

.....
 $Z = Z_1 + \frac{Z_2}{Z_1 Z_2}$

....
 $Z = Z_1 + \frac{Z_2}{2}$

...
 $Z = \frac{Z_1 Z_2}{2}$

233 .

Какое сопротивление вычисляется формулой $X = (\omega C)^{-1}$?

- статическое сопротивление
- емкостное сопротивление
- полное сопротивление
- активное сопротивление
- динамическое сопротивление

234 ,

Какое сопротивление вычисляется формулой $X = \omega L$

- статическое сопротивление
- индуктивное сопротивление
- динамическое сопротивление
- полное сопротивление
- активное сопротивление

235 Чему равна единица измерения полной мощности в цепи переменного тока ?

- 1 V•A
- 1 kV•Ar
- 1kVt
- 1V•Ar
- 1Vt

236 Чему равен коэффициент активной мощности в колебательном контуре?

..
 $P = UJ \cos \varphi$

.....
 $P = UJ \operatorname{tg} \varphi$

....
 $P = UJR$

...

$P = UJ$

$P = UJ \sin \varphi$

237 Указать уравнение реактивного тока в цепи переменного тока

...

$J_r = JU$

..

. $J_r = J \sin \varphi$

.....
.....

.. $J_r = J \operatorname{tg} \varphi$

....
....

. $J_r = J \omega L$

..

. $J_r = J \cos \varphi$

238 Указать уравнение полной мощности в цепи переменного тока

..

. $S = UJ \cos \varphi$

..

. $S = UJ$

.....
.....

.. $S = UJ \operatorname{tg} \varphi$

....
....

. $S = UJ \sin \varphi$

..

. $S = J \cos \varphi$

239 Указать уравнение реактивной мощности в цепи переменного тока?

..

. $Q = U \sin \varphi$

.....
....

. $Q = J \sin \varphi$

..

. $Q = UJ \sin \varphi$

..

. $Q = U \cos \varphi$

..

. $Q = UJ$

240 . Указать закон Ома для цепи переменного тока?

.....
.....

. $I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + L^2}}$

..

. $I = \frac{U}{\sqrt{L - C}}$

..

. $I = \frac{U}{\sqrt{x - r^2}}$

..

.....
 $I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}}$

....
 $I = \frac{U}{\sqrt{C^2 - L^2}}$

241 Чему равна полная мощность?

.....
 $S = \frac{P^2}{Q^2}$

...
 $S = \frac{P}{Q^2}$

..
 $S = \frac{P^2}{Q}$

.
 $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

....
 $S = \frac{I}{P^2}$

242 Как определяется полное сопротивление активного, индуктивного и емкостного элемента при последовательном соединении?

.....
 $Z = r^2 + x$

...
 $Z = \sqrt{r + x}$

..
 $Z = \sqrt{r + x^2}$

.
 $Z = \sqrt{r^2 + x^2}$

....
 $Z = r^2 + x^2$

243 Как определяется реактивная мощность?

.....
 $Q = P^2$

...
 $Q = I^2 U^2 \sin \varphi$

..
 $Q = I^2 U \sin \varphi$

.
 $Q = I U \sin \varphi$

....

$$Q = IU$$

244 Первичный эффект воздействия на организм человека переменным током высокой частоты является: Asan nəzəri

- возбуждающим.
- раздражающим
- поляризационным
- тепловым
- все перечисленные эффекты

245 Выделяющаяся в цепи переменного синусоидального тока мощность будет максимальной, если:

- сила тока и напряжение отличается по фазе на 60°
- мощность не зависит от разности фаз силы тока и напряжения
- сила тока и напряжение не совпадают по фазе
- сила тока и напряжение совпадают по фазе
- сила тока и напряжение отличается по фазе на 30°

246 117. Какое из приведенных ниже утверждений является определением напряжения?

- Напряжение численно равно работе, которую совершают сторонние силы при перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи
- нет правильного ответа
- Напряжение численно равно работе, которую совершают сторонние и электростатические силы при перемещении единичного положительного заряда по участку цепи
- Напряжение численно равно работе, которую совершает поле при перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи
- Напряжение численно равно работе, которую совершают сторонние силы при перемещении единичного положительного заряда внутри источника тока

247 От чего зависит мощность цепи с индуктивным сопротивлением

- сопротивления и давления
- тока и давления
- напряжения и емкости
- от силы тока и индуктивного сопротивления
- сопротивления и температуры

248 При прохождении переменного тока в цепи с реактивным сопротивлением происходит...

- изменение реактивного сопротивления.
- выделение теплоты
- охлаждение
- возникновение разности фаз между силой тока и напряжением
- изменение активного сопротивления

249 Активным называется сопротивление, которое обусловлено переходом энергии электрического тока

- в химическую энергию
- в энергию магнитного поля
- в энергию электрического поля
- во внутреннюю энергию
- в энергию электромагнитного излучения

250 На основании чего вычисляется угол поворота вращающегося вектора?

- С учетом проекции OY

- На основании оси ОY
- С учетом начала координат
- С учетом оси ОХ
- Влево от начала координат

251 . Как называется множество векторов, изображающих синусоидальные величины одинаковой частоты

- Вычисление нелинейных элементов
- Метод аналитического вычисления
- Диаграмма времени
- Векторная диаграмма
- Трехмерная координата

252 Что надо учитывать при построении векторной диаграммы?

- Какую величину изображает вектор
- Направление величины указанного вектора
- Значение величины, представляющей вектор
- Смещение фаз между векторами
- Какую величину показывает коэффициент

253 При помощи чего можно получить переменный ток?

- Автотрансформатора
- Конденсатора
- Катушки индуктивности
- Генератора
- Двигателя

254 Что применяют для производства переменного тока?

- Трансформаторы
- Аккумуляторы
- Магазин сопротивлений
- Синхронные генераторы
- Асинхронные двигатели

255 Сколько Гц составляет стандартная частота переменного тока?

- 100
- 60
- 70
- 50
- 40

256 Чему равно уравнение углового ускорения?

-
 $\omega = 2\pi f L$
- ...
 $\omega = Tf$
- ..
 $\omega = 2\pi f L$
- ..
 $\omega = 2\pi f^2$
-
 $\omega = Tf$

257 Что называется переменным током?

- ток с линейной вольт-амперной характеристикой
- ток с постоянной амплитудой и частотой
- ток, перешедший в тепловую энергию
- Ток, который в зависимости от времени изменяется по величине и направлению
- фазовое смещение между током и напряжением равно 90°

258 Что такое угловая частота?

- Косинус угла склонения рамки с током
- Направление вращения рамки с током
- Оптимальное значение скорости вращения рамки с током
- Рад/сек выражает скорость вращения рамки с током
- Синус угла склонения рамки с током

259 Что характеризует частоту?

- Число колебаний, кратное четырем
- Число полных колебаний, совершаемых в единицу времени
- Число колебаний, кратное трем
- Сумма колебаний
- Разность числа колебаний

260 Какой вид электрического тока чаще применяется на практике?

- Трапециевидный ток
- Переменный ток, ток меняющийся по закону синуса и косинуса
- Ток с постоянной частотой
- Ток, не меняющийся по закону косинуса
- Пробивной ток

261 Из чего состоит цепь переменного тока?

- Источника энергии, измерительных приборов, коммутационных аппаратов, трансформаторов, конденсаторов, катушки индуктивности и т.д. В) Двигателей
- Двигателей
- Источника энергии, измерительных приборов, коммутационных аппаратов, трансформаторов, конденсаторов, катушки индуктивности и т.д.
- Двигателей
- Генераторов
- Катушки индуктивности
- Резисторов

262 При помощи чего можно получить переменный ток?

- дросселем
- трансформатора
- двигателя
- синхронного генератора
- батареей аккумулятора

263 Каким свойством обладает сердечник ротора?

- Магнитной проводимостью
- Намагничиванием
- Электрилизацией
- Теплоотдачей
- Облучением

264 На сколько периодов отличаются друг от друга фазы в трехфазных системах? Четыре периода

- На одну вторую периода
- Три периода
- Два периода
- На один период
- На одну треть периода

265 Какое соединение используют в трехфазной системе для получения большого тока?

- Треугольник
- Звезда- звезда- треугольник
- Треугольник-звезда- треугольник
- Звезда -треугольник-звезда
- Звезда

266 При соединении звездой :


- концы обмоток разомкнуты
- линейные токи равны фазным
- смешанное соединение
- обмотки соединяются последовательно
- линейные токи не равны фазным

267 Чем объясняется различие фазных токов в несимметричной трехфазной системе?

- Алгебраическая сумма фазных сопротивлений больше внутреннего
- Различием фазного сопротивления приемника
- Фазное сопротивление равно внутреннему сопротивлению источника
- Фазные сопротивления равны друг другу
- Сопротивление фазы А равно произведению других фазных сопротивлений

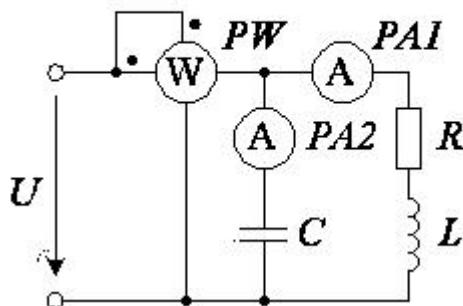268 .


Как изменяется показание прибора, если частота питающего напряжения увеличится? Указать неправильный ответ.



- R – не изменится
- P- увеличится
- II – уменьшится
- I2 - увеличится
- L- уменьшится

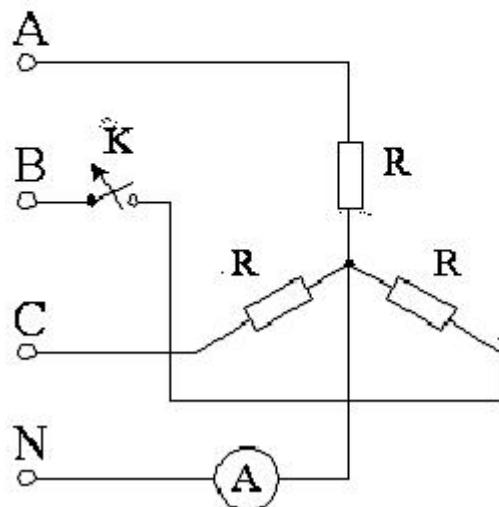269 .

Что покажет амперметр в нейтральном проводе при обрыве фазы В, если $U_{\Pi} = 380 \text{ В}$, $Z_A = Z_B = Z_C$, $Z_A = \sqrt{3^2 + 4^2}$



- 54,3 А
- 44 А
- 60
- 22 А
- 88 А

270 Где возникает резонанс токов?

- В цепи, схема которой содержит емкостный и резистивный элементы
- В цепи, схема которой содержит индуктивный элемент
- В цепи, схема которой содержит параллельно соединенные индуктивный, емкостный и резистивный элементы
- В цепи, схема которой содержит емкостный элемент
- нет правильного ответа

271 Какое выражение является верным для мгновенной мощности однофазного тока?

- $P = UJ \cos \varphi + JU \cos(2\omega t + \varphi)$
- $P = UJ \cos \varphi - UJ \cos(2\omega t \pm \varphi)$
- $P = 2UJ \cos \varphi$
- $P = UJ \sin \varphi$
- $P = UJ \cos \varphi$

272 Как определяется ток в линии цепи трехфазного тока, соединенной по схеме *треугольник*?

- $J_{AB} = J_{BC} = J_{CA} = \frac{U}{Z}$
- $J_{AB} = \frac{U_x}{Z_{AB}}, J_{BC} = \frac{U_x}{Z_{BC}}, J_{CA} = \frac{U_x}{Z_{BC}}$

..
 $J_{AB} = \frac{U_x}{Z_A}, J_{BC} = \frac{U_x}{Z_B}, J_{CA} = \frac{U_x}{Z_C}$

...
 $J_A = \frac{U_f}{Z_A}, J_B = \frac{U_f}{Z_B}, J_C = \frac{U_f}{Z_C}$

.....
 $J_A = \frac{U_f}{Z_A}, J_B = \frac{U_f}{Z_B}, J_C = \frac{U_f}{Z_C}$

273 Как определяется ток, текущий от нулевой линии (нейтральной линии) при несимметричной нагрузке в цепи переменного тока трехфазной системы, соединенного по схеме *звезда*?

.....
 $J_n = J_A + J_B - \frac{1}{2}J_C$

.
 $J_n = J_A + J_B + J_C$

..
 $J_n = J_A - J_B - J_C$

...
 $J_n = J_A + J_B - J_C$

....
 $J_n = J_A - J_B + J_C$

274 В каких случаях в линии, соединяющей нулевую точку источника тока и нагрузку в трехфазной системе, соединенных по схеме *звезда* , ток отсутствует (ток равен нулю)? ($Z1, Z2, Z3$ – мощность ламп) и в каком случае показание амперметра равен нулю?

- $Z1=Z3$
- $Z1=Z2=Z3$
- $Z1=Z2>Z3$
- $Z1=Z3<Z2$
- $Z2=Z3<Z1$

275 Чему равен ток нулевой линии (J_n) (нейтральной линии) в трехфазной цепи переменного тока, соединенной по схеме *звезда* при симметричной нагрузке?

.....
 $J_n = \frac{1}{2}J_f$

...
 $J_n = J_f$

..
 $J_n = J_x$

.
 $J_n = 0$

....
 $J_n = \frac{1}{2}J_x$

276 Чему равен коэффициент мощности двигателя в соединении *треугольник*?

..
 $\cos \varphi = \sqrt{3} P U_x I_x$

..
 $\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3} U_x I_x}$

.....
 $\cos \varphi = P U_x I_x$

.....
 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3} P}{U_x^2 I_x^2}$

...
 $\cos \varphi = \frac{3 P}{U_x I_x}$

277 Как выражается полное сопротивление фаз в несимметричных системах?

..
 $Z_A = Z_B$

..
 $Z_A \neq Z_B \neq Z_C$

.....
 $Z_A = Z_B = Z_C$

...
 $Z_A \neq Z_C$

...
 $Z_A = Z_C$

278 Какова связь между фазовым током и током в линии, соединенной *треугольником* в трехфазной системе?

..
 $I_x = I_f$

.....
 $I_x = \frac{1}{3} I_f$

...
 $I_x = 2 I_f$

...
 $I_x = 3 I_f$

..
 $I_x = \sqrt{3} I_f$

279 Какова связь между фазой и напряжением в линии трехфазной цепи, соединенной по схеме *треугольник *?

.....
 $U_x < U_f$

..
 $U_x = U_f$

..

- $U_x = 3U_f$
- ...
- $U_x = \sqrt{3}U_f$
- ...
- $U_x > U_f$

280 Как вычисляется мощность в симметричной трехфазной электрической системе?

- $P = \sqrt{3}U_l I_l \cos\phi_\psi = 3U_\phi I_\phi \cos\phi_\psi$
-
- $P = U_l I_l = U_\phi I_\phi$
-
- $P = \sqrt{3}U_l I_l = 3U_\phi I_\phi$
-
- $P = U_l I_l \cos\phi_\psi = U_\phi I_\phi \cos\phi_\psi$
- ..
- $P = U_l I_l \cos\phi_\psi = 3U_\phi I_\phi \cos\phi_\psi$

281 Какая связь существует между фазовым напряжением и линией тока ?

- линия тока равна фазовому напряжению
- линия тока больше фазового напряжения
- линия тока меньше фазового напряжения
- ток в линии равен двухкратному значению фазового тока
- линия тока в два раза меньше фазового напряжения

282 В каком случае трехфазная система имеет симметричную нагрузку?

- если полное сопротивление фаз одинаково
- если активное сопротивление фаз одинаково
- если индуктивное сопротивление фаз одинаково
- если емкостное сопротивление фаз одинаково
- если сопротивление фазы А больше другой фазы

283 Чему равно напряжение в фазе B, если не учитывать сопротивление обмоток?

-
- $U_B = U_m \cos(\omega t + 160^\circ)$
- $U_B = U_m \sin(\omega t - 120^\circ)$
- ..
- $U_B = U_m \cos(\omega t + 130^\circ)$
- ..
- $U_B = U_m \cos(\omega t + 140^\circ)$
- ..
- $U_B = U_m \cos(\omega t + 150^\circ)$

284 Как называется система, в которой все три э.д.с равны по значению и угол смещается относительно друг друга на 120 градусов

- Симметричная
- Трехфазная система с открытой одной фазой
- Трехфазная система, не имеющая нейтральную линию
- Трехфазная система с неравной нагрузкой фаз
- Несимметричная

285 В каком случае на нейтральной линии в четырехпроводном соединении *звезда* имеется ток?


- при симметричной нагрузке
- при большом значении активного сопротивления в фазе
- при несимметричной нагрузке
- при отключении одной из фаз
- при большом значении индуктивного сопротивления фазы

286 Что создают фаза и линейные напряжения в векторной диаграмме напряжения?

- Векторы фазного напряжения- звезду, векторы линейного напряжения- замкнутый треугольник
- Векторы фазного напряжения-прямую, векторы линейного напряжения-прямоугольник
- Векторы фазного напряжения-трапецию, векторы линейного напряжения-звезды
- Векторы фазного напряжения-треугольник, векторы линейного напряжения-параллелепипед
- Векторы фазного напряжения- квадрат, векторы линейного напряжения- трапецию

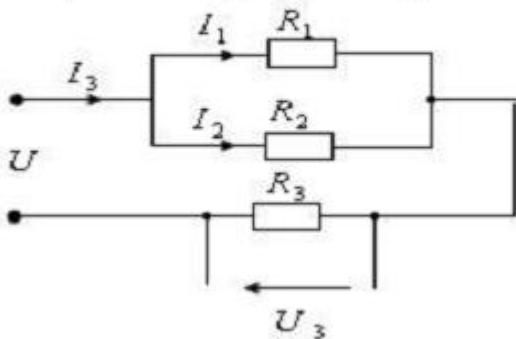287 .


Определить мощность и силу тока в цепи с сопротивлением R_2 , если $U_3 = 100$ (V), $R_1 = 6 \text{ Om}$, $R_2 = 9 \text{ Om}$, $R_3 = 10 \text{ Om}$, $I_2 = ?$ $P_2 = ?$



- ...
- $I_2 = 5 \text{ A}$ $P_2 = 200 \text{ Vt}$
-
- $I_2 = 10 \text{ A}$ $P_2 = 160 \text{ Vt}$
-
- $I_2 = 4 \text{ A}$ $P_2 = 120 \text{ Vt}$
- ..
- $I_2 = 4 \text{ A}$ $P_2 = 144 \text{ Vt}$
- ..
- $I_2 = 6 \text{ A}$ $P_2 = 110 \text{ Vt}$

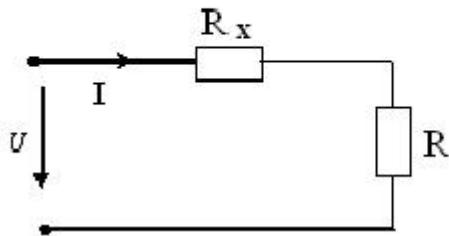288 .


Определить потерю мощности (R_x) проводников, если в данной цепи $U = 460$ В, $I = 200$ А, $R = 2,2$ Ом.



- P=2 kVt
- P=3,2 kVt
- P=6,5 kVt
- P=5 kVt
- P=4 kVt

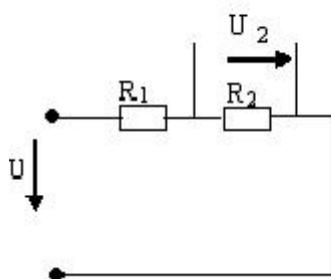
289 .

Дано: $R_1 = 30$ Ом, $U = 125$ В, $U_2 = 50$ В. $R_2 = ?$



- 25 Ом
- 20 Ом
- 10 Ом
- 30 Ом
- 15 Ом

290 .

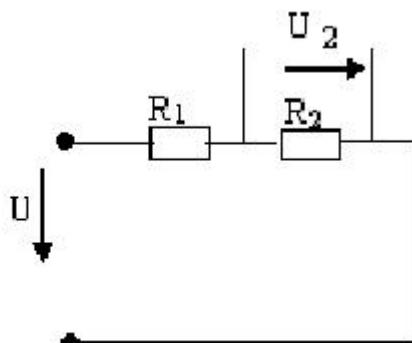

Дано: $R_1 = 30$ Ом, $R_2 = 20$ Ом, $U = 125$ В. $U_2 = ?$

- 100В
- 50В
- 25В
- 45В
- 75В

291 Амплитуда значения тока $I_{max} = 5$ А, а начальная фаза $\psi = 30$ градус . Укажите выражение для мгновенного значения этого тока

- I = $5 \sin 40$
- I = $5 \sin (\omega t + 30)$
- I = $5 \cos 30 t$
- I = $5 \sin 30$
- I = $\sin (\omega t + 300)$

292 Когда возникает напряжение смещения нейтрали?

- При несимметричной нагрузке без нейтрального провода
- При симметричной нагрузке с нейтральным проводом.
- При симметричной нагрузке без нейтрального провода
- При несимметричной нагрузке с нейтральным проводом
- Нет правильного ответа

293 Определить полное сопротивление фазы двигателя, соединенного по схеме треугольник, если мощность двигателя $P = 9,12 \text{ кВт}$, $U_L = 380 \text{ В}$, коэффициент мощности 0,8.

- Z=16,5 0M
- Z=5,5 0M
- Z=40 OM
- Z = 22 0M
- Z=38 0M

294 Линия передачи рассчитана на 105 А. Сколько ламп накаливания, соединенных треугольником, можно подключить к сети, если каждая лампа потребляет 0,5 А? Нагрузка симметричная.

- 120 ламп
- 500 ламп
- 348 ламп
- 210 ламп
- 116 ламп

295 Фазный ток симметричного трехфазного потребителя, соединенного звездой 10 А, сопротивление фазы 22 Ом. Определить УЛ.

- 36 В
- 380 В
- 220 В
- $127/\sqrt{3}$ В
- 127 В

296 Каково назначение нейтрального провода в трехфазной системе?

- Для выпрямления тока
- Для выравнивания фазных напряжений при несимметричной нагрузке
- Для выравнивания фазных напряжений при симметричной нагрузке.
- Для выравнивания фазных токов при несимметричной нагрузке
- Для выравнивания линейных напряжений при несимметричной нагрузке.

297 Что из нижеприведенных не требует –активную мощность? I. Электрический двигатель переменного тока; II. Лампа накаливания; III .Электронагреватель; IV. Резистор; V. Конденсатор.

- II
- III
- IV
- I
- V

298 Как определяется активная мощность при несимметричной нагрузке в трехфазной системе?



$$P = \sum P_f = \sum U_f J_f \cos \varphi$$



$$P = \sum U_f J_f$$



$$P = \sum \frac{1}{3} U_f J_f \cos \varphi$$



$$P = \sum U_f J_f \sin \varphi$$

299 Как определяется полная мощность симметричной трехфазной системы, независимо от способа соединения (звезда или треугольник)?



$$S = \sqrt{3} U_x J_x \sin \varphi$$



$$S = \sqrt{3} U_x J_x$$



$$\dots$$



$$\dots$$

300 Как определяется общая реактивная мощность симметричной трехфазной системы независимо от способа соединения (звезда или треугольник)?



$$\dots$$



$$\dots$$



$$\dots$$

301 В трехфазной цепи переменного тока, соединенной по схеме *звезда*, нагрузка каждой из фаз приемника различна ($Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3$). Как называется такая нагрузка?



синхронная



звезда



симметричная



асинхронная



несимметричная

302 Мощности в источнике тока и фазе нагрузки в трехфазной системе, соединенной по схеме *звезда* равны. Как называется такая нагрузка?



си



несимметричная



звезда



ассинхронная



симметричная

303 В каком случае можно измерить мощность трехфазной системы при помощи одного ваттметра



симметричной нагрузке



оптимальной нагрузке



несимметричной нагрузке



смешанной нагрузке



нормальной нагрузке

304 Как соединяются приемники в системе, соединенной по схеме *треугольник*?

- Треугольник - звезда-звезда
- Звезда-треугольник- звезда
- Звезда- звезда
- Звезда-треугольник, треугольник-треугольник
- Треугольник- звезда- треугольник

305 Почему мощность трехфазного приемника наиболее удобно выражать линейным напряжением и линейным током?

- Схема соединения ваттметра в цепь легче чем вольтметра
- Соединение амперметра в цепь сравнительно труднее , чем ваттметра
- Для измерения тока в цепи удобно пользоваться ваттметром
- Эти величины легко измерять
- Проводить измерения ваттметром сложнее

306 В каком соединении трехфазной системы, каждый из соединяющих проводников в отдельности называется фазовым проводником или просто фазой?

- звезда
- смешанном
- треугольник
- параллельном
- последовательном

307 .

- параллельное
- смешанное
- последовательное
- звезда
- треугольник

308 Нагрузки в электрической цепи соединены так, что фазовое напряжение равно напряжению в линии ($U_f=U_x$). К какому соединению трехфазной системы это относится?

- треугольник
- параллельное
- последовательное
- звезда
- смешанное

309 Что означает соединение *звезда *в трехфазной системе?

- Концы всех фаз трехфазного генератора соединяются в общий узел, а начала фаз соединяются с нагрузкой
- Две фазы трехфазного генератора соединяются последовательно, третий-параллельно им
- Одна фаза трехфазного генератора разъединяется с линией
- Одна фаза трехфазного генератора соединяется с нейтральной линией
- Фазы генератора между собой параллельно соединяются

310 Что представляет собой соединение *треугольник*?

- Когда соединяется конец первой обмотки с началом второй обмотки, конец второй обмотки с началом третьей и конец третьей обмотки с началом первой обмотки генератора
- Когда два конца обмоток генератора соединяются с началом третьего
- Когда вторая и третья обмотки генератора соединяются последовательно
- Трехфазная система с последовательным соединением фаз приемника
- Трехфазная система с параллельным соединением фаз приемника

311 Как можно соединить обмотки генератора и фазы приемника для получения трехфазной системы?

- Коротким замыканием
- Звездой и треугольником
- Последовательно
- Параллельно
- Смешанно

312 Производство каких электротехнических оборудований возможно при помощи трехфазных систем?

- Нагревательные приборы
- Электрические двигатели, генераторы, трансформаторы и др
- Электрические измерительные приборы
- Очистители воздуха
- Печи, лампы накаливания

313 В каких целях применяются трехфазные системы?

- Для снабжения однофазных приемников электрической энергией
- Для превращения электрической энергии в механическую
- Для подключения асинхронного генератора в однофазную сеть
- Для передачи электрической энергии на дальние расстояния
- Для пуска однофазного асинхронного двигателя

314 Какими буквами обозначается начало фазных обмоток в трехфазной системе?

- A D E
- A B C
- N M J
- O E D
- E K M

315 Чем отличается однофазный генератор от трехфазного?

- В статоре вместо одной обмотки помещаются три свободные обмотки
- Обмотки ротора и статора подвергаются короткому замыканию
- Одна обмотка ротора подключается к источнику переменного тока
- В роторе помещаются две обмотки
- В статоре помещаются две свободные катушки

316 Какое из нижеприведенных соединений дает возможность получить одновременно два разных напряжения в четырехпроводной линии электропередач?

- смешанное
- звезда
- треугольник
- последовательное
- параллельное

317 Откуда проходит фазовый ток в генераторе?

- в коллекторе
- в проводнике связи
- в фазовой линии
- в роторе
- в статоре

318 Чему равна мощность трехфазной системы при симметричной нагрузке?

- трехкратному значению мощности одной фазы

- шестикратному значению мощности одной фазы
- половине мощности одной фазы
- двухкратному значению мощности одной фазы
- четырехкратному значению мощности одной фазы

319 В каком случае при соединении *звезда* в трехфазной системе используют три провода?

- при симметричной нагрузке
- при смешанном соединении нагрузки
- при параллельном соединении нагрузки
- при последовательном соединении нагрузки
- при несимметричной нагрузке

320 Какая связь существует между линейным и фазовым током в соединении *звезда*?

- ..
-
-
- ...
- .

321 Какие виды соединений существуют в схеме *звезда*?

- с тремя и четырьмя проводами
- с пятью и шестью проводами
- с шестью и семью проводами
- с двумя и тремя проводами
- с четырьмя и пятью проводами

322 На основе чего определяется линейное напряжение?

- На основе значения э.д.с в фазах
- На основе известного фазного напряжения
- На основе известного фазного тока
- На основе э.д.с индуцируемой фазы
- На основе угла смещения фазных токов

323 Что называют линейным напряжением в трехфазной системе?

- Напряжение между фазным проводом и источником
- Напряжение между двумя линейными проводами
- Напряжение между проводами двух фаз
- Напряжение между проводами одной фазы и одним линейным проводом
- Напряжение между двумя зажимами источник

324 Чему равно фазовое смещение между фазами А и В в трехфазной системе?

- 180 градус
- 130 градус
- 60 градус
- 120°
- 90 градус

325 Чему равна активная мощность трехфазной симметричной системы в соединении *звезда*?

-
-
- ...
- ..
- .

326 Как называется напряжение между фазовой и нейтральной линий в соединении *звезды*?

- фазовым напряжением
- номинальным напряжением
- линией напряжения
- индуктивное напряжение
- оптимальное напряжение

327 В чем заключается преимущество трехфазной системы от однофазной?

- в возможности получения двух различных напряжений
- в возможности получения симметричной нагрузки
- экономически выгодностью
- удобным использованием системы
- пригодностью системы

328 Дано: $R_1=R_2=5 \text{ (Om)}$, $R_3=R_4=20 \text{ (Om)}$, $E=200 \text{ (V)}$. Определить ток в цепи.

- 10 (A)
- 8 (A)
- 15 (A)
- 4(A)
- 3(A)

329 .

- 14(A)
- 12,5(A)
- 5(A)
- 10(A)
- 20(A)

330 Определить эквивалентные значения сопротивлений, соединенных по схеме * звезда*, если значения сопротивлений $P_{12}=10 \text{ Om}$, $P_{23}=8 \text{ Om}$, $P_{31}=2 \text{ Om}$.

-
- .
- ..
- ...
-

331 Определить падение напряжения U_5 , если в указанной цепи $U_2=60(V)$, $R_1=10(\text{Om})$, $R_2=20(\text{Om})$, $R_3=30(\text{Om})$, $R_4=40(\text{Om})$, $R_5=50(\text{Om})$.

- $U_5 = 180(V)$
- $U_5 = 100(V)$
- $U_5 = 50(V)$
- $U_5 = 60(V)$
- $U_5 = 150(V)$

332 В данной цепи $U=220(V)$, $R_1=100(\text{Om})$. При каком значении R_2 будет затрачена максимальная мощность данного сопротивления и чему она равна?

- $R_2 = 300(\text{Om}) P_2 = 220(\text{Vt})$
- $R_2 = 100(\text{Om}) P_2 = 121(\text{Vt})$
- $R_2 = 200(\text{Om}) P_2 = 242(\text{Vt})$
- $R_2 = 121(\text{Om}) P_2 = 242(\text{Vt})$
- $R_2 = 110(\text{Om}) P_2 = 220(\text{Vt})$

333 В данной цепи $U=220(V)$, $R_1 = 50(\Omega)$. Потребляемая мощность при сопротивлении $R_1 = 200(Vt)$ -dir. Найти R_2 и общую мощность цепи P .

- R₂ = 220(Ω) P = 440(Vt)
- R₂ = 110(Ω) P = 110(Vt)
- R₂ = 110(Ω) P = 220(Vt)
- R₂ = 50(Ω) P = 220(Vt)
- R₂ = 60(Ω) P = 440(Vt)

334 Определить общую силу тока I в электрической цепи, показанную на рисунке ,если $E=30(V)$, $R=4(\Omega)$,

- 12(A)
- 10(A)
- 9(A)
- 8(A)
- 7(A)

335 Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии?

- Только воздушные
- Все перечисленные
- Кабельные
- Воздушные
- Подземные

336 По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей среды, помещения с повышенной опасностью...

- нет правильного ответа
- это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше + 30
- это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими полами и относительной влажностью не более 60 %
- это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой
- все перечисленные признаки

337 Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть равным нулю?

- Никогда не равен нулю
- Не может
- Может
- Всегда равен нулю
- Нет правильного ответа

338 Почему обрыв нейтрального провода четырехходовой системы является аварийным режимом?


- Нет правильного ответа
- На всех фазах приемника энергии напряжение возрастает.
- На всех фазах приемника энергии напряжение падает
- Возникает короткое замыкание
- На одних фазах приемника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается.

339 В каких случаях верно выражение для полной мощности в трехфазной системе


- $P=P_1-P_2+P_3$
- $P=P_1+P_2+P_3$
- $P=P_1+P_2-P_3$
- $P=P_1-P_2-P_3$

P=2P1

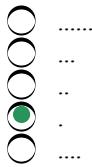
340 Какое выражение показывает симметричную нагрузку в трехфазной цепи переменного тока, соединенной по схеме *треугольник*?



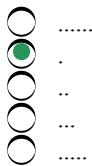341 Как определяется зависимость между током в линии и фазовым током в трехфазной цепи переменного тока, соединенной по схеме *треугольник*?



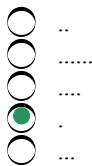342 Как определяется полная мощность в трехфазной системе при несимметричной нагрузке?



343 Почему соединение звездой имеет большое значение в промышленности?

- Из-за возможности получить в фазах приемника большого падения напряжения
- Из-за разных фазных напряжений
- Из-за получения фазового смещения между напряжениями в обмотке генератора
- Фазное напряжение больше линейного напряжения
- Из-за возможности получить два вида напряжений

344 Зависит ли мощность трехфазной системы от вида соединения обмоток генератора?

- Зависит на 50 градусов
- Мало зависит
- Не зависит
- Зависит
- Зависит на 25 градусов

345 Сколько проводов имеется в соединении по схеме звезда?

- Два и семь
- Три и четыре
- Один и два
- Пять и шесть
- Два и пять

346 Какая система называется несвязанной?

- Обмотки генератора последовательно соединяются друг с другом
- Каждая фаза генератора является источником питания однофазного приемника
- Обмотки генератора смешанно соединяются с приемником
- Обмотки генератора параллельно соединяются между собой
- Две фазы генератора являются источником питания однофазного приемника

347 Как течет ток в схеме, соединенной звездой?

- От линейных проводов генератора и приемника
- По обмоткам генератора и фазным обмоткам приемника
- По линейным проводам генератора и по фазным обмоткам приемника
- От фазных обмоток генератора и приемника
- В генераторе течет переменный ток, а в приемнике- постоянный

348 Сколько напряжений имеется в соединении *треугольника*?

- два
- одно
- пять
- шесть
- три

349 Под каким углом, относительно друг друга, расположены обмотки генератора?

- 210 градус
- 120 градус
- 140 градус
- 150 градус
- 170 градус

350 Чем отличаются друг от друга э.д.с в симметричной трехфазной системе?

- Периодом
- Амплитудой
- Мощностью
- Частотой
- Фазами

351 Какое соединение трехфазной системы используется при больших токах?

- последовательное
- треугольник
- параллельное
- звезда
- звезд и треугольник

352 Какие виды соединений имеются в трехфазной системе?

- звезда и треугольник
- параллельное
- последовательное
- звезда
- треугольник

353 Где используется трехфазный генератор?

- Для производства трехфазного тока
- В катушке индуктивности
- В трансформаторе
- В однофазном двигателе
- Для создания магнитного поля

354 Какие фазные системы наиболее часто используются на практике?

- Двухфазные
- Семифазные
- Пятифазные

- Четырехфазные
- Трехфазные

355 Из скольких фаз состоит многофазная система?

- Двух и трех
- Двух и восьми
- Трех и шести
- Трех и четырех
- Одной и двух

356 Как называются различные части многофазной цепи?

- Реактивная мощность многофазной системы
- Э.д.с многофазной системы
- Фазы многофазной системы
- Активная мощность многофазной системы
- Смещение между фазами многофазной системы

357 Что называется трехфазной системой?

- Система из двух э.д.с с различными амплитудами и частотами, сдвинутые друг относительно друга на различный угол
- Сумма источников э.д.с с тремя различными мощностями
- Система из двух э.д.с с различными частотами и сдвинутые друг относительно друга на одинаковый фазовый угол
- Система, в которой действует три синусоидальные э.д.с одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во времени на определенный фазовый угол
- Система из двух э.д.с с различными амплитудами , сдвинутые друг относительно друга на различный угол

358 Какое направление имеет фазный ток?

- Направление тока противоположно направлению э.д.с
- Направление тока отличается от э.д.с на 90 градусов
- Максимально отрицательное значение тока равно одной трети э.д.с
- Отрицательное направление тока отличается от отрицательного значения э.д.с на 30 градусов
- Направление тока и положительное направление э.д.с совпадают

359 Что показывает первый и второй индекс в индексе напряжений?

- Первый- начало системы координат, второй- ось абсцисс
- Первый- начало направления , второй- конец
- Первый- конец направления , второй- начало
- Первый-точка приложения вектора, второй- его конец
- Первый-начало системы координат, второй- длина оси ординат

360 Чему равно число обмоток статора в трехфазном генераторе?

- 6
- 3
- 5
- 4
- 2

361 Как отличаются друг от друга периоды фаз трехфазного тока ?

- три периода
- на 1/3 периода
- на 1/2 периода
- на один период

- два периода

362 Что является основной частью трехфазного генератора?

- коллектор
- статор, ротор
- статор, ротор ,коллектор
- ротор -коллектор
- статор - коллектор

363 Чему равен угол между фазами в трехфазной системе?

- 30 градус
- 120°
- 180 градус
- 90 градус
- 60градус

364 Определить число узлов- q, ветвей- p и свободные контуры- k в данной цепи.

- q=5, p=6, k=3
- q=3, p=4, k=4
- q=2, p=5, k=2
- q=4, p=4, k=3
- q=4, p=6, k=3

365 .

- 48
- 28
- 38
- 20
- 40

366 Какое из приведенных выражений показывает переход соединения по схеме звезда в соединение по схеме треугольник ?

-
- ..
- .
-
- ...
- ..

367 Какое из нижеприведенных выражений показывает переход соединения по схеме треугольник в соединение звезда ?

-
- ...
- ..
- .
-

368 Какие предохранители применяют для тепловой защиты линий высокого напряжения?

- нет правильного ответа
- дисковые
- круговые
- трубчатые
- плавкие

369 Какие части электротехнических устройств заземляются?

- Соединяется один провод
- Все перечисленные
- Изолированные от токоведущих деталей
- Соединенные с токоведущими деталями
- Не заземляются никакие

370 Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?

- Нет правильного ответа
- Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов
- Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи
- Все перечисленные аварийные режимы
- Пробой изоляции кабелей и конденсаторов

371 .

- ..
-
-
- ...
- .

372 Указать рабочий режим трансформатора без нагрузки

- нет правильного ответа
- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику тока, а обмотка находится в состоянии короткого замыкания
- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику тока, а вторичная обмотка соединена с нагрузкой
- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику тока ,а концы вторичной обмотки открыты
- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику постоянного тока

373 Какое из нижеуказанных выражений верно?

- при $\eta > 1$ трансформатор понижающий
- при $k > 1$ трансформатор понижающий
- при $k > 1$ трансформатор повышающий
- при $k < 1$ трансформатор повышающий
- при $k = 1$ трансформатор понижающий

374 Как выражается коэффициент трансформации трансформатора?

-
- ...
- ..
- .
-

375 Какими параметрами характеризуется изменение неэлектрических величин в генераторных преобразователях ?

- нет правильного ответа
- сопротивлением
- емкостью
- э.д.с и током
- магнитной проницаемостью

376 Посредством чего меняется измеряемый сигнал в электромеханических цифровых измерительных приборах?

- Вычислением погрешностей измерений
- Посредством технического оборудования
- Посредством вычислительного оборудования
- Посредством электромеханического оборудования
- Посредством оборудования для графиков

377 Чем ликвидируются недостатки в приборах со стрелками - в цифровых измерительных приборах?

- Частотой источника
- Индуктивностью в схеме
- Резистором в схеме
- Цифровым индикатором
- Конденсатором в схеме

378 В чем заключаются недостатки приборов со стрелками?

- Е) Успокоители воздуха некачественные
- С) Из-за колебаний стрелки измерения неточные
- В) Отражение стрелки в зеркале неточное
- Невозможно точно определить положение стрелки
- D) Деления на шкале прибора равномерные

379 .

- Сопротивление
- Ток
- Мощность
- .
- Напряжение

380 Что составляет движущую систему прибора?

- Сопротивление нагрузки и движущийся соленоид
- Стрелка и успокоитель воздуха
- Ось и пружина
- Стрелка, ось и движущаяся катушка
- Шкала и движущийся соленоид

381 Что является простейшим примером датчика?

- ротор
- конденсатор
- резистор
- термопары
- градусник

382 Что может вызвать выпадение из синхронизма синхронного генератора, подключенного к сети?

- Короткое замыкание
- Увеличение тока нагрузки
- Уменьшение момента приводной турбины
- уменьшение тока возбуждения
- Заземление

383 Чем пользуются для уменьшения потерь при передаче электрической энергии на дальние расстояния?

- индуктивностью
- электромагнитом
- диодом
- трансформатором
- конденсатором

384 Какими параметрами характеризуется изменение неэлектрических величин в параметрических преобразователях ?

- электрическими и магнитными параметрами
- э.д.с и током
- электродвижущей силой
- током
- только магнитными параметрами

385 Из скольких основных частей состоит преобразователь, превращающий неэлектрическую величину в электрическую ?

- 6
- 5
- 3
- 2
- 4

386 Фазометры каких систем имеют наибольшее применение?

- Магнитоэлектрических
- Индукционных
- Электромагнитных
- Электродинамических
- Тепловых

387 Для чего применяется фазометр?

- для измерения мощности конденсатора
- для измерения угла смещения фазы и коэффициента мощности
- для измерения активной мощности
- для измерения реактивной мощности
- для измерения активного и реактивного сопротивления

388 Какие из нижеследующих являются основными системами электроизмерительных приборов?

- магнитоэлектрические
- вместе
- индукционные
- электродинамические
- электромагнитные

389 Какие значения измеряемых величин показывают измерительные приборы?

- амплитудное
- действующее
- разность фаз
- мгновенное
- среднее

390 Как определяются исправления во время электрических измерений?

- половиной суммы действительного значения измеряемой величины и показателя измерительного прибора

- разницей между действительным значением измеряемой величины и показателем измерительного прибора
- суммой действительного значения измеряемой величины и показателя измерительного прибора
- произведением действительного значения измеряемой величины и показателя измерительного прибора
- отношением действительного значения измеряемой величины и показателя измерительного прибора

391 Как определяется приведенная погрешность?

- как сумма номинального показателя прибора к наибольшему значению абсолютной погрешности
- как отношение номинального показателя прибора к наибольшему значению абсолютной погрешности
- как половина суммы номинального показателя прибора к наибольшему значению абсолютной погрешности
- как разница номинального показателя прибора к наибольшему значению абсолютной погрешности
- как отношение наибольшего значения абсолютной погрешности к номинальному показателю прибора

392 На основании какой погрешности определяется класс точности электроизмерительных приборов?

- никакой
- на основании относительной погрешности
- на основании приведенной погрешности
- на основании абсолютной погрешности

393 Когда применяется компенсационный метод измерения?

- при напряженности
- при малых значениях э.д.с и при градуировке электрических измерительных приборов
- при емкости и индуктивности
- при сопротивлении
- при силе тока

394 Для определения каких величин применяют мост переменного тока?

- индуктивности катушки и емкости конденсатора
- электродвижущей силой
- напряженности
- силы тока
- сопротивления

395 Для определения какой величины применяют мост постоянного тока?

- индуктивности
- напряженности
- силы тока
- емкости
- сопротивления (R)

396 Как называется установка, преобразующая неэлектрическую величину в электрическую?

- измерительный прибор
- преобразователь
- фильтр
- усилитель
- выпрямитель

397 Какой источник тока применяется при компенсационном методе измерения?

- источник переменного тока
- синхронный генератор
- трансформатор
- генератор переменного тока
- источник постоянного тока

398 Что необходимо для измерений неэлектрических величин методом электрических измерений?

- измеряемую неэлектрическую величину надо выпрямить
- необходимо измеряемую неэлектрическую величину перевести в электрическую величину
- измеряемую неэлектрическую величину надо пропустить через фильтр
- измеряемую неэлектрическую величину ,не изменяя передать на электрический измерительный прибор
- измеряемую неэлектрическую величину нужно усилить

399 Для измерения сравнительно больших токов, параллельно рамке присоединяют резистор, называемый :

- шунтом
- гальванометром
- ключом
- вольтметром
- амперметром

400 На сколько групп разделяют цифровые измерительные приборы?

- Шесть
- Две
- Три
- Четыре
- Пять

401 Как определяется постоянная прибора, если известна его чувствительность?

- как величина, обратная поправке
- как величина, обратная значению чувствительности
- как величина, обратная относительной погрешности
- как обратное значение абсолютной погрешности
- как величина, обратная приведенной погрешности

402 Как определяется чувствительность приборов?

- ..
-
-
- ...
- .

403 Сколько классов точности электроизмерительных приборов существует согласно государственному стандарту?

- 7
- 8
- 5
- 4
- 6

404 Как изменяется абсолютная погрешность в измерительном приборе вдоль шкалы ?

- уменьшается в конце шкалы
- одинакова вдоль всей шкалы измерительного прибора
- увеличивается в начале шкалы
- увеличивается в конце шкалы
- увеличивается на середине шкалы

405 Сколько классов точности приборов производится в электротехнической промышленности?

- восемь
- семь
- девять
- три
- шесть

406 Как выражается абсолютная погрешность электроизмерительного прибора?

-
- ...
- .
-
-
- ..

407 Как изменяется относительная погрешность в зависимости от измерительной шкалы прибора?

-
- одинакова по всей длине шкалы
- уменьшается к началу измерительной шкалы
- увеличивается к началу измерительной шкалы
- увеличивается на середине шкалы
- растет в конце шкалы

408 Как определяется относительная погрешность при измерениях?

-
- разницей между абсолютной погрешностью измеряемой величины и действительного значения
- отношением абсолютной погрешности измеряемой величины к действительному значению
- произведением абсолютной погрешности измеряемой величины к действительному значению
- половиной суммы абсолютной погрешности измеряемой величины к действительному значению
- суммой абсолютной погрешности измеряемой величины к действительному значению

409 Как определяется абсолютная погрешность?

-
- половине суммы показателя измерительного прибора и действительного значения измеряемой величины
- произведению показателя измерительного прибора и действительного значения измеряемой величины
- сумме показателя измерительного прибора и действительного значения измеряемой величины
- разницей между показателем измерительного прибора и действительного значения измеряемой величины
- отношению показателя измерительного прибора и действительного значения измеряемой величины

410 Как соединяется движущаяся катушка с нагрузкой?

- Параллельно
- .
- Последовательно
- Смешанно
- ..

411 Куда закрепляется движущаяся катушка?

- К общей оси
- К стрелке
- К нагрузке
- К ядру

412 Как выражается магнитный поток, возникающий вокруг катушки индуктивности?

-
-
- .
- ..
-
- ...

413 Изменение напряженности электрического поля в любой среде приводит к . . .

- возникновению вихревого электрического поля
- возникновению вихревого магнитного поля
- изменению электрической проницаемости среды
- изменению магнитной проницаемости среды
- изменению плотности среды

414 На чем основан принцип действия приборов электродинамической системы?

- Изменения напряжения
- На механической работе
- На основе резонанса
- На механическом взаимодействии двух катушек с током
- Нет правильного ответа

415 Какие деления шкалы имеются у приборов электромагнитной системы?

- Градуируются в зависимости от значений измеряемых величин
- Неопределенные
- Определенные, затем -неопределенные
- Действующие
- Градуируются соответственно классу точности

416 Почему внешнее поле не действует на прибор магнитоэлектрической системы?

- От действия переменного тока
- Прибор магнитоэлектрической системы обладает мощным магнитным полем
- Из-за большого индуктивного сопротивления
- Из-за малого емкостного сопротивления
- От воздействия э.д.с

417 Не может действовать на его показатели

- Работа прибора становится некачественной
- Не может действовать на его показатели
- Сильное воздействие внешнего поля
- Под действием внешнего поля в измерениях появляются погрешности
- Результаты расчетов получаются неверными

418 Из каких частей состоит магнитная система механизма?

- Жесткой пружины
- Постоянного магнита, конца полюсов, неподвижного сердечника
- Внешних магнитных механизмов
- Половины оси

419 От сети с линейным напряжением 220 В подается напряжение нагрузке, состоящей из 100 ламп мощностью 150 Вт в каждой фазе. Нагрузка соединена треугольником. Определить линейные и фазные токи.

- ..
- .
-
-
- ...

420 Чем объясняется одинаковое значение амплитуды и частоты э.д.с в магнитном поле?

- Витки расположены под различными углами

- Витки вращаются с одинаковой угловой скоростью в однородном магнитном поле
- Витки вращаются по часовой стрелке
- Из-за большого количества обмоток
- Витки вращаются с различной угловой скоростью

421 Что выбирается для построения векторной диаграммы?

- Разность фаз
- Определенный масштаб
- Положение фазовой поверхности
- Проекция вектора на ось OX
- Проекция вектора на ось OY

422 Магнитным полем называется :

- Одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют движущиеся электрические заряды
- Одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют неподвижные электрические заряды
- Особый вид материи, посредством которого взаимодействуют тела, обладающие массой
- Пространство, в котором действуют силы
- Особый вид материи, посредством которого взаимодействуют магнитные заряды

423 Что входит в основу работы любой электрической машины?

- принцип электромагнитной индукции
- нет правильного ответа
- теплопроводность
- сверхпроводимость
- принцип Паули

424 Чему равна результирующая э.д.с индукции в двух замкнутых цепях, в которых направление магнитного потока противоположно?

- разности э.д.с. индукции в каждом контуре
- э.д.с , возникшей только в 1 контуре
- сумме э.д.с индукции в каждом контуре
- э.д.с ,возникшей только во 2-м контуре
- в 2 раза больше э.д.с, возникшей в контурах

425 Чему равно действующее значение линейного напряжения?

- Двухкратному значению соответствующего фазного напряжения
- Разнице соответствующего фазного напряжения
- Произведению соответствующего фазного напряжения
- D) Квадрату соответствующего фазного напряжения
- Квадрату соответствующего фазного напряжения

426 Чему равен ток в нейтральной линии?

- Геометрической сумме токов в каждой фазе
- Произведению токов в фазе
- Одной трети произведения токов в фазе
- Сумме квадрата токов в фазе
- Разности токов в фазе

427 Что называется линейным проводом?

- Провод, соединяющий начала фаз генератора и приемника
- Провод, соединяющий начала фаз приемника

- Провод, соединяющий начала обмоток генератора
- Провод, соединяющий концы фаз приемника
- Провод, соединяющий концы обмоток генератора

428 .

- 0,04
- 4 мВ
- 0,4 В
- ..
- ...

429 Как изменится сила тока в катушке при увеличении энергии магнитного поля от 100 Дж до 400 Дж?

- увеличится в 2 раза
- увеличится в 4 раза
- уменьшится в 4 раза
- уменьшится в 2 раза
- не изменится

430 Чему равна результирующая э.д.с индукции в двух замкнутых цепях, в которых направление магнитного потока одинаково?

- в 2 раза больше э.д.с, возникшей в контурах.
- сумме э.д.с индукции в каждой цепи (обмотке)
- разности э.д.с. индукции в каждой цепи
- э.д.с ,возникшей только в 1 контуре
- э.д.с ,возникшей только во 2-м контуре

431 Магнитный поток определяется выражением:

-
- ..
-
-
- ...
- ..

432 Чему равна сила , действующая на проводник с током в магнитном поле?

- ..
-
- ..
-
- ...
- ..

433 В чем заключается ценное свойство ферритов в отличие от ферромагнитных сплавов?

- максимальное удельное электрическое сопротивление
- высокое удельное электрическое сопротивление
- низкое удельное электрическое сопротивление
- среднее удельное электрическое сопротивление

434 Указать формулу, выражающую э.д.с самоиндукции?

-
-
- ..
- ..
-
- .
-

435 Напряженность магнитного поля внутри соленоида:

- ..
- ...
-
-
- .

436 Принцип работы какого устройства основан на влиянии электромагнитной индукции?

- трансформатора
- вакуумного диода
- реостата
- электроскопа
- полупроводникового диода

437 4 одинаковые катушки включены последовательно в электрическую цепь постоянного тока. Катушка 1 без сердечника, в катушке 2- железный, в катушке 3- алюминиевый, в катушке 4 медный сердечник. В какой катушке магнитный поток наименьший?

- 1
- 4
- во всех одинаковый
- 3
- 2

438 В каком из перечисленных ниже технических объектов используется явление движения проводника с током под действием магнитного поля?

- в электрогенераторе
- в электронагревателе
- ни в одном из них
- в электродвигателе
- в электромагните

439 .

- 16800 Н
- 280 Н
- 560 Н
- 28 Н
- 2800 Н

440 Проводник находится в однородном магнитном поле с индукцией 1 Тл. Длина проводника 0,1 м. Какой ток надо пропустить по проводнику, чтобы он выталкивался из этого поля с силой 2,5 Н? Угол между проводником с током и вектором магнитной индукции равен 300

- 5 А
- 50 А
- 12 А
- 30 А
- 28 А

441 Когда наблюдается явление феррорезонанса?

- Если магнитопровод разомкнут
- Если не применяется комплексный метод расчета
- Если колебательный контур имеет потери энергии
- Если колебательный контур содержит нелинейную катушку с магнитопроводом
- Нет правильного ответа

442 .

- Между щитками ротора
- В воздушном пространстве между ротором и статором
- Между обмотками статора
- Между щитками статора
- Между обмотками ротора

443 С какой скоростью вращается магнитный поток?

- Со скоростью F
- Со скоростью T
- Со скоростью p
- Со скоростью n
- Со скоростью E

444 Чему равен угол поворота обмотки?

-
- ...
- ..
- .
-

445 Когда внешнее магнитное поле быстро действует на прибор электромагнитной системы?

- Нет правильного ответа
- С) При малом активном сопротивлении измерительного механизма
- В) При больших значениях индуктивного сопротивления
- При малом магнитном поле самого прибора
- Чувствительности оборудования

446 В чем заключаются положительные качества приборов электромагнитной системы?

- Нет правильного ответа
- Равномерное распределение делений шкалы
- Они соответствуют высокой точности
- Простота конструкции, устойчивость к дополнительным нагрузкам
- Соответствуют высокой чувствительности

447 Какие приборы устанавливаются в электромагнитных системах?

- Амперметр и вольтметр
- Индукционный счетчик
- Секундомер
- Герцметр
- Ваттметр

448 Какие цепи используются в приборах магнитоэлектрических систем?

- Цепи постоянного и переменного токов
- Меняющаяся э.д.с
- Меняющееся напряжение
- Цепи с индуктивностью
- Цепи реактивного тока

449 Какие виды приборов магнитоэлектрических систем наиболее часто применяются на практике?

- стрелки
- Шкалы

- Магнитные успокоители
- Спираль между полюсами постоянного магнита
- Движущаяся рамка с током

450 Полное сопротивление катушки индуктивности с ростом частоты переменного тока ...

- сначала возрастает, а потом уменьшается
- не меняется
- возрастает
- уменьшается
- сначала уменьшается, а потом возрастает уменьшается

451 Индуктивность катушки с ростом частоты переменного тока:

- сначала возрастает, а потом уменьшается
- не меняется
- уменьшается
- возрастает
- сначала уменьшается, а потом возрастает

452 Каким законом пользуются при классическом методе расчета переходных процессов?

- Законом Фико
- Законом Пельтье
- Законом Кирхгофа
- Законом Авогадро
- Законом Шарля

453 Что является физической причиной возникновения переходных процессов в цепях?

- наличие в них положительных зарядов
- отсутствие в них индуктивных элементов
- отсутствие в них емкостных элементов
- наличие в них магнитного поля
- наличие в них индуктивных и емкостных элементов

454 Переходные процессы возникают в электрических цепях при различных коммутациях и других воздействиях, т.е.....

- воздействиях, не приводящих к изменению режима работы цепи
- воздействиях, приводящих к короткому замыканию
- воздействиях, приводящих к изменению магнитного поля
- нет правильного ответа
- воздействиях, приводящих к изменению режима работы цепи

455 Какой величиной является магнитный поток Φ ?

- скалярной
- векторной
- скалярной и векторной
- тепловой
- механической

456 Магнитные материалы применяют для изготовления

- экранирования проводов
- радиотехнических элементов и экранирования проводов
- якорей электрических машин
- радиотехнических элементов

- обмоток электрических машин

457 От чего зависит сила индукционного тока?

- от числа ее витков
- от скорости изменения магнитного поля и от числа ее витков
- от скорости изменения магнитного поля
- от скорости вращения катушки
- от электромагнитного поля

458 К магнитным материалам относятся:

- кремний
- медь
- алюминий
- железо
- все ответы верны

459 Кто в 1820 г экспериментально обнаружил, что электрический ток связан с магнитным полем?

- Ханс Эрстед
- Майкл Фарадей
- Шарль Кулон
- Джеймс Максвелл
- Андре Ампер

460 .

- работы
- напряжения
- силы тока
- мощности
- индукции магнитного поля

461 По какой формуле определяется ЭДС индукции контура ($N=1$) или катушки из N витков в меняющемся магнитном поле? Φ – изменение магнитного потока; t – изменение времени

- ..
- .
-
-
- ...


462 От чего зависит активная мощность цепи с индуктивным сопротивлением?

- от тока и индуктивного сопротивления
- сопротивления и давления
- сопротивления и температуры
- тока и давления
- напряжения и емкости

463 Приборы, у которых шкала проградуирована в омах называется

- омметром
- вольтметром
- амперметром
- резистором
- гальванометром

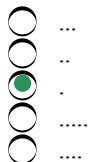464 Как выражается э.д.с самоиндукции в цепи тока ?



465 Чем объясняется притяжение друг к другу двух параллельных проводников , при протекании по ним тока одинакового направления?

- магнитным взаимодействием токов
- отталкиванием друг от друга зарядов с одинаковыми знаками
- гравитационным взаимодействием
- притяжением друг к другу зарядов с одинаковыми знаками
- статистическим взаимодействием заряженных частиц

466 Какой экспериментальный факт подтверждает реальность существования переменного электрического и магнитного полей?

- взаимодействие заряженных частиц, находящихся в состоянии покоя
- существование электромагнитных волн
- отсутствие источника магнитного поля
- действие электрического поля на покоящийся заряд
- существование источника электрического поля

467 Порогом ощутимого тока называют...

- наименьшую силу тока, раздражающее действие которой ощущает человек
- силу тока, при которой человек не может самостоятельно разжать руку
- силу тока, которая возбуждает мышцы
- наибольшую силу тока , которая ощущается человеком
- наибольшую энергию поля, которая возбуждает мышцы

468 Ток какой частоты оказывает раздражающее действие на организм человека?

- все перечисленные виды токов
- ток низкой частоты
- импульсные токи высокой частоты
- переменной ток с частотой больше 500 кГц
- переменный ток высокой частоты

469 .

- электрический заряд
- магнитный поток
- сила тока
- напряжение
- сопротивление

470 .

- индуктивность
- энергия магнитного поля
- магнитный поток, пронизывающий контур
- объемная плотность магнитного поля
- магнитное поле соленоида

471 При движении постоянного магнита относительно катушки, замкнутой на гальванометре, в цепи возникает электрический ток. Как называется это явление?

- индуктивность

- электромагнитная индукция
- электростатическая индукция
- магнитная индукция
- самоиндукция

472 Выберите формулу для расчета магнитной проницаемости среды.

-
- .
- ..
- ...
-

473 Кто открыл закон электромагнитной индукции?

- Русский академик Ленц
- Русский ученый Якоби
- Русский ученый Ладыгин
- Русский академик Рихман
- Русский академик Ломоносов

474 Какое выражение показывает изменение э.д.с индукции и магнитного потока по времени?

-
- .
- ..
- ...
-

475 Какой формулой выражается э.д.с самоиндукции?

-
- .
- ..
- ...
-

476 Какие методы существуют для определения КПД трансформатора?

- метод охлаждения
- метод резонанса
- метод комплексных чисел
- косвенный метод и метод непосредственных измерений
- метод диаграмм

477 Почему сварочный трансформатор изготавливают для сравнительно небольшого вторичного напряжения? Укажите неправильный ответ

- Для уменьшения мощности
- Для улучшения условий безопасности сварщика
- Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности
- Для получения крутопадающей внешней характеристики
- Сварка происходит при низком напряжении.

478 Трансформатор подключен к сети 220 В, 50 Гц. Определить максимальную индукцию в магнитопроводе, если его сечение 10 см², а число витков первичной обмотки 900.

- 4,0 Тл
- 1,1 Тл
- 3,9 Тл
- 1,4 Тл

- 0,9 Тл

479 К однофазному трансформатору с коэффициентом трансформации 220 В / 12 В подключена нагрузка 9 Ом. Определить ток, потребляемый трансформатором от сети.

- 45 А
- 72 мА
- 1,3 А
- 24,4 А
- 35А

480 Почему в опыте холостого хода трансформатора можно пренебречь потерями в сопротивлении обмоток?

- Малый ток холостого хода
- Большое сопротивление обмоток
- Малый магнитный поток
- Большой поток рассеяния
- Малое сопротивление

481 Всякое ненормальное соединение через элементы с малым сопротивлением между проводами или другими токоведущими частями цепи, называется:

- Коротким замыканием
- Нагреванием проводов
- Измерением напряжения
- Занулением
- Заземлением

482 От чего зависят переменные потери трансформатора?

- от первичного тока трансформатора
- от коэффициента трансформации трансформатора
- от вторичного напряжения трансформатора
- от первичного напряжения трансформатора
- от нагрузки трансформатора

483 .

- номинальная активная мощность
- номинальная мощность
- номинальное сопротивление
- полная мощность
- номинальная реактивная мощность

484 Какой процент составляет ток холостого хода от первичного тока трансформатора , если первичное напряжение($U_{1 \text{ nom}}$) трансформатора номинально?

- 18÷20%
- 3 ÷10%
- 12 ÷15%
- 1 ÷2%
- 15÷20%

485 Указать рабочий режим трансформатора без нагрузки

- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику тока , а концы вторичной обмотки открыты
- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику постоянного тока

- нет правильного ответа
- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику тока, а вторичная обмотка находится в состоянии короткого замыкания
- когда первичная обмотка трансформатора подключена к источнику тока, а вторичная обмотка соединена с нагрузкой

486 Как на практике определяют КПД трансформаторов?

- косвенным методом
- методом нагрева
- методом замедления
- методом торможения
- прямым методом

487 Как выражается коэффициент трансформации трансформатора?

- ..
-
-
- ...
- .

488 Из чего состоит трансформатор тока?

- из сердечника
- из сердечника и двух обмоток
- из сердечника и одной обмотки
- из сердечника и трех обмоток
- из двух сердечников

489 Сколько обмоток у однофазного автотрансформатора?

- пять
- всегда одна обмотка
- две
- три
- четыре

490 Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

- Закон Ома
- Закон электромагнитной индукции
- Закон Кулона
- Закон самоиндукции
- Закон Кирхгофа

491 Какие параметры трансформатора определяются в опыте холостого хода? Указать неправильный ответ.

- Индуктивность
- Мощность потерь в обмотках
- Мощность потерь в стали
- Коэффициент трансформации.
- Намагничивающий ток

492 Почему магнитопровод выполняется не сплошным, а из листов, изолированных друг от друга?

- Для уменьшения мощности потерь на вихревые токи
- Для улучшения магнитной связи между обмотками
- Для повышения технологичности сборки.

- Для повышения качества
- нет правильного ответа

493 Как экспериментально определить мощность потерь в стали трансформатора?

- С и Д
- Измерить активную мощность в номинальном режиме.
- Измерить полную мощность в опыте холостого хода.
- Измерить активную мощность в опыте холостого хода.
- Измерить активную мощность в опыте короткого замыкания

494 Как изменится мощность потерь в стали трансформатора при уменьшении нагрузки?

- не изменится
- уменьшится
- увеличится
- изменится
- равна 0

495 Среди перечисленных ниже параметров трансформатора найти величину , которая измеряется в опыте короткого замыкания.

- Коэффициент трансформации.
- Номинальная мощность
- Мощность потерь в обмотке в номинальном режиме.
- Все варианты
- Намагничивающая составляющая первичного тока.

496 Как изменится ток холостого хода трансформатора, если удалить из него сердечник и включить первичную обмотку на номинальное напряжение?

- значительно увеличится
- резко уменьшится
- уменьшится
- мало увеличится
- не изменится

497 Чем определяется величина потерь Рк в опыте короткого замыкания трансформатора?

- Объёмом сердечника магнитопровода
- нет правильного ответа
- Потерями в обмотках
- Частотой сети
- Первичным напряжением

498 Как определяется коэффициент трансформации в трансформаторах тока?

- .
-
- ...
-
- ..
- .
- ..

499 Как определяется коэффициент трансформации в трансформаторах напряжения ?

-
- ...
-
- .
- ..

500 Как определяется ток, текущий во вторичной обмотке трансформатора, работающего параллельно?

- .
-
- ...
-
- ..

501 Какие признаки определяют нормальное (правильное) параллельное соединение трансформаторов?

- при отсутствии тока во вторичной обмотке трансформатора в режиме холостого хода и распределение нагрузки параллельно работающему трансформатору по их номинальным мощностям
- при равенстве вторичных напряжений
- при равенстве первичных напряжений
- отсутствие тока во вторичной обмотке трансформатора в режиме холостого хода
- распределение нагрузки параллельно работающего трансформатора по их номинальным мощностям

502 Чем обычно охлаждаются трансформаторы мощности?

- водой
- остывает сам
- маслом
- холодильником
- азотом

503 Какие потери в трансформаторе называются постоянными потерями?

- потери, возникающие в магнитопроводе (сердечнике) трансформатора
- потери во вторичной обмотке трансформатора
- потери, зависящие от значения первичного напряжения трансформатора
- потери при минимальном напряжении вторичной обмотки трансформатора
- потери в первичной обмотке трансформатора

504 Какие величины определяются в рабочем режиме трансформатора без нагрузки? I. Номинальная мощность; II. Потери в трансформаторе; III. Номинальное напряжение; IV. Ток холостого хода; V. Коэффициент трансформации

- III, IV, V
- II, IV, V
- I, II, III
- II, III, IV
- I, IV, V

505 Из скольких частей состоит магнитопровод трехфазного трансформатора?

- 5
- 2
- 4
- 1
- 3

506 Как обычно обозначаются конечные концы обмоток трехфазного трансформатора?

- A, B, C
- a3, b3, c3
- x, y, z
- X, Y, Z
- a, b, c

507 Как обычно обозначаются концы обмоток в начале у трехфазного трансформатора?

- a3, b3, c3
- A, B, C
- X, Y, Z
- a, b
- x, y, z

508 Из чего изготавливают щетку, скользящую по оголенной поверхности витков?

- лески
- капрона
- конского волоса
- графита
- нейлона

509 Что представляет собой режим короткого замыкания трансформатора?

- только при коротком замыкании первичной обмотки
- при соединении первичной обмотки трансформатора к источнику тока, а его вторичная обмотка замкнута между собой
- только при подключении нагрузки ко вторичной обмотке
- при соединении первичной обмотки трансформатора к источнику тока, его вторичная обмотка соединена с сопротивлением определенной нагрузки
- только при коротком замыкании вторичной обмотки

510 Сколько рабочих режимов имеется в трансформаторе?

- шесть
- три
- пять
- четыре
- два

511 Для чего пользуются трансформатором?

- для создания электродвижущей силы
- для производства электрической энергии
- для передачи электрической энергии на дальние расстояния
- для создания электромагнитного поля
- для э.д.с самоиндукции

512 На щитке трансформатора указаны номинальные параметры. Какие они? I. номинальное напряжение (U_{1n} , U_{2n}); II. номинальный ток (I_{1n} , I_{2n}); III. Номинальное сопротивление (R_{1n} , R_{2n}); IV. Номинальная мощность; V. Номинальная реактивная мощность.

- I, IV, V
- I, II, IV
- I, II, III
- II, III, IV
- II, III, V

513 Как определяется к.п.д (η) трансформатора (P_2 – выходная, P_1 – входная мощность)?

- ...
- .
- ..
- ...
-

514 К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока?

- К понижению мощности
- К режиму холостого хода
- К короткому замыканию
- К повышению напряжения
- К поломке трансформатора

515 Трансформатор преобразует подведенное к нему:

- напряжение
- сопротивление
- нет правильного ответа
- индуктивность
- емкость

516 Почему трансформатор имеет жёсткую внешнюю характеристику?

- Из-за нагревания сердечника
- Вследствие малой величины сопротивлений обмоток.
- Вследствие равенства частот ЭДС первичной и вторичной обмоток
- Из-за малой величины потерь в стали.
- Из-за размагничивающего действия вторичной обмотки

517 Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

- измерительные
- силовые
- нет правильного ответа
- автотрансформаторы
- сварочные

518 Каково назначение трансформатора? Указать неправильный ответ.

- Все ответы верные
- Преобразование электрической энергии в другие виды энергии.
- Изоляция цепей вторичного напряжения от цепей первичного напряжения.
- Преобразование величины переменного напряжения.
- Преобразование величины переменного тока.

519 От чего зависит активная мощность трансформатора?

- коэффициента мощности
- вторичного напряжения
- вторичного тока
- первичного тока
- первичного напряжения

520 Какой параметр определяется в результате потерь в трансформаторе?

- номинальная мощность
- ток короткого замыкания
- напряжение работы без нагрузки
- номинальное напряжение
- номинальный ток

521 По количеству фаз трансформаторы бывают:

- одно- и трехфазные

- пятифазные
- шестифазные
- четырехфазные
- двухфазные

522 Какие основные параметры определяются при режиме короткого замыкания трансформатора ?

- только напряжение короткого замыкания
- только ток короткого замыкания
- магнитные потери в трансформаторах
- только коэффициент трансформации
- потери мощности в обмотках трансформатора, коэффициент трансформации трансформатора, напряжение короткого замыкания трансформатора

523 Какие параметры определяются в рабочем режиме трансформатора без нагрузки?

- коэффициент трансформации и потери мощности в магнитных обмотках
- коэффициент трансформации
- потери мощности в магнитных
- потери мощности в электрических обмотках
- нет правильного ответа

524 Как работает трехфазный трансформатор?

- как обычный однофазный
- как три различных
- каждый по отдельности
- подключается в три фазы одновременно
- нет верного ответа

525 Какие условия должны выполняться для параллельно работающих трехфазных трансформаторов?

- при отсутствии тока во вторичной обмотке трансформатора в режиме холостого хода и распределении нагрузки параллельно работающего трансформатора по их номинальным мощностям
- группы соединений параллельно работающих трансформаторов должны быть разными
- нет правильного ответа
- группы соединений параллельно работающих трансформаторов должны быть одинаковы
- нагрузки между параллельно работающими трансформаторами по их номинальным мощностям

526 От чего зависят потери мощности, возникающие в трехфазном трансформаторе?

- от значения первичного тока трансформатора
- от значения нагрузки трансформатора
- от первичного напряжения трансформатора
- от вторичного напряжения трансформатора
- от значения вторичного тока трансформатора

527 От чего зависит способ соединения обмоток трехфазного трансформатора?

- от отношения линейных напряжений
- от отношения токов
- от отношения мгновенной скорости вращения
- от отношения периода вращения
- от магнитного поля

528 Какое соединение применяется для трансформаторов небольшой и средней мощности?

- звездой
- параллельное
- последовательное

- прямое
- треугольником

529 Какое соединение в трехфазных трансформаторах используется при больших токах?

- звездой
- треугольником
- параллельное
- нет правильного ответа
- последовательное

530 Как соединяют обмотки трехфазного трансформатора?

- нет правильного ответа
- звездой и треугольником
- параллельно
- последовательно
- к основанию

531 Сколько фазовых обмоток имеется в трехфазном трансформаторе?

- 6
- 3
- 2
- 4
- 5

532 Какие типы соединений применяют для вторичных обмоток трехфазного трансформатора?

- только треугольник
- треугольник и звезда
- параллельное
- смешанное
- только звезда

533 Разделительный трансформатор это...

- трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд, с минимальным искажением формы импульса.
- трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками
- трансформатор, питающийся от источника напряжения.
- трансформатор, питающийся от источника тока

534 Для чего применяются измерительные трансформаторы?

- для экономической выгодности
- для увеличения предела измерения измерительных приборов
- для увеличения предела измерения измерительных приборов и для изолирования измерительных приборов от цепей высокого напряжения
- для изолирования измерительных приборов от цепей высокого напряжения
- для повышения точности измерительных приборов

535 Чем принципиально отличается автотрансформатор от трансформатора?

- Сопротивлением
- Малым коэффициентом трансформации
- Возможностью изменения коэффициента трансформации
- Электрическим соединением первичной и вторичной цепей
- Мощностью

536 Трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса

- трансформатор тока
- импульсный трансформатор
- механический трансформатор
- автотрансформатор
- трансформатор напряжения

537 Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах?

- Сварочные трансформаторы
- Силовые трансформаторы
- Автотрансформаторы
- Измерительные трансформаторы
- А и В

538 Силовой трансформатор это...

- трансформатор, питающийся от источника напряжения
- трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса
- трансформатор, питающийся от источника тока
- вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии

539 Какие бывают автотрансформаторы (сколько фазные)?

- четырехфазные
- однофазны
- однофазные и трехфазные
- трехфазные фазы
- двухфазные

540 Как определяется коэффициент трансформации автотрансформатора?

-
- ..
- .
- ...
-

541 Из скольких обмоток состоят автотрансформаторы?

- 2
- 1
- 4
- 6
- 3

542 Наиболее широкое распространение получили.....

- двигатель с активным спротивлением
- конденсаторные двигатели
- емкостные двигатели
- нет правильного ответа
- двигатель с реактивным спротивлением

543 С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками?

- Для соединения статора с регулировочным реостатом
- Для соединения фаз
- Для соединения ротора со статором
- Для подключения двигателя к электрической сети
- Для соединения ротора с регулировочным реостатом

544 Что такое реверсивность асинхронных машин?

- изменение направления вращения асинхронного двигателя
- уменьшение мощности асинхронных машин
- увеличение мощности асинхронных машин
- увеличение скорости асинхронных машин
- уменьшение скорости асинхронных машин

545 ..

- в 4-8 раз
- в 10-15 раз
- нет правильного ответа
- в 1.5-2 раз
- в 2-2.5 раз

546 Сколько обмоток имеется в трехфазном генераторе ?

- 4
- 3
- 5
- 6
- 2

547 Какая связь существует между источником питания и обмотками ротора асинхронной машины?

- Между обмотками ротора и источником нет связи, а ток, текущий в обмотках ротора создается посредством вращающегося магнитного поля
- Обмотка ротора соединяется напрямую с источником питания
- При последовательном соединении обмотки ротора и обмотки статора к источнику.
- Обмотка ротора соединяется с источником питания произвольно
- .

548 Чему равна скорость вращения магнитного поля совершающее за один период один оборот?

-
- ..
- ..
- ..
- ..
-

549 Каким методом создается вращающееся магнитное поле в асинхронных машинах?

- электрическим
- тепловым
- механическим
- магнитным
- тепловым и механическим

550 .

- из пяти секций
- из двух секций
- из одной секции

- из четырех секций
- из трех секций

551 Дополнительное сопротивление при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя вводят для

- нет правильного ответа
- увеличения скольжения
- регулирования частоты вращения
- уменьшения тока в обмотках
- увеличения врачающего момента

552 С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя вводят дополнительное сопротивление?

- Для получения минимального начального пускового момента.
- Для получения максимального начального пускового момента.
- Нет правильного ответа
- Для увеличения КПД двигателя
- Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток

553 Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя самый экономичный?

- Регулирование периода
- Регулирование измерением числа пар полюсов
- Частотное регулирование
- Реостатное регулирование
- Ни один из выше перечисленных

554 Синхронный генератор работает на индуктивную нагрузку. Как проявляется реакция якоря?

- Нет правильного ответа
- Магнитопровод размагничивается
- Магнитопровод подмагничивается
- В набегающей части полюсов -размагничивается, в сбегающей-подмагничивается
- В набегающей части полюсов - подмагничивается, в сбегающей - размагничивается

555 В чем заключается причина повышения тока холостого хода в асинхронной машине?

- наличием высокого рабочего тока
- наличием воздушного зазора в цепи
- необходимостью большого пускового момента
- наличием большого пускового момента вращения
- наличием высокого рабочего напряжения

556 Как увеличить магнитный поток ротора ?

- увеличивается число обмоток статора
- на ротор наматывается обмотка, питающаяся от источника постоянного тока
- уменьшается объем ротора
- увеличивается длина статора
- увеличивается объем ротора

557 Какими свойствами должен обладать сердечник (ядро) ротора?

- излучением
- намагничиванием
- электризация

- размагничиванием
- теплоотдачей

558 Чему равна частота генератора, если ротор вращается 3000 раз в минуту

- 150 Гц
- 75 Гц
- 90 Гц
- 100 Гц
- 50 Гц

559 Асинхронный двигатель- это машина:

- служащая для преобразования электрической энергии трехфазного тока в механическую
- служащая для преобразования электрической энергии в магнитную
- служащая для преобразования переменного тока в постоянный ток
- служащая для преобразования постоянного тока в переменный ток
- служащая для получения магнитного поля

560 .

- нет правильного ответа
- вращающегося магнитного поля и ротора
- вращающегося магнитного поля
- ротора
- статора

561 Как направлено вращение магнитного поля (направление скорости) асинхронной машины?

- только направление фазы A
- по последовательности фаз источника ($A \rightarrow B \rightarrow C$)
- по правилу левой руки
- только направление фазы C
- только направление фазы B

562 Как определяется величина скольжения в асинхронных машинах? (n_0 -скорость вращения магнитного поля, n - скорость вращения ротора).

- ..
- ...
-
-
- .

563 Асинхронные машины используются главным образом как:

- выключатели
- предохранители
- нет правильного ответа
- двигатели
- для увеличения нагрузки

564 Укажите основной недостаток асинхронного двигателя.

- Высокий КПД
- Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения ротора
- Сложность конструкции
- Зависимость частоты вращения от момента на валу
- Низкий КПД

565 Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов асинхронного трехфазного двигателя?

- Будет постоянной
- Число пар полюсов не влияет на частоту
- Уменьшится
- Увеличится
- Останется прежней

566 Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя

- нет правильного ответа
- Все перечисленные
- Режимы двигателя
- Режим генератора
- Режим электромагнитного тормоза

567 Какой процент составляет ток холостого хода асинхронной машины от номинального тока статора ?

- 10-15 %
- 20-40 %
- 3-5 %
- 5-10 %
- 8-10 %

568 В каком случае асинхронная машина работает в режиме холостого хода?

- концы обмоток статора разомкнуты ,обмотки ротора замкнуты
- обмотка статора в сеть, обмотка ротора замкнута
- в случае когда концы обмоток статора подключены в сеть, а концы ротора разомкнуты
- концы обмоток статора и ротора разомкнуты
- нет правильного ответа

569 Из скольких частей состоит асинхронная машина?

- 4
- 3
- 6
- 2
- 5

570 Из скольких обмоток состоит обмотка статора в асинхронной машине?

- 6
- 3
- 2
- 1
- 4

571 В каких случаях асинхронные машины работают в режиме двигателя?

- если скорость вращения ротора постоянная
- если скорость вращения магнитного поля постоянная
- если скорость вращения ротора меньше скорости вращения врачающегося магнитного поля
- если скорость вращения ротора равна скорости вращения врачающегося магнитного поля
- если скорость вращения магнитного поля меньше скорости вращения ротора

572 В каких случаях асинхронные машины работают в режиме генератора ?

- когда скорость вращения ротора в три раза меньше скорости вращения вращающегося магнитного поля
- когда скорость вращения ротора больше скорости вращения вращающегося магнитного поля
- когда скорость вращения ротора меньше скорости вращения вращающегося магнитного поля
- когда скорость вращения ротора и скорость вращения вращающегося магнитного
- D) когда скорость вращения ротора в два раза больше скорости вращения вращающегося магнитного поля

573 Какие установки называются асинхронными машинами?

- установки, превращающие магнитную энергию в электрическую
- машины переменного тока с вращающимся магнитным полем, которое превращает электрическую и механическую энергию друг в друга
- установки, создающие вращающееся магнитное поле
- установки, превращающие механическую энергию в электрическую
- установки, превращающие тепловую энергию в механическую

574 Какое направление напряжения фаз генератора и приемника считается положительным ?

- Направление от приемника к источнику
- Направление от начала фазы к концу
- Направление от приемника к нейтральной линии
- От нейтрального узла до обмотки генератора
- Направление от конца фазы к началу

575 Вращающаяся часть электрогенератора

- коммутатор
- статор
- ротор
- трансформатор
- катушка

576 К каким группам относятся генераторы постоянного тока по методу питания возбуждающих обмоток?

- генераторам независимого возбуждения
- генераторам независимого возбуждения и генераторам самовозбуждения
- усилителям с трансформаторной связью
- генераторам независимого возбуждения и усилителям с трансформаторной связью
- генераторам самовозбуждения

577 .

-
-
-
-
-
- ..
-
-
- ...
- :

578 .

- 40 A
- 30 A
- 17,3 A
- 15 A
- 10 A

579 .

- 19 A
- 38 A

- 60 А
- 64 А
- 44А

580 Для какой цели обмотка возбуждения на время пуска замыкается на резистор ?

- Для предотвращения пробоя изоляции обмотки возбуждения
- нет правильного ответа
- При равенстве напряжений
- Для увеличения максимального момента
- Для увеличения начального пускового момента

581 Достоинством синхронного двигателя является:

- наличие вспомогательных устройств
- строго постоянная скорость вращения
- нет правильного ответа
- увеличение тока в обмотке
- меняющаяся скорость вращения

582 Характерной особенностью синхронного двигателя является :

- наличие дополнительного конденсатора
- необходимость предварительного разгона ротора
- простое включение в сеть
- внезапная остановка ротора
- короткое замыкание

583 Как будут изменяться ток якоря и коэффициент мощности синхронного двигателя при увеличении тока возбуждения, если двигатель работает с недовозбуждением?

- Ток увеличится. $\cos \phi$ увеличится
- Ток уменьшится . $\cos \phi$ увеличится
- Ток увеличится. $\cos \phi$ уменьшится
- ничего не изменится
- Ток уменьшится, $\cos \phi$ уменьшится

584 Определить число пар полюсов синхронных генераторов, вырабатывающих напряжение частотой $f=50$ Гц, если частоты вращения их роторов составляют: 1 -3000 об/мин, 2 -1500 об/мин, 3 -187,5 об/мин, 4 -150 об/мин, 5 -120 об/мин. Число пар какого из генераторов указано неправильно?

- $p=25$
- $p=14$
- $p=1$
- $p=2$
- $p=20$

585 Почему мощные синхронные двигатели экономичнее асинхронных?

- возможность регулирования реактивной мощности
- возможность регулирования активной мощности
- меньше потери в стали
- Уменьшается сопротивление нагрузки
- оба экономичны

586 Что нужно сделать для реверсирования синхронного двигателя?

- нет правильного ответа
- поменять подключение любых двух фаз якорной обмотки

- изменить полярность напряжения возбуждения
- изменить начальную фазу питающего напряжения
- Уменьшить сопротивление нагрузки сети

587 Каковы условия параллельного подключения синхронного генератора в электрическую сеть ?

- частота генератора и частота сети должны быть одинаковы
- последовательность фаз генератора и сети должны быть одинаковы
- .
- нет верного ответа
- напряжение генератора и напряжение сети должны быть одинаковы

588 Какая зависимость существует между скоростью вращения магнитного поля (n_0) и скоростью вращения ротора (n)?

-
- .
- ..
- ...
-

589 Как определяется частота вращения основного магнитного потока в машинах переменного тока?

-
- .
- ..
- ...
-

590 Какими методами пользуются для получения э.д.с в обмотках якоря в синхронных машинах?

- созданием машины с короткозамкнутым ротором
- использованием электромагнита в нужной форме и намотки обмотки ротора в нужной форме
- использованием электромагнита в нужной форме
- наматыванием обмотки ротора в нужной форме
- нет правильного ответа

591 Какие должны быть магнитные линии в воздушном зазоре между якорем и ротором для получения э.д.с в обмотках якоря синхронных машин ?

- синусоидальный
- переменный
- экспоненциально увеличивается
- экспоненциально уменьшается
- постоянный

592 При перевозбуждении генератор отдает в сеть мощность :

- Только индуктивную
- Активную и индуктивную
- Активную и емкостную
- Только активную
- Не отдает

593 Какой процент, приблизительно, составляет ток возбуждения от нормального тока в машинах постоянного тока?

- 8-10%
- 10-15%
- 10-12%

- 6-7%
- 1-5%

594 Какие условия необходимо соблюдать для обеспечения питания самовозбуждения в генераторах постоянного тока?

- наличие остаточного магнитного потока в машине и правильное соединение обмотки возбуждения на зажимах якоря
- нет правильного ответа
- наличие остаточного магнитного потока в машине
- правильное соединение обмотки возбуждения на зажимах якоря
- усиление магнитных потоков

595 На сколько групп разделяются генераторы постоянного тока по методу питания обмотки ?

- 2
- 5
- 1
- 4
- 3

596 Турбогенератор с числом пар полюсов $p=1$ и частотой вращения магнитного поля 3000 об/мин. Определить частоту тока

- 50 Гц
- 10 Гц
- 5 Гц
- 25 Гц
- 500 Гц

597 С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?

- С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора
- Скорость вращения ротора определяется заводом – изготовителем
- Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора
- Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора

598 Выполнение какого условия является необязательным, перед включением генератора на параллельную работу с уже работающим генератором?

- .
- ..
- ...
-
- Однаковое чередование фаз для трехфазных генераторов

599 .

- увеличить в 1,5 раза
- увеличить в 7 раз
- уменьшить в 2 раза
- уменьшить в 1,4 раза
- увеличить в 3 раза

600 Ток якоря генератора опережает по фазе напряжение на 90° . Какой электромагнитный момент при этом создается?

- Тормозной
- никакой
- Свободный

- Вращающий
- Нулевой

601 Генератор работает автономно в номинальном режиме. Какое значение приобретает угол нагрузки θ при увеличении мощности нагрузки на 60%?

-
-
-
- ..
- ..

602 В каком случае вольтметр, подключенный к полюсам генератора , покажет ЭДС?

- нет правильного ответа
- ЭДС равна напряжению между полюсами генератора только, если замкнуть ключ
- ЭДС равна напряжению только между полюсами разомкнутого источника, т.е, когда ток не протекает через источник
- ЭДС равна напряжению между полюсами, если в цепи действует только электростатические силы
- ЭДС равна напряжению между полюсами, только при отсутствии действия в цепи сторонних сил

603 Для чего применяется электромагнит в синхронных машинах?

- для создания э.д.с в обмотках статора и для выравнивания скорости вращения ротора
- для создания основного магнитного потока
- для вращения ротора
- для создания э.д.с в обмотках статора
- для выравнивания скорости вращения ротора

604 Как называется обмотка ротора, целью которой является усиление магнитного потока?

- Усилиющая
- Возбуждающая
- Обмотка статора
- Намагниченная
- Ослабляющая

605 Какой режим является холостым ходом синхронного генератора?

- при больших значениях тока в обмотках ротора и при отсутствии тока в обмотках статора
- при больших значениях тока в обмотках ротор
- при малых значениях тока в обмотках ротора
- если ток в обмотке якоря равен нулю
- при отсутствии тока в обмотках статора

606 Какие машины называются синхронными машинами переменного тока?

- машина, в которой ротор вращается с различной частотой
- машина, в которой ротор и основной магнитный поток вращаются с одинаковой скоростью
- машина, в которой ротор и основной магнитный поток вращаются с различной скоростью
- ротор и статор вращаются с одинаковой скоростью
- машина, в которой ротор вращается с постоянной скоростью

607 Как называется электромагнитная обмотка , используемая в синхронных машинах?

- обмотка, используемая для момента торможения
- возбуждающая обмотка
- обмотка ротора
- обмотка статора
- обмотка, используемая для скольжения

608 Как повысить активную мощность синхронного генератора, подключенного к сети?

- Нет правильного ответа
- Увеличить момент приводной турбины
- Увеличить ток возбуждения
- Уменьшить сопротивление нагрузки сети
- Уменьшить момент приводной турбины

609 В какой части машины постоянного тока возникает основной магнитный поток?

- в коллекторе и якоре
- в статоре
- в коллекторе
- в якоре
- в статоре и коллекторе

610 Что называется реакцией якоря?

- действие полюса магнитного поля на положение щеток
- действие магнитного потока якоря на магнитный поток обмотки возбуждения
- действие возбуждающего магнитного потока на полюсы магнита
- магнитного потока якоря на ток в цепи
- действие магнитного потока якоря на ток возбуждения

611 Из каких частей состоит машина постоянного тока?

- ротор, коллектор
- статор
- ротор
- коллектор
- статор, ротор, коллектор

612 Создание главного магнитного потока, благодаря которому во вращающемся якоре создается ЭДС, называется:

- изоляцией
- замыканием
- возбуждением генератора
- остановкой генератора
- самовозбуждением

613 При работе синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент является:

- тормозящим
- вращающим
- неосновной характеристикой
- основной характеристикой
- нулевым

614 Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС?

- Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника
- Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника
- Строго одинаковым по всей окружности ротора
- Зазор должен быть 1- 1,5 мм
- С и Д

615 Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента мощности промышленных сетей, потребляют из сети

- емкостный ток
- ток высокой частоты
- активный ток
- реактивный ток
- индуктивный ток

616 У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. Изменится ли частота вращения ротора?

- Частота вращения ротора увеличилась
- Частота вращения ротора уменьшилась в 2 раза
- Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу
- Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза
- Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза

617 Какие машины переменного тока называются синхронными?

- машина, в которой скорость вращения ротора и скорость вращения основного магнитного потока различна
- машина, с различной частотой вращения ротора
- машина, с постоянной скоростью вращения ротора
- машина, в которой скорость вращения ротора и статора одинаковы
- машина, в которой скорость вращения ротора, равна скорости вращения основного магнитного потока

618 Как называется источник переменного тока?

-
- трансформатор
- емкость
- генератор
- резистор
- аккумулятор

619 Из каких основных частей состоит генератор переменного тока?

- статора и ротора
- коллектиора и ротора
- коллектиора
- статора, ротора и коллектиора
- статора и коллектиора

620 Что входит в основу работы любой электрической машины

- принцип электромагнитной индукции
- принцип Паули
- сверхпроводимость
- теплопроводность
- нет правильного ответа

621 Что представляет собой статор двигателя?

-
- сердечник
- вращающуюся часть
- неподвижную часть
- обмотки
- стержень

622 Из каких в основном, частей состоит синхронная машина?

- из статора и его обмотки
- из возбуждающей системы, создающий основной магнитный поток машины и из якоря, в обмотке которого индуцируется э.д.с
- из возбуждающей системы, создающий основной магнитный
- из ротора и статора
- В) из якоря, в обмотке которого индуцируется э.д.с

623 Какую роль выполняет ротор в машине переменного тока?

- создание момента вращения
- индуцирование э.д.с электромагнитной индукции
- создание магнитного поля
- передача энергии источнику
- определение смещение фаз

624 Где помещен электромагнит в генераторе?

- В статоре
- В роторе
- В действующей обмотке
- В кистях
- В цепи статора

625 Какую способность характеризует крутизна триода?

- способность сетки управлять мощностью
- способность сетки управлять анодным током
- управлять магнитным полем
- никакую
- способность сетки управлять сопротивлением

626 .

- II, V
- I, II, III
- IV, V
- I, IV
- II, III

627 .

- I, III, IV
- I, II, IV, V
- II, III, IV, V
- I, II, III
- I, II, III, V

628 Что является параметром триода? I. Динамическое сопротивление II. Статическое сопротивление III. Крутизна сеточно- анодной характеристики IV. Коэффициент усиления V. Анодный ток

- II, III, IV
- I, II, IV
- I, II, V
- I, IV, V
- III, IV, V

629 Внутреннее сопротивление лампы триода

- ..

- ...
 ...
 ...
 ...
 ..

630 Как вычисляется внутреннее сопротивление электронной лампы?

- ..

 ...
 ..
 .

631 По какой формуле выражается крутизна анодно-сеточной характеристики?

- ..
 .

 ...
 ..

632 Как называется полупроводниковый диод, используемый для стабилизации постоянного напряжения?

- Вентиль
 Усилитель
 Транзистор
 Тристор
 Стабилитрон

633 Где в основном применяется лампа триода?

- в выпрямителях
 в усилителях низкочастотных электрических сигналов
 в трансформаторах
 в полупроводниках
 как реактивная лампа

634 Как определяется коэффициент усиления напряжения лампы триода?

-
 .
 ..
 ...

635 Как определяется внутреннее сопротивление лампы диода из характеристики?

- .
 ...

 ...
 ..

636 Согласно какому закону нить электролампы нагревается, а подводящие провода остаются холодными?

- закону Джоуля-Ленца
 закону Видемана-Франца
 закону трех вторых
 закону Джоуля-Томсона
 закону Бойля-Мариотта

637 Указать основные параметры двухэлектродной лампы.

- внутреннее сопротивление и крутизна характеристики
- напряжение и сила тока
- внутреннее и внешнее сопротивление
- индуктивность и емкость
- коэффициент усиления

638 Для чего применяются диоды?

- для выпрямления переменного тока
- для уменьшения мощности
- для уменьшения сопротивления
- для увеличения мощности
- для заземления

639 Сколько электродов имеется в диоде?

- два
- один
- нет правильного ответа
- пять
- три

640 Какими параметрами обладает лампа диода?

- внутреннее и внешнее сопротивление
- внутренним сопротивлением и углом наклона характеристики
- коэффициент усиления
- индуктивность и емкость
- напряжение и сила тока

641 Основной функцией транзистора является:

- затухание сигналов
- усиление сигналов
- ослабление сигналов
- выравнивание сигналов
- уничтожение сигналов

642 К полупроводниковым материалам относятся:


- кремний
- B, D.
- алюминий
- железо
- никром

643 Сколько p-n переходов имеется в полупроводниковом транзисторе?

- 1
- 2
- 5
- 4
- 3

644 Указать схему усилителя общего базового транзистора

- ...

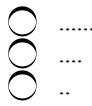

645 Определить статическое сопротивление R_{st} по вольтамперной характеристике диода с напряжением $U_d=0.6$ V.

- 0.25 KОm
- 1 KОm
- 0.15 KОm
- 0.1 KОm
- 0.3 KОm

646 Как называется соединение транзистора, если эмиттерные сигналы одинаковы для входящих и выходящих сигналов?

- соединение с общей базой
- соединение с общим катодом
- соединение с общим анодом
- соединение с общим коллектором
- соединение с общим эмиттером

647 Какие электроды имеются в полупроводниковых транзисторах?

- базовые , коллекторные , эммитерные
- анодные и катодные
- эмиттерные
- коллекторные
- базовые


648 Как называется соединение транзистора, если коллекторные сигналы одинаковы для входящих и выходящих сигналов?

- соединение с общим анодом
- соединение с общим коллектором
- соединение с общим эмиттером
- соединение с общим катодом
- соединение с общей базой

649 Как называется соединение транзистора, если входные и выходные базовые сигналы одинаковы ?

- соединение с общим анодом
- соединение с общим катодом
- соединение с общим коллектором
- соединение с общим эмиттером
- соединение с общей базой

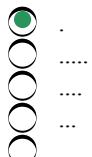650 Укажите схему полупроводникового усилителя с общей базой



651 Как называется средний уровень (электрод) в биполярном транзисторе?


- База
- Эмиттер
- Производитель

- Анод
- Катод

652 Сколько р-п переходов имеется в полупроводниковом диоде?

- нет
- 1
- 3
- 2
- 4

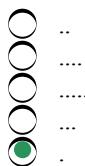653 Какое из нижеприведенных условных обозначений принадлежит транзистору?



654 Носителями тока в полупроводниках являются:

- электроны и дырки
- электроны
- дырки
- ионы
- молекулы

655 С ростом температуры сопротивление полупроводников ...

- растет по экспоненциальному закону
- Уменьшается по нелинейному закону
- Возрастает по линейному закону
- Возрастает по нелинейному закону
- Уменьшается по линейному закону

656 Контактная разность потенциалов образуется:

- В полупроводниках n – типа
- В полупроводниках p – типа
- В газах
- В электролитах
- В области p – n перехода

657 Какие вещества имеют только электронный тип проводимости?

- Газы
- Диэлектрики
- Электролиты
- Металлы
- Полупроводники

658 Какие электроды имеются в полупроводниковом диоде?

- анод и катод
- анод
- катод
- коллектор
- эмиттер

659 Указать основные параметры двухэлектродной лампы:

- внутреннее и внешнее сопротивление
- внутреннее сопротивление и крутизна характеристики
- коэффициент усиления
- индуктивность и емкость
- напряжение и сила тока

660 Как выражается коэффициент усиления по напряжению в усилителях с общим коллектором?

-
- ..
- ...
-
- .

661 Какое выражение характеризует частоту усилителя?

- $k = \frac{1}{2}F(\omega)$
- $k = F(v)$
- $k = F(\omega)$
- $k = F(\omega, t)$
- $k = F(v, t)$

662 Как выражается коэффициент усиления по току в усилителях с общим коллектором?

- ..
- .
-
-
- ...

663 Устройство, в котором осуществляется увеличение энергетических параметров сигнала за счет использования энергии вспомогательного сигнала, называется....

- усилителем
- конденсатором
- диодом
- коллектором
- эмиттером

664 Какое устройство не входит в состав электропривода?

- Контролирующее устройство
- Конденсатор
- Рабочий механизм
- Управляющее устройство
- Электродвигатель

665 При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на максимальную мощность?

- В состоянии покоя
- В длительном режиме
- В повторно-кратковременном режиме
- В кратковременном режиме
- В повторно-длительном режиме

666 Какие из приведенных ниже величин характеризуют усилители мощности?

- выход мощности усилителя
- коэффициент нелинейного искажения

- к.п.д усилителя
- мощность , требуемая усилителем от источника
- выход мощности усилителя, мощность , требуемая усилителем от источника , к.п..д, коэффициент нелинейного искажения

667 Показать коэффициент усиления усилителя напряжения.

- ...
- ..
- .
-
-

668 .

- I, II, III, IV
- I, II, IV, V
- I, II
- I, II, III, V
- II, III, IV, V

669 .

- IV
- II
- I
- III
- V

670 Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода?

- Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление вращения
- Изменяет мощность на валу рабочего механизма
- Изменяет значение и частоту напряжения
- Все функции перечисленные выше
- Нет правильного ответа

671 Электроприводом называется электромеханическая система, состоящая из:

- Катушки индуктивности
- Электродвигателя, передаточного механизма к рабочей машине и всей аппаратуры для управления электродвигателем
- Из генератора
- Резистора и проводов
- Электродвигателя и конденсатора

672 Сколько режимов работы у электроприводов?

- 6
- 3
- 4
- 2
- 5

673 Какую роль играет обратная связь в усилителях?

- повышение коэффициента мощности
- подачу части выходного напряжения усилителя на его вход
- разделение подачи выходного напряжения на его вход
- произведение подачи выходного напряжения на его вход

- приближение коэффициента мощности к единице

674 Какие виды усилителей существуют для межкаскадных связей?

- реостат-емкостные связи
- реостат-емкостные, резонансные и трансформаторные связи
- реостат-емкостные и трансформаторные
- резонансные связи
- трансформаторные связи

675 Какими пользуются видами усилителей мощности?

- одно- и трехкаскадным
- однокаскадным
- одно- и двух- и многокаскадными
- двухкаскадным
- двух- и трехкаскадным

676 Какую связь используют в усилителях?

- линейную
- обратную
- никакую
- эммитерную
- электронную

677 Сколько видов усилителей имеется согласно схеме соединения?

- 2
- 3
- 6
- 4
- 10

678 Показать к.п.д усилителя .

-
-
- .
- ..
- ...
-

679 Какое выражение показывает коэффициент усиления усилителя тока?

- ..
- .
-
- ...
- ...

680 Как избавиться от пульсаций в выпрямителе?

- с помощью сглаживающих фильтров
- невозможно избавиться
- с помощью диода
- с помощью конденсатора
- с помощью амперметра

681 Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока

- Плоскостные и Точечные

- только триоды
- Никакие
- Точечные
- Плоскостные

682 Какой формулой определяется обратное напряжение в однофазных выпрямителях, соединенных по схеме моста?

- $U_{обр}=1.2 U_0$
- $U_{обр}=1.7 U_0$
- $U_{обр}=1.8 U_0$
- $U_{обр}=1.3 U_0$
- $U_{обр}=1.57 U_0$

683 В трехфазном выпрямителе три питающих напряжения сдвинуты друг относительно друга на угол:

- 90 градус
- 120 градус
- 30 градус
- 60 градус
- 45 градус

684 Из чего состоит простейший выпрямитель?

- Из трансформатора и полупроводникового диода
- Из конденсаторов
- Из катушки индуктивности
- Из триода
- Из стабилизатора

685 Какая схема в основном используется в мощных выпрямителях?

- мостовая трехфазная схема
- трехполупериодная схема
- схема с добавочным сопротивлением
- схема без нагрузки
- однофазная схема

686 В какой части периода напряжения проходит ток в однополупериодном выпрямителе ?

- в полном периоде
- в одной пятой периода
- в одной трети
- в одной четвертой
- в полупериоде

687 В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение диодов?

- При отсутствии трёхфазного трансформатора
- При отсутствии вольтметра
- При отсутствии конденсатора
- При отсутствии катушки
- При отсутствии резисторов

688 Чему равен период изменения напряжения нагрузки в каждом вентиле в трехфазном выпрямителе?

- T/3

- T/4
- T/2
- T
- 3/4T

689 применяемый в трехфазном выпрямителе?

- 1/2
- 3/2
- 1/3
- 1/4
- в течении всего периода

690 Показать коэффициент выпрямления вентиля.

-
- .
- ..
- ...
-

691 Сколько вентилей применяется в трехфазном выпрямителе?

- 2
- 6
- 1
- 4
- 3

692 Какими параметрами обладает вентиль (диод), применяемый в выпрямителях?

- амплитудой тока, средним значением тока, амплитудой обратного напряжения, внутренним сопротивлением
- амплитудой тока
- средним значением тока
- амплитудой обратного напряжения
- внутренним сопротивлением

693 .

- Значение постоянного тока
- Значение переменного тока
- Значение сопротивления
- Значение начального напряжения
- Значение выпрямленного тока

694 Что из перечисленного ниже используется для выпрямления переменного тока?

1.попроводниковый кристалл 2.полупроводниковый диод 3.полупроводниковый транзистор

- 1,2 и 3
- 1 и 2
- Только 2
- Только 1
- Только 3

695 В скольких точках соединяется анод вентилем трехфазного выпрямителя ?

- 3
- 1
- 4
- 5

2

696 Сколько вентилей используется в однофазном выпрямителе на схеме, соединенного мостом?

- 2
- 4
- 5
- 3
- 1

697 Для выпрямления переменного напряжения применяют:

- Однофазные выпрямители
- Нет правильного ответа
- Мостовые выпрямители
- Многофазные выпрямители
- А, В, С

698 Какая схема выпрямителей наиболее распространена?

- нет правильного ответа
- частичнополупериодная
- однополупериодная, двухполупериодная и мостовая
- периодная
- частичная

699 Что используют для обеспечения неизменной величины выходного напряжения?

- омметр
- стабилизатор напряжения
- трансформатор
- амперметр
- вольтметр

700 Для чего служат выпрямители?

- Для усиления тока
- Для преобразования постоянного тока
- Для преобразования постоянного напряжения в переменное
- Для преобразования постоянного тока в переменный ток
- Для преобразования переменного напряжения в постоянное