

BAXIŞ

Testler/1505#01#Y15#01 qiyabi 500/Baxış

TEST: 1505#01#Y15#01 QIYABI 500

Test	1505#01#Y15#01 qiyabi 500
Fənn	1505 - Mikroprosessor texnikası
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	10 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	375 (75 %)
Suallardan	500
Bölmələr	21
Bölməleri qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Köçürməyə qadağa	<input checked="" type="checkbox"/>
Ancaq irəli	<input type="checkbox"/>
Son variant	<input type="checkbox"/>

BÖLMƏ: 0101

Ad	0101
Suallardan	34
Maksimal faiz	34
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Mikroelektronikanın istiqamətləri üç əsas baxımdan səciyyələndirilir. Bunlar hansılardır? 1. Element və sxemlərin hazırlanması baxımdan. 2. Element və qurğularla istifadə olunan fiziki hadisələr baxımdan. 3. Mikroelektron elementlərin bir-birinə qoşulma üsulları baxımdan. 4. Mikroelektron qurğuların təyinatı baxımdan. (Çəki: 1)

- 1,2,3
- 1,2,3,4
- 1,2,4
- 2,3,4
- 2,4,5

Sual: Yarımkeçiricilərdən istifadə olunmağa başlayana qədər 1 dm³-də neçə element yerləşən MS ən kiçik ölçülü hesab olunurdu? (Çəki: 1)

- 100
- 200
- 300
- 50
- 150

Sual: Mikroelektronikanın istiqamətləri üç əsas baxımdan səciyyələndirilir. Birləşmələrdən hansı doğru deyildir? 1. Element və sxemlərin hazırlanması baxımdan. 2. Element və qurğularla istifadə olunan fiziki hadisələr baxımdan. 3. Mikroelektron elementlərin bir-birinə qoşulma üsulları baxımdan. 4. Mikroelektron qurğuların təyinatı baxımdan. (Çəki: 1)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 1,2,3,4

Sual: Mikrosxemlərdə hansı metallardan istifadə olunur? 1.Qələvi metallardan 2.Xassələrinə görə bir-birindən kəskin fərqlənən metallardan 3. Xassələrinə görə oxşar olan metallardan (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 2,3
-

Sual: İMS-lərin əsasını və iş prinsipini bərk maddələrin kontakt hadisəsində harada gedən fiziki-kimyəvi proseslər təşkil edir? 1.Bərk maddələrin həcmələrində 2. Bərk maddələrin toxunan sərhəddində 3.Bərk maddələrin səthlərində (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 2,3
-

Sual: Mikrosxem ən yaxşı halda hansı temperaturda intervalında işləyə bilir? 1.- 60 dərəcə S-dən +125 dərəcə S-yə qədər 2. - 50 dərəcə S-dən +120 dərəcə S-yə qədər 3. - 40 dərəcə S-dən +100 dərəcə S-yə qədər 4. - 30 dərəcə S-dən +100 dərəcə S-yə qədər 5. - 30 dərəcə S-dən +120 dərəcə S-yə qədər (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: İMS-lərin üzərində yazılmış I element (rəqəm) nəyi göstərir? (Çəki: 1)

- Qrupunu
 - Təyinatını
 - Yarımqrupunu
 - Ölçüsünü
 - Seriyasını
-

Sual: İMS-lərin üzərində yazılmış II element (rəqəm) nəyi göstərir? (Çəki: 1)

- Qrupunu
 - Təyinatını
 - Yarımqrupunu
 - Ölçüsünü
 - Seriyasını
-

Sual: İMS-lərin üzərində yazılmış III element (2 hərf) nəyi göstərir? 1. Yarımqrupunu 2. Seriyasını 3. Təyinatını 4.Qrupunu (Çəki: 1)

- 1,3
 - 1,4
 - 2,3
 - 2,4
 - 3,4
-

Sual: İMS-lərin üzərində yazılmış IV element (rəqəm) nəyi göstərir? (Çəki: 1)

- Yarımqrupuna görə seriyasını
 - Təyinat xüsusiyyətinə görə seriyasını
 - Etibarlılığını
 - Elektron qurğusu olduğunu
 - Seriya nömrəsini
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun yarımkəçirici qrupunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1,5,7
 - 1,2,5
 - 1,3,7
 - 1,5,8
 - ,1,4,6
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun hibrid qrupuna aid olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1,5,7,8
 - 2,4,6,8
 - 2,3,4,6,7
 - 1,3,4,5
 - 2,3,4,8
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun təbəqəli olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun yarımkəçirici qrupundan olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun yarımkəçirici qrupundan olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 6
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun yarımkəçirici qrupundan olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 7
 - 8
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun hibrid qrupundan olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 5
 - 7
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun hibrid qrupundan olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1
 - 4
 - 3
 - 5
 - 7
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun hibrid qrupundan olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1
 - 3
 - 5
 - 6
 - 7
-

Sual: MS üzərində I element (rəqəm) hansı halda onun hibrid qrupundan olduğunu göstərir? (Çəki: 1)

- 1
- 3
- 5
- 7

● 8

Sual: İnteqral mikrosxemlərin tətbiqindən əvvəl qurğular nəyin üzərində yişilirdi? (Çəki: 1)

- Şüşənin
 - Keramikanın
 - Çap platalarının
 - Ebonitin
 - Misin
-

Sual: Statik siqnaldan nə zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Məlumatın tez ötürülməsi zamanı
 - Məlumatın uzağa ötürülməsində
 - Məlumatın müəyyən müddət ərzində ötürülməsi zamanı
 - Məlumatın aramsız ötürülməsi zamanı
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Dinamik siqnallardan harada istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Məlumatın tez ötürülməsi zamanı avab]
 - Məlumatın uzağa ötürülməsində
 - Məlumatın müəyyən müddət ərzində ötürülməsi zamanı
 - Məlumatın aramsız ötürülməsi zamanı
 - Məlumatın məkanda ötürülməsi zamanı
-

Sual: Analoq siqnalı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- Cərəyanın diskret,gərginliyin zamanda kəsilməyən funksiyası
 - Cərəyanın və gərginliyin zamanda kəsilməyən funksiyası
 - Gərginliyin diskret, cərəyanın zamanda kəsilməyən funksiyası
 - Cərəyanın və gərginliyin zamana görə kəsilən funksiyaları
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Diskret siqnallar dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- Cərəyanın diskret,gərginliyin zamanda kəsilməyən funksiyası
 - Cərəyanın və gərginliyin zamanda kəsilməyən funksiyası
 - Gərginliyin diskret, cərəyanın zamanda kəsilməyən funksiyası
 - Cərəyanın və gərginliyin zamana görə kəsilən funksiyaları
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Siqnalları xarakterizə edən parametrlər hansı əsas qruplara bölünür? 1.Struktur 2.Identifikasiyaedici 3. Məlumat daşıyan 4.Məlumat mənbəyi (Çəki: 1)

- 1 ve 2
 - 2 ve 3
 - 1,2,3
 - 2,3,4
 - 1,3,4
-

Sual: Implus və ya ikilik siqnallar hansı siqnallara deyilir? (Çəki: 1)

- Analoq siqnala
 - Sabit analoq siqnala
 - Dəyişən analoq siqnala
 - Diskret siqnala
 - Sinusoidal siqnala
-

Sual: Siqnalın sərbəstlik dərəcələrinin sayını hansı parametrlər göstərir? (Çəki: 1)

- Struktur
 - Məlumat
 - Identifikasiyaedici
 - Xətti
 - Keçid
-

Sual: Hansı parametrlər faydalı siqnalı digər (lazımlı olmayan) siqnalların içərisindən seçib ayırır? (Çəki: 1)

- Struktur
 - Məlumat
 - İdentifikasiyaedici
 - Xətti
 - Keçid
-

Sual: Hansı parametrlərdən ötürülən məlumatı kodlaşdırmaq üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Struktur
 - Məlumat
 - İdentifikasiyaedici
 - Xətti
 - Keçid
-

Sual: Əgər məlumat daşıyıcı parametrin mümkün olan qiymətlər çoxluğu sayılandırsa və müəyyən hüduda malikdirsə, siqnal bu parametrə görə necə adlanır? (Çəki: 1)

- Diskret siqnal
 - Analoq siqnal
 - Sabit analoq siqnal
 - Dəyişən analoq siqnal
 - Sinusoidal siqnal
-

Sual: Siqnalın orta gücü aşağıdakı parametrlərin hansı ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- Amplitud siqnali
 - Tezlik siqnali
 - Fəza spektri
 - Harmonik spektri
 - Doğru cavab yoxdur.
-

Sual: Bir polyarlığa malik zamandan asılı olaraq yavaş dəyişən cərəyan və ya gərginlik siqnalı necə adlanır? (Çəki: 1)

- Sabit analoq siqnalı
 - Dəyişən analoq siqnalı
 - Diskret siqnal
 - Sinusoidal siqnal
 - İmpuls siqnalı
-

Sual: İmpuls və ya ikilik siqnallar hansı siqnallara aiddir? (Çəki: 1)

- Sabit analoq
 - Dəyişən analoq
 - Diskret
 - Sinusoidal
 - Harmonik
-

BÖLMƏ: 0201

Ad	0201
Suallardan	27
Maksimal faiz	27
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Zolaq nəzəriyyəsinə görə bərk cisimlərdə elektronların enerjilərinin mümkün olan göstərilən qiymətləri bir-birindən nə ilə ayrırlar? (Çəki: 1)

- Enerjinin qadağan olunmuş qiymətləri ilə
 - Enerjinin ən kiçik qiymətləri ilə
 - Enerjinin ən böyük qiymətləri ilə
 - Enerjinin diskret qiymətləri ilə
 - Enerjilərin növləri ilə
-

Sual: Zolaq nəzəriyyəsinə görə keçirici zonanı nə əmələ gətir? (Çəki: 1)

- Enerjinin yol verilən qiymətləri
 - Enerjinin qadağan olunmuş qiymətləri
 - Enerjinin böyük qiymətləri
 - Enerjinin kiçik qiymətləri
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı hallardan hansılar cütləşmiş elektronlara aiddir? 1.Eyni səviyyədə olurlar 2.Eyni spinə malikdirlər 3.Əks spinə malikdirlər 4.Müxtəlif səviyyələrdə olurlar (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,3
 - 1,4
 - 2,3
 - 2,4
-

Sual: Atomun əsas fiziki,kimyəvi xassələrini hansı elektronlar müəyyən edirlər? (Çəki: 1)

- Valent elektronları
 - Cütləşməmiş elektronlar
 - Eyni spinə malik elektronlar
 - Spinləri əks olan elektronlar
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Kristalda qadağan və keçirici zonaların yaradılması əsasən nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

- Elektronun periodik dəyişən potensial sahədə hərəkəti ilə
 - Elektronun dalğa xassəsi ilə hərəkəti ilə
 - Elektronun sabit potensial sahədə hərəkəti ilə
 - Elektronun minimum enerjisi ilə
 - Elektronun maxsimum enerjisi ilə
-

Sual: Sredinger tənliyinə görə zərəcik hansı halda sərbəst olur? (Çəki: 1)

- $U=0$
 - $U>0$
 - $U<0$
 - $U \geq E$
 - $U \leq E$
-

Sual: Dalğa funksiyası üzərinə qoyulmuş şərtlərdən hansı doğru deyildir? 1.Dalğa funksiyası kəsilməz olmalıdır 2.Dalğa funksiyasının törməsikəsilməz olmalıdır 3. Dalğa funksiyası birqıyməli olmalıdır (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2,3
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: I Bor orbitində ($r=0.053$ nm) hərəkət edən elektronun dalğa uzunluğu (λ) hansı tərtibdə olar? (Çəki: 1)

- 0.33 nm
 - 0.23 nm
 - 0.53 nm
 - 0.66 nm
 - 0.63 nm
-

Sual: Əgər I Bor orbitindəki elektron ($U=150$ V) sürətləndirilmiş olarsa onun dalğa uzunluğu hansı tərtibdə olar? (Çəki: 1)

- 0.01 nm
 - 0.1 nm
 - 0.11 nm
 - 0.011 nm
 - 1 nm
-

Sual: Dalğa uzunluğu hansı tərtibdə olduqda kristalda difraksiya müşahidə olunur? 1. Dalğa uzunluğu kristal qəfəsin periodundan çox-çox böyük olduqda 2. Dalğa uzunluğu kristal qəfəsin periodu tərtibində olduqda 3. Kristal qəfəs ciddi periodik olarsa,istənilən halda (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1
 - 2
 - 3
 - 2,3
-

Sual: Hansı k-fəza oblastı I Brüllen zonası adlanır? (Çəki: 1)

Elektronun difraksiyaya məruz qaldığı və $k = \frac{\pi}{a}$

Elektronun difraksiyaya məruz qaldığı və $k > \frac{\pi}{a}$

Elektronun difraksiyaya məruz qalmadığı və $k < \frac{\pi}{a}$

Elektronun difraksiyaya məruz qalmadığı və $k < \frac{2\pi}{a}$

Doğru cavab yoxdur

Sual: Hansı k-fəza oblastı II Brüllen zonası adlanır? (Çəki: 1)

Elektronun difraksiyaya məruz qaldığı ve $k = \frac{\pi}{a}$

Elektronun difraksiyaya məruz qaldığı ve $k > \frac{\pi}{a}$

Elektronun difraksiyaya məruz qalmadığı ve $k < \frac{\pi}{a}$

Elektronun difraksiyaya məruz qalmadığı ve $k < \frac{2\pi}{a}$

Doğru cavab yoxdur

Sual: (Çəki: 1)

$k = \frac{\pi}{a}$ olduqda (k-dalğa edədi, a-qefəs sabiti) elektronun enerjisinin neçə

qiyməti olur?

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Brüllen zonalarının sərhəddində enerji kəsilməzliyinin pozulması nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

- Elektronun dalğa uzunluğunun dəyişməsi ilə
 - Elektrona uyğun dalğaların uzunluğunun artması ilə
 - Elektrona uyğun dalğaların uzunluğunun azalması ilə
 - Elektrona uyğun dalğaların durğun dalğa olması ilə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Elektron hansı halda difraksiyaya məruz qalır? (k-dalğa ədədi, a-qefəs sabiti) (Çəki: 1)

$k > \frac{\pi}{a}$

$k < \frac{\pi}{a}$

$k = \frac{\pi}{a}$

$k < \frac{2\pi}{a}$

$k > \frac{2\pi}{a}$

Sual: Yarımkeçirici kristalda elektron-deşik cütünün yaranması prosesi nece adlanır? (Çəki: 1)

- Generasiya
- Rekombinasiya
- İnjeksiya

-
- Ekstraksiya
 - Diffuziya
-

Sual: Yarımkeçirici kristalda elektron-deşik cütünün yox olması prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

- Generasiya
 - Rekombinasiya
 - İnjeksiya
 - Ekstraksiya
 - Diffuziya
-

Sual: Yarımkeçirici kristalda 1 V/sm sahə gərginliyində yüklü hissəciklərin istiqamətlənmiş sürəti necə adlanır? (Çəki: 1)

- Diffuziya
 - İstilikkeçirmə
 - Yürüklük
 - Keçiricilik
 - Diffuziya cərəyanı
-

Sual: Yarımkeçiricilər haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Elektronların istiqamətlənmiş sürəti: I Sərbəst qaçış müddətinə mütənasibdir.II Sərbəst yolun orta uzunluğuna mütənasibdir.III Orta istilik süretinə tərs mütənasibdir (Çəki: 1)

- Yalnız I
 - Yalnız II
 - Yalnız III
 - I və II
 - I,II,III
-

Sual: Aşqarsız yarımkeçiricilər haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansıları səhvdir? Elektronların istiqamətlənmiş sürəti: I Temperaturla düz mütənasibdir. II Temperaturla tərs mütənasibdir.III Orta istilik sürətində düz mütənasibdir (Çəki: 1)

- Yalnız I
 - Yalnız II
 - Yalnız III
 - I və II
 - I və III
-

Sual: Dördvalentli yarımkeçiriciyə üçvalentli aşqar daxil etdikdə qeyri-əsas yükdaşıyıcılar aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

- Deşiklər
 - Elektronlar
 - Protonlar
 - Fotonlar
 - Elektron və deşiklər
-

Sual: Dördvalentli yarımkeçiriciyə beşvalentli aşqar daxil etdikdə qeyri-əsas yükdaşıyıcılar aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

- Deşiklər
 - Elektronlar
 - Protonlar
 - Fotonlar
 - Elektron və deşiklər
-

Sual: Aşqarlı yarımkeçiricilər üçün aşağıdakı şərtlərdən hansı doğrudur?(ni-məxsusi yarımkeçiricidəki yükdaşıyıcıların konsentrasiyasıdır.) (Çəki: 1)

- $n \cdot p = ni^2$
 - $n + p = 2ni$
 - $n + 2p + 3ni$
 - $2n + p = 3ni$
-

Sual: p-n keçiddə Fermi səviyyələri hər iki yarımkeçiricidə necə yerləşir? (Çəki: 1)

- Hər iki qat üçün eyni olur
- p- tipdə n- tipdən yuxarıda yerləşir
- n- tipdə p-tipdən yuxarıda yerləşir

-
- p-tipdə Fermi səviyyəsi yox olur
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n yarımkəçiricidə zonaların əyilməsinə səbəb nədir? (Çəki: 1)

- Fermi səviyyəsinin hər iki qat üçün eyni olması
 Fəza yüklerinin təsiri
 Keçidin eninin dəyişməsi
 Yükdaşıyıcıların rekombinasiyası
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Əgər germaniuma(Ge) aşqar kimi beşvalentli arsen (Ar) əlavə edilərsə donor enerji səviyyəsi harada yaranar? (Çəki: 1)

- Valent zonasının yuxarı sərhəddi yaxınlığında
 Keçiricilik zonasının aşağı sərhəddi yaxınlığında
 Valent zonasının aşağı sərhəddi yaxınlığında
 Keçiricilik zonasının yuxarı sərhəddi yaxınlığında
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Əgər germaniuma(Ge) aşqar kimi üçvalentli indium (In) əlavə edilərsə akseptor enerji səviyyəsi harada yaranar? (Çəki: 1)

- Valent zonasının yuxarı sərhəddi yaxınlığında
 Keçiricilik zonasının aşağı sərhəddi yaxınlığında
 Valent zonasının aşağı sərhəddi yaxınlığında
 Keçiricilik zonasının yuxarı sərhəddi yaxınlığında
 Doğru cavab yoxdur
-

BÖLME: 0301

Ad	0301
Suallardan	34
Maksimal faiz	34
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Metallar üçün xüsusi müqavimət hansı intervalda dəyişir? (Çəki: 1)

- $10^{-8} \div 10^{-6}$ Om· m
 $10^8 \div 10^6$ Om· m
 $10^{-10} \div 10^{-6}$ Om· m
 $10^{-6} \div 10^{-4}$ Om· m
 $10^{-10} \div 10^{-4}$ Om· m
-

Sual: Dielektriklər üçün xüsusi müqavimət hansı intervalda dəyişir? (Çəki: 1)

- $10^{10} \div 10^{12}$ Om· sm
 $10^{11} \div 10^{15}$ Om· sm
 $10^8 \div 10^{10}$ Om· sm
 $10^{-10} \div 10^{10}$ Om· sm
 $10^{-11} \div 10^{-15}$ Om· sm
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı tam dolmamış keçiricilik zolağına malikdirlər? 1.Metallar 2.Yarımkeçiricilər 3.Dielektriklər (Çəki: 1)

- 1
 2
 3
 1,2
 2,3
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar elektrik keçiriciliyi müşahidə olunur? 1.Metallar 2.Yarımkeçiricilər 3.Nazik təbəqəli dielektrik (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3
 - 1,3
 - 1,2,3
 - Heç birində
-

Sual: Metallar üçün xüsusi keçiricilik hansı intervalda dəyişir? (Çəki: 1)

- $10^6 \div 10^5 \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $10^4 \div 10^{-10} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $\sigma > 10^{-14} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $\sigma < 10^{-14} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $\sigma > 10^{14} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
-

Sual: Dielektriklər üçün xüsusi keçiricilik: (Çəki: 1)

- $\sigma > 10^{-4} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $\sigma < 10^{-14} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $\sigma > 10^{-14} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $\sigma > 10^{-1} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
 - $\sigma > 10^{-10} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar elektron yarımkəcicilərə aiddir? 1.ZnS 2.Si 3.CdS 4.B (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3,4
 - 1,2,3
 - 1,2,3,4
 - Heç biri
-

Sual: Adı şəraitdə aşağıdakılardan elektrik cərəyanını keçirməyəni göstərin? 1.Metallar 2.Dielektrik 3.Yarımkeçiricilər (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3
 - 1
 - 2
 - Heç biri keçirmir
-

Sual: n-tip yarımkəcicilərdə Fermi səviyyəsi harada yerləşir? (Çəki: 1)

- Qadağan olunmuş zonanın yuxarı hissəsində
 - Qadağan olunmuş zonanın aşağı hissəsində
 - Qadağan olunmuş zonanın orta hissəsində
 - Qadağan olunmuş zonadan uzaqda
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-tip yarımkəcicilərdə Fermi səviyyəsi harada yerləşir? (Çəki: 1)

- Qadağan olunmuş zonanın yuxarı hissəsində
 - Qadağan olunmuş zonanın aşağı hissəsində
 - Qadağan olunmuş zonanın orta hissəsində
 - Qadağan olunmuş zonadan uzaqda
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Məxsusi yarımkəcicilərdə Fermi səviyyəsi harada yerləşir? (Çəki: 1)

- Qadağan olunmuş zonanın yuxarı hissəsində
- Qadağan olunmuş zonanın aşağı hissəsində
- Qadağan olunmuş zonanın orta hissəsində

-
- Qadağan olunmuş zonadan uzaqda
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Dayaz enerji səviyyəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- Yalnız donor
 - Yalnız akseptor
 - Donor və akseptor
 - Yalnız Fermi
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Qeyri əsas yükdaşıyıcıların rekombinasiyasında aşağıdakılardan hansı səviyyə əsas rol oynayır? 1.Dayaz 2.Dərin 3.Fermi (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2,3
 - 1 və 3
-

Sual: Yarımkeçiricilərin elektrik cərəyanını keçirməsinə təsir edən neçə növ rekombinasiyası mövcuddur? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: Yarımkeçiricilərdən elektrik cərayanı keçməsinə təsir edən rekombinasiya növləri hansılardır? 1.Birbaşa zolaq-zolaq rekombinasiyası 2.Aşqar mərkəzlərinin rekombinasiyası 3.Səth rekombinasiyası (Çəki: 1)

- 1,3
 - 1,2,3
 - 1,2,3,
 - 2,3
 - 3
-

Sual: Diffuziya əmsalının vahidi hansıdır? (Çəki: 1)

- sm^2
 san
 sm
 san
 sm^3
 san
 sm^2
 san^2
 sm
 san^2
-

Sual: Diffuziya cərəyanı təyin olunur (Çəki: 1)

- Konsentrasiya qradienti ilə
 - Sürət qradienti ilə
 - Temperatur qradienti ilə
 - Tezlik qradienti ilə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Dreyt cərəyanının yaranması üçün tələb olunur 1.Sürət qradienti 2.Potensial qradienti 3. Temperatur qradienti (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 2,3
-

Sual: Təklənmiş yarımkərıcı üçün diffuziya və dreyf cərəyanlarının cəmi hansı ifadə doğrudur? 1.Jdif +Jdr =0 2. Jdif +Jdr>0 3. Jdif +Jdr<0 (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 2,3
-

Sual: p-n keçidində injeksiya hadisəsi nə vaxt baş verər? (Çəki: 1)

- Xarici gərginlik mənbəyinə qoşulmadıqda
 - Xarici gərginlik mənbəyinə qoşulduqda və xarici sahə daxili sahəyə əks yönələrsə
 - Xarici gərginlik mənbəyinə qoşulduqda və xarici sahə daxili sahə ilə eyni istiqamətdə yönələndə
 - p-n keçidini qızdırıldıqda
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n keçidində ekstraksiya hadisəsi nə zaman baş verə bilər? (Çəki: 1)

- Xarici gərginlik mənbəyinə qoşulmadıqda
 - Xarici gərginlik mənbəyinə qoşulduqda və xarici sahə daxili sahəyə əks yönələrsə
 - Xarici gərginlik mənbəyinə qoşulduqda və xarici sahə daxili sahə ilə eyni istiqamətdə yönələndə
 - p-n keçidini qızdırıldıqda
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n keçidini xarici sahəyə qoşduqda və xarici sahə daxili sahə ilə eyni istiqamətdə yönəldikdə sərhəd yaxınlığında qeyri-əsas yüksəkçiçilərin (np və pn) konsentrasiyalarının azalması prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

- Diffuziya
 - Dreyf
 - İnjeksiya
 - Ekstraksiya
 - Generasiya
-

Sual: Ekstraksiya nəticəsində axan cərəyan necə adlanır? (Çəki: 1)

- Düz cərəyan
 - Əks cərəyan
 - Doyma cərəyanı
 - Faza cərəyanı
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı deşilmələrdən hansılar elektrik sahəsinin mövcudluğu ilə əlaqədardır? 1.Tunel 2.Selvari 3.Səthi 4.İstilik deşilməsi (Çəki: 1)

- 1 ve 2
 - 1 ve 3
 - 2 ve 4
 - 2 ve 3
 - 3 ve 4
-

Sual: Aşağıdakı deşilmələrdən hansı p-n keçidde səpələnən gücün artması ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)

- Tunel
 - Selvari
 - İstilik
 - Səthi
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

- Selvari deşilmə ensiz keçidlərdə baş verir
 - Tunel deşilməsi ensiz keçidlərdə baş verir
 - Tunel deşilməsi enli keçidlərdə baş verir
 - Selvari deşilmə enli və ensiz keçidlərdə baş verir
 - Tunel keçidi enli və ensiz keçidlərdə baş verir
-

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

- Selvari deşilmə enli keçidlərdə baş verir

-
- Selvari deşilmə ensiz keçidlərdə baş verir
 - Tunel deşilməsi enli keçidlərdə baş verir
 - Selvari deşilmə enli və ensiz keçidlərdə baş verir
 - Tunel keçidi enli və ensiz keçidlərdə baş verir
-

Sual: Hansı deşilmə növü qazlarda elektrik boşalmasına bənzəyir? (Çəki: 1)

- Tunel
 - Selvari
 - İstilik
 - Səthi
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Səthi deşilmənin baş vermə ehtimalını necə azaltmaq olar? (Çəki: 1)

- Yüksək dielektrik sabitinə malik örtükdən istifadə etməklə
 - Metal örtükdən istifadə etməklə
 - Xarici müqaviməti azaltmaqla
 - Xarici müqaviməti artırmaqla
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Səthi deşiləmədə əsas amillər hansıdır? 1.Dielektrik örtüklər 2.Səthi yükler 3.Tətbiq olunan gərginliyin tezliyi
(Çəki: 1)

- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - Yalnız 3
 - 1 və 2
 - 1,2,3
-

Sual: p-n keçidin deşilməsi hansı halda baş verə bilər? 1.Əks qoşulmada 2.Düz qoşulmada 3.Birtərəfli qoşulmada
(Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 və 2
 - 1,2,3
-

Sual: Sahə gərginliyinin kiçik qiymətlərində neytral atomların süretli yükdaşıyıcılar vasitəsilə zərbə ilə ionlaşması
nəticəsində p-n keçidinin deşilməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- Selvari
 - Tunel
 - İstilik
 - Səthi
 - Həcmi
-

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? 1.Deşilmə gərginliyi bazanın xüsusi müqavimətinə mütənasibdir. 2.Deşilmə gərginliyi keçiriciliyin növündən asılıdır 3.Deşilmə gərginliyi xarici müqavimətdən asılıdır (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,3
 - 2,3
 - 1,2,3
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n keçiddə p və n təbəqələri arasında hansı tutum növləri ola bilər? 1.Sədd tutumu 2.Diffuziya tutumu 3.Xarici tutum (Çəki: 1)

- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - 1 və 2
 - 1 və 3
 - 2 və 3
-

BÖLME: 0401

Suallardan	28
Maksimal faiz	28
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Hansı temperaturda metallarda Fermi səviyyəsindən yuxarıda yerləşən enerji səviyyələri boş olur? (Çəki: 1)

- 273 dərəcə C
- 0 dərəcə C
- 273 dərəcə C
- 100 dərəcə C
- 373 dərəcə C

Sual: Metal səthinə mənsub potensial çəpərin hündürlüyü dəyişir : 1.Xarici gərginliyin qiyməti dəyişdikdə . 2. Xarici gərginliyin istiqaməti dəyişdikdə . 3.Xaricə çıxış işi dəyişdikdə (Çəki: 1)

- 1
- 2
- 3
- 1,2
- 1,2,3

Sual: n-tip yarımkəçiricidən elektronun tam çıkış işi hansı halda azalır? 1.Donor aşqarın miqdarı artdıqda. 2.Aksceptor aşqarın miqdarı azaldıqda. 3.Donor aşqarın miqdarı azaldıqda. 4. Aksceptor aşqarın miqdarı artdıqda. (Çəki: 1)

- 1,2
- 2,3
- 1,4
- 2,3
- Doğru cavab yoxdur

Sual: Yarımkeçiricinin qadağan zonasında zolaq nəzəriyyəsinə görə müxtəlif məşəli səth enerji səviyyələri olur.Aşağıdakılardan hansılar doğrudur? 1.Taamın enerji səviyyələri 2.Aşqarların yaratdığı enerji səviyyələri 3.Səthdəki defektlərin yaratdığı enerji səviyyələri (Çəki: 1)

- 1
- 2
- 3
- 1,2
- 1,2,3

Sual: Metalla yarımkəçirici kontakt getirildikdə hansı hadisə baş vermir? 1.Elektronlar Fermi səviyyəsinin aşağı olduğu cismdən Fermi səviyyəsinin yüksək olduğu cismə keçir. 2.Kontakt kecidində kontakt elektrik sahəsi yaranır.

3.Yarımkeçiricidə həcmi yükler yaranır. 4.Enerji zolaqları əyilir. (Çəki: 1)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 2,4

Sual: Hansı halda kontakt sərhəddində böyük müqavimətə malik təbəqə yaranır? (Çəki: 1)

- Metal-metal kontaktında
- Metalla-kıçık çıkış işinə malik donor yarımkəçirici kontaktında
- Metalla-dielektrik kontaktında
- Yarımkeçirici-dielektrik kontaktında
- Metalla kiçik çıkış işinə malik aksceptor yarımkəçirici kontaktında

Sual: Hansı halda kontakt sərhəddində böyük müqavimətə malik təbəqə yaranır? (Çəki: 1)

- Metal-metal kontaktında
- Metalla-böyük çıkış işinə malik donor yarımkəçirici kontaktında
- Metalla-dielektrik kontaktında
- Yarımkeçirici-dielektrik kontaktında
- Metalla kiçik çıkış işinə malik aksceptor yarımkəçirici kontaktında

Sual: Metal-yarımkeçirici kontaktında sərhəddə yaranan böyük müqavimətə malik təbəqənin üstün cəhəti nədir?
 1.Müqavimətin böyük olması 2. Müqavimətin xarici elektrik sahəsində asılı olması 3. Müqavimət təbəqəsinin kiçik olması (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 2,3
 - 1,2,3
-

Sual: Metal-yarımkeçirici kontaktında sərhəddə yaranan böyük müqavimətə malik təbəqə necə adlanır? (Çəki: 1)

- Laylı təbəqə
 - Düzləndirici təbəqə
 - Metal təbəqəsi
 - Yarımkeçirici təbəqə
 - Aşqar təbəqə
-

Sual: Metal-yarımkeçirici kontaktı almaq üçün hansı üsuldan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Buxarlandırma
 - Diffuziya
 - Lehimlər
 - Elektroliz
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Metal-yarımkeçirici kontaktında metalla yarımkəcərıcı arasındaki məsafə hansı tərtibdə olur? (Çəki: 1)

- 10^{-3} sm
 - 10^{-4} sm
 - 10^{-5} sm
 - 10^{-7} sm
 - 10^{-9} sm
-

Sual: Metal-yarımkeçirici kontaktında elektrik sahəsinin yarımkəcərıcıya nüfuz etmə dərinliyi aşağıdakılardan hansılardan asılıdır? 1. Yarımkeçiricinin dielektrik nüffuzluğundan 2. Sərbəst daşıyıcıların konsentrasiyasında 3. Yarımkeçirici və metalin çıxış işləri cəmindən (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3
 - 1,3
 - 3
 - 1,2,3
-

Sual: Metal-yarımkeçirici kontaktında yarımkəcəricinin səthindəki elektrik yüklerinin miqdarı aşağıdakılardan hansılardan asılı deyildir? 1. Xarici potensiallar fərqindən 2.Sərbəst daşıyıcıların konsentrasiyasından 3.Elektrik sahəsinin yarımkəcərıcıya nüfuzetmə dərinliyindən (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 2,3
-

Sual: Metal-yarımkeçirici kontaktında yarımkəcəricinin səthindəki elektrik yüklerinin miqdarı aşağıdakılardan hansılardan asılıdır? 1. Xarici potensiallar fərqindən 2.Sərbəst daşıyıcıların konsentrasiyasından 3.Elektrik sahəsinin yarımkəcərıcıya nüfuzetmə dərinliyindən (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 2,3
-

Sual: Metal p-tip yarımkəcərici kontaktında metalin çıkış işi yarımkəcəricinin çıkış işindən böyük olduqda yarımkəcəricinin səthində hansı işarəli yüklü təbəqə yaranır və o necə adlanır? (Çəki: 1)

- Müsbət yüklü və antiqapayıcı

- Mənfi yüklü və antiqapayıcı
 - Müsbət yüklü və qapayıcı
 - Mənfi yüklü və qapayıcı
 - Təbəqə yaranır
-

Sual: Metal n-tip yarımkəciri kontaktında metalin çıkış işi yarımkəciriçinin çıkış işindən böyük olduqda yarımkəciriçinin səthində hansı işarəli yüklü təbəqə yaranır və o necə adlanır? (Çəki: 1)

- Müsbət yüklü və qapayıcı
 - Mənfi yüklü və antiqapayıcı
 - Müsbət yüklü və antiqapayıcı
 - Mənfi yüklü və qapayıcı
 - Təbəqə yaranır
-

Sual: Metal n-tip yarımkəciri kontaktında metalin çıkış işi yarımkəciriçinin çıkış işindən kiçik olduqda yarımkəciriçinin səthində hansı yüklü təbəqə yaranır və o necə adlanır? (Çəki: 1)

- Mənfi və antiqapayıcı
 - Mənfi və qapayıcı
 - Müsbət və antiqapayıcı
 - Müsbət və qapayıcı
 - Təbəqə yaranır
-

Sual: Metal p-tip yarımkəciri kontaktında metalin çıkış işi yarımkəciriçinin çıkış işindən kiçik olduqda yarımkəciriçinin səthində hansı yüklü təbəqə yaranır və o necə adlanır? (Çəki: 1)

- Mənfi və antiqapayıcı
 - Mənfi və qapayıcı
 - Müsbət və antiqapayıcı
 - Müsbət və qapayıcı
 - Təbəqə yaranır
-

Sual: Metal-yarımkeciriçi (deşikli yarımkeciriçi) sistemli düzləndiricilər üçün VAX-ı almaq üçün Şottki nəzəriyyəsində hansı düsturdan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- $J_p = qD_p \text{ grad } P - qU_p P \text{ grad } \phi$
 - $J_p = qD_p \text{ grad } P$
 - $J_p = q U_p P \text{ grad } \phi$
 - $J_p = qD_p \text{ grad } P + qU_p P \text{ grad } \phi$
 - $J_p = D_p \text{ grad } P - U_p P \text{ grad } \phi$
-

Sual: Metal-yarımkeciri kontaktında kontakt strukturu əsasən aşağıdakılardan hansı ilə təyin olunur? 1.Fermi səviyyələrinin qarşılıqlı yerləşməsi ilə 2.Kontakt tutumu ilə 3.Diffuziya tutumu ilə (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 2 və 3
 - 1,2,3
-

Sual: Metallə p-tip yarımkəciriçinin kontakt zamanı onlar arasında elektron mübadiləsi nece gedir?? 1. Elektronlar metaldan yarımkəciriçiye keçir 2.Elektronlar metaldan yarımkəciriçiye keçmir 3.Yarımkeciriçinin səthə yaxın qatında əlavə elektronlar yaranır 4.Yarımkeciriçidə rekombinasiya surətlənir (Çəki: 1)

- 1,3,4
 - 2,3,4
 - 2,3
 - 2,4
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Metallə n-tip yarımkəciriçinin kontakt zamanı onlar arasında elektron mübadiləsi nece gedir?? 1.Elektronlar metaldan yarımkəciriçiye keçir 2.Elektronlar yarımkəciriçiden metala keçir 3.Elektronlar kontakt sərhəddindən uzaqlaşır (Çəki: 1)

- 1
- 2
- 3

- 1 ve 3
 2 ve 3
-

Sual: Kontakt hadisəsində metalla yarımkəcərıcı arasındaki elektron mübadiləsini nə ilə xarakterizə edirlər? (Çəki: 1)

- Fermi səviyyələrinin fərqi
 Çıxış işlərinin fərqi
 Diffuziya əmsalları fərqi
 Konsentrasiya qradientləri fərqi
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Metalla yarımkəcərincinin kontakt qatındakı potensial çəpəri necə adlanır? (Çəki: 1)

- Şottki səddi
 Fermi səddi
 Donor səddi
 Akseptor səddi
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Heterokecid hansı kecidə deyilir? (Çəki: 1)

- Qadağan olunmuş zonalarının eni müxtəlif olan iki yarımkəcərincinin təmasına
 Qadağan olunmuş zonalarının eni eyni olan iki yarımkəcərincinin təmasına
 Yarımkecərıcı-dielektrik təmasına
 Dielektrik- metal təmasına
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Qeyri-düzləndirici omik təmaslar (kontakte) nece alınır? (Çəki: 1)

- Metal-metal
 Metal-yarımkecərıcı
 Yarımkecərıcı-yarımkecərıcı
 Metal-dielektrik
 Yarımkecərıcı-dielektrik
-

Sual: Şottki diodları hansı kontaktlardan (təmaslardan) alınır? (Çəki: 1)

- Metal-metal
 Metal-yarımkecərıcı
 Yarımkecərıcı-yarımkecərıcı
 Metal-dielektrik
 Yarımkecərıcı-dielektrik
-

Sual: Omik təmaslardan (kontakte) əsasən harada istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Yarımkecərıcı qata çıxış məftili qoşulanda
 İnduktivlik almaq üçün
 Tutum almaq üçün
 Düzləndirmə almaq üçün
 Doğru cavab yoxdur
-

BÖLME: 0501

Ad	0501
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarşıdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Şoklı nəzəriyyəsinə görə p-n kecid modelinin tərkibinə aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1.Elektronlar 2.Deşiklər 3.Aşqar mərkəzlər (Çəki: 1)

- 1
 2
 1,3
 2,3

1,2,3

Sual: Yarımkecicinin hər hansı bir elementar həcmindəki yüklerin konsentrasiyasını aşağıdakı səbəblərin hansı dəyişdirə bilər? 1.Elektrik sahəsinin təsiri 2.Generasiya prosesi 3.Rekombinasiya prosesi (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 2,3
 - 1
 - 1,2,3
-

Sual: p-n keçidi üçün Şokli modelində elektron və deşik cərəyanları hansı şərt ödənildikdə bir-birinə bərabər olar?(Lp və Ln diffuziya məsafələri,W-bağlayıcı təbəqənin qalınlığıdır) (Çəki: 1)

- $W >> L_p; W <$
 - $W <$
 - $W >> L_p; W >> L_n$
 - $W \approx L_n$
 - $W = L_p = L_n$
-

Sual: Şokli nəzəriyyəsinə görə ideal p-n keçidin VAX-ının düzgün ifadəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- $I = I_{doy}(\exp(U/\varphi_t) - 1)$
 - $I = I_{doy}(\exp \varphi_t / U - 1)$
 - $I = I_{doy} \exp(U/\varphi_t - 1)$
 - $I = I_{doy}(U/\varphi_t - 1)$
 - $I = I_{doy} \cdot U / \varphi_t$
-

Sual: p-n keçid üçün nəzəri və təcrubi VAX-larının fərqlənmə səbəbləri üçün aşağıdakılardan hansılar doğrudur? 1.Elektron və deşiklərin həcmi yükler oblastında rekombinasiyanın nəzərə alınmaması 2.Şokli nəzəriyyəsində yalnız birbaşa zolaq-zolaq rekombinasiyası və generasiyasının nəzərə alınması 3. Zolaq-zolaq rekombinasiyasının ehtimalının çox az olması (Çəki: 1)

- 1 və 2
 - 1 və 3
 - 2 və 3
 - 1,2,3
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Nazik diod nəyə deyilir?(L-yükdaşıyıcının sərbəst yolu) (Çəki: 1)

- n və ya p təbəqələrindən birinin d qalınlığı d<
 - n və ya p təbəqələrindən birinin qalınlığı d≤L
 - n və ya p təbəqələrindən birinin qalınlığı d>>L
 - n və p təbəqənin hər ikisinin qalınlığı d>L
 - n və p təbəqənin hər ikisinin qalınlığı d<
-

Sual: Hansı p-n keçidlər homokeçidlər adlanır? 1.Eyni bir kristalın bir hissəsi aşqarlandıqda 2.İki müxtəlif kristala eyni aşqar daxil etdiqdə 3.Eyni bir kristala iki müxtəlif aşqar daxil etdiqdə (Çəki: 1)

- 1 və 2
 - 1
 - 1 və 3
 - 2
 - 3
-

Sual: p-n keçidin heterokecid olması üçün hansı şərtlər ödənməlidir? 1.Maddələrin qəfəs sabitləri çox yaxın olmalıdır. 2.Kontakt sərhəddində bir kristal qəfəs o birini defektsiz davam etdirilməlidir. 3.Kristalların potensial çəperləri müxtəlif olmalıdır (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,3
 - 2,3
 - 1,2,3
 - Yalnız 3
-

Sual: p-n keçidin elektrik tutumunda lövhələrəsi dielektrik rolunu nə oynayır? (Çəki: 1)

- Sərbəst yükdaşıyıcıları olmayan həcmi yüksək oblastı
 - Bağlayıcı təbəqə
 - Düz keçid
 - Tərs keçid
 - Kristal təbəqədəki defektlər
-

Sual: p-n keçiddə çəpər tutumu hansı tutuma deyilir? 1.Bağlayıcı təbəqənin həcmi yüksəkləri ilə bağlı olan 2.p-oblastındaki yüksəklərə əlaqədar olan 3. n-oblastındaki yüksəklərə əlaqədar olan (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2
 - 2,3
 - 1
 - 3
-

Sual: p-n keçiddə hansı halda elektrik tutumu artır? 1.Xarici gərginlik buraxıcı istiqamətdə yönəldikdə 2. Xarici gərginlik buraxıcı istiqamətin əksinə yönəldikdə 3. Xarici gərginlik sıfır olduqda (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 2,3
-

Sual: p-n keçiddə kondensatorun dolub-boşalmasını hansı hadisələr xatırladır? 1.Yükdaşıyıcıların injeksiyası 2. Yükdaşıyıcıların ekstraksiyası 3. Yükdaşıyıcıların rekombinasiyası (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3
 - 1,3
 - 1,2,3
 - Yalnız 3
-

Sual: Hansı halda yarımkəçirici diod özünü induktiv element kimi aparır? 1.Dioddan əks cərəyan keçdiğdə 2. Dioddan buraxıcı istiqamətdə cərəyan keçdiğdə 3.Diod qızdırıldıqda (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 1,3
 - 1,2,3
 - Yalnız 1
-

Sual: p-n keçiddə p və n hissələrində kontaktyanı oblastlarda hansı hadisənin baş verməsi induktivliyin yaranmasına səbəb olur? 1.Regenerasiya hadisəsi 2.Rekombinasiya hadisəsi 3. Ekstraksiya hadisəsi 4.İnjeksiya hadisəsi (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 1,2,3,4
-

Sual: Aşağıdakı elementlərin hansından mikrosxemlərdə kondensator kimi istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Yarımkəçirici dioddan
 - Yarımkəçirici tranzistordan
 - Lampalı dioddan
 - Trioddan
 - Rezistordan
-

Sual: Aşağıdakı elementlərdən hansından mikrosxemlərdə induktiv element kimi istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Yarımkəçirici dioddan
 - Yarımkəçirici tranzistordan
 - Lampalı dioddan
 - Trioddan
 - Rezistordan
-

Sual: p-n keçiddə gərginlik buraxıcı istiqamətdə yönəldikdə hansı hadisə baş verir? (Çəki: 1)

- Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların rekombinasiyası
 - Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası
 - Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların ekstraksiyası
 - Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların regenerasiyası
 - Əsas yükdaşıyıcıların regenerasiyası
-

Sual: p-n keçiddə gərginlik əks istiqamətdə yönəldikdə hansı hadisə baş verir? (Çəki: 1)

- Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların rekombinasiyası
 - Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası
 - Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların ekstraksiyası
 - Qeyri-əsas yükdaşıyıcıların regenerasiyası
 - Əsas yükdaşıyıcıların regenerasiyası
-

Sual: Real p-n keçiddə tam müqavimət nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- Bağlayıcı təbəqənin müqavimətindən
 - Deşik oblastının müqavimətindən
 - Elektron oblastının müqavimətindən
 - Bağlayıcı təbəqənin müqaviməti ilə deşik və ya elektron oblastlarının müqavimətləri cəmindən
 - Doğru cavab yoxdur
-

BÖLME: 0601

Ad	0601
Suallardan	29
Maksimal faiz	29
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Şottki diodun başqa p-n kecidli diodlardan əsas fərqi nə ilə əlaqadاردır? (Çəki: 1)

- Qeyri əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası və ekstraksiyası
 - Əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası və ekstraksiyası
 - Qeyri əsas yükdaşıyıcıların generasiyası və rekombinasiyası
 - Əsas yükdaşıyıcıların generasiyası və rekombinasiyası
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n kecidli diodların yüksək tezliklərdə işləmələrinə mane olan əsas səbəb nədir? (Çəki: 1)

- Qeyri əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası və ekstraksiyası
 - Əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası və ekstraksiyası
 - Qeyri əsas yükdaşıyıcıların generasiyası və rekombinasiyası
 - Əsas yükdaşıyıcıların generasiyası və rekombinasiyası
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Şottki diodu hansı tezliklər intervalında işləyə bilir? (Çəki: 1)

- 3÷15 khs
 - 3÷15 Qhs
 - 3÷5 Mhs
 - 3÷15 Mhs
 - 3÷5 khs
-

Sual: Şottki diodun çevrilmə vaxtı nə qədərdir? (Çəki: 1)

- 10^{-10} msan
 - 10^{-1} msan
 - 10^{-1} nsan
 - 10^{-10} nsan
 - 10^{-5} msan
-

- Sual: Şottki diodlarında eks cərəyan və deşilmə gərginliyinin qiymətləri hansılar ola bilər? (Çəki: 1)
- 10^{-12} A ve 450 V
 - 10^{-1} A ve 4500 V
 - 10^{-2} A ve 30 V
 - 10^{-5} A ve 45 V
 -
 - 10^{-1} A ve 45 V
-

- Sual: Şottki diodlarının hazırlanmasında əsas hansı yarımkəciri maddədən istifadə olunur? (Çəki: 1)
- In
 - Se
 - Ge
 - Si
 - Kd
-

- Sual: Şottki baryeri əsasında hansı cihazlar hazırlanır? 1.İfrat yüksək tezlikli impuls diodları 2.Yüksək sürətli tranzistorlar 3.Loqarifmik diodlar (Çəki: 1)
- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - Yalnız 3
 - 1 və 2
 - 1,2,3
-

- Sual: Tunel diodu ilk dəfə hansı ölkədə hazırlanmışdır? (Çəki: 1)
- Çində
 - Almaniyada
 - Fransada
 - Yaponiyada
 - Rusiyada
-

- Sual: Tunel diodu hazırlanarkən hansı şərtlər ödənməlidir? 1.p-n keçid dar olmalıdır. 2. p-n keçidin eni böyük olmalıdır. 3.p-n keçidin hazırlandığı material cırlaşmış olmalıdır. (Çəki: 1)
- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - Yalnız 3
 - 1 və 3
 - 2,3
-

- Sual: Aşağıdakı cihazlardan hansı eks gərginliyin artması ilə diodun deşilməsi hadisəsi əsasında yaradılmışdır? (Çəki: 1)
- Şottki diod
 - Tunel diodu
 - Varikap
 - Vakuum diodu
 - Stabilitron
-

- Sual: Aşağıdakı cihazlardan hansının iş prinsipi diodun tutum xassəsinə əsaslanır? (Çəki: 1)
- Şottki diod
 - Tunel diodu
 - Varikap
 - Vakuum diodu
 - Stabilitron
-

- Sual: Varikapın tutumu hansı halda azalır? (Çəki: 1)
- Eks gərginlik azaldıqda
 - Eks gərginlik artdıqda
 - Düz cərəyan artdıqda
 - Düz cərəyan azaldıqda
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı yalnız sabit cərəyan gərginliyi üçündür? (Çəki: 1)

- Şottki diod
 - Tunel diodu
 - Varikap
 - Vakuum diodu
 - Stabilitron
-

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Diodlar: 1.Elektrik siqnallarını düzləndirir 2.Siqnalları detekte edir 3.Siqnalın tezliyini çoxaldır (Çəki: 1)

- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - Yalnız 3
 - 1 ve 2
 - 1,2,3
-

Sual: Aşağıdakı dioddaların hansından dəyişən tutumlu kondensator kimi istifadə oluna bilər? (Çəki: 1)

- Varikap
 - Tunel diodu
 - Stabilitron
 - Impuls diodu
 - Şottki diodu
-

Sual: Düzləndirici diodlar hansı tezlik diapazonunda dəyişən cərəyanı sabit cərəyana şevirir? (Çəki: 1)

- 10 hs-20 hs
 - 50 hs-100 hs
 - 50 hs-1000 hs
 - 50 hs-100 khs
 - 500 khs-1000 khs
-

Sual: p-n keçiddə elektrik deşilməsindən hansı dioddə istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Stabilitron
 - Tunel diodu
 - Impuls diodu
 - Varikap
 - Şottki diodu
-

Sual: Stabilitronda p-n keçidin baza qatında aşqarların nisbətən kiçik konsentrasiyasında keçiddə hansı deşilmə baş verir? (Çəki: 1)

- Selvari
 - Səthi
 - Tunel
 - Selvari və Tunel
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Stabilitronda p-n keçidin baza qatında aşqarların yüksək konsentrasiyasında keçiddə hansı deşilmə baş verir? (Çəki: 1)

- Selvari
 - Səthi
 - Tunel
 - Selvari və Tunel
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Alçaq gərginlikli stabilitonlarda gərginliyin düzgün qiyməti hansıdır? (Çəki: 1)

- Ust < 6,3 V
 - Ust < 12,3 V
 - Ust < 9,3 V
 - Ust < 16,3 V
 - Ust < 60,3 V
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı stabilitonu xarakterize edən parametrlərə aid deyildir? 1. Maksimal güc 2. Diferensial müqavimət 3. Stabillaşmə gərginliyi 4. İmpuls gərginliyi (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Yarımkeçirici stabilitonlardan hansı stabilizatorlarda istifadə olunur? 1. Parametrik 2. Kompensasiyalı 3. Körpü (Çəki: 1)

- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - Yalnız 3
 - 1 ve 2
 - 1,2,3
-

Sual: Alçaq gərginlikli stabilitonlarda hansı deşilmədən istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Selvari
 - Səthi
 - Tunel
 - Tunel və səthi
 - Selvari və Səthi
-

Sual: Varikapda bazaya infeksiya etmiş yükün dəyişməsinin gərginliyin dəyişməsinə nisbəti necə adlanır? (Çəki: 1)

- Sədd tutumu
 - Çəpər tutumu
 - Diffuziya tutumu
 - Daxili tutum
 - Xarici tutum
-

Sual: Şottki diodlarını başqa diodlardan fərqləndirən əsas cəhət nədir? 1. Onların keçidlərində qeyri əsas yüksəkdaşıyıcıların infeksiyası olmur 2. Əsas yüksəkdaşıyıcılarla işləyir 3. Metalla p-tip yarımkəciriçinin təmasından yaranır. (Çəki: 1)

- 1 və 2
 - 1 və 3
 - 2 və 3
 - 1,2,3
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Silisiumun hansı parametrini seçməklə lazımi qiymətə malik stabilleşdirici gərginlik əldə etmək olar? (Çəki: 1)

- Xüsusi müqavimetini
 - Stabillaşmə gərginliyini
 - Stabillaşmə cərəyanını
 - Müqavimətini
 - Gərginliyini,müqavimətini
-

Sual: Toxunma sərhədlərinin sahəsində asılı olaraq diodlar neçə cür olur? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
-

Sual: Toxunma sərhədlərinin sahəsində asılı olaraq diodlar hansılardır? (Çəki: 1)

- Nöqtəvi,müstəvi
 - Dayaq
 - Dayaq,müstəvi
 - Müstəvi,dayaq
 - İmpuls,nöqtəvi
-

Sual: P-n tipli yarımkırıcıların toxundurulduğda xüsusi mexanizmi yaranır ki, həmin mexanizm diodların harada içlədilməsini müəyyən edir? (Çəki: 1)

- Hansı sahədə
 - Keçidde
 - Stabilşəmədə
 - Keçidde, stabilşəmədə
 - Elektrik deşilməsində
-

BÖLME: 0701

Ad	0701
Suallardan	31
Maksimal faiz	31
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası aşağıdakı cihazların hansında əsas rol oynayır? (Çəki: 1)

- Bipolar tranzistor
 - Vakuum diodu
 - Triod
 - Sahə tranzistoru
 - Varikap
-

Sual: Bipolar tranzistor necə p-n kecidə və neçə xarici çıxışa malikdir? (Çəki: 1)

- 2 p-n kecidə və 2 çıxışa
 - 3 p-n kecidə və 3 çıxışa
 - 2 p-n kecidə və 3 çıxışa
 - 3 p-n kecidə və 2 çıxışa
 - 1 p-n kecidə və 2 çıxışa
-

Sual: Bipolar tranzistorda hansı cərəyan idarəedici cərəyan deyilir? (Çəki: 1)

- Baza cərəyanına
 - Emitter cərəyanına
 - Kollektor cərəyanına
 - Düz cərəyan
 - Əks cərəyan
-

Sual: Bipolar tranzistorda gücləndiriləcək siqnal hara qoşulur? (Çəki: 1)

- Kollektor dövrəsinə
 - Emitter dövrəsinə
 - Baza dövrəsinə
 - Kollektor və baza dövrəsinə
 - Cərəyan güclənmir
-

Sual: Bipolar tranzistorda gücləndirilmiş siqnal haradan götürülür? (Çəki: 1)

- Kollektor dövrəsindən
 - Emitter dövrəsindən
 - Baza dövrəsindən
 - Emitter və baza dövrələrindən
 - Cərəyan güclənmir
-

Sual: Bipolar tranzistorlar sxemə əsasən neçə üsulla qoşulur? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: Bipolar tranzistorun emitter və kollektor kecidlərinə qoşulmuş gərginliyin qütbündən asılı olaraq neçə iş rejimi fərqlənir? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
-

Sual: Aşağıdakı rejimlərdən hansı bipolar tranzistorun əsas iş rejimi hesab olunur? (Çəki: 1)

- Aktiv rejim
 - Kəsme rejimi
 - Doyma rejimi
 - İnvers rejimi
 - Bütün rejimlər
-

Sual: Tranzistorun aktiv rejimində emitter və kollektor keçidinə uyğun olaraq hansı gərginliklər qoşulur? (Çəki: 1)

- Emitter keçidinə düz, kollektor keçidinə isə əks
 - Emitter keçidinə əks, kollektor keçidinə isə düz
 - Hər ikisinə düz
 - Hər ikisinə əks
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Bipolar tranzistor nə ilə idarə olunur? (Çəki: 1)

- Cərəyanla
 - Gərginliklə
 - Tutumla
 - İnduktiviliklə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Bipolar tranzistorda işçi cərəyan hansı yükdaşıyıcılarından ibarətdir? (Çəki: 1)

- Əsas yükdaşıyıcılarından
 - Qeyri-əsas yükdaşıyıcılarından
 - Əsas ve qeyri-əsas yükdaşıyıcılarından
 - ionlardan
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı doğrudur? Bipolar tranzistorlar alınır: 1.Əritmə üsulu ilə 2.Diffuziya üsulu ilə 3.Çökdürmə üsulu ilə (Çəki: 1)

- 1 və 3
 - 2 və 3
 - 1 və 2
 - 1,2,3
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n keçiddə diffuziya və dreyf selləri tarazlıqda olduqda: (Çəki: 1)

- Keçiddə cərəyan sıfırdan böyük olur
 - Keçiddə cərəyan sıfır olur
 - Cərəyan p-dən n-ə axır
 - Cərəyan n-dən p-ə axır
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n-p tipli bipolar tranzistorun aktiv rejimində xarici gərginlik mənbələri emitter və kollektor keçidlərinə necə qoşulur? (Çəki: 1)

- Emitter keçidinə tərs, kollektor keçidinə isə düz qoşulur
 - Emitter keçidinə düz, kollektor keçidinə tərs qoşulur
 - Hər ikisinə düz qoşulur
 - Hər ikisinə tərs qoşulur
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Emitter keçidinin işi necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- İnjeksiya əmsali ilə
- Ekstraksiya əmsali ilə
- Gərginliyin qiyməti ilə

-
- Cərəyanın qiyməti ilə
 - Diffuziya əmsalı ilə
-

Sual: p-n-p tipli bipolar tranzistorda deşiklərin hərəkəti ilə yaranan cərəyanın (Jep) emitter cərəyanına (Je) nisbəti nəyi xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- Güc əmsalını
 - İnjeksiya əmsalını
 - Deşiklərin bazadan keçmə əmsalını
 - Ekstraksiya əmsalını
 - Cərəyanaya görə ötürmə əmsalını
-

Sual: p-n-p tip bipolar tranzistorda kollektor cərəyanının deşik toplananının (Jkp) emitter cərəyanına (Je) nisbəti nəyi xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- Güc əmsalını
 - İnjeksiya əmsalını
 - Deşiklərin bazadan keçmə əmsalını
 - Ekstraksiya əmsalını
 - Cərəyanaya görə ötürmə əmsalını
-

Sual: p-n-p tip bipolar tranzistorda kollektor cərəyanının deşik toplananının emitter cərəyanının deşik toplananına nisbəti nəyi xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- Güc əmsalını
 - İnjeksiya əmsalını
 - Deşiklərin bazadan keçmə əmsalını
 - Ekstraksiya əmsalını
 - Cərəyanaya görə ötürmə əmsalını
-

Sual: Əks istiqamətdə qoşulmuş kollektor keçidində cərəyanının idarə olunmayan toplananı yaranır. Bu cərəyan necə adlanır və nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)

- Düz cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcılarının dreyfi ilə əlaqədardır.
 - Əks cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcılarının dreyfi ilə əlaqədardır.
 - Düz cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcılarının diffuziyası ilə əlaqədardır.
 - Əks cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcılarının diffuziyası ilə əlaqədardır.
 - Doğru cavab yoxdur.
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)

- Emitter cərəyanı idarə edən, kollektor cərəyanı idarə olunandır.
 - Emitter cərəyanı idarə olunan, kollektor cərəyanı idarə edəndir.
 - Emitter cərəyanı idarə olunan, baza cərəyanı idarə edəndir.
 - Kollektor cərəyanı idarə edən, baza cərəyanı idarə olunandır.
 - Dogru cavab yoxdur.
-

Sual: Bipolar tranzistorda dəyişən siqnal mənbəyi hansı dövrəyə qoşulur? (Çəki: 1)

- Giriş elektrodunun dövrəsinə
 - Çıxış elektrodunun dövrəsinə
 - Həm giriş, həm də çıxış elektrodunun dövrəsinə
 - Xarici dövrəye
 - Dogru cavab yoxdur.
-

Sual: Bipolar tranzistorda yük müqaviməti hansı dövrəyə qoşulur? (Çəki: 1)

- Giriş elektrodunun dövrəsinə
 - Çıxış elektrodunun dövrəsinə
 - Həm giriş, həm də çıxış elektrodunun dövrəsinə
 - Xarici dövrəye
 - Dogru cavab yoxdur.
-

Sual: Bipolar tranzistorda ümumi baza ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir? 1.Cərəyanaya görə 2.Gərginliyə görə 3.Güçə görə (Çəki: 1)

- 1 və 2
- 1 və 3
- 2 və 3

-
- Yalnız 1
 1,2,3
-

Sual: Bipolar tranzistorda ümumi emitter ilə qoşulma sxemində giriş siqnalı mənbəyi hara qoşulur? (Çəki: 1)

- Kollektor-emitter aralığına
 Baza dövrəsinə
 Kollektor dövrəsinə
 Emitter dövrəsinə
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Ümumi emitter ilə qoşulma sxemində gücləndirmə əmsalının (cərəyanaya görə ötürmə) düzgün ifadəsi hansıdır?(α -cərəyanaya görə statik güclənmə əmsalıdır). (Çəki: 1)

- $\beta = \alpha / 1 - \alpha$
 $\beta = 1 - \alpha / \alpha$
 $\beta = 1 + \alpha / \alpha$
 $\beta = \alpha / 1 + \alpha$
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Bipolar tranzistorda ümumi emitter ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir? 1.Cərəyanaya görə 2.Gərginliyə görə 3.Güçə görə (Çəki: 1)

- Yalnız 1
 Yalnız 2
 Yalnız 3
 Yalnız 2 və 3
 1,2,3
-

Sual: Ümumi kollektor ilə qoşulma sxemində giriş siqnalı mənbəyi bipolar tranzistorun hansı dövrəsinə qoşulur? (Çəki: 1)

- Emitter-kollektor dövrəsinə
 Emitter-baza aralığına
 Kollektor-baza aralığına
 Kollektor dövrəsinə
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Ümumi kollektor ilə qoşulma sxemində yük müqaviməti hansı dövrəyə qoşulur? (Çəki: 1)

- Emitter-kollektor dövrəsinə
 Emitter-baza aralığına
 Kollektor-baza aralığına
 Kollektor dövrəsinə
 Emitter dövrəsinə
-

Sual: Bipolar tranzistorda ümumi kollektor ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir? 1.Cərəyanaya görə 2.Gərginliyə görə 3.Güçə görə (Çəki: 1)

- 1 və 3
 1 və 2
 2 və 3
 Yalnız 3
 Yalnız 1
-

Sual: Bipolar tranzistorun hansı sxem üzrə qoşulmasına emitter təkrarlayıcısı deyilir? 1.Ümumi baza 2.Ümumi emitter 3.Ümumi kollektor (Çəki: 1)

- 1
 2
 3
 1 və 2
 2 və 3
-

Sual: Bipolar tranzistor dövrəsində gərginliyə və gücə görə gücləndirməni təmin edən element aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

- Kondensator
 Giriş müqaviməti

- Çıxış müqaviməti
 - Yük müqaviməti
 - Doğru cavab yoxdur
-

BÖLME: 0801

Ad	0801
Suallardan	30
Maksimal faiz	30
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Sahə tranzistorunda kanalın müqavimətini necə dəyişirlər? (Çəki: 1)

- Cərəyan kanalının qalınlığını dəyişməklə
 - Cərəyan şiddətini dəyişməklə
 - Aşqar daxil etməklə
 - p-n keçidin sayını artırmaqla
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: p-n kecidli unipolyar tranzistorları neçə cür olur? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: n- kanallı sahə tranzistorlarında neçə n və neçə p təbəqə olur? (Çəki: 1)

- 2-p və 1-n
 - 1-p və 1-n
 - 2-p və 2-n
 - 1-p və 2-n
 - 3-n və 0-p
-

Sual: p-kanallı sahə tranzistorunda neçə p və neçə n təbəqə olur ? (Çəki: 1)

- 2-p və 1-n
 - 2-n və 1-p
 - 1-n və 1-p
 - 2-p və 2-n
 - 3-p və 0-n
-

Sual: Sahə tranzistorunda neçə elektrod olur? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: Unipolyar tranzistorlar nə ilə idarə olunur? (Çəki: 1)

- Cərəyanla
 - Gərginliklə
 - Elektrik sahəsi ilə
 - Kənar qüvvələrlə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı unipolyar tranzistorlara aiddir? 1.p-n kecidli 2. Qurama kanallı 3.induksiya edilmiş kanallı
(Çəki: 1)

- Yalnız 1
- Yalnız 2
- Yalnız 3

- 1 ve 2
 1,2,3
-

Sual: n-kanallı sahə tranzistorunda idarəedici elektrod nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- 2 n-qatından
 1-n və 1-p qatından
 2-p qatından
 2 n və 1 p qatından
 2 n və 2 p qatından
-

Sual: Sahə tranzistorunda kanalın keçiriciliyinə hansı kəmiyyət təsir etmir? 1.Idarəedici elektroda verilən gərginlik
 2.Mənbə və mənsəb arasındaki gərginlik 3.Temperatur (Çəki: 1)

- 1
 2
 3
 1,2,3
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Sahə tranzistorunda temperatur artdıqca hansı parametrlərin dəyişməsi düzgün göstərilmişdir? 1.Təmas potensial fərqi azalır. 2.Təmas potensial fərqi artır 3.Kanalın eni azalır 4.Kanalın eni artır (Çəki: 1)

- 1 və 3
 1 və 4
 2 və 3
 2 və 4
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Sahə tranzistorları dövrəyə neçə sxem üzrə qoşula bilər? (Çəki: 1)

- 1
 2
 3
 4
 6
-

Sual: Ümumi mənsəb sxemi üzrə qoşulmuş sahə tranzistoru üçün hansı gücləndirmə xarakterikdir? (Çəki: 1)

- Yalnız cərəyan
 Yalnız gərginlik
 Yalnız güc
 Cərəyan və gərginlik
 Cərəyan və güc
-

Sual: Ümumi idarəetmə elektrodlu sahə tranzistoru üçün hansı gücləndirmə xarakterikdir? (Çəki: 1)

- Yalnız cərəyan
 Yalnız güc
 Cərəyan və gərginlik
 Cərəyan və güc
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Sahə tranzistoru ilə bipolar tranzistoru fərqləndirən cəhətlər hansılardır? 1.Sahə tranzistorunda giriş gərginliyi bipolar tranzistora nisbetən çox böyükdür? 2.Sahə tranzistorunda qeyri-əsas yükdaşıyıcıların injeksiyası baş vermir 3.İşçi cərəyanı yaranan yükdaşıyıcılara görə (Çəki: 1)

- 1 və 2
 1 və 3
 2 və 3
 1,2,3
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Sahə tranzistoru haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyildir. 1.Idarəedici elektrod dielektrik vasitəsilə izole oluna bilər 2.Mənbə elektrodunda qeyri-əsas yükdaşıyıcılar injeksiyalanır 3.İşçi cərəyanı əsas yükdaşıyıcılar yaradır 4. İşçi cərəyanı əsas və qeyri-əsas yükdaşıyıcılar yaradır (Çəki: 1)

- 1
 1 və 2

- 2 ve 3
 - 2 ve 4
 - 1 ve 4
-

Sual: MDY tranzistorlar hakkında aşağıdakı mülahizelerin hansı səhvdir? (Çəki: 1)

- Izolə olmuş idarəedici elektroda malikdir
 - Dielektrik kimi silisumdan istifadə olunur
 - Sahə tranzistoruna aiddir
 - n və p tipli induksiya edilmiş kanallıdır
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: MDY tranzistorlar hakkında aşağıdakı mülahizelerin hansı doğrudur? 1. Izolə olmuş idarəedici elektroda malikdir
2. Dielektrik kimi silisumdan istifadə olunur 3. n və p tipli induksiya edilmiş kanallıdır (Çəki: 1)

- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - Yalnız 3
 - 1 və 2
 - 2 və 3
-

Sual: MDY tranzistorlarda cərəyan keçirən kanal rolunu nə oynayır? (Çəki: 1)

- Dielektrik qatı
 - Yarımkeçiricinin orta təbəqəsi
 - Yarımkeçiricinin səthyanı qatı
 - Metal qatı
 - Doğru cavab yoxdur
-


Sual: MDY- tranzistorlarda neçə elektrod olur? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
-

Sual: MDY-tranzistorda altilığın çıxışı hara qoşula bilər? (Çəki: 1)


- Mənbəyə
 - Mənsəbə
 - İdarəedici elektroda
 - Dielektrik təbəqəyə
 - Doğru cavab yoxdur
-

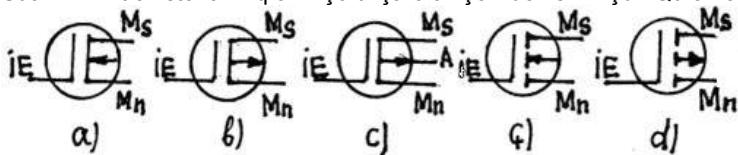Sual: MDY-tranzistorların qrafiki şərti işaretləri şəkildə verilmişdir.Qurama kanallı n –tipli hansıdır? (Çəki: 1)



- a
 - b
 - c
 - ç
 - d
-

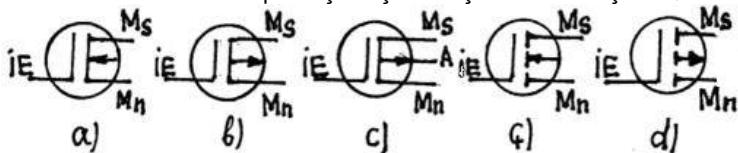
Sual: MDY-tranzistorların qrafiki şərti işaretləri şəkildə verilmişdir. Qurama kanallı p –tipli hansıdır? (Çəki: 1)



- a
- b


- c
 ç
 d
-

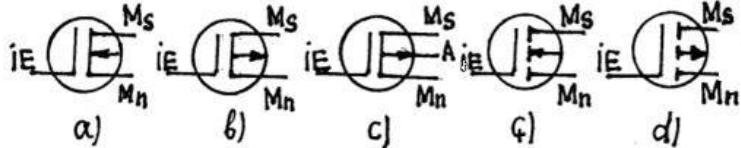Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işarələri şəkildə verilmişdir. Qurama kanallı altlıqdan çıxışı olan hansıdır? (Çəki: 1)




- a
 b
 c
 ç
 d
-

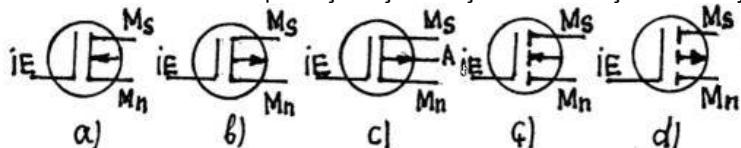Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işarələri şəkildə verilmişdir. İnduksiya edilmiş kanallı n -tipli hansıdır? (Çəki: 1)




- a
 b
 c
 ç
 d
-

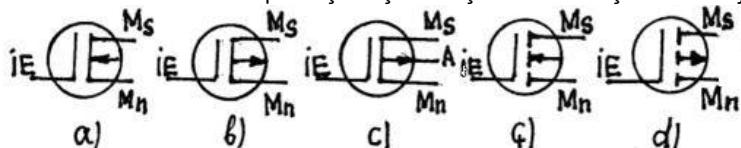Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işarələri şəkildə verilmişdir. İnduksiya edilmiş kanallı p -tipli hansıdır? (Çəki: 1)



- a
 b
 c
 ç
 d
-

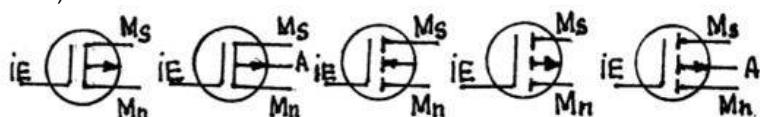
Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işarələri şəkildə verilmişdir. İnduksiya edilmiş kanallı altlıqdan çıxışı olan hansıdır? (Çəki: 1)



I II III IV V

- I
 II
 III
 IV
 V
-

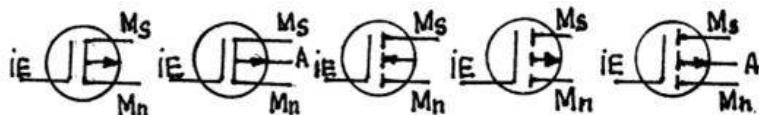
Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işarələri şəkildə verilmişdir. . Qurama kanallı altlıqdan çıxışı olan hansıdır? (Çəki: 1)



I II III IV V

- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
-

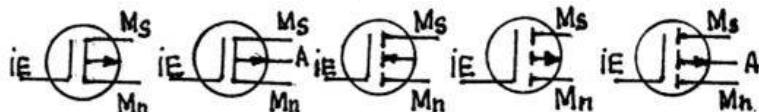
Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işaretləri şəkildə verilmişdir. . İnduksiya edilmiş kanallı p –tipli hansıdır? (Çəki: 1)



I II III IV V

- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
-

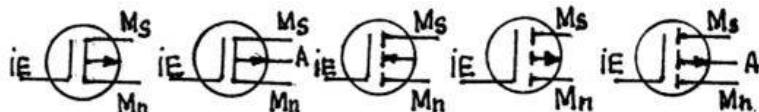
Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işaretləri şəkildə verilmişdir. . İnduksiya edilmiş kanallı n –tipli hansıdır? (Çəki: 1)



I II III IV V

- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
-

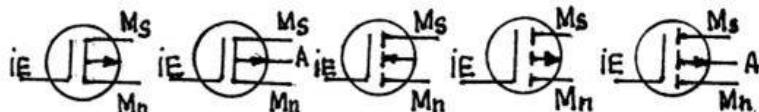Sual: MDY-trazistorların qrafiki şərti işaretləri şəkildə verilmişdir. Qurama kanallı p –tipli hansıdır? (Çəki: 1)



I II III IV V

- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
-

BÖLMƏ: 0901

Ad	0901
Suallardan	31
Maksimal faiz	31
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Müəyyən bir funksiyani yerinə yetirən və aralarında elektrik sahəsi olan, yüksək sıxlıqla qablaşdırılmış elementlərdən (və ya element və komponentlərdən) ibarət olan vahid tam sistem necə adlanır? (Çəki: 1)

- Generator
- Diod
- Tranzistor
- İMS
- Sahə tranzistoru

Sual: Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar İMS-ləri əmələ gətirir? 1.Element 2.Komponent 3.Generatorlar (Çəki: 1)

- Yalnız 1
- Yalnız 2
- Yalnız 3
- 1 və 2
- 1,2,3

Sual: Aşağıdakılardan hansılar mikrosxemin elementləridir? 1.Diod 2.Korpusuz diod 3.Tranzistor 4.Kiçik ölçülü induktiv sarğıclar (Çəki: 1)

- 1,2
- 2,3
- 3,4
- 1,3
- 1,2,3,4

Sual: Aşağıdakılardan hansılar mikrosxemin sadə komponentləridir? 1.Diod 2.Korpusuz diod 3. Korpusuz tranzistor 4.Kiçik ölçülü induktiv sarğıclar (Çəki: 1)

- 1,2
- 1,3
- 1,2,3
- 2,3,4
- 1,2,3,4

Sual: Element və komponentlərin sayının çıxışlarının həcmi nəzərə alınmadan mikrosxemin həcmində nisbəti necə adlanır? (Çəki: 1)

- Cəmləşdirmə sıxlığı
- Qablaşdırma sıxlığı
- Toplanma sıxlığı
- İnteqrasiya sıxlığı
- Doğru cavab yoxdur

Sual: İMS-in ümumi dielektrik və ya yarımkənarıcı allığı üzərində və ya həcmində yerləşdirilmiş element və komponentlərin məcmuyu necə adlanır? (Çəki: 1)

- İMS-in xarici qurğusu
- İMS-in daxili qurğusu
- İMS-in birləşmə qurğusu
- MS-in kənar qurğusu
- Doğru cavab yoxdur

Sual: MS-in mürəkkəbliyi ona daxil olan element və sadə komponentlərin N sayı ilə müəyyən olunur və necə adlanır? (Çəki: 1)

- İnteqrasiya dərəcəsi
- Qablaşdırma dərəcəsi
- Cəmləşdirmə dərəcəsi
- Toplanma dərəcəsi

○ Yerləşmə dərəcəsi

Sual: İMS-də integrasiya dərəcəsi $k=2$ olarsa onun təkibində maksimum neçə element və ya sadə komponent vardır? (Çəki: 1)

- 10
 - 100
 - 1000
 - 100.00
 - 100.000
-

Sual: İMS-də integrasiya dərəcəsi $k=3$ olarsa onun təkibində maksimum neçə element və ya sadə komponent vardır? (Çəki: 1)

- 10
 - 100
 - 1000
 - 10.000
 - 100.000
-

Sual: İMS-də integrasiya dərəcəsi $k=4$ olarsa onun təkibində maksimum neçə element və ya sadə komponent vardır? (Çəki: 1)

- 100
 - 1000
 - 10.000
 - 100.000
 - 1000.000
-

Sual: BİS təkibində nə qədər element və ya sadə komponent daxil olan MS-lərə deyilir? (Çəki: 1)

- 100-dən çox
 - 1000-dən çox
 - 50.000-dən çox
 - 100.000-dən çox
 - 1000.000-dən çox
-

Sual: İ BİS təkibində nə qədər element və ya sadə komponent daxil olan MS-lərə deyilir? (Çəki: 1)

- 100-dən çox
 - 1000-dən çox
 - 10.000-dən çox
 - 100.000-dən çox
 - 1000.000-dən çox
-

Sual: Funksional tətbiqlərinə görə İMS-lər neçə qrupa bölünürlər? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
-

Sual: Giriş və çıxış siqnalları kəsilməz funksiya qanunu ilə dəyişən mikrosxem necə adlanır? (Çəki: 1)

- Rəqəmsal İMS
 - Analoq İMS
 - Tranzistor
 - Stabiltron
 - Varikap
-

Sual: Giriş və çıxış siqnalları diskret funksiya qanunu ilə dəyişən mikrosxem necə adlanır? (Çəki: 1)

- Rəqəmsal İMS
 - Analoq İMS
 - Vakuum diodu
 - Stalitron
 - Varikap
-

Sual: Rəqəmsal İMS-lərin giriş və çıxış siqnalları necə qiymət ala bilər? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: Konstruktiv texnoloji növlərinə görə İMS-lər neçə növə ayrıılır? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
-

Sual: Monolit (yarımkeçirici) İMS-in hazırlanmasında aşağıdakı elementlərdən hansıları istifadə olunur? 1.Si 2. Ge 3.Ga As (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1,2
 - 1,2,3
-

Sual: Monolit İMS-lərdə passiv elementlər hansı texnologiya ilə yaradılır? (Çəki: 1)

- Ərimə
 - Çökdürmə
 - Planar
 - Quraşdırma
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Hibrid İMS-lərdə passiv elementlər necə olurlar? (Çəki: 1)

- Qalıntıbaqəli
 - Naziktəbaqəli
 - Nöqtəşəkilli
 - Ellipisşəkilli
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: İMS-lərin 1mm²-nə hansı sayıda element yerləşir? (Çəki: 1)

- 10^2
 - 10^3
 - 10^4
 - 10^5
 - 10^6
-

Sual: Fotoliqrafiya nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

- Işığın həssas fotorezist polimer materiallardan istifadə olunmasına
 - Işığa həssas fotorezist qeyri-üzvi materiallardan istifadə olunmasına
 - Ultrabənövşəyi şüalarından istifadə olunmasına
 - Dalğa uzunluğu 1nm olan rentgen şüalarından istifadə olunmasına
 - Elektron seli ilə şüalanmaya
-

Sual: Yüksək temperaturlarda müəyyən tip yarımkəciriçi təbəqənin başqa tip yarımkəciriçinin səthində yerləşdirilməsi prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

- Tozlanma
- İon aşqarlanması
- Epitaksiya
- Diffuziya
- Aşilanma

Sual: Yarımkeçiricinin müəyyən hissəsində p-n keçidin yaradılmasında hansı üsuldan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Fotolitoqrafiya
- Oksidləşmə
- Diffuziya
- Epitaksiya
- Aşilanma


Sual: Aşağıdakılardan hansı variantda qalın təbəqəli İMS-in aktiv elemenyi göstərilmişdir? (Çəki: 1)

- İnduktiv müqavimət
- Anaoloq diodu
- Kondensator
- Rezistor
- Yarımkeçirici diod

Sual: Hibrid İMS-lər aşağıdakılardan hansıdır? 1. Təbəqəli 2. Yarımkeçirici 3. Mikroyığımlar (Çəki: 1)


- 1
- 2
- 3
- 1 və 2
- 1 və 3

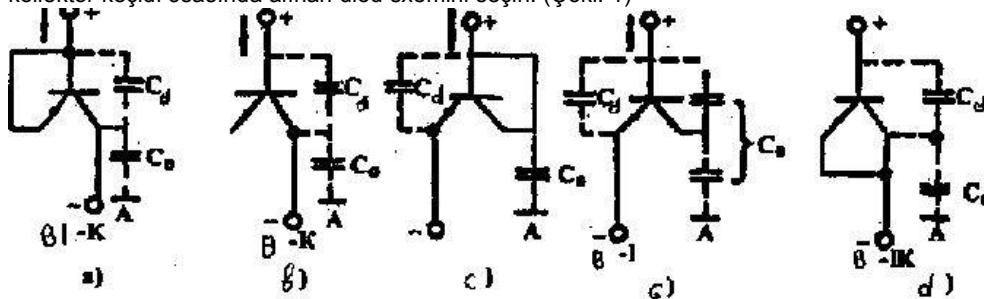Sual: Diod kimi istifadə olunan integral tranzistorun müxtəlif qoşulma sxemləri verilmişdir. Emiter keçidi qısa qapanmaqla kollektor keçidi əsasında alınan diod sxemini seçin. (Çəki: 1)




- a
- b
- c
- ç
- d

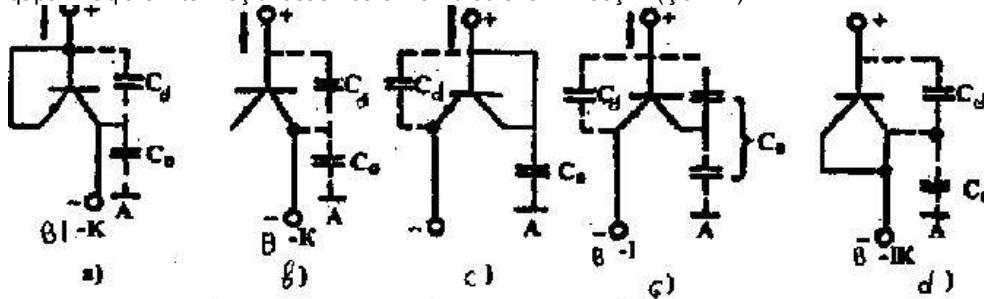Sual: Diod kimi istifadə olunan integral tranzistorun müxtəlif qoşulma sxemləri verilmişdir. Kollektor keçidi qısa qapanmaqla emiter keçidi əsasında alınan diod sxemini seçin. (Çəki: 1)




- a
- b
- c
- ç
- d

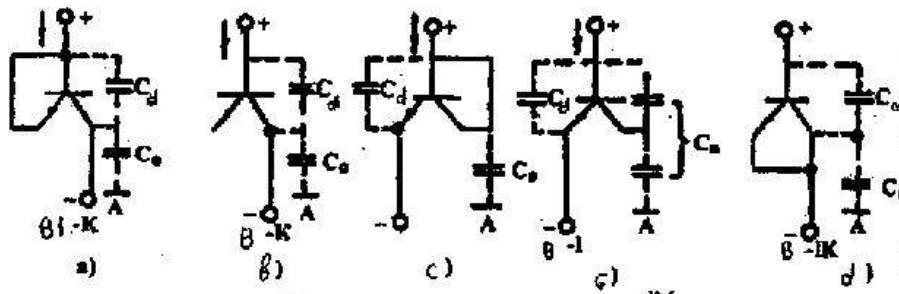Sual: Diod kimi istifadə olunan integral tranzistorun müxtəlif qoşulma sxemləri verilmişdir. Emiter və kollektor keçidləri paralel qoşulmaqla alınan diod sxemini seçin. (Çəki: 1)




- a
- b
- c
- ç
- d

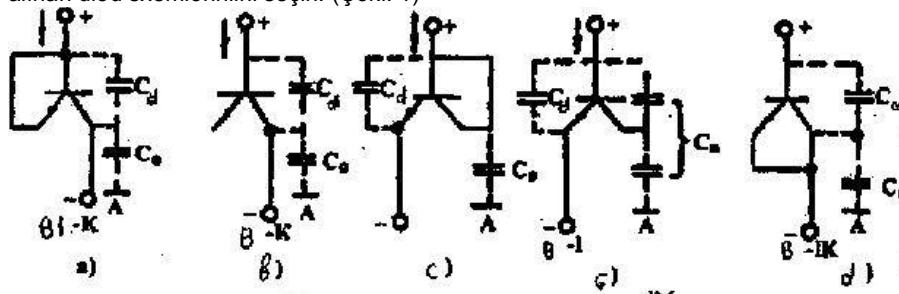Sual: Diod kimi istifadə olunan integral tranzistorun müxtəlif qoşulma sxemləri verilmişdir. Kollektor keçidi əsasında alınan diod sxemlərini seçin. (Çəki: 1)



- a,b,d
- b,c,d
- a,b,c
- b,ç,d
- a,ç,d

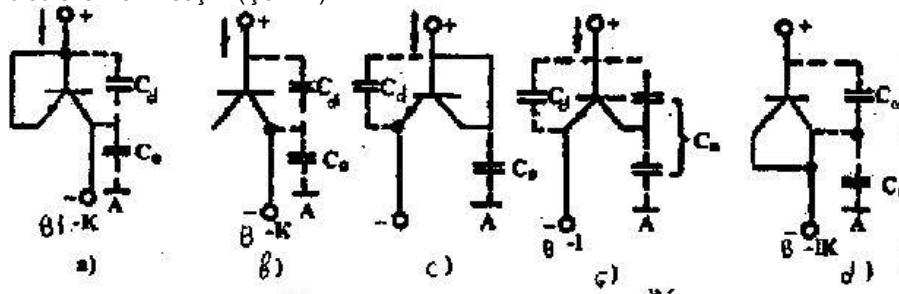Sual: Diod kimi istifadə olunan integral tranzistorun müxtəlif qoşulma sxemləri verilmişdir. Emiter keçidi əsasında alınan diod sxemlərini seçin. (Çəki: 1)



- a,c
- b,c
- c,ç
- a,ç
- a,c,d

BÖLME: 1001

Ad	1001
Suallardan	17
Maksimal faiz	17
Sualları qarşıdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Analoq İMS-lər hansı xassələrinə görə qruplaşır? 1. Məlumat xarakterinə 2. Gücləndirmə xarakterinə 3. Giriş və çıxışların sayı 4. Hazırlandığı maddələr (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3
 - 3,4
 - 1,3
 - 2,4
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar İMS-lerin aktiv elementlərinə aiddirlər? 1. Amorf maddələrdən hazırlanmış nazik təbəqəli element 2. Tranzistorlar 3. Kondensatorlar 4. Rezistorlar 5. İnduktiv elementlər (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3
 - 3,4
 - 4,5
 - 1-5
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar İMS-lerin passiv elementlərinə aiddirlər? 1. Tranzistorlar 2. Amorf maddələrdən hazırlanmış nazik təbəqəli element 3. Kondensatorlar 4. İnduktiv elementlər (Çəki: 1)

- 1,2
 - 2,3
 - 3,4
 - 1,3
 - 2,4
-

Sual: İMS-in aktiv elementini göstərin? (Çəki: 1)

- Rezistor
 - Kondensator
 - İnduktiv element
 - Analoq diodu
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı sistemlərdən hansı analoq diodu ola bilər? (Çəki: 1)

- Metal-metal
 - Metal-metal oksidi
 - Metal-dielektrik
 - Metal-dielektrik-metal
 - Dielektrik-metal-dielektrik
-

Sual: Analoq diodunda cərəyankeçmə mexanizmi aşağıdakılardan hansına oxşardır? (Çəki: 1)

- Vakuum diodu
 - Triod
 - Yarımkeçirici diod
 - Polyar tranzistor
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı diodlardan hansının düzləndirmə əmsalı ən böyük olar? 1. Vakuum diodu 2. Analoq diodu 3. Yarımkeçirici diod (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 və 2
 - Hamısı eynidir
-

Sual: Nə üçün analoq diodu yüksək temperaturlarda işləyə bilir? (Çəki: 1)

- Qadağan olunmuş zolağın eni böyük olan yarımkəçiricilərdən hazırlandığı üçün
 - Dielektrik təbəqəyə malik olduğu üçün
 - Elektronlar metaldan dielektrikə injeksiyalanlığı üçün
 - Cərəyan keçirmə mexanizmi həcmi yük'lərə məhdudlaşan cərəyanla əlaqədar olduğu üçün
 - Düzləndirmə əmsalı böyük olduğu üçün
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar analoq dioduna aid oluna bilər? (Çəki: 1)

1. Qadağan olunmuş zolağın eni böyük olan yarımkəcərıcılerden hazırlanır
 2. İki yarımkəcərıcı arasında dielektrik təbeqe yerləşir
 3. Elektronlar metaldan dielektrike injeksiyalanır
 4. Cərəyan keçirme mexanizmi həmin yüklerle mehdudlaşan cərəyanla elaqədardır
 5. Düzlendirme emsali 10^6 -ya beraberdir
 - 1,2
 - 2,3,4
 - 1,3,5
 - 2,3,4,5
 - 1-5
-

Sual: İn-CdS-Te aşağıdakılardan hansına aiddir? (Çəki: 1)

- Yarımkecərıcı dioda
 - Analoq dioduna
 - Vakuum dioduna
 - Bipolyar tranzistora
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansılar doğrudur? 1.MOY tranzistorlarında oksid təbəqəsinə gərginlik tətbiq olunur 2. MOY tranzistorlarında oksid təbəqəsindən cərəyan buraxılır 3.MNOY (metal-nitrid-oksid-yarımkecərıcı) tranzistorlarında oksid təbəqəsinə gərginlik tətbiq olunur 4. MNOY tranzistorlarında oksid təbəqəsindən cərəyan buraxılır (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,3
 - 1,4
 - 2,3
 - 2,4
-

Sual: Aşağıdakılardan hansından yaddaş elementi kimi istifadə olunur? 1.p-n-p tip bipolyar tranzistordan 2. n-p-n tip tranzistordan 3.MOY-sahə tranzistorundan 4.MNOY- nazik təbəqəli tranzistordan (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 1,2,3,4
-

Sual: MNOY nazik təbəqəli sahə tranzistorda dielektrik təbəqəsinə müsbət gərginlik tətbiq olunduqda elektronlar SiO₂ təbəqəsinə necə keçirlər (Çəki: 1)

- Dreytlə
 - Diffuziya ilə
 - Tunel effekti ilə
 - Fotoeffekt
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: MNOY-nazik təbəqəli yaddaş elementi üçün aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyildir? 1. Məlumatın "yazılma" və "oxunma" müdədləri fərqlidir 2. Məlumatın "yazılma" və "oxunma" müdədləri eynidir 3.Bu elemetlərin yaddaşı dielektrikdə toplanan yükün miqdarı ilə düz mütənasibdir 4.Bu elemetlərin yaddaşı dielektrikdə toplanan yükün miqdarı ilə tərs mütənasibdir (Çəki: 1)

- 1,3
 - 1,4
 - 2,3
 - 2,4
 - Hamısı doğru deyildir
-

Sual: MNOY-tipli yaddaş elementində məlumatın saxlanması üçün nə tələb olunur? (Çəki: 1)

- Əlavə gərginlik mənbəyi
 - Əlavə tutum elementi
 - Əlavə induktiv element
 - Əlavə rezistor
 - Əlavə örtük təbəqəsi
-

Sual: MNOY-tipli yaddaş elementində məlumatın saxlanması müddəti hansı halda azalır? (Çəki: 1)

- Ətraf mühitin temperaturu azaldıqda
 - Ətraf mühitin temperaturu artdıqda
 - Əlavə örtük təbəqəsi olmadıqda
 - Əlavə müqavimətə ardıcıl qoşulduqda
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: İMS-lərdə müxtəlif maddələrdən hazırlanmış naziktəbəqəli aktiv elementlər üçün mənfi müqavimət anlayışı nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)

◎

Gerginlik və cereyan şiddəti arasındaki α -faza sürüşmesinin $\frac{\pi}{2} < |\alpha| < \pi$ qiymətile

- Cereyanla gerginliyin α -faza sürüşmesinin $\alpha = \frac{\pi}{2}$ qiymətile
 - Cereyanla gerginlik arasındaki α -faza sürüşmesinin $\alpha = \pi$ qiymətile
 - Cereyanla gerginlik arasındaki α -faza sürüşmesinin $\alpha = \frac{3\pi}{2}$ qiymətile
 - Doğru cavab yoxdur
-

BÖLMƏ: 1101

Ad	1101
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	■
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: İMS-ləri hazırlayarkən rezistorların müqavimətinin maksimum əlverişli qiyməti nə qədər ola bilər? (Çəki: 1)

- 1 kOm
 - 5 kOm
 - 10 kOm
 - 15 kOm
 - 100 kOm
-

Sual: Hansı mikrosxemlərdə rezistor əvəzinə tranzistorlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Analoq mikrosxemlərdə
 - Rəqəmsal mikrosxemlərdə
 - Həm analoq, həm də rəqəmsal MS-lərdə
 - Analoq-rəqəmsal mikrosxemlərdə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Diffuziya rezistorunda diffuziya olunan təbəqənin müqaviməti aşağıdakılardan hansından asılıdır? 1. Aşqarın konsentrasiyasının profilindən 2. Diffuziya dərinliyindən 3. Diffuziya oblastının uzunluğundan 4. Diffuziya oblastının enindən 5. Diffuziya olunan maddənin Fermi səviyyəsindən (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,3,4
 - 1,2,3,4
 - 1,2,3,4,5
 - 3,4,5
-

Sual: Diffuziya rezistorunda diffuziya olunan təbəqənin müqaviməti aşağıdakılardan hansından asılı deyil? 1. Aşqarın konsentrasiyasının profilindən 2. Diffuziya dərinliyindən 3. Diffuziya oblastının uzunluğundan 4. Diffuziya oblastının enindən 5. Diffuziya olunan maddənin Fermi səviyyəsindən (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: Doğru cavabı seçin: Adətən diffuziya rezistoru (Çəki: 1)

- n-tip yarımkəciriçiə akseptor səviyyə yaradan aşqarı diffuziya etməklə hazırlanır
 - n-tip yarımkəciriçiə donor səviyyə yaradan aşqarı diffuziya etməklə hazırlanır
 - p-tip yarımkəciriçiə akseptor səviyyə yaradan aşqarı diffuziya etməklə hazırlanır
 - p-tip yarımkəciriçiə donor səviyyə yaradan aşqarı diffuziya etməklə hazırlanır
 - Düzgün cavab yoxdur
-

Sual: Diffuziya rezistorlarında diffuziya dərinliyi hansı tərtibdə olur? (Çəki: 1)

- 1÷2 mkm
 - 1÷3 mkm
 - 2÷3 mkm
 - 2÷4 mkm
 - 3÷5 mkm
-

Sual: Diffuziya rezistorunda səthdəki aşqarın konsentrasiyasının və diffuziya layının qalınlığının hansı qiymətlərində n-tip üçün səth müqaviməti 800 Om olar? (Çəki: 1)

- $10^{11} \text{ sm}^{-3} \text{ v}^{-1} \cdot 1 \div 2 \text{ mkm}$
 - $10^{12} \text{ sm}^{-3} \text{ ve } 1 \div 2 \text{ mkm}$
 - $10^{14} \text{ sm}^{-3} \text{ ve } 2 \div 3 \text{ mkm}$
 - $10^{15} \text{ sm}^{-3} \text{ ve } 2 \div 3 \text{ mkm}$
 - $10^{17} \text{ sm}^{-3} \text{ ve } 2 \div 3 \text{ mkm}$
-

Sual: IMS-lərdə böyük müqavimətli ($\sim 30 \text{ kOm}$) rezistorlar nə şəkildə düzəldilir? (Çəki: 1)

- Düzxətti
 - Üçbucaq
 - Düzbucaqlı
 - Spiral
 - Çevrə
-

Sual: Nazik təbəqəli rezistorlardan hansı mikrosxemlərdə istifadə olunur? 1.Hibrid 2.Yarımkeciriçi 3.Analog 4.Rəqəmsal (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,2,3
 - 1,2,3,4
 - 2,3
 - 3,4
-

Sual: Nazik təbəqəli rezistorlarda xüsusi müqavimətin temperaturdan asılılıq qrafikində neçə oblast vardır? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: Nazik təbəqəli rezistorda təbəqənin a qalınlığının hansı qiymətlərində təbəqənin xüsusi müqaviməti nümunənin xüsusi müqavimətinə uyğun gelir? (Çəki: 1)

- $a < 100$
 - $a \leq 1000$
 - $a \geq 1000$
 - $a \leq 200$
 - $a \leq 100$
-

Sual: Nazik təbəqəli rezistorda tərəfi I olan kvadrat səthin müqaviməti R_0 olarsa, tərəfi I olan kvadrat səthin RS müqaviməti nə qədər olar? (Çəki: 1)

- $R_S=0$
 - $R_S=n \cdot R_0$
 - $R_S=R_0$
 - $R_S=R_0/n$
 - $R_S=\frac{n}{R_0}$
-

Sual: Nazik təbəqəli rezistorların hazırlanmasında ən çox istifadə olunan material hansıdır? (Çəki: 1)

- Nixrom (NiCr);
 - Silisium
 - Mis
 - Dəmir
 - Qızıl
-

Sual: Dinamik tipli yaddaş elementlərində kondensatorlar harada yerləşir? (Çəki: 1)

- Xaricdə
 - Qoşulma çıkışında
 - MDY-trnzistorda
 - Qoşulma girişində
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Diffuziya kondensatorlarının çatışmamazlığı aşağıdakilardan hansıdır? 1.Onların tutumları çox kiçikdir 2.Tutumları temperaturdan asılıdır 3.Deşilmə gərginliyinin qiyməti çox kiçikdir 4.Monolit blokda yaradılması (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,2,3
 - 2,3
 - 3,4
 - 1,4
-

Sual: MOY tipli kondensatorlarda köynəklər arasındaki lay hansı materialdan hazırlanır? (Çəki: 1)

- Yarımkeçiricidən
 - Metal oksidindən
 - Dielektrikdən
 - Qələvi metaldan
 - Doğru cavab yoxdur
-


Sual: MOY tipli kondensatorlar üçün üstün cəhetlər aşağıdakılardan hansıdır? 1.Onlar qütblü deyildir 2.Elektrik tutumu gərginlikdən asılı deyildir 3.Parazit tutum keşid tutumundan kiçikdir 4.Köynəkləri Al-dan hazırlanır (Çəki: 1)

- 1,2
 - 1,3
 - 1,4
 - 1,2, 3
 - 2,3,4
-

Sual: MOY tipli kondensatorlar üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir? 1.Onlar qütblü deyildir 2.Elektrik tutumu gərginlikdən asılı deyildir 3.Parazit tutum keşid tutumundan kiçikdir 4.Köynəkləri Al-dan hazırlanır (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 1,3
 - 4
 - 3,4
-

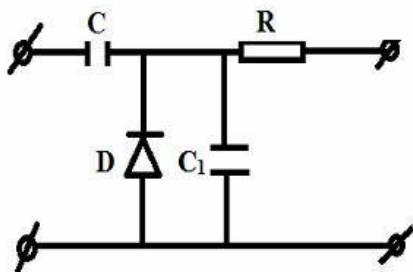Sual: Aşağıdakı MOY tipli kondensatorun ekvivalent sxemində parazit elementlər hansılardır? (Çəki: 1)



- yalnız R
 - Yalnız D
 - Yalnız C
 - Yalnız C1
 - R,C ve D elementlər
-

Sual: İnduktiv xassələrə malik olan yarımkənarıcı elementlərdən ən sadəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- Tyunnel diodu
 - Analoq diodu
 - Vakuum diodu
 - Müstəvi diod
 - Doğru cavab yoxdur
-

BÖLME: 1201

Ad	1201
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Elektron açar sxemlərindən harada istifadə olunur? 1.İdarəedici siqnalın təsirilə müxtəlif elektrik dovrələrini açıb bağlamaq üçün 2.İmpuls siqnalları ötürmek üçün 3.Analoq siqnalları ötürmek üçün (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 2,3
 - 1,2,3
-

Sual: Elektron açarların keyfiyyəti hansı kəmiyyətlə xarakterizə olunur? 1.Açardakı gərginlik düşgüsü (qoşulu vəziyyətdə) 2.Açardan axan cərəyan (açılmış vəziyyətdə) 3.Açarın bir vəziyyətdən digərinə keçmə müddəti (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 2,3
 - 1,2,3
-

Sual: Elektron açarlar nece qoşulur? 1.Ardıcıl 2.Paralel 3.Paralel-ardıcıl (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 2,3
 - 1,2,3
-

Sual: İdarəedici siqnalın təsiri ilə öz elektrik müqavimətini çox kiçik qiymətdən çox böyük qiymətə qədər artırı bilən cihaz necə adlanır? (Çəki: 1)

- Gücləndirici
- Düzləndirici
- Elektron açar
- Kod çeviricisi

Doğru cavab yoxdur

Sual: Diod açarların çatışmayan cəhəti nədir? (Çəki: 1)

- Sadəliyi
 - Yarımkeçirici materialı
 - İdarəedici və idarə olunan dövrələri bir-birindən ayıra bilməməsi
 - Diodun bağlanması müddəti
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Diod açarlar dövrəyə qoşulmasından asılı olaraq neçə cür olur? (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

Sual: Sıfır səviyyəli giriş gərginliyi ilə qoşulan ardıcıl diod açarı hansı halda açılır? 1. Müsbət gərginlik verdikdə 2. Mənfi gərginlik verdikdə 3. Giriş gərginliyi sıfır olduqda (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 2 və 1
 - 2 və 3
-

Sual: Diodun qoşulma polyarlığı dəyişərkən ötürmə xarakteristikasının qrafiki koordinat başlanğıçı ətrafında neçə dərəcə çevriləlidir? (Çəki: 1)

- 45 dərəcə
 - 90 dərəcə
 - 135 dərəcə
 - 180 dərəcə
 - 270 dərəcə
-

Sual: Qeyri-sıfır səviyyəli gərginliklə qoşulan ardıcıl diod açarlarında qoşulma səviyyəsini necə dəyişmək olar? 1. Sxemə əlavə diod qoşmaqla 2. Sxemə əlavə sürüşmə gərginliyi mənbəyi qoşmaqla 3. Sxemin polyarlığını dəyişməklə (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 və 2
 - 2 və 3
-

Sual: Sıfır səviyyəli gərginliklə qoşulan paralel diod açarı hansı halda açılır? 1. Müsbət gərginlik verdikdə 2. Mənfi gərginlik verdikdə 3. Giriş gərginliyi sıfır olduqda (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 və 2
 - 2 və 3
-

Sual: Sıfır səviyyəli gərginliklə qoşulan paralel diod açarı hansı halda bağlanır? 1. Müsbət gərginlik verdikdə 2. Mənfi gərginlik verdikdə 3. Giriş gərginliyi sıfır olduqda (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 və 2
 - 2 və 3
-

Sual: Diod açarlarda diodun bağlanması müddəti nədən asılıdır? 1. Yükdaşıyıcılarının injeksiyasından 2. Yükdaşıyıcılarının rekombinasiyasından 3. Yükdaşıyıcıların ekstraksiya (Çəki: 1)

- 1
- 2

-
- 3
 - 1 ve 2
 - 1 ve 3

Sual: Tranzistorlu açar sxemində hansı halda tranzistor (p-n-p tipli) bağlı olur? 1.Giriş gərginliyinin mənfi qiymətində 2. Giriş gərginliyinin müsbət qiymətində 3. Giriş gərginliyinin sıfır qiymətində (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 ve 3
 - 2 ve 3
-

Sual: Tranzistorlu açar sxemində giriş gərginliyinin hansı qiymətində tranzistor (p- n-p tipli) açıq olur? 1.Müsəbət 2.Mənfi 3 Sıfır (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 ve 3
 - 2 ve 3
-

Sual: Ümumi emitterli tranzistorlu açarda tranzistorun (p-n-p tipli) bağlanması şərti hansıdır? (Çəki: 1)

- $U_{be}=0$
 - $U_{be}>>0$
 - $U_{be} \geq 0$
 - $U_{be}<0$
 - $U_{be} \leq 0$
-

Sual: Sahə tranzistorlu açar sxemində tranzistor hansı halda bağlı olur? (Çəki: 1)

- $U_{gir} > U_{bağ}$
 - $U_{gir} = U_{bağ}$
 - U_{gir}
 - $U_{gir} = 0$
 - $U_{gir} \leq U_{bağ}$
-

Sual: Aşağıdakı parametrlərdən hansılar analog açarları xarakterizə edirlər? 1. Mənbə gərginliyi 2. Sərf edilən güc 3. Temperaturlar diapazonu (Çəki: 1)

- Yalnız 1
 - Yalnız 2
 - Yalnız 3
 - 1 ve 2
 - 1,2,3
-

Sual: İnteqral açıb-bağlama sxemlərində ən çox aşağıdakı açar sxemlərindən hansından istifadə olunur? 1. Diod 2. Bipolyar tranzistorlu 3. Sahə tranzistorlu (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 3
 - 1 ve 2
 - 1 ve 3
-

Sual: İkiqat diod açar necə yığılır? (Çəki: 1)

- 2 ardıcıl dioddan
 - 2 paralel dioddan
 - 1 dioddan
 - 3 ardıcıl dioddan
 - 3 paralel dioddan
-

Sual: Aşağıdakılardan hansından elektron açar hazırlamaq üçün istifadə olunur? 1. Dioddan 2.Bipolyar və sahə tranzistorlarından 3. Tiristorlardan (Çəki: 1)

- 2
- 3

- 4
- 5
- 9

BÖLME: 1301

Ad	1301
Suallardan	24
Maksimal faiz	24
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Aramsız funksiya qanunu ilə dəyişən elektrik siqnallarının emalı və çevrilməsi funksiyasını yerinə yetirməklə, giriş və çıkış siqnalları arasında mütənasib asılılığı təmin edən elektron qurğu necə adlanır? (Çəki: 1)

- Düzləndirici
- Dinistor
- Varikap
- Analoq IMS
- Rəqəmsal IMS

Sual: Analoq IMS-lər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Sual: Məlumat xarakterli analoq IMS-lər aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinə yetirir? 1.Gücləndirmə 2.Modulyasiya 3.Müqayisə etmə (Çəki: 1)

- Yalnız 1
- Yalnız 2
- Yalnız 3
- 1,2,3
- Yalnız 2 və 3

Sual: Məlumat xarakterli analoq IMS-lər aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinə yetirmir? (Çəki: 1)

- Gücləndirmə
- Modulyasiya
- Elektrik rəqsləri yaratmaq
- Müqayisə etmə
- İnjeksiya

Sual: Doğru olanı hansıdır? İnteqral gücləndiricilər: I. 1 girişli və 1 çıkışlı II. 2 girişli və 1 çıkışlı III. 2 girişli və 2 çıkışlı IV. 1 girişli və 2 çıkışlı (Çəki: 1)

- Yalnız I
- Yalnız II
- I, II, III
- II və IV
- III və IV

Sual: (Çəki: 1)

6. Gerginlik güclendiricileri üçün (R_m -siqnal menbeyinin daxili müqavimet, R_{gir} -güclendiricinin giriş müqavimet, $R_{çix}$ -çıxış müqavimet, R_y -yük müqavimet):

1. $R_m \ll R_{gir}$
2. $R_{çix} \ll R_y$
3. $R_m \gg R_{gir}$
4. $R_{çix} \gg R_y$

münasibetlerinden hansılar doğrudur?

- 1 və 2
 - 1 və 4
 - 2 və 3
 - 3 və 4
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: (Çəki: 1)

Güç güclendiricileri üçün (R_m -siqnal menbeyinin daxili müqavimet, R_{gir} -güclendiricinin giriş müqavimet, $R_{çix}$ -çıxış müqavimet, R_y -yük müqavimet):

1. $R_m \cong R_{gir}$
2. $R_{çix} \cong R_y$
3. $R_m \ll R_{gir}$
4. $R_{çix} \ll R_y$

münasibetlerinden hansılar doğrudur?

- 1 və 2
 - 1 və 4
 - 2 və 3
 - 3 və 4
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: (Çəki: 1)

Emeliyyat güclendiricileri üçün

(R_m -siqnal mebeyinin daxili müqavimet, R_{gir} -güclendiricinin giriş müqavimet, $R_{çix}$ -çıxış müqavimet, R_y -yük müqavimet):

1. $R_m \ll R_{gir}$
2. $R_m \gg R_{gir}$
3. $R_{çix} \gg R_y$
4. $R_{çix} \ll R_y$

münasibetlerinden hansılar doğrudur?

- 1 və 3

- 2 və 3
 - 3 və 4
 - 2 və 4
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar əməliyyat gücləndiricilərinin xarakteristikalarıdır? I Amplidut-tezlik xarakteristikası II Giriş xarakteristikası III Çıxış xarakteristikası IV Rezistiv-induktiv xarakteristikası (Çəki: 1)

- Yalnız I və II
 - Yalnız I və III
 - Yalnız III və IV
 - I,II və III
 - I,II,III və IV
-

Sual: Hansı gücləndiricilərdə reaktiv elementdən istifadə olunmur? (Çəki: 1)

- Dəyişən cərəyan gücləndiricilərdə
 - Gərginlik gücləndiricilərdə
 - Güc gücləndiricilərdə
 - Əməliyyat gücləndiricilərdə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)

- Əməliyyat gücləndiricilərinin(ƏG) əsasını differensial kaskad təşkil edir
 - ƏG-lərində çıxış kaskadı rolunu emitter təkrarlayıcısı oynayır
 - ƏG-ləri iki və üç kaskadlı olurlar
 - ƏG-lərinin iki giriş və bir çıkışı vardır
 - ƏG-lərinin girişləri inversləyici və çıkışı qeyri- inversləyicidir
-

Sual: Sabit cərəyan diferensial gücləndiricisinin hər iki girişinə eyni qiymətli və eyni işaretli gərginlik verilərsə,bu gərginlik necə adlanır? (Çəki: 1)

- Diferensial siqnal
 - Sinfaz siqnal
 - Simmetrik siqnal
 - İnteqral siqnal
 - Asimmetrik siqnal
-

Sual: Sabit cərəyan diferensial gücləndiricisinin girişlərinə qiymət və işaretləri müxtəlif olan gərginliklər verilərsə,bu gərginlik necə adlanır? (Çəki: 1)

- Diferensial siqnal
 - Sinfaz siqnal
 - Simmetrik siqnal
 - İnteqral siqnal
 - Asimmetrik siqnal
-

Sual: Əməliyyat gücləndiriciləri hansı halda inversləyici olurlar? (Çəki: 1)

- Giriş və çıkış gərginlikləri əks işaretli olduqda
 - Çıxış gərginliyi giriş gərginliyindən böyük olduqda
 - Giriş gərginliyi çıkış gərginliyindən böyük olduqda
 - Girişə mənfi gərginlik verildikdə
 - Çıxışda mənfi gərginlik alındıqda
-

Sual: Dinamik rejimdə qoşulmuş tranzistor I Gərginlik dəyişir II Cərəyan dəyişir III Gərginlik sabit qalır,cərəyan dəyişir IV Cərəyan sabit qalır,gərginlik dəyişir (Çəki: 1)

- I və II
 - Yalnız I
 - Yalnız II
 - III
 - IV
-

Sual: Əməliyyat gücləndiricinin çıkış siqnalının bir qisminin onun girişinə ötürülməsi rejimi necə adlanır? (Çəki: 1)

- İvers rejim
- Əks əlaqə rejimi

- Statik rejim
 - Aktiv rejim
 - Normal rejim
-

Sual: Əməliyyat gücləndiricisinin müsbət eks əlaqə rejimində gücləndirmə əmsalı hansı düsturla hesablanır? (Çəki: 1)

$$K = \frac{U_{\text{ex}}}{U_1 + \beta U_{\text{ex}}} \quad \circ$$

$$K = \frac{U_{\text{ex}}}{U_1 - \beta U_{\text{ex}}} \quad \bullet$$

$$K = \frac{U_1 + \beta U_{\text{ex}}}{U_{\text{ex}}} \quad \circ$$

$$K = \frac{U_1 - \beta U_{\text{ex}}}{U_{\text{ex}}} \quad \circ$$

$$K = \frac{U_1 + \beta U_{\text{ex}}}{U_1 - \beta U_{\text{ex}}} \quad \circ$$

Sual: Gücləndiricilərin əsas parametrləri aşağıdakılardan hansılardır? I Gərginliyin gücləndirmə əmsalı II Güc gücləndirmə əmsalı III Giriş və çıxış müqavimətləri IV Transformasiya əmsalı (Çəki: 1)

- I və II
 - I,II,III
 - Yalnız II
 - II,III,IV
 - Yalnız III
-

Sual: Əməliyyat gücləndiricilərinin əsas parametrlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir? (Çəki: 1)

- Girişdə "0" in sürüşməsi gərginliyi
 - Çıxış gərginliyinin dayanıqlı vəziyyət alması müddəti
 - Giriş və çıxış müqavimətləri
 - Güc gücləndirmə əmsalı
 - Çıxışda "0" in sürüşməsi gərginliyi
-

Sual: Əməliyyat gücləndiricisinin balans vəziyyəti nəcə təyin olunur? (Çəki: 1)

- Ugir=0; Uçix=0
 - Ugir=0; Uçix>0
 - Ugir>0; Uçix=0
 - Ugir>0; Uçix>0
 - Ugir 0; Uçix=0
-

Sual: Müasir gücləndirici qurğuların əsasını aşağıdakı qurğulardan hansılar təşkil edir? 1. Bipolar tranzistorlar 2. Sahə təsirli trnzistorlar 3. İMS-lər (Çəki: 1)

- 1
 - 2
 - 1 və 2
 - 1 və 3
 - 1,2,3
-

Sual: İş rejiminə görə gücləndiricilər neçə sinfə bölünür? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
-

Sual: Girişə verilən sinusoidal siqnallı impuls siqnalına çeviren gücləndirici necə adlanır? (Çəki: 1)

- Xətti rejimli gücləndirici
 - Qeyri xətti rejimli gücləndirici
 - Ani qiymət gücləndiricisi
 - Ani cərəyan gücləndirici
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Təyinatına görə gücləndiricilər neçə cür olur? (Çəki: 1)

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

BÖLME: 1401

Ad	1401
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Diskret funksiya qanunu ilə elektrik siqnallarını çevirən və emal edən elektron qurğu necə adlanır? (Çəki: 1)

- Analoq İMS
- Rəqəmsal İMS
- Stabiltron
- Triod
- Vakuum diodu

Sual: İkili dəyişənləri elektron qurğulara vermək üçün elektrik siqnallarından istifadə olunur. Bu siqnallar necə verilir?

1.Potensialla 2.İmpulsla 3.İnduksiya ilə (Çəki: 1)

- Yalnız 1
- Yalnız 2
- Yalnız 3
- 1 və 2
- 1,2,3

Sual: Potensial üsulunda diodon keçirici vəziyyəti aşağıdakılardan hansına uyğundur? (Çəki: 1)

- Məntiqi 0 –a
- Məntiqi 1-ə
- Məntiqi 0 və 1-ə
- Diodun deşilməsinə
- Doğru cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansının yaddaş elementi var? (Çəki: 1)

- Bipolar tranzistor
- Sahə tranzistor
- Varikap
- Tristor
- Triqger

Sual: İnfomasiya yazılışına görə triqgerlər neçə növə ayrıılır? (Çəki: 1)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Sual: Triqgerlərdə sinxromlaşmanın neçə növü vardır? (Çəki: 1)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Sual: Asinxron triqqlerlər sinxron triqqlerlərdən aşağıdakılardan hansılarla fərqlənir? I İnformasiyanın kəsilməz olaraq yazılıması ilə II C-girişinə görə III Birbaşa çıxışa görə (Çəki: 1)

- I və III
 - II,III
 - I,II,III
 - I,II,
 - III
-

Sual: Birpilləli triqqlerlər təyinatlarına görə neçə cür olurlar? (Çəki: 1)

- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 8
-

Sual: "Və-deyil" məntiq elementi əsasında qurulmuş RS-triqqer üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyil? I Asinxrondur II İversdir III Sinxrondur (Çəki: 1)

- I
 - II
 - III
 - I və II
 - II və III
-

Sual: "Və deyil" məntiq elementi əsasında qurulmuş RS-triqqerdə $S=1; R=0$ halına aşağıdakılardan hansı hal uyğundur? (Çəki: 1)

- $Q=1; \bar{Q}=1$
 - $Q=0; \bar{Q}=0$
 - $Q=0; \bar{Q}=1$
 - $Q=1; \bar{Q}=0$
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: "Və ya deyil" məntiq elementi əsasında qurulmuş RS-triqqlər üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir? I İvers deyildir II Asinxrondur III $R=S=0$ halı yol verilməzdir (Çəki: 1)

- I
 - II
 - III
 - I,II,III
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: RST-triqqeri RS-triqqerdən nə ilə fərqlənir? I "Və-deyil" məntiq elementinin görə II Asinxrondur III Takt girişinə malikdir (Çəki: 1)

- I
 - II
 - III
 - I və II
 - II və III
-

Sual: RST-triqqeri üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir? I Takt girişinə malikdir II İversdir III $S=R=1$ halı yolverilməzdir IV Sinxrondur (Çəki: 1)

- I
 - II
 - III
 - IV
 - I,II,III
-

Sual: D-triqqeri RST-triqqerdən nə ilə fərqlənir? I Onun R-girişinin məntiq elementinin çıxışı ilə birləşdirilməsi II , siqnallarının $C=0$ olduqda D-giriş siqnalından asılı olmaması III Takt girişinə (C) siqnal daxil olmadıqda D-triqqer öz halını saxlayır (Çəki: 1)

- I və II

- I və III
 II və III
 I,II və III
 Doğru cavab yoxdur
-

Sual: T-triqqer haqqında aşağıda deyilənlərdən hansı doğrudur? I ədəd RST-triqqerdən ibarətdir II İnvertordan ibarətdir III Takt tezliyinə (c) malikdir IV c=1 siqnalı daxil olduqda öz halını saxlayır (Çəki: 1)

- I və II
 Yalnız II
 Yalnız III
 Yalnız IV
 II, III və IV
-

Sual: JK-triqkeri üçün hansı fikirlər doğrudur? I Ona 2 ədəd T- triqker daxildir. II Ona 2 ədəd “və” məntiq elementi daxildir. III Sinxron və asinxiron ola bilər. IV Onun bir takt girişi vardır. (Çəki: 1)

- I,II
 I,II,III
 II,III,IV
 I,II,III,IV
 I,III,IV
-

Sual: İkili kodlaşmış informasiyanı saxlayan və onun üzərində müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirən rəqəmsal avtomat qurğu necə adlanır? (Çəki: 1)

- T-triqker
 JK-triqker
 RS-triqker
 Registr
 Tristor
-

Sual: Registrlər aşağıdakılardan hansı funksiyani yerinə yetirir? I İkili kodun düz,eks və tərsinə çevrilmesi II Sözün (rəqəmin) sağavə ya sola sürüşdürülməsi III Ardıcıl kodun paralel və tərsinə çevrilmesi (Çəki: 1)

- I,II
 II,III
 I,III
 I,II,III
 Yalnız III
-

Sual: D-triqkerdə takt girişində C=1 halı üçün düzgün variant hansıdır? (Çəki: 1)

- D=1; $\bar{S}=0; \bar{R}=1$ və Q=1; $\bar{Q}=0$
D=1; $\bar{S}=1; R=0$ və Q=1; $\bar{Q}=0$
D=0; $\bar{S}=0; R=1$ və Q=1; $\bar{Q}=0$
D=0; $\bar{S}=1; R=0$ və Q=0; $\bar{Q}=0$
D=1; $\bar{S}=0; R=0$ və Q=1; $\bar{Q}=0$
-

Sual: “Və-deyil” məntiq elementi əsasında qurulmuş RS-triqkerdə S=1;R=0 giriş siqnalları üçün çıxış Q və -də hansı siqnallar formalasır? (Çəki: 1)

- Q=1; $\bar{Q}=0$
Q=0; $\bar{Q}=1$
Q=1; $\bar{Q}=1$
Q=0; $\bar{Q}=0$
Q= ∞ ; $\bar{Q}=0$
-

BÖLMƏ: 1501

Ad	1501
Suallardan	26
Maksimal faiz	26

Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansılar doğrudur? I Məntiq elementləri inversləyici ola bilər. II Məntiq elementləri qeyri-inversləyici ola bilər. III Təsdiqedici və inkaredici məntiqlər mövcuddur. (Çəki: 1)

- Yalnız I
- Yalnız II
- II və III
- I və III
- I,II,III

Sual: Hansı məntiqi əməliyyat nəticəsində verilmiş mülahizədən alınan `yeni mülahizə ilkin mülahizənin inkarıdır? (Çəki: 1)

- İnversiya
- Konyuksiya
- Dizunksiya
- Kommutasiya
- Regenerasiya

Sual: Mülahizələrlə bağlı məntiq əməliyyatlarının məntiqi inkarı üçün aşağıdakı mülahizələrdən hansılar doğrudur? (Çəki: 1)

I $A \cap \bar{A} = 0$

II $A \cap \bar{A} = 1$

III $\bar{A} = A$

IV $A \cap \bar{A} = 1$

- Yalnız I
- Yalnız II
- Yalnız III və IV
- I,II,III
- I,II,III,IV

Sual: "İnversiya" məntiq əməliyyatını həyata keçirən qurğunun neçə girişi və neçə çıxışı vardır? (Çəki: 1)

- 1 girişi və 1 çıxışı
- 2 girişi və 2 çıxışı
- 2 girişi və 1 çıxışı
- 1 girişi və 2 çıxışı
- Doğru cavab yoxdur

Sual: Hansı məntiqi əməliyyat iki və daha çox mülahizəni "Və" bağlayıcısı ilə oxşar olaraq yeni mürəkkəb mülahizədə birləşdirir? (Çəki: 1)

- İnversiya
- Konyuksiya
- Dizunksiya
- Kommutasiya
- Regenerasiya

Sual: "Dizunksiya" -latınca mənası nədir? I Ayırma II Fərq III Birləşdirmə IV Vurma (Çəki: 1)

- I,II
- II,III
- III,IV
- I,III
- II,IV

Sual: Hansı məntiq əməliyyatı iki və daha çox mülahizəni daha mürəkkəb mülahizə ilə əvəz edə bilir? (Çəki: 1)

- İnversiya
- Konyuksiya
- Dizunksiya
- Kommutasiya

○ Regenerasiya

Sual: Çoxluq nəzəriyyəsində “konyuksiya” nəyə uyğun gəlir? (Çəki: 1)

- Çoxluqların birləşməsinə
 - Çoxluqların kəsişməsinə
 - Alt çoxluğa
 - Çoxluqların bölünməsinə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Çoxluq nəzəriyyəsində “dizunksiya” nəyə uyğun gəlir? (Çəki: 1)

- Çoxluqların birləşməsinə
 - Çoxluqların kəsişməsinə
 - Alt çoxluğa
 - Çoxluqların bölünməsinə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: İstisnaedici «Və ya» sxemində çıxışda həqiqi siqnal nə zaman yaranır? (Çəki: 1)

- Girişin birində siqnal olduqda
 - Girişin hər ikisində siqnal olduqda
 - İki girişdə siqnallar müxtəlif olduqda
 - İki girişdə siqnal olmadıqda
 - Düzgün cavab yoxdur
-

Sual: İstisnaedici «Yox» sxemində çıxışda həqiqi siqnal nə zaman peyda olur? (Çəki: 1)

- Girişin birində siqnal olduqda
 - Girişin hər ikisində siqnal olduqda
 - İki girişdə siqnallar müxtəlif olduqda
 - İki girişdə siqnal olmadıqda
 - Düzgün cavab yoxdur
-

Sual: Baza mətiq elementləri hansı tranzistorlar əsasında yaradılır? I Bipolar II Sahə III Metal-dielektrik (Çəki: 1)

- Yalnız I
 - Yalnız II
 - Yalnız III
 - I və II
 - I,II,III
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar potensial kodlaşdırmanın xüsusiyyətlərinə aiddir? I Mətiq səviyyələri potensialla verilir II Potensial kodlaşdırma tranzistorlu açarla idarə olunur III Elementlərarası əlaqə qalvanikdir (Çəki: 1)

- Yalnız I
 - Yalnız II
 - Yalnız III
 - I,II
 - I,II,III
-

Sual: Aşağıdakı mətiq elementlərindən sahə tranzistoru əsasında yaradılanlar hansıdır? I DTM II İİM III MDY (TM) IV KMDYM (Çəki: 1)

- I və II
 - II və III
 - III və IV
 - I,II
 - I,II,III,IV
-

Sual: Aşağıdakı mətiq elementlərindən bipolar tranzistor əsasında yaradılanlar hansılardır? I DTM II İİM III MDYT (TM) IV KMDYM (Çəki: 1)

- I və II
 - II və III
 - III və IV
 - II,IV
 - I və IV
-

Sual: Aşağıdakı mətiq sxemlərindən hansında enerji gücü az sərf olunur? (Çəki: 1)

- TTM
 - KMDYM
 - EƏM
 - DİM
 - İİM
-

Sual: Aşağıdakı mətiq sxemlərindən hansının enerji sərfiyatı və sürəti daha böykdür? (Çəki: 1)

- TTM
 - KMDYM
 - EƏM
 - DİM
 - İİM
-

Sual: Rəqəmsal texnikada ən çox hansı mətiq sxemindən istifadə olunur? (Çəki: 1)

- EƏM
 - RKƏ
 - MDYM
 - DTM
 - MDYTM
-

Sual: Aşağıdakı mətiq sxemlərindən hansılar daha çox enerji sərfiyatına malikdirlər? I EƏM II KMDYM III TTM (Çəki: 1)

- Yalnız I
 - Yalnız II
 - Yalnız III
 - I,II
 - I,III
-

Sual: Implus və rəqəmsal texnikada aşağıdakı mətiq sxemlərindən hansı və ya hansılar daha çox işlədir? I RƏ II RKƏ III BƏ (Çəki: 1)

- Yalnız I
 - Yalnız II
 - Yalnız III
 - I,II
 - I,III
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar bütün mətiq elementlərinin əsas parametrlər sistemini daxildir? I Sərf olunan güc II Enerji mənbəyinin gərginliyi III Çıxışa görə yüklənmə qabiliyyəti IV Giriş və çıkış keçiriciliyi V Giriş və çıkış müqaviməti (Çəki: 1)

- I,II,IV
 - II,III,IV
 - II,IV,V
 - I,II,III
 - IV,V
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar bütün mətiq elementlərinin əsas parametrlər sistemini daxildir? (Çəki: 1)

- Sıqnal yayılması gecikməsi
 - Sıqnalın sinxronluğu
 - Sıqnalın asinxronluğu
 - Çıxış müqaviməti
 - Sıqnalın statik təzyiqi
-

Sual: Mətiq elementlərinin çıkışa görə yüklənmə qabiliyyəti aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- Çıxış müqaviməti
 - Giriş müqaviməti
 - Çıxışa qoşulan mətiq elementlərinin sayı
 - Girişə qoşulan mətiq elementlərinin sayı
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Məntiq elementində sərf olunan güc nədən asılıdır? (Çəki: 1)

- Onun məntiq halından
 - Onun potensialından
 - Ətraf əngəllərdən
 - Çıxış müqavimətindən
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Məntiq elementlərində məntiqi "Düşmə" nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- "0" və "1" gərginlikləri arasındaki fərqə
 - "0" və "1" gərginlikləri arasındaki cəminə
 - Enerji mənbəyinin gərginliyinə
 - Çıxış və giriş gərginlikləri fərqi
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakılardan hansılar bütün məntiq elementlərinin əsas parametrlər sisteminə daeyildir? I Sərf olunan güc II Enerji mənbəyinin gərginliyi III Çıxışa görə yüklənmə qabiliyyəti IV Giriş və çıkış keçiriciliyi V Giriş və çıkış müqaviməti (Çəki: 1)

- I,II,IV
 - II,III,IV
 - II,IV,V
 - I,II,V
 - IV,V
-

BÖLME: 1601

Ad	1601
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Yaddaş qurğuları hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)

- Statik,dinamik,daimi,müvəqqəti
 - Statik və daimi
 - Müvəqqəti və pozulmayan
 - Daimi və pozulun
 - Statik və müvəqqəti
-

Sual: Yaddaş qurğuları hansı parametrlərlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- Yaddaşın tutumu və yaddaşın işləmə sürəti
 - Yaddaşın tutumu
 - Yaddaşın işləmə təcili
 - Yaddaşın pozulması
 - Yaddaşın qoşulması
-

Sual: Yaddaş qurğularından informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün hansı qurğularda istifadə olunur? (Çəki: 1)

- EHM-lərdə
 - diodlarda
 - tranzistorlarda
 - buxar maşınınında
 - buxar turbinində
-

Sual: Yaddaşın tutumu və yaddaşın işləmə sürəti yaddaş qurğularının nəyini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- parametrini
 - xarakteristikasını
 - ölçüsünü
 - ölçüsünü, sahəsini
 - sahəsini
-

Sual: Yaddaşların tutumları ilə sürətləri sürətləri arasında nəcə asılılıq vardır? (Çəki: 1)

- tərs mütənasiblik
 - düz asılılıq
 - radikal asılılıq
 - kvadratik
 - xətti asılılıq
-

Sual: Yalnız informasiyanı oxumaq üçün hansı yaddaş qurğusundan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- daimi yaddaş
 - aralıq yaddaş
 - əməli yaddaş
 - daxili yaddaş
 - xarici yaddaş
-

BÖLMƏ: 1701

Ad	1701
Suallardan	32
Maksimal faiz	32
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Sərbəst seçimli yaddaşa malik BİS-lərin (böyük integrallı sxemlər) əsas hissəsini nə təşkil edir? (Çəki: 1)

- Cəmləyici
 - Analoq diodu
 - Şifrator
 - Komporator
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Böyük integrallı sxemlərin informasiya tutumu nə ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)

- Yaddaş elementləri matrisi
 - İformasiyanın növü
 - İformasiyanın periodu
 - Yaddaş elementlərinin növü
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Böyük integrallı sxemlərdə lazımlı olan yaddaş elementlərini necə seçmək olar? (Çəki: 1)

- Şinlər sisteminin köməyilə
 - Potensialla
 - Mənbə vasitəsilə
 - Gərginlik düşküsü ilə
 - Cərəyan mənbəyi vasitəsilə
-

Sual: Operativ yaddaş İMS-lərinin hansı növləri vardır? I Dinamik II Statik III İnduktiv (Çəki: 1)

- Yalnız I
 - Yalnız II
 - Yalnız III
 - I,II
 - II,III
-

Sual: Operativ yaddaş qurğusu mikrosxemlərinin hansı növündə informasiya struktur elementi tərəfindən şərtlənmiş məhdud müddətdə qalır (Mənbə qoşulu olduqda)? I Dinamik II Statik III İnduktiv (Çəki: 1)

- I
 - II
 - I,II
 - III
 - I,II,III
-

Sual: Statik tipli operativ yaddaş qurğusu mikrosxemlərində mənbə qoşulu olmadıqda informasiya nə qədər müddətdə qala bilər? (Çəki: 1)

- Qalmaz
 - Bir dəqiqə qalar
 - Müəyyən müddətdə
 - Uzun müddətdə
 - İstənilən müddətdə
-

Sual: Statik tipli operativ yaddaş qurğusu mikrosxemlərində mənbə qoşulu olduqda informasiya nə qədər müddətdə qala bilər? (Çəki: 1)

- İstənilən müddətdə
 - Müəyyən şərtlənmiş məhdud müddətdə
 - Qısa müddətdə
 - Bir neçə dəqiqə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı səhvdir? Operativ yaddaş qurğularında istifadə olunan: (Çəki: 1)

- Statik MS-lər yüksək sürətə malikdirlər
 - Dinamik MS-lər maksimum informasiya tutumuna malikdirlər
 - Dinamik MS-lər kiçik enerji sərfiyatına malikdirlər
 - Statik MS-lər maksimum informasiya tutumuna və yüksək sürətə malikdirlər
 - Dinamik MS-lər maksimum informasiya tutumuna və kiçik enerji sərfiyatına malikdirlər
-

Sual: Operativ yaddaş qurğularında aşağıdakılardan hansı İMS əsasında hazırlanmış yaddaş elementi az informasiya tutumuna və yüksək sürətə malikdirlər? (Çəki: 1)

- MDY statik tipli
 - MDY dinamik tipli
 - MDY statik və dinamik tipli
 - Bipolar statik tipli
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Operativ yaddaş qurğularında aşağıdakılardan hansı İMS əsasında hazırlanmış yaddaş elementi maksimum informasiya tutumuna və kiçik enerji sərfiyatına malikdirlər? (Çəki: 1)

- MDY statik tipli
 - MDY dinamik tipli
 - MDY statik və dinamik tipli
 - Bipolar statik tipli
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: MDY-tranzistorundan hazırlanmış dinamik tipli yaddaş elementlərində informasiya harada saxlanılır? (Çəki: 1)

- Kondensatorlarda
 - İnduktiv elementlərdə
 - Rezistiv elementlərdə
 - Tranzistorun bazasında
 - Tranzistorun emitterində
-

Sual: MDY-tranzistor tipli yaddaş elementlərinin əsasını təşkil edən bistabil yuvalar ən çox aşağıdakılardan hansından hazırlanır? (Çəki: 1)

- Kondensatorlarda
 - Simmetrik triggerlərdən
 - Şifratörlardan
 - Sarğıaclardan
 - Komporatordan
-

Sual: Birtranzistorlu yaddaş qurğusunun hansı rejimində "X" sətir şinində gərginlik "0"-a yaxın olur(tranzistor bağlıdır və kondensator "Y" şinindən ayrılmışdır)? (Çəki: 1)

- Saxlama
 - Yazma
 - Sayma
 - Saxlama və yazma
 - Yazma və sayma
-

Sual: Birtranzistorlu yaddaş elementində "Saxlama" rejimində kondensatorda U'1 və U 0 gərginliyin periodik olaraq bərpa olunması necə adlanır? (Çəki: 1)

- Regenerasiya
 - Rekombinasiya
 - Generasiya
 - İnjeksiya
 - Kommutasiya
-

Sual: Birtranzistorlu yaddaş elementində Yşinində U'1 və U 0 gərginliyinin qərarlaşması və sonra X şininə müsbət implus verilməsi hansı rejimə uyğundur? (Çəki: 1)

- Saxlama
 - Yazma
 - Sayma
 - Dayanma
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Birtranzistorlu yaddaş qurğusu "Yazma" rejimində olduğu müddətdə qalvanik elementdə hansı proses gedir? (Çəki: 1)

- Regenerasiya
 - Rekombinasiya
 - İnjeksiya
 - Generasiya
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: Birtranzistorlu yaddaş elementinin "Sayma" rejimində sütun şinləri hara qoşulur? (Çəki: 1)

- Sayma gücləndircisinin çıxışlarına
 - Sayma gücləndircisinin girişlərinə
 - Dövrədən açılır
 - Ardıcıl olmaqla bir-birinə
 - Doğru cavab yoxdur
-

Sual: (Çəki: 1)

Birtranzistorlu yaddaş elementinde U_{is} -istinad gərginliyinin hansı halında şinlerin C_y -tutumu saxlanılır?

- $U_{is} > U'$
 - $U_{is} < U'$
 - $U^o < U_{is} < U'$
 - $U_{is} = U'$
 - $U^o > U_{is} > U'$
-

Sual: Birtranzistorlu yaddaş elementinin "Sayma" gücləndircisi necə adlanır? (Çəki: 1)

- Diferensial
 - İnteqral
 - Adi
 - İkitaklı
 - Reaktiv
-

Sual: Bipolar tranzistorlar əsasında yaradılan statik tipli yaddaş elementinin əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)

- Bir tranzistor
 - Ardıcıl qoşulmuş iki tranzistor
 - Paralel qoşulmuş iki tranzistor
 - İki tranzistordan ibarət simmetrik triggerlər
 - İki tranzistordan ibarət əməliyyat gücləndircisi
-

Sual: Bipolar tranzistor əsasında yaradılmış statik tipli yaddaş elementində X'sətir şininə birləşdirilən emitterlər nə rolü oynayır? (Çəki: 1)

- Gücləndirici
- Enerji mənbəyi

-
- Sürətləndirici
 - Korreksiyaedici
 - Heç bir rol oynamır
-

Sual: Bipolar tranzistor əsasında yaradılmış statik tipli yaddaş elementində Y sütun şinlərinə birləşdirilən emitterlər nə üçündür? I Saymaq II Yazmaq III Oxumaq (Çəki: 1)

- I və II
 - Yalnız I
 - I,III
 - II,III
 - Yalnız III
-

Sual: EHM-lərdə informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün hansı qurğulardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- Yaddaş qurğularından
 - Diodlardan
 - Osiloqraflardan
 - Tranzistorlardan
 - Fotorezistorlardan
-

Sual: Hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirərkən elektron sxemlərinə hansı qurğular deyilir? (Çəki: 1)

- Hesab məntiq qurğuları
 - Analoq qurğuları
 - Rəqəm qurğuları
 - Kod çeviriciləri
 - Yaddaş qurğuları
-

Sual: Məntiq elementlərinin O və ya 1 səviyyəsi gərginliyin hansı vəziyyətləri ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- giriş və çıxış
 - giriş
 - çıkış
 - ötürmə
 - yaddaş saxlama
-

Sual: Əməli yaddaş ilə daimi yaddaş qurğusuna birlikdə maşının hansı yaddaş qurğusuna deyilir? (Çəki: 1)

- daxili yaddaş
 - aralıq yaddaş
 - əməli yaddaş
 - təkrar yaddaş
 - əməli, təkrar
-

Sual: Aralıq yaddaş qurğusu maşının hansı yaddaş qurğusuna deyilir? (Çəki: 1)

- xarici yaddaş
 - daxili yaddaş
 - əməli yaddaş
 - təkrar yaddaş
 - növbəti yaddaş
-

Sual: Takt dedikdə hansı zaman müddəti başa düşülür? (Çəki: 1)

- maşında əməliyyatın başlayıb bitməsi üçün tələb olunan vaxtdır
 - xananın tapılmasına sərf olunan zamandır
 - yaddaşa yazılın vaxtdır
 - aralıq yaddaşa yazılın zamandır
 - əməli yaddaşa yazılın zamandır
-

Sual: Maşının daxili yaddaş qurğusu dedikdə hansı qurğu başa düşülür? (Çəki: 1)

- əməli yaddaşsu ilə daimi yaddaşa birləşdə
 - aralıq yaddaş qurgusu
 - daimi yaddaş qurğusu
 - aralıq və daimi yaddaş qurğusuna
 - əməli və aralıq yaddaş qurğusuna
-

Sual: Xarici yaddaş qurğusu dedikdə hansı qurğular başa düşülür? (Çəki: 1)

- aralıq yaddaşa
 - daimi yaddaş
 - əməli yaddaş
 - hesab məntiq qurğusu
 - daimi-əməli yaddaş
-

Sual: Verilmiş strukturlarda informasiyanın mümkün olan miqdarı modelin nəyi ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)

- tutumu
 - süreti
 - tezliyi
 - fazası
 - periodu
-

Sual: Statik, dinamik, daimi, müvəqqəti yaddaş hansı qurğuların növləridir? (Çəki: 1)

- yaddaş
 - ötürmə
 - çevirmə
 - aralıq
 - ötürmə, aralıq
-

BÖLME: 1801

Ad	1801
Suallardan	14
Maksimal faiz	14
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ümumi emitterli sxem hansı məntiqi yerinə yetirir? (Çəki: 1)

- «və» məntiqini
 - «və deyil» məntiqini
 - «deyil» məntiqini
 - «və ya» məntiqini
 - «hə» məntiqini
-

Sual: ADD əmri nəyi göstərir? (Çəki: 1)

- İki rəqəmin vurulmasını
 - İki rəqəmin toplanmasını
 - Rəqəmlərin bölünməsini
 - Kökalma əməliyyatını
 - Orta qiymətin tapılmasını
-

Sual: JAMP əmri nəyi göstərir? (Çəki: 1)

- Proqrama başlamaq
 - İnformasiyanı ötürmək
 - Qida mənbəyini qoşmaq
 - Qida mənbəyini söndürmək
 - Proqramın digər sahəsinə keçmək
-

Sual: Mikro-EHM-lərdəki idarəetmə və nəzarət xətlərinin funksiyası nədir? (Çəki: 1)

- Onlar vasitəsilə mikroprosessor bütün hərəkətləri idarə edir
 - Digər qurğuları qida mənbəyi ilə birləşdirir
 - Taktlı impuls generatoru ilə əlaqə yaradır
 - Ünvan şını ilə əlaqə yaradır
 - Verilənlər şını ilə əlaqə yaradır.
-

Sual: Prosessor mübadilə tsiklini başa çatdırmaq üçün hansı siqnalı almalıdır? (Çəki: 1)

- Əməliyyatların başa çatdırılması siqnalını
 - RPLY mübadilə siqnalını
 - Yüksək tezlikli siqnalı
 - Hesab əməliyyatları aparmaq siqnalını
 - Qida gərginliyinin kəsilməsi siqnalını
-

Sual: Məntiq elementinə uyğun doğruluq cədvəli verilmişdir. Bu hansı məntiq elementinə uyğundur? (Çəki: 1)

x	y
1	0
0	1

- və ya
 - deyil
 - hə
 - və
 - bəlkə
-

Sual: Ümumi emitterli sxemdə giriş siqnalı çıxış siqnalından necə fərqlənir? (Çəki: 1)

- Heç fərqlənmir
 - İnvers olmasına görə fərqlənir
 - Zəif fərqlənir
 - 30° – ilə fərqlənir
 - 45° – ilə fərqlənir
-

Sual: Hansı sxem giriş siqnalını çevirmir? (Çəki: 1)

- Ümumi emitterli
 - Ümumi bazalı
 - Süzgəc sxemləri
 - Ümumi kollektorlu
 - Kaskad birləşməli sxemlər
-

Sual: Hansı sxem emitter təkrarlayıcısı sayılır? (Çəki: 1)

- Süzgəc sxemləri
 - Ümumi emitterli
 - Ümumi bazalı
 - Düzləndirici körpü sxemləri
 - Ümumi kollektorlu sxemlər
-

Sual: Məntiq sxeminin girişinə müqavimət qoşulsara, belə sxem necə adlandırılır? (Çəki: 1)

- Süzgəc sxemləri
 - Düzləndirici sxem
 - Rezistor-tranzistor məntiq sxemi
 - Diod-tranzistor məntiq sxemi
 - Tutum-tranzistor sxemi
-

Sual: MOVE əmri nəyi göstərir? (Çəki: 1)

- Yaddaşa daxil olmaq
 - İki rəqəmi cəmləmək
 - Verilənlərin ötürülməsi
 - Sistemi qida mənbəyinə qoşmaq
 - Sistemi qida mənbəyindən açmaq
-

Sual: Aşağıdakı qurğulardan hansı mikro-EHM-lərin tərkibinə daxildir? (Çəki: 1)

- Tezlik qurğusu
 - Ölçmə qurğusu
 - Düzləndirici qurğu
 - Seçmə qurğusu
 - Çıxarılma qurğusu
-

Sual: RAM əmri nəyi xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- Qida mənbəyini
- Şinləri

- Operativ yaddası
- Vurma əməliyyatını
- Bölmə əməliyyatını


Sual: SYNC simvolu nəyi xarakterize edir? (Çəki: 1)

- Mənfi sinxron siqnaldan istifadə etməni
- Ünvana daxil olmańı
- Yaddaşa müraciət etməni
- Prosesorunu qida mənbəyinə qoşmańı
- Qida gərginliyini artırmaǵı

BÖLME: 1901


Ad	1901
Suallardan	16
Maksimal faiz	16
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	2 %

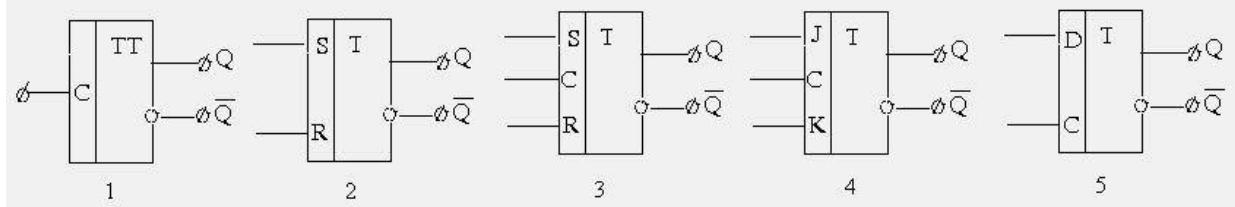Sual: Göstərilən şərti qrafik işaretlərdən hansı RS-triggerə aiddir? (Çəki: 1)




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

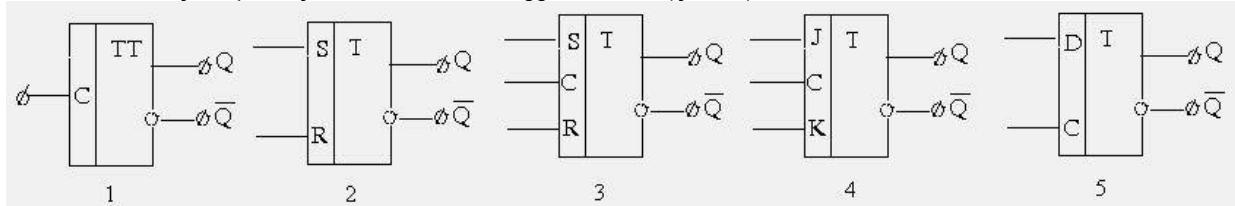Sual: Göstərilən şərti qrafik işaretlərdən hansı D-triggerə aiddir? (Çəki: 1)



- 1
- 2
- 5
- 3
- 4

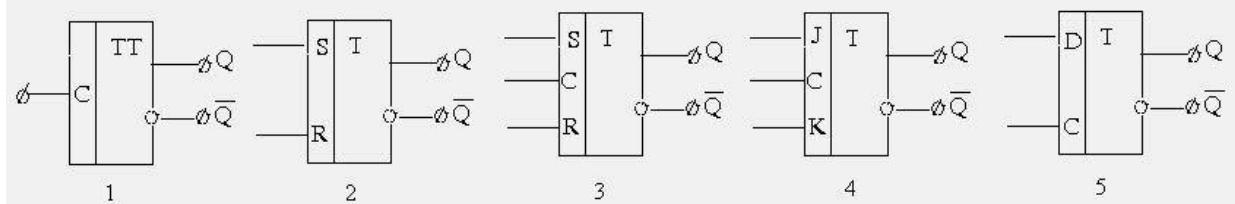Sual: Göstərilən şərti qrafik işaretlərdən hansı JK-triggerə aiddir? (Çəki: 1)



- 3
- 4
- 2
- 5
- 1

Sual: Aşağıdakı simvollardan hansı ikilik kodlaşdırma simvoludur? (Çəki: 1)

- x
 - y
 - 0 (sıfır)
 - z
 - α
-

Sual: Onaltılıq hesablama sistemində «D» hərfi hansı rəqəmin simvoludur? (Çəki: 1)

- 11
 - 12
 - 10
 - 13
 - 14
-

Sual: Hesablama sistemlərində 2 rəqəminə hansı simvol uyğundur? (Çəki: 1)

- 001
 - 010
 - 011
 - 1001
 - 1010
-


Sual: Hesablama sistemində 10 rəqəminə hansı rəqəm simvolu uyğundur? (Çəki: 1)

- 1101
 - 101
 - 110
 - 1110
 - 1010
-

Sual: Hesablama sistemində 13 rəqəminə hansı rəqəm simvolu uyğundur? (Çəki: 1)


- 1011
 - 1100
 - 1101
 - 1010
 - 1110
-

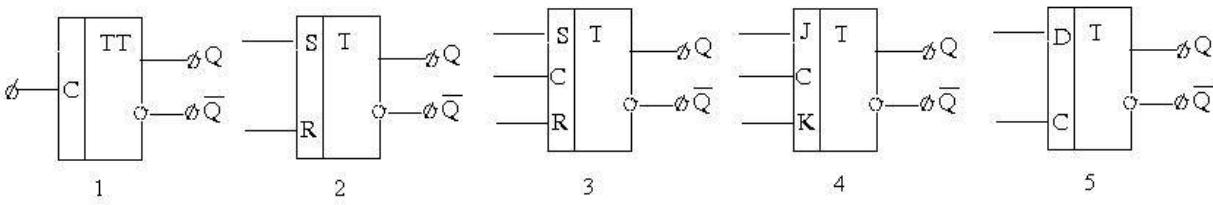Sual: Göstərilən şərti qrafik işaretlərdən hansı T-triggerə aiddir? (Çəki: 1)



- 5
 - 1
 - 4
 - 2
 - 3
-

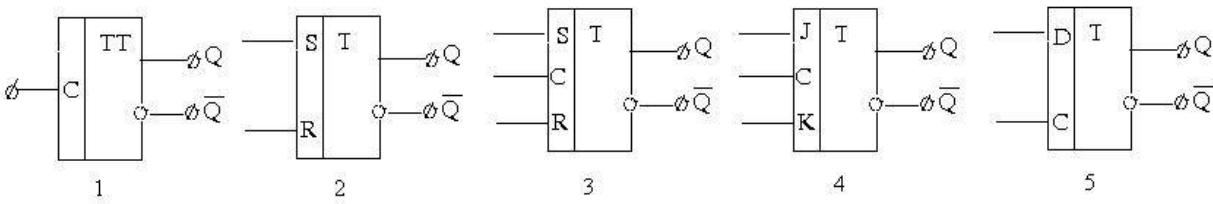Sual: Göstərilən şərti qrafik işaretlərdən hansı RST-triggerə aiddir? (Çəki: 1)



- 4
- 1
- 5

- 2
 3
-

Sual: İnteqral mikrosxemlərdə ikili ədədi siqnallarla ən sadə əməliyyatları yerinə yetirən elementlər necə adlanır? (Çəki: 1)

- invertor
 komparator
 məntiq elementi
 fotoelement
 interqrator
-

Sual: Hansı mülahizə doğrudur? Hazırda bipolyar tranzistorlu məntiq elementlərindən ən çox istifadə olunanı bunlardır:
 1. Tranzistor-tranzistor məntiq elementləri 2. Şotki diodlu tranzistor-tranzistor məntiq elementləri 3. Emitter əlaqəli məntiq elementləri (Çəki: 1)

- yalnız 1
 yalnız 2
 1, 2 və 3
 yalnız 3
 doğru fikir yoxdur
-

Sual: Düzgün mülahizə hansıdır? Invertor: 1. Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirir 2. Sabit cərəyanı dəyişən cərəyana çevirir 3. Bir tezlikli dəyişən cərəyanı digər tezlikli dəyişən cərəyana çevirir (Çəki: 1)

- yalnız 1
 yalnız 2
 yalnız 3
 yalnız 2 və 3
 yalnız 1 və 3
-

Sual: Mikroprosessorun funksiyası nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- Elektron sxemlərini işə salmaq
 Texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirmək
 İnformasiyanı emal etmək
 Köməkçi qovşaqları qidalandırmaq
 Cərəyanı tənzimləmək
-

Sual: Sıfır və vahid siqnalları hansı sxemlərdə yaranır? (Çəki: 1)

- Məntiq sxemlərində
 Analoq sxemlərində
 Düzləndirmə sxemlərində
 Triqger sxemlərində
 Gerginlik gücləndiricisi sxemlərində
-


Sual: Tranzistor-tranzistor məntiq sxemlərini ən azı neçə tranzistorla yaratmaq olar? (Çəki: 1)


- Bir
 İki
 Üç
 Dörd
 Beş
-

BÖLME: 2001

Ad	2001
Suallardan	22
Maksimal faiz	22
Sualları qarışdırmaq	<input checked="" type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	2 %

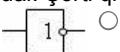Sual: Şərti qrafik işaretlərdən hansı “istisnaedici və ya” məntiqi funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)



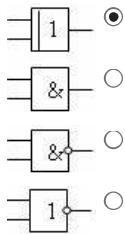

Sual: Şərti qrafik işarə hansı məntiq funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)



- YOX
- VƏ-DEYİL
- VƏ
- VƏ YA
- YAXUD-YOX

Sual: Şərti qrafik işarə hansı məntiq funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)



- DEYİL
- VƏ
- VƏ YA
- VƏ-DEYİL
- YAXUD-YOX


Sual: Müsbət məntiqdə "1" məntiq səviyyəsi aşağıdakılardan hansına uyğundur? (Çəki: 1)

- yüksək cərəyan
- yüksək gərginlik
- yüksək müqavimət
- alçaq gərginlik
- kiçik cərəyan

Sual: "Deyil" məntiq elementi neçə giriş (C) və neçə çıxışa (P) malikdir? (Çəki: 1)


- 2(C) və 2(P)
- 1(C) və 1(P)
- 2(C) və 1(P)
- 1(C) və 2(P)
- 3(C) və 1(P)

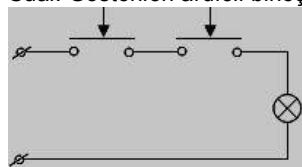Sual: Göstərilən ardıcıl birləşmədə lampanın yanmaması hansı məntiq qanununa tabedir? (Çəki: 1)




- $0 \cdot 1 = 0$
- $1 \cdot 0 = 0$
- $0 \cdot 0 = 0$
- $1 \cdot 1 = 1$
- $1 + 1 = 1$

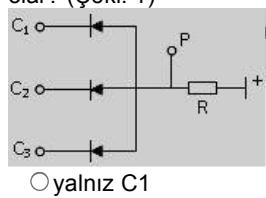Sual: Göstərilən sxemin hansı girişinə (C1, C2, C3) informasiya (siqnal) daxil olduqda, çıxışda (P) çıkış siqnalı peyda olar? (Çəki: 1)




- yalnız C2
 - yalnız C3
 - aynı zamanda C1, C2, C3
 - heç biri
-

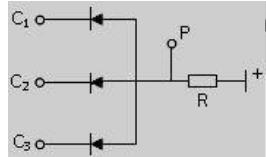Sual: Müasir integrator şemalarında gösterilen bu dövrə hansı məntiq elementinə uyğundur? (Çəki: 1)




- və ya
 - və
 - yox
 - implikasiya
 - ekvivalentlik
-

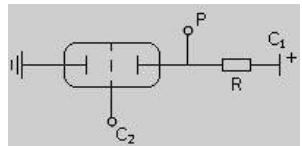Sual: Bu elektrik şemi hansı məntiq elementinə uyğundur? (Çəki: 1)




- və ya
 - və
 - yox
 - Ekvivalentlik
 - implikasiya
-

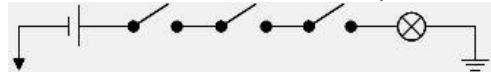Sual: Bu elektrik şemi hansı məntiq elementinə uyğundur? (Çəki: 1)




- və ya
 - və
 - yox
 - implikasiya
 - Ekvivalentlik
-

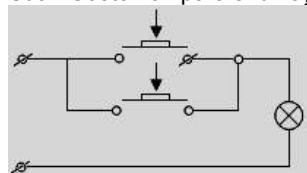Sual: Göstərilən paralel birləşmiş dövrədə 2 "düymənin" basılması hansı qanuna tabedir? (Çəki: 1)




- $1+1=1$
 - $0*1=0$
 - $1+0=1$
 - $0+1=1$
 - $1*0=0$
-

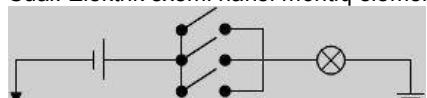Sual: Elektrik şemi hansı məntiq elementinə uyğundur? (Çəki: 1)




- və ya
 - və
 - yox
 - implikasiya
 - ekvivalentlik
-

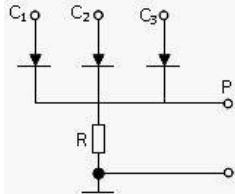Sual: Müasir integrallərdə göstərilən elektrik dövrəsi hansı məntiq elementinə uyğundur? (Çəki: 1)



- yox
 - və ya
 - və
 - implikasiya
 - ekvivalentlik
-

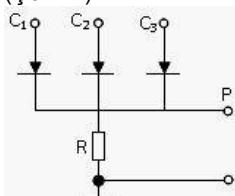Sual: Sxeminin hansı girişinə (C1, C2, C3) informasiya (siqnal) daxil olduqda, çıxışda (P) çıkış siqnalı peyda olar? (Çəki: 1)



- yalnız C1
 - yalnız C2
 - yalnız C3
 - eyni zamanda C1, C2, C3
 - A, B, C, D birlikdə
-


Sual: Müsbət məntiqdə "0" məntiq səviyyəsi aşağıdakılardan hansına uyğundur? (Çəki: 1)

- yüksək gərginlik
 - yüksək cərəyan
 - alçaq gərginlik
 - yüksək müqavimət
 - kiçik cərəyan
-


Sual: Müsbət məntiqdə "və ya" əməliyyatı mənfi məntiqdə hansı əməliyyata uyğundur? (Çəki: 1)

- və
 - hə
 - yox
 - bəlkə
 - heç biri
-

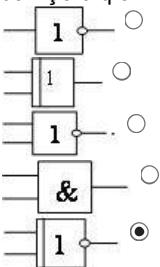Sual: Şərti qrafik işaretlərdən hansı "istisnaedici və ya-deyil" məntiqi funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)




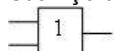Sual: Şərti qrafik işaret hansı məntiq funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)



- və ya
 - və
 - deyil
 - və-yox
 - yaxud-yox
-

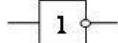Sual: Şərti qrafik işaretə hansı məntiq funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)



- VƏ
 - DEYİL
 - VƏ YA
 - VƏ-DEYİL
 - YAXUD-DEYİL
-

Sual: Şərti qrafik işaretə hansı məntiq funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)




- DEYİL
 - VƏ YA-DEYİL
 - VƏ-YOX
 - VƏ
 - YAXUD
-

Sual: Şərti qrafik işaretə hansı məntiq funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)



- VƏ YA
 - İSTİSNAEDİCİ VƏ YA
 - İSTİSNAEDİCİ YAXUD-DEYİL
 - VƏ
 - VƏ-YOX
-

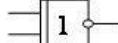Sual: Şərti qrafik işaretə hansı məntiq funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)



- İSTİSNAEDİCİ VƏ YA
 - İSTİSNAEDİCİ VƏ YA-DEYİL
 - VƏ-YOX
 - YAXUD-YOX
 - YOX
-

BÖLME: 2101

Ad	2101
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	<input type="checkbox"/>
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Mikroprosessorda yaddaş qəfəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- kvantor
 - summator
 - interqrator
 - triqger
 - dinistor
-

Sual: Mikroprosesorların tətbiq oblastları hansılardır? I. Texnaloji proseslərin avtomatik idarə olunması; II. Nəzarət-ölçü və idarəedici cihazlar; III. Gücləndirici qurğular; IV. Düzləndirici qurğular (Çəki: 1)

- I, III
 - III, IV
 - I, II
 - I, IV
 - II, III
-

Sual: Yaddaşa bilavasitə daxil olmaq üçün mikroprosessor sisteminə nə daxil edilir? (Çəki: 1)

- Mikrokontroller
 - Əlavə qida mənbəyi
 - Yaddaş yuvaları
 - Çıxış kaskadları
 - Registrlər
-

Sual: Mikroprosessorda əsasən hansı yaddaş qurğuları olur? (Çəki: 1)

- Xəyali yaddaş qurğuları
 - Operativ və daimi yaddaş qurğuları
 - Diskə yazılımış yaddaş
 - Disketdə olan yaddaş
 - Multipleksor yaddası
-

Sual: Mikroprosessor sisteminə mikrokontroller əsasən nə üçün daxil edilir? (Çəki: 1)

- Mikroprosessorun iş recimini tənzimləmək üçün
 - Şin əlaqəsi yaratmaq üçün
 - Yaddaşa balavasitə daxil olmaq üçün
 - Hesablama sistemini dəyişmək üçün
 - Mikroprosessoru qidalandırmaq üçün
-

Sual: Mikroprosessor sisteminin qurğuları əsasən hansı gərginliklə qidalanırlar? (Çəki: 1)

- Dəyişən 127 Voltla
 - Dəyişən 360 Voltla
 - Sabit $\pm 5V$ və $\pm 12V$
 - Sabit 220 Voltla
 - Dəyişən 1 Voltla
-

Sual: Mikroprosessorun idarəedici informasiyasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)

- Əmrlər
 - Yaddaşdakı sözlər
 - Taktlı impulslar
 - Program
 - Rəqəm simvolları
-

Sual: Aşağıdakı hansı qurğu mikroprosessorra daxildir? (Çəki: 1)

- Çap platası yaradan qurğu
 - Hesablama məntiq qurğusu
 - Diffuziya qurğusu
 - Nazik təbəqə yaradan qurğu
 - Mikrosxemlərin mexaniki sınaq qurğusu
-

Sual: Mikroprosessorla əlaqələr hansı quruluşla yerinə yetirilir? (Çəki: 1)

- Şin quruluşu ilə
 - Təbəqəli quruluşla
 - Kristallik quruluşla
 - Diod quruluşları ilə
 - Tranzistor quruluşu ilə
-

Sual: Mikroprosessor sisteminin bütün qurğuları nə ilə əlaqələndirilir? (Çəki: 1)

- Bir istiqamətli əlaqə xətti ilə
 - Qalvanik əlaqə ilə
 - Ümumi sistem şini ilə
 - Kimyəvi əlaqə ilə
 - Analoq siqnalları ilə
-

Sual: Aşağıdakı mübadilələrdən hansı mikroprosessorra xas deyil? (Çəki: 1)

- İnfomasiyanın program mübdiləsi
- Qarşılıqlı təsirlə baş verən mübadilə
- Fasilələrdən istifadə etməklə mübadilə
- Arasıkəsimlə ilə olan mübadilə
- Yaddaşa bilavasitə daxil olmaqla mübadilə

Sual: Aşağıdakı adlardan hansı mikroprosessorun arxitekturasına aiddir? (Çəki: 1)

- Çox pilləli
 - Taktlı impuls
 - Aşağı siqnal səviyyəsi
 - Yüksək siqnal səviyyəsi
 - Priston və Fon-Neyman
-

Sual: İnformasiya mübadiləsi tsikli deyildikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- Taktlı impuls generatorunun tezliyi
 - Bir əməliyyatın yerinə yetirilməsində yaranan zaman intervalı
 - Ünvana müraciət etmək müddəti
 - Sistemə qida gərginliyi verilən an
 - Kodlaşdırmağa sərf edilən müddət.
-

Sual: Mikroprosessorda yaddaş qurğusu informasiyanı nə etməlidir? (Çəki: 1)

- Kodlaşdırmalıdır
 - Dekodlaşdırmalıdır
 - Mini-EHM-ə ötürməlidir
 - İnformasiyanı çevirməlidir
 - Yazmalı və oxumalıdır
-

Sual: Şin quruluşu mikroprosessorda nəyi təmin edir? (Çəki: 1)

- Əlaqələri
 - Hesablama əməliyyatını
 - İmpulsun yaranmasını
 - Qida gərginliyinin işarəsinin dəyişməsini
 - Siqnalların kodlaşdırılmasını
-

Sual: Aşağıdakı qurulgardan hansı daha çox informasiyanı saxlaya bilir? (Çəki: 1)

- Kontrollerlər
 - Mikrokontrollerlər
 - Kompyuterlər
 - İnformasiyanı nümayiş etdirən qurğu
 - Qida gərginliyi qurğusu
-

Sual: Mikroprosesorların təyinatına və quruluşuna aiddir; I. Rəqəmsal informasiyanın təhlili; II. Təhlil prosesinin idarə olunması; III. Əsas hissəsinə ədədi-məntiqi qurğu təşkil edir; IV. Əsas hissəsi idarəetmə qurğusudur; V. Onun 4 iş rejimi var. (Çəki: 1)

- I, III, V
 - II, IV, V
 - I, II, III
 - I, II, IV
 - I, III, V
-

Sual: Aşağıdakı elementlərdən hansılar birlikdə mikroprosessor qurğusunu təşkil edir? I. Hesab-məntiqi qurğu (HMQ) II. İdarə qurğusu (İQ) III. Fotoelement (Fe) IV. Yaddaş qurğusu (YQ) V. Ədədləri daxil edən və ötürmek üçün çıxışa verən qurğu (ƏDÇ) (Çəki: 1)

- I, II
 - I, II, III
 - I, II, III, V
 - I, II, IV, V
 - III, IV, V
-

Sual: Mikroprosesordan alınmış siqnalı xarici qurğuların qəbul edə biləcəyi siqnalala və əksinə çevirmək üçün qoşma vasitə necə adlanır? (Çəki: 1)

- interfaks
 - interfeys
 - interport
 - çevirici
 - düzəndirici
-

Sual: Mikroprosesorda məntiq elementlərində hansı əsas məntiq cəbri əməliyyatları istifadə olunur? I. İnversiya; II. İmplikasiya; III. Dizyunksiya; IV. Divergensiya; V. Konyaksiya (Çəki: 1)

- I, III, V
 - I, II, IV
 - II, III, V
 - I, II, V
 - II, IV, V
-



1/1

1/1